

все стрелки маршрута и открывается светофор, ограждающий этот маршрут.

**Общие положения централизованного управления.** Электрическая централизация применяется с центральными и местными зависимостями. В первом случае основная аппаратура и приборы, посредством которых осуществляются необходимые зависимости и основные источники питания, размещаются в центральном пункте — на посту ДСП. Во втором случае приборы и источники питания размещаются в районах централизованных стрелок и сигналов — в рельсовых будках, а на посту ДСП устанавливается только пульт централизации.

На станциях, оборудованных ЭЦ, все приемные пути и централизованные стрелки электрически изолируются.

При централизованном управлении стрелками и сигналами осуществляются зависимости и взаимные замыкания, не позволяющие: открыть сигнал, если соответствующие стрелки не установлены в надлежащем положении; перевести стрелку, если ограждающий её сигнал открыт; одновременно установить враждебные маршруты; перевести стрелки при занятом стрелочном участке; принять поезд на занятый путь.

Открытие выходного светофора на перегон, оборудованный полуавтоматической блокировкой, на двухпутном участке возможно лишь при отблокированном блоке путевого направления, а на однопутном — и при отблокированном блоке получения согласия.

После открытия соответствующего светофора маршрут (приёма или отправления) автоматически замыкается.

В последних установках ЭЦ применяются предварительное и полное замыкания маршрута.

Предварительное замыкание отличается от полного замыкания маршрута тем, что при свободном участке приближения (иногда называемого предмаршрутным) имеется возможность разделки маршрута сразу после закрытия светофора.

Участок приближения при автоблокировке начинается за один блок-участок от входного светофора, а при полуавтоматической блокировке — за 100 м перед предварительным светофором.

В секционированном маршруте все секции должны запираться одновременно; при наличии же маршрутных светофоров каждая секция запирается при проходе составом предыдущего светофора.

В случае составления поездного маршрута из нескольких маневровых маршрутов маневровые светофоры должны автоматически закрываться при открытии светофора, ограждающего поездной маршрут.

Разделка использованного поездом маршрута или его секции возможна после освобождения всем поездом последней стрелки этого маршрута или секции.

Для искусственного размыкания маршрутов применяют вспомогательные кнопки и реле с выдержкой времени (по одному комплекту на группу враждебных маршрутов).

Для маршрутов отправления без противовёрстных стрелок и для маневровых маршрутов выдержка времени необязательна.

В маневровых светофорах белый огонь может быть включён таким образом, чтобы перекрытие его на запрещающий производилось с поста рукояткой, а не автоматически.

#### Система питания устройств электрической централизации:

1) система двух аккумуляторных батарей; ёмкость каждой из них должна быть достаточна для питания рабочих цепей электрических приводов в течение одних суток, а контрольных и прочих цепей дополнительной — в течение суток;

2) система одной рабочей и одной контрольной аккумуляторных батарей, ёмкость которых должна быть достаточна для работы в течение суток.

Для зарядки батарей служат ртутные, купроиские или селеновые выпрямители, включённые по схеме «заряд—разряд» или буферного питания.

**Централизованные стрелочные переводы.** Стрелки, включённые в электрическую централизацию, должны быть обеспечены хорошим отводом воды. С этой целью их укладывают на щебне или дроблённом гравии I сорта (толщиной под подошвой стрелочных брусьев 25–30 см) с песчаной подушкой в 20 см и устраивают лотки для стока воды.

Прилегание остряков к рамному рельсу должно быть плотным; отход остряя рабочего остряка от рамного рельса на 4 мм и более не допускается.

Шаг нера для централизованных стрелок должен равняться: у нормальных стрелок типов I-а, II-а и III-а 152 мм, а у перекрёстных — 140 мм.

Шаг нера измеряется против первой тяги между боковой рабочей гранью рамного рельса и нерабочей гранью остряка.

Для нормальной работы централизованных стрелочных переводов необходимо, чтобы:

а) общее состояние стрелочных переводов соответствовало требованиям ПТЭ;

б) соединение стрелочных тяг с остряками было надёжно; болты и закрутки на них, гайки и шплинты были исправны;

в) остряки стрелки не пружинили, не имели перекосов, плотно лежали на всех подушках стрелки и при своём перемещении не задирали бы их; зазор между остряком и подушкой допускается не более 1 мм при условии, что в нагруженном состоянии понижение остряка вне пределов его вертикальной острожки против рамного рельса будет менее 2 мм;

г) стрелка не имела явлений уширения или сужения колеи и сверх установленных допусков угонов рамных рельсов и остряков;

д) зазор между корнем остряка и путевым рельсом был не менее 5 мм (на стрелках типа III-а болты в корне остряка должны быть ослаблены до уничтожения пружинности стрелки);


е) была плотная подбивка переводных брусьев; на стрелочных переводах не допускалось скопления воды, особенно в шпальновых ящиках с рабочими и контрольными тягами.

## СТРЕЛОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД ТИПА 3900

### Устройство электропривода

Стрелочный электропривод 3900 соединяется со стрелкой посредством наружного шарнирного замыкателя.


Стрелочный электропривод 3900 (фиг. 395) состоит из электродвигателя, механической передачи и автопереключателя с контактной

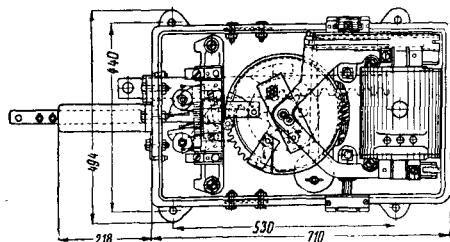

Фиг. 395. Стрелочный электропривод 3900

системой помещённых в чугунном корпусе, закрытом стальным кожухом с войлочной или брезентовой прокладкой.

Электродвигатель 3901 (фиг. 396) постоянного тока, серийный (обмотки возбуждения и якоря соединены последовательно), двухполюсный, закрытого типа с естественным охлаждением, реверсивный. Реверси-

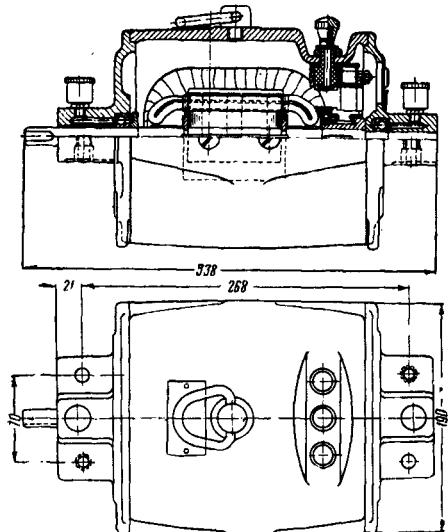


Фиг. 396. Электродвигатель 3901

жность (вращение в обе стороны) достигается применением двух обмоток возбуждения, создающих во время пропускания по ним тока магнитные поля различного направления. Электродвигатель 3901 мощностью 0,25 квт, при напряжении на обмотках двигателя 100—110 в и нагрузке на рабочей тяге 75 кг развивает 1 800 об/мин.  $\pm 10\%$  и переводит стрелку в течение 2—2,5 сек., потребляя ток 4 а, к. п. д. — не менее 50%.

Электродвигатель состоит из чугунного корпуса с двумя крышками, двух электромагнитов возбуждения, якоря с коллектором, укреплённого на валу, вращающимся в шариковых подшипниках, двух щёткодержателей, трёх клемм для присоединения наружных проводов и двух маслёнок.


Якорь (фиг. 397) состоит из 120 промежуточных пластин, 32 пластин под бандаж

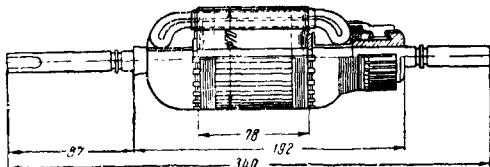


Фиг. 397. Якорь электродвигателя

и 2 крайних пластин, стянутых шайбами; в 24 канавки якоря уложена петлевая обмотка из проволоки марки ПЭБО диаметром 0,64/0,82 и сопротивлением  $2,4 \div 3,0$  ом. Коллектор имеет 24 пластины со слюдяными прокладками, надетыми на втулку и стянутыми кольцом и гайкой. Электромагниты возбуждения, укреплённые в корпусе, состоят из сердечников, собранных из 148 промежуточных и 2 боковых пластин и надетых на них катушек с обмоткой из проволоки марки ПБД диаметром 1/1,25 мм каждая, сопротивлением  $3,4 \div 4,2$  ом с выводами из проволоки ПРГ сечением  $1,5 \text{ mm}^2$ . Два латунных щёткодержателя (фиг. 398) при помощи двух винтов и гаек укреплены на бакелитовой основе, которая снабжается тремя винтами и зажимами для присоединения наружных проводов.

В механическую передачу входят: чугунная шестерня диаметром 102 мм с 34 зубцами, укреплённая на валу якоря; чугунное зубчатое колесо диамет-

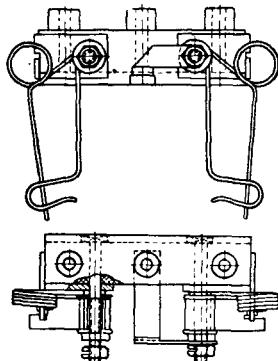


Фиг. 398. Щёткодержатели присоединения наружных проводов.

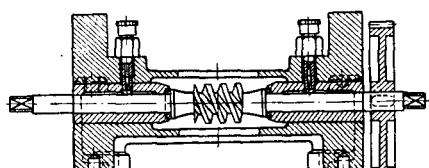

Фиг. 399. Червяк

ром 162 мм с 54 зубцами, насаженное на оси червяка, стальной червяк (фиг. 399) диаметром 36 мм с двумя нитками, имеющий угол подъёма  $16^\circ$ , вращающийся в чугунных

втулках с фибрзовыми уплотнющими шайбами, закреплённых в станине ниппелями и имеющих продольные каналы, через которые из маслёйок смазка подаётся к оси червяка (ось червяка имеет квадратные концы для надевания съёмной рукоятки при переходе на ручное управление); чугунный зубчатый обод 256 (фиг. 400) диаметром 270,5 мм

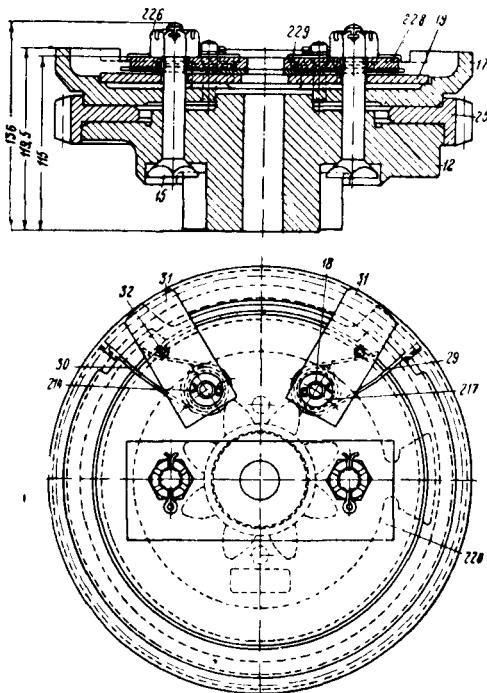


Фиг. 400. Фрикционный механизм

с 52 зубцами, фрикционно соединённый с нижним диском; чугунный нижний фрикционный диск 12 (фиг. 400), отлитый вместе с зубчаткой с 8 зубьями и составляющий одно целое с последней; зубчатка сцеплена со стальной рейкой; стальная рабочая рейка (шибер) с 9 зубцами длиной 640 мм, помещающаяся в направляющей раме, которая болтами крепится к корпусу привода.

Фрикционный механизм (фиг. 400) состоит из насаженных на вертикальную ось при помощи латунной втулки нижнего фрикционного диска 12, зубчатого обода 256, верхнего фрикционного (коммутационного) диска 17, стального нажимного диска 19 и стальной нажимной планки 228, стянутых двумя болтами 15 и гайками 226. Планка 228 с приваренной к ней второй планкой 229 и диск 19 обеспечивают плавность сжатия фрикционными дисками 12 и 17 зубчатого обода 256. На коммутационном диске 17 на штифтах 18 (с шайбами 217 и шплинтами 214) укреплены две планки 31, находящиеся под нажимом пружин 29 и 30, упирающиеся в штифты 32 и предназначенные для мгновенного переключения контактов автопереключателя.

Автопереключатель (фиг. 401), укреплённый на стойке 40, состоит из двух вращающихся на осях 53 чугунных контролльных кулачков (замыкателей) 43 и 44 со сталь-

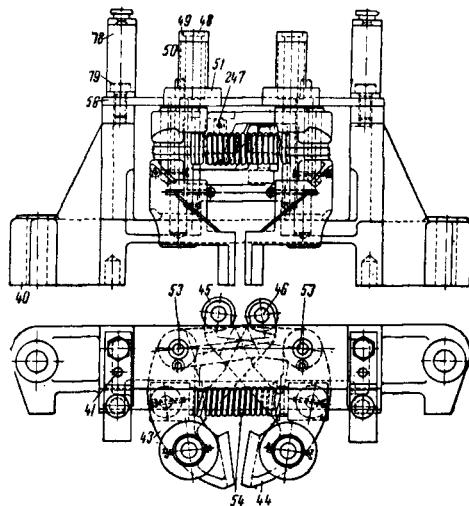


Фиг. 401. Автопереключатель

ными осями 48, на которые надеты фибревые втулки 49, а на них медные гильзы 50; под ними находятся фибровые шайбы 51, отводящие земляные контактные пружины 5 и 6 (фиг. 402). На вторых концах кулачков 43 и 44 при помощи осей 46 со шплинтами 247 укреплены стальные ролики 45, скользящие по краю коммутационного диска 17 (фиг. 400). Кулачки стянуты между собой пружиной 54 (фиг. 401) с внешним диаметром 19,5  $\pm$  20 мм, состоящей из 18 витков стальной проволоки диаметром 3 мм.

Верхние концы осей 53 поддерживаются подставкой 56, прикреплённой к стойке 40 болтами 79 и штифтами 41; сверху укреплены кронштейны 78.

На бакелитовом контактодержателе 57 (фиг. 402) 10 стальных контактных пружин 190

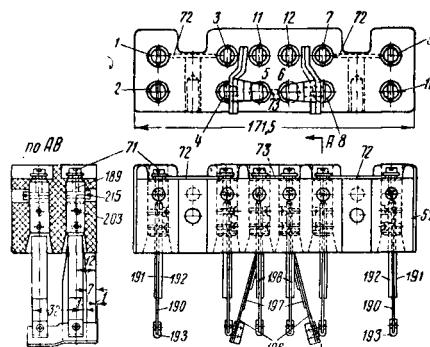


Фиг. 402. Контактная система автопереключателя

и 196 с приклёпанными к ним латунными изконечниками 193 и стальными упорными пружинами 191, 192 и 197, 198 прикреплены к зажимам 189 при помощи винтов 203; за-

жимы укреплены на держателе винтами 215; винты 71 служат для закрепления проводов; между зажимами 1—3, 7—9 и 5—6 имеются проволочные перемычки 72 и 73. Контактные пружины при нагрузке 500 г должны изгибаться на  $0,8 \div 3,3$  мм (стрела прогиба).

Контрольные линейки 102 и 103 (фиг. 403) изготавливаются со скобами 104, осьми 108, болтами, гайками и шплинтами 105—106—107—109, упорными планками 110 с винтами 111, расположеннымными между направляющими этих линеек 97 и латунной прокладкой 98 с заклёпками 99. Окончательная припиловка вырезов в линейках делается при установке на месте.

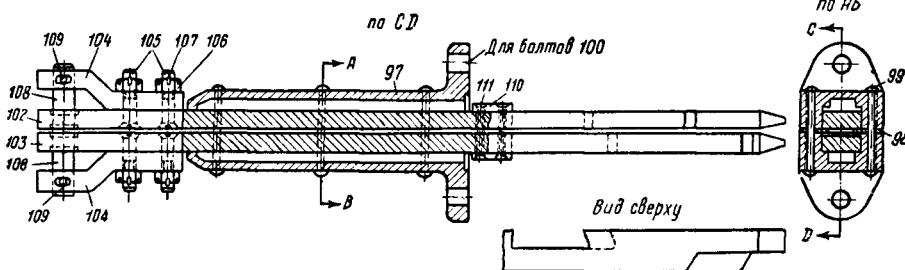

Фиг. 403. Контрольные линейки

Ниже приводятся основные технические нормы электропривода.

Электродвигатель: при напряжении на зажимах двигателя 100—110 в и нагрузке на шкибе около 100 кг сила тока при нормальной работе не должна превышать 4,5 а, при работе на фрикцион — 7÷8 а.

Механическая передача: зазор между шестернями первого каскада должен быть не более 0,7 мм, продольный люфт червячного вала не более 0,5 мм, рабочий ход шкибера 220 мм с допусками —3 мм, +4 мм, мёртвый ход не более 4 мм, поперечная игра в направляющих не более 0,5 мм.

Фрикционная муфта: регулировка фрикционного сцепления возможна на усилие 150—250 кг.

Автопереключатель: спиральная пружина от груза 21 кг должна удлиняться на  $22 \pm 4,5$  мм; при вращении коммутационного диска колебание контактной гильзы не должно быть более 0,5 мм, гильзы должны отводить контактные пружины в сторону на 3—6 мм и касаться обеих пружин одновременно; выдержка контактных пружин в нормальных условиях работы не менее 100 000 перегибов.

Контактное давление на пружинах должно быть в пределах 300—500 г.

Контрольные линейки: рабочий ход должен быть 152 мм с допусками —2 мм, +3 мм, поперечная игра в направляющих — не более 0,5 мм.


Зазор между кулачком автопереключателя и вырезом контрольной линейки прижатого остряка сохраняется в пределах 1,5÷2,5 мм, а между кулачком и вырезом линейки отжатого остряка — в пределах 16÷22 мм.

Кулачок должен западать в вырез линеек на глубину 4÷6 мм.

Электрическая изоляция: сопротивление изоляции обмоток двигателя должно быть не менее 0,5 мгом; сопротивление изоляции в любой части привода — не менее 2 мгом; электрическая прочность изоляции — не менее 1 000 в.
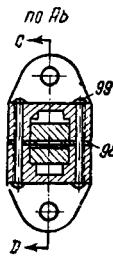
#### Стрелочная гарнитура и шарнирные замыкатели


Стрелочные приводы 3900 с шарнирными замыкателями устанавливаются на стрелках типов I-а и II-а на гарнитуре 7491 (фиг. 404); на стрелках типа III-а — на гарнитуре 7492; на перекрестных съездах — на гарнитуре 7493 (фиг. 405).




Спецификация важнейших деталей гарнитур (фиг. 404 и 405) приведена в табл. 98.

Таблица 98  
Стрелочная гарнитура электропривода типа 3900

Наименование детали	Гарнитура			
	7491 и 7492	7493		
деталь	количе-ство	деталь	количе-ство	
Замыкатель шарнирный	1 (7428)	1	1 (7429)	2
Кожух к замыкателю .	2	1	2	2
Ушки изолированные .	3	2	3 и 4	2
Изоляция фундаментных уголников .	4	4	6	8
Фундаментный уголник:				
правый . . . . .	5	1	16	1
левый . . . . .	6	1	17	1
Тяга рабочая диаметром 34 мм .	7	1	18	1
Контрольная короткая диаметром 22 мм .	8	1	20	1
Контрольная длинная диаметром 22 мм .	9	1	21	1
Шарниры . . . . .	10	2	7	2
» . . . . .	11	1	8	1
Пальцы шарнира диаметром 33 мм .	12	3	9	2
Пальцы шарнира диаметром 36 мм .	13	1	10	1
Пальцы шарнира диаметром 33 мм .	14	1	11	1
Угольник для крепления замыкателя .	15	1	12	2
Скоба . . . . .	16	1	13	1
Шайбы стопорные .	17	2	14	2
Гайки $\frac{3}{4}$ " . . . . .	18	4	15	12
Болты чёрные шестигранные с гайками .	19—22	4	27—30	4
To же $\frac{5}{8} \times 50$ мм . . .	20—23	4	28—31	4
» $\frac{3}{8} \times 55$ мм . . .	21—22	4	29—30	8
Глухари $20 \times 120$ мм .	24	4	32	4
Пальцы изолированные	—	—	5	4
Тяга соединительная диаметром 34 мм .	—	—	19	1

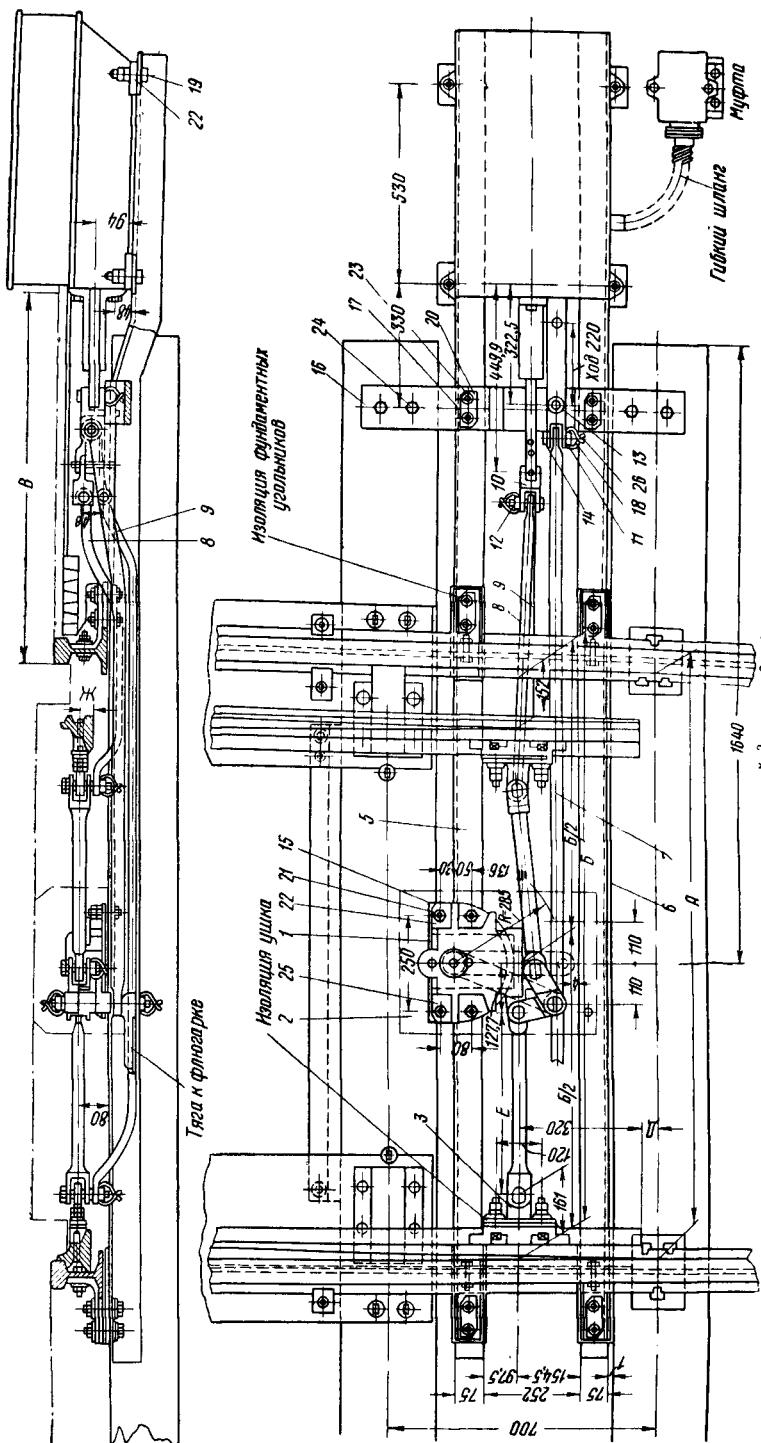

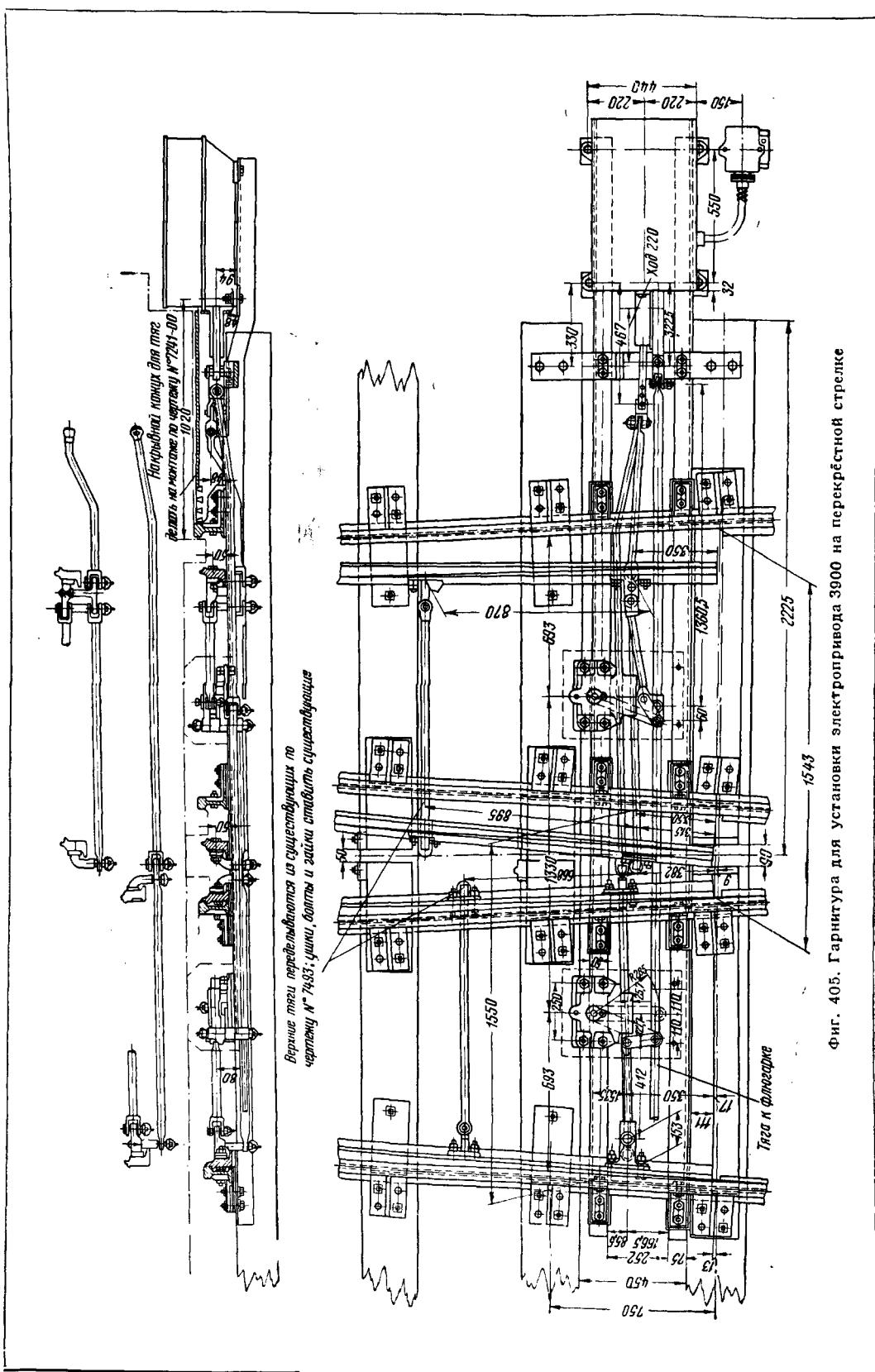Фиг. 404. Гарнитура для установки электропривода 3900 на стрелках типов I-a и II-a



Электроприводы 3900 соединяются с осями стрелки посредством шарнирных замыкателей.

Схема работы замыкателя приведена на фиг. 406, где показаны следующие положения:

*I* — крайнее положение стрелки; *II* — соответствующее моменту, когда отведённый (правый) остряк начинает двигаться; *III* — моменту, когда прижатый (левый) остряк отомкнулся; *IV* — когда последний начинает двигаться; *V* — моменту, когда правый остряк доходит до рамного рельса, останавливается и начинает замыкаться; *VI* — моменту, когда правый остряк окончательно замкнулся, а левый остановился.

У замыкателя 7428 освобождение запертого остряка стрелки должно заканчиваться при ходе переводной тяги  $54,5 \pm 2 \text{ мм}$ ; замыкание штанги, прижимаемой к рамному рельсу, начинается при ходе переводной тяги  $56 \pm 2 \text{ мм}$ .


У замыкателя 7429 ход размыкания  $67 \pm 2 \text{ мм}$ , ход замыкания  $71 \pm 2 \text{ мм}$ .

Овальная поверхность запорного конца штанги отведённого остряка должна отстоять от торцевой плоскости корпуса не более чем на  $2,8 \text{ мм}$ .

Таблица 99

## Шарнирные замыкатели

Наименование детали	Замыкатели		
	7428	7429	
деталь	количество	деталь	количество
Конус . . . . .	1	1	1
Штанги . . . . .	2	2	2
Кулачки . . . . .	3	2	3
Оси штанги и кулачка .	4	2	4
Рычаг переводной .	5	1	5
Ось переводного рычага .	6	1	6
Стопор . . . . .	7	1	7
Ось рычага и кулачков .	8	1	8
Оси штанги и ушка .	9	2	—
Втулка наварная длиной $22 \text{ мм}$ . . . . .	10	1	11
Втулка наварная длиной $27 \text{ мм}$ . . . . .	11	1	12
Шайба для смазки диаметром $22 \text{ мм}$ . . . . .	12	1	13
Втулки промежуточные . . . . .	13	2	9—10
Гайка $\frac{3}{4}''$ . . . . .	14	6	14
Болт чёрный шестигранный $\frac{3}{8}'' \times 20 \text{ мм}$ .	15	1	15

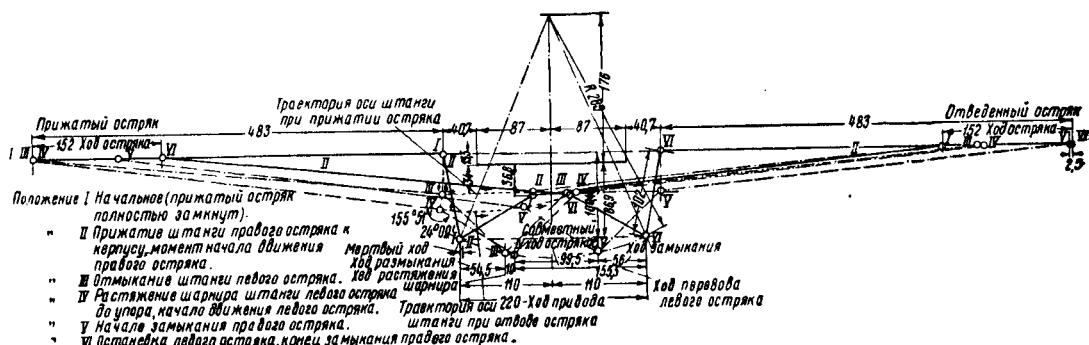

Фиг. 406. Схема работы шарнирного замыкателя

Продольную ось штанги замкнутого остряка следует располагать на расстоянии: для простых стрелок  $13,5 \pm 1 \text{ мм}$ , для перекреста  $25,7 \pm 1 \text{ мм}$ . Игра кулачков вдоль оси и в вертикальной плоскости допускается не более  $0,5 \text{ мм}$ . Продольная игра штанги на оси должна быть не более  $1 \text{ мм}$ .

Спецификация важнейших деталей замыкателей приведена в табл. 99.

## Установка привода

При установке привода 3900 и шарнирного замыкателя на стрелке должны быть соблюдены установочные размеры, указанные в табл. 100.

При эксплуатации электроприводов типа 3900 с наружным замыкателем необходимо придерживаться следующих указаний.

При закладке между остряком и рамным рельсом шаблона толщиной  $4 \text{ мм}$  и более стрелка не должна замыкаться и давать контроль конца перевода. Шаблон закладывается у места присоединения рабочей тяги.

При шарнирном замыкателе замыкающая тяга должна заходить за угол корпуса замыкателя не менее чем на  $45 \text{ мм}$ .

Толщина изолирующей прокладки между серёжкой и остряком — не более  $4 \text{ мм}$ . Изолирующая и металлическая прокладки должны иметь круглые отверстия для болтов и быть одинаковых размеров с основанием серёжки. Контактные гильзы при переключении должны отводить контактные пружины в сторону не менее чем на  $2 \text{ мм}$ . Наконечники контактных пружин должны плотно, по всей своей ширине, соприкасаться с контактной гильзой. Контактные пружины недостаточно упругости или с сильно подгоревшими наконечниками необходимо заменять.

Зазор между кулачком автопереключателя и вырезом контрольной линейки прижатого пера должен быть в пределах от 1 до  $4 \text{ мм}$ .

Кулачок должен западать в вырез линеек на глубину  $4—6 \text{ мм}$  и только при этом могут замыкаться контакты автопереключателя.

Установочные размеры пригода 3900 в мм

Таблица 100

Наименование размеров	Тип стрелки				
	I-а и II-а*		III-а		перекрёстный съезд
	марки крестовины				
	1/9	1/11	1/9	1/11	1/9
Расстояние от начала остряка до середины основания ушка (крайние остряки для перекрёстного съезда) . . . . .	320	320	350	350	350
Расстояние от середины основания ушка до первого фундаментного угольника по направлению к началу остряка . . . . .	154,5	154,5	154,5	154,5	166,5
То же до второго фундаментного угольника (по направлению к корню остряка) . . . . .	97,5	97,5	97,5	97,5	85,5
Расстояние от центра отверстия в ушке кожуха привода (ближайшего к рамному рельсу) до внутренней грани головки рамного рельса (ближайшего к приводу) . . . . .	1 046	1 048	1 046	—	1 046
Зазор между первым фундаментным угольником (ближайшим к началу остряка) и первым бруском . . . . .	24,5 (22,8)	4,5	0,5	—	0,5
Расстояние от начала остряка до середины первого бруса . . . . .	59 (57)	39	4	—	17
Ширина шпального ящика (расстояние между первым и вторым бруском) . . . . .	450	450	—	—	456
Расстояние от подошвы остряка до центра болта, прикрепляющего ушко к остряку . . . . .	37 (35)	37 (35)	50	—	50
Расстояние от оси колеса у первого бруса до конца этого бруса (со стороны привода) . . . . .	1 640	1 640	1 640	—	2 225
Ход остряка в месте укрепления ушка . . . . .	152	152	152	—	140
Расстояние от начала среднего левого (если смотреть против щерсти) остряка стрелки до центра изолированного пальца . . . . .	—	—	—	—	382
Расстояние от начала среднего правого остряка стрелки до изолированного пальца . . . . .	—	—	—	—	315
Зазор между передней гранью остряка и вырубкой в подошве рамного рельса . . . . .	—	—	10	—	30
Зазор между вторым фундаментным угольником (по направлению к корню остряка) и вторым бруском . . . . .	23,5 (25,5)	43,5	2,5	—	52,5
Зазор между корнем остряка и путевым рельсом . . . . .	Не менее 5 мм				

\* В скобках даны размеры, отличные для стрелки типа II-а.

Продольный люфт всех осей привода и червяка должен быть в пределах 0,2 — 1 мм. Размеры люфтов в болтах, соединяющих шибер и контрольные линейки с тягами, — не более 0,5 мм на болт, а всех остальных болтовых соединений на тягах и штангах — не более 0,5 мм на болт. Вертикальный люфт концов кулачков шарнирного замыкателя (качание на оси) и вертикальный люфт конца переводного рычага шарнирного замыкателя (качание на оси) должны быть не больше 1,0 мм. Вертикальный люфт контрольных линеек, измеренный по отклонению конца линеек при выдвинутом её положении, должен быть не больше 2,0 мм и для шибера 1,0 мм. Поперечный люфт контрольных линеек и шибера, измеренный указанным выше способом, должен быть не больше 1,0 мм. Вертикальный люфт всех гаек на замыкателе должен быть не более 0,5 мм.

Сила тока при нормальной работе привода должна быть не более 4,5 а, при работе привода на фрикционю — не более 7 — 8 а, при этом мотор всё время вращается.

Необходимо смазывать: червяк, все подшипники, шибер, контрольные линейки и гайки привода. Все остальные, неокрашенные части привода (и замыкателя) во из-

бежание ржавления слегка смазываются; летом привод смазывают солидолом, зимой — трансформаторным и машинным маслом или солидолом, сваренным с керосином.

При переводе стрелки ход зубчатой передачи должен быть плавным, без каких-либо биений и стука.

### СТРЕЛОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД ТИПА СПВ

#### Устройство электропривода

Стрелочный электропривод типа СПВ с внутренним замыканием применяется с электродвигателем на 30 и 100 в.

Электропривод СПВ был выпущен впервые в 1935 г. под маркой СПВ-1, затем с 1937 г., после модернизации, стал изготавливаться под маркой СПВ-2, а с 1946 г. под маркой СПВ-3, отличаясь от первых выпусков усилением отдельных деталей и заменой срезного сцепления (со шпилькой) взрезным (с пружиной).

Стрелочный электропривод СПВ-3 (фиг. 407) состоит из электродвигателя постоянного или переменного тока, механической передачи, фрикционной муфты, взрезного сцепления и автопереключателя с контрольными линейка-


ми, помещёнными в чугунном корпусе, закрытом стальным кожухом.

На фиг. 407 указаны заводские номера узлов и деталей привода и габаритные размеры последнего.

Электродвигатель постоянного тока типа МСП-0,1 (фиг. 408) применяется на 30 и 100 в, номинальной мощностью 0,1 квт, серийный, реверсивный, двухполюсный, закрытого типа — с естественным

двигателя на 100 в: сила тока 3,5 а, число оборотов 1900 в мин.

Электродвигатель переменного тока типа МСТ-0,25 мощностью 0,25 квт, асинхронный, четырёхполюсный, с короткозамкнутым ротором, закрытого типа, сопротивление обмотки 11,4 ом, на 127/220 в имеет следующие электрические характеристики: пусковой ток 3,3 а, установившийся ток 1,4 а, при включении треугольника (127 в) и нагрузке на ши-

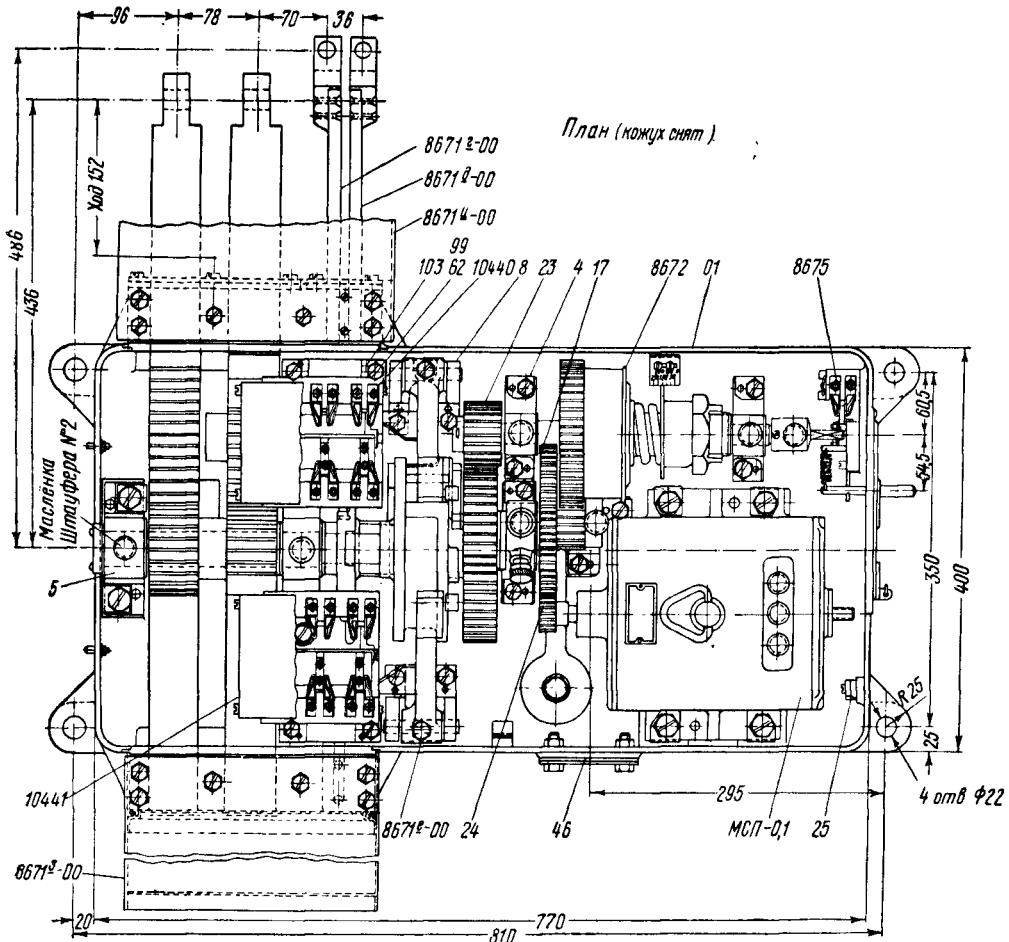

Фиг. 407. Стрелочный электропривод типа СПВ-3

охлаждением. Якорь и коллектор укреплены на валу, смонтированном на двух подшипниках качения. Вал имеет два свободных конца: один для шестерни привода, другой квадратного сечения для рукоятки перевода привода вручную. Щётки графитовые марки 1-1.

Корпус и подшипниковые щиты двигателя чугунные.

На корпусе двигателя расположены три клеммы для присоединения наружных проводов, из которых две крайние применяются для реверсирования двигателя.


Вес электродвигателя 22 кг.

Электротехническая характеристика электродвигателя на 30 в: номинальная сила тока 8 а, число оборотов 1600 в мин.; электро-

бере 100 кг работает при напряжении на моторе до 100 в, потребляет 2,5 а, при включении звездой (220 в) и нагрузке 100 кг работает при напряжении на моторе до 172 в, потребляя 1,37 а.

Механическая передача (фиг. 409) состоит из моторной шестерни 24 с 16 зубьями, укреплённой шпонкой на конце моторного вала, зубчатого колеса 17 с 75 зубьями (первый каскад шестерёночной передачи) и шестерни 22 с 15 зубьями, укреплённой общей шпонкой на оси, вращающейся в шарикоподшипниках, и зубчатой коробки фрикционной муфты 8672 с 46 зубьями, свободно насаженной на вал (второй каскад передачи); шестерни 23 с 14 зубьями, укреп-.


лённой шпонкой на том же валу, и отпирающего звучатого колеса 15 с 43 зубьями, свободно насаженного на главный вал 27 (третий каскад); взрезного сцепления 8680; двухшиберных шестерён 21, каждая с 73 зубьями.

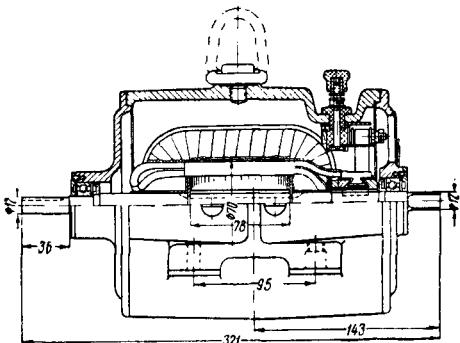

Фиг. 408. Электродвигатель типа МСП-0,1

ми и замыкающим выступом, насаженных на главный вал при помощи шпонок и двух шиберов *06* и *07*, каждый с шестью полными зубьями и одним скосенным (замыкающим) зубом, запираемым шестерней.

Замыкающие зубья шиберных шестерен цементируются на глубину  $0,8 \div 1,2$  мм и после закалки шлифуются шкуркой.

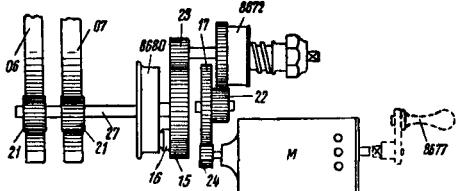

Фиг. 409. Схема механической передачи привода СПВ-3


Все шестерни — стальные, зубчатые колёса — чугунные.

Развод между осями шестерён и колёсами должен обеспечивать между зубьями следующие зазоры: первого каскада  $0,12 \div 0,25$  мм, второго каскада  $0,15 \div 0,30$  мм и третьего каскада  $0,2 \div 0,4$  мм. Торцевое биение зубчатых колёс допускается не более 0,4 мм. Продольные люфты для всех валов находятся в пределах  $0,2 \div 0,6$  мм.

Люфт между зубьями шибера и шестерней допускается не более 1 м.м. Шибера долж-

ны иметь ход 152 мм с допусками —2 +4 мм, поперечный люфт в направляющих — не более 0,5 мм, вертикальный люфт — не более 1 мм.

Фрикционная муфта 8672 (фиг. 410) состоит из коробки 2, в которую вложены четыре неподвижных диска 3 из чугуна и четыре подвиж-

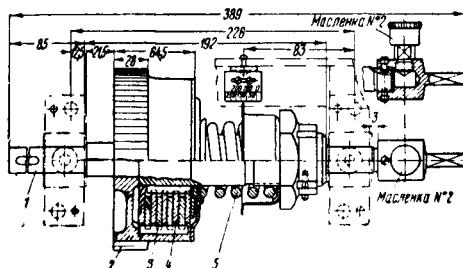


Фиг. 410. Фрикционная муфта 8672

ных диска 4 из стали; диски 3 соединены с коробкой муфты, а диски 4 соединены с валом 1 при помощи шпонок и сжимаются пружиной 5 из пяти витков (число рабочих витков—3,5) общой длиной 76,5 мм, диаметром 43/61, из проволоки диаметром 9 мм; коэффициент жёсткости пружины 12,45 кг/мм. Пружина от груза 30 кг должна сжиматься на 7 мм  $\pm$  1 мм.

Фрикционное сцепление регулируется в пределах  $100 \div 250$  кг.

Продольный люфт корпуса должен быть не более 1,5 мм.

Врезное сцепление 8680 (фиг. 411) состоит: из коробки 1, крышки 2,

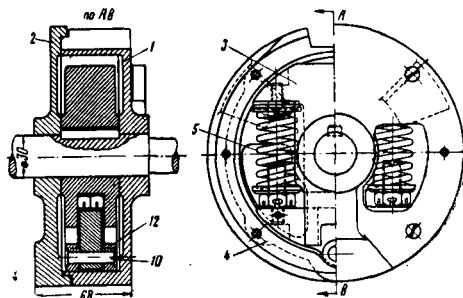

Фиг. 411. Взрезное сцепление 8680

основания пружины 3, укреплённого на главном валу, ползуна 4, двух взрезных пружин 5, регулирующих гаек, оси ролика 10 и роликов 12.

Пружина 5 длиной 69 мм с внутренним диаметром  $21 \pm 0,5$  мм с 7,5 витками из проволоки диаметром 4,5 мм; пружина от груза 20 кг сжимается на 5 мм.

Взрезное сцепление регулируется при помощи гаек на взрез при усилии на шайбере в 600—1 000 кг. Гайки после регулировки закрепляются шплинтами.

Автопереключатель (фиг. 412) состоит из двух половин — левой (10440) и правой (10441), чугунные основания которых прикреплены к корпусу винтами и штифтами; на каждом основании укреплены бакелитовые


контактные колодки с тремя парами пружинящих губок из фосфористой бронзы; на каждом свободно вращающемся стальном рычажке (**10440A** и **10441A**) укреплены три латунных ножа; два нормальных (для контрольных цепей) и один утолщенный (для рабочей цепи).

Каждый рычажок под действием спиральной пружинки длиной 35 мм из 6,5 витков проволоки диаметром 3,5 мм, навитой на ось рычажка, стремится прижаться к контрольным контактным губкам (на фиг. 412 рычажок 10440A своими ножами врублен в контрольные контактные губки, а рычажок 10441A под действием лапки 8671e отжат от контроль-

Привод снабжён блокировочным контактом, автоматически выключающим привод из электрического управления при переводе его на ручное управление курбелем. Диэлектрическая прочность изоляции в любой части привода должна быть не ниже 1 000 в переменного тока частотой 50 гц.

## Работа привода

При нормальной работе привода отпирающее зубчатое колесо 15 (фиг. 409), вращаясь против часовой стрелки, при помощи кулачка 16 (фиг. 412) выжимает ролик 23 собаки 86711, выводя его из выреза коробки

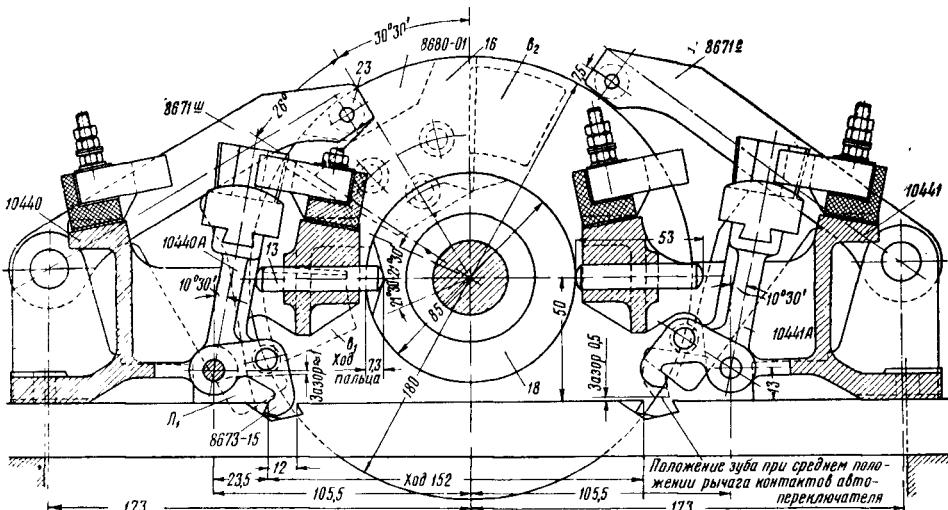

Фиг. 412. Автопереключатель

ных пружин и ножами (врублены в рабочие контактные пружины). Глубина врубания контактных ножей в контактные пружины должна быть не менее 5 мм, при этом между ножом и пружинами должно обеспечиваться контактное давление не менее 500 г. При взрезе стрелки расстояние между ножом и контактными пружинами должно быть не менее 3 мм.

Заход лапки собачки 8671 (левой или правой е) на палец соответствующего рычажка автопереключателя должен быть не менее 7 мм.


Контрольные линейки: внутренняя 8671г и наружная 8671д (фиг. 407) имеют вырезы, в которые западают концы рычажков автопереключателя.

Контрольные линейки при ходе 152 мм с допусками  $-2$ ,  $+4$  мм должны допускать замыкание контрольных контактов автопереключателя; поперечный люфт в направляющих должен быть не более 0,5 мм, вертикальный люфт — не более 1 мм.

Блоки корпуса привода в местах выхода шиберов и контрольных линеек имеются сальники, состоящие из войлочных прокладок толщиной 8  $\text{мм}$  и стальных пластин толщиной 3  $\text{мм}$ . Кожух привода имеет по краям прокладку из резиновой трубы диаметром 2,5  $\text{мм}$ .

врезного сцепления 8680-01; затем, нажимая на выступ  $b_1$ , заставляет врезное сцепление, а с ним и главный вал, начать вращение. В то же время левая собачка 8671 ш, нажимая лапкой  $L_1$  на нижний конец рычажка 10440А, перебрасывает рычажок к рабочим контактам, размыкая контрольные.

В начале вращения главного вала движется шибер отведённого остряка (фиг. 413).

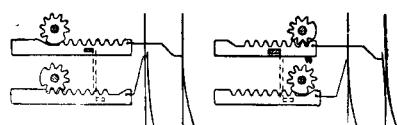

Фиг. 413. Схема работы шиберов

при этом происходит отмыкание шибера прижатого остряка, затем боковая планка этого шибера упирается в боковую планку шибера прижатого остряка и заставляет его перемещаться в том же направлении. К этому моменту шестерня этого шибера освобождает его от замыкания; к концу перевода первый шибер останавливается, а второй продолжает двигаться до полного перевода стрелки, в конце которого правая собачка 8671е (фиг. 412) западает в вырез коробки взрезного сцепления


и правый рычажок 10441А под действием спиральной пружины перебрасывается влево и замыкает контрольные контакты, размыкая рабочие.

К этому же моменту первый шибер полностью замыкается своей шестерней (фиг. 413).

При взрезе стрелки главный вал поворачивается и кулачком 18 (фиг. 412) отжимает палец 13, который ставит рычажок автопереключателя в среднее положение, размыкая контрольные контакты.

С 1949 г. выпускаются электроприводы типа СПВ-За, в которых в качестве взрезного сцепления применяется взрезное сцепление по предложению тт. Тиманюка и Шаева. Взрезное сцепление тт. Тиманюка и Шаева обеспечивает автоматическое выключение привода из управления при взрезе стрелки и отличается от обычного пружинного взрезного сцепления тем, что коробка 10 а (фиг. 414) имеет два дополнительных выреза *a* и *b*, в которые под действием взрезных пружин входят прямоугольные концы двух ползунов 14.

При взрезе стрелки основание 12а, а с ними ползуны 14, поворачиваются и уводят под поверхность коробки свои прямоугольные концы; собачка, опиравшаяся на

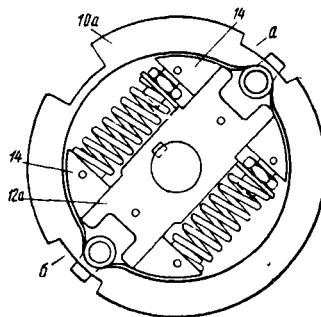

Фиг. 414. Взрезное сцепление тт. Тиманюка и Шаева

один из них, западает в вырез коробки и отпускает рычажок, который, поворачиваясь под действием пружины, размыкает рабочие контакты. Для исключения западания ролика собачек в вырезы коробки при постановке стрелки после взреза в нормальное положение на ось главного вала сзади коробки взрезного сцепления устанавливается отпирающий диск (фиг. 415).


Взрезное сцепление тт. Тиманюка и Шаева снабжается устройством, принудительно фиксирующим взрез стрелки и состоящим из пружины и штифта (фиксатора), укреплённых на наружной стороне коробки взрезного сцепления.

При взрезе стрелки фиксатор западает в вырез основания и исключает возможность постановки привода в нормальное положение курбелем до снятия кожуха и изъятия фиксатора из выреза основания.

При снятии пружины с коробки взрезного сцепления электропривод возвращается в нормальное положение курбелем.

Привод должен удовлетворительно работать при различных нагрузках в пределах

от 75 до 125 кг; при электродвигателе 30 в и напряжении на нём 28—38 в сила тока не должна быть более 10 а, а при электродвигателе 100 в и напряжении на нём 100—110 в сила тока не должна быть более 3,5 а; время перевода должно быть не более 2,5 сек.

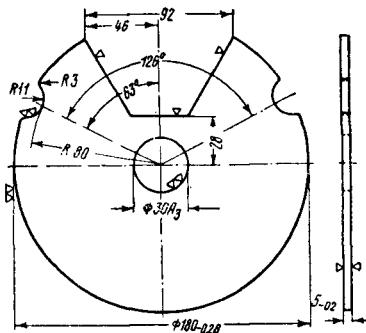

Фиг. 415. Отпирающий диск

Габаритные размеры собранного привода: ширина 979 мм, длина 860 мм и высота 244 мм с допусками ±5 мм. Расстояния между отверстиями для крепления привода к угольникам гарнитуры должны быть 350 и 810 мм с допуском ±1 мм.

В 1951 г. электропривод СПВ вновь модернизирован и сейчас выпускается под маркой СПВ-4. Основные электромеханические данные привода остались прежними.

#### Установка привода

Электропривод СПВ устанавливается на гарнитурах: на изолированной перекрестной стрелке — для правой установки черт. 7494 (фиг. 416); на изолированных стрелках типов I-а и II-а — для правой установки черт. 7790 (фиг. 417), для левой установки черт. 7790а; на изолированных стрелках типа III-а — для правой установки черт. 7791, для левой установки черт. 7791а.


Спецификация важнейших деталей гарнитуры приведена в табл. 101.

Изолированное ушко к стрелкам типов I-а и II-а показано на фиг. 418; размеры *a*, *b* и *c* для стрелки I-а соответственно равны 85, 69 и 34 мм, для стрелки II-а — 83, 67 и 32 мм; изоляция фундаментных угольников приведена на фиг. 419. Все болтовые соединения в целях предотвращения самоотвинчивания гаек должны быть снабжены закрутками из вязальной проволоки диаметром 4 мм.

Для разделки кабеля у привода применяются стрелочные муфты: при жильности кабеля не более 18 жил — муфта 7117; при жильности кабеля до 23 жил — муфта 8071 на 28 клемм; при большем количестве жил — муфта 8071 на 32 клеммы.

При эксплуатации электроприводов типа СПВ необходимо придерживаться следующих указаний.


Ножи автопереключателя должны врубаться в контактные пружины не менее чем на 5 мм. Врубание ножа должно разводить стороны контактного гнезда, контакт должен быть плотным.

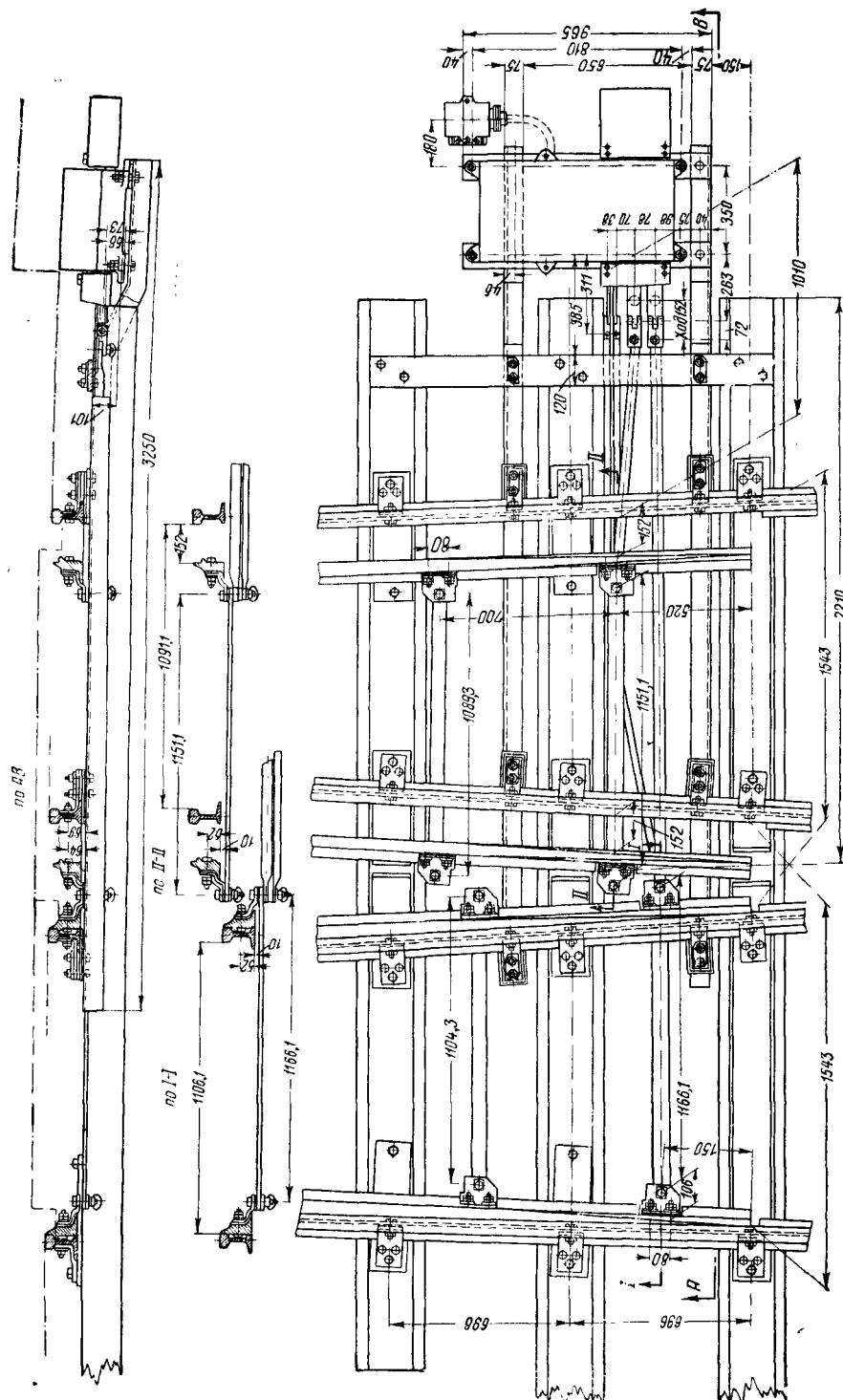

Фиг. 416. Гарнитура для установки привода типа СПВ на перекрёстной стрелке

Зазор между кулачком автопереключателя и вырезом контрольной линейки прижатого пера должен быть в пределах от 1 до 4 мм.

Сопротивление изоляции проводов внутреннего монтажа привода требуется не менее 5 мгом (измеряется тем же мегометром).

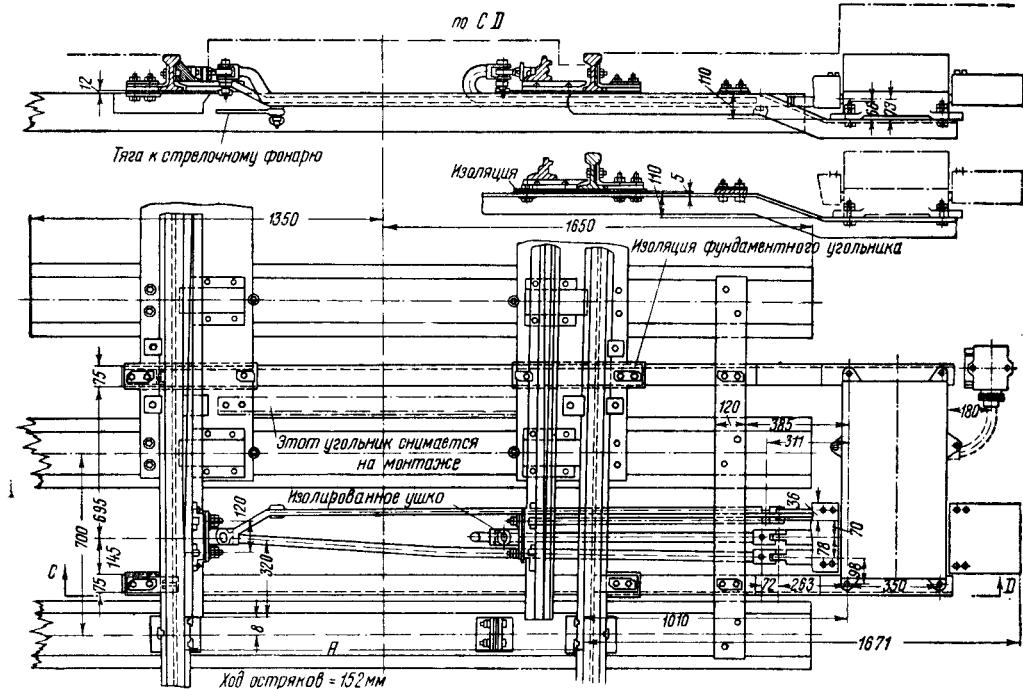

Фиг. 417. Гарнитура для установки привода СПВ на стрелках типов I-а и II-а


Сопротивление изоляции обмоток по отношению к корпусу мотора должно быть не менее 0,5 мега (измеряется мегометром с напряжением не ниже 500 в). При более низкой изоляции производится просушка мотора.

Сила тока нормальной работы привода должна быть не более 8—10 а, при работе на

Таблица 101

## **Гарнитура стрелочных электроприводов типа СПВ**


Наименование позиции	Гарнитура 7790	Гарнитура 7791		
	деталь	количество	деталь	количество
Ушко изолированное . . . . .	7531	2	7532	2
Изоляция фундаментных угольников на стрелках марки 1/9 . . . . .	7536	4	7538	4
То же на стрелках марки 1/11 . . . . .	7537	4	7538	4
Угольник фундаментный:				
правый . . . . .	1	1	7790-01	1
левый . . . . .	2	1	7790-02	1
Тяга рабочая длинная . . . . .	3	1	7790-03	1
»      короткая . . . . .	4	1	7790-04	1
»      контрольная длинная . . . . .	5	1	7790-05	1
»      »      короткая . . . . .	6	1	7790-06	1
Полоса связная . . . . .	7	1	7791-01	1
Шарнир . . . . .	9	2	7790-09	2
Палец шарнира . . . . .	10	2	7790-10	2
»      »      . . . . .	11	2	7790-11	2
Прокладка стопорная . . . . .	13	2	—	—
Шайба изолирующая . . . . .	13	2	—	—

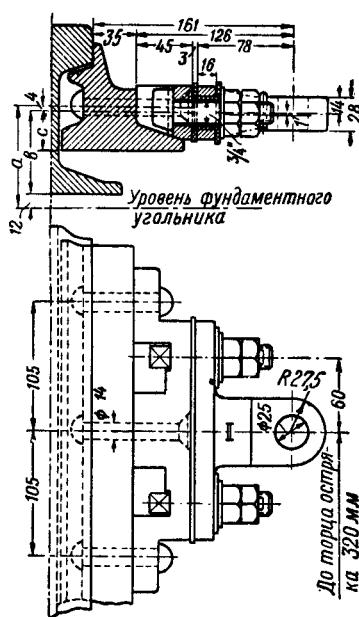

Фиг. 418. Изолированное ушко  
к стрелкам типов I-а и II-а

фрикцион не более 10—12 а, при этом мотор должен продолжать вращение.

Смазываться должны: фрикции, все подшипники, шиберы и линейки. Все остальные неокрашенные части приводозамыкателя

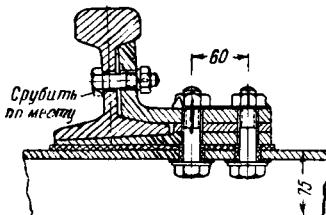

Фиг. 419. Изоляция фундаментных угольников для стрелок типов I-a и II-a

слегка покрываются смазкой во избежание ржавления. Смазочные материалы те же, что и для привода 3900.

## МЕХАНО-ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

### Централизационный аппарат

Централизационный аппарат механо-электрической централизации состоит из станины и укреплённых на станине стрелочных и маршрутно-сигнальных коммутаторов.

Разрез аппарата по стрелочному коммутатору показан на фиг. 420, где  $P$  — рукоятка,  $CO$  — стрелочная ось,  $RP$  — рабочий переключатель,  $BП$  — батарейный переключатель,  $C3$  — стрелочная защёлка,  $KЭ$  — контрольный электромагнит,  $CУ$  — световой указатель,  $ZC$  — зубчатый сектор,  $KШ$  — коническая шестерня,  $G$  — гриф,  $C$  — стержень,  $PK$  — рукояточный контакт,  $BK_1$  — бакелитовая колодка подвижная,  $KП$  — контактные пластинки,  $BK_2$  — бакелитовая колодка неподвижная.

Типы станин централизационного аппарата указаны в табл. 102.

Таблица 102

Станины централизационного аппарата

Количество		Размеры в мм		
мест	линейк	длина	ширина	высота
16	30	1 354	844	1 215
16	60	1 354	1 105	1 215
24	30	1 954	844	1 215
24	60	1 954	1 105	1 215

На станине размещаются стрелочные и маршрутно-сигнальные коммутаторы по одному на каждое рабочее место (ширина рабочего места равна 75 мм).

Стрелочный коммутатор 32921 (фиг. 421) состоит из:

а) так называемого электромагнитного поля 32923 (или 38843), на котором монтируются электромагниты и управляемые ими

переключатели; типы электромагнитных полей указаны в табл. 103.

Таблица 103  
Типы электромагнитных полей

Назначение электромагнитного поля	С падающими контактами 20010	Без падающих контактов
Для участков с паровой тягой . . . . .	32923	47114
Для участков с электрической тягой (с изоляцией батарейного переключателя) . . . . .	38843	47115

б) неподвижной бакелитовой колодки с восемью парами контактных пружин  $1 \div 8$  и  $11 \div 18$ ;

в) оси 1 (фиг. 421) фасонного сечения, на которой укреплены три контактные бакелитовые колодки 7, замыкающая шайба 2, переводной рычаг 5 с вилкой, шайба 6 и дистанционные кольца 4 и 8.

Передний конец оси 1 соединён с короткой осью 7 $p$  стрелочной рукоятки  $P$  (38361); на оси 7 $p$  штифтом 13 $p$  укреплена коническая шестерня 12 $p$ , находящаяся в сцеплении с зубчатым сектором 4 $p$ ; последний штифтом скреплён с рычажком 2 $p$ , вращающимся на оси 6 $p$ , в кронштейне 1 $p$ . На рычажок 2 $p$  надета гильза 14 $p$ , прижимаемая пружиной 15 $p$ , упирающейся в кнопку 17 $p$ . В гильзу 14 $p$  ввинчен проволочный стержень 18 $p$ , действующий на контактные пружины 20 $p$ .

При переводе рукоятки  $P$  вперёд (на себя) ось 1 поворачивается против часовой стрелки. Передача от рукоятки и оси равняется 1 : 3, т. е. при повороте рукоятки на  $30^\circ$  ось поворачивается на  $90^\circ$ .

Холостой ход (игра) оси коммутатора в направлении её вращения при фиксированном положении рукоятки не должен превышать 0,3 мм на краю оси, а в продольном направлении  $\pm 0,3$  мм.

Контактная система стрелочного коммутатора включает восемь пар пружин, из которых  $3 \div 6$  и  $13 \div 16$  служат для переключения рабочих и контрольных проводов,  $7 \div 8$  и  $17 \div 18$  — контрольных лампочек и  $1 \div 2$  и  $11 \div 12$  — рабочей и контрольной батареи; пружина 13 служит для защитного заземления соответствующего рабочего провода.

Электромагнитное поле включает батарейный переключатель, контрольный электромагнит, взрезной переключатель и электрощётку.

Батарейный переключатель 3753 или 38826 (фиг. 422) состоит из 4 $P$  — четырёхплечевого рычажка,  $H$  — упорной планки,  $Я$  — якоря контрольного электромагнита,  $KВ$  — контактной вилки,  $B$  — вилки,  $KП$  — контактной пластиной  $\mu$ ,  $BK$  — бакелитовой колодки. На оси 13 (фиг. 423) станины 20 насажен и закреплён кольцом 14 со шплинтом 15 четырёхплечий рычаг-переключатель 1, стремящийся повернуться по часовой стрелке под действием спиральной пружины 10, упирающейся в штифт 12 на станине. К переключателю винтами 9 привинчена контактная вил-

ка 8, которая при нормальном положении переключателя упирается в контактные стержни 24, втопленные в бакелитовую колодку 23, прикреплённую к станине винтами 31. Для переключения рабочих и контрольных контактов служит контактная пластина 4, прикреплённая к эbonитовой изолированной пластинке на нижнем плече переключателя. Над

изолирована от переключателя. Зазор между выступом замыкающего рычага 17 и упорной планкой 6 в момент поворота стрелочной оси на  $45^\circ$  должен быть не менее 1,5 мм; принудительный отвод тяги 23 при переводе рукоятки должен быть не менее 2,5 мм; захват переключателем крючка в направлении оси должен быть не менее 2 мм, давление спиральной пружины при незаведённом переключателе, измеренное на контактной планке, замыкающей контрольные контакты, должно быть не менее 1000 г; одновременное смыкание контактов рабочей и контрольной батарей не допускается; при среднем положении батарейного переключателя расстояние между контактной планкой и контактными пружинами должно быть не менее 2 мм.

Контрольный электромагнит 20009 состоит из двух катушек с железными сердечниками, вставленных в гнезда общего чугунного корпуса с латунными подвесками, прикрепленными к гнезду штифтами и винтами. Якорь вращается на двух острых винтах, ввинченных в подвески; к якорю привинчен рычаг.

Врезной переключатель (фиг. 424), поддерживаемый кронштейном 1 со штифтом 21, состоит из бакелитовых контактных колодок 5 и 8, прикреплённых к кронштейну винтами 10, проходящими через общую планку 9; к колодкам винтами 6 с гайками 7 прикреплено шесть пар контактных пружин 25 и 29 на упорных пластинках 24 и 28 с винтами 31 для присоединения проводов. Для переключений служит контактная колодка 42 с наложенными на неё контактными полосками; её несущая планка прикреплена своими концами к двойному угольнику 20 и угольнику 17, врашающимся на оси и винте 32.

еской централи-  
затору)

К угольнику 20 штиф-  
том прикреплена тяга 23,  
связывающая взрезной пе-  
реключатель с левым пле-  
чом батарейного переклю-  
чателя и якорем контроль-  
ного электромагнита. Контактные пружины  
защищены гетинаксовыми трубками на стерж-  
нях 45, закреплённых в планке 33. Нажатие  
контактных пружин при замыкании должно  
быть не менее 25 г; люфт колодки вдоль оси  
вращения должен быть  $0,1 \div 0,5$  мм; при  
смыкании контакта серебряная наклётка  
должна полностью перекрывать торец кон-  
тактного штифта на пружине.

**Фиг. 420.** Управляющий аппарат механо-электрической централизации (разрез по стрелочному коммутатору)


переключателем на штифте расположена замыкающий рычаг 17 с выступом, за который при повороте оси захватывает упорная планка 6, привинченная винтами к вертикальному плечу переключателя.

На рычаг 17 нажимает вниз плоская пружина 19.

При поднятии рычага 17 переключатель под действием пружины 10 возвращается в своё нормальное положение.

Контактная вилка 8 в аппарате, предназначенном для участков с электротягой,

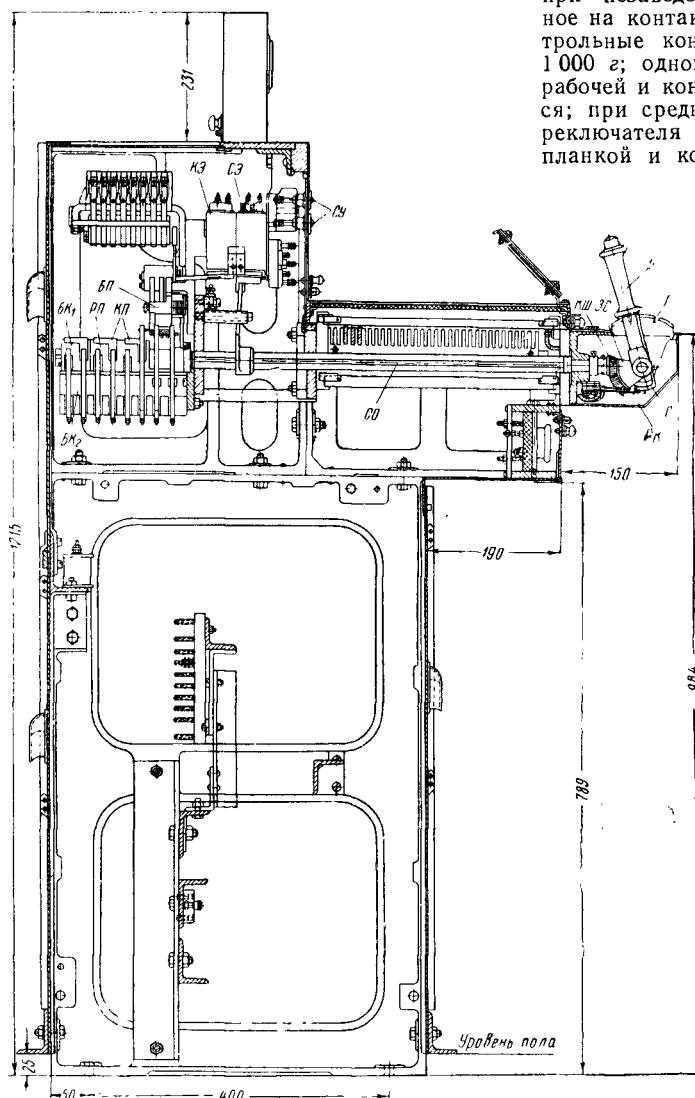Стрелочная электророзаётка 2007 состоит из гнезда с подвеской, катушки, якоря и привинченными к нему переключающим



рычагом и стойкой с подвешенным к последней замыкающим стержнем.

При крайних положениях рукоятки зазор между замыкающим стержнем электроза-


щелками и замыкающей шайбой должен быть в пределах 0,5–2 мм. При нахождении стержня между зубцами замыкающей шайбы осевые контакты должны быть разомкнуты, за исключением контакта, заземляющего рабочий провод, а также контакта контрольной батареи, которые должны быть замкнуты.


Щёлки и замыкающей шайбой должен быть в пределах 0,5–2 мм. При нахождении стержня между зубцами замыкающей шайбы осевые контакты должны быть разомкнуты, за исключением контакта, заземляющего рабочий провод, а также контакта контрольной батареи, которые должны быть замкнуты.

В электромагнитах люфт якоря вдоль оси вращения должен быть 0,3–0,5 мм, при отпавшем якоре край переключающего рычага должен перекрывать головку не менее чем на 1,5 мм; зазор между электромагнитом и якорем должен быть: с лицевой стороны (свободный конец якоря) для контрольного электромагнита 3–4 мм, для электрозашёлки 3–4,8 мм, с тыловой стороны (т. е. со стороны подвесок) 0,1–0,5 мм; при притянутом якоре зазор между якорем и электромагнитом на лицевой стороне должен быть не менее 0,25 мм.

Электрическая характеристика обмоток катушек приведена в табл. 104.

Световой указатель 32924 состоит из двух лампочек коммутаторного типа на 12 в.

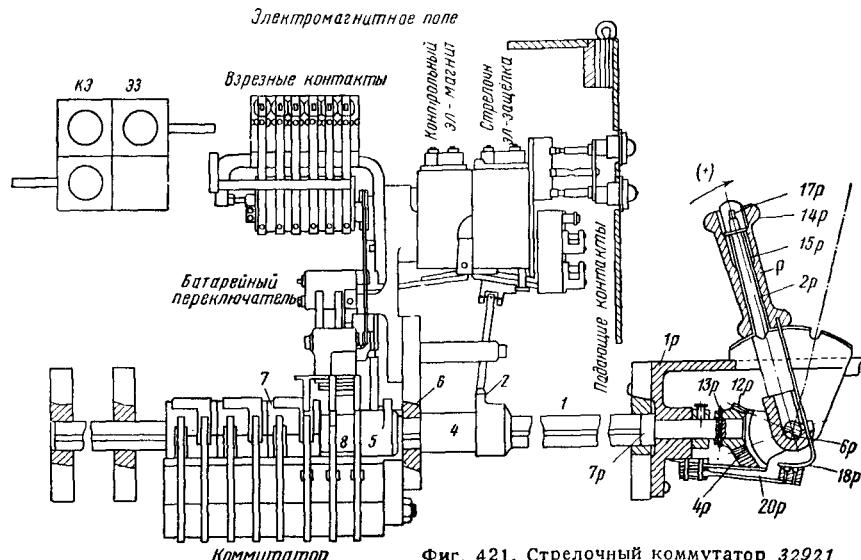

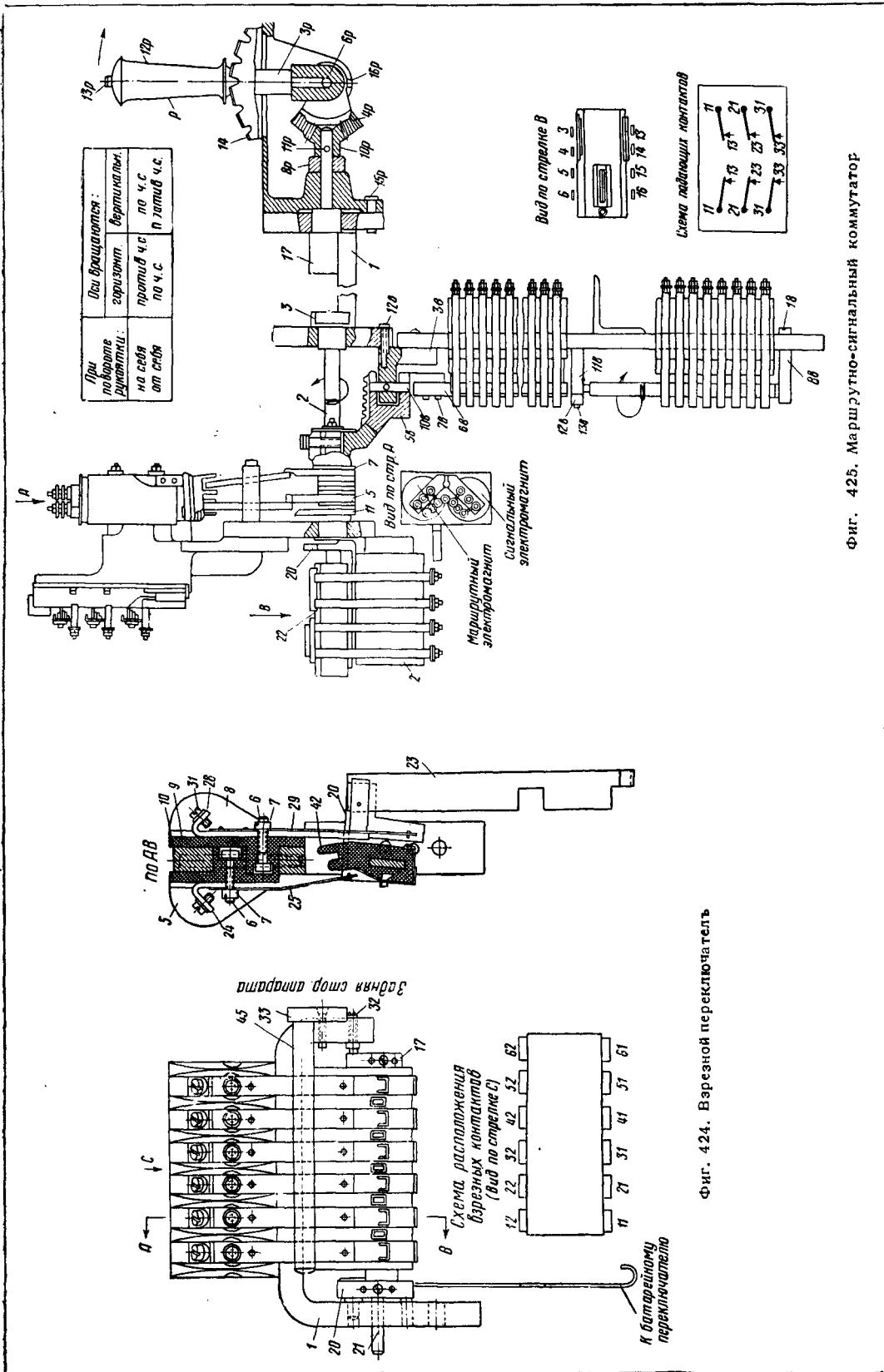

Фиг. 424. Варежной переключатель

11	13	15	21
6	5	4	3
7	15	14	8

126	130	116	110	106	102	100	98	96	94	92	90	88	86	84	82	80	78	76	74	72	70	68	66	64	62	60	58	56	54	52	50	48	46	44	42	40	38	36	34	32	30	28	26	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	0
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---

Электрическая характеристика обмоток катушек

Таблица 104.

Назначение катушки	Марка и диаметр провода в мм	Число витков в одной катушке	Сопротивление одной катушки в ом	Ток притяжения не более в ма	Рабочий ток не более в ма	Ток отпадания не менее в ма
Контрольный электромагнит . . . . .	ПЭ 0,17/0,185	8 000	340±10%	160	45	5
Электrozашёлка . . . . .	ПЭ 0,17/0,185	8 000	340±10%	95/70*	—	35/20*

\* Знаменатель относится к электrozашёлкам без падающих контактов.

сегментообразной части оси, на переднем конце — соединительная ось 17 (или 7р), стопорное кольцо 8р, коническая шестерня 10р, укреплённая на оси коническим штифтом 11р.

На оси 6р на кронштейне 14 вращается рукоятка Р, состоящая из рычага 3р с зубчатым сектором 4р, связанным с ним коническим штифтом; на рычаг 3р надета гильза 12р с пружиной, упирающейся в кнопку 15р.

Вертикальная ось 6в скреплена вверху винтами 7в с зубчаткой 5в, которая насажена на короткую ось 10в; последняя вставлена и прикреплена штифтом к угольнику 3в, в свою очередь прикреплённому винтом 12в к продольной полосе аппарата; в нижней части ось 6в поддерживается подпятником 8в и промежуточным подпятником 11в с крышкой 12в.

Электромагнитное поле состоит из станицы, на которой укреплены сигнальная и маршрутная электrozашёлки; катушки последних помещены в общем корпусе с гнездами.

Сигнальная электrozашёлка находится слева, если смотреть спереди.

Стрелка невозбуждённой сигнальной защёлки при повороте оси на 27—33° запирает ось от дальнейшего поворота, упираясь в зубец диска по глубине не менее чем на 4 мм и по ширине зубца не менее чем на 3 мм.


При возбуждённой сигнальной защёлке зазор между замыкающими стержнями и зубцами установочного диска оставляется не менее 0,5 мм.

После поворота оси на 44—50° замыкающий стрелка невозбуждённой маршрутной электrozашёлки должен запирать ось от обратного поворота с зазором 0,5÷2 мм между стрелкой и зубцом замыкающей шайбы.

Положение замыкающих шайб и стрелок, соответствующее нормальному положению маршрутно-сигнальной рукоятки, показано на фиг. 426, причём градусы, отмеченные на вертикальных линиях, указывают расположение различных точек замыкающей системы относительно вертикальной плоскости; градусы, отмеченные на горизонтальных линиях, показывают углы поворота (ходы) шайб до граней соответствующих стержней; вертикальными стрелками показано перемещение стрелок при появлении и прекращении тока в катушках.

Указанные величины имеют допуск  $\pm 3^\circ$ .

Электрическая характеристика обмоток электромагнитов маршрутно-сигнального коммутатора приведена в табл. 105.

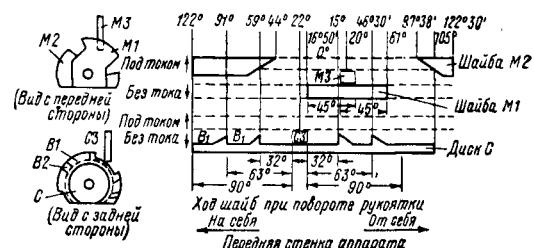

Фиг. 426. Замыкающие шайбы

Нормальное положение маршрутно-сигнальной рукоятки — вертикальное; при повороте её назад (от себя) на 30° горизонтальная ось поворачивается на 90° по часовой стрелке, вертикальная ось — на 90° против часовой стрелки.

Холостой ход горизонтальной оси тот же, что и для стрелочного коммутатора. Холостой ход вертикальной оси в направлении её вращения не должен превышать 0,5 мм на краю колодки, а в продольном направлении 0,3 мм.

На горизонтальной оси укреплены колодки с контактными пружинами 3÷4 и 13÷17, замыкаемые при повороте оси на угол 20—30°, и 5÷6 и 15÷16, замыкаемые при 90°.

На вертикальной оси укреплены четыре контактные колодки типов I÷IV (фиг. 427).


Таблица 105

Электрическая характеристика обмоток электромагнитов

Тип электромагнита	Марка и диаметр провода в мм	Число витков в одной катушке	Сопротивление в ом	Ток притяжения не более в ма	Ток отпадания
Маршрутный и дополнительный .	ПЭ 0,35/0,38	2 750	30±10%	140	Не менее 8% от тока притяжения То же
Сигнальный . . . . .	ПЭ 0,41/0,445	2 120	17,4±10%	170	

К каждой из них прилегают восемь пар контактных пружин  $1 \frac{1}{2} \times 32$  и  $101 \frac{1}{2} \times 132$  (так называемые вертикальные контакты).

В табл. 106 показаны углы поворота вертикальных и горизонтальных осей, при которых замыкаются соответствующие контакты.

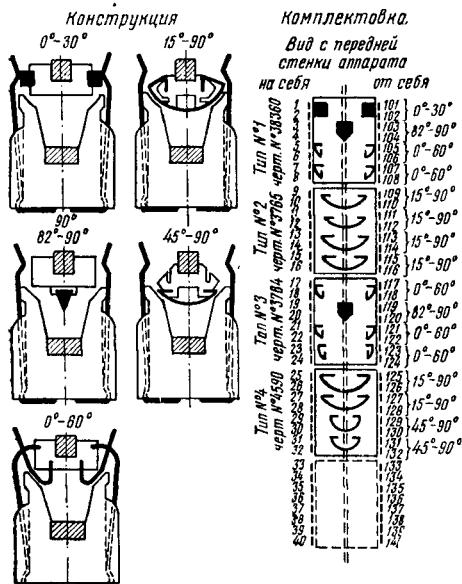


Фиг. 427. Контактные колодки маршрутно-сигнального коммутатора

Контактные пружины неподвижных колодок должны смыкаться с контактными пружинами подвижных колодок, не выходя за пределы этих пружин.

Давление контактных пружин всех неподвижных колодок при замкнутом контакте должно быть  $100 \div 300$  г при измерении в точке контакта.

При нормальном положении рукоятки люфты рукоятки могут быть такими, при которых: не замыкаются контакты  $15 \div 90^\circ$  с запасом  $3^\circ$ ; не размыкаются контакты  $0 \div 60^\circ$ ; не размыкаются контакты стрелочных осей; не размыкаются 30-градусные контакты.

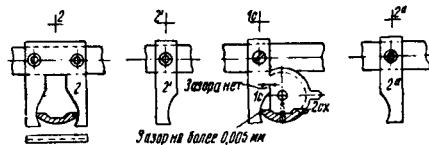

Фиг. 428. Ведущие замычки

**Ящик зависимости.** Механические замычки различают ведущие, стрелочные и маршрутные.

Типы (номера) ведущих замычек (фиг. 428) приведены в табл. 107.

Типы (номера) стрелочных замычек (фиг. 429) приведены в табл. 108.

Таблица 106  
Углы поворота осей в градусах

№ коло- док	Тип кон- такта	Прямой ход	Обратный ход
<b>Вертикальные оси</b>			
1	0-30 90 0-75 2 комп- лекта	До $30 \pm 6$ При $90 \div 7$ До $75 \pm 5$	14 $\pm 6$ Обратного замы- кания нет $14 \pm 6$
2	15-90 4 комп- лекта	От $16 \pm 4$	Обратного замы- кания нет
3	0-75 90 0-75 2 комп- лекта	До $75 \pm 5$ При $90 \div 7$ До $75 \pm 5$	14 $\pm 6$ Обратного замы- кания нет $14 \pm 6$
4	15-90 45-90	От $16 \pm 4$ » $41 \pm 3$	Обратного замы- кания нет
<b>Горизонтальные оси</b>			
1-2	90 20-56	От $90 \pm 7$ Начало замыка- ния не раньше $20^\circ$ и не позже $30^\circ$ Начало размыка- ния не раньше $50^\circ$ и не позже $60^\circ$	Обратного замы- кания нет To же


**Примечания.** 1. Первый зубец замыкающей сигнальной шайбы при невозвуждённом электромагните должен задерживать перевод рукоятки не раньше  $29^\circ$  и не позже  $35^\circ$ , второй — не раньше  $61^\circ$  и не позже  $67^\circ$ .  
2. Стержень невозвуждённой маршрутной электрозашётки должен западать на зубец замыкающей шайбы и препятствовать обратному переводу маршрутно-сигнальной рукоятки не раньше  $44^\circ$  и не позже  $50^\circ$ .  
3. Часто контакты  $0 \div 75^\circ$  именуют  $0 \div 60^\circ$ , но это нужно признать менее правильным.  
4. Выражение  $30 \pm 6$  значит, что контакт замыкается не раньше  $24^\circ$  и не позже  $36^\circ$ ;  $90 \div 7$  — что контакт замыкается не раньше  $83^\circ$  и т. д.

Таблица 107  
Типы ведущих замычек

Тип (номер) замыч- ки	Устано- вляется относи- тельно маршрут- но-сиг- нальной оси	При повороте оси	Переводит линейку
2	Над	{ Против часовой стремени { По часовой стрелке	Вправо
2'	Слева	{ По часовой стрел- ке { Против часовой стремени { По часовой стрелке	Влево »
1 с-2 сх	»	{ Против часовой стремени { По часовой стрелке	»
2'	Справа	{ Против часовой стремени { По часовой стрелке { Против часовой стремени	» Вправо

Таблица 108  
Типы стрелочных замычек


Тип (номер) замычек	Устанавливается относительно стрелочной оси	Служит для запирания стрелки	
		на	при перемещении линейки
3	Слева	—	Вправо
4	Справа	—	Влево
5	»	+	»
5	Слева	—	Вправо
6	»	+	»
6	Справа	+ или —	Влево
6	Слева	+ или —	Вправо
3а	»	+	Вправо
4а	»	—	Влево
5а	»	+	»
5б	»	—	Вправо

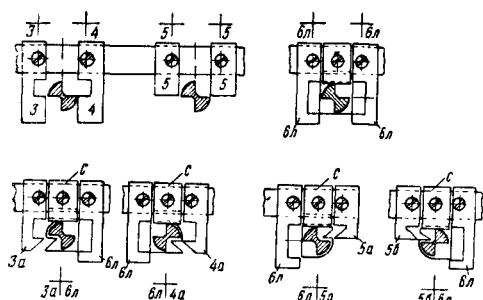

Фиг. 429. Стрелочные замычки


аппаратах служат для предохранения от прогиба маршрутно-сигнальных осей.

Для предохранения линеек от изгиба в горизонтальном направлении каждая группа

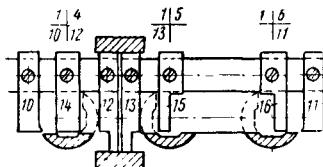

Фиг. 430. Маршрутные замычки

расположенных рядом (без промежутков) линеек защищается с двух сторон упорными планками, установленными на распорных брусьях. Ход линеек в каждую сторону от нормального положения должен быть  $10,4 \pm 0,5$  мм; вертикальный люфт линеек должен быть в пределах от 0,05 до 0,3 мм.

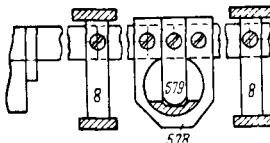

Фиг. 431. Вспомогательные замычки

Замычки должны быть плотно насажены на линейки с зазорами относительно замыкаемых ими осей, приведенными в табл. 110.

Таблица 109

Типы маршрутных замычек

Тип (номер) замычек	Устанавливается относительно маршрутно-сигнальной оси	При перемещении линейки	Препятствует повороту оси		Препятствует перемещению линейки
			При повороте оси	При повороте оси	
10 или 13	Слева	Вправо	По часовой стрелке	По часовой стрелке	Вправо
11 или 12	Справа	Влево	Против часовой стрелки	Против часовой стрелки	Влево
14	Над	Вправо	То же	То же	Вправо
15	»	Влево	По часовой стрелке	По часовой стрелке	Влево
16	»	Вправо	То же	То же	»
			Против часовой стрелки	Против часовой стрелки	Вправо

Замычки 4а и 5а ставятся лишь при наличии слева от стрелочной оси на той же линейке замычки 6.

Замычка 6б ставится лишь при наличии спрата от этой оси на той же линейке 6п.

При наличии замычек 6л и 6п на стрелочную ось надевается квадратная шайба, а при установке замычек 3а, 4а, 5а и 5б — шайбы с вырезами.

Во избежание смещения этих шайб вдоль указанной оси на линейке ставят направляющую скобку.

Типы маршрутных замычек (фиг. 430) приведены в табл. 109.

Опорные ножки 8 устанавливают по две на каждую линейку 16-местной станины и по четыре — на линейку 24-местной станины.

Вспомогательные замычки 578 — 579 (фиг. 431) на 30-й линейке в 60-линейческих


Таблица 110  
Размеры зазоров в мм при насадке замычек

Зазоры	Замычки	
	сигнальные	стрелочные
Нижний . . . . .	0,2—1,2	0,2—1,0
Боковой . . . . .	0,1—1,2	0,2—1,4

При нормальном усилии, прикладываемом к рукоятке запертоей стрелки или маршрутно-сигнальной оси, поворот её не должен быть больше  $6\text{--}7^\circ$  при двойном запирании осей в ящике зависимости; при одинарном же замыкании сигнальных осей этот люфт увеличивается дополнительно на  $3\text{--}4^\circ$  за счёт прогиба замыкаемых сигнальных осей.

## Основные схемы токопрохождения

Схемы включения стрелочного электропривода одиночной стрелки (фиг. 432) и электроприводов спаренных стрелок (фиг. 433) при

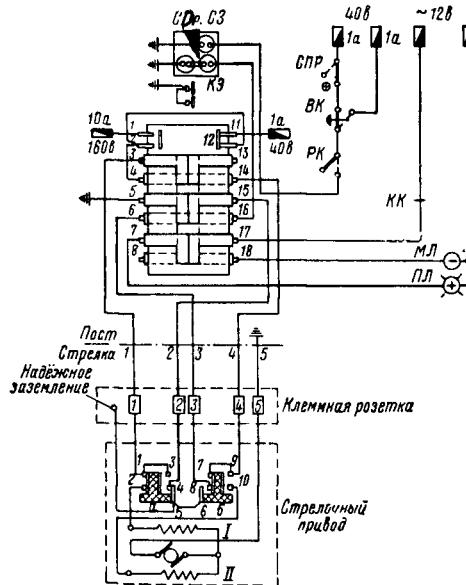

**Фиг. 432. Схема включения электропривода одиночной стрелки**

паровой тяге, а также при электротяге на электрифицированных участках (фиг. 434 и 435) удовлетворяют следующим требованиям:

а) перевод стрелки возможен только при условии отсутствия состава на стрелочной изолированной секции;

- б) в любой момент перевода возможно изменить направление движения стрелки;
- в) начавшийся перевод стрелки заканчивается и при вступлении состава на стрелочную секцию;

г) по окончании перевода стрелки электропривод автоматически выключается;

д) находящаяся на очереди к пуску обмотка возбуждения электродвигателя защищена от попадания в неё постороннего тока;

с) контрольный электромагнит при промежуточном положении стрелки защищён

от попадания в него постороннего тока; ж) перевод стрелки невозможен после по-

ворота маршрутно-сигнальной рукоятки;  
3) на посту контролируется нормальное и переведённое положения стрелки;  
и) при взрезе стрелки или отходе остряка и  $4\text{ mm}$  и более от рамного рельса на посту

В схемах предусмотрена возможность искусственного перевода стрелки при порче стрелочной секции посредством нажатия вспомогательной кнопки *BK*, которая шунтирует разомкнутый контакт реле стрелочной секции.

Примерные схемы установки и размыкания маршрутов приёма приведены на фиг. 436.


В схему установки маршрута включаются взрезные контакты контрольных электромагнитов всех стрелок, входящих в маршрут.

и охранных — для контроля правильного положения стрелок;

фронтовые контакты путевых реле изолированных секций маршрута — для контроля свободности этих секций от подвижного состава и исправности рельсовых цепей;

контакт первого вспомогательного реле *1ВР* цепи искусственного размыкания маршрута — для исключения возможности открытия светофора при начавшемся искусственном размыкании до его окончания;

параллельно контакту управляющего реле  $H$  и контакт маршрутового реле  $MP$  — для исключения вторичного открытия светофора, закрытого во время прохода поезда по участку приближения:

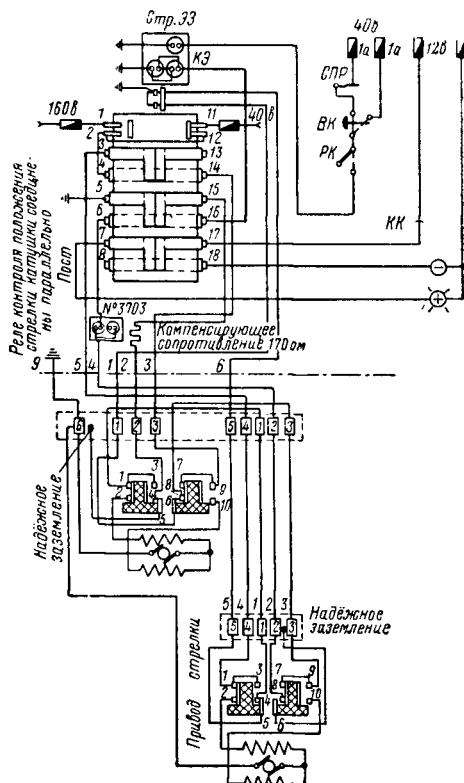

**Фиг. 433. Схема включения электроприводов спаренных стрелок**


вертикальные и горизонтальные контакты маршрутно-сигнальных коммутаторов — для разделения схемы по маршрутам;

контакт лампового реле красного огня — для исключения открытия светофора, если на нём перегорела лампа красного огня;

контакт аварийного сигнального реле *ACP* — для автоматического появления на светофоре красного сигнала, если по какой-либо причине лампа разрешительного огня погаснет.

сигнальная электророзащёлка — для воспрепятствования установке маршрута в том случае, если какой-либо из перечисленных контактов (или контактов, осуществляющих другие зависимости в установке маршрута) погаснет;

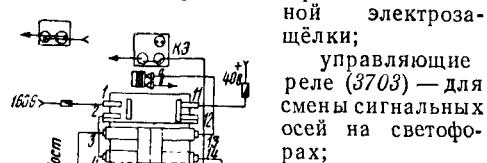будет разомкнут, при этом маршрутно-сигнальная ось запирается стержнем сигнальной электрозашёлки;




управляющие реле (3703) — для смены сигнальных осей на светофорах;

омические сопротивления — для поглощения избыточных напряжений в цепях реле и электромагнитов;

повторно-исключающее реле ПИР (3704) — для исключения повторного автоматического открытия светофора после использования маршрута и удаления поезда за следующий светофор; это же препятствует автоматическому открытию случайно закрывшегося (например, вследствие какого-либо повреждения) светофора после устранения причин, вызвавших закрытие.

Фиг. 434. Схема включения электропривода одиночной стрелки при электротяге

после устранения причин, вызвавших закрытие.

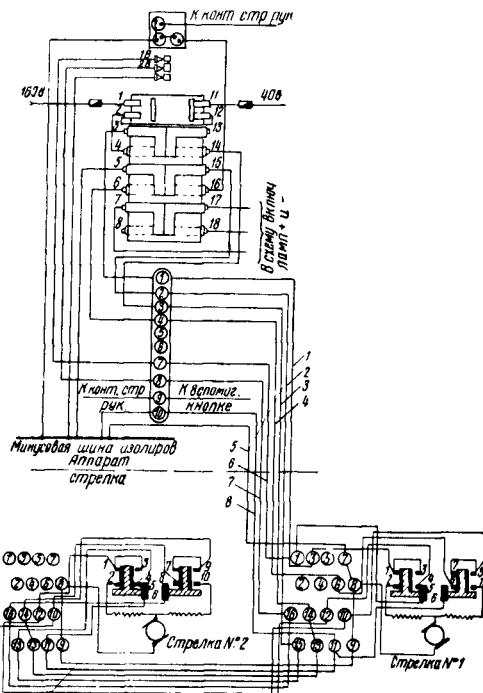


Фиг. 435. Схема включения электроприводов спаренных стрелок при электротяге

Контакты путевых реле, вспомогательного, управляющего и маршрутного, являющиеся общими для группы маршрутов, включаются в общую цепь; также объединяются части цепей установки маршрутов,ключающие в себе контрольные контакты одних и тех же стрелок.

В схему размыкания маршрута включаются:

фронтовые контакты путевых реле, кроме путей приема;

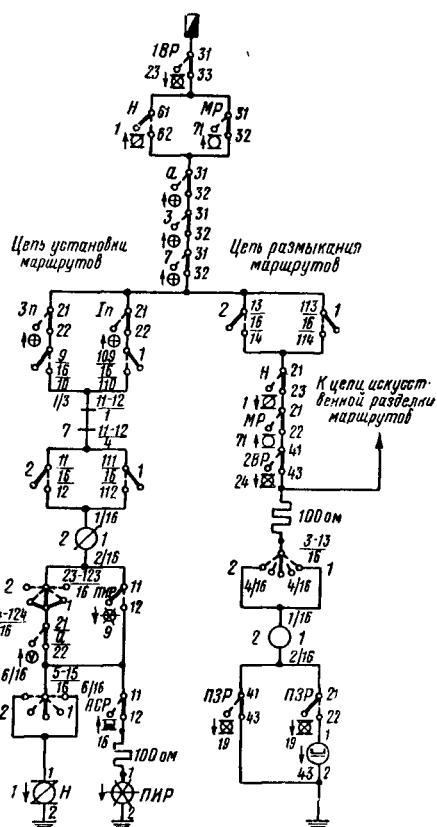

Фиг. 436. Схема установки и размыкания маршрутов приема

контакты реле 1ВР и 2ВР — для размыкания цепи при искусственном размыкании маршрута;

тыловые контакты управляющего реле — для невозможности размыкания маршрута при открытом светофоре;

фронтовой контакт маршрутного реле МР — для невозможности отмыкания маршрута после входа поезда на участок приближения при открытом входном светофоре (так называемое предмаршрутное замыкание);

контакты замыкающего реле ПЗР для включения в схему звонка только после вступления поезда на маршрут;


маршрутная электрозашёлка — для замыкания стрелок маршрута и враждебных светофоров;

звуковое реле (3704) — для подачи сигнала об освобождении поездом маршрута.

В схему размыкания маршрута взрезные контакты стрелочных коммутаторов не включаются.

При повороте маршрутно-сигнальной рукоятки от себя, после поворота оси на  $15^\circ$ , замыкаются вертикальные контакты 109—110, 111—112 и т. д. и включаются сигнальная электрозащелка и реле ПИР; на  $60^\circ$  — размыкается вертикальный контакт 123—124; реле ПИР становится на самозамыкание (питание через собственный контакт); на  $90^\circ$  замыкается горизонтальный контакт 5—6 и возбуждается управляющее реле Н входного светофора, kontaktами которого включаются разрешительные огни светофора.

При вступлении поезда на участок приближения, когда лишается питания известительное реле приближения *НИПР*, обесточивается реле *МР*, так как в цепи последнего будут разомкнуты контакты реле *НИПР* и *Н* и вертикальный контакт маршрутно-сигнального коммутатора 5—6 (фиг. 437).

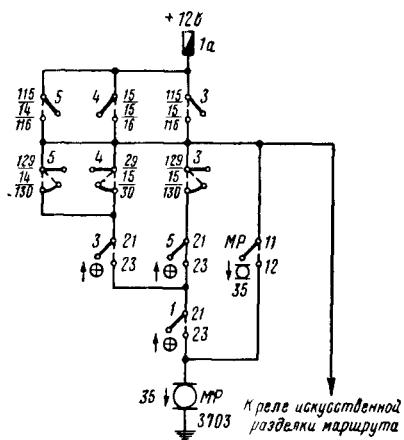

Фиг. 437. Схема включения маршрутного реле

При вступлении головы поезда на первую изолированную секцию *a* размыкается цепь реле *H* и *ПИР* и светофор закрывается; после этого маршрутно-сигнальную рукоятку переводят в положение  $45^\circ$ .

При вступлении головы поезда на вторую изолированную секцию З возбуждается замыкающее реле приёма *ПЗР*, которое замыкает цепь реле *МР*.


По освобождении поездом всех изолированных секций маршрута (за исключением пути приёма) ток попадает в маршрутную электропозицелку и звонковое реле, и маршрутно-сигнальная рукоятка может быть поставлена в своё нормальное положение.

На свободном от поезда участке приближения маршрут может быть разомкнут поворотом маршрутно-сигнальной рукоятки в нормальное положение; при этом маршрутная электрозащёлка получит питание через горизонтальные контакты 3—4, фронтовые контакты реле *МР* (которое в этом случае не обесточено, поскольку контакт реле *НИПР* остаётся замкнутым).

При питании рельсовых цепей переменным током для предупреждения срабатывания

реле  $P3P$  при перерывах питающего тока в цепь возбуждения этого реле включают фронтовой контакт аварийного реле  $AP$  (типа КНР-2).


В тех случаях, когда нормальное размыкание маршрута не имеет места (например вследствие повреждения изоляции какой-либо путевой секции), разделку маршрута производят искусственно при помощи термического реле  $TR$  и двух вспомогательных реле  $1BP$  и  $2BP$  (фиг. 438).

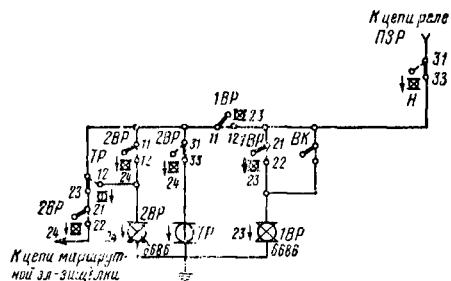

Фиг. 438. Схема включения термического реле

Схема включения входного светофора (фиг. 439) удовлетворяет следующим требованиям:

светофор загорается разрешающим огнём лишь при условии поворота соответствующей маршрутно-сигнальной оси на  $90^\circ$  (что достигается включением в цепь разрешающих огней вертикальных  $90^\circ$ -градусных контактов соответствующих маршрутно-сигнальных коммутаторов) и возбуждения сигнального управления.

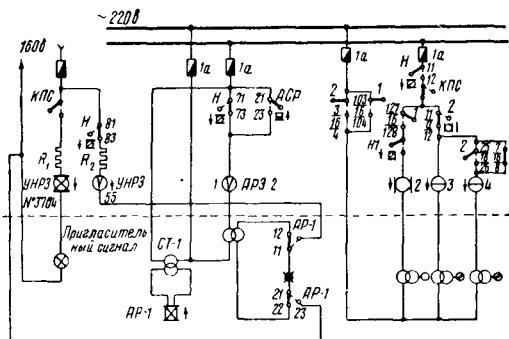

Фиг. 439. Схема включения входного светофора

ляющего реле  $H$  (что является контролем исправности цепи установки маршрута);

зелёный огонь загорается лишь при условии горения разрешающего огня на выходном светофоре *H1*, при этом обе лампы жёлтого огня выключаются:

при повреждении цепи установки маршрута или проходе головы поезда за светофор последний автоматически закрывается (вследствие выключения сигнального управляющего реле);

лампа красного огня при перерыве переменного тока переключается аварийным реле API на аварийное питание от стрелочной или местной аккумуляторной батареи;

красный огонь гаснет только после фактического зажигания разрешающего огня;

пригласительный сигнал зажигается при нажатии кнопки КПС от стрелочной или местной батареи.

Схема включения аварийного сигнального реле АСР дана на фиг. 440. Реле отпускает свой якорь, если гаснет или не зажигается одна из ламп разрешающих огней.

Схема включения выходного светофора удовлетворяет тем же требованиям, что и схема входного светофора, за исключением того, что лампа красного огня не имеет аварийного

питания и отсутствует пригласительный сигнал.

Выбор необходимого светофора из группы сигналов производится 90-градусными контактами маршрутно-сигнальных коммутаторов.

## ЭЛЕКТРОЗАЩЁЛОЧНАЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

### Централизационный аппарат

Станины централизационных аппаратов изготавливаются на 16 мест (35118) и на 24 места (35119); по длине они не отличаются от аппаратов механо-электрической централизации, ширина же и высота у всех электрозащёлочных аппаратов одинаковая.

На станине устанавливаются стрелочные и маршрутно-сигнальные коммутаторы. Разрез станины по стрелочному коммутатору показан на фиг. 441. На лицевой стороне аппарата располагаются:

а) над каждым стрелочным коммутатором три световых очка: первое сверху — фиолетового цвета (контроль свободного состояния стрелочной секции), второе и третье — матово-белого со знаками «+» и «—» для контроля положения стрелки;

б) над каждым маршрутно-сигнальным коммутатором три световых очка: первое и третье матово-белого цвета (контроль возбуждения защёлок), второе — зелёного (контроль замкнутости маршрута); нормально они не горят.


Контрольные лампочки 5 вт, 12 в.

Стрелочный коммутатор 35120 (фиг. 442) состоит из: горизонтальной оси 1 с рукояткой 35121, установленной на крон-

штейне 1р (38746), прикреплённом к станине винтами 12 и 13; вертикальной оси 2 (35135); электромагнитного поля 35124, укреплённого на станине винтами 7 с направляющими 8 для замыкающих стержней, прикреплёнными винтами 10.

На горизонтальной оси размещены контактные валики контрольного тока 19к и 20к (эбонитовые) и рабочего тока 21к (карболовые); против контактных валиков на горизонтальной полосе установлены колодки 2кк и 3кк; комплект 6к замыкающих шайб (7—3, 8—Н, 9—Н<sub>1</sub>, 10—П<sub>1</sub>, 11—П); коническая звездочка 4к; упорное кольцо 2к. Одним (передним) концом горизонтальная ось вставлена в соединительную ось 4р переводной рукоятки.

Эскизы замыкающих шайб и развертки их при нормальном положении показаны на фиг. 443.

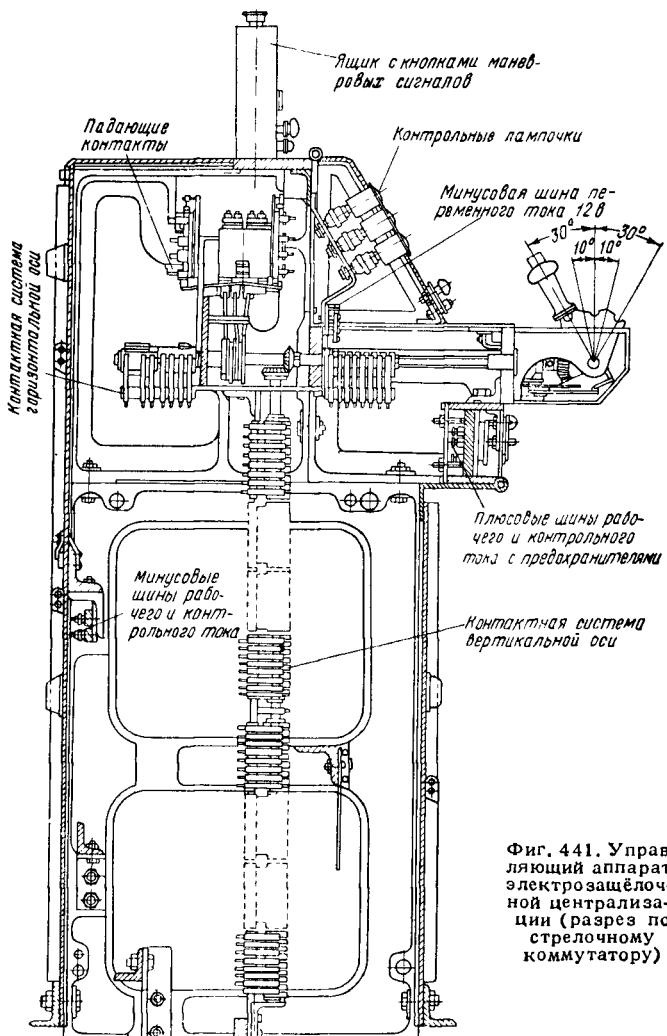


Фиг. 441. Управляющий аппарат электрозащёлочной централизации (разрез по стрелочному коммутатору)

Градусы над вертикальными линиями указывают расположение стержней и выступов шайб относительно нулевой оси; градусы на горизонтальных линиях показывают ход шайб

до грани стержня. Указанные градусы имеют допуск  $+5^\circ$ .

Замыкающие стержни невозбуждённых электромагнитов стрелочного коммутатора должны

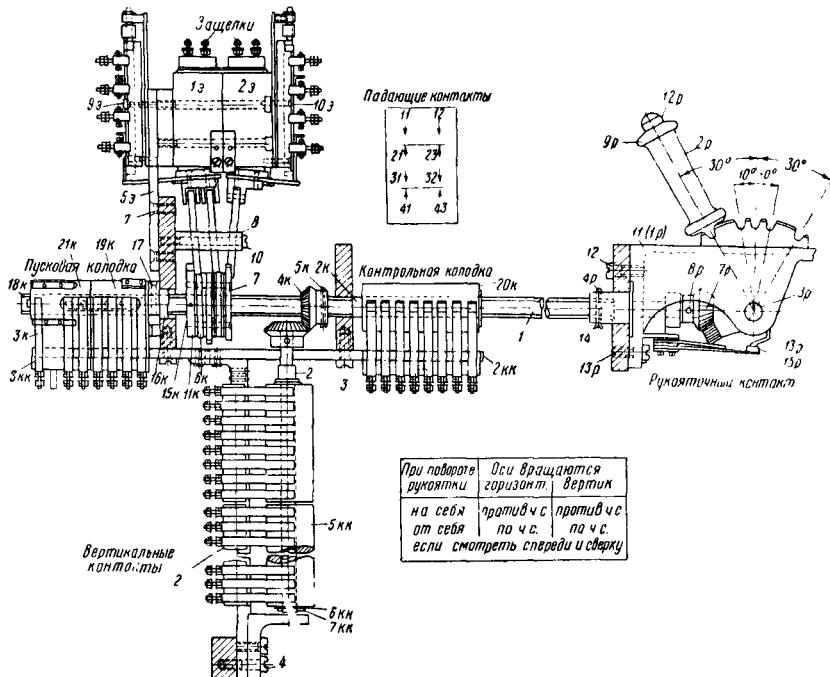ной плоскостью впадины замыкающей шайбы с каждой стороны 0,5 мм и не более 3 мм общего зазора при крайнем положении стержня.




Развёртка горизонтальных контактных валиков стрелочного коммутатора показана на фиг. 444.

Стрелочная рукоятка (фиг. 442) по конструкции аналогична стрелочной


Маршрутно-сигнальный коммутатор 35130 (фиг. 445) состоит в основном из тех же частей, что и стрелочный коммутатор.

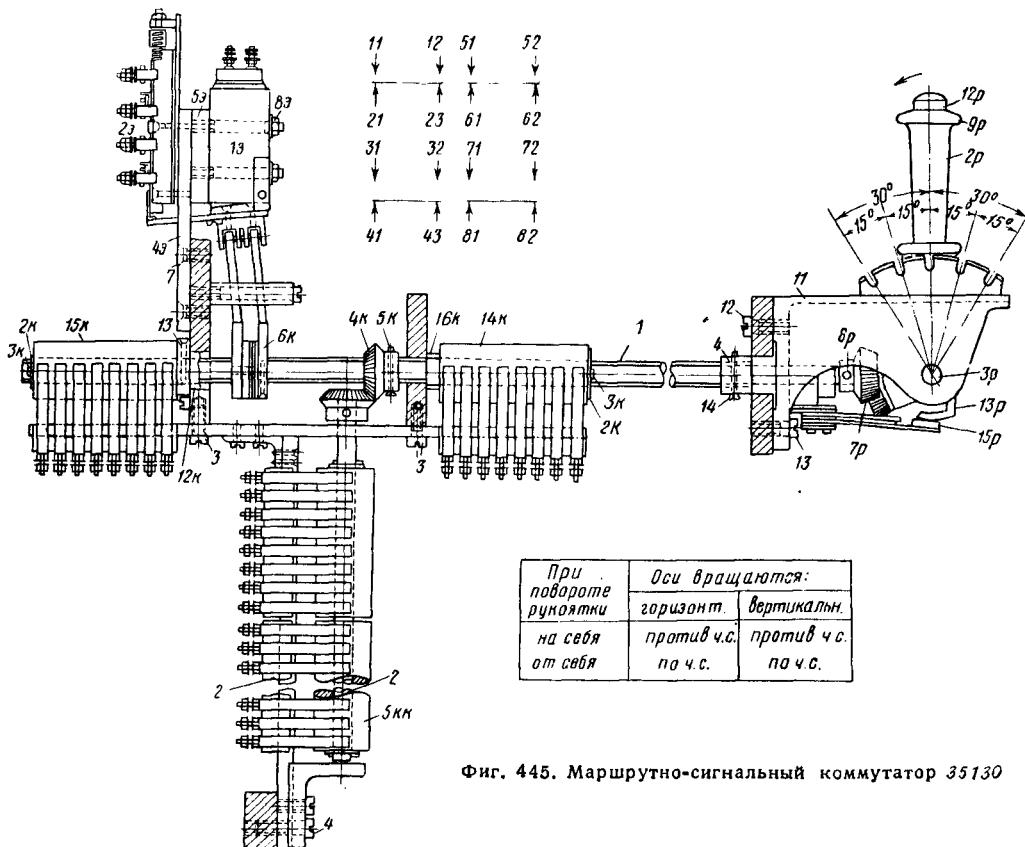На горизонтальной оси 1 укреплены контакты 14к и 15к, зубчатка 4к, комплект бк за-



витков 3 300, сопротивление  $43 \div 53$  ом. Напряжение притяжения не более 10,8 в, а напряжение отпадания — не менее 15% от величины напряжения притяжения.

Якори электромагнитов должны свободно вращаться на своих осях; люфт вдоль оси вращения должен быть  $0,2 \div 0,8$  мм. При отпавшем якоре зазор между ним и корпусом

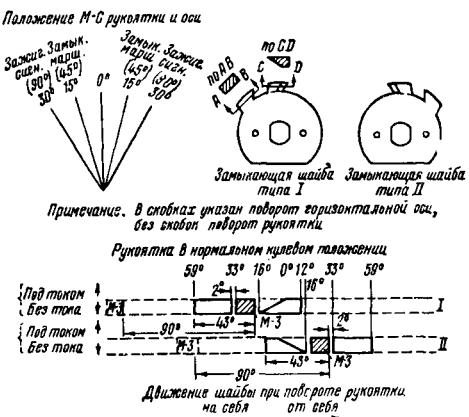

Фиг. 446. Эскизы и развертка замыкающих шайб маршрутно-сигнального коммутатора

электрозашёлки с лицевой стороны должен быть  $3 \div 4$  мм, с задней —  $0,1 \div 0,5$  мм; при притянутом якоре этот зазор должен быть не менее 0,25 мм; задний конец якоря может упираться в торец гнезда.

Упорная прокладка якоря при отпавшем его положении должна прикрывать головку упорного винта не менее чем на 1,5 мм при наибольшем перекосе якоря.

Замыкающие стержни электромагнитов должны свободно передвигаться в щели направляющих планок; зазор между ними должен быть  $0,2 \div 0,4$  мм; замыкающие стержни должны запирать оси, упираясь в зубцы соответствующих шайб по глубине зубца не менее чем на 4 мм и по ширине зубца не менее, чем на 3,5 мм; при невозбуждённых электромагнитах зазор между стержнями и опорными плоскостями замыкающих шайб должен быть не менее 0,5 мм с каждой стороны стержня и не более 3 мм при крайнем положении стержня.

Набор замыкающих шайб стрелочных и сигнальных коммутаторов должен быть прочно скреплён винтами так, чтобы исключалась возможность смещения их относительно друг друга.

Падающие контакты должны быть отрегулированы так, чтобы зазор между серебряной наклёткой пружины и контактным штифтом при разомкнутом контакте был не менее 2 мм; давление между контактами должно быть не менее 4 г, а переходное сопротивление — не более 0,1 ом. При смыкании контактов серебряная наклётка пружины должна полностью перекрывать торец контактного штифта.

При возбуждении электромагнита током полного притяжения фронтовые контакты должны смыкаться одновременно; то же

относится к тыловым контактам при токе отпадания.

Подвижная планка падающих контактов должна свободно перемещаться в своей направляющей; зазор между планкой и плоскостью направляющей должен быть  $0,4 \div 1,0$  мм.

Холостой ход рукоятки допустим в пределах  $\pm 2^\circ$  от её фиксирующего положения.

Рукояточный контакт при крайних положениях рукоятки должен быть разомкнут; зазор между контактными пружинами должен быть не менее 2 мм; давление между ними не менее 30 г; переходное сопротивление не более 0,1 ом.

Точность замыкания контактов должна быть в пределах  $+5^\circ$  относительно углов замыканий, указанных в чертежах контактных колодок или в схемах.

Контактные пружины неподвижных колодок должны смыкаться с контактными пластинами на валиках по всей своей ширине и не смещаться (в осевом направлении) за пределы этих последних.

Зазор между контактными пружинами и соответствующими контактными пластинами при разомкнутом контакте должен быть не менее 2 мм; перекрытие контактной пружиной соответствующей пластины должно быть не менее 2 мм. Давление контактной пружины на контактную пластину должно быть  $100 \div 300$  г.

Люфт горизонтальной и вертикальной осей в направлении их вращения, измеренный по краю контактного валика, должен быть не более 0,5 мм, продольный — также не более 0,5 мм. Конические шестерни должны быть закреплены на осях плотно, без всякой качки.

#### Основные схемы токо-прохождения


Стрелочные электрозашёлки (фиг. 447) возбуждаются только при условии:

а) нормального положения маршрутно-сигнальных рукояток всех маршрутов, в которые входит данная стрелка (нулевые контакты их *a*, *b*, *v* замкнуты);

б) свободности от подвижного состава стрелочной секции (фронтовой контакт реле *СПР* замкнут);

в) замыкания рукояточного контакта *РК*.


При повороте стрелочной рукоятки от нормального положения на  $40^\circ$  (т. е. оси на  $120^\circ$ ) и при наличии тока в контролльном реле возбуждается электрозашёлка *P*; при обратном повороте оси на  $120^\circ$  (т. е. при  $60^\circ$  от нулевого положения) возбуждается электrozашёлка *H*.

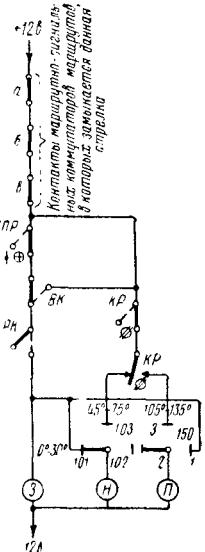

Фиг. 447. Схема включения стрелочных электрозашёлок

Схема включения стрелочного электропривода одиночной стрелки показана на фиг. 448.

В качестве контрольного реле применено реле типа НР-1 1000 ом, последовательно с которым включено взрезное реле ВР типа КДР-1 сопротивлением 21 ом. Контрольная

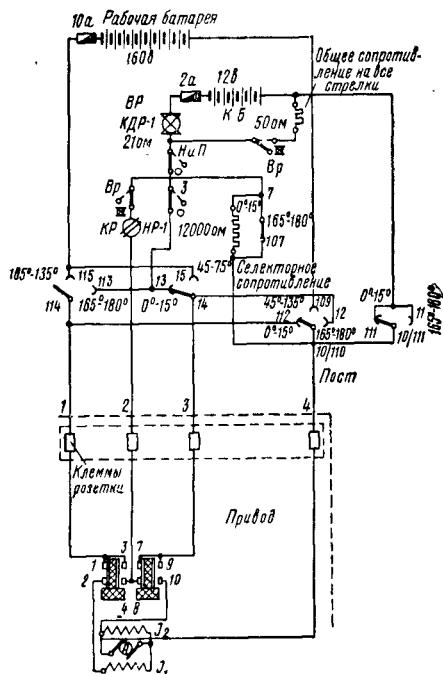

Фиг. 448. Схема включения стрелочного электропривода

цепь проходит + 12 КБ через обмотку реле  $BP$ , падающие контакты защёлки  $H$ ,  $P$  и  $Z$  (с целью проверки замыкания рукоятки защёлками), контакт  $0 - 15^\circ$  рукоятки, провод  $3$ , автопреключатель, провод  $2$ , обмотку реле  $KP$ , контакт  $BP$ , контакт  $0 - 15^\circ$  (или  $165 - 180^\circ$  при минусовом положении рукоятки) и через второй контакт  $0 - 15^\circ$  (или  $165 - 180^\circ$ ) к минусу контрольной батареи. Якорь реле  $BP$  не притягивается из-за малой силы тока.


Контакт контрольного реле  $KP$  вводится в цепь установки маршрута, а также и в цепь защелок. Электродвигатель привода нормально отключён от рабочей батареи и зашунтирован по проводам 1 и 4 или по проводам 3—4 при минусовом положении стрелки.

При взрезе стрелки реле  $KP$  лишается тока в следствие размыкания контактов 7-8 автопереключателя (провод 2). Одновременно по проводу 3 от контрольной батареи образуется новая цепь для реле  $BP$ , проходящая через его обмотки и двигатель привода.

Реле *BP* размыкает своим вторым контактом контрольную цепь. Лишение тока реле *BP* может быть произведено только (после срыва пломбы) специальной кнопкой, контакт которой введен в цепь *BP*. Таким способом достигается оформленный контроль взреза стрелки без перегорания контрольного предохранителя.

В момент нахождения стрелочной рукоятки в положении  $45-75^\circ$  реле  $KP$  будет находиться под током от рабочей батареи (по проводам 3 и 2), но так как контакты  $0-15^\circ$  и  $165-180^\circ$ , шунтирующие омическое сопротивление, будут разомкнуты, то последнее будет ограничивать силу тока в контрольной цепи до  $0,012\text{ а}$ . В дальнейшем размыкается и эта цепь; при положении рукоятки на  $135^\circ$  включается двигатель (по проводам 1 и 4). После окончания перевода стрелки двигатель выключается и контрольное реле по проводам 1 и 2 окажется снова под током ( $0,012\text{ а}$ ) от рабочей батареи, достаточным для притяжения реле  $KP$ . При доведении рукоятки до положения  $180^\circ$  создается нормальная цепь, построенная аналогично контрольной цепи плюсового положения.

Схема спаренной стрелки построена по тем же принципам, что и для одиночной.

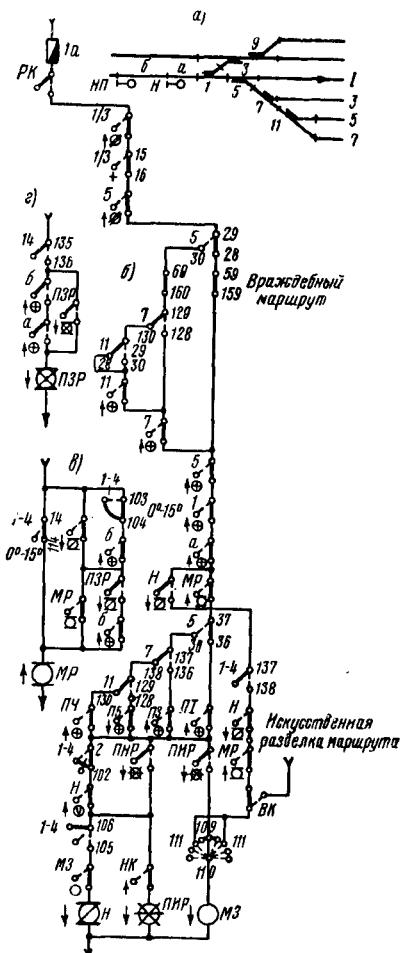

Фиг. 449. Схема установки и разделки группы маршрутов приёма

Схема установки и разделки группы маршрутов приёма (фиг. 449) составлена с соблюдением тех же требований, что и схема механоэлектрической централизации. Выбор отдельных цепей, соответствующих отдельным маршрутам группы, выполняется вертикаль-

ными контактами соответствующих стрелочных коммутаторов.

Маршрутная электрозащёлка при нормальном положении рукоятки включена через контакты 109—110 подобно сигнальной электрозащёлке механо-электрической централизации, а при повёрнутой на 60° оси — подобно маршрутной электрозащёлке.

Для обеспечения указанных зависимостей в схеме включаются следующие контакты: рукояточный РК; фронтовые контакты контрольного реле всех стрелок, входящих в маршрут, и охранных; вертикальные контакты стрелочных коммутаторов тех же стрелок, замкнутые в положениях, соответствующих положению стрелки в маршруте; контакты стрелок, на которых отдельные маршруты в группе разветвляются и входят как переключающие. Все эти контакты контролируют не только правильное положение стрелки, но и крайнее положение стрелочной рукоятки. Кроме перечисленных контактов, включаются ещё следующие: нулевые контакты маршрутно-сигнальных коммутаторов враждебных маршрутов и коммутаторов передачи стрелок на местное управление; фронтовые контакты путевых реле всех изолированных секций маршрута, причём в маршрутах приёма контакт путевого реле пути приёма включается по порядку последним (через избирающие направление контакты соответствующих стрелочных коммутаторов, фронтовой контакт маршрутного реле); нормально замкнутый, с параллельно ему включённым тыловым контактом сигнального реле, нормально разомкнутым; горизонтальные контакты своего маршрутно-сигнального коммутатора 9—10—11 или 109—110—111, которые после поворота оси от 0 до 15° выключают электрозащёлку из схемы разрешения поворота маршрутно-

случае в цепь сигнального управляющего реле включаются контакты на маршрутно-сигнальных коммутаторах соответствующих маневровых маршрутов и самого поездного маршрута; контакты реле ПИР всех этих маршрутов (возбуждённое состояние реле ПИР маневровых маршрутов свидетельствует о том, что соответствующие изолированные секции пути и положение стрелок проконтролированы); контакты путевых реле секций, не проконтролированных в маневровых маршрутах, а также взрезные контакты не проконтролированных там стрелок; тыловые контакты сигнальных управляющих реле маневровых маршрутов и маршрутно-сигнальных коммутаторов и 90-градусный контакт данного поездного маршрутно-сигнального коммутатора.


## РЕЛЕЙНО-ШАГОВАЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

### Пульт-табло и шаговые реле

За последние годы ЦНИИ МПС разработана новая система электрической централизации, получившая название релейно-шаговой централизации РШЦ.

Особенностью указанной системы является применение пульт-табло с управляющими рукоятками, расположенными непосредственно на схеме путей аппарата, и шаговых реле, представляющих собой коммутаторы барабанного типа, аналогичные коммутаторам аппарата электрозащёлочной централизации, поворачиваемых при помощи электромоторов и специальной передачи, состоящей из двух вспомогательных реле и храповиков.

Пульт-табло РШЦ для примерной станции показан на фиг. 450.

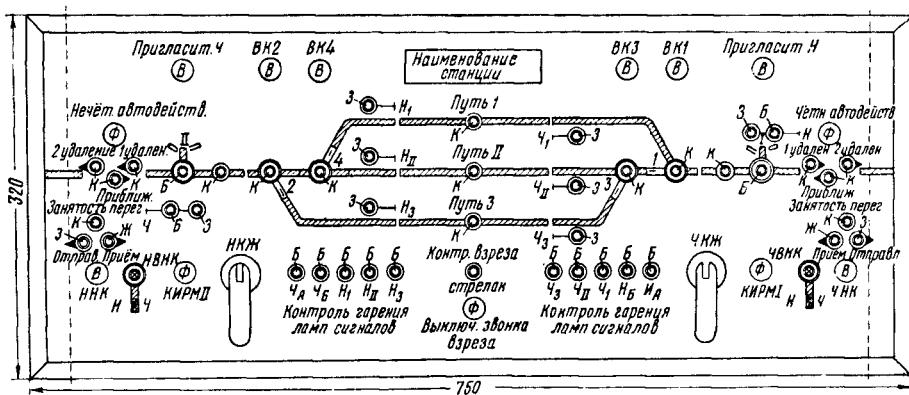

Фиг. 450. Пульт-табло релейно-шаговой централизации

сигнальной рукоятки, а при 60—30° включают эту электрозащёлку в цепь размыкания маршрута.

В этой же цепи осуществляются и зависимости между враждебными маршрутами.

Особенность схемы группы маршрутов отправления заключается в наличии в цепи контакта линейно-сигнального реле ЛСР.


Особенность электрозащёлочной централизации является возможность составлять поездные маршруты из маневровых. В этом

развёртки шаговых реле типа СШР-12 (стрелочное) и МШР-12 (маршрутное), а также коммутатора напряжений (ДНСШР-12) показаны на фиг. 451.


### Основные схемы токопрохождения

Схема включения стрелочного коммутатора одиночной стрелки показана на фиг. 452, а.


Схема включения электропривода одиночной стрелки изображена на фиг. 452, б, спаренных стрелок — на фиг. 453.

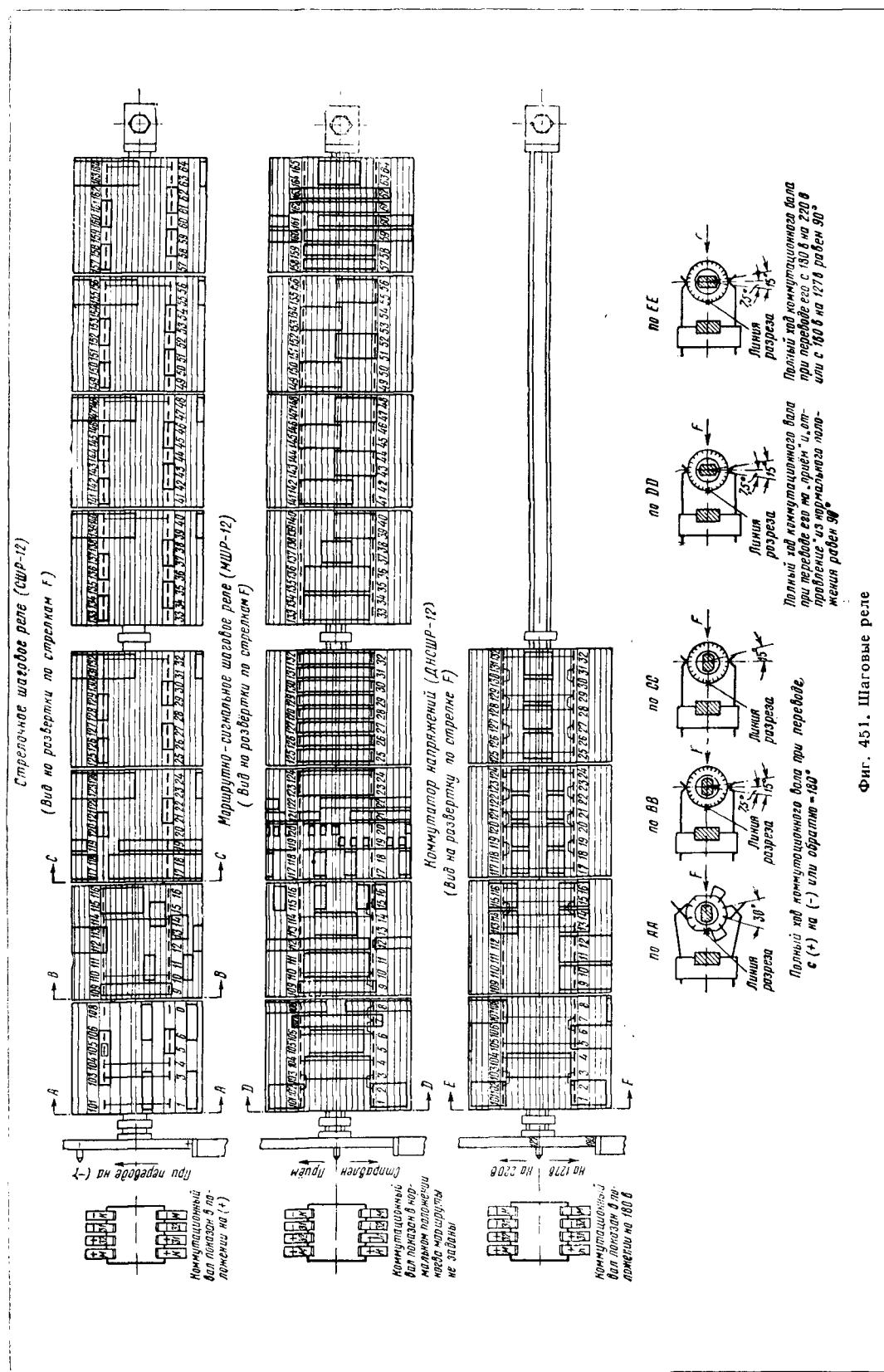

Фиг. 451. Шаговые педали

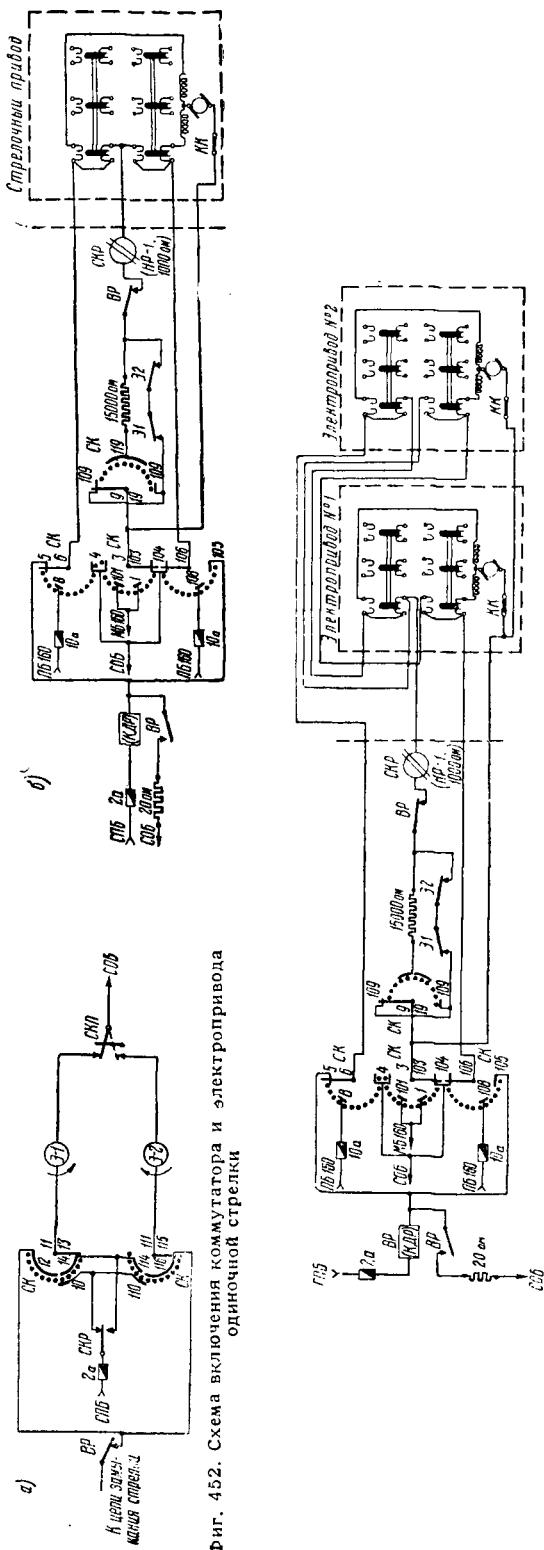

Фиг. 452. Схема включения коммутатора и электропривода одиночной стрелки

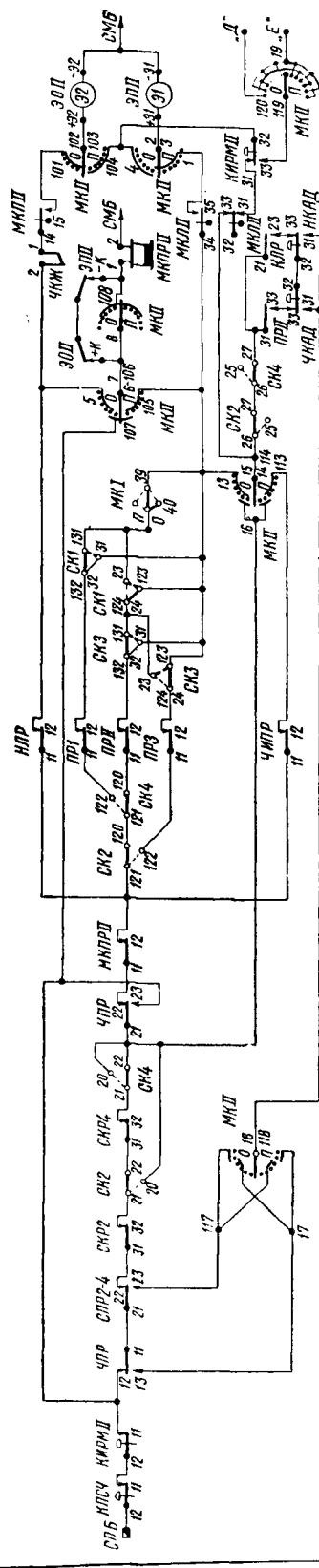


Фиг. 453. Схема включения электропривода спаренных стрелок



Для управления и контроля стрелки при РШЦ применяны: стрелочная рукоятка на два положения СКР (фиг. 452 и 453), плюсовой и минусовый электромагниты (Э1 и Э2), стрелочный коммутатор СК (СШР-12), стрелочное контролльное реле СКР (НР-1), врезное реле ВР (КДР), ограничивающее сопротивление 15 000 ом и электропривод СПВ-3 с мотором на 100 в.

Для управления и контроля как одиночной, так и спаренных стрелок требуется четыре провода.

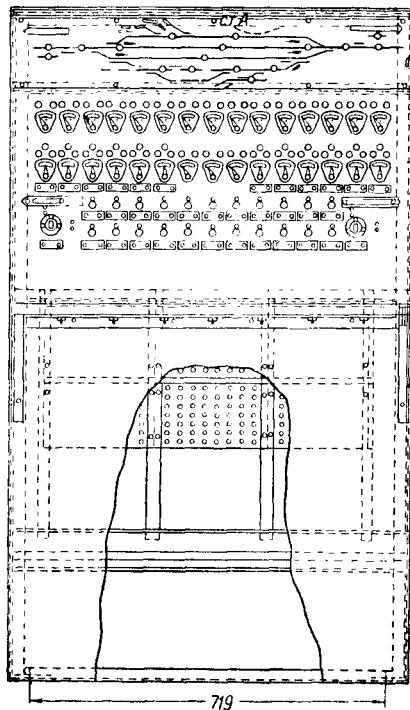С поворотом стрелочной рукоятки замыкается цепь соответствующего электромагнита.



ту или другую сторону (т. е. по или против часовой стрелки).


Реле МКПР — маршрутное контрольное противовопротивное реле.

## РЕЛЕЙНАЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

### Унифицированный пульт

Унифицированный пульт (фиг. 455) применяется как для релейной централизации, так и для автоблокировки.

Типы унифицированных пультов указаны в табл. 111.

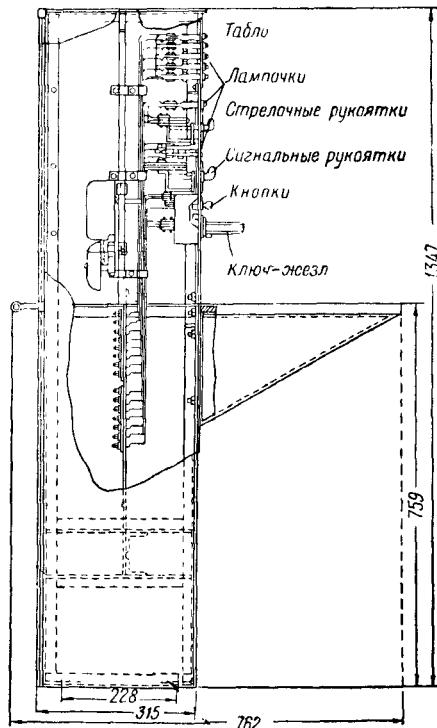

Фиг. 455. Унифицированный пульт

ния и мотора стрелочного коммутатора и размыкается цепь питания контрольного реле СКР. С поворотом коммутатора производится посылка тока в электродвигатель привода СПВ-3.

После перевода стрелки рабочий ток попадает в обмотку контрольного реле СКР, и последнее, возбуждаясь, обеспечивает перевод коммутатора до конечного положения.

Схема установки и размыкания поездных маршрутов показана на фиг. 454 и удовлетворяет всем основным технико-эксплоатационным требованиям ЭЦ.

В схему установки маршрута включены необходимые контакты, обеспечивающие безопасность движения: контакты стрелочных контролльных реле (СКР), стрелочных изолированных участков (СПР) и путей (ПР).

Один маршрутный коммутатор используется для маршрутов приёма (возбуждается электромагнит приёма ЭП) и отправления (ЭО) с соответствующим поворотом коммутатора в


Пульт I (черт. 10442) имеет размеры: длина 850 мм, ширина 330 + 450 мм (стол), высота 1390 мм, табло (на 7 путей) 850 × 245 мм<sup>2</sup>; пульт II (черт. 10443): длина 1200 мм, ширина 330 + 450 мм (стол), высота 1585 мм, табло (на 11 путей) 1200 × 345 мм<sup>2</sup>.

Пульт состоит из каркаса 10442А из листовой стали 1,5 мм и табло с металличес-

Таблица 111  
Типы унифицированных пультов

Тип пульта	Количе- ство мест	Количество рукояток		Количе- ство но- ток	Чертёж
		стрелоч- ных	сигналь- ных		
I А-Б	15	—	4-8	8-16	10442
I В-Г	15	8-18	6-12	16-21	10442
II	22	26	18	32	10443

ским столом с фиброй панелью; рукояток: стрелочных 7632 (фиг. 456) на два положения и сигнальных 7630 на три положения.

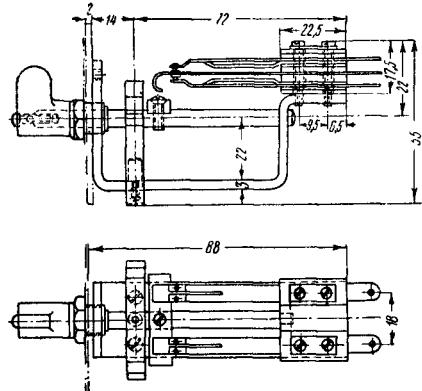

Фиг. 456. Стрелочная рукоятка 7632.

жения; нажимных кнопок: западающих 7634 (с фиксацией) и незападающих 7635 (без фиксации); замков 7608 (фиг. 457) с ключами-

НР-1 и УНР, выпрямители, реостаты на 14 и 40 ом, контрольные стрелочные замки Мелентьева 10386.


При эксплуатации пульта надлежит придерживаться следующих технических норм.

Контактная система управляющих рукояток и кнопок должна обеспечивать надёжный контакт со скольжением не менее 0,25 мм; нормальный зазор между наклётками на контактных пружинах должен быть не менее 2 мм. При замкнутых фронтовых контактах зазор между контактной и упорной пружинами должен быть не менее 0,75 мм. Нажатие контакта на упорную пружину должно быть не менее 20 г.

Контрольные лампочки — нормальные телефонные коммутаторные на 24 в.

Для электрических соединений внутри аппарата служат гибкие медные проводники сечением не менее 0,2  $\text{мм}^2$  марки МГШДО, МГБДО или ПЭБДЛО. Провода должны быть аккуратно собраны в жгуты и перевязаны пропитанной парафином или воском бечёвкой.

Там, где жгут расположены вблизи металлических частей или подвержены механическим повреждениям, он должен быть тщательно об-

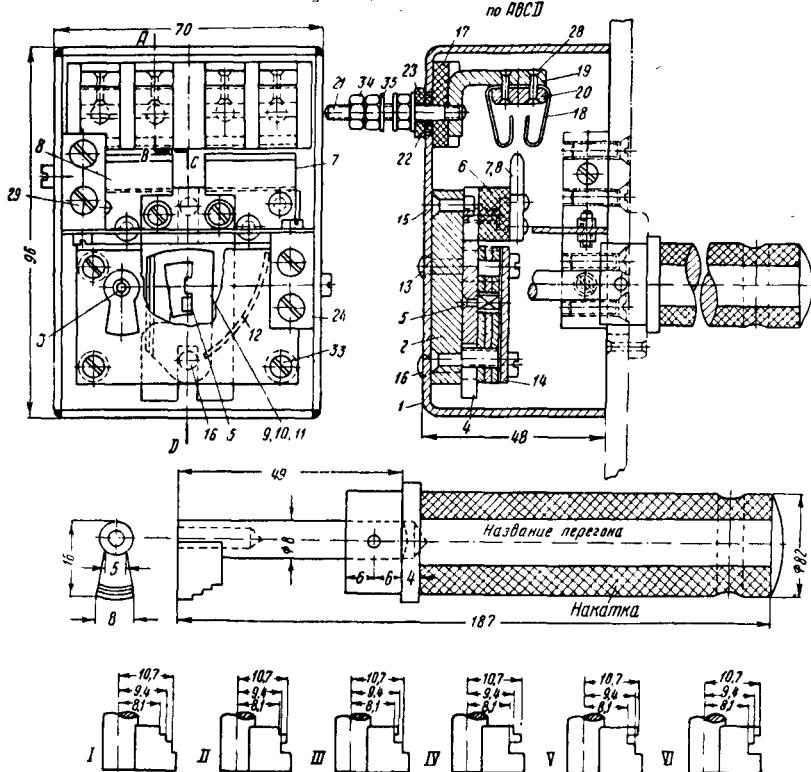

Фиг. 457. Замок 7608 с ключом-жезлом 10250

жезлами 10250 для хозяйственных поездов и толкачей, обычно два на аппарат; патронов жс-3220 с контрольными лампочками; звонков; клемм 7225а на 12 штырей; кабельных муфт.

В пульте можно устанавливать реле типов

мотан изолировочной лентой или пресс-шпаном.

Пайки внутри аппарата должны быть выполнены исключительно с применением канифоли или раствора её в денатурированном спирте.

Применение кислоты и паяльных паст не допускается.

Замок для ключа-жезла хозяйственных поездов и толкачей (фиг. 457) имеет следующую конструкцию. К корпусу 1 при помощи расклёпанных винтов 33 прикреплён сам замок с основанием 2, стойкой 3 для ключа и крышкой 14. К ригелю 4 с замыкающим штифтом 5 прикреплены контактные ножи — правый 7 и левый 8 на гетинаксовой прокладке 6; тип замка определяется подбором трёх цугальт 9, 10 и 11. Для осуществления контактов служат контактные пружины 18, укреплённые заклёпками 28 на стойках 19 с подкладками 20; стойки прикреплены к гетинаксовой планке 17 шпильками 21 с эbonитовыми шайбами 22 и 23, гайками 34 и шайбами 35; планки 24 служат для прикрепления замка к стенке аппарата при помощи винтов 29. Штифты 15 и 16 — направляющие для ригеля, а штифт 16 одновременно служит и осью для цугальт.


Форма одного из шести типов ключей-жезлов приведена на фиг. 457.

Ход ригеля должен быть  $8,5 \div 9,5$  мм. Суммарный зазор между цугальтами и крышкой должен быть выдержан в пределах  $0,1 \div 0,5$  мм. При повороте ключа штифт 5 должен быть отперт цугальтами до начала перевода ригеля. Суммарный зазор между стенками выреза в цугальтах и штифтом 5 должен быть  $0,3 \div 0,6,8$  мм.

Пружины 12 должны давать нажатие, обеспечивающее запирание штифта цугальными, но не должны затруднять поворот ключа.

## **Основные схемы токопрохождения**

Схема управления стрелкой состоит из двухпроводной цепи включения управляющих реле *ПУР* и *МУР* (фиг. 458).

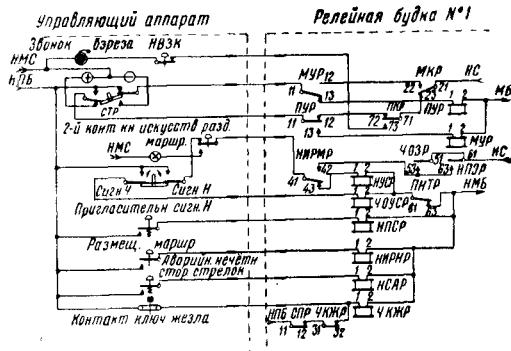


Фиг. 458. Схема включения управляющих реле

Цепи включения пусковых стрелочных реле *ППСР* и *МПСР* показаны на фиг. 459.

Питающие провода являются общими для группы стрелок.

В этой схеме: контакт *СПР* (стрелочного путевого реле) исключает возможность перевода стрелки под составом; контакт *ЗР* (замыкающего реле) осуществляет замыкание стрелки в маршруте; фронтовые контакты *ННСР* и *МПСР* обеспечивают полный пере-

вод стрелки при наезде подвижного состава на стрелочную изолированную секцию в момент перевода стрелки, а также возможность возвращения стрелки в исходное положение после начавшегося перевода (при свободной стрелочной секции); контакты *ПКР* и *МКР* (плюсового и минусового контрольных реле) выключают пусковое реле по окончании перевода стрелки.

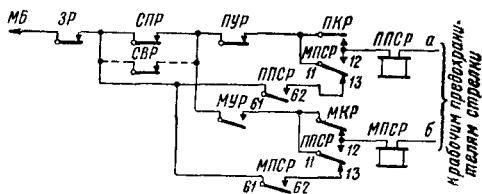

Фиг. 459. Схема включения пусковых реле

Схемы включения стрелочного электропривода применяются: девятипроводная (фиг. 460 и 461), четырёхпроводная (фиг. 462 и 463) и четырёхпроводная с магистральным питанием (фиг. 464).

Все схемы удовлетворяют основным требованиям, предъявляемым к схемам включения стрелок электрической централизации.

При нормальном положении рабочие провода отключены от источника тока контактами пусковых реле; таким образом, случайное сообщение рабочего провода с проводом, несущим напряжение рабочей батареи, не может вызвать перевода стрелки.

В схеме включения спаренных стрелочных электроприводов в цепь пусковых реле включены контакты путевых реле СПР обеих стрелочных секций.

Схема управления светофорами состоит из цепи включения управляющих сигнальных реле ЧУСР и НУСР типа УНР-1 или НР-1 (фиг. 465), обычно размещаемых вблизи светофоров в рельсовых будках и шкафах. Схема включения сигнальных реле маршрутов приёма изображена на фиг. 466, где реле ЧГСР — приёма чётных поездов на I главный путь по одному жёлтому огню светофора Ч; реле ЧБСР — то же на II главный и боковые пути по двум жёлтым огням того же светофора.

Кроме возбуждения управляющих сигнальных реле ЧУСР замыкание цепи сигнального реле поставлено в зависимость от выполнения следующих условий:


а) свободности приёмных путей — замкнутые контакты путевых реле  $1PR$ ,  $2PR$  или  $3PR$ ;

б) правильного положения стрелок в маршруте — замкнутые фронтовые контакты контрольных реле *ПКР* или *МКР* стрелок, входящих в маршрут;

в) свободности всех промежуточных и стрелочных секций, входящих в маршрут, — замкнутые фронтовые контакты путевых реле *ПР* и стрелочных путевых реле *СПР*;


г) отсутствия враждебных (встречных) маршрутов — замкнутый фронтовой контакт исключающего реле *НИР*;

д) отсутствия искусственного размыкания маршрута — замкнутый тыловой контакт реле ЧИРМР и термического ЧТР.

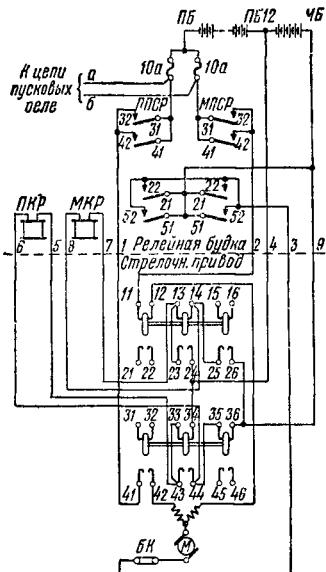


Фиг. 460. Девятипроводная схема включения электропривода одиночной стрелки

приёма на главный путь одновременно возбуждено реле *ПЧГСР* — повторитель сигнального реле выходного светофора с главного I пути, то возбуждены оба реле — и *ЧГСР*, и *ЧБСР*.

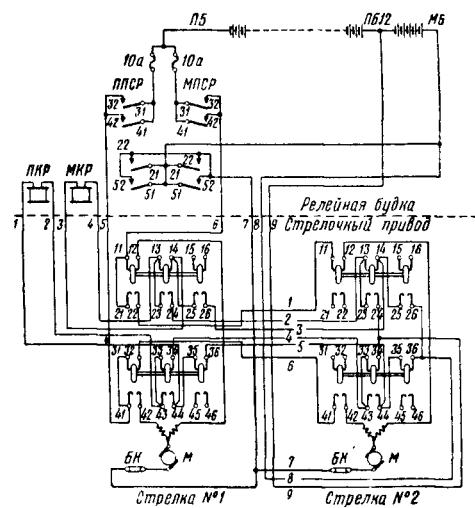

Фиг. 461. Девятипроводная схема включения электроприводов спаренных стрелок

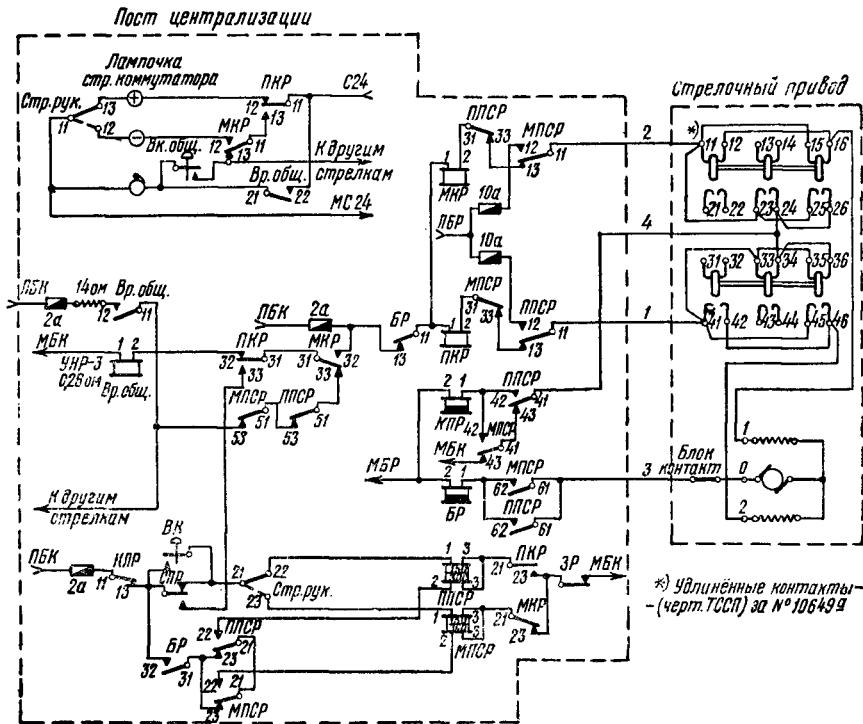

Фиг. 462. Четырёхпроводная схема включения электроприводов спаренных стрелок


Если стрелки находятся в положении для приёма на I путь, то возбуждается реле *ЧГСР*; при приёме на боковой путь — реле *ЧБСР*. Если при установленном маршруте

Основными реле, обеспечивающими все необходимые маршрутные замыкания, являются: реле замыкания маршрута приёма ПЗР, отправления ОЗР и маршрутное реле МР.

Схема включения ПЗР и МР для маршрутов приёма по так называемой трёхкаскадной схеме (наиболее распространённой в устройствах релейной централизации проектирования 1937 г.) дана на фиг. 467.

сигнальной рукоятки в закрытое положение; при этом обесточивается сигнальное реле и возбуждается реле ЧПЗР

Если участок приближения занят, то реле ЧИПР и оба маршрутных реле будут без тока;

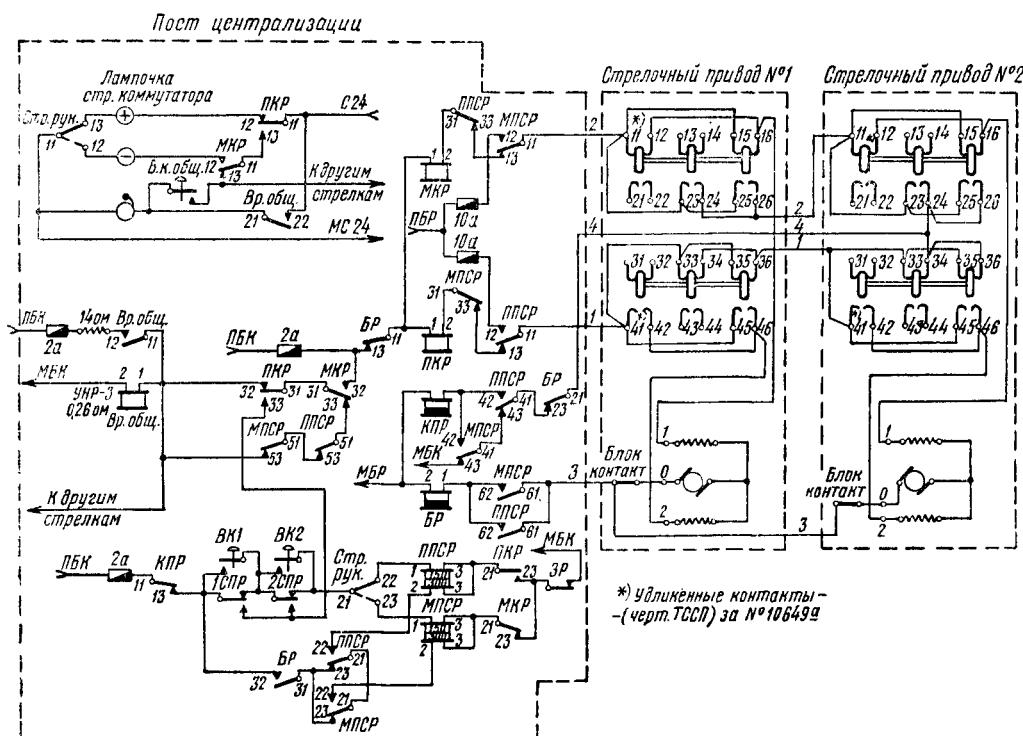

Фиг. 463. Четырёхпроводная схема включения привода одиночной стрелки


С возбуждением сигнального реле ЧГСР или ЧБСР обесточивается реле ЧПЗР, которое размыкает цепи пусковых реле стрелок,

в этом случае маршрут может быть разомкнут или поездом или искусственным путём. При вступлении поезда на первую изолированную секцию за светофором возбуждается реле 1МР; при вступлении поезда на следующую изолированную секцию и по освобождении первой возбуждается реле 2МР, которое становится на самозамыкание. По освобождении всех изолированных секций возбуждается и становится на самозамыкание реле ЧПЗР.

Схема включения маршрутного реле для маршрутов отправления аналогична описанной.


Схема искусственного размыкания изображена на фиг. 468. Для соблюдения полного цикла работы термического реле (нагревание и охлаждение) необходимо включить нормально замкнутый контакт термического реле в цепи замыкающего и сигнального реле.

Схема маршрутных зависимостей дана на фиг. 469; в ней контактами замыкающего реле НЗР и маневрового сигнального реле МСР обесточивается враждебность между маршрутами обоих концов станции, а контактами контрольных реле — выбор этой враждебности по путям. Например, при постановке маршрута приёма на I путь по светофору H обесточивается реле ННЗР и при переведённой стрелке б

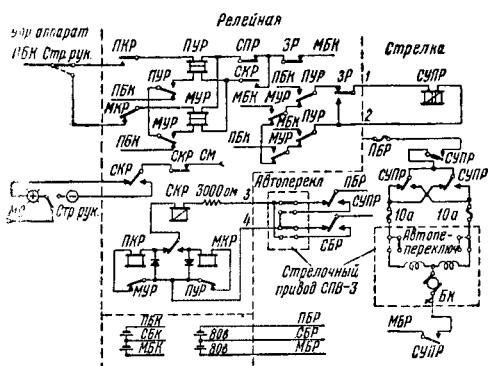


Фиг. 464. Схема включения электропривода с магистральным питанием


входящих в данный маршрут; если при этом участок приближения свободен, реле приближения ЧИПР под током, то оба маршрутных реле 1МР и 2МР — под током. Таким образом, маршрут может быть разомкнут поворотом

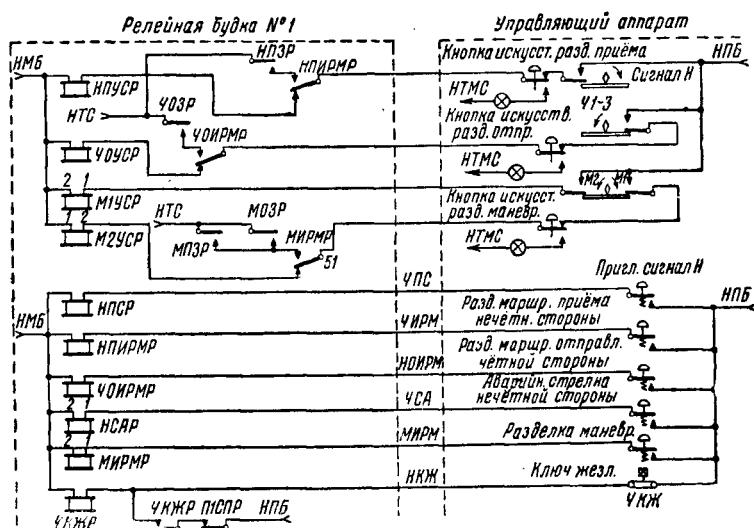


Фиг. 465. Схема включения управляющих сигнальных реле

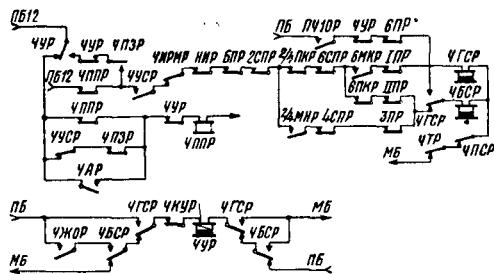


Фиг. 466. Схема включения сигнальных реле

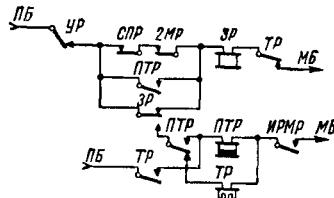

Фиг. 468. Схема искусственного размыкания маршрутов

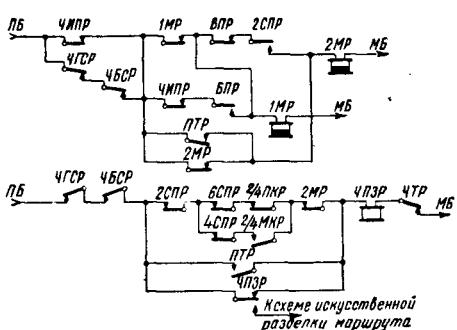

Фиг. 467. Схема включения маршрутно-замыкающих реле

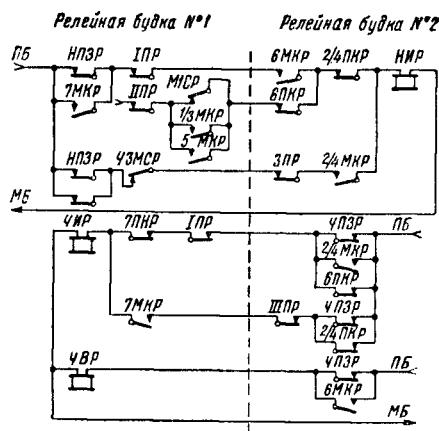


Фиг. 469. Схема маршрутных зависимостей

размыкает цепь исключающего реле *НИР*, которое в свою очередь размыкает цепь сигнального реле приёма поезда встречного движения.

## Пульт управления МРЦ


Пульт МРЦ примерной станции показан на фиг. 472. Задание любого маршрута осущес-

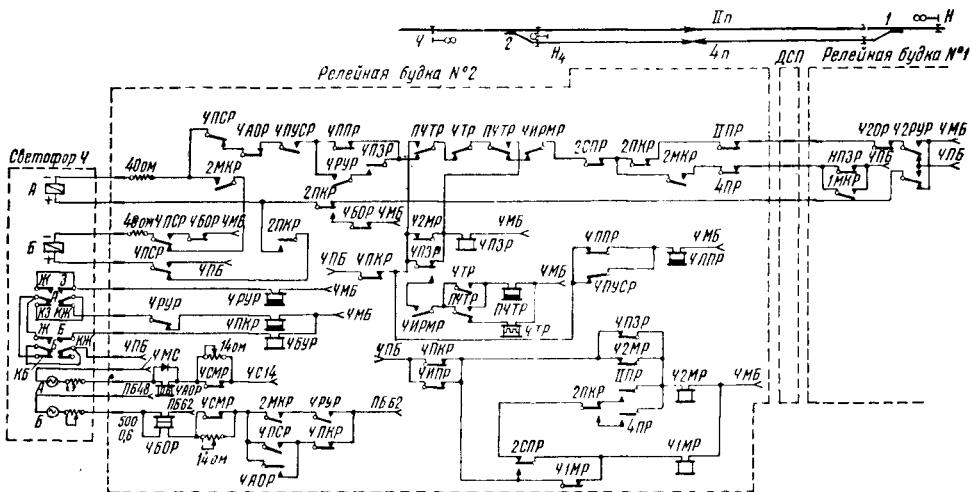

Фиг. 470. Схема установки маршрутов приёма при прожекторных светофорах

Схема установки маршрутов приёма с применением прожекторных светофоров приведена на фиг. 470; схема установки маршрутов отправления — на фиг. 471.

ствляется нажатием двух кнопок — начала и конца маршрута. Установленный маршрут показывается на пульте горящей белой полосой и горящей зелёной лампочкой открытого

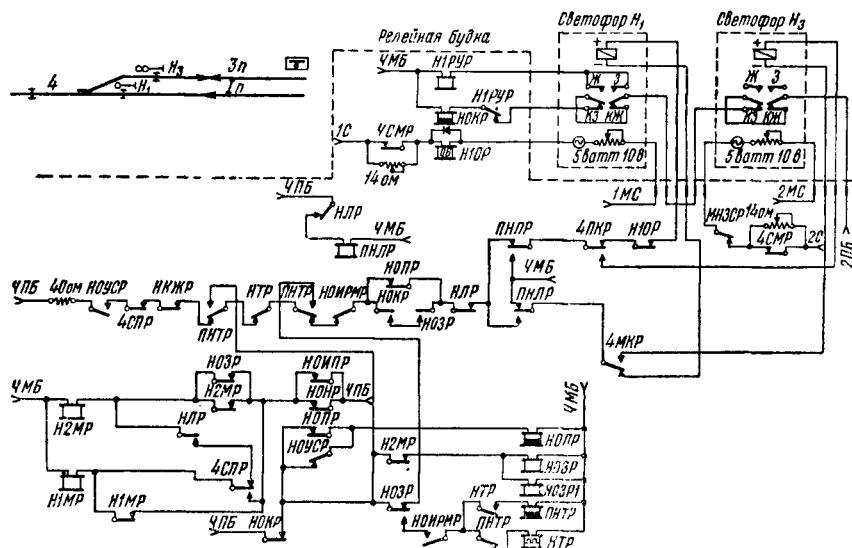

Фиг. 471. Схема установки маршрутов отправления при прожекторных светофорах

## МАРШРУТНАЯ РЕЛЕЙНАЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

В последнее время на дорогах СССР нача-  
ла внедряться маршрутная релейная центра-  
лизация (МРЦ), являющаяся дальнейшим ус-  
овершенствованием в части автоматизации  
процесса установки маршрутов.

сигнала. При следовании поезда по маршруту белые полосы путевых секций, по занятых последними, сменяются на красные, а по освобождении — гаснут.

При МРЦ сохраняется и индивидуальное управление централизованными стрелками.

На фиг. 472 показана примерная нумерация кнопок и путевых секций и приведена расцветка


ка линз сигнальных и стрелочных контрольных лампочек (з, ж, к, б и с).

## Основные схемы токопрохождения


Схема включения кнопочных реле КНР, возбуждаемых при нажатии маршрутных кнопок на пульте, показана на фиг. 473.

Схема включения пусковых стрелочных реле при электроприводах постоянного тока показана на фиг. 475.

Схема включения пусковых реле при электроприводах переменного тока показана на фиг. 476, а, а включение контрольного поляризованного реле и самих электроприводов — на фиг. 476, б.

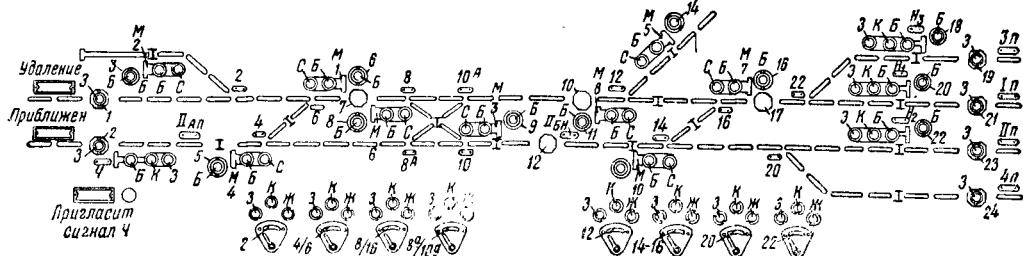

Фиг. 472. Пульт маршрутной централизации

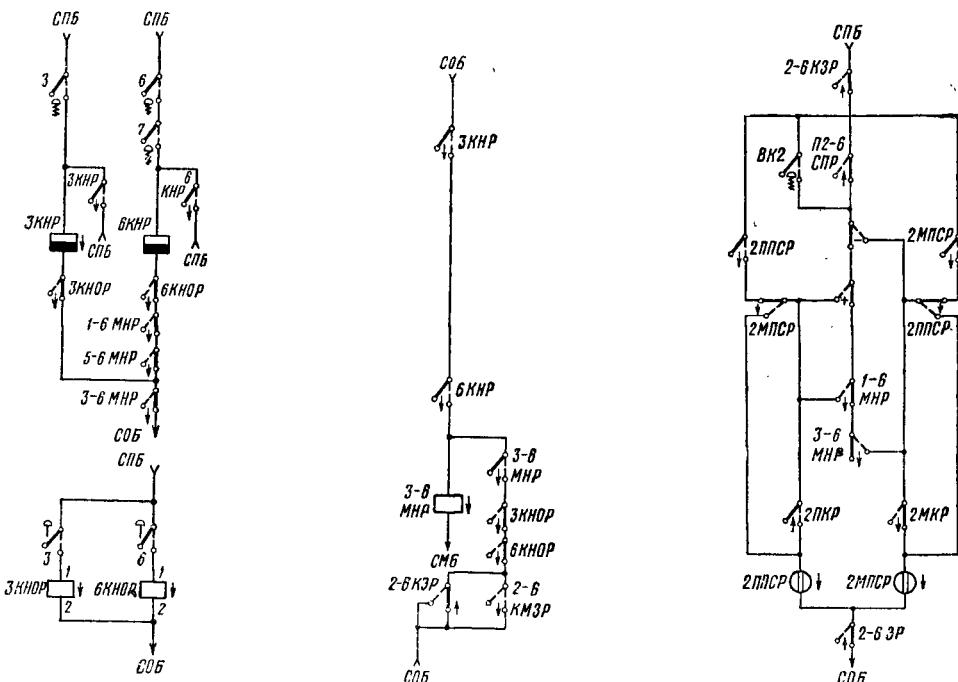

Фиг. 473. Схема включения  
кнопочных реле

Фиг. 474. Схема включения маршруто-набирающих реле

Фиг. 475. Схема включения  
пусковых реле

Схема включения маршрутно-набирающих реле *MNP* показана на фиг. 474. При возбуждении реле *KNP* начала и конца маршрута замыкается цепь маршрутно-набирающего реле *MNP*, которое выключает реле *KNP*, замыкает цепь пусковых реле стрелок маршрута и включает соответствующие маршрутно-секционные реле, называемые в некоторых схемах контрольно-маршрутно-замыкающими реле *KM3R*.


## РЕЛЕЙНО-КОДОВАЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

Релейно-кодовая централизация отличается от обычной релейной централизации тем, что применяется кодовое управление удалёнными стрелками и сигналами с целью экономии дефицитного кабеля.

Для удалённого управления применяются релейные системы схемного и временного кодов.

Система РСК-1 является релейной системой схемного кода ёмкостью на 81 стрелочно-сигнальную группу с трёхпроводной линейной цепью и линейными реле, включёнными последовательно.


При размыкании провода  $X$  и  $Y$  или одновременно обоих (что будет соответствовать размыканию общего провода  $Z$ ) в местные цепи кодовых устройств, включённых в линию, будут соответственно поступать импульсы  $X$ ,  $Y$  или  $Z$ .

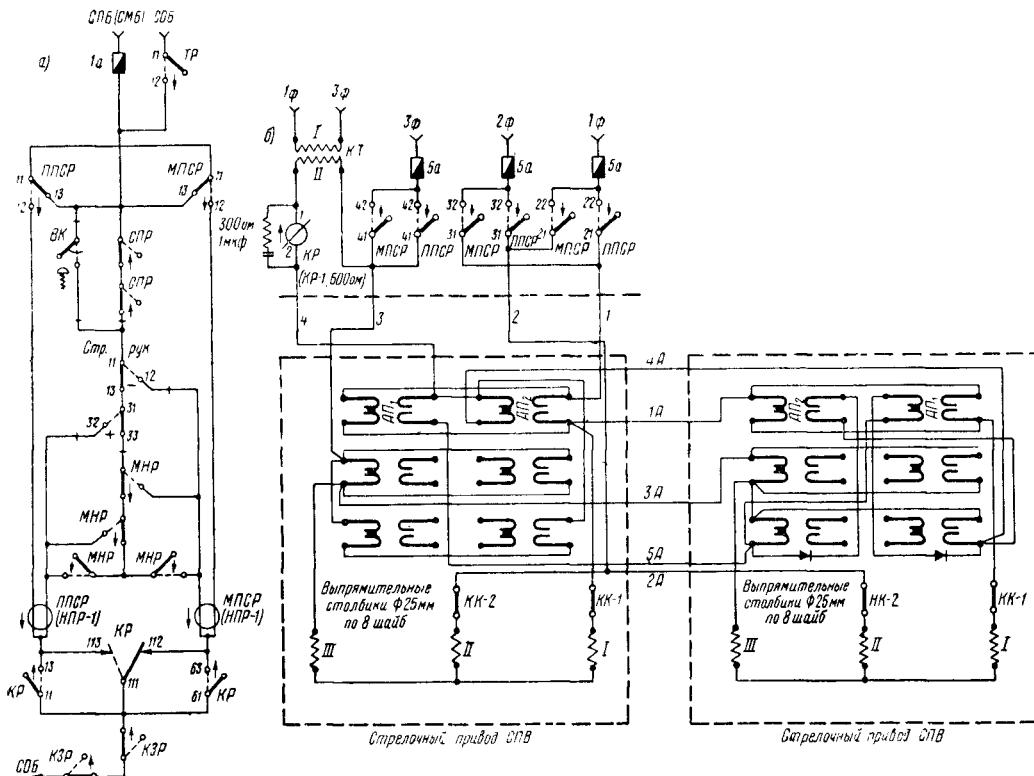

Фиг. 476. Схема включения электроприводов спаренных стрелок при питании переменным током

Принцип действия схемного кода основан на комбинации размыканий двух прямых проводов  $X$  и  $Y$  при общем обратном  $Z$  трёхпроводной линейной цепи (фиг. 477). В линей-

В зависимости от того, какое количество размыканий линейной цепи используется для избирательной части кода, можно управлять соответственным количеством пунктов. Так,

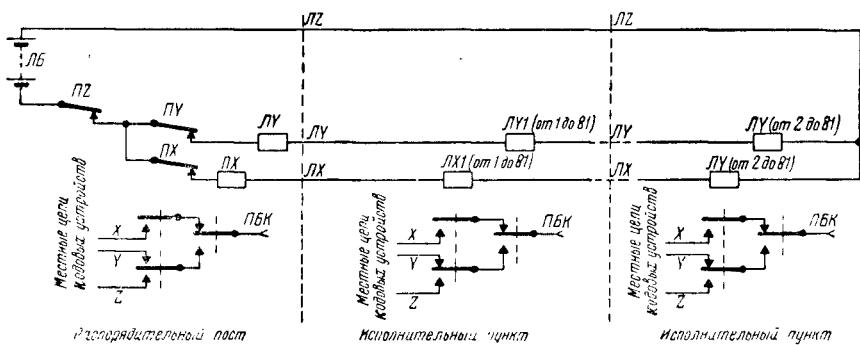


Фиг. 477. Скелетная схема линейной цепи

ный провод  $X$  включены линейные реле  $LX$ , в провод  $Y$  — реле  $LY$ ; при нормальном положении линия замкнута и все линейные реле держат якори притянутыми, получая питание от линейной батареи, установленной на распорядительном посту.

например, при использовании одного размыкания линейной цепи можно управлять тремя пунктами с соответственной настройкой их на импульсы  $X$ ,  $Y$  и  $Z$ . При использовании двух размыканий линейной цепи можно получить 9 комбинаций импульсов и, следо-

вательно, управлять 9 пунктами, а при трёхкратном размыкании получить 27 комбинаций и управлять соответственным количеством пунктов.

Схема избирательной части кодового устройства с настройкой его на код  $XYZ$  (см. переключатели  $A$ ,  $B$ ,  $B'$ ) показана на фиг. 478. При размыкании линейного провода  $LX$  в схему поступает импульс тока  $X$ , от которого

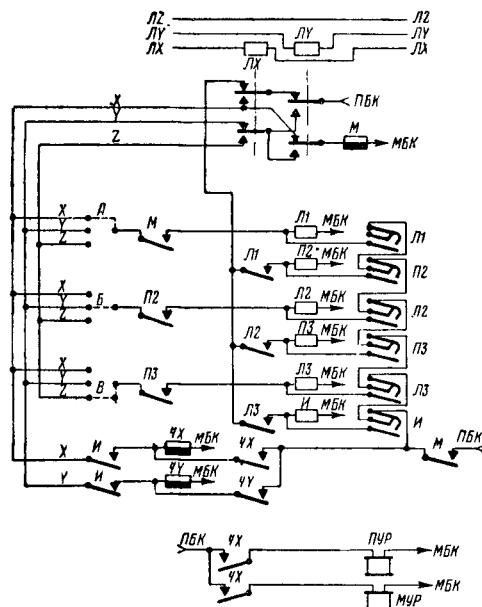

Фиг. 478. Скелетная схема избирательной части кода

срабатывает медленно действующее реле  $M$  и первый линейный счётчик  $L_1$ . При последующем замыкании линии возбуждается счётчик  $L_2$ , подготавливая цепи для дальнейшей работы схемы.

При втором размыкании линейного провода  $L_4$  включается второй линейный счётчик  $L_2$ , а при замыкании линии — счётчик  $L_3$ . При одновременном размыкании линейных проводов  $L_X$  и  $L_4$  (что равносильно размыканию общего привода  $L_Z$ ) в схему поступает импульс  $Z$ , от которого срабатывает третий линейный счётчик  $L_3$ .

При замыкании линии включается избирательное реле *I*, фиксирующее выбор (вызов) данного пункта.

Посылок следующих импульсов, например  $X$  или  $Y$ , можно возбудить реле  $4X$  или  $4Y$ , через контакты которых производится включение управляющих реле, например стрелочных  $PUR$  и  $MUR$ .

Из изложенного выше следует, что для управления 81 пунктом требуется схемный код с четырёхкратным размыканием линейной цепи; получающиеся при этом 81 комбинация импульсов и размыканий  $X$ ,  $Y$  и  $Z$  приведены частично в табл. 112.

Распределение импульсов оперативной части кода приведено в табл. 113 для управляющего кода и в табл. 114 для контрольного кода.

Таблица 112

№ по пор.	Коды избирательного импульса				№ по пор.	Коды избирательного импульса			
	I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	X	X	X	X	31	Y	X	Y	X
2	X	X	X	Y	32	Y	X	Y	Y
3	X	X	X	Z	33	Y	X	Y	Z
4	X	X	Y	X	55	Z	X	X	X
5	X	X	Y	Y	56	Z	X	X	Y
6	X	X	Y	Z	57	Z	X	X	Z
28	Y	X	X	X	79	Z	Z	Z	X
29	Y	X	X	Y	80	Z	Z	Z	Y
30	Y	X	X	Z	81	Z	Z	Z	Z

Как следует из табл. 113, избирательные импульсы схемного кода в порядке следования импульсов кода являются вторыми, третьими, четвёртыми и восьмыми, что сделано для экономичности построения схем кодовых устройств.

Продолжительность прохождения схемного кода равна 1,5 сек.

Таблица 113

Порядко- вый № импульсов	Характер импульсов	Назначение импульсов
1	Z	Проверка и занятие линии
2 3 4	X, Y или Z X, Y или Z X, Y или Z	{ Предварительный выбор управляемой группы
5	X Y	Полуавтоматическое действие сигналов; перевод сигналов на автоматическое действие (или включение сигнала вы- зова электромеханика)
6	X Y	Перевод стрелки на плюс Перевод стрелки на минус
7	X Y Z	Открытие сигнала нечётного направления Открытие сигнала чётного на- правления Закрытие сигналов обоих на- правлений
8	X, Y или Z	Окончательный выбор и вклю- чение управляющих приборов исполнительского пункта

Электрические схемы кодирования. Схема включения реле кодовых ячеек на распорядительном посту изображена на фиг. 479 и 480. Центральная приёмная

Таблица 114  
Контрольный код

Порядковый № импульсов	Характер импульсов	Назначение импульсов
1	X Y	Проверка линии: предстанционная секция свободна Проверка линии: предстанционная секция занята
2 3 4	X, Y или Z X, Y или Z X, Y или Z	Предварительный выбор распорядительной группы управляющего аппарата
5	X Y	Стрелочная секция свободна Стрелочная секция занята
6	X Y Z	Стрелка замкнута на плюс Стрелка замкнута на минус Стрелка не замкнута (недоход остряка)
7	X Y Z	Сигнал нечётного направления открыт Сигнал чётного направления открыт Сигналы обоих направлений закрыты
8	X, Y или Z	Окончательный выбор и включение контрольных приборов распорядительной группы управляющего аппарата

ячейка служит для передачи управляющих кодов на линию и приёма контрольных кодов с неё, осуществляя непосредственное размыкание и замыкание линейных проводов; в ячейку входят (схема на фиг. 479):

1) аппаратное линейное реле *АЛХ*, включаемое в линейный провод *ЛХ* и служащее для приёма с линии импульсов *X* и *Z*;

2) аппаратное линейное реле *АЛУ*, включаемое в линейный провод *ЛУ* и служащее для приёма с линии импульсов *Y* и *Z*;

3) аппаратное передающее реле *АПХ*, разыкающее провод *ЛХ* при передаче импульса *X* управляющего кода; при приёме кода является связующим звеном между счётной цепью и теми реле, которые должны быть выбраны;

4) аппаратное передающее реле *АПУ* (работает подобно реле *АПХ*, но разыкает провод *ЛУ* при передаче импульса *Y*);

5) аппаратное передающее реле *АПZ* (работает подобно реле *АПХ*, но разыкает провод *ЛZ* при передаче импульса *Z*).

Эта ячейка имеет всего пять реле типа КДР и, кроме того, восемь конденсаторов по 0,5 мкФ и два сопротивления по 5 ом; последние включаются параллельно обмоткам линейных реле для уменьшения искрообразования, получающегося на контактах передающих реле в момент размыкания линейной цепи.

Центральная кодирующая ячейка служит для составления импульсов управляющего кода в принятом порядке чередования их, а также восприятия и передачи наборным

ячейкам импульсов контрольного кода. В ячейку входят (фиг. 479):

1) аппаратное первого импульса медленно действующее реле *АМII* — притягивает якорь с первым размыканием линии при передаче и приёме кодов, подключая питание ряда основных реле ячейки, осуществляет контроль занятости линии и прохождение кодов в линию и пр.;

2) аппаратное медленно действующее вспомогательное реле *АМВ* — притягивает якорь с первым размыканием линии, с возбуждением приводит схему ячейки в рабочее состояние, а по окончании действия кода — в нормальное положение;

3) аппаратное медленно действующее контрольное реле *АМК* — обычно находится под током, при передаче и приёме кода переключается на схему контроля нормальной работы кодовых устройств;

4) аппаратное главное реле *АГ* — переключает ячейку на положение передатчика или приёмника в зависимости от того, передаёт или принимает код ячейки;

5) аппаратное промежуточное реле *A1X* — включается при приёме контрольного кода, если первый импульс *X* используется в качестве промежуточного реле для контроля свободности предстанционной секции;

6) аппаратное промежуточное реле *A5X* — включается при пятом размыкании линии от импульса *X*, используется в качестве промежуточного реле для контроля свободности стрелочной секции;

7) аппаратное промежуточное реле *A6X* — включается при шестом размыкании линии от импульса *X*, служит в качестве промежуточного реле для контроля плюсового положения стрелки;


8) аппаратное промежуточное реле *A6Y* — включается при шестом размыкании линии от импульса *Y*, используется для контроля минусового положения стрелки;


9) аппаратное промежуточное реле *A7X* — включается при седьмом размыкании линии от импульса *X*, применяется в качестве промежуточного реле для контроля открытого сигнала нечётного направления;

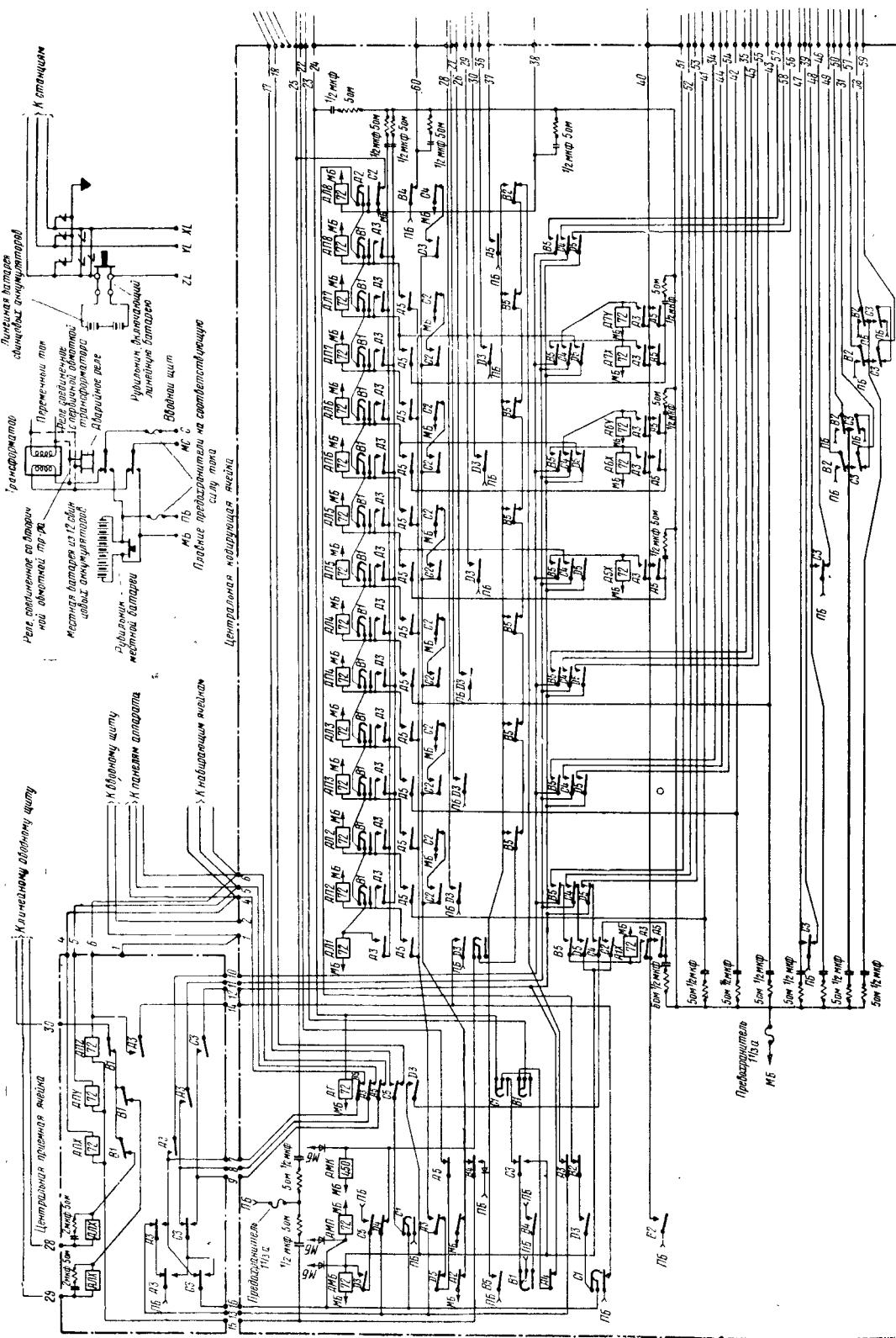10) аппаратное промежуточное реле *A7Y* — включается при седьмом размыкании линии от импульса *Y*, используется в качестве промежуточного реле для контроля открытого сигнала чётного направления;

11—18) аппаратные линейные счётчики реле *АЛ1—АЛ8* — реле, составляющие контрольную счётную цепь размыканий линии, каждое реле-счётчик имеет порядковый номер кодового импульса, при котором реле включается независимо от качества импульса (*X*, *Y* или *Z*);

19—25) аппаратные передающие счётчики реле *АП2—АП8* — реле, составляющие счётную цепь замыканий линии, при возбуждении замыкают цепь реле-передатчиков в передаче кода и цепь промежуточных реле — при приёме ячейка имеет всего 25 реле типа КДР и, кроме того, 4 купроксных выпрямителя типа КВ, включаемых для увеличения и замедления отпадания якоря медленно действующих реле и исключения «короткого замыкания» батареи в момент переключения мостового контакта реле *АМК* для шунтирования обмо-



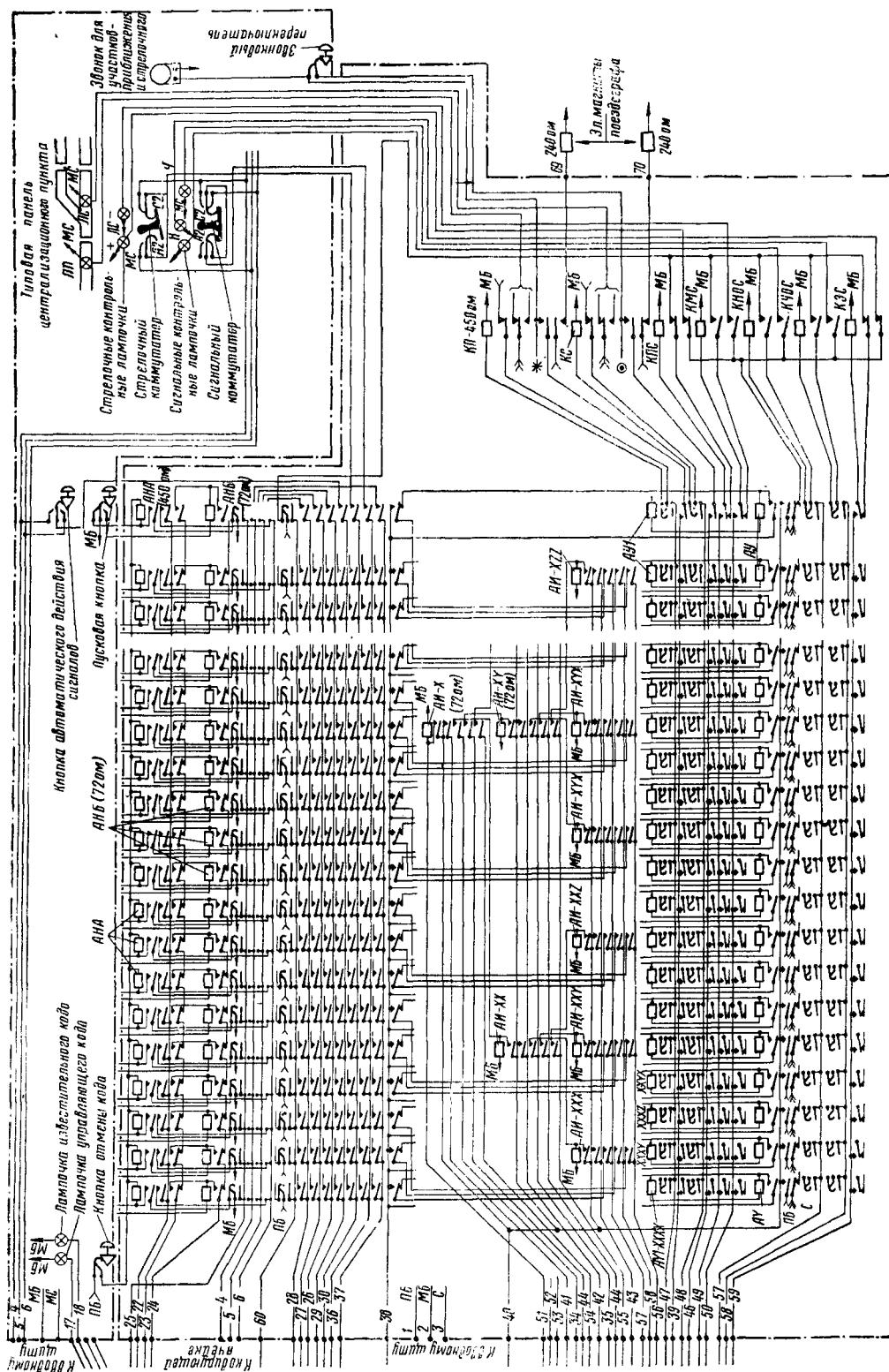

**Примечание:** \* - Параллельные пропедевтические и каждого реле КР  
◎ - Параллельные присоединения и каждого реле КС

Фиг. 480. Схема избирательной и местных ячеек и панели аппарата

ток реле-передатчиков *АПХ*, *АПУ* и *АПЗ* (фиг. 480), 18 конденсаторов 0,5 мкФ и 18 сопротивлений 5 ом, включаемых в ячейку для уменьшения искрообразования на контактах реле при работе ячейки, и 2 предохранителя, предохраняющих от короткого замыкания источника питания в случае пробивания конденсатора.

Избирательная ячейка служит для выбора распорядительной группы управляющего аппарата согласно комбинации импульсов избирательной части контрольного кода; в ячейку входят 39 аппаратных избирательных реле *АИ* типа КДР.

Каждое реле обозначается знаком *X*, *Y* или *Z*, указывающим импульс, от которого действует реле; при установке релейных ячеек в аппарате реле совмещаются с реле наборных ячеек.

Местная ячейка служит для включения контрольных лампочек управляющего аппарата в соответствии с принятыми импульсами оперативной части контрольного кода и участвует в передаче первого импульса управляющего кода; в ячейку входят:

1) аппаратное начинаяющее реле (первое) *АНА* — работает непосредственно от пусковой кнопки данной секции панели аппарата, применяется для сохранения полученного импульса «пуска» до освобождения линии предыдущим кодом;

2) аппаратное начинаяющее реле (второе) *АНБ* — работает при условии свободности линии через контакт первого начинаяющего реле, замыкает цепи генерации первого импульса при передаче управляющего кода;

3) контрольное реле предстанционной секции *КП* — применяется для осуществления контроля занятия предстанционной секции; контактами реле управляются контрольная лампочка и звонок; электромагнит поездографа включается контактом промежуточного реле *AIX*;

4) контрольное реле стрелочной секции *КС* — служит для контроля занятия стрелочной секции, включается контактом промежуточного реле *A5X*;

5) контрольное реле плюса стрелки *КПС* — применяется в целях осуществления контроля плюсового положения стрелки; контактом реле управляется контрольная лампочка плюса стрелки; включается верхним контактом промежуточного реле *A6X*;

6) контрольное реле открытого нечётного светофора *КНОС* — применяется в качестве контроля открытого положения нечётного светофора; включается верхним контактом промежуточного реле *A7X*;

7) контрольное реле открытого чётного светофора *КЧОС* — используется для контроля открытого чётного светофора; включается через верхний контакт промежуточного реле *A7Y*;

8) контрольное реле закрытых светофоров *КЗС* — применяется для контроля закрытых светофоров; включается через нижние контакты промежуточных реле седьмого импульса *A7*;

9) аппаратное управляющее реле *AY* — включается в конце приёма контрольного кода; замыкает цепи контрольных реле контрольных лампочек и звонка;

10) аппаратное управляющее реле (первое) *AYI* — замыкает цепи контрольных реле и звонка.

Схема включения реле кодовых ячеек на исполнительном пункте изображена на фиг. 481 и 482.

Напольная линейная приёмная ячейка служит для передачи контрольных кодов на линию и приёма управляющих кодов с линии, а также осуществляет непосредственно размыкание и замыкание линейной цепи; в ячейку входят (фиг. 481):

1) линейное реле *LX* — включается в провод *Y* и служит для приёма кодовых импульсов *X* и *Z*;

2) линейное реле *LY* — включается в провод *Y* и служит для приёма кодовых импульсов *Y* и *Z*;

3) передающее реле *PX* — при передаче размыкает провод *X*; является связующим звеном между счётной цепью и теми реле, которые должны быть выбраны;

4) передающее реле *PY* — при передаче размыкает провод *Y* (в приёме то же, что и в *PX*);

5) передающее реле *PZ* — при передаче размыкает провод *Z* (в приёме то же, что и в *PX*);

6) главное реле *G* — в передаче кода отключает линию за передающим устройством и переключает схему кодового устройства на передачу кода; в ячейку входят 6 реле типа КДР и, кроме того, 4 конденсатора 0,5 мкФ и 2 омических проволочных сопротивления 5 ом, включаемых для уменьшения величины искрения на контактных передающих реле при передаче и приёме кодов.

Линейная кодирующая ячейка служит для восприятия кодов, предназначенных для данного исполнительного пункта, и составления импульсов контрольного кода в принятом порядке следования их; в ячейку входят:

1) медленно действующее реле первого размыкания линии *MP* — первым притягивает якорь с первым размыканием линии; готовит основные цепи ячеек к передаче и осуществляет занятие линейной цепи кодом;


2) медленно действующее вспомогательное реле *MB* — включается с первым размыканием линии (после *MP*), с притяжением якоря включает схему, является контрольным реле занятой кодом линии, выключает схему по окончании кода;

3) медленно действующее контрольное реле *MK* нормально находится под током, при передаче и приёме кода переключается на схему контроля нормальной работы кодового устройства;


4) главное реле первое *G1* — переключает кодовое устройство в положение передатчика или приёмника в зависимости от того, передаёт или принимает код исполнительный пункт;

5) отключающее реле *O* — при передаче контрольного кода другим исполнительным пунктам отключает из действия кодовое устройство данного пункта;

6) промежуточное реле *IY* — включается при первом размыкании линий от импульса *Y*; применяется в качестве промежуточного

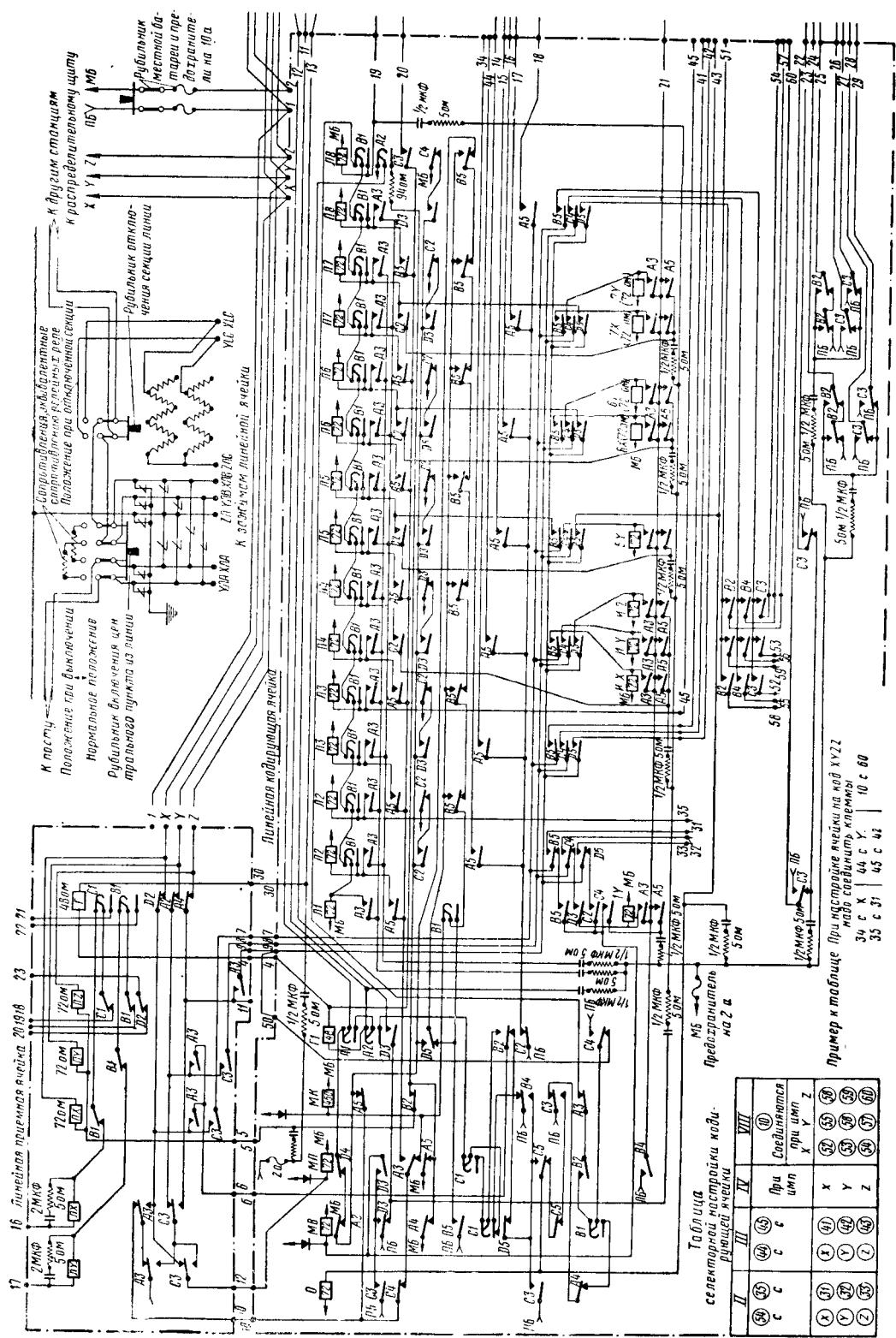

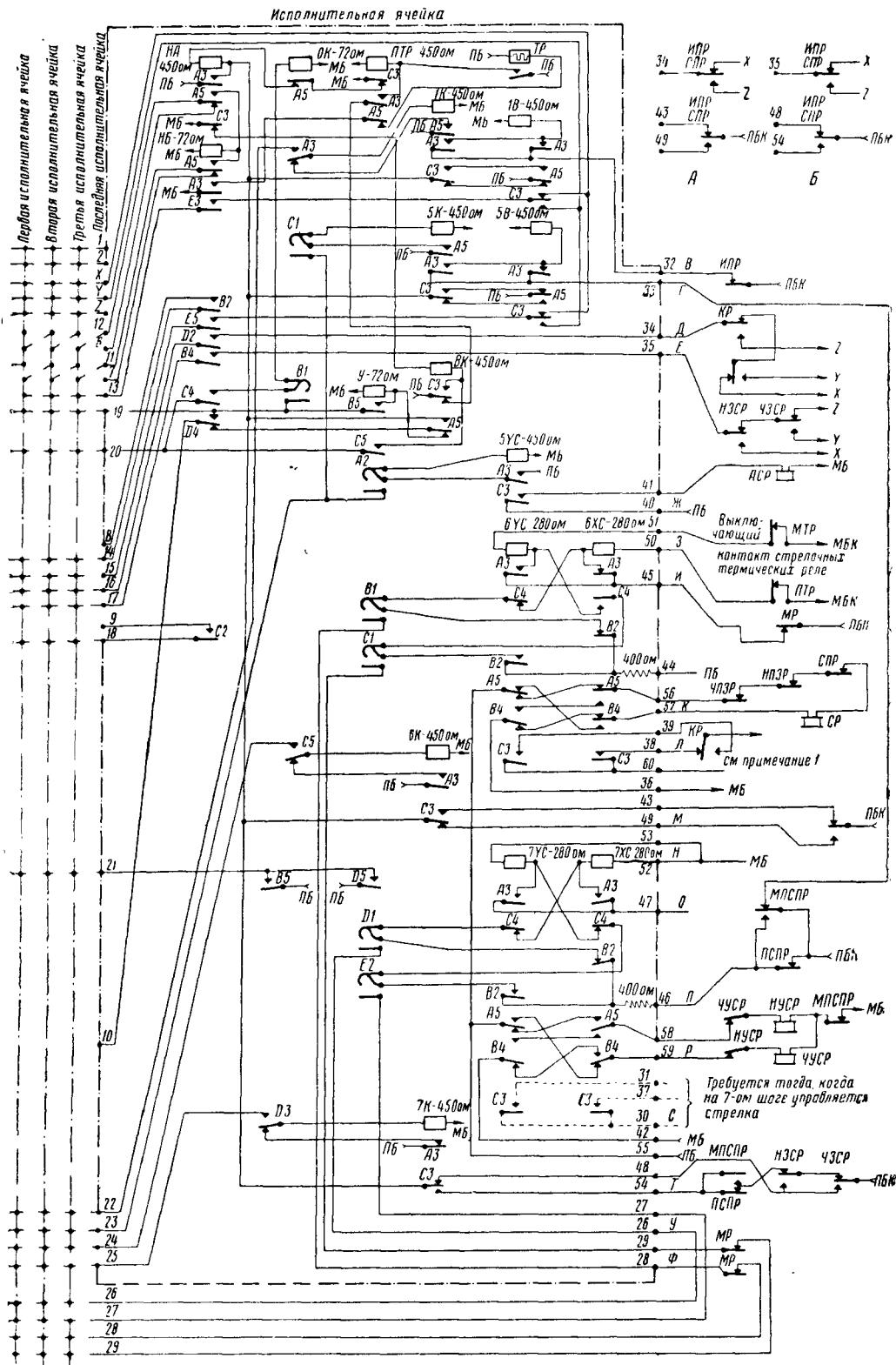Фиг. 481. Схема линейных-приёмной и кодирующей ячеек



реле для возбуждения клапанного реле предстанционной секции при передаче кода о занятии предстанционной секции;

7) промежуточное реле  $5Y$  — применяется для возбуждения клапанного реле стрелочной секции;

8) промежуточное реле  $6X$  — применяется для возбуждения клапанного реле при передаче кода о неисправности стрелки и включения исполнительного реле перевода стрелки на плюс при приёме кода;

9) промежуточное реле  $6Y$  — то же, что и реле  $6X$ , но для включения исполнительного реле перевода стрелки на минус;

10) промежуточное реле  $7X$  — применяется для включения клапанного реле светофора при передаче кода и включения исполнительного реле открытия нечётного сигнала при приёме кода;

11) промежуточное реле  $7Y$  — то же, что и реле  $7X$ , но для включения исполнительного реле открытия чётного светофора при приёме кода;

12—14) избирательные реле  $IХ$ ,  $IУ$  и  $IZ$  — применяются в целях селективного избрания станционного кодового устройства; возбуждаются при четырёхкратном размыкании линии, каждое соответственно указанному при номенклатуре реле знаку импульса;

15—22) линейные счётчики  $L1$  —  $L8$ , реле контрольной счётной цепи включаются при размыкании линии, каждое соответственно порядковому номеру импульса, указанному при номенклатуре реле;

23—29) передающие счётчики  $P2$ — $P8$  — реле счётной цепи замыкания линии работают как передатчики при передаче кода и как промежуточные реле при приёме кода.

Ячейка имеет 29 реле типа КДР, 3 купроексных выпрямителя типа КВ, 16 конденсаторов  $0,5 \text{ мкФ}$ , 16 проволочных сопротивлений  $5 \text{ ом}$ , одно сопротивление  $94 \text{ ом}$  и 2 предохранителя  $1,3 \text{ а}$ .

Исполнительная (наборная) ячейка служит для включения управляющих приборов исполнительного пункта в соответствии с импульсами оперативной части управляющего кода и возбуждения контрольного кода, участвующего в передаче первого импульсного кода; в ячейку входят (фиг. 482):

1) начинающее реле (первое)  $HA$  — применяется для аккумулирования импульса при действии пусковых цепей;

2) начинающее реле (второе)  $HБ$  — включается от первого начинающего реле при условии незанятости линии, замыкает цепи генерации импульсов при передаче кода;

3) исполнительное реле  $5YC$  — включается от импульса  $5X$  управляющего кода, применяется для перевода станционных светофоров на автодействие;

4) исполнительное реле  $6XC$  — приёмное реле импульса  $6X$ , применяется для перевода стрелки на плюс;

5) исполнительное реле  $6YC$  — включается при импульсе  $6Y$ , применяется для перевода стрелки на минус;

6) исполнительное реле импульса  $7XC$  — включается от импульса  $7X$ , используется для открытия нечётного светофора;

7) исполнительное реле импульса  $7YC$  — включается от импульса  $7Y$ , применяется для открытия чётного светофора;

8) управляющее реле  $Y$  — включается в конце приёма кода, применяется для включения исполнительных реле наборной ячейки;

9) включающее реле приближения  $IB$  — применяется для возбуждения кода занятия предстанционной секции;

10) включающее реле стрелочной секции  $5B$  — применяется для возбуждения кода занятия стрелочной секции;

11) клапанные реле предстанционной секции  $IK$  и клапанные реле стрелочной секции  $5K$  — применяются для размыкания пусковых цепей передачи кодов и занятия предстанционной и стрелочной секций и возбуждения кодов освобождения этих секций;

12) клапанные реле стрелки  $6K$  — применяются для прекращения передачи кода неисправности стрелки;

13) клапанное реле светофоров  $7K$  — применяется для прекращения передачи кодов изменения состояния сигналов управляемой группы;

14) общеклапанное реле  $OK$  — применяется для включения клапанных реле;

15) вспомогательное клапанное реле  $BK$  — применяется для вспомогательных функций;

16) термическое реле  $TP$  — применяется для включения ячейки при неисправности последней;

17) повторитель термического реле  $PTP$  — повторяет действие термического реле; ячейка имеет 17 реле типа КДР, одно термическое реле и два сопротивления  $400 \text{ ом}$ .

Работу схем распорядительного поста и исполнительного пункта легко проследить по диаграмме последовательности работы реле при передаче и приёме кода, изображённой на фиг. 483.


Время прохождения кода представлено теоретически, причём время притяжения и отпадания каждого реле принято  $1/40$  сек.

Промежуток времени, измеряемый от момента замыкания линии на передающем пункте до момента замыкания её на принимающем пункте, на диаграммах отмечен звёздочкой.

Термическое реле  $TP$  выключает наборную ячейку из действия при непрерывно повторяющейся передаче кода в течение 15 сек.

Полная схема включения линейной цепи системы показана на фиг. 483а, где  $LX$  — прямой линейный провод;  $LY$  — то же;  $LZ$  — обратный линейный провод;  $ALX$ ,  $ALY$  и  $ALZ$  — линейные реле;  $LB$  — линейная батарея;  $KB$  — кодовая батарея, при этом  $LBK$  и  $MKB$  — соответственно плюс и минус кодовой батареи;  $c$  и  $Mc$  — прямой и обратный провода переменного тока;  $c_1$  — сопротивление, компенсирующее сопротивление линейного реле при выключении линейной ячейки;  $c_2$  — сопротивление, компенсирующее сопротивление отключаемой части линии.

Между линейными проводами включены разрядники напряжения, образующиеся в момент размыкания линейной цепи при передаче кода.

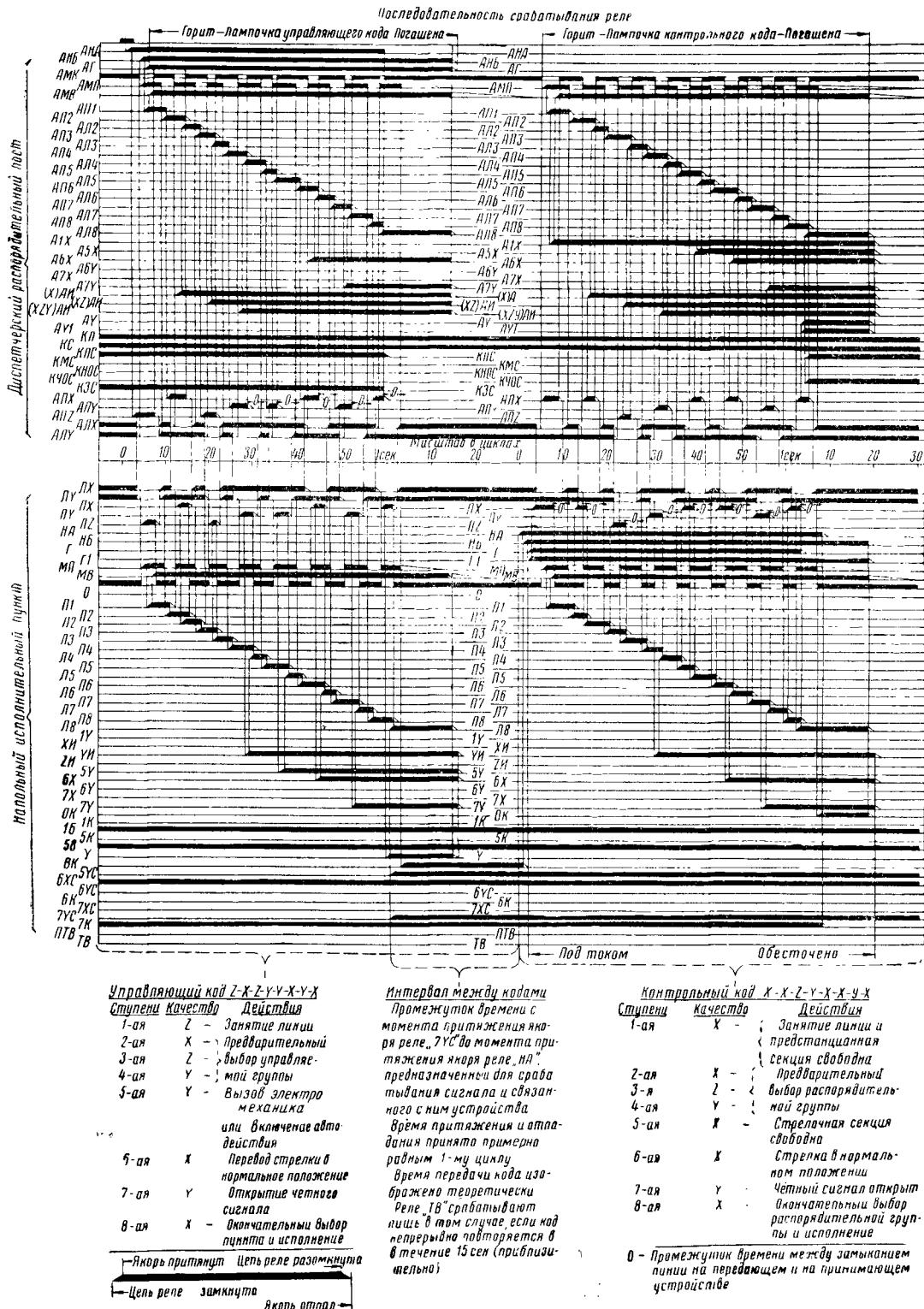

Фиг. 483. Диаграмма последовательности работы рам при передаче и приеме кода

Каждый пункт на линейном щите может быть выключен из линии переключением рубильника. Так же может быть отключена часть линии, расположенная за данным пунктом (от поста).


При обычной передаче кодов на линии функционирует всегда только один код, при этом передача остальных одновременно возбуждённых кодов задерживается до окончания первого (передаваемого) кода. Порядок занятия линий кодами определяется местом включения кодового устройства, временем, прошедшим с начала передачи кода, а также тем, является ли код управляющим или контрольным.

Ниже рассматриваются некоторые случаи передачи и приёма кодов.

тания главных реле на цепь, проведённую через контакты передатчика ( $ЛХ$  или  $ЛУ$ ). Линейные реле в данном случае будут размыкать указанную цепь, поэтому якори главных реле и реле  $НБ$ , не получив питания, отпадут и передача контрольного кода не состоится.

Если бы размыкание линии контрольным кодом произошло ранее размыкания линии управляющим кодом, то в этом случае задержалась бы передача управляющего кода, так как цепь начального возбуждения реле  $АПZ$  проводится через верхние контакты обоих линейных реле.

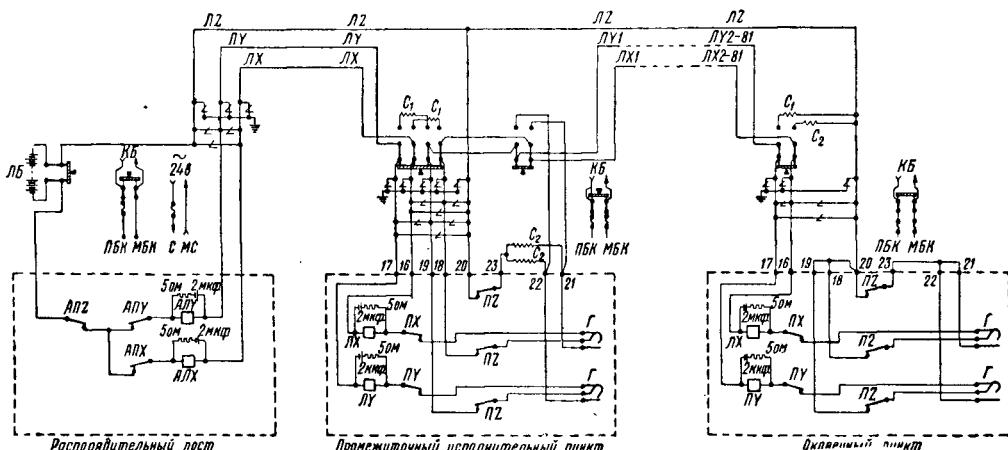Исключение одновременной передачи контрольных кодов. На всех напольных кодовых ячейках в на-



Фиг. 483а. Схема линейной цепи

**Занятие линии.** При первом размыкании линии во всех кодовых устройствах возбуждаются через нижние контакты линейных реле медленно действующие реле  $МП$  и  $МВ$ . Контакты последних размыкают цепи возбуждения начинающих реле  $НБ$  и главных реле  $Г$ . При дальнейшей передаче занятого линии кода медленно действующие реле удерживают якори в притянутом положении и таким образом исключают передачу (занятие линии) кодов другими устройствами до окончания передачи (освобождения линии) кода данным устройством.

Приемущество управляющего кода перед контрольным. В случае одновременного размыкания линии при передаче управляющего и контрольного кодов первый из них занимает линию, исключая передачу второго, что обеспечивается следующим образом: после возбуждения в напольных кодовых ячейках реле  $НА$ ,  $Г$  и  $Г'$  последнее блокируется через контакты медленно действующих реле (ещё не возбуждённых). Если теперь одновременно с возбуждением одного из реле передатчиков ( $ЛХ$  или  $ЛУ$ ) в напольном кодовом устройстве возбудится передатчик  $АПZ$  на распорядительном посту, то отпадут якори обоих линейных реле; при этом на напольном пункте возбудится реле  $МП$  и переключит цепь пи-

чале первого импульса возбуждается главное реле  $Г$ , которое отключает все ячейки, включённые далее от поста, чем данная. Таким образом, предпочтение в случае одновременности возбуждения контрольных кодов отдается всегда ячейке, включённой ближе всех к посту.

При передаче контрольного кода во всех ячейках за данной отпадут якори обоих линейных реле, что равносильно первому размыканию  $Z$  управляющего кода, следовательно, в ячейках произойдут все изменения, соответствующие этому размыканию, т. е. возбудятся реле  $МП$ ,  $Л1$  и  $МВ$ ; вследствие того, что линия останется разомкнутой, большие никаких изменений в схеме не произойдёт и возбудившиеся реле останутся под током, исключая возможность возбуждения начинающего реле  $НА$ .

В ячейках, включённых до данной, от первого размыкания (будь то  $X$  или  $Y$ ) возбудятся реле  $МП$  и  $О$ . Реле  $О$  отключает цепи счётчиков, освобождая ячейку от лишней работы, а реле  $МП$  размыкает цепь реле  $НБ$ . Кроме того, срабатывает реле  $МВ$ , размыкая цепь передатчиков.

Непрерывная посылка нескольких управляющих кодов. Если на аппарате нажать несколько пусковых кнопок, то при этом все начинающие

реле *AHA* возбуждаются каждое через контакт своей пусковой кнопки; затем включается передатчик *APZ* и с отпаданием якорей линейных реле возбуждается первым реле *ANB* той секции панели аппарата, через тыловом контакте реле *AHA* которой проведена цепь возбуждения реле *ANB* всех остальных секций панелей.

Цепь последних реле будет разомкнута тыловым контактом возбудившегося реле *AHA* первой секции панели (возбуждённые реле *AHA* остаются под током по самоблокирующими цепи через контакт своего реле *ANB* и общий контакт кнопки отмены кодов).

По окончании первого кода возбуждается реле *ANB* ячейки следующей секции и т. д. до последней.

После прохождения всех управляющих кодов начнут передаваться контрольные, опять-таки в порядке включения напольных ячеек в линию.

Настройка кодового устройства исполнительного пункта на определённый код производится путём соединения наружных клемм кодирующей и наборной ячейки по табл. 115 и 116.

Таблица 115

Настройка на избирательные импульсы *II* и *III*

Порядковый номер импульса	Перемычки между клеммами кодовых ячеек	Качество импульсов <i>II</i> и <i>III</i>		
		X	Y	Z
<i>II</i>	34 соединяется с 35 »	X 31	Y 32	Z 33
<i>III</i>	44 соединяется с 45 »	X 41	Y 42	Z 43

Группа 116  
Настройка на избирательные импульсы *IV* и *VIII*

Порядковый номер импульса	Качество импульса <i>IV</i>	Перемычки между клеммами кодовых ячеек	Качество импульса <i>VIII</i>		
			X	Y	Z
<i>VIII</i>	X Y	10 соединяется с . . . . .	{ 52 53 54	55 56 57	58 59 60

Примечание. 10—клемма наборной ячейки, 52—60—клеммы кодирующей ячейки.

Пример к таблице. При настройке на код *XYZZ* надо соединить клеммы: импульс *II* — 34 с *X* и *35* с *31*; импульс *III* — 44 с *Y* и *45* с *42*, при импульсе *IV* — *Z* (специальной настройки нет) и при импульсе *VIII* — 10 с *60*.

Все клеммы кодовой настройки 31, 32, 33, 41, 42, 43, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 и 60, не соединяемые с 35, 45 и 10, должны быть присоединены к клемме 51, чем обеспечивается отключение остальных кодовых устройств из действия при передаче управляющего кода на данный пункт.


При использовании одной кодирующей (или линейной) ячейки на несколько номеров кодов (максимально на 9) клеммы 11 и 12 кодирующей ячейки соответственно соединяются с клеммами 11 и 12 первой наборной ячейки, клеммы 6 и 7 первой наборной ячейки соответственно соединяются с клеммами 11 и 12 второй наборной ячейки, а клеммы 6 и 7 этой ячейки соединяются с клеммами 11 и 12 третьей наборной ячейки и т. д.

На фиг. 482 показаны примеры использования клемм 34, 43, 49 и 35, 48, 52 для контроля изолированных станционной и стрелочной секций.

## Условные обозначения контактов аппарата механо-электрической централизации

Условные обозначения контактов маршрутно-стрелочного коммутатора механо-электрической централизации

№ № контактов	Ход рукоятки		№ № контактов
	от себя	на себя	
13-14			3-4
15-16			5-6

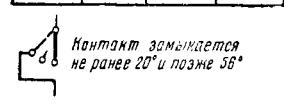

Контакт замыкается не ранее 20° и позже 56°

Контакт замыкается от 82° до 90°

№ № контактов	Ход рукоятки		№ № контактов	Ход рукоятки		№ № контактов
	от себя	на себя		от себя	на себя	
1-2			101-102			117-118
3-4	—		103-104			119-120
5-6			105-106			121-122
7-8			107-108			123-124
9-10			109-110			125-126
11-12	—		111-112			127-128
13-14			113-114			129-130
15-16			115-116			131-132

-Замкнут при 0°-10°

-Замкнут при 0°-60°

-Замыкается при 15°-90°

-Замкнут при 0°-30°

-Замыкается при 82°-90°

-Замыкается при 45°-90°

Нижняя полка

## Условные обозначения вертикальных контактов стрелочного коммутатора электроразъёмочной центризации

**Бо́зоначия контакто́в аппара́та электро́запе́чной центра́лизации**

Условные обозначения горизонтальных контактов маршру́тного коммутатора электроподвижного пептала защищены.

Условные обозначения вертикальных контактов арштуртно-сочинительного коммутатора, электрозашитки и герметизации

<i>N° N°</i>	<i>Инструменты подбора гравийного песка</i>	<i>Числовые обозначения</i>	<i>Приборы подбора гравийного песка</i>	<i>№ №</i>
<i>1-101</i>	<i>80°-30°</i> <i>затыкатель</i>	<i>В левую от стороны</i>	<i>θ 0°-30°</i> <i>затыкатель</i>	<i>1-101</i>
<i>2-102</i>	<i>60°-60°</i> <i>затыкатель</i>		<i>θ 0°-60°</i> <i>затыкатель</i>	<i>2-102</i>
<i>103-104</i>	<i>630°-90°</i> <i>затыкатель</i>		<i>θ 30°-90°</i> <i>затыкатель</i>	<i>3-4</i>
<i>105-106</i>	<i>675°-90°</i> <i>затыкатель</i>		<i>θ 75°-90°</i> <i>затыкатель</i>	<i>5-6</i>
<i>107-108</i>	<i>630°-50°</i> <i>затыкатель</i>		<i>θ 30°-50°</i> <i>затыкатель</i>	<i>7-8</i>
<i>109-110</i>	<i>θ 15°</i> <i>затыкатель</i>	<i>В левую сторону</i>	<i>θ 10°</i> <i>размыкатель</i>	<i>9-10</i>
<i>110-111</i>	<i>θ 50°-60°</i> <i>затыкатель</i>		<i>θ 15°</i> <i>размыкатель</i>	<i>9-11</i>
<i>112-113</i>	<i>θ 15°-90°</i> <i>затыкатель</i>		<i>θ 30°-90°</i> <i>размыкатель</i>	<i>12-13</i>
<i>114</i>	<i>θ 15°</i> <i>размыкатель</i>	<i>В левую сторону</i>	<i>θ 15°</i> <i>размыкатель</i>	<i>14-114</i>
<i>115-116</i>	<i>θ 0°-60°</i> <i>затыкатель</i>		<i>θ 30°-60°</i> <i>затыкатель</i>	<i>15-16</i>

Приборы №	Номер контакт- типа	График подключения сети	Числовые обозначения	Графики подключения сети		№ по нормати- тиву
				от СВЧН	от СВЧР	
101-102	0,75-30°	затыкание	1			1-2
103-104	0,75°	размыкание	2			3-4
105-106	0,75°-30°	затыкание	3			5-6
107-108	0,75°-30°	размыкание	4			7-8
119-120	0,75-30°	затыкание	5			9-10
113-114	0,75-30°	размыкание	6			11-12
115-116	0,75-30°	размыкание	7			13-14
117-118	0,75-30°	затыкание	8			15-16
119-120	0,75-30°	размыкание	9			17-18
121-122	0,75-30°	затыкание	10			21-22
123-124	0,75-30°	размыкание	11			23-24
125-126	0,75-30°	затыкание	12			25-26
127-128	0,75-30°	размыкание	13			27-28
129-130	0,75-30°	размыкание	14			29-30
131-132	0,75-30°	затыкание	15			31-32
133-134	0,75-30°	размыкание	16			33-34
135-136	0,75-30°	затыкание	17			35-36
137-138	0,75-30°	размыкание	18			37-38
139-140	0,75-30°	затыкание	19			39-40
141-142	0,75-30°	размыкание	20			41-42
143-144	0,75-30°	затыкание	21			43-44
145-146	0,75-30°	размыкание	22			45-46
147-148	0,75-30°	затыкание	23			47-48
149-150	0,75-30°	размыкание	24			49-50
151-152	0,75-30°	затыкание	25			51-52
153-154	0,75-30°	размыкание	26			53-54
155-156	0,75-30°	затыкание	27			55-56
157-158	0,75-30°	размыкание	28			57-58
159-160	0,75-30°	затыкание	29			59-60
161-162	0,75-30°	размыкание	30			61-62
163-164	0,75-30°	затыкание	31			63-64
165-166	0,75-30°	размыкание	32			65-66


## ДИСПЕТЧЕРСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Диспетчерской централизацией называются устройства централизации, при которых управление стрелками и сигналами ряда раздельных пунктов осуществляется из одного пункта диспетчера.

Существующие системы диспетчерской централизации (ДЦ) основаны либо на методе прямого управления, либо на методе избирательного (кодового) управления.

Системы прямого управления требуют многопроводных линейных цепей, в которых количество линейных проводов определяется числом управляемых стрелочно-сигнальных групп, умноженным на два, плюс один общий провод для всех таких групп (фиг. 484). Эти

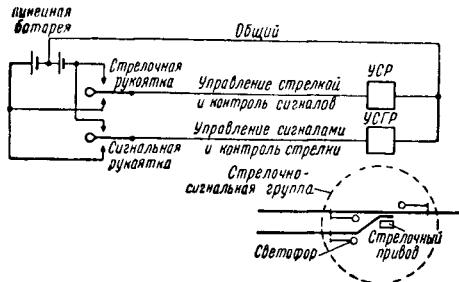

Фиг. 484. Скелетная схема прямого управления

системы можно применять на участках не большой протяжённости, где стоимость линейных проводов сравнительно невелика.

Диспетчерская централизация с кодовым управлением включает комплекс устройств СЦБ — кодовую систему управления централизованными стрелками и сигналами раздельных пунктов, релейную централизацию и последних и автоблокировку на перегонах.

На центральном посту устанавливаются управляющий аппарат ДЦ с поездографом и кодовыми устройствами; управление и контроль централизованными объектами осуществляются путём посылок по линейной цепи импульсов тока (кодов). Линейная цепь из 2—3 проводов устраивается от поста, вдоль участка, к релейным будкам с кодовыми ячейками и другой релейной аппаратурой.

Релейные будки устанавливаются по концам станций вблизи централизованных стрелок и сигналов.


Устройства ДЦ питаются от силовой линии автоблокировки напряжением 6 000 в.

Электрическим кодом называется определённая комбинация посылок тока одинакового или различного характера, служащая для передачи по электрической цепи распоряжения или извещения.

Системы кодового управления классифицируются по следующим признакам:

- по качеству кода (временний, полярный, схемный и т. д.);
- по ёмкости системы, т. е. количеству управляемых линейных групп;
- по числу линейных проводов, используемых для передачи кодов.

Под термином «линейная группа» подразумевается группа управляемых из распределительного поста стрелок и сигналов или

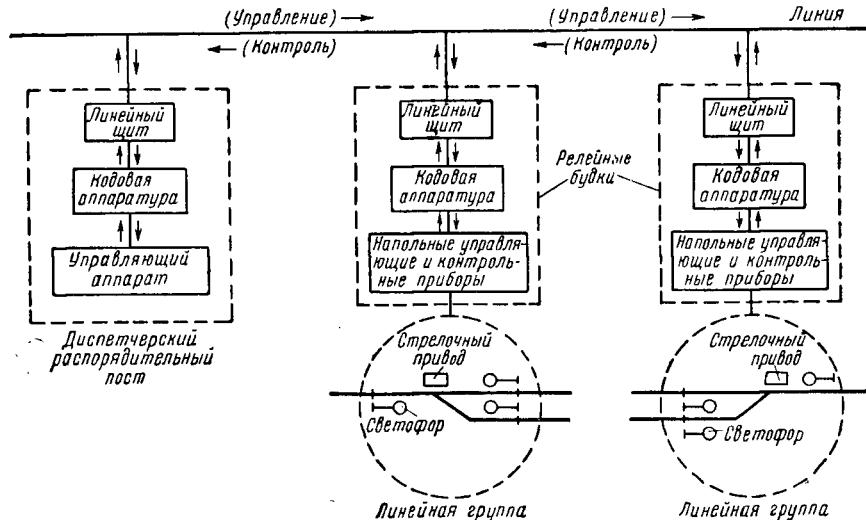

Фиг. 485. Скелетная схема кодового управления

При системах ДЦ с кодовым управлением достаточно иметь 2—3 линейных провода на весь участок централизации, но зато требуется установка специальной аппаратуры для передачи кодов (фиг. 485).

только контролируемых путей, которой при своем определённая избирательная часть кода.

Диспетчерскую централизацию можно применять на участках с любым путевым раз-

вием. Наиболее распространена диспетчерская централизация на однопутных, а также на двухпутных участках с двусторонним движением по каждому пути.

Основными преимуществами диспетчерской централизации, по сравнению с другими способами сношений по движению поездов, являются: а) ускорение движения поездов, б) повышение пропускной способности участка и в) сокращение эксплуатационных расходов.

Первая установка диспетчерской централизации в СССР была построена в 1935 г. на одном из однопутных участков Московско-Рязанской ж. д. протяжённостью 65 км.

В первые же годы эксплуатации установка ДЦ позволила увеличить техническую

проводной с последовательным включением линейных реле. По этой системе оборудован первый участок ДЦ на Московско-Рязанской ж. д.

Система включает:


а) управляющий аппарат и поездограф;

б) релейные кодовые ячейки, состоящие из постовых ячеек: центральной (линейно-кодирующей), избирательной и местных (наборных), а также напольных ячеек — линейных (линейно-кодирующие-наборных) и добавочных (наборных);

в) кодовую линию (линейные провода и вводные щитки);

г) источники питания.

Скелетная схема системы ДВК-1 изображена на фиг. 486.

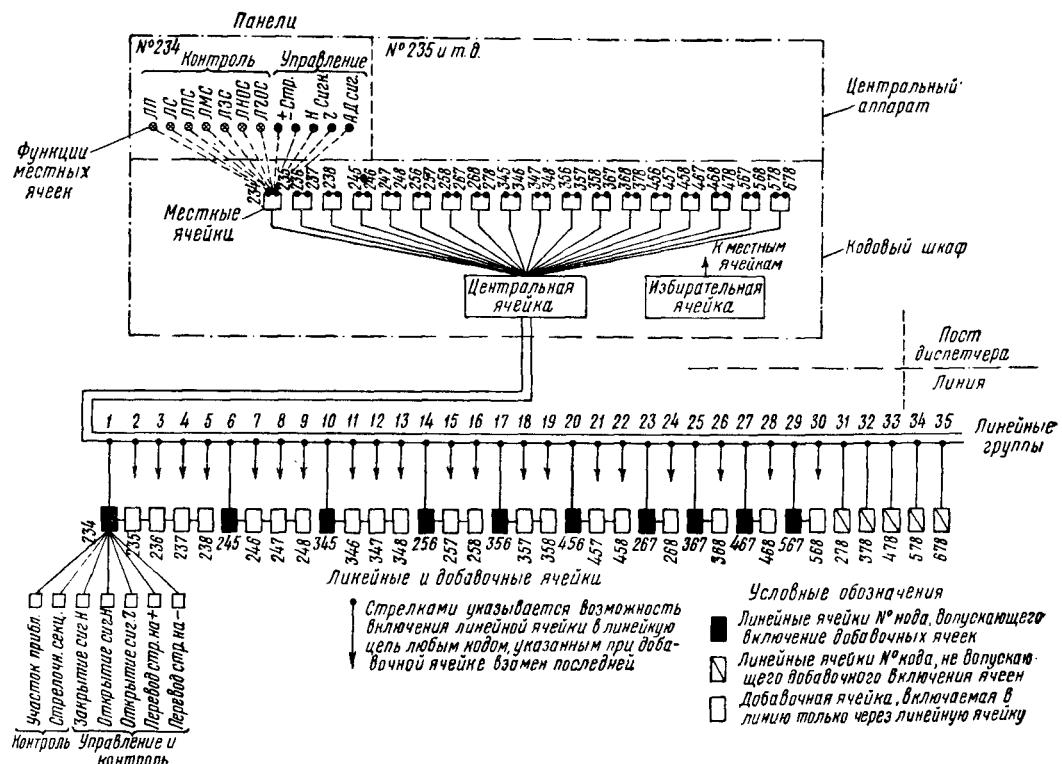

Фиг. 486. Скелетная схема системы ДВК-1

и участковую скорость на 20% по сравнению со скоростями, применявшимися при электротрековой системе, а также сэкономить в среднем 0,5 мин. поездного времени на каждом поездо-километре. Согласно расчётным графикам ЦНИИ, при соответствующем увеличении пропускной способности соседних участков, участковая скорость участка, оборудованного ДЦ, может быть увеличена на 40%, а экономия поездного времени достигнута порядка 0,85 мин. на поездо-километр.

### СИСТЕМА ДВК-1

Система диспетчерской централизации типа ДВК-1 является системой релейной, временного кода на 35 линейных групп двух-

### КОДЫ

Коды делятся на управляющие и контрольные.

Управляющие коды в системе ДВК-1 состоят из 14 импульсов, контрольные — из 16. Под термином «импульс» понимают как посылку тока, так и его перерыв. Назначение импульсов и продолжительность их показаны в табл. 117.


### УПРАВЛЯЮЩИЙ АППАРАТ

Управляющий аппарат (фиг. 487) составляется из аппаратных секций на 15 и 30 мест длиной 760 и 1 520 мм, шириной 318 мм и высотой 1 348 мм. Для удобства работы оператора крайние секции располагают под углом 135°.

Таблица 117

## Назначение и продолжительность импульсов

Номер импульса	Наименование кода и действия импульсов	Продолжительность импульса (в циклах)		Номер импульса	Наименование кода и действия импульсов	Продолжительность импульса (в циклах)	
		при регулировке	при эксплатации			при регулировке	при эксплатации
длинного коротко-го				длинного коротко-го			
1 —	Управляющий код			2÷8	Выбор контрольных групп на распорядительном посту .		
2÷8	Занятие линии (определяющий импульс) . . . . .	21±2,5		9 —	Участок приближения занят . . . . .	20,5±3 и 4,5±1	3,5÷5,5
	Выбор линейной группы . . . . .	20±2,5 и 4,5±1	3,5÷5,5	10 —	Участок приближения свободен . . . . .		
9 11	Перевод стрелки на плюс . . . . .			11 —	Светофоры Н и Ч закрыты . . . . .		
10 12	Открытие светофора Н . . . . .			12 —	Стрелочная секция занята . . . . .		
— 10	Закрытие светофора Н . . . . .			13 —	Стрелочная секция свободна . . . . .	17,5±1	16÷19
11 9	Перевод стрелки на минус . . . . .	17,5±1	16÷19	14 —	Светофор Н открыт . . . . .		
12 10	Открытие светофора Ч . . . . .	и 4,5±1	и	15 —	Стрелка в плюсовом положении . . . . .	4,5±1	3,5÷5,5
— 12	Закрытие светофора Ч . . . . .			16 —	Светофор Ч открыт . . . . .		
13 —	Перевод светофоров на автодействие . . . . .			17 —	Стрелка в минусовом положении . . . . .		
— 13	Отмена автодействия светофоров . . . . .			18 —	Недоход остряка . . . . .		
14 —	Включение управляемых реле (пусковой импульс) . . . . .	46±2,5	41,5÷51,5	19 —	Включение контрольных реле на распорядительном посту (пусковой импульс) . . . . .	50±2,5	45÷55
— 1	Контрольный код						
	Занятие линии (определяющий импульс) . . . . .	8,5±2					

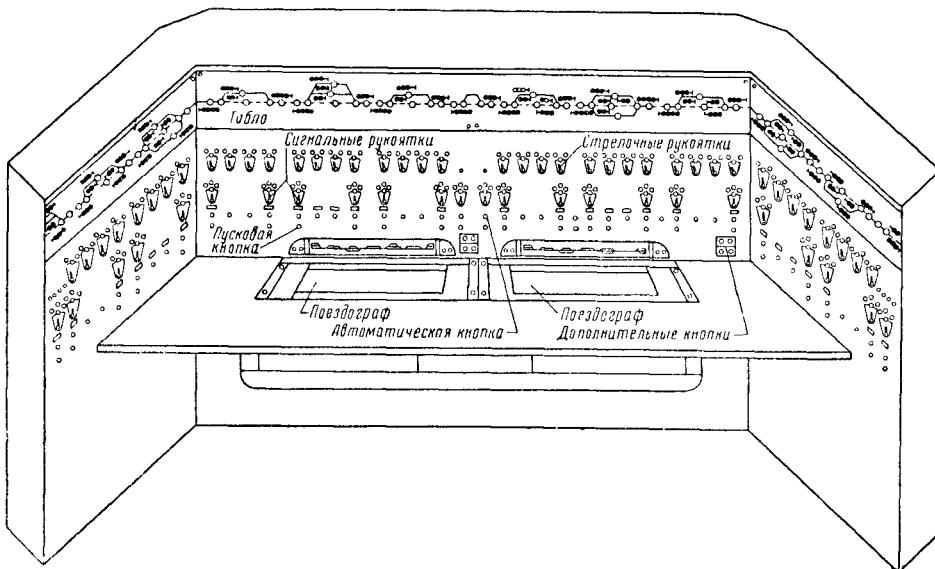


Фиг. 487. Управляющий аппарат

На распорядительно-контрольной панели аппарата размещены (фиг. 488): а) световое табло участка (точечное); б) стрелочные рукоятки (двухпозиционные) с контрольными лампочками: зелёной (левой) — нормального

положения и жёлтой (правой) — переведённого положения стрелки; в) сигнальные рукоятки (трёхпозиционные) с контрольными лампочками: красной (средней) — закрытого положения и зелёными (крайними) — открытого

того положения сигналов (*H* или *Ч*); г) кнопки автодействия стационарных сигналов (западающие), разрешения манёвров и местного управления стрелками (западающие); д) пусковые кнопки (пружинные).

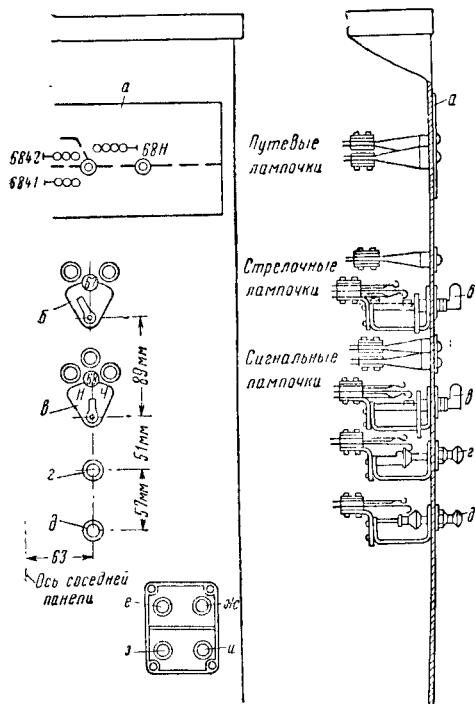

Фиг. 488. Панель аппарата

В нижней части панели с правой стороны каждого рабочего места расположены: е) лампочка контрольных кодов (жёлтая), ж) лампочка управляющих кодов (красная), з) звонковая кнопка стрелочных секций (западающая), и) кнопка отмены кодов (пружинная).

Внутри аппарата размещены кроссы; каждый кросс рассчитан на пять пар изоляционных пластинок, каждая планка — на 10 контактных пружин; каждая пара пластинонок (место) рассчитана на включение одной распорядительно-контрольной группы аппарата (фиг. 489).


Нумерация кроссов ведётся справа налево, а мест на кроссе — сверху вниз. Нумерация контактных пружин соответствует нумерации клемм кодовых ячеек.

Монтаж аппарата выполнен цветным изолированным одножильным проводом диаметром 0,7 мм.

Контактная система рукояток и кнопок должна обеспечивать надёжный контакт со скольжением не менее 0,25 мм. При нормальном положении зазор между наклёнками контактных пружин составляет не менее 2,0 мм, между контактной и упорной пружинами фронтового замыкания — не менее 0,75 мм.

Сила нажатия пружины фронтового контакта на упорную пружину должна быть не менее 20 г.

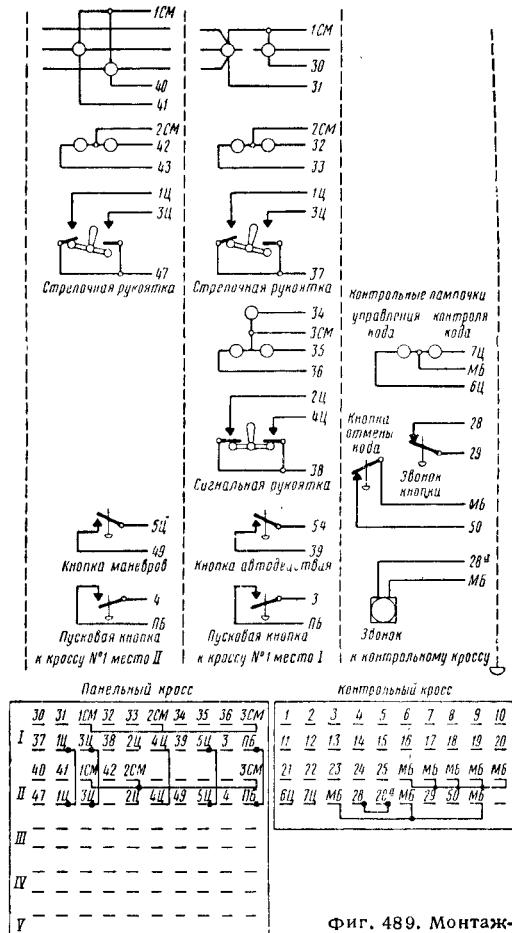Контрольные лампочки применяются как телефонные, так и коммутаторные на 24 в, 5 вт. Лампы используются до полного перегорания.



вает её с рулона  $P$ . С барабана  $B1$  лента поступает на намоточный барабан  $B2$  (шестерня  $W2$  имеет фрикционное сцепление с последним). Для ручной регулировки поездографа (на случай отставания или опережения) имеется рукоятка  $PP$ .

Нормально перо  $P$  чертит прямую линию на бумаге. При входе поезда на контролируемый участок замыкается цепь соответствующего первьевого электромагнита  $ПЭМ$ ; перо отклоняется в сторону и чертит смещённую линию до выхода поезда с участка, после чего возвращается в исходное положение. Лента с начертанным графиком показана на фиг. 491.


Контакт часовового механизма для посылки тока в электромагнит шагового двигателя должен замыкаться 8 раз в мин., скорость ленты — 1,8 м за 24 час. (или 2,5 мм в 2 мин. — наименьшее давление на ленте).

При небольшом отставании ленты подгонку её можно производить при помощи винта рукоятки регулировки  $PP$ , расположенного справа у механизма червячной передачи. Неточность хода за 24 час. не должна превышать  $\pm 5$  ми.

Уровень чернил в чернильнице проверяют контрольным пером в правой части поездографа; контрольное перо короче остальных первьев на 4 мм, а потому, когда оно перестаёт писать, необходимо наполнить чернильницу.

При регулировке поездографа следует добиваться, чтобы: а) шаговый двигатель и электромагниты, управляющие первьями, четко работали при напряжении 16—24 в, б) якорь шагового двигателя (при отпавшем якоре)

Длина ленты одного рулона берётся из расчёта непрерывной записи в течение одного месяца плюс небольшой запас, т. е. около 60 м.

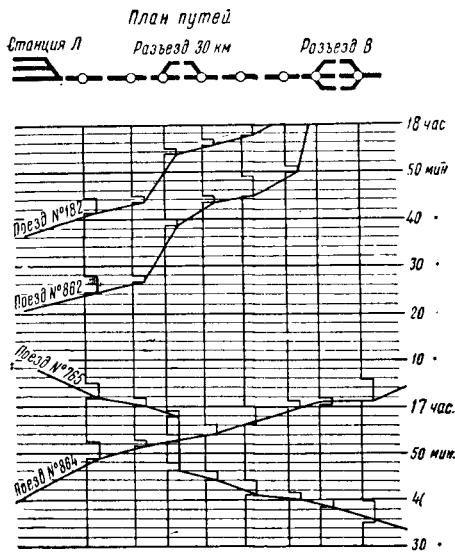

Фиг. 491. Лента поездографа

### КОДОВЫЕ ЯЧЕЙКИ

В системе ДВК-1 применяют кодовые ячейки следующих типов.


На распорядительном посту:

а) центральная ячейка (фиг. 492), служащая для передачи управляющих кодов и приёма контрольных кодов с линии, состоит из одного быстро действующего, 22 нормальных и 7 медленно действующих реле, трёх купроксовых выпрямительных столбиков типа КВ, пяти реостатов — одного 5 ом, двух 15 ом и двух 31 ом; двух конденсаторов по 0,5 мкФ; на фиг. 492 показана нумерация зажимов штепсельных щитков центральной ячейки;

б) избирательная ячейка (фиг. 493), служащая для составления избирательной части управляющего кода и распределения входящих контрольных кодов по местным ячейкам, состоит из 20 нормальных реле;

в) местная ячейка (фиг. 494), предназначенная для включения или выключения контрольных лампочек аппарата при приёме контрольных кодов и для возбуждения управляющих кодов, состоит из 20 нормальных реле, обслуживает две панели аппарата.

На исполнительном (линейном) пункте:


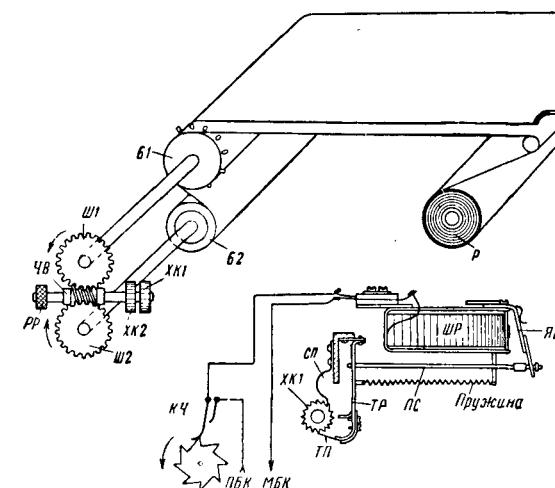


Фиг. 490. Поездограф

имел игру по линии шарнира в вертикальном направлении 0,3—0,7 мм и вдоль оси сердечника 0,15—0,3 мм; измерения производят щупом между наружной поверхностью якоря и упором.

Бумажная лента для поездографа должна иметь толщину 0,10—0,11 мм и ширину 300  $\pm 1$  мм.



г) линейная ячейка (фиг. 495), служащая для приёма управляющих кодов и передачи контрольных кодов данной линейной группы, состоит из одного быстро действующего, 29 нормальных и 8 медленно действующих

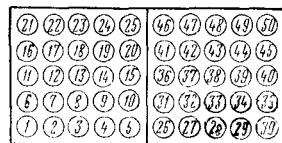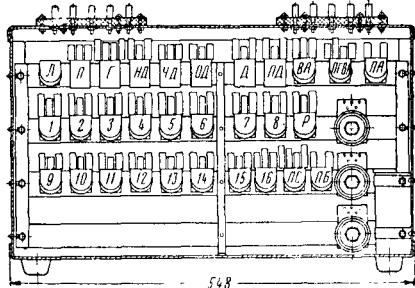

Фиг. 492. Центральная ячейка

реле, трёх купроксных выпрямительных столбиков типа КВ, пяти реостатов — одного 5 ом, двух 15 ом, одного 31 ом и одного 45 ом, двух конденсаторов по 0,5 мкФ, одного термического выключателя;

д) добавочная ячейка (фиг. 496), устанавливаемая при недостатке для включения объектов

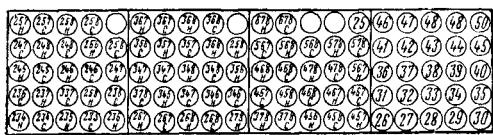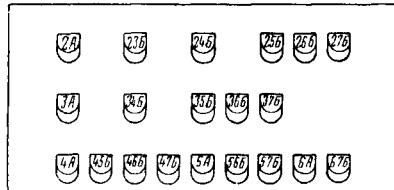

Фиг. 493. Избирательная ячейка

линейной группы кодов одного номера, состоит из 10 нормальных и одного медленно действующего реле, одного купроксного выпрямительного столбика типа КВ.

Схема соединения линейной и добавочной ячеек показана на фиг. 497.

Спецификация реле кодовых ячеек дана в табл. 118.

Настройка ячеек на 35 кодов приведена в табл. 119.



Сроки работы ячеек: центральной — не менее 3 мес., линейной — не менее 6 мес. Снятая для осмотра ячейка проверяется в части

износа реле и правильности передачи (и приема) кодов.


Для правильной работы ячейки в целом нужно:

а) отрегулировать реле  $P$ , изменяя воздушный зазор между якорем и сердечником путём сгибания якоря так, чтобы короткие импульсы размыкания равнялись 4–5 циклам; увеличение зазора ведёт к уменьшению коротких импульсов, уменьшение зазора — к удлинению их; для сгибания якоря служат молоток, тупое медное зубило и специальная подставка (фиг. 498); не допускаются удары по якорю, когда он находится на реле;

б) проверить отпадение якорей реле  $HД$  и  $ЧД$ ; для этого отключают реле  $ОД$  от цепи, которая при передаче кода ячейкой включает или шунтирует реле  $P$ ; для этого кладут кусочек бумажной ленты между контактами

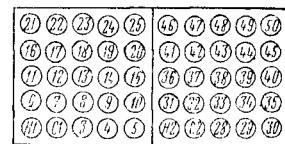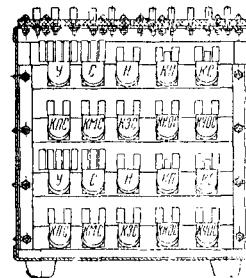


Фиг. 494. Местная ячейка

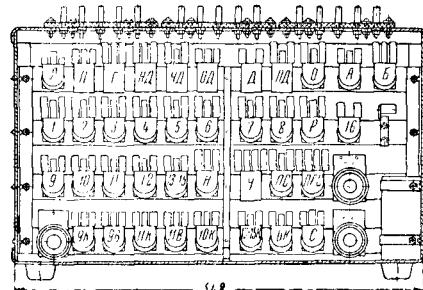


Фиг. 495. Линейная ячейка

реле  $ОД$ . Если при передаче кода длинные импульсы второй половины кода будут больше 12,5 цикла, то воздушный зазор реле  $HД$  (или  $ЧД$ , в зависимости от того, какие измеряются импульсы — размыкания или замыкания) надо сделать несколько большим, если импульсы эти меньше 12,5 цикла, то воздушный зазор реле  $HД$  ( $ЧД$ ) надо сделать меньшим; нормально эти импульсы должны быть равны  $11,5 \div 13,5$  циклам;

в) вынуть бумагу из реле  $ОД$  и проверить длинные импульсы второй половины кода,

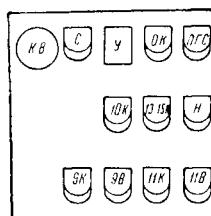

Фиг. 496. Добавочная ячейка

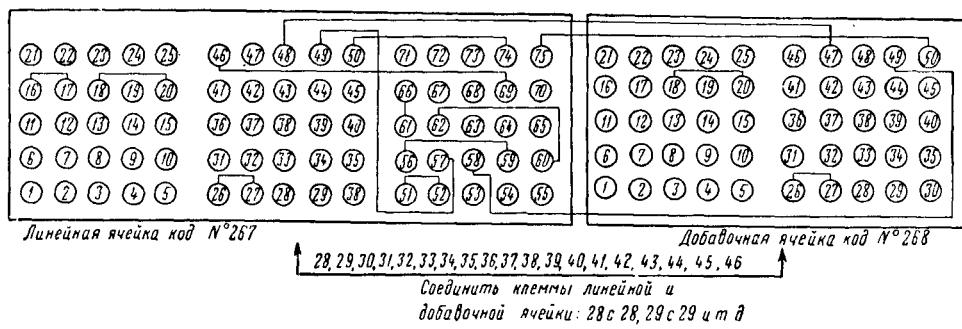

Фиг. 497. Схема соединения линейной и добавочной ячеек

Реле кодовых ячеек												Таблица 118																																																																																																																																																			
Обозначение реле	Сопротивление обмотки в ом			Приложение в 6			Форма ярма 1	Воздушный зазор в мм	Контактные группы	Обозначение реле	Сопротивление обмотки в ом			Приложение в 6																																																																																																																																																	
	Притяжение в 6 не более	Отпадание в 6 не более	Время отпадания в циклах	Притяжение в 6 не более	Отпадание в 6 не более	Время отпадания в циклах					Форма ярма 1	Воздушный зазор в мм	Контактные группы	Форма ярма 1	Воздушный зазор в мм	Контактные группы																																																																																																																																															
<b>Центральная ячейка</b>														<b>Линейная ячейка</b>																																																																																																																																																	
L . . . . .	{ 20 31 72	{ 5,4 3,4 2,0	{ 1 1 1	{ 0,25 0,25 0,64	{ 1, 7, 1 1, 7, 1 12, 65, 17	L . . . . .	{ 20 31 72	{ 5,4 3,4 2,0	{ 1 1 1	{ 0,25 0,25 0,64	{ 1, 7, 1 1, 7, 1 12, 65, 17	NД . . . . .	{ 48 72	{ 5,5 8,5	{ 0,9 3,8	{ 0,09 0,12	{ 132, 665, 132 137, 65, 137 137	NД . . . . .	{ 48 72	{ 5,5 7,0	{ 0,9 1,5	{ 9 3,5	{ 132, 665, 132 137, 65, 137 137	ЧД . . . . .	{ 48 48 48 72	{ 5,5 5,2 4,0 8,5	{ 0,5 0,5 0,315 0,611	{ 0,08 0,20 0,08 0,05	{ 137, 65, 137 12, 65, 12 12, 7, 12 137, 7, 185	ЧД . . . . .	{ 48 48 48 48 72	{ 5,5 5,2 3,2 5,0	{ 0,5 2,0 0,315 0,611	{ 10 15 12 11	{ 132, 665, 132 137, 65, 137 137, 7, 185 137	ОД . . . . .	{ 48 48 48 72	{ 5,5 5,2 3,2 7,0	{ 0,5 2,0 0,315 1,5	{ 10 15 12 11	{ 132, 665, 132 137, 65, 137 137, 7, 185 137	Д . . . . .	{ 48 48 48 48 72	{ 5,5 5,2 3,2 5,0	{ 0,5 2,0 0,315 0,611	{ 10 15 12 11	{ 132, 665, 132 137, 65, 137 137, 7, 185 137	ПД . . . . .	{ 48 48 48 48 72	{ 5,5 5,2 3,2 5,0	{ 0,5 2,0 0,315 0,611	{ 10 15 12 11	{ 132, 665, 132 137, 65, 137 137, 7, 185 137	ВА . . . . .	{ 48 72	{ 5,5 8,5	{ 0,9 3,8	{ 0,09 0,12	{ 132, 665, 132 137, 7, 185	ПГВА . . . . .	{ 72 72	{ 7,0 6,4	{ 2,6 3,4	{ 1 1	{ 0,25 0,25	ПА, ПБ . . . . .	{ 72 72	{ 7,0 6,4	{ 2,6 3,4	{ 1 1	{ 0,25 0,25	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 . . . . .	{ 31 31	{ 4,7 6,0	{ 1,5 2,0	{ 1 1	{ 0,12 0,12	Р . . . . .	{ 31 31	{ 4,7 6,0	{ 1,5 2,0	{ 1 1	{ 0,12 0,12	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 . . . . .	{ 72 72	{ 5,8 3,8	{ 2,4 1,2	{ 1 1	{ 0,25 0,25	12, 7, 12 . . . . .	{ 72 72	{ 5,8 8,0	{ 2,4 3,6	{ 1 2	{ 0,25 0,25	16 . . . . .	{ 31 48	{ 3,8 8,0	{ 1,2 3,6	{ 1 2	{ 0,25 0,25	12, 7, 12 . . . . .	ПС . . . . .	{ 48 72	{ 4,0 5,8	{ 1,5 2,4	{ 1 1	{ 0,25 0,25	Избирательная ячейка	<b>Добавочная ячейка</b>																																																	
2A, 23B . . .	31	9,0	4,0	—	1	0,12	137, 97, 137	ПС . . . . .	72	8,5	4,0	—	1	0,25	137, 85, 137	ПГС . . . . .	48	8,8	3,8	—	1	0,25	137, 97, 137	3A, 24B, 34B . . .	48	9,0	4,0	—	1	0,12	137, 97, 137	9K, 9B, K11, 11B, 10K . . .	280	8,5	3,5	—	1	0,12	17—17	4A, 25B, 35B, 45B . . .	72	8,5	3,7	—	1	0,12	137, 334, 197	13—15K . . .	280	8,7	4,5	—	1	0,12	12, 2, 17	5A, 26B, 36B, 46B, 56B . . .	72	7,0	3,0	—	1	0,12	137, 2, 137	OK . . . . .	72	9,0	4,0	—	1	0,12	137, 97, 137	C . . . . .	72	8,5	4,8	—	1	0,50	12, 37, 17	6A, 27B, 37B, 47B, 57B, 67B . . .	72	5,8	2,4	—	1	0,25	137, 97, 137	С . . . . .	72	8,5	4,8	—	1	0,25	137, 97, 137	У . . . . .	31	9,0	3,7	—	1	0,25	137, 97, 97, 137	У . . . . .	31	6,7	1,4	5	2	0,25	137, 334, 97, 137	Местная ячейка	<b>Добавочная ячейка</b>																																														
У . . . . .	31	9,0	3,7	—	1	0,25	137, 97, 97, 137	С . . . . .	72	8,5	4,8	—	1	0,5	12, 37, 17	ОК . . . . .	72	9,0	4,0	—	1	0,12	137, 97, 137	ПГС . . . . .	48	8,8	3,8	—	1	0,25	137, 97, 97, 137	С . . . . .	72	6,7	1,4	5	2	0,25	137, 334, 97, 137	У . . . . .	31	6,7	1,4	5	2	0,25	137, 334, 97, 137	OK . . . . .	72	9,0	4,0	—	1	0,12	137, 97, 137	ПГС . . . . .	48	8,8	3,8	—	1	0,25	137, 97, 97, 137	10K . . . . .	280	8,5	3,5	—	1	0,12	17—17	13—15K . . . . .	280	8,7	4,5	—	1	0,12	12, 2, 17	H . . . . .	72	5,8	2,4	—	1	0,25	12, 7, 12	9K, 9B, 11K, 11B . . . . .	280	8,5	3,5	—	1	0,12	17—17	Y . . . . .	31	8,0	3,5	—	1	0,12	137, 97, 137	Y . . . . .	72	7,8	3,4	—	1	0,25	137, 97, 137	KП, KС . . . . .	280	5,0	2,0	—	1	0,25	137, 97, 137	KПС, KМС, KЭС, KНОС, KЧОС . . . . .	280	8,0	3,5	—	1	0,12	12, 2, 17	10K . . . . .	280	8,5	3,5	—	1	0,12	17—17	13—15K . . . . .	280	8,7	4,5	—	1	0,12	12, 2, 17	H . . . . .	72	5,8	2,4	—	1	0,25	12, 7, 12	9K, 9B, 11K, 11B . . . . .	280	8,5	3,5	—	1	0,12	17—17

которые должны быть равны  $16,5 \div 18,5$  циклам; если импульс будет больше, то якорь реле ОД надо выгнуть наружу, если меньше, то вогнуть внутрь;


г) отрегулировать реле Д так, чтобы якорь его оставался притянутым во всё время передачи кода при напряжении 16 в;

д) проверить работу термического выключателя; для этого возбуждают реле Н и пере-

дают коды до размыкания контакта выключателя, которое должно произойти после непрерывной передачи 10—12 кодов; если контакт разомкнётся позднее, то следует согнуть

Таблица 119  
Настройка ячеек

№ кодового индекса	Зажимы ячейки						Число добавочных ячеек
	51	59	49	60	61	50	
должны быть соединены перемычками со следующими							
234							
235	52	53	54	55	62	63	71
236				56			72
237			57				73
238			58				74
							75
245				55			72
246				56			73
247	52	54	57		62	64	74
248			58				75
256	52	55	56				73
257			57		62	65	74
258			58				75
267	52	56	57		62	66	74
268			58				75
278	52	57	58		62	67	75
345				55			72
346				56			73
347	53	54	57		63	64	74
348			58				75
356	53	55	56				73
357			57		63	65	74
358			58				75
367	53	56	57		63	66	74
368			58				75
378	53	57	58		63	67	75
456	54	55	56				73
457			57		64	65	74
458			58				75
467	54	56	57		64	66	74
468			58				75
478	54	57	58		64	67	75
567	55	56	57		65	66	74
568			58				75
578	55	57	58		65	67	75
678	56	57	58		66	67	75
							—

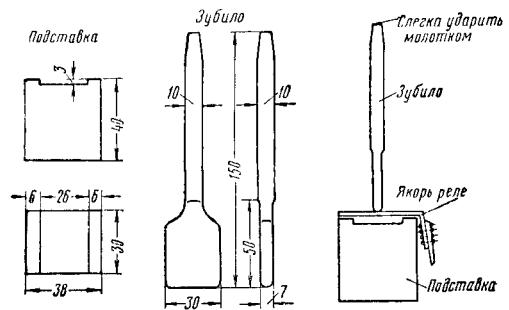

Фиг. 498. Инструмент для регулировки кодовых реле

серебряную контактную пластину, уменьшив её нажатие, если раньше — разогнув, увеличив её нажатие, и снова повторить передачу.

Ячейка работает правильно при изменении напряжения от 16 до 24 в.

## РЕЛЕ КДР

Реле КДР применяются трёх типов:

а) КДР-1 — нормального действия с полукруглым якорем и Г-образным ярмом на 3—5 контактных групп;

б) КДР-2 — быстро действующее (линейное) с полукруглым якорем, Г-образным ярмом на одну контактную группу;

в) КДР-3 — медленно действующее с прямоугольным якорем, П-образным ярмом (с разветвлённой магнитной цепью) на 3—5 контактных групп.

## ЦИКЛОГРАФ

Для измерения продолжительности импульсов служит циклограф, показывающий результат измерения в циклах (периодах) переменного тока (равных 0,02 сек.).


Циклограф состоит из перфоратора — поляризованного электромагнита с якорем, имеющим два острых зубца, линейного реле типа КДР-2, одинакового с линейными реле типа ДЦ, реостата 1 500 ом, служащего для ограничения силы тока при шунтировании перфоратора, двух переключателей для измерения нечётных (при размыкании линии) и чётных (при замыкании) импульсов кода, кнопки для испытания замедления реле и проверки исправности прибора, катушки для ленты и выводных клемм для подключения питания проверяемых цепей и реле (фиг. 499).

При включении циклографа в сеть переменного тока якорь перфоратора приходит в колебательное движение и при пропускании между его зубцами обычной телеграфной ленты набивает на ней два ряда точек; расстояние между двумя точками одного ряда соответствует одному циклу (периоду) переменного тока, равному 0,02 сек.

При помощи циклографа измеряют:

а) продолжительность нечётных импульсов, т. е. импульсов размыкания линии (для измерения замыкают переключатель ПН);

б) продолжительность чётных импульсов, т. е. импульсов замыкания линии (для измерения замыкают переключатель *ПЧ*);

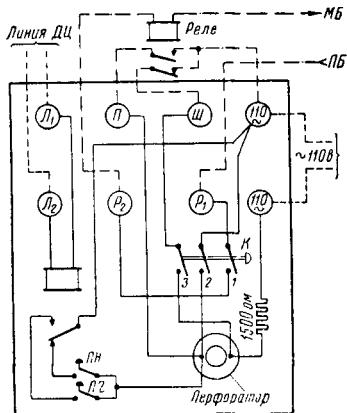

Фиг. 499. Схема циклографа

в) время притяжения реле (для измерения замыкают кнопку *K*);

г) время отпадания реле (для измерения отпускают кнопку *K*).

### ЛИНИЯ

Принципиальная схема линейной цепи *ДЦ* показана на фиг. 500, где *ЛБ* — линейная батарея; *Л* — лампочка накаливания; *КБ* — кодовая батарея; *С* — сопротивление, компенсирующее линейное реле; *КС* — ком-


постоянного тока, включаемый в цепь кодовой батареи, две вилки для включения вольтметров в цепи, двухполюсные рубильники с искрогасителями для отключения линии, батареи и переменного тока (24 в), реостат на 540 ом и 0,3 а для регулирования силы тока линии; на обратной стороне щита — молниеотводы и предохранители линейной цепи на 0,25 в, предохранители цепи питания контрольных ламп (переменного тока 24 в) на 6 а.

На линейном вводном щите установлены рубильник для включения кодовой ячейки данного линейного пункта, рубильник для отключения части кодовой линии, расположенной за данной линейной группой, рубильник для включения батареи, питающей кодовую ячейку, молниеотводы и предохранители. Для компенсации сопротивления части линии, отключаемой при передаче контрольного кода, служит реостат (комбинированное сопротивление) на 600 ом и 0,5 а (типа КС-600). Реостат (фиг. 501) имеет четыре катушки с четырьмя выводами; ставя между последними перемычки согласно табл. 120, можно получить пятнадцать комбинаций сопротивлений.

*Пример.* Если поставить перемычку между зажимами 3 и 4 и включить реостат в наружную цепь выводами 1 и 3 (см. строку 7 табл. 120), то получим сопротивление

$$r = \frac{200 \cdot 400}{200 + 400} = 133 \text{ ом.}$$

Для бесперебойной работы кодовой линии особенно важно исправное состояние ли-

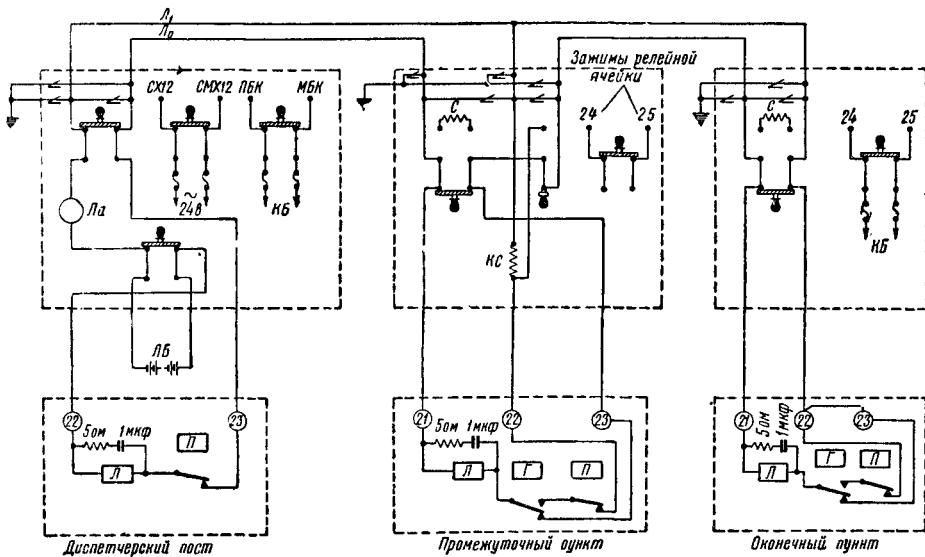

Фиг. 500. Схема линейной цепи

бинированное сопротивление, компенсирующее отключаемую линию.


На постовом линейном щите установлены вольтметр на 250 в и миллиамперметр на 250 ма постоянного тока, включаемые в линейную цепь, вольтметр на 25 в

нейных вводных щитков, в частности пружин искрогасителей, прочное крепление рубильников, надёжность контактных соединений и целостность изоляции. Изоляцию линий необходимо проверять не реже 1 раза в месяц.

Таблица 120

## Комбинации сопротивлений

№ по пор.	Сопротивление в ом	Выходы	Перемычки	№ по пор.	Сопротивление в ом	Выходы	Перемычки
1	55	1 и 2	1-3, 2-4	9	200	1 и 4	-
2	67	1 » 2	2-4	10	275	2 » 4	1-3
3	25	1 » 2	1-3	11	300	2 » 4	-
4	83	1 » 2	3-4	12	367	1 » 3	2-4
5	100	1 » 2	-	13	400	1 » 3	-
6	120	2 » 4	1-2, 3-4	14	500	3 » 4	1-2
7	133	1 » 3	3-4	15	600	3 » 4	-
8	150	2 » 4	3-4				

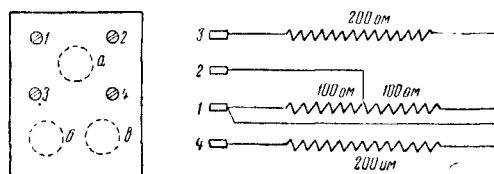

Фиг. 501. Комбинированное сопротивление: слева — панель реостата; справа — схема реостата; 1, 2, 3, 4 — клеммные зажимы; а, б, в — катушки реостата

В качестве линейного реле применяют реле типа КДР с характеристиками, указанными в табл. 121.

Таблица 121

## Характеристика реле типа КДР

Сопротивление обмотки в ом	Ток нормальной работы в ма	Ток притяжения в ма	Ток отпадания в ма
20	150	66±4	38±5
31	120	54±4	31±5
72	75	34±4	20±5

## СХЕМА ТОКОПРОХОЖДЕНИЯ

Общая схема кодовых устройств распорядительного поста дана на фиг. 502; схема кодовых устройств линейного пункта — на фиг. 503; диаграмма порядка действий кодовых устройств при передаче управляющего кода и передаче контрольного кода — на фиг. 504 и 505.


Приведённые схемы составлены для кода индекса 678 (избирательные части кодов, относящиеся к различным линейным пунктам, отличаются друг от друга своими индексами; индекс состоит из трёх цифр, показывающих номера удлинённых импульсов избирательной части кода). Обозначения реле и их назначение указаны в табл. 122.

Противовторные реле прерывают пусковые цепи после окончания контрольного кода и одновременно подготавливают новые цепи


Наименование и назначение реле

Таблица 122


Обозначение реле	Наименование и назначение реле	Обозначение реле	Наименование и назначение реле
Л	Линейное реле, повторяющее импульсы для управления кодовым устройством (обмотка его включена в линию)	16 ПА и ПБ ПС	Реле 16-го длинного импульса
П	Передающее реле (реле-передатчик), передающее импульсы кода на линию (его контакт включён в линейную цепь)	2А 23В и т. д.	Повторители избирательных реле А и Б Повторитель третьего избирательного реле С
Г	Главное реле, переключающее схему распорядительного поста или исполнительного пункта с приёмом на передачу кода	Избирательные реле первой и второй групп (А и Б). Номерами при номенклатуре указываются импульсы, от которых срабатывает данное реле	
НД	Кодирующее реле нечётное (отпускает свой якорь при нечётном длинном импульсе)	У	Управляющее реле, передающее с последним импульсом полученную с линии информацию контрольным реле
ЧД	Кодирующее реле чётное	С	Избирательное реле третьей группы
ОД	Добавочно-удлиняющее реле (добавляет своё замедление к замедлению кодирующих НД и ЧД)	Н	Начинающее реле, с возбуждения которого начинается передача кода
Д	Реле рабочего состояния (держащее реле), удерживающее схему в рабочем положении во всё время передачи кода	КП КС КПС	Контрольное реле участка приближения
ПД	Повторитель реле Д	КМС	Контрольное реле стрелочной секции
ВА	Включющее реле (только в центральной ячейке), подключающее цепи возбуждения группы первых селекторных реле	КЭС КНОС	Контрольное реле плюсового положения стрелки
ПГВА	Повторитель реле Г и ВА, подключающий при передаче кода местные вызывные цепи к центральному кодовому устройству (для генерации импульсов)	КЧОС	Контрольное реле минусового положения стрелки
7-8	Номерные реле, ведущие счёт импульсов кода (срабатывают дважды за время передачи кода)	О	Контрольное реле закрытых светофоров
Р	Разделительное реле, переводящее схему с приёма или передачи вызывной части на приём или передачу распорядительной части	9В 11В 10К 9К и 11К	Контрольное реле открытого светофора Н
9-15	Номерные избирательные реле, регистрирующие длинные импульсы от 9-го до 15-го	13К-15К ОК	Контрольное реле открытия светофора Ч

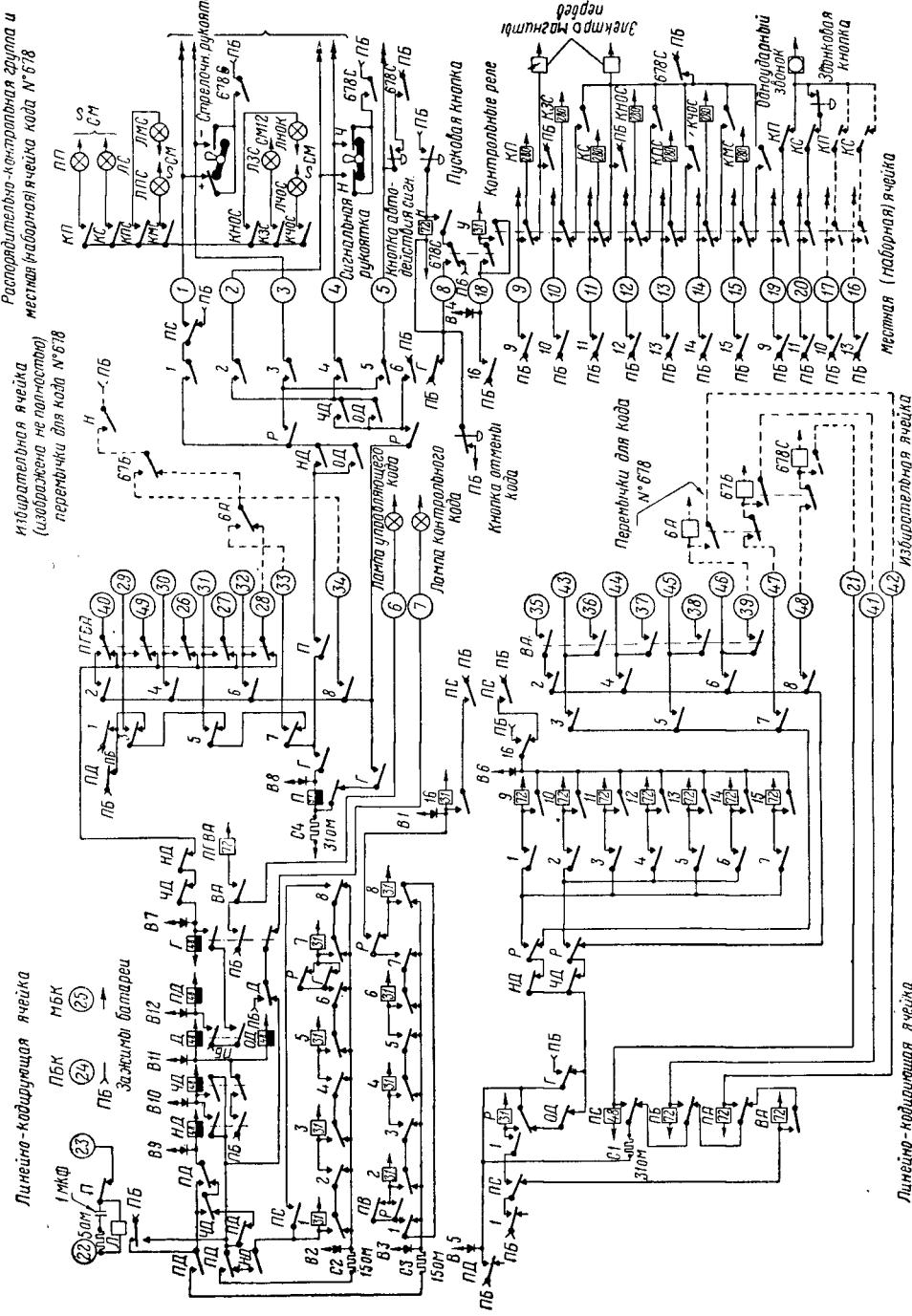


Фиг. 502. Схема кодовых устройств поста ДЦ

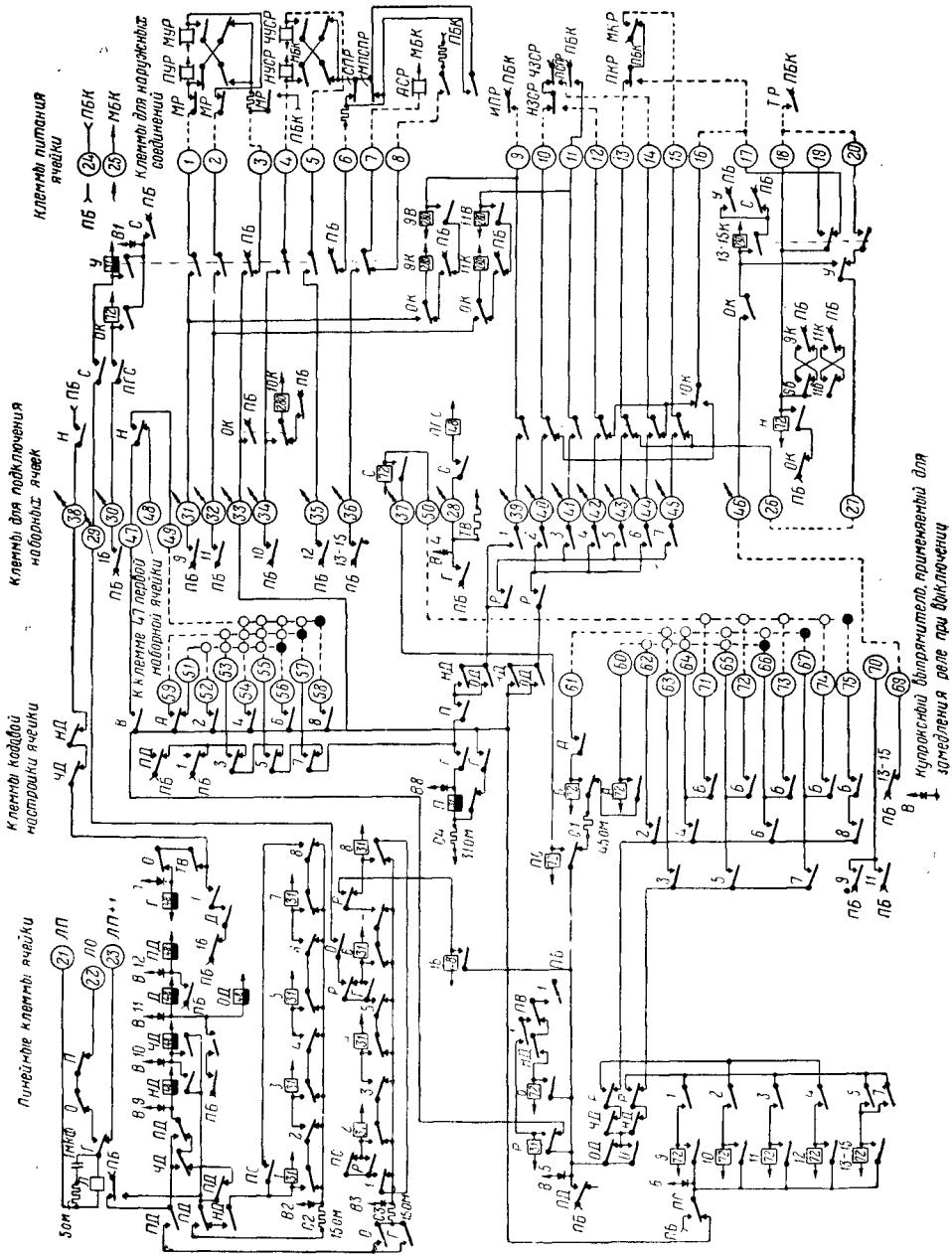

Фиг. 503. Схема кодовых устройств линейного пункта ДЦ  
запечатывания виле при фильтрации

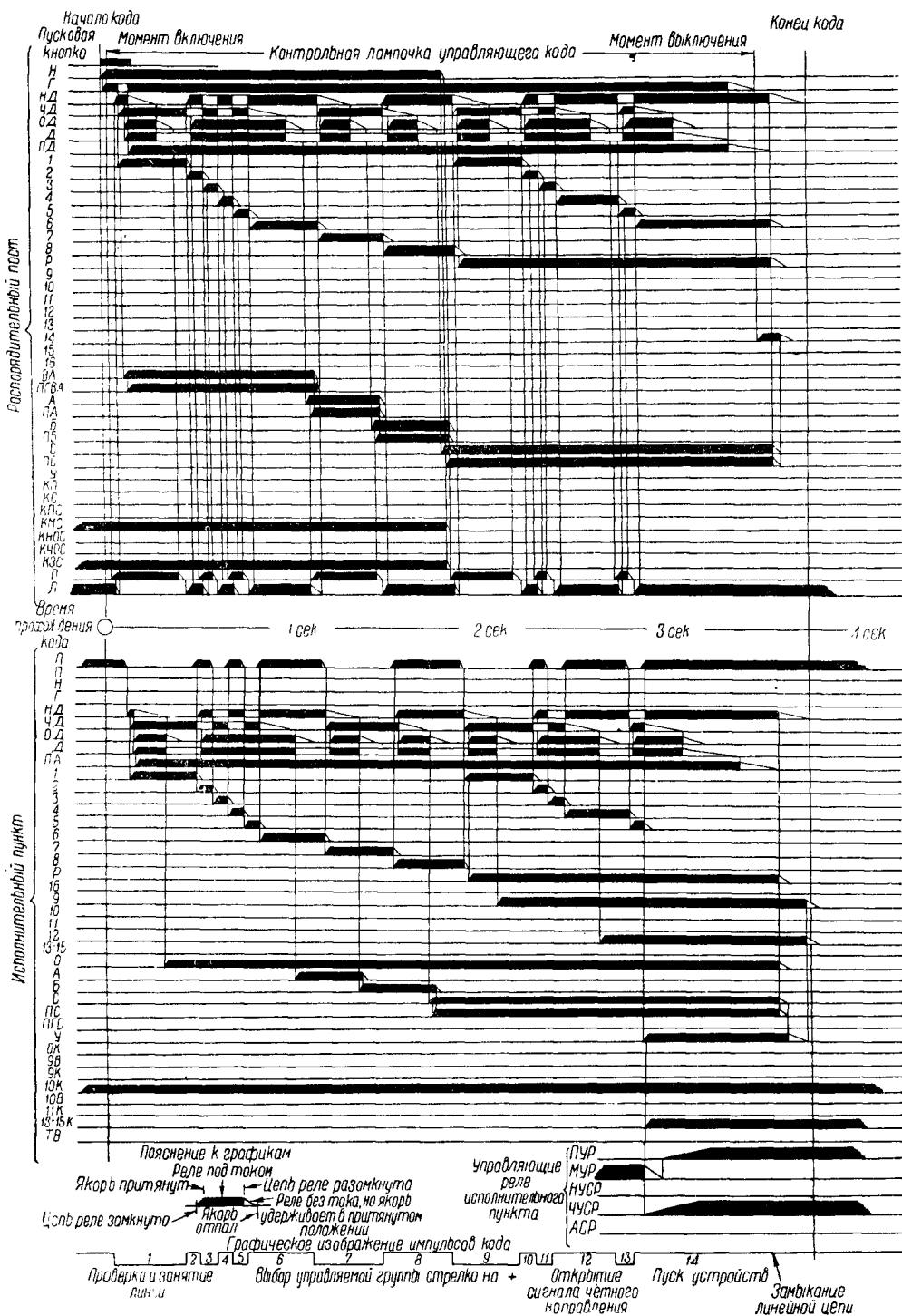

Фиг. 504. Диаграмма управляющего кода

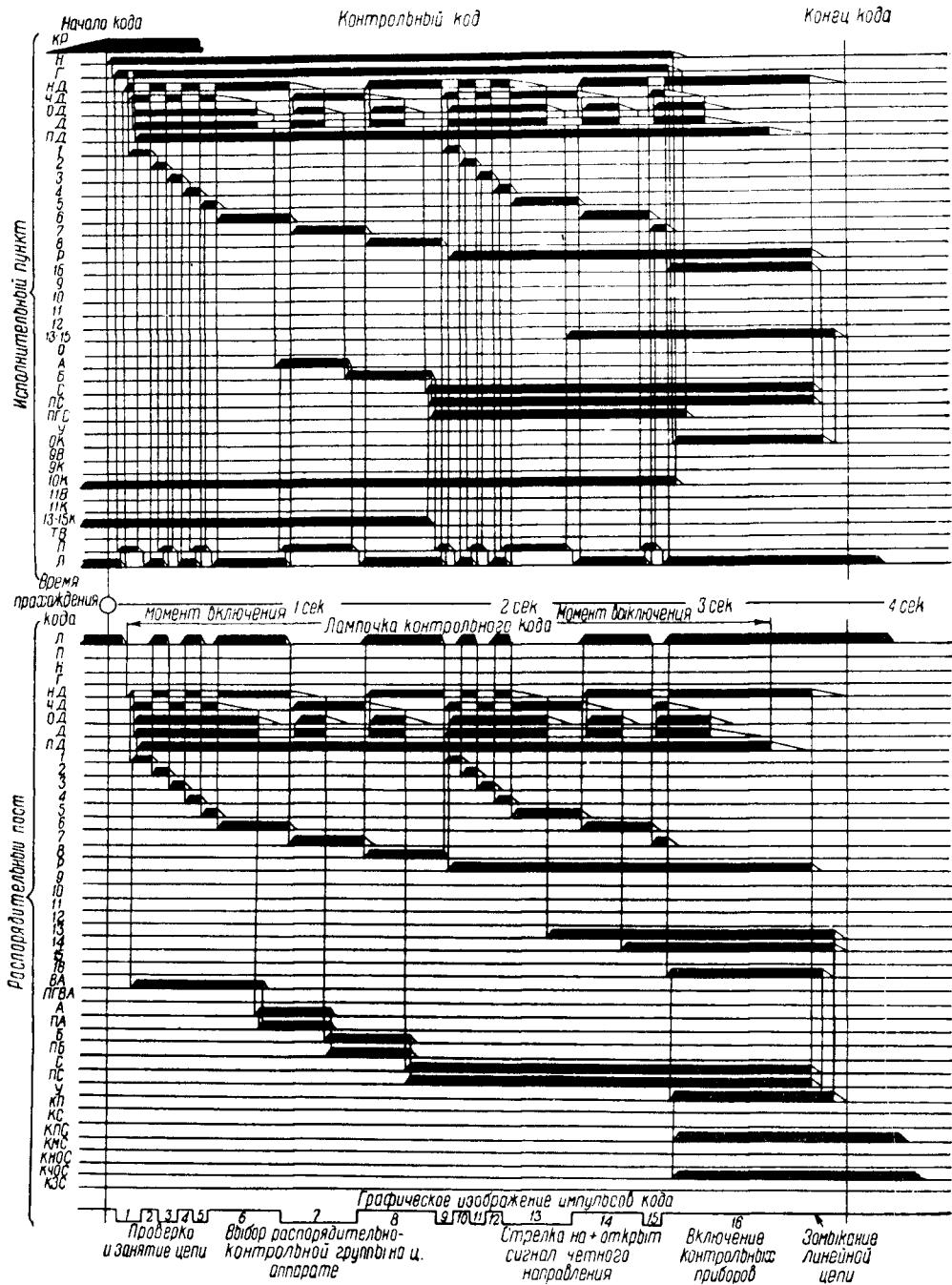

Фиг. 505. Диаграмма контрольного кода

для соответствующего пускового действия. Контрольные самоблокирующие реле управляют контрольными лампочками и электромагнитами перьев поездографа.

Термический выключатель *ТВ* в линейной ячейке выключает кодовую ячейку, когда один и тот же код из-за неисправности ячейки передаётся подряд длительное время, не производя никакого действия.

### СИСТЕМА ДВК-2 (МАРШРУТНАЯ)

В последние годы система ДВК-1 была модернизирована. Применена линейная цепь с параллельным включением линейных реле, которые дают возможность при передаче контрольного кода не размыкать линию, как это имеет место при последовательном включении линейных реле, а шунтировать контактом передатчика. Увеличена ёмкость системы при помощи управляющего кода на 16 импульсов и контрольного кода на 18 импульсов и применено маршрутное (групповое) управление стрелками и другие усовершенствования кодовых схем.

Схема кодовых устройств поста системы ДВК-2 показана на фиг. 506 и 507, схема кодовых устройств напольного пункта — на фиг. 508 и 509.

Линейная цепь с параллельным включением линейных реле позволяет по одной паре линейных проводов управлять двумя или более комплектами кодовой аппаратуры путём наложения несущей частоты для передачи кодов второй и третьей секциям *ДЦ*.

Линейные реле применены поляризованные, причём линейное реле поста предусмотрено нормальное, а линейное реле напольных пунктов — поляризованное, с преобладанием, при котором реле, будучи обесточено, переключает контакты в положение преобладания. Обычно линейная цепь находится под током. При передаче управляющего кода линейная цепь размыкается и замыкается без изменения полярности линейного тока. При передаче контрольного тока полярность тока меняется, при этом напольное линейное реле, находящееся между передающим напольным пунктом и принимающим постом, при изменении полярности тока в их обмотках переключает контакты в положение преобладания, поэтому дальнейшая передача контрольного кода на них никакого воздействия не будет оказывать до окончания передачи кода. В случае обрыва линейной цепи система будет нормально функционировать до места обрыва линии.

Линейная цепь *ДЦ* с параллельным включением может быть использована не только для передачи кодов следующей секции устройств, но и для телефонной, телеграфной и диспетчерской избирательной связи путём использования несущих частот и установки необходимых фильтров.

### СТРЕЛОЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАМОК 10872-00

Стрелочный электрический замок 10872-00 (фиг. 510) служит для замыкания и контроля нецентрализованных стрелок, главным образом стрелок прымыкания на перегоне участка *ДЦ*.

Стрелочный электрозамок состоит из соленоида 10872A, ригеля 48 с контактной системой для контроля нормального положения стрелки, контактной системы контроля взреза стрелки, оси 45 замка с эксцентриком 47, останова и контакта соленоида, заключённых в чугунный корпус 1 с крышкой 23.

Соленоид 10872A представляет собой электромагнит, нормально находящийся без тока; сердечник электромагнита под действием пружины выдвинут из соленоида, конец его находится в вырезе останова (сектора), укреплённого на оси замка, таким образом ограничивая вращение оси последнего.

Катушка соленоида имеет сопротивление обмотки 40 ом, рабочее напряжение 9,5 в, ток 0,24 а.

Ригель применяется для запирания тяги, связывающей замок с остряками стрелки; при переводе стрелки, когда ригель перемещается вверх, размыкается его контакт. С левой стороны ригеля находится палец 41 с подвижным контактом, размыкающимся при взрезе стрелки. В нормальном положении этот палец прижат к линейке спиральной пружиной 11; когда стрелка отпирается, палец удерживается в прежнем положении планкой 43, укреплённой на ригеле, и остаётся в этом положении, пока стрелка находится в переведённом положении.

На наружном конце оси замка насыжена рукоятка для отпирания замка. Для подъёма и опускания ригеля на оси, в пазу его насыжен эксцентрик.

**Действие замка.** При необходимости перевода стрелки, оборудованной электрозамком, замыкается цепь питания соленоида замка, но фактически указанная цепь замкнётся после поворота рукоятки замка, когда замкнётся контакт этой рукоятки. При повороте рукоятки против часовой стрелки на 20° зуб сектора, связанный с рукояткой, выходит из зацепления с сердечником соленоида; при дальнейшем вращении рукоятки врубающим контактом замыкается цепь питания соленоида; сердечник втягивается в соленоид, давая возможность повернуть рукоятку на 180°. При повороте на 70° размыкается контакт в цепи соленоида, и его сердечник под действием пружины будет скользить на ободе сектора, а эксцентрик на оси замка поднимет ригель на 16 мм и освободит линейку, связанную с остряком. Теперь стрелка может быть переведена в другое положение. В случае заедания сердечника соленоида его принудительно вытягивает зуб, укреплённый на секторе.


При взрезе стрелки остряк потянет за собой линейку (будут срезаны два болта при усилии не менее 800 кг), конец которой выйдет из-под пальца и под действием пружины опустится вниз, разрывая цепь контроля стрелки.

**Нормы.** Сердечник соленоида должен запирать ось замка, входя в вырез сектора на  $5 \pm 0,5$  мм.

Ход ригеля замка должен быть  $16 \pm 0,5$  мм.

Зазор между торцевой поверхностью сердечника и поверхностью выреза сектора должен быть  $1 \pm 0,3$  мм.

При отмыкании замка планка, укреплённая на ригеле, поднимает контакт взреза

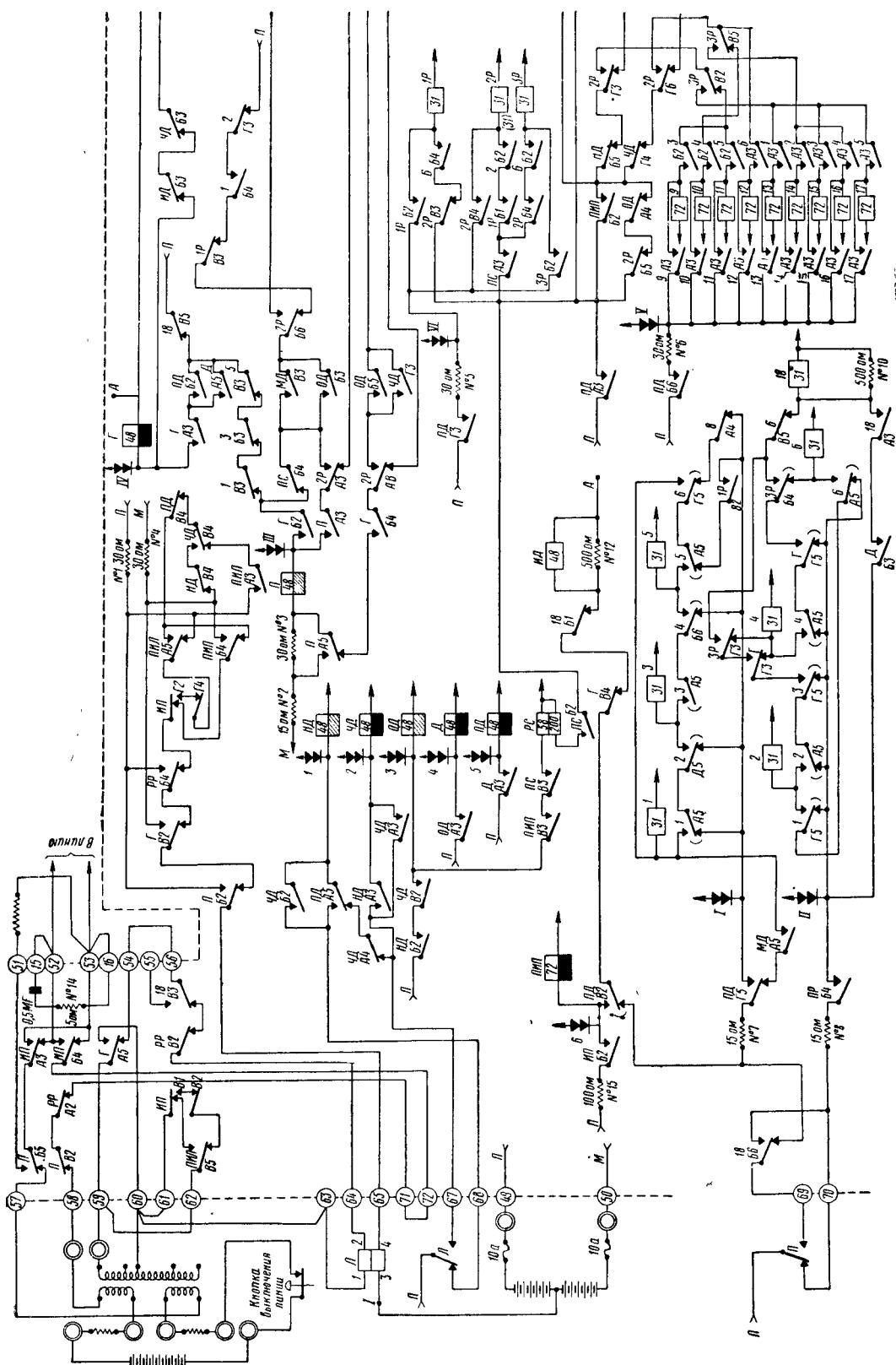


Фиг. 506. Схема кордовых устройств поста ДЦ типа ДВК-2

стрелки на 3 мм, не размыкая клемм неподвижного контакта.

Врезной контакт при взрезе стрелки должен опуститься вниз под действием пружины на 10 мм, разомкнув клеммы неподвиж-

Ось замка должна иметь поворот на  $180^{\circ}$  и вращаться свободно, без заеданий.


Сопротивление изоляции токоведущих частей по отношению к корпусу должно быть не менее 2 мгом.

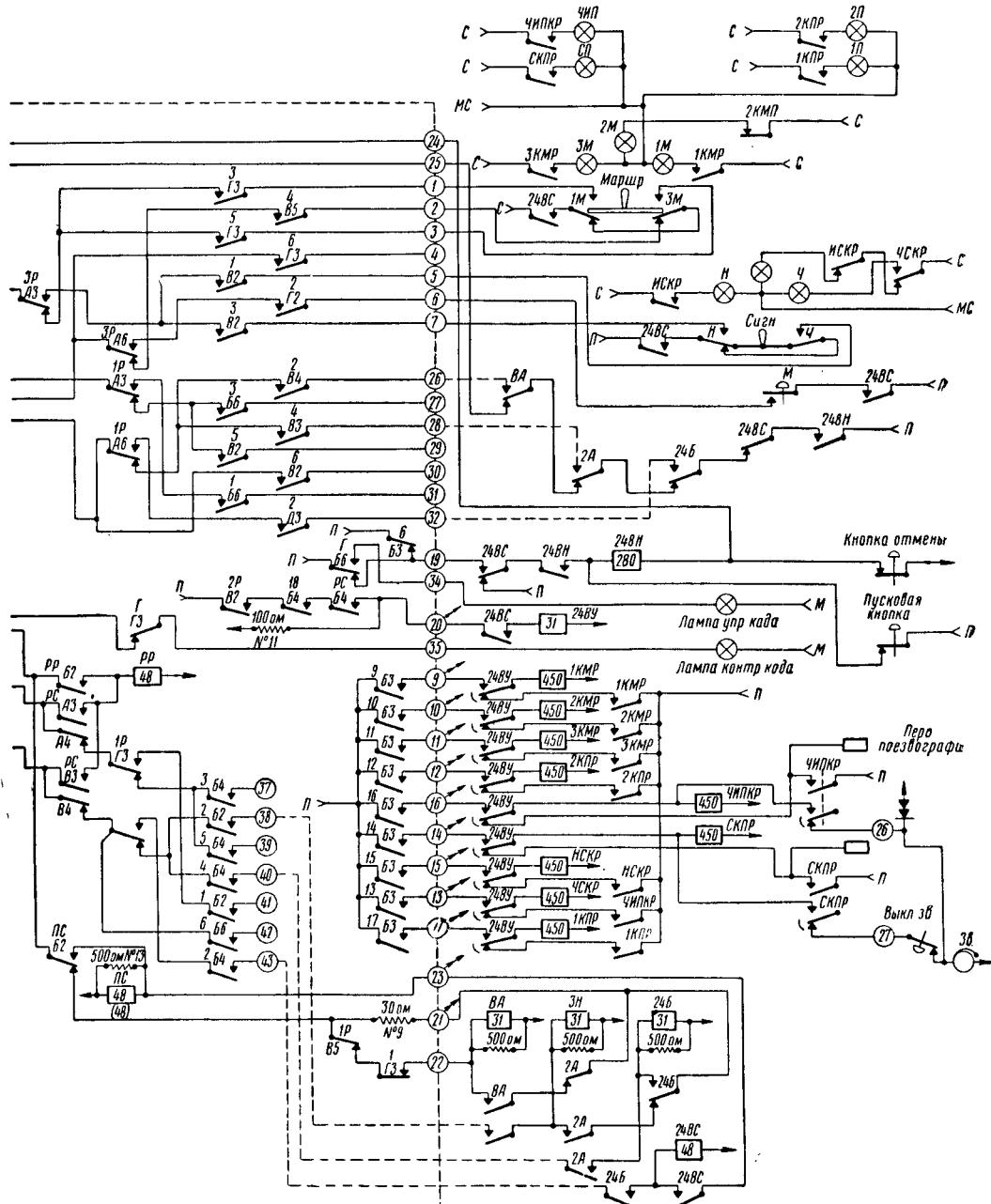

Фиг. 507. Схема кодовых устройств поста ДЦ типа ДВК-2

ного контакта. Диаметр шейки срезного болта определяется в зависимости от применяемого материала с расчётом одновременно го среза четырёх площадей шеек болтов от заданного усилия 800 кг.


Гарнитура для установки замка на стрелках типа I-а и II-а с прижатым острияком применяется по черт. 10922-00 (фиг. 511), с отжатым острияком -- по черт. 10922 А-00.

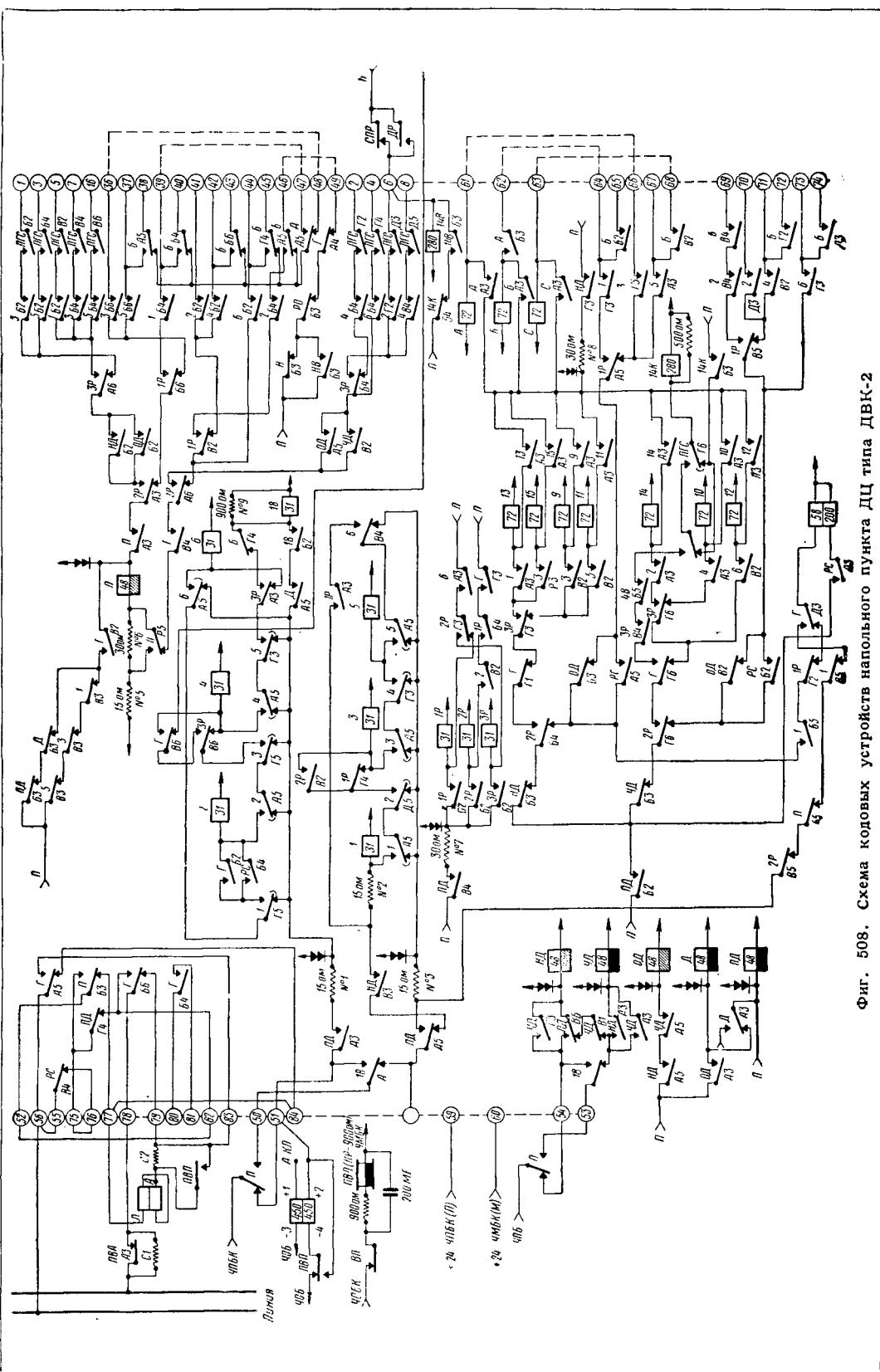

Фиг. 508. Схема кодовых устройств напольного пункта ДЦ типа ДВК-2

В комплект гарнитуры входят два угольника для установки электрического замка, крепёжные болты к нему, изоляция фундаментных угольников к стрелке типа I-а

контакт. Срезные болты усилены для исключения самопроизвольного взреза стрелки при попытке перевести её в запертом положении замка.

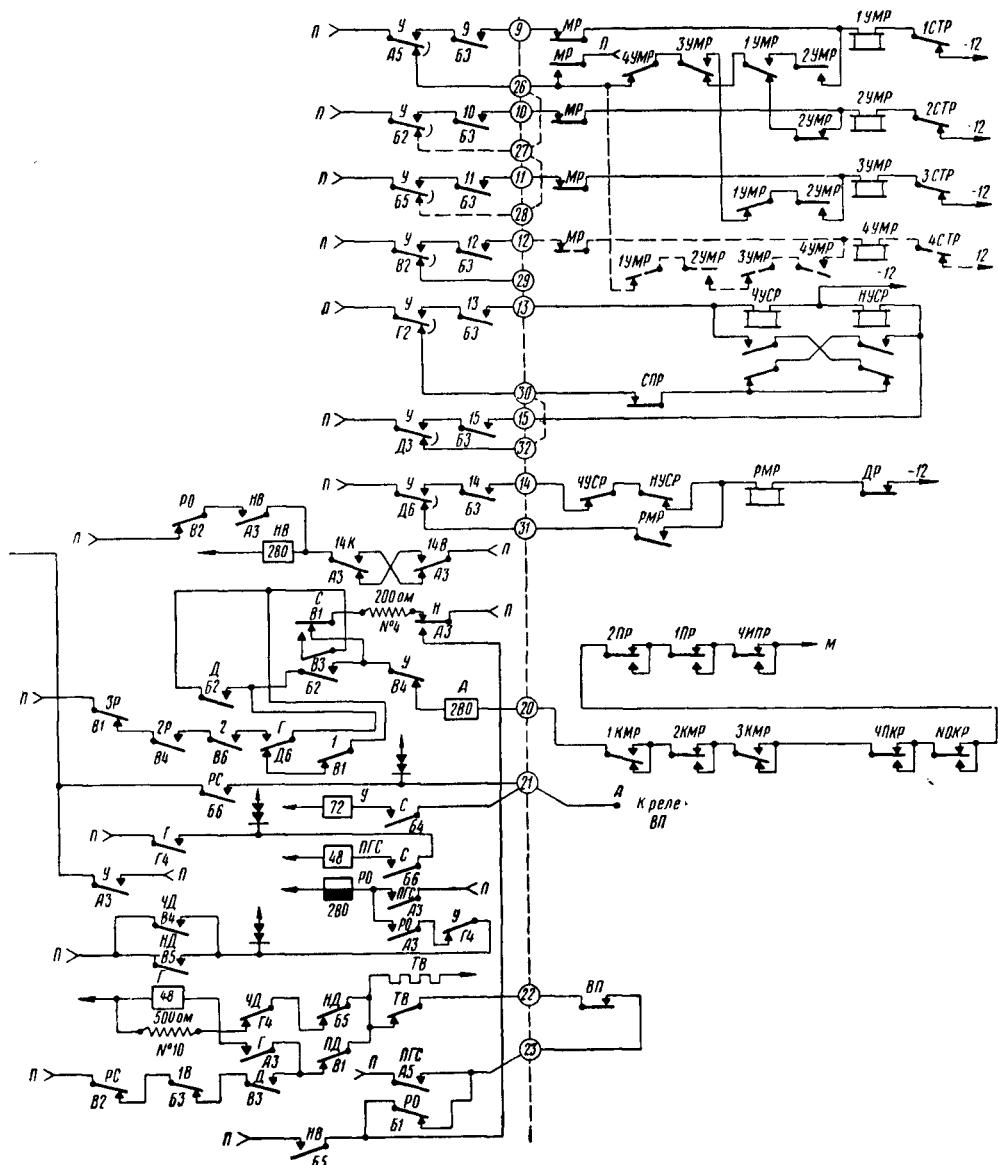

Фиг. 509. Схема кодовых устройств напольного пункта ДЦ типа ДВК-2

и II-а черт. 7536-00, к стрелке типа III-а черт. 7538-00 и валика с распорной втулкой и гайками для соединения ригеля с тягой, связанной с остряками стрелки.


При установке замка необходимо руководствоваться основными установочными размерами, приведёнными в табл. 123.

В настоящее время конструкция стрелочного электрического замка модернизирована: палец 41 нормально опущен и замыкает взрезной контакт. При взрезе стрелки под действием скосенной части линейки палец 41 поднимается вверх и размыкает свой


Таблица 123

Установочные размеры замка

Стрелки		Размеры в мм		
типа	марка	A	B	C
I-а	1/9	1 541	1 547,6	59
I-а	1/11	1 536	1 543	39
II-а	1/9	1 541	1 547,5	57
II-а	1/11	1 536	1 543	39

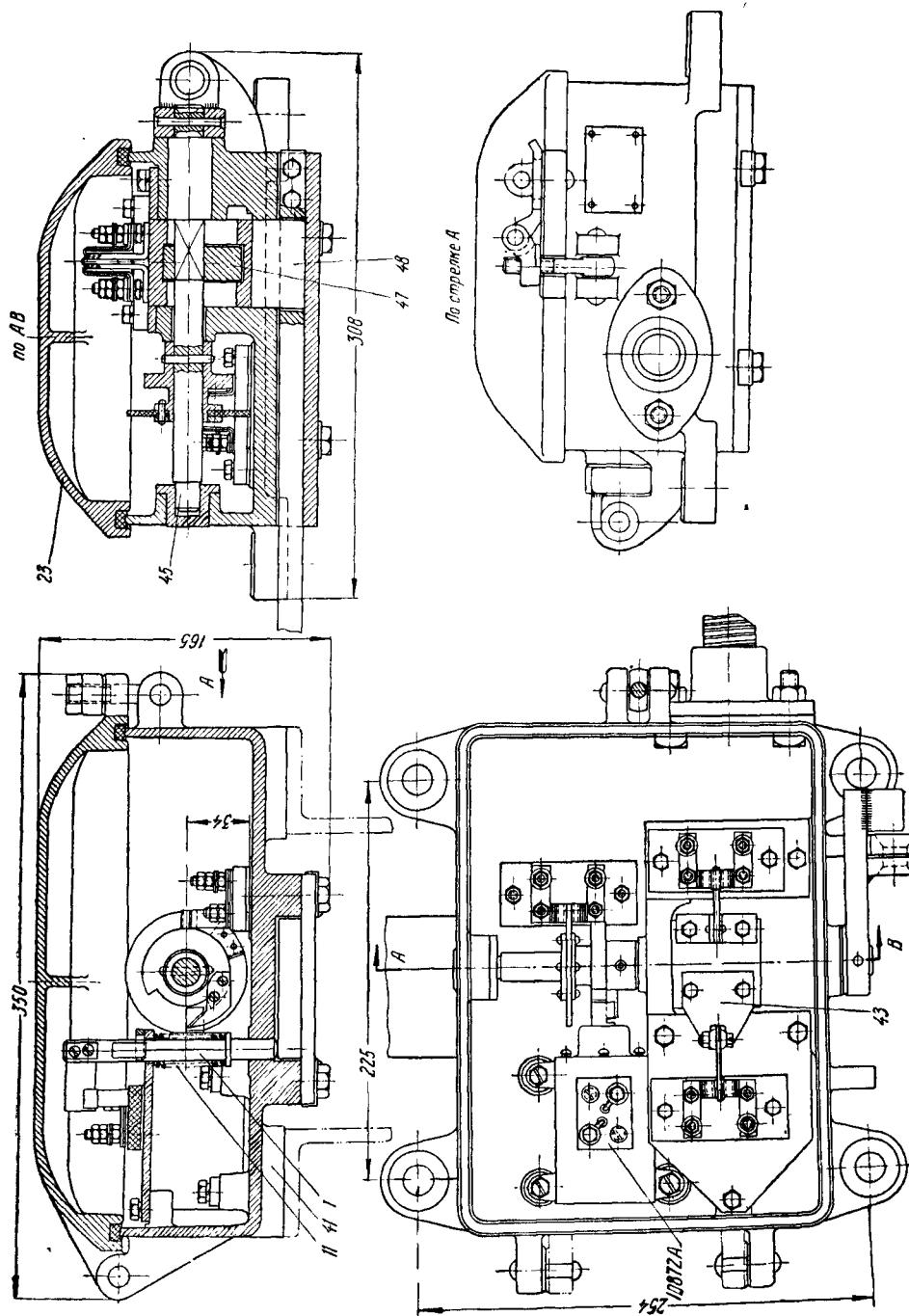

Фиг. 510. Стрелочный электрический замок

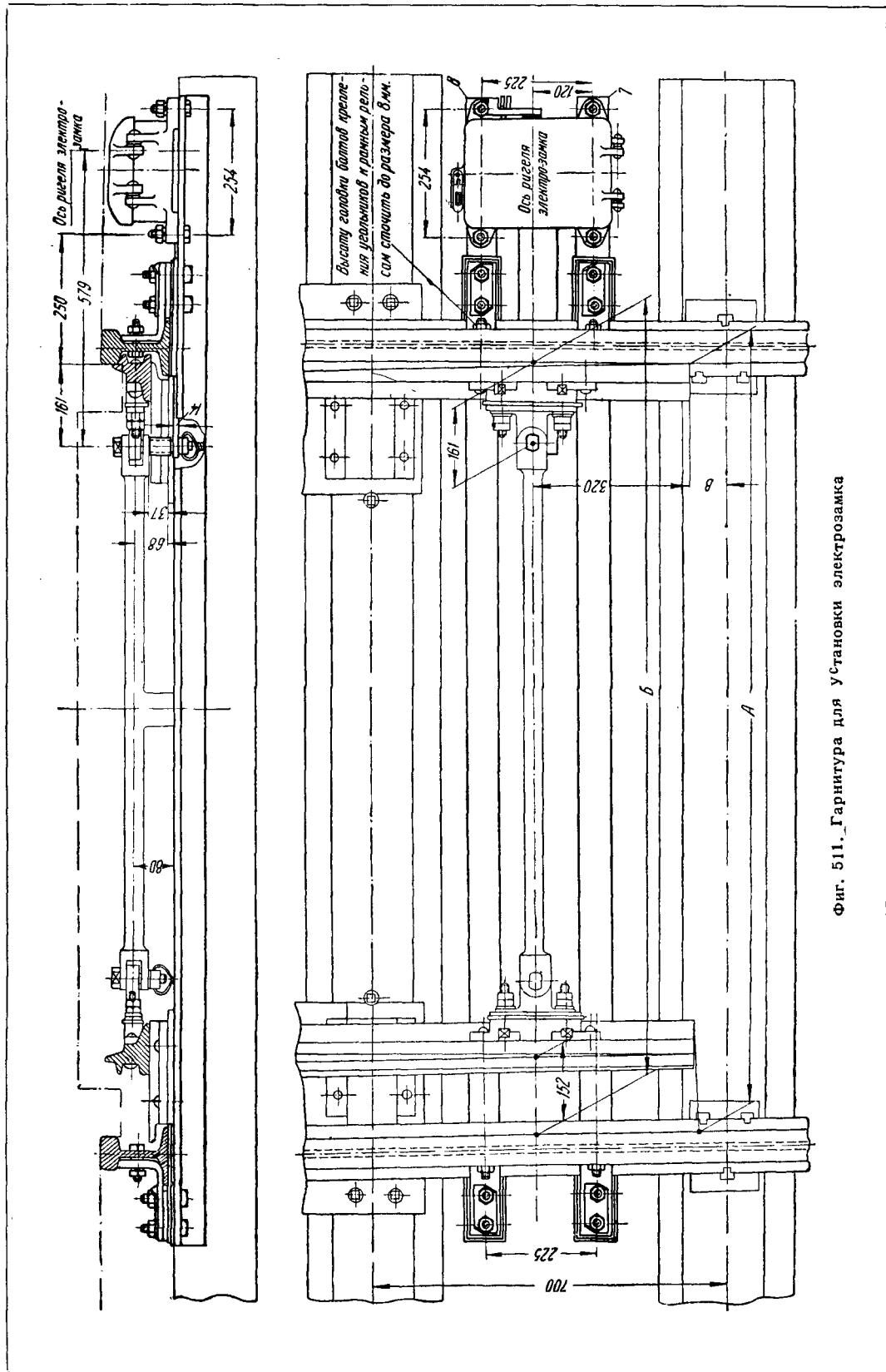

Фиг. 511. Гарнитура для установки электрозамка

## ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ УСТРОЙСТВ СЦБ

### ПИТАНИЕ АВТОБЛОКИРОВКИ

#### Характеристика систем питания и область их применения

В настоящее время при питании автоблокировки применяют: а) систему переменного тока, б) смешанную систему с резервом от аккумуляторов, в) смешанную систему с резервом от первичных элементов, г) буферную систему и д) систему питания от первичных элементов большой ёмкости.

**Система переменного тока.** Рельсовые цепи и сигнальные лампы питаются только переменным током. Линейные цепи получают питание от сухих купроокисных или селеновых выпрямителей или непосредственно от переменного тока. В зависимости от способа питания линейных цепей устанавливают соответствующие реле.

При перерыве подачи переменного тока действие автоблокировки прекращается.

Система применяется на участках железных дорог с электротягой и на участках с паровой тягой, на которых в ближайшие годы должна быть введена электротяга, а также в пригородных районах, где имеются блуждающие токи от трамвайных линий.

**Смешанная система с резервом от аккумуляторов.** Рельсовые и линейные цепи питаются от аккумуляторов, непрерывно подзаряжаемых сухими выпрямителями. Сигнальные лампы питаются переменным током, а при перерыве в питании переменным током подключаются аварийным реле к линейной аккумуляторной батарее. Аккумуляторные батареи обеспечивают действие автоблокировок при прекращении переменного тока. Система применяется на участках с паровой тягой.

**Смешанная система с резервом от первичных элементов.** Сигнальные лампы питаются от переменного тока, рельсовые и линейные цепи — от выпрямленного сухими выпрямителями переменного тока. При отсутствии переменного тока питание устройств переключается аварийным реле на первичные элементы. От пунктов питания автоблокировки требуется несколько меньшая мощность, и длины плеч высококо-

вольтной линии могут быть увеличены, так как не нужно обеспечивать послеаварийный заряд аккумуляторных батарей. Благодаря большому запасу ёмкости элементов источники питания могут быть менее надёжными и даже не работающими часть суток.

**Буферная система.** Отличается от смешанной системы отсутствием сигнальных трансформаторов и аварийных реле, а также питанием сигнальных ламп от линейной аккумуляторной батареи. Система применяется на участках с паровой тягой, в основном при автоблокировке с прожекторными светофорами.

**Система питания от первичных элементов большой ёмкости.** Все устройства питаются первичными элементами. При этом в отличие от вышеописанных систем не требуется строительства высоковольтной линии и пунктов питания. Сигнальные провода подвешиваются на линиях связи. Систему применяют на участках железных дорог с паровой тягой, на которых затруднено получение энергии переменного тока и строительство высоковольтных линий.

Наиболее дешёвый и наименее сложный вариант энергоснабжения, обеспечивающий устойчивое питание устройств, выбирают на основе технико-экономического сравнения.

При технико-экономическом сравнении учитывают не только первоначальные затраты на оборудование и монтаж, но и последующие эксплуатационные расходы в ближайшие годы. При приблизительно равной стоимости различных вариантов предпочтительнее выбирать тот из них, при котором требуется наименьшее количество силового кабеля, высоковольтного оборудования и затрат рабочей силы.

#### Электрические расчёты высоковольтных линий автоблокировки

Для электрического расчёта высоковольтной линии автоблокировок определяют мощность переменного тока, потребляемого приборами сигнальных точек. При этом активные и реактивные составляющие мощности берут по табл. 124 и 125.

При резерве от аккумуляторов по табл. 124 берутся мощности в послеаварийном режиме.

Таблица 124

Потребление энергии приборами сигнальных точек

Наименование прибора	Нормальный режим				Послеаварийный режим			
	$P_a \text{ в вт}$	$P_p \text{ в вт}$	$P_k \text{ в вт}$	$\cos \varphi$	$P_a \text{ в вт}$	$P_p \text{ в вт}$	$P_k \text{ в вт}$	$\cos \varphi$
Выпрямитель ПТВ . . . . .	7,0	10,5	12,7	0,55	15,0	20,0	25,0	0,60
» СТВ . . . . .	8,0	9,4	12,3	0,65	18,0	18,5	26,0	0,70
» КТВ . . . . .	11,0	20,0	23,0	0,48	60,0	80,0	100,0	0,60
Трансформатор СОБС с АР-1 и одной лампой								
15 вт . . . . .	25,0	11,3	27,5	0,91	—	—	—	—
То же, с двумя лампами по 15 вт . . . . .	46,0	13,0	48,0	0,96	—	—	—	—
» с одной лампой 5 вт . . . . .	10,0	10,8	14,7	0,68	—	—	—	—
» с двумя лампами по 5 вт . . . . .	17,0	11,0	20,3	0,83	—	—	—	—
» при холостом ходе . . . . .	2,72	10,5	13,6	0,20	—	—	—	—
Местная обмотка реле ДСР-1 . . . . .	25,0	49,0	55,0	0,45	—	—	—	—
» » ДСР-3 . . . . .	12,0	53,5	55,0	0,22	—	—	—	—
Реле АР-1 . . . . .	2,2	4,9	5,4	0,40	—	—	—	—

Потребление энергии рельсовыми цепями

Таблица 125

Тип рельсовой цепи		Длина рельсовой цепи в м	$P_a$ в вт	$P_p$ в вт	$P_k$ в вт	$\cos \varphi$
Однониточная при электротяге	С реле ДСР-3	350	30	117	121	0,23
		450	34	118	123	0,26
		550	44	120	126	0,33
	С трансформатором РТЭ-1 и реле КНР-2	100	43	61	75	0,57
		200	63	76	99	0,64
		300	91	90	128	0,71
Двухниточная при электротяге с дросселями	С реле ДСР-1	500	51	114	125	0,41
		800	68	140	156	0,44
		1 000	77	154	172	0,45
		1 200	97	183	207	0,47
		1 500	116	206	237	0,49
При паровой тяге	С реле ДСР-1	500	15	60	62	0,24
		1 000	19	60	63	0,30
		1 500	26	62	67	0,40
	С трансформатором РТ-1 и реле КНР-2	200	27	63	68	0,39
		400	33	65	73	0,45
		800	51	69	85	0,59
		1 200	90	77	118	0,76

Примечание. Сопротивление соединительных проводов на питающем и релейном концах рельсовой цепи равно 0,3 ом.

Полная кажущаяся мощность

$$P_k = \sqrt{P_a^2 + P_p^2}, \quad (1)$$

где  $P_k$  — полная мощность;

$P_a$  — сумма активных составляющих;

$P_p$  — сумма реактивных составляющих.

По величине потребляемой приборами мощности определяется мощность линейного трансформатора. Нагрузка на высоковольтную линию от данной сигнальной точки определяется с учётом активных и реактивных потерь в линейном трансформаторе. Величины потерь в зависимости от нагрузки указаны на фиг. 512.

Полная мощность, потребляемая сигнальной точкой, определяется по той же формуле (1).

На участке с предварительным зажиганием сигналов мощность трансформаторов СОБС, нагруженных лампами, учитывается только для сигнальных точек с горящими сигналами при максимальном количестве поездов на перегонах расчётного участка.


При расчёте полной нагрузки на высоковольтную линию учитывается также ёмкостная мощность самой линии. Ёмкостная мощность на 1 км типовой воздушной линии равна 104 ва. На 1 км кабельной линии (кабель СВ 3 × 10) она равна 2 150 ва.

Поляя нагрузка на высоковольтную линию определяется также по формуле (1).

При небольшой разнице в величине стационарных нагрузок падение напряжения в линии рассчитывают по формуле

$$\Delta U = L \cdot I \cdot Z \sqrt{3}, \quad (2)$$

где  $L$  — половина длины линии (нагрузка прилагается к середине плеча);  
 $I$  — сила тока в а;  
 $Z$  — полное сопротивление 1 км провода переменному току в ом.

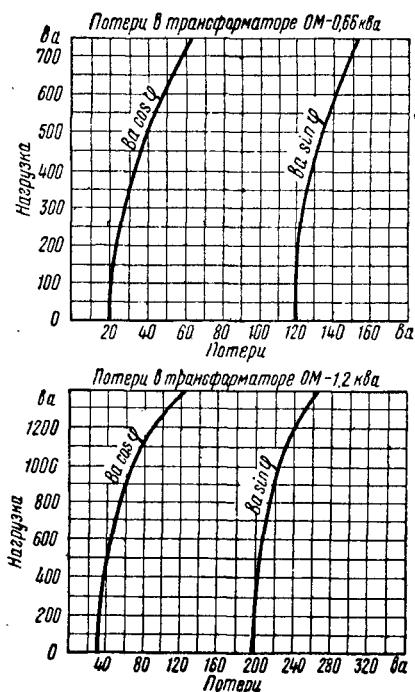


Фиг. 512. Величина потерь в линейных трансформаторах

Значения  $Z$  для различной плотности тока на 1  $\text{мм}^2$  сечения провода приведены на фиг. 513.

При большой разнице в стационарных нагрузках расчёт ведётся по методу фиктивного плеча.

В этом случае к середине плеча высоковольтной линии прилагают только суммарную нагрузку перегонных сигнальных точек. Нагрузки стационарных устройств располагают по оси станций.

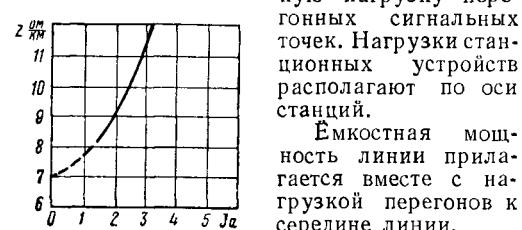

Фиг. 513. Величина сопротивления провода в зависимости от нагрузки

Емкостная мощность линии прилагается вместе с нагрузкой перегонов к середине линии.

В формулу (2) в этом случае вместо  $L$  подставляется длина фиктивного плеча, определяемая по формуле

$$L_{\phi} = \frac{l_1 P_1 + l_2 P_2 + l_3 P_3 + \dots + l_n P_n}{P_k}, \quad (3)$$

где  $l$  — расстояния в км от начала линии до точек приложения нагрузок;

$P$  — величины нагрузок в ваттах полной мощности;

$P_k$  — полная нагрузка на высоковольтную линию, определённая по формуле (1).

Падение напряжения при попаременном питании высоковольтной линии с двух сторон не должно превышать 15%.

#### Питающие и распределительные пункты

Каждое плечо высоковольтной линии, как правило, должно быть обеспечено питанием переменным током с обоих концов (исключением является смешанная система питания с резервом от первичных элементов). При этом на одном конце располагается основной питающий пункт, а на втором — резервный. Расположение питающих пунктов выбирается с учётом возможности получения электроэнергии достаточной мощности и стабильного напряжения от надёжного, обеспеченного резервом, источника и максимальной длины плеч высоковольтной линии при данных нагрузках на неё.

В зависимости от местных условий питание может производиться:

а) подключением к существующим подстанциям и электростанциям с оборудованием питающих устройств непосредственно в этих подстанциях и электростанциях;

б) подключением к существующим подстанциям и электростанциям с постройкой новых трансформаторных подстанций или киосков;

в) от электрических станций, построенных специально для питания устройств автоблокировки;

г) от существующих линий электропередач и сетей высокого напряжения через специально для этой цели оборудованные высо-

ковольтные воздушные распределительные пункты.

Чаще всего существующие источники питания (электростанции или тяговые подстанции) дают электроэнергию для питания автоблокировки при напряжении 220—380 в и не имеют свободного места для оборудования в них высоковольтных ячеек, поэтому строят дополнительную повышающую подстанцию.

Если повышающая подстанция предназначается для основного питания линии автоблокировки, то она оборудуется как подстанция закрытого типа, и на фидерах автоблокировки предусматривается максимально-токовая и земляная защиты и соответствующая сигнализация.

Если пункт питания является резервным, то в тех случаях, когда это возможно по местным условиям, следует оборудовать открытую мачтовую подстанцию, более простую и дешёвую по сравнению с закрытой подстанцией. Отсутствие эффективной защиты в этом случае может быть допущено, так как обычно резервные пункты питания включаются редко и на короткие промежутки времени.

Конструкция и схема мачтовой подстанции с двумя воздушными выводами приведены на фиг. 514. Оборудование мачтовой подстанции состоит из трансформатора ТМ-20/6 или ТМ-50/6, шести разрядников, двух трёхполюсных разъединителей с ручными приводами и трёх комбинированных предохранителей-разъединителей.

На фиг. 515 представлены конструкция и схема мачтовой подстанции с одним воздушным и одним кабельным выводами. В этом случае со стороны кабеля разрядники не устанавливаются.

На фиг. 514 и 515 в схемах подстанций указаны разъединители типа РЗН-Г2. В настоящее время промышленность специально для автоблокировки выпускает новые разъединители облегчённого типа РЛН-6/100. Этими разъединителями оборудуют вновь строящиеся мачтовые подстанции.

В качестве основных источников питания автоблокировки смешанной или буферной системы и на всех пунктах питания автоблокировки переменного тока рекомендуется применение типовых трансформаторных киосков закрытого типа.

Габаритные размеры киоска: длина — 8,54 м, ширина — 4,76 м, высота — 5,20 м; площадь застройки — 40,65 м<sup>2</sup>; строительная кубатура — 195,0 м<sup>3</sup>.

Трёхлинейная схема коммутации киоска приведена на фиг. 516.

В случае необходимости трансформатор может быть установлен мощностью до 100 ква, а масляные выключатели заменены на более мощные.

Часть оборудования, указанного на фиг. 516 и в спецификации (табл. 126), в настоящее время заводами не поставляется и имеется только в существующих киосках. Во вновь оборудуемых киосках применяются масляные выключатели типов ВМГ-122, ВМ-16 и ВМБ-10, разъединители типов РЛВ-III, РВТ-22 и РВО-22, силовые предохранители типа ПК и взамен предохранителей и сопротивлений

к трансформаторам напряжения — предохранители типа ПКТ с кварцевым наполнением. Указанный в спецификации привод к масляному выключателю при применении

а) максимально-токовая — от междуфазовых коротких замыканий; последняя осуществляется при помощи двух трансформаторов тока, воздействующих на две отключающих


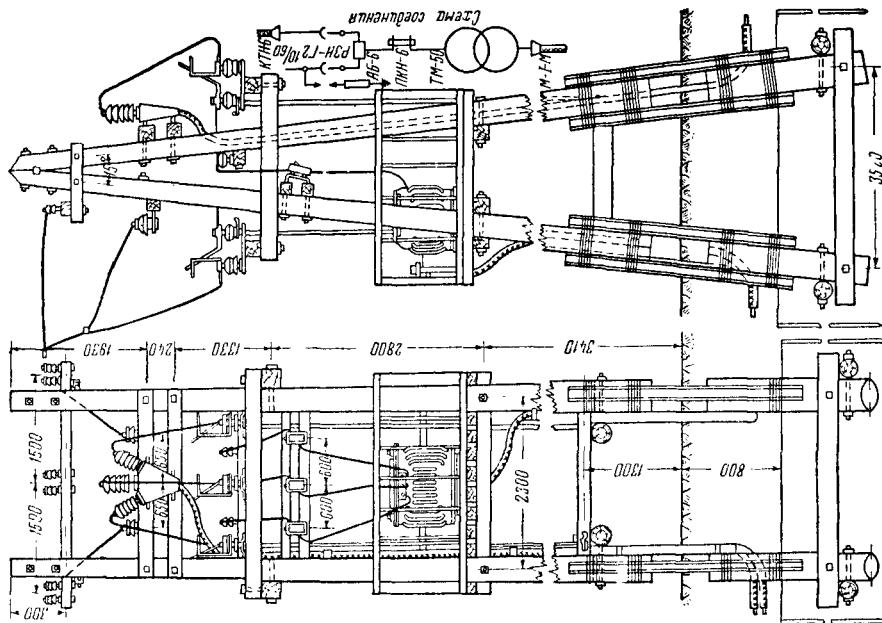


Таблица 126

## Спецификация основного оборудования типового трансформаторного киоска автоблокировки

Наименование оборудования	Тип	Количество	Наименование оборудования	Тип	Количество
Трансформатор силовой . .	ТМ-20/6 или ТМ-50/6	1—2	Предохранитель силовой . .	ПСВ-1-6	3
Выключатель масляный . .	ВМ-6	2	Щиток мраморный на две группы . .	—	1
Привод к масляному выключателю . .	КАМ-II/3	2	Изолятор проходной . .	ПА-6	11
Разъединитель трёхполюсный . .	РЗВ-1-6/400	4	Изолятор опорный . .	ОА-6	14
Привод к трёхполюсному разъединителю . .	ПРТ-1/55	3	Счётчик активной энергии 5 а 110 в . .	И	2
Разъединитель однополюсный . .	Р1В-1-6/400	6	Счётчик реактивной энергии . .	ИР	2
Трансформатор тока . .	ТПФ-1/3-6/5	4	Амперметр для включения через трансформатор тока 5 а . .	ЭН	4
Трансформатор напряжения пятистержневой . .	НТМИ-6	1	Вольтметр для включения через трансформатор напряжения . .	ЭН	1
Предохранители к трансформатору напряжения . .	ПТВ-1-6	3	Переключатель вольтметровый . .	ПВ-3024	1
Добавочное сопротивление к трансформатору напряжения . .	СДВ-1-6	3	Реле напряжения . .	ЭН-65/60Д	2
			Реле промежуточное . .	ЭП-247	2
			Сигнальные комплексы . .	КСА-2	2

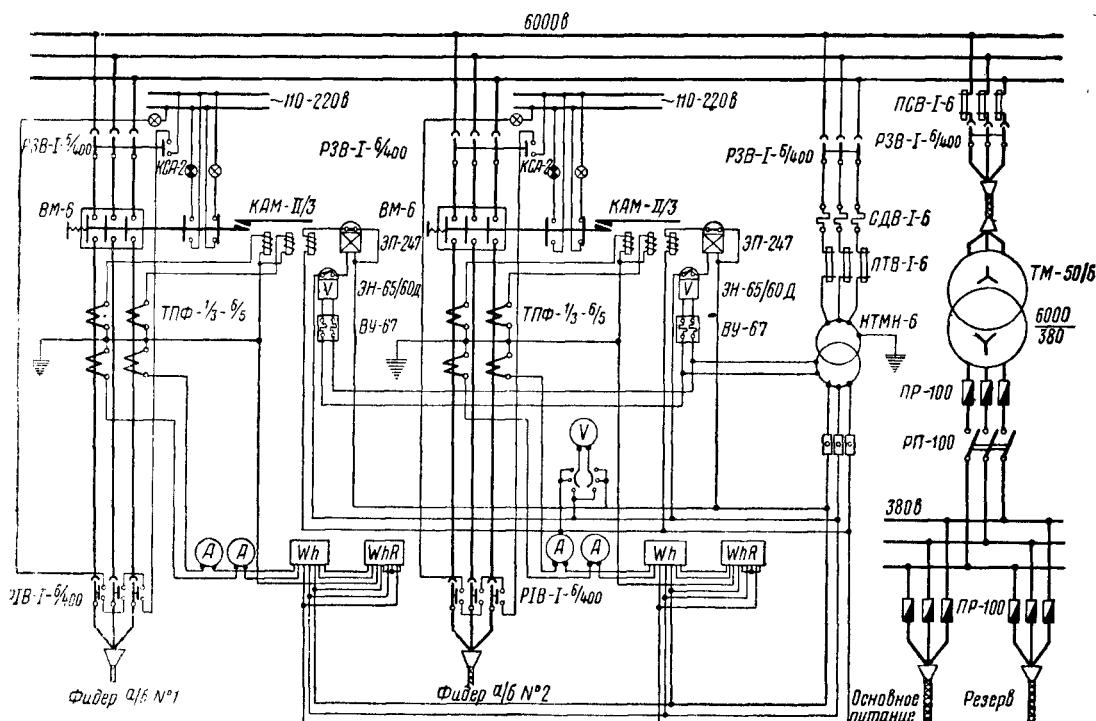

Фиг. 516. Трёхлинейная схема коммутации типового трансформаторного киоска


посредством реле ЭН-65/60Д, включённого на дополнительную обмотку трансформатора напряжения НТМИ-6 и воздействующего на выключающую катушку привода КАМ, а звуковой сигнал, установленный в помещении дежурного электромеханика.

При рельсовых цепях переменного тока применяется схема защиты, приведённая на фиг. 517. Как видно из схемы, приборы земляной защиты приводят в действие не выключающую катушку привода КАМ, а звуковой сигнал, установленный в помещении дежурного электромеханика.

Схемы защиты выбраны с учётом минимального влияния при повреждениях высоковольтной линии автоблокировки на параллельные линии связи.


Кроме схемы, показанной на фиг. 517, в некоторых случаях применяется схема, приведённая на фиг. 518, с несколько меньшим количеством оборудования. Фидеры автоблокировки в этом случае защищаются только силовыми предохранителями, а масляные выключатели, трансформаторы тока и система защиты устанавливаются на фидере

силового трансформатора. При срабатывании приборов защиты в этой схеме одновременно выключаются оба фидера автоблоки-

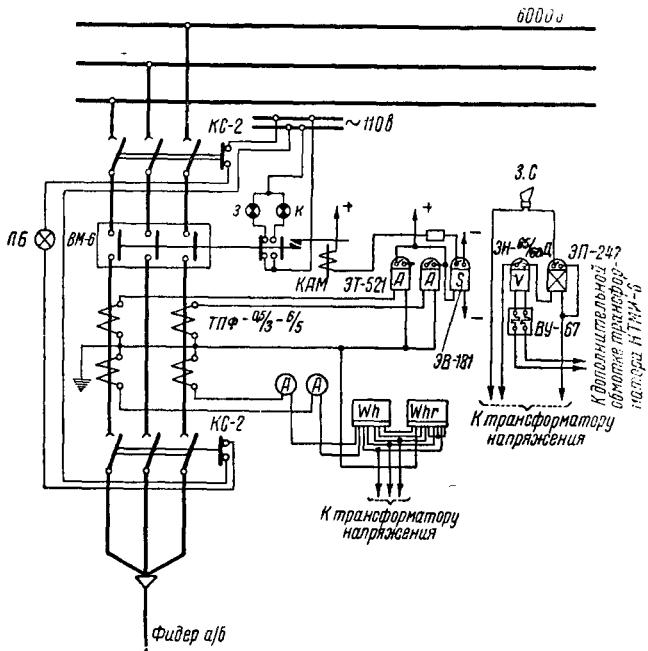

Фиг. 517. Схема защиты в рельсовых цепях переменного тока. Звуковой сигнал устанавливается в помещении дежурного электромеханика

ровки, что не всегда желательно. Учёт электрической энергии, потребляемой фидерами автоблокировки, производится на сто-

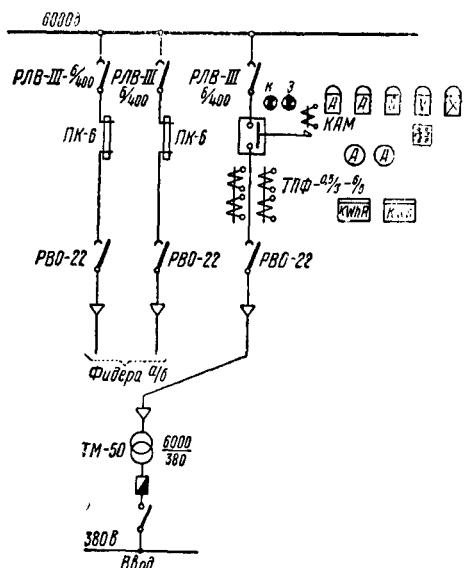

Фиг. 518. Вариант схемы трансформаторного киоска

роне высокого напряжения при помощи счётчиков типов И и ИР, включённых через трансформаторы тока и напряжения.

Расчёт заземления киоска произведён на мксточный ток системы, исходя из безопасного напряжения прикосновения, равного

65 в. Конструктивно заземление выполнено в виде четырёх оцинкованных труб диаметром 1,5'', длиной 3 м, забитых вокруг подстанции в землю на глубину 0,8 м на расстоянии 1 м от наружных стен и соединённых в общий контур железной оцинкованной полосой сечением  $40 \times 4$  мм. Длина контура 25 м. К этому контуру присоединяется внутренний контур заземления, выполненный полосой сечением  $25 \times 4$  мм. Полное расчётное сопротивление заземления равно 3,64 ом.

Схемы и необходимая аппаратура питающих устройств при оборудовании их непосредственно в существующих подстанциях или электростанциях определяются требованиями, предъявляемыми к этим устройствам организациями, ведающими данными подстанциями или электростанциями.

Обычно районные энергоподключения при подключениях к их сетям выбирают величины токов короткого замыкания, на которые должна быть рассчитана аппаратура, а именно:

$I_k$  — периодическую составляющую тока короткого замыкания;

$I_{0,25}$  — значение тока короткого замыкания через 0,25 сек.; время 0,25 сек. равно сумме времени собственного действия системы мгновенной защиты, привода масляного выключателя и механизма самого масляного выключателя;

$I_{уст}$  — установившийся ток короткого замыкания;

Масляные выключатели выбирают по ионизационному току и разрывной мощности  $P$ .

$$P_{\alpha,25} = I_{\alpha,25} U \sqrt{3},$$

где  $U$  — напряжение.

Разъединители выбираются также по номинальному току и напряжению. Как масляные выключатели, так и разъединители проверяют на динамическую и термическую устойчивость.

Динамическая устойчивость характеризуется ударным током и односекундным током короткого замыкания, а термическая устойчивость — пятисекундным током короткого замыкания.

Односекундный ток короткого замыкания

$$I_\rho = I_\kappa \sqrt{3},$$

пятисекундный ток короткого замыкания

$$I_5 = I_{ycm} \sqrt{\frac{t_\phi}{5}},$$


где  $t_\phi$  — фиктивное время отключения, определяемое по кривым Бирманса и зависящее от времени выключения ма-  
сляного выключателя и отношения  

$$\frac{I_k}{I_{\text{уст}}}.$$

Полученные по приведённым формулам величины токов должны быть меньше соответствующих токов, указанных в характеристиках масляных выключателей и разъединителей.

энергии и применять дистанционное управление масляными выключателями. Схема мак- симально-токовой и земляной защиты фи- деров автоблокировки при независимом источнике питания и ручном управлении масля- ными выключателями приведена на фиг. 519, а при дистанционном управлении масляными выключателями на фиг. 520.

Указанный на фиг. 520 привод типа ГП-125 имеется только на существующих подстанциях и сейчас заводами не изготавливается. Во вновь строящихся устрой-

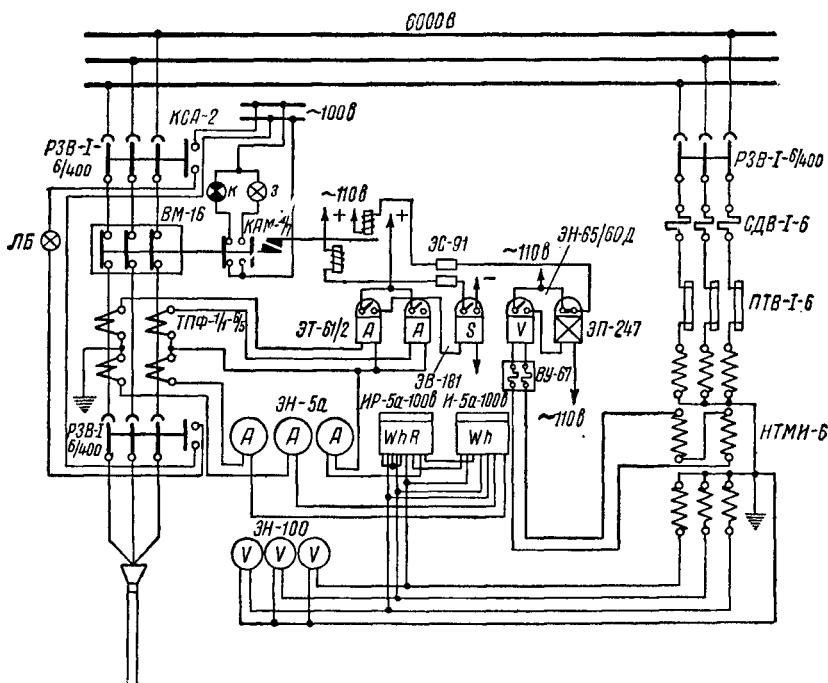

Фиг. 519. Схема защиты при независимом источнике питания и ручном управлении масляными выключателями

Трансформаторы тока выбираются по классу точности и должны удовлетворять условиям:

$$K_{dk} > K_{dn} \text{ и } K_{mk} > K_{mn},$$

где  $K_{\partial k}$  — коэффициент динамической устойчивости по каталогу;

$K_{dp}$  — расчётный коэффициент динамической устойчивости, равный  $\frac{I_{y\sigma}}{\sqrt{V^2}}$ ;

$K_{mk}$  — коэффициент термической устойчивости по каталогу;

$K_{mp}$  — расчётный коэффициент термической устойчивости, равный  $\frac{I_{уст} V t_f}{I}$ ,

где  $I_H$  — номинальный ток, равный  $\frac{P}{U\sqrt{3}}$ .

Схемы защиты применяют описанные выше.

В некоторых случаях приходится питать приборы защиты от отдельного источника

ствах этот привод заменяется приводом типа ПС-10. Точно так же в настоящее время реле типов ЭТ-61/2 и ЭН-65/60Д заменяются соответственно ЭТ-521/2 и ЭН-526/60Д. Предохранители типа ПТВ и добавочные сопротивления в цепи трансформатора напряжения во вновь строящихся подстанциях могут заменяться только предохранителями с кварцевым наполнением типа ПКТ, способными развивать сравнительно большую мощность.

При невозможности получения энергии переменного тока в пункте, где намечено оборудование основного или резервного источника питания автоблокировки, приходится строить специальную электростанцию. При выборе типа электростанции необходимо учитывать потребность в электроэнергии, местные топливные ресурсы, назначение электростанции (основная или резервная).


На фиг. 521 указано рекомендуемое расположение основных сооружений типовой электростанции, разработанной Трансигнאל-связьпроектом МПС (см. табл. 127 и 128).

Двигатели электростанции работают на лёгком моторном топливе марки М-3.

Схемы маслоснабжения, топливоснабжения и водоснабжения электростанции приведены на фиг. 522—524.

нераторами производится с четырёхпанельного распределительного щита.


Для резервных электростанций вместо двигателей и генераторов, указанных в табл. 127,

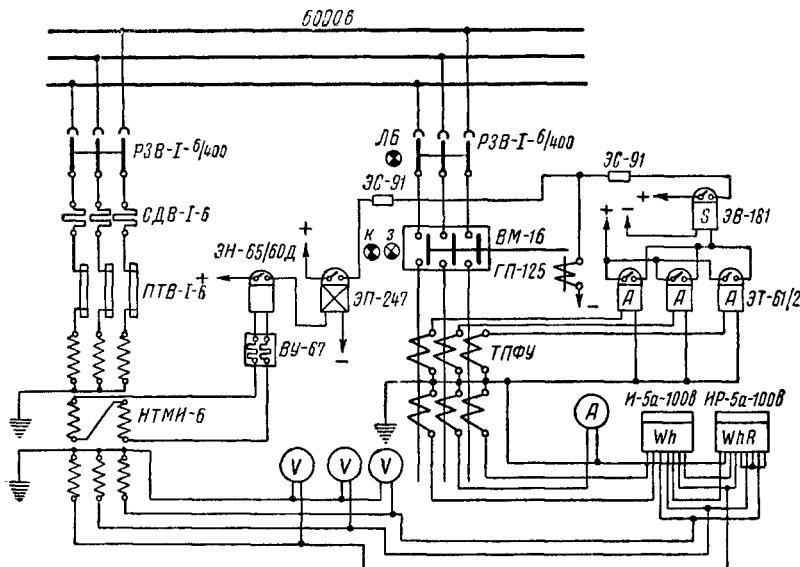

Фиг. 520. Схема защиты при независимом источнике питания и дистанционном управлении масляными выключателями

На фиг. 525 приведена схема коммутации параллельной работы генераторов.

применяют агрегаты типа ЖЭС, выпускаемые заводом «Ревтруд». Размещение оборудова-

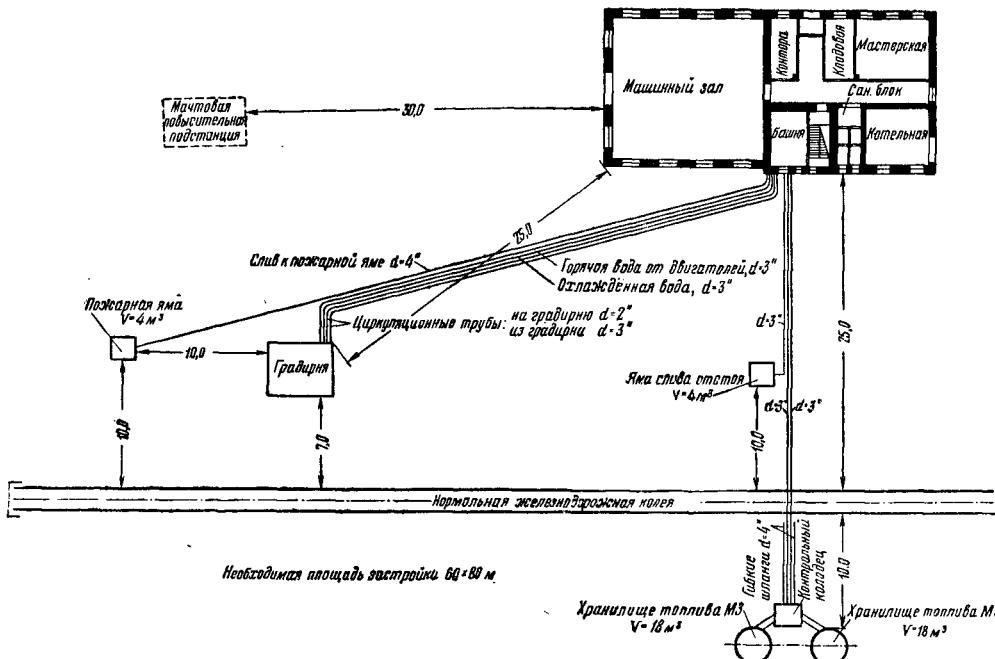

Фиг. 521. Расположение основных сооружений типовой электростанции

тельная работа генераторов не предусматривается (степень неравномерности 1/198). Распределение электроэнергии и управление ге-

нераторами производится с четырёхпанельного распределительного щита. Для резервных электростанций вместо двигателей и генераторов, указанных в табл. 127, а характеристики агрегатов—в табл. 129 и 130.

Таблица 127


## Спецификация основного оборудования типовой электростанции

Наименование оборудования	Количество	Наименование оборудования	Количество
Двигатель внутреннего сгорания (дизель 2Д-19/32) . . . . .	2	Пусковой баллон сжатого воздуха ёмкостью 120 л . . . . .	2
Генератор МС-315-4/8 трёхфазного переменного тока мощностью 57,5 ква, напряжением 400/230 в, 750 об/мин. . . . .	2	Бак отстойный масляный . . . . .	2
Щит распределительный четырёхпанельный . . . . .	1	Насос ручной для масла . . . . .	1
Насос трёхступенчатый завода им. Балицкого для холодной и горячей воды . . . . .	2	Бак для грязного масла ёмкостью 400 л . . . . .	1
Электродвигатель АД-21 для насоса мощностью 1 ква, напряжением 400/230 в, 1 500 об/мин. . . . .	2	Фильтр для очистки масла . . . . .	1
		Бак запасной для воды ёмкостью 6 м <sup>3</sup> . . . . .	1
		Бак расходный топливный ёмкостью 300 л . . . . .	2
		Фильтр топливный . . . . .	4
		Насос ручной топливный . . . . .	2

Таблица 128

## Спецификация основных сооружений типовой электростанции

Наименование сооружений	Количество
Здание электростанции . . . . .	1
Градирня (производительность 6 м <sup>3</sup> /час) . . . . .	1
Бак для хранения топлива ёмкостью 18 м <sup>3</sup> . . . . .	2
Сливной колодец ёмкостью 4 м <sup>3</sup> . . . . .	1
Пожарная яма ёмкостью 4 м <sup>3</sup> . . . . .	1

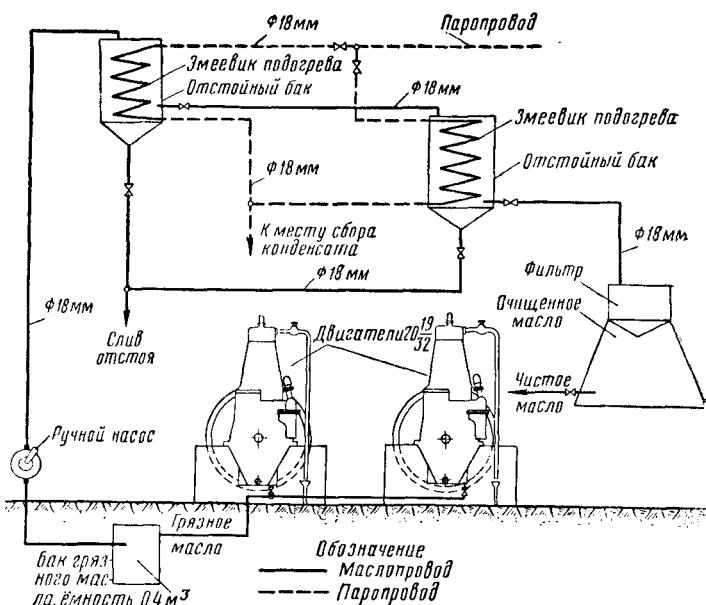

Фиг. 522. Схема маслоснабжения электростанции

Таблица 129

## Характеристики агрегатов типа ЖЭС

Тип агрегата	Двигатель				Генератор				Пусковой двигатель		Возбудитель		Вес в т			
	типа	мощность в л. с.	топливо	мощность в ква	напряжение в в	ток в а	частота в гц	номинальный cos φ	число оборотов в минуту	типа	топливо	мощность в квт	напряжение в в	к. п. д. (с возбудителем)		
ЖЭС-65	КДМ-46	80	Дизельное ГОСТ 305-42	65	400/230	Трёхфазный 94/163	50	0,85	1 000	П-46	Бензин	Консольный	1,4	60	0,885	3,5
ЖЭС-9А	Л-12/2	12	Бензин	9	133/230	Трёхфазный 39/22	50	0,8	1 500	—	—	—	—	—	—	—

Таблица 130

Габаритные размеры агрегатов типа ЖЭС в мм


Тип	Высота	Ширина	Длина
ЖЭС-65 : . . .	1 926	970	3 210
ЖЭС-9А : . . .	1 175	924	1 710

## Аппаратура подстанций и электростанций


Необходимые данные для выбора оборудования приведены в предыдущем разделе. Ниже даются характеристики основной аппаратуры подстанций и электростанций.

Характеристики силовых трансформаторов и масляных выключателей приведены в табл. 131 и 132.

Характеристики соленоидных приводов

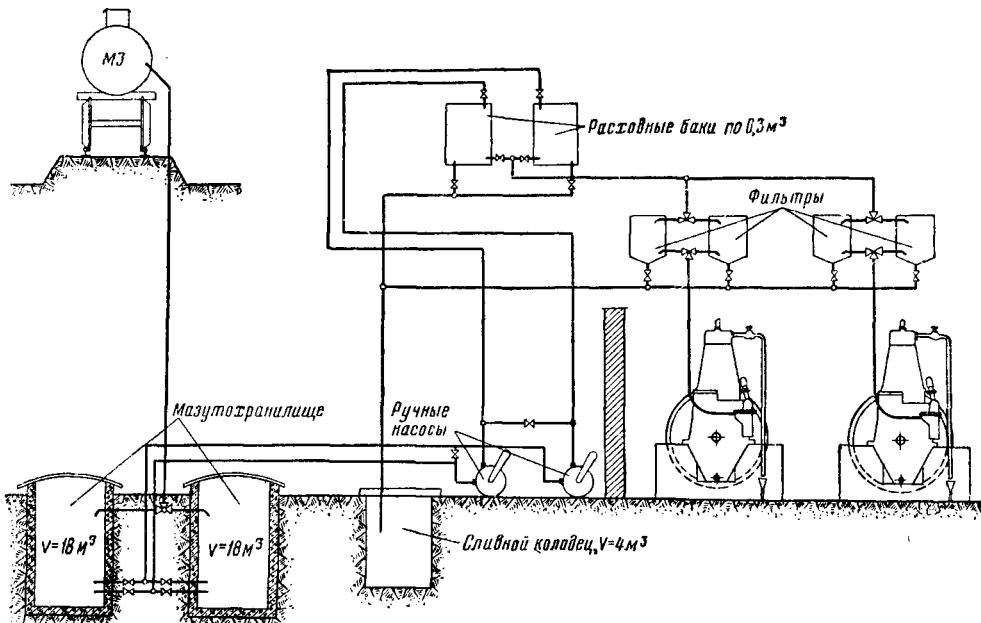


Фиг. 523. Схема топливоснабжения электростанции

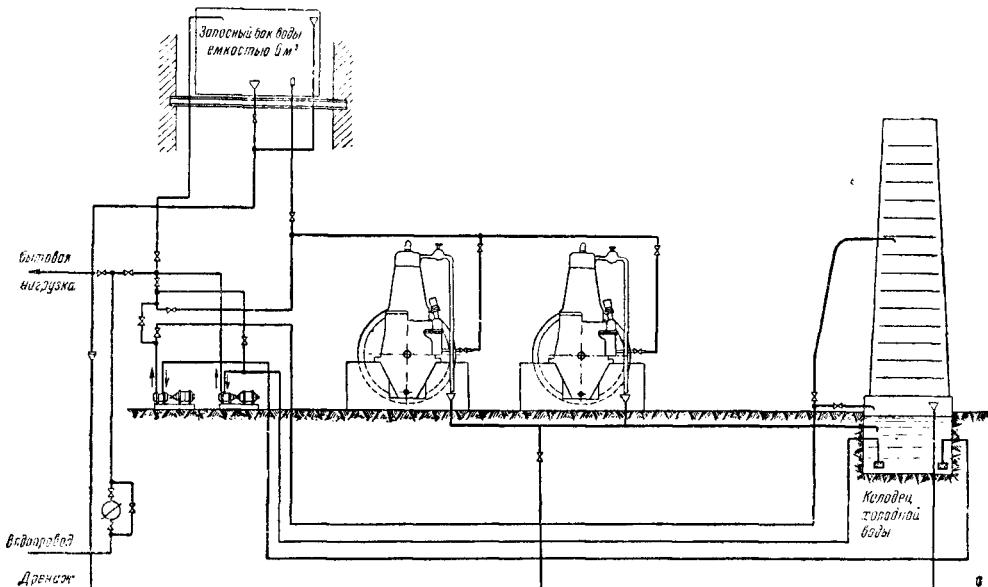

Фиг. 524. Схема водоснабжения электростанции

В случае необходимости агрегат ЖЭС снимается, и в здании подстанции располагается типовой киоск автоблокировки.

Характеристики масляных выключателей приведены в табл. 133 и 134, а перечень и назначение ручных приводов — в табл. 135.

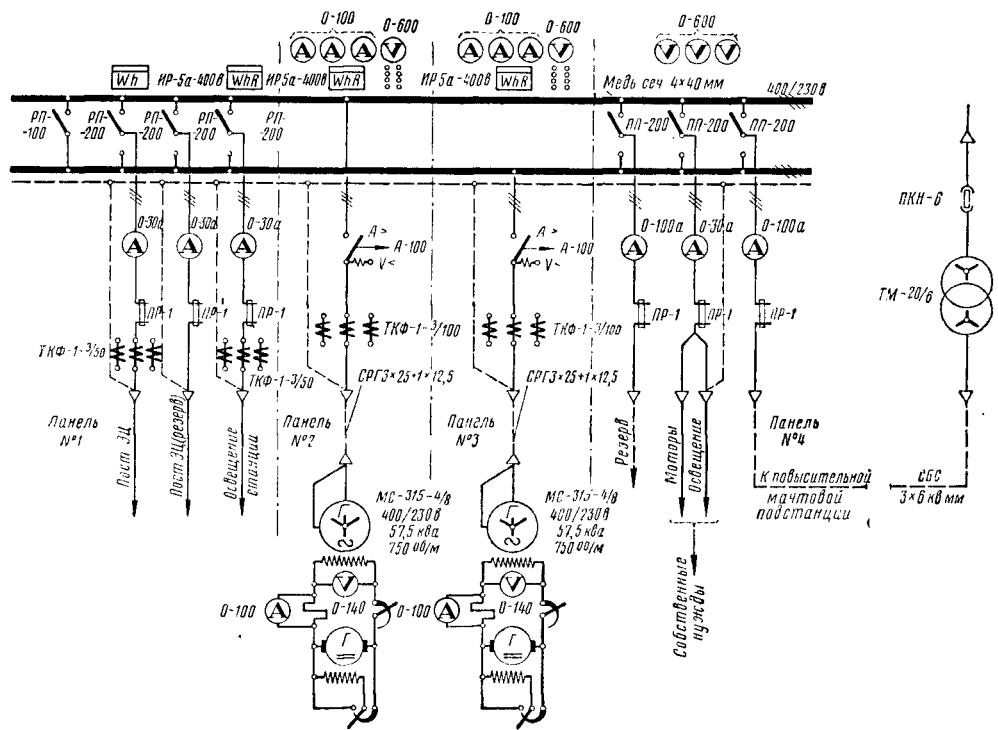

Фиг. 525. Схема коммутации электростанции

Таблица 131

## Характеристики силовых трансформаторов трёхфазного переменного тока

Тип трансформатора	Мощность в кВА	Пределы номинальных напряжений в в		Потери в вт	К. п. д. при $\cos \varphi = 1$	Падение напряжения в % при нагрузке 1/1 и $\cos \varphi = 1$	Напряжение короткого замыкания в % от номинального напряжения	Ток холостого хода в % от номинального тока вынимаемой части	Вес в кг	
		обмотки высокого напряжения	обмотки низкого напряжения						масла	всего трансформатора
TM-5/6	5	380—6 300	133—400	60	185	95,33	95,92	3,80	5,5	10,0
TM-10/6	10	380—6 300	133—400	105	335	95,79	96,36	3,45	5,5	10,0
TM-20/6	20	380—6 300	133—400	180	600	96,25	96,81	3,10	5,5	9,0
TM-30/6	30	380—6 300	133—400	250	850	96,46	97,00	2,95	5,5	8,0
TM-50/6	50	380—6 300	133—400	350	1 325	96,75	97,32	2,75	5,5	7,0
TM-75/6	75	380—6 300	133—400	490	1 875	96,94	97,51	2,6	5,5	6,5
TM-100/6	100	500—6 300	133—400	600	2 400	97,09	97,66	2,50	5,5	6,5
TM-135/6	135	3 000—6 300	133—525	830	3 070	97,19	97,69	2,4	5,5	6,5
TM-180/6	180	3 000—6 300	133—525	1 000	4 000	97,30	97,83	2,35	5,5	6,0
TM-240/6	240	3 000—6 300	133—525	1 400	4 900	97,44	97,86	2,17	5,5	6,0
TM-320/6	320	3 000—6 300	133—525	1 600	6 070	97,66	98,09	2,05	5,5	6,0
TM-420/6	420	3 000—6 300	133—525	2 100	7 300	97,81	98,17	1,88	5,5	6,0
TM-560/6	560	3 000—6 300	133—525	2 500	8 960	97,99	98,33	1,75	5,5	6,0
TM-750/6	750	3 000—6 300	133—525	4 100	11 900	97,91	98,15	1,73	5,5	6,0
TM-1000/6	1 000	3 000—6 300	230—3 150	4 900	15 000	98,05	98,38	1,64	5,5	5,0
TM-1800/6	1 800	3 000—6 300	400—3 150	8 000	24 000	98,25	98,47	1,47	5,5	4,5

Таблица 132

## Характеристики масляных выключателей

Тип выключателя	Номинальное напряжение V кВ	Пределная отключающая						Наибольший допу- стимый ток корот- кого замыкания		Собственное время в сек.		Бесконтактное замыкание на базе руководимое рукой	Вес в кг		
		при 3 кВ		при 6 кВ		при 10 кВ		1 сек. 5 сек. 10 сек.		брюхе					
		сила тока	мощ- ность	сила тока	мощ- ность	сила тока	мощ- ность	амплитуда	значение	брюхе	брюхе				
ВМ-6	6 3	200 400	3,3 3,3	17 —	1,4 —	15 —	— —	10 15	16,8 25	10 15	8,5 13,8	6 10	0,2 0,1		
ВМ-16	10 6 3	200 600 1 500	19 22 33,0	100 115 170	9,7 9,7 —	100 100 —	4,3 — —	75 — —	19 30 35	32 50 59	19 30 35	8,5 13,5 25	6 12—19	0,1 0,1	
ВМ-22Ф	3	400 600 1 000 1 500	27,5 30,0 33,0 33,0	140 155 170 170	— — — —	— — — —	— — — —	30 30 44 44	49 49 72 72	30 44 44 44	13,8 19,0 23,0 31,0	10,8 13,5 23,0 31,0	460 465 485 500	180 180 180 180	
	6	400 600 1 000 1 500	— — — —	— — — —	14 14 14 14	150 150 150 150	— — — —	— — — —	30 30 44 44	49 49 72 72	30 44 44 44	13,8 19,0 23,0 31,0	460 465 485 500	180 180 180 180	
	6	400 600	— —	— —	14 14	150 150	— —	— —	20 20	30 30	16 20	— —	0,2 0,1	12—19	
ВМГ-22	6	400 600	— —	— —	14 14	150 150	— —	— —	20 20	30 30	16 20	— —	0,2 0,1	— —	
ВМГ-122	6	400 600	20	100	20	200	—	—	30	52	30	15 20	11 14	0,2 0,2	150 150
ВМГ-132	10	400 600 1 000	11,6	60	11,6	120	11,6	200	30	52	30	15 20	11 14	0,2 0,2	156 156
ВМГ-133	10	400 600 1 000	20	100	20	200	20	350	30	52	30	15 20	11 14	0,14 0,14	41 41
ВМБ-10	6	200 400 600	— — —	— — —	25 25 25	75 75 75	— — —	15 15 15	25	— — —	6 10 10	0,04 — —	120 120	50	
ВМБ-10	10	200 400 600	— — —	— — —	25 25 25	75 75 75	— — —	15 15 15	25	— — —	6 10 10	0,05 — —	120 120	50	

#### **Характеристики приводов постоянного тока масляных выключателей**

Тип масляного выключа- теля и номинальная сила тока в а	Тип привода	Потребляемая сила тока в а при напряжении					
		110 в			220 в		
		включаю- щий соленоид	отклю- чающий соленоид	предохра- нители в цепи вклю- чения	включаю- щий соленоид	отклю- чающий соленоид	предохра- нители в цепи вклю- чения
ВМ-6, 200 . . . . .	ГП-15	61	5	35	30,5	2,5	20
ВМ-6, 400 . . . . .	ГП-40	72	5	35	34,5	2,5	20
ВМ-16, 200–600 . . . . .	ГП-125	95	5	60	47,5	2,5	25
ВМ-16, 1000 . . . . .	ГП-125	147	5	80	73,5	2,5	35
ВМ-22, 400–600 . . . . .	ГП-125	121	5	60	60,5	2,5	35
ВМ-22, 1000 . . . . .	ГП-125	147	5	80	73,5	2,5	35
ВМГ-22 . . . . .	ГП-125	121	5	60	60,5	2,5	35

### Характеристики приводов ПС-10

Тип привода (полное номенклатурное обозначение)	Общее число цепей	Номинальное напряжение катушки в в		Применяется к выключателю		Включающий ток привода при 220/110 в в а	Вес привода в кг
		отключающей	включающей	типа выключателя	номинальный ток выключателя в а		
ПС-10-Б-I	6	110/220	ВМ-16	200	50/100	45	
ПС-10-Б-III							
ПС-10-В-I							
ПС-10-В-III							
ПС-10-Е-I	6	110/220	ВМГ-122 ВМГ-132 ВМГ-133	400—600 400—600—1 000	97,5/195	45	
ПС-10-Е-III							
ПС-10-Ж-I							
ПС-10-Ж-III	10	220	ВМГ-122 ВМГ-132 ВМГ-133	400—600 400—600—1 000	97,5/195		


Таблица 13

Тип привода	Тип масляного выключателя	Сила тока в а
КАМ-II	ВМ-6	200
КАМ-II	ВМ-6	400
КАМ-II	ВМ-16	$200 \div 1\ 000$
КАМ-II	ВМ-22	$400 \div 1\ 000$
КАМ-III	ВМ-16	1 000
КАМ-III	ВМ-22	$400 \div 1\ 000$
РБА	ВМГ-22	$400 \div 600$

Трансформаторы тока изготавливают на следующие номинальные токи первичной цепи: 5; 7,5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 750; 1 000; 1 500; 2 000; 3 000; 4 000; 5 000 а.

Ток вторичной обмотки при любой номинальной силе тока первичной цепи всегда равен 5 а. Точность трансформатора тока определяется его классом. Для питания счётчиков, ваттметров и реле земляной защиты устанавливают трансформаторы тока первого класса точности. Для питания щитовых

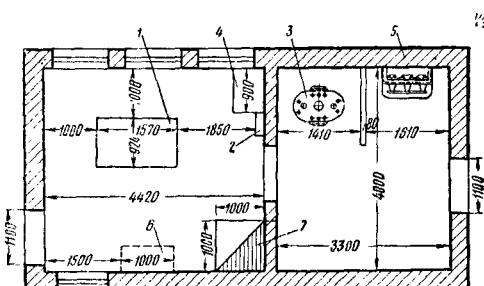измерительных приборов используют трансформаторы тока третьего класса точности. Трансформаторы тока изготавливают также с



Фиг. 526. Электростанция для резервного питания автоблокировки с агрегатом ЖЭС-9А: 1 — агрегат ЖЭС-9А; 2 — распределительный щит ЖЭС-9А; 3 — силовой трансформатор ТМ-20/6 мощностью 20 ква; 4 — распределительный щит прислоненного типа; 5 — сборка высокого напряжения трёхместная; 6 — бак для воды; 7 — печь

двуя вторичными обмотками одинакового или различных классов точности: 0,5/0,5; 0,5/3, 1/1; 1/3 и 3/3. При включении прибо-

ров необходимо учитывать мощность вторичной обмотки трансформатора.

Наиболее часто в устройствах энергоснабжения СЦБ применяются трансформаторы тока типов ТПФ, ТПФУ, ТПОФ, ТПОФУ (табл. 136).

Таблица 136

## Характеристики трансформаторов тока

Тип трансформатора	Номинальное напряжение в кв	Номинальная сила первичного тока в а	Номинальная мощность в ва в зависимости от класса точности		
			0,5	1	3
ТПФ	6÷10	5÷400	15	30	75
ТПФУ	6÷10	5÷300	15	30	75
ТПОФ	6÷10	400÷1500	20	50	50
ТПОФУ	6÷10	300÷600	—	20	50

Трансформаторы ТПФУ и ТПОФУ имеют повышенную устойчивость.

Коэффициенты термической и динамической устойчивости приведены в табл. 137.

Трансформаторы напряжения выбирают по заданному первичному напряжению, классу точности, способу присоединения приборов и суммарной мощности, потребляемой включаемыми приборами (табл. 138). Независимо от величины первичного напряжения, на вторичной обмотке трансформатора напряжение всегда равно 100 в.

Добавочные обмотки трансформатора НТМИ-6 соединены разомкнутым треугольником. При заземлении фазы на добавочных обмотках напряжение равно  $100 \pm 5\%$ .

Разъединители для внутренних установок изготавливают однополюсные и трёхполюсные, для напряжений 6 кв и выше и для токов от 200 до 5 000 а. До 600 а включительно разъединители делают нормальные, типов Р1В или РЗВ, для токов от 1 000 а и вы-

Таблица 137

## Коэффициенты термической и динамической устойчивости трансформаторов тока

Тип трансформатора	$I_{HVA}$	$K_{t_1}$		$K_{t_5}$		$K_d$	
		6 кв	10 кв	6 кв	10 кв	6 кв	10 кв
ТПФ-1/1	5	70	65	36	36	70	65
	7,5	80	80	36	36	105	95
	10	80	80	36	36	145	130
	15	80	80	36	36	200	190
	20 и выше	80	80	36	36	250	250
ТПФ-0,5/0,5 ТПФ-0,5/3	5	45	40	32	32	45	40
	7,5	67	60	32	32	65	60
	10	75	75	32	32	90	80
	15	75	75	32	32	140	125
	20 и выше	75	75	32	32	165	165
ТПФУ-1/1 ТПФУ-1/3 ТПФУ-3/3	5	90	85	50	50	90	85
	7,5	110	110	50	50	130	120
	10	110	110	50	50	175	155
	15	110	110	50	50	250	250
	20 и выше	110	110	50	50	250	250
ТПОФ	400—1 500	—	—	80	80	—	—
ТПОФУ	300—600	—	—	130—230	130—230	—	—

ие — с усиленными контактами, типов Р1ВУ и РЗВУ (табл. 139).

По способу установки разъединители бывают на двух опорных изоляторах, на одном опорном и одном проходном изоляторах и на двух проходных изоляторах. Номенклатурные обозначения разъединителей в зависимости от способа установки указаны в табл. 140.

Таблица 138

## Характеристики трансформаторов напряжения

Тип трансформатора	Номинальное напряжение в в	Мощность вторичной обмотки в в						Вес в кг	Примечание		
		главной			дополнительной						
		класса 0,5	класса 1	класса 3							
НОСИ-0,5	220 380 500	30	50	150	—	12,8	Сухой однофазный				
НТСИ-0,5	220 380 500	50	80	250	—	36,8	Сухой трёхфазный				
НТСИ-3	3 000	50	80	200	—	46,3	То же				
НТМИ-6	6 000	80	150	400	150	88,5	Маслонаполненный трёхфазный. Вес масла 23,5 кг				
НОМ-6	6 000	—	50	—	—	29,0	Маслонаполненный однофазный. Вес масла 7 кг				
НОМИ-6	6 000	50	80	250	—	39,0	Маслонаполненный однофазный. Вес масла 8 кг				

Таблица 139

## Характеристика устойчивости разъединителей

Номинальная сила тока в а	Ток в а		
	ударный	одноsekундный	пятисекундный
400	34 000	21 000	13 400
600	38 000	30 000	23 000
1 000	75 000	40 000	46 000
1 500	98 000	60 000	60 000

Таблица 140

## Типы и установочные характеристики разъединителей

Номинальная сила тока в а	Тип	Способ установки и род разъединителя
400 600 1 000 1 500	P3B1-I-6/400 P3B1-I-6/600 P3B1-II-6/1000 P3B1-II-6/1500	Трёхполюсный на двух опорных изоляторах
400 600 1 000 1 500	P3B1-II-6/400 P3B1-II-6/600 P3B1-II-6/1000 P3B1-II-6/1500	Трёхполюсный с одним опорным и одним проходным изолятором. Вращение ножа на проходном изоляторе
400 600 1 000 1 500	P3B1-III-6/400 P3B1-III-6/600 P3B1-III-6/1000 P3B1-III-6/1500	То же. Вращение ножа на опорном изоляторе
400 600 1 000 1 500	P1B1-I-6/400 P1B1-I-6/600 P1B1-I-6/1000 P1B1-I-6/1500	Однополюсный на двух опорных изоляторах
400 600 1 000 1 500	P1B1-II-6/400 P1B1-II-6/600 P1B1-II-6/1000 P1B1-II-6/1500	Однополюсный с одним опорным и одним проходным изолятором. Вращение ножа на проходном изоляторе
400 600 1 000 1 500	P1B1-III-6/400 P1B1-III-6/600 P1B1-III-6/1000 P1B1-III-6/1500	То же. Вращение ножа на опорном изоляторе
400 600 1 000 1 500	P1B1-IV-6/400 P1B1-IV-6/600 P1B1-IV-6/1000 P1B1-IV-6/1500	Однополюсный с двумя проходными изоляторами

<sup>1</sup> Номинальное напряжение при всех способах установки — 6 кв.

В настоящее время промышленность выпускает ряд новых типов разъединителей, технические данные которых приведены в табл. 141 и 142.

Силовые высоковольтные трубчатые предохранители типа ПСВ, предохранители типа ПТВ к трансформаторам напряжения и добавочные сопротивления к предохранителям для трансформаторов напряжения так же, как и разъединители, изготавливают на двух опорных изоляторах или на одном опор-

Таблица 141

## Технические данные разъединителей РВО и РВТ

Тип	Номинальное напряжение в кв	Устойчивость при коротком замыкании			Привод		
		Номинальная сила тока в а	Предельный сквозной ток в ка	Значение			
PBO-22	6	400	44	25,5	14	10,3	Управление
PBO-23	6	600	46	26,5	20	11,0	шальщтальной
PBO-32	10	400	44	25,5	14	10,7	
PBO-33	10	600	46	23,5	20	11,4	
<b>Однополюсные</b>							
PVT-22	6	400	44	25,5	14	39	ПРГ-2М
PVT-23	6	600	46	26,5	20	40,5	ПРТ-2М
PVT-32	10	400	44	25,5	14	42,5	ПРТ-2М
PVT-33	10	600	46	26,5	20	43	ПРТ-2М
<b>Трёхполюсные</b>							

Таблица 142

## Технические данные разъединителей РЛВ

Тип	Номинальное напряжение в кв	Пределенный сквозной ток в ка			Вес в кг	
		Номинальная сила тока в а	Предельный сквозной ток в ка	Значение		
РЛВ-III-6/400	6	400	45	27	10	38,0
РЛВ-III-6/600	6	600	60	35	14,5	39,0
РЛВ-III-10/400	10	400	45	27	10	40,0
РЛВ-III-10/600	10	600	60	35	14,5	41,0

ном и одном проходном изоляторах. Характеристики этих предохранителей приведены в табл. 143 и 144.

Таблица 143

## Характеристики добавочных сопротивлений к предохранителям для трансформаторов напряжения

Тип (номер клавиатурное обозначение)	Номинальное напряжение в кв	Сопротивление в ом	Способ установки	Вес в кг
СДВ-I-6	6	22	На двух опорных изоляторах	10
СДВ-II-III-6	6	22	На одном опорном и одном проходном изоляторах	10
СДВ-IV-6	6	22	На двух проходных изоляторах	10

Таблица 144

## Характеристики предохранителей типов ПСВ и ПТВ

Тип	Номинальное напряжение в кв	Максимальный отключающий ток в а	Способ установки	Плавкая вставка	
				типа	номинальный ток в а
ПСВ-I-6	6	1 500	На двух опорных изоляторах	ВС	2, 3, 5, 7, 5, 10, 20, 30, 40, 50 и 75
ПСВ-II-III-6	6	1 500	На одном опорном и одном проходном изоляторах	ВС	2, 3, 5, 7, 5, 10, 20, 30, 40, 50 и 75
ПСВ-IV-6	6	1 500	На двух проходных изоляторах	ВС	2, 3, 5, 7, 5, 10, 20, 30, 40, 50 и 75
ПТВ-I-6	6	500	На двух опорных изоляторах	ППТ	Не нормируется
ПТВ-II-III-6	6	500	На одном опорном и одном проходном изоляторах	ППТ	То же
ПТВ-IV-6	6	500	На двух проходных изоляторах	ППТ	»

Характеристики выпускаемых в настоящее время предохранителей с кварцевым наполнением, силовых типа ПК и предохранителей к трансформаторам напряжения типа ПКТ, применимых взамен предохранителей ПТВ и сопротивлений СДВ, приведены в табл. 145 и 146.

Таблица 145

## Характеристики силовых предохранителей типа ПК

Тип предохранителя	Номинальное напряжение в кв	Номинальный ток в а	Наибольший отключающий ток в а (3ф)	Наименьший отключающий ток в долях номинального	Наибольшая разрывная мощность (трёхфазная) в мвт	Наибольший отключающий ток короткого замыкания в а	
						номинальное напряжение в кв	наибольший отключающий ток в а (3ф)
ПК-3/20	3	20	40	Не ограничивается	200		
ПК-6/20	6	20	20	То же	200		
ПК-10/20	10	20	12	»	200		
ПК-3/100	3	100	40	1,3	200		
ПК-3/200	3	200	40	1,3	200		
ПК-6/100	6	100	20	1,3	200		
ПК-10/50	10	50	12	1,3	200		

Таблица 146  
Характеристики предохранителей типа ПКТ-10 для трансформаторов напряжения

Тип предохранителя	Номинальное напряжение в кв	Наибольший отключающий ток короткого замыкания в а (эф)	Наибольшая разрывная мощность (трёхфазная) в мвт	Наибольший ток, достигаемый при отключении наибольшего тока короткого замыкания в а
ПКТ-10	3	100	500	160
ПКТ-10	6	85	1 000	300
ПКТ-10	10	50	100	500

В вышеприведённых схемах данного раздела используются реле типов ЭН-65/60Д и ЭП-247, характеристики которых указаны в табл. 147.

Реле обоих типов имеют по одному замкнутому и одному разомкнутому контакту.

## Силовые кабели

Расчёт падения и потери напряжения для кабелей СБ и СБС производят аналогично

Таблица 147

## Характеристики реле ЭН-65/60Д (ЭН-526/60Д) и ЭП-247

Тип реле	Номинальное напряжение в в		Потребляемая мощность в вт	Пределы регулирования и срабатывания		Коэффициент возврата	Разрывная мощность контактов	
	катушки параллельно	катушки последовательно		напряжение в в	время в сек.		постоянный ток в вт	переменный ток в вт
ЭН-65/60Д	120	240	1	0,15 при $U=1,2 U_{уст}$ 0,02—0,03 при $U=2 U_{уст}$	15—60	0,85	50	250
ЭП-247	120	220	15	0,7 $U_{ном}$	0,06—0,07	—	180—400	600

Таблица 148

## Основные электрические характеристики трёхжильных кабелей с медными жилами

Наименование характеристики	Сечение кабеля в $\text{мм}^2$										
	$3 \times 10$	$3 \times 16$	$3 \times 25$	$3 \times 35$	$3 \times 50$	$3 \times 70$	$3 \times 95$	$3 \times 120$	$3 \times 150$	$3 \times 185$	$3 \times 240$
Омическое сопротивление жилы при $15^\circ \text{ в } \Omega/\text{км}$ . . . . .	1,75	1,1	0,7	0,5	0,35	0,25	0,18	0,145	0,116	0,0952	0,0733
Ёмкость одной жилы по отношению к двум другим и свинцовой оболочке ( $C$ ), $\mu\text{Ф}/\text{км}$ : кабеля на 1 000 $\text{в}$ с секторными жилами . . . . .	—	0,33	0,36	0,45	0,63	0,65	0,67	0,68	0,70	0,74	0,85
кабеля на 3 000 $\text{в}$ с секторными жилами . . . . .	—	0,215	0,24	0,30	0,35	0,37	0,425	0,45	0,50	0,60	0,65
кабеля на 3 000 $\text{в}$ с круглыми жилами . . . . .	—	0,20	0,23	0,25	0,26	0,30	0,32	0,34	0,38	—	—
кабеля на 6 000 $\text{в}$ с секторными жилами . . . . .	—	0,19	0,20	0,24	0,28	0,33	0,37	0,40	0,44	0,475	0,52
кабеля на 10 000 $\text{в}$ с секторными жилами . . . . .	—	0,15	0,18	0,20	0,21	0,22	0,23	0,27	0,29	0,32	0,37

расчётом для воздушных линий. Для коротких кабельных линий, кроме вышеуказанных расчётов, проводится также проверка выбранного сечения на допускаемую плотность тока. При мощных источниках питания кабели проверяют на нагрев токами короткого замыкания.

Во всех случаях необходимо учитывать увеличение активного сопротивления жил при повышении температуры более  $+15^\circ$ , для которой обычно даются сопротивления жил в таблицах.

Формула расчёта сопротивления для температуры  $t$ , отличающейся от исходной температуры  $+15^\circ$ ,

$$R_t = R_{15} [1 + \alpha (t - 15)],$$

где  $R_{15}$  — сопротивление при  $15^\circ$ ;

$\alpha$  — температурный коэффициент сопротивления.

В табл. 148 даны величины ёмкостей, измеренные постоянным током. Эти величины хорошо согласуются с величинами эффективной ёмкости, измеренными переменным током, при температуре до  $+40^\circ$ .

Рабочая ёмкость кабеля  $C_p = 1,23 \mu\text{Ф}$ .

Ёмкость двух жил против одной свинцовой оболочки  $C_{11} = 1,53 \mu\text{Ф}$ .

Ёмкость всех жил против свинцовой оболочки  $C_{111} = 1,6 \mu\text{Ф}$ .

Частичная ёмкость между двумя жилами кабеля  $C_{12} = 0,234 \mu\text{Ф}$ .

Выпускаемые в настоящее время кабели имеют ёмкость, мало отличающуюся от указанных величин.

Нагрузки для одиночных кабелей в табл. 149 даны для работы их на постоянном токе.

При прокладке одиночных кабелей в земле, в каналах или трубах нагрузку принимают равной 65% указанных в табл. 149 значений.

В других случаях прокладки кабелей величину нагрузки изменяют в соответствии с коэффициентами, указанными в табл. 150 и 151.

Таблица 149  
Допускаемые расчётные нагрузки для одиночных кабелей с медными жилами, уложенных непосредственно в землю при температуре последней  $+15^\circ$

Номинальное сечение жилы в $\text{мм}^2$	Допускаемый ток в кабелях в а					
	одно-жильных		дву-жильных		трёхжильных с поясной изоляцией	
	до 3 кв	6 кв	10 кв	10 кв	10 кв	10 кв
при наибольшей допустимой температуре жилы кабеля						
80°	80°	80°	65°	60°	60°	80°
1,5	45	35	30	—	—	—
2,5	60	45	41	—	—	35
4	80	60	55	—	—	50
6	105	80	70	—	—	60
10	140	105	95	80	70	85
16	175	140	120	105	95	115
25	235	185	160	135	120	150
35	245	220	190	160	150	175
50	360	270	235	200	180	215
70	440	325	290	245	215	265
95	520	380	340	295	265	310
120	595	435	390	340	310	350
150	675	500	435	390	355	395
185	755	—	490	440	400	450
240	830	—	570	510	460	—

Таблица 150

## Поправочные коэффициенты к величине нагрузки для кабелей, уложенных рядом в землю или в трубы в земле

Расстояние в свету в мм	Число кабелей					
	1	2	3	4	5	6
100	1,0	0,90	0,85	0,80	0,78	0,75
200	1,0	0,92	0,87	0,84	0,82	0,81
300	1,0	0,93	0,90	0,87	0,86	0,85

Таблица 15

Наибольшая температура жили в градусах	Температура почвы в градусах									
	-5	0	+5	+10	+15	+20	+25	+30	+35	+40
80	1,14	1,11	1,08	1,04	1,0	0,96	0,92	0,88	0,83	0,78
65	1,18	1,14	1,10	1,05	1,0	0,95	0,89	0,84	0,77	0,71
60	1,20	1,15	1,12	1,06	1,0	0,94	0,88	0,82	0,75	0,67
50	1,25	1,20	1,14	1,07	1,0	0,93	0,84	0,76	0,66	0,54

Механические характеристики кабелей приведены в табл. 152.

Таблица 152

Кабели СВС					
Сечение жилы в мм <sup>2</sup>	Диаметр по броне в мм	Наруж-ний диаметр в мм	Вес 1000 м в кг	№ барабана	Нормальная строительная длина в м
10	27,4	30,4	2 761	3	800
16	30,3	34,3	3 372	3	600
25	34,0	38,0	4 161	3	550
35	36,0	40,0	4 763	3	500
50	38,9	42,9	5 570	4	450
70	42,0	46,0	6 639	4	400
95	45,8	49,8	8 085	4	350
120	48,8	52,8	9 353	6	300
150	52,6	56,6	10 794	6	275
185	57,1	61,1	12 672	6	250
240	61,7	65,7	15 035	7	225

Соединение кабелей напряжением до 1 000 в производится в чугунных соединительных муфтах (табл. 153), а кабелей напряжением выше 1 000 в — в свинцовых муфтах (трубах) со специальными защитными кожухами.

Таблица 153

## Типы чугунных соединительных муфт для трёхжильных кабелей

Тип муфты	Сечение жилы кабеля в $\text{мм}^2$
C-35-М	До 10
C-50-М	16—35
C-65-М	50—95
C-75-М	120—185

В качестве высоковольтных оконечных муфт применяются муфты КТН-6, изготовленные заводом «Севкабель», и муфты Фирсова.

## Аккумуляторы автоблокировки

Для питания автоблокировки обычно используются кислотные аккумуляторы со свинцовыми пластинами типа АБН-72.

Основные данные аккумуляторов АБН-72 приведены в табл. 154-156.

Таблица 155.

## **Габаритные размеры и вес аккумулятора АБН-72**

Число пла- стин на эле- мент			Длина	Ширина	Высота, включая зажимы	Вес в кг	
положитель- ных	отрица- тельных	средних				без	с
		крайних	в мм		электро- лита	электро- литом	
3	2	2	207±3	128±3	322±5	10,0±0,5	12,7±0,5

Таблица 156

## **Габаритные размеры и вес пластины аккумулятора типа АБН-72**

Пластины	Размеры без ушков в мм			Вес пла- стин в сухом со- стоянии в кг
	длина	ширина	тол- щина	
Положительные	144 ± 1	145 ± 1	6,5 ± 0,3	0,85 ± 0,05
Средние отрица- тельные . . .	144 ± 1	145 ± 1	5,5 ± 0,3	0,68 ± 0,05
Крайние отрица- тельные . . .	144 ± 1	145 ± 1	4,0 ± 0,3	0,48 ± 0,05

Аккумуляторы АБН-72 применяются со стеклянными банками, в которые при установленных пластинах входит около 2 л электролита.

Кроме аккумуляторов АБН-72 для автоблокировки служат также аккумуляторы АБП-66 и АБП-60.

Характеристики их приведены в табл. 157—159.

Габаритные размеры аккумулятора АБП-66:  
высота — 374 *мм*, длина — 219 *мм*, ширина —  
177 *мм*.

Таблица 154

## Электрические характеристики аккумуляторов типа АБН-72

Напряжение в в		Наибольший за- рядный ток в а	Разряд в часах								Режим под- заряда ~ напряжение на элемент в в		
в конце заряда	в конце разряда		2		5		12		24				
			сила тока в а	ёмкость в а·ч									
2,6—2,8	1,8	9	20	40	10	50	5	60	3	72	2,1—2,2		

Таблица 157

## Электрические характеристики аккумуляторов типа АБП-66

Напряжение одного элемента в в		Наибольший зарядный ток в а	Разряд в часах						Режим подзаряда — напряжение на элемент в в				
в конце заряда	в конце разряда		3	5	7,5	10	сила тока в а	ёмкость в а·ч	сила тока в а	ёмкость в а·ч	сила тока в а	ёмкость в а·ч	сила тока в а
2,6—2,8	1,8	18	18	54	12	60	8,8	66	7,2	72	2,1—2,2		

Таблица 158

## Электрические характеристики аккумуляторов типа АБП-60

Номинальное напряжение в в	найбольшая сила тока в а	Заряд		Разряд в часах				напряжение в конце заряда в в	ёмкость в а·ч		
		напряжение в конце заряда в в		50		10					
		сила тока в а	напряжение в а·ч	сила тока в а	напряжение в а·ч	сила тока в а	напряжение в а·ч				
2,0	6	2,65+0,15	1,5	75	1,8	6	60	1,8			

Таблица 159

## Габаритные размеры и вес аккумулятора типа АБП-60

Наружные размеры в мм			Вес в кг	
длина	ширина	высота	без электролита	с электролитом
168+1	111+1	228+1	7,0+0,3	8,1+0,3

Аккумуляторы АБП-66 поставляют в деревянных баках, выложенных внутри свинцом. При установленных пластинах в каждый бак входит около 2 л электролита. Ток саморазряда этих аккумуляторов равен 0,06 а.

Аккумуляторы АБП-60 поставляют в банках из пластмассы. Кроме указанных в таблице режимов, аккумуляторы АБП-60 могут быть разряжаемы в пятичасовом режиме и выдерживают кратковременные нагрузки (в течение 5—10 сек.) током до 20 а. При этом желательно, чтобы интервал между толчками нагрузки был не менее 15—20 мин. Саморазряд у аккумуляторов этого типа значительно больше, чем у типов АБН-72 и АБП-66.

В табл. 160 приведены характеристики импортных аккумуляторов, применяемых на некоторых участках автоблокировки.

Аккумуляторы устанавливаются в стеклянных банках и предназначаются для работы в буферном режиме с непрерывным подзарядом.

Характеристики аккумуляторов автоблокировки типа КХС и EOS

Тип аккумулятора	Размеры элемента в мм			Ёмкость при времени разряда в часах			Вес в кг
	длина	ширина	высота	8	24	72	
КХС-7	201	119	325	54	70	91	12,2
КХС-9	204	119	325	72	93	121	16,7
КХС-13	204	177	333	108	139	181	19,9
КХС-15	204	214	333	126	162	211	20,8
EOS-9	273	206	441	160	—	—	5,99

## Первичные элементы

Для питания устройств автоблокировки применяются медноокисные элементы трёх типов: МОЭ-250, МОЭ-500 и МОЭ-1000.

Основные данные этих элементов приведены в табл. 161.

Основные данные первичных элементов автоблокировки

Тип элемента	Количество пластин	Напряжение в в			Номинальная ёмкость в а·ч	Номинальная сила тока в а	Высота в мм	Длина в мм	Ширина в мм
		отдельных	полюсных	полюсных					
МОЭ-1000	5	4	0,65—0,5	1000	От 1 до 2	456	219	175	
				600	10				
МОЭ-500	3	2	0,65—0,5	500	1	352	179	154	
				300	5				
МОЭ-250	2	1	0,65—0,5	250	0,5	350	147	95	
				150	2,5				

Наружные цинковые пластины элементов имеют две индикаторные панели, указывающие при разрушении соответственно 75% и 100% расхода ёмкости элемента.

Отработанные цинковые пластины заменяются новыми, а отработанные медноокисные пластины могут быть восстановлены и вновь поставлены на работу.

Восстановление положительных пластин может производиться несколько раз (в усло-

виях наших дорог имеется опыт восстановления до 4—5 раз). При смене пластин заменяется также и электролит.

Благодаря низкому внутреннему сопротивлению элемента последний может при коротком замыкании отдать ток до 50 а.

Первичные элементы большой ёмкости других типов практического применения на участках автоблокировки Советского Союза пока не имеют.

### ПИТАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

До последнего времени наиболее широкое распространение на железнодорожной сети Союза имели две системы электрической централизации — механо-электрическая (с ящиком механических зависимостей) и электро-зашёлочная.

Как в той, так и в другой системе необходим переменный и постоянный ток. Для питания ртутных и купроксовых выпрямителей, рельсовых цепей, ламп табло, светофоров и освещения поста используется переменный ток.

Постоянным током питаются рабочие цепи стрелочных электроприводов и контрольные цепи. Постоянный ток для питания устройств получается от аккумуляторных батарей, заряжаемых при помощи ртутных выпрямителей.

В старых установках механо-электрической централизации применялись напряжения рабочей батареи — 136 в, контрольной — 34 в. Система питания была трёхбатарейной с общим количеством аккумуляторов 204 шт.

Одна батарея из 68 аккумуляторов, соединённых последовательно, питала рабочие цепи. Вторая батарея делилась на четыре группы, соединённые между собой параллельно, и питала контрольные цепи. Свободная третья батарея заряжалась ртутным выпрямителем. Второй ртутный выпрямитель стоял в резерве.

Начиная примерно с 1936 г., применяются напряжения рабочей батареи 160 в, а контрольной — 40 в. При этом используется двухбатарейная система с общим количеством аккумуляторов 160 шт.

При двухбатарейной системе для питания контрольных цепей одна из батарей также делится на 4 группы, соединённые между собой параллельно. Вторая батарея питает рабочие цепи. При заряде батарей контрольные цепи продолжают питаться от одной из них. Вторая батарея с последовательно соединёнными аккумуляторами подключается на заряд к одному ртутному выпрямителю. Второй ртутный выпрямитель во время заряда батареи питает рабочие цепи.

Общая схема питания постоянным током при двухбатарейной системе дана на фиг. 527.

В электрозашёлочной централизации при напряжениях батарей 160 и 12 в последние не меняются местами. Контрольная батарея непрерывно подзаряжается сухими купроксовыми выпрямителями. Рабочая батарея одна, поэтому при заряде она снимается с питания рабочих цепей стрелок и заряжается ртутным выпрямителем. Рабочие цепи стрелок во время

заряда батареи питаются от второго ртутного выпрямителя. В случае неисправности одного из ртутников заряд батареи производится одновременно с питанием рабочих цепей от исправного ртутника. Общее количество аккумуляторов 86 шт.

Общая схема питания постоянным током при этой системе приведена на фиг. 528.

В устройствах электрической централизации применяют аккумуляторы типа С. Характеристики наиболее часто используемых аккумуляторов этого типа приведены в табл. 162—163.

Таблица 162  
Электрические характеристики аккумуляторов типа С

Тип аккумулятора	Режим разряда в часах	Гарантированная разрядная ёмкость аккумуляторов		Наибольшая сила тока в а	
		а·ч	при разряде током в а	заряд	разряд
С-1	3	27	9	9	9
	5	30	6		
	10	36	3,6		
С-2	3	54	18	18	18
	5	60	12		
	10	72	7,2		
С-3	3	81	27	27	27
	5	90	18		
	10	108	10,8		
С-4	3	108	36	36	36
	5	120	24		
	10	144	14,4		
С-5	3	135	45	45	45
	5	150	30		
	10	180	18		
С-6	3	162	54	54	54
	5	180	36		
	10	216	21,6		


Таблица 163  
Габаритные размеры одного элемента аккумулятора типа С в мм

Тип аккумулятора	Длина	Ширина	Высота
С-1	80	215	270
С-2	130	215	270
С-3	180	215	270
С-4	215	230	270
С-5	215	230	270
С-6	215	195	480

Аккумуляторы типа С поставляются в стеклянных банках и устанавливаются на стеллажах; размеры их даны в табл. 164.

Типы выпрямительных устройств, ртутных колб и электрические характеристики выпрямителей, применяющихся в электрической централизации, приведены в табл. 165.

Принципиальная схема ртутного выпрямителя типа УРВ-20 изображена на фиг. 529.

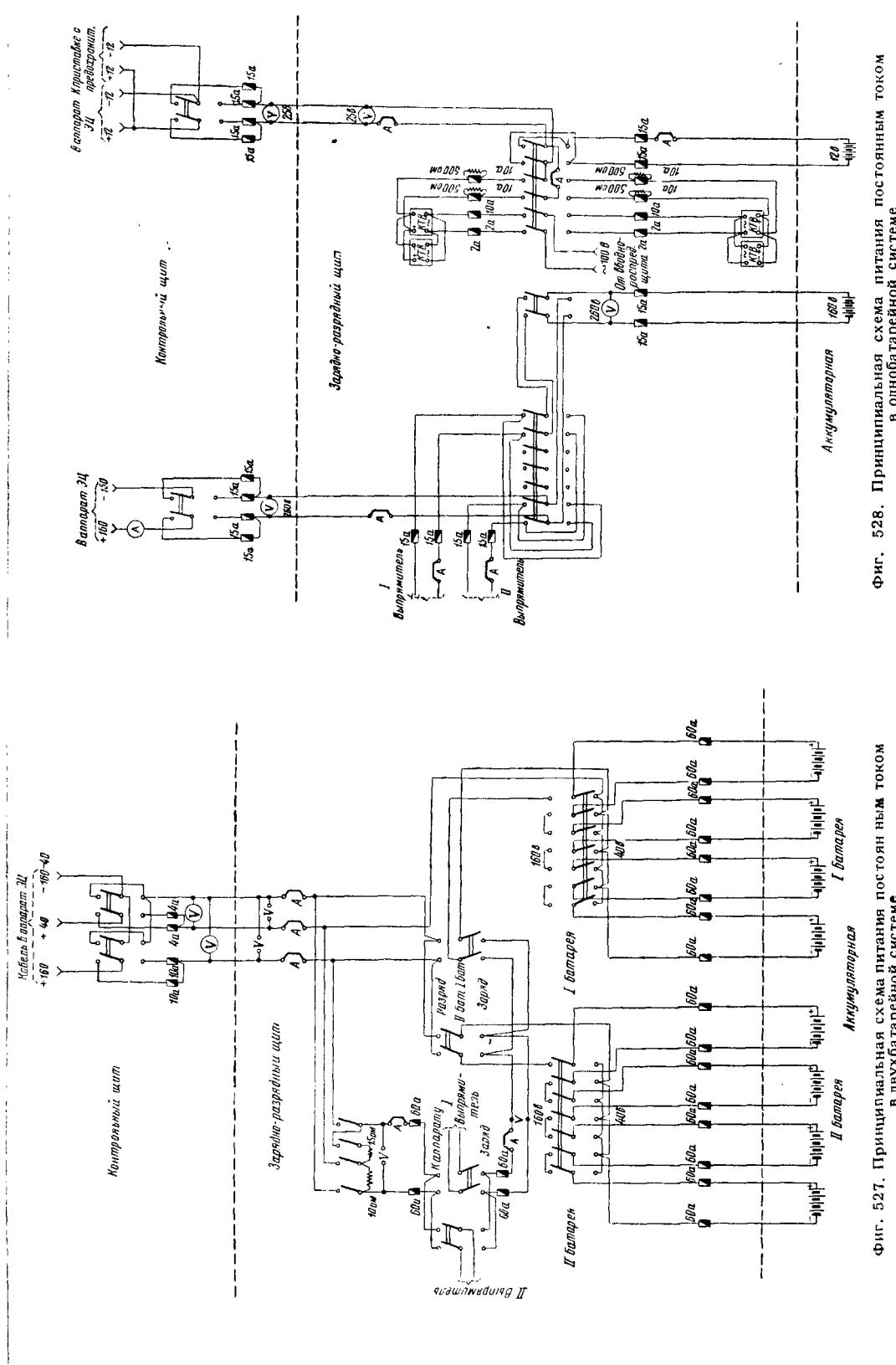

Фиг. 527. Принципиальная схема питания постоянным током в двухбатарейной системе

Таблица 164

Габаритные размеры типовых стеллажей для аккумуляторных батарей электрической централизации

Тип стеллажа	Тип батареи	Количество элементов на стеллажах	Высота		
			Длина	Ширина	в мм
Двухрядный	C1	80	320	4 500	660
Однорядный	C2	20	320	3 300	295
"	C3	20	320	4 300	295
"	C4, C5	20	320	5 660	295
Двухрядный	C1	80	1 250	4 500	630
"	C2	80	1 250	2 300	1 100
"	C3	80	1 250	3 300	1 100
"	C4, C5	80	1 250	4 300	1 100
Однорядный	C4, C5	64	1 250	4 300	920
"	C4, C5	32	1 250	4 300	340
	АБН-72	6	1 250	584	620
	C1	6	1 250	584	620

Выпрямительное устройство типа УРВ-21 для охлаждения колбы имеет вентилятор; в остальном схема его аналогична схеме УРВ-20.

На посты электрической централизации обычно подаётся переменный ток напряжением 380 или 220 в.

Для получения различных напряжений переменного тока, необходимых для питания устройств при механо-электрической и электророзащёлочной централизациях, использовался автотрансформатор типа АОС. Схема этого автотрансформатора приведена на фиг. 530, а электрические данные в табл. 166—168.

В новых установках вместо автотрансформатора АОС применяется трёхфазный трансформатор ТС-20/0,5, схема которого приведена на фиг. 531.

Трансформатор может быть включён в трёхфазную сеть напряжением 380 в. В этом случае напряжение сети подводится к зажимам A, B и C, а зажимы X, Y, Z соединяются накоротко.

Таблица 165

Основные данные ртутных выпрямителей

Тип выпрямителя	Шифр	Тип ртутной колбы	Применяется для батарей	Режим	Переменный ток		Постоянный ток		Примечания
					напряжение в в	сила тока в а	потребляемая мощность в ква	напряжение в в	
УРВ-20	6-К27-160	3ВН-30	До С3 вкл.	Зарядный	380/220	16/28	10,3	160	{ 18-С2 27-С3 7,2-С2 10-С3 20
				Силовой	380/220	7,4/13	4,9	160	
УРВ-21	6-К45-160	3ВН-60	С4-С5	Зарядный	380/220	26/45	17,2	160	{ 36-С4 45-С5 14-2-С4 18-С5 40
				Силовой	380/220	15/26	9,9	160	

Таблица 166

Основные электрические данные автотрансформатора АОС

Первичное напряжение 110 в на клеммах А-Х <sub>1</sub>			Первичное напряжение 110 в на клеммах А-Х <sub>1</sub>		
клеммы	вторичное напряжение в в	мощность в ква	клеммы	вторичное напряжение в в	мощность в ква
X-a7	13,75	2,5	X-a3	68,75	11,5
X-a6	27,50	6,5	X-a2	82,50	20,0
X-a5	41,25	7,0	X-a1	96,25	20,0
X-a4	55,00	7,0	X-a	110,00	20,0

Таблица 167


Основные электрические данные автотрансформатора АОС

Первичное напряжение 220 в на клеммах А-Х <sub>1</sub> ; соединить клеммы а-Х <sub>1</sub>			Первичное напряжение 220 в на клеммах А-Х <sub>1</sub> ; соединить клеммы а-Х <sub>1</sub>		
клеммы	вторичное напряжение в в	мощность в ква	клеммы	вторичное напряжение в в	мощность в ква
X-a7	13,75	2,5	A-a1	123,75	13,5
X-a6	27,50	5,5	A-a2	137,50	18,0
X-a5	41,25	9,0	A-a3	151,25	23,5
X-a4	55,00	10,5	A-a4	165,00	32,5
X-a3	68,75	10,5	A-a5	178,75	49,0
X-a2	82,50	10,5	A-a6	192,50	49,0
X-a1	96,25	10,5	A-a7	206,25	40,0
X-a	110,00	10,5			

Таблица 168

## Основные электрические данные автотрансформатора АОС

Первичное напряжение 110 в на клеммах A-X <sub>1</sub> ; соединить клеммы A-X			Первичное напряжение 110 в на клеммах A-X <sub>1</sub> ; соединить клеммы A-X		
клеммы	вторичное напряжение в в	мощность в ква	клеммы	вторичное напряжение в в	мощность в ква
X <sub>1</sub> -a7	123,75	25,0	X <sub>1</sub> -a3	178,75	14,0
X <sub>1</sub> -a6	137,50	22,5	X <sub>1</sub> -a2	192,50	12,5
X <sub>1</sub> -a5	151,25	19,5	X <sub>1</sub> -a1	206,25	11,5
X <sub>1</sub> -a4	165,00	16,0	X <sub>1</sub> -a	220,00	10,5

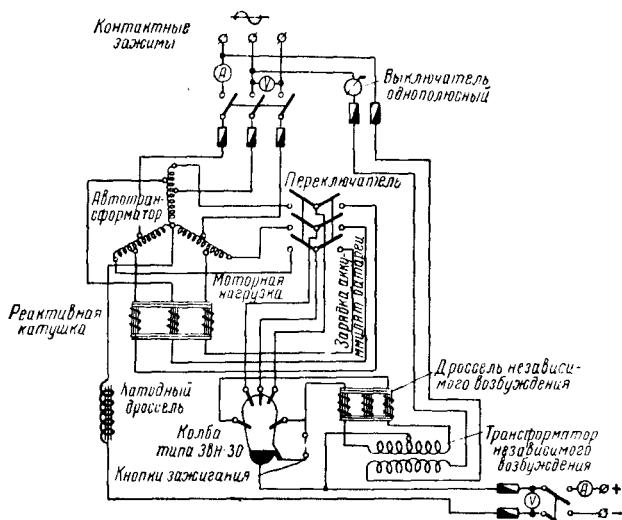

Фиг. 529. Принципиальная схема ртутного выпрямителя типа УРВ-20

При напряжении сети 220 в напряжение подводится к тем же зажимам A, B и C и в то же время эти зажимы соединяются соответственно: A с Z, B с X, C с Y.

С вторичной обмотки низкого напряжения могут быть сняты три напряжения с каждой из трёх фаз, а именно:

- 230 в с зажимов a<sub>1</sub>—b<sub>1</sub>; b<sub>1</sub>—c<sub>1</sub>; c<sub>1</sub>—a<sub>1</sub>;
- 180 в с зажимов a<sub>2</sub>—b<sub>2</sub>; b<sub>2</sub>—c<sub>2</sub>; c<sub>2</sub>—a<sub>2</sub>;
- 115 в с зажимов a<sub>3</sub>—b<sub>3</sub>; b<sub>3</sub>—c<sub>3</sub>; c<sub>3</sub>—a<sub>3</sub>.

При одновременной нагрузке на всех трёх напряжениях суммарный ток нагрузки не должен превышать 50 а.

## Основные характеристики трансформатора ТС-20/0,5


Ток холостого хода в % . . . . .	5,7
Потери холостого хода в вт . . . . .	230
Потери короткого замыкания (при 75°) в вт . . . . .	420
Напряжение короткого замыкания (при 75°) в % . . . . .	4,3
Сопротивление обмотки ВН A-X (при 18°C) в ом . . . . .	0,027
Сопротивление обмотки НН a <sub>1</sub> -b <sub>1</sub> (при 18°C) в ом . . . . .	0,0612
Напряжение испытания изоляции обмоток в кв . . . . .	5
Сопротивление изоляции между обмотками и корпусом (при 18°C) в мегом . . . . .	500
Сопротивление изоляции между обмотками (при 18°C) в мегом . . . . .	500

Распределение переменного тока при обеих системах централизации производится вводно-распределительным щитом.


Для питания светофорных ламп, табло, индикаторов и рельсовых цепей с вводно-распределительного щита переменный ток передаётся к приставным щитам с предохранителями, откуда распределяется по отдельным цепям.

Общая схема питания переменным током дана на фиг. 532.

Для контроля напряжения батарей, переключения их с одних предохранителей на другие—запасные и для переключения светофоров с дневного режима на ночной исполь-

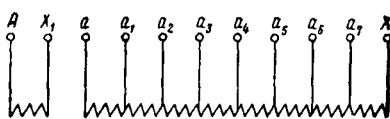

Фиг. 530. Схема автотрансформатора АОС

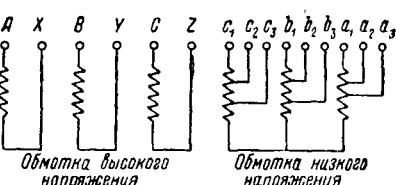

Фиг. 531. Схема трансформатора ТС-20/05

зуется контрольный щит, который устанавливается в аппаратном помещении.

Общая спецификация основного оборудования устройств питания электрической централизации приведена в табл. 169.

Таблица 169  
Основное оборудование устройств питания электрической централизации


Наименование	Количество
Щит вводно-распределительный . . . . .	1
» зарядно-разрядный . . . . .	1
» контролльный . . . . .	1
Приставка с предохранителями к вводно-распределительному щиту . . . . .	По потребности
Выпрямитель ртутный . . . . .	2
Автотрансформатор АОС . . . . .	2
Батарея из 80 аккумуляторов . . . . .	2 или 1
» 6 аккумуляторов . . . . .	1 при электромеханической системе
Выпрямитель купроокисный типа КТВ-1 для подзаряда контрольной 12-вольтовой батареи . . . . .	По потребности

В настоящее время разработаны новые системы питания устройств электрической

централизации, обеспечивающие по сравнению с прежде применявшимися системами:

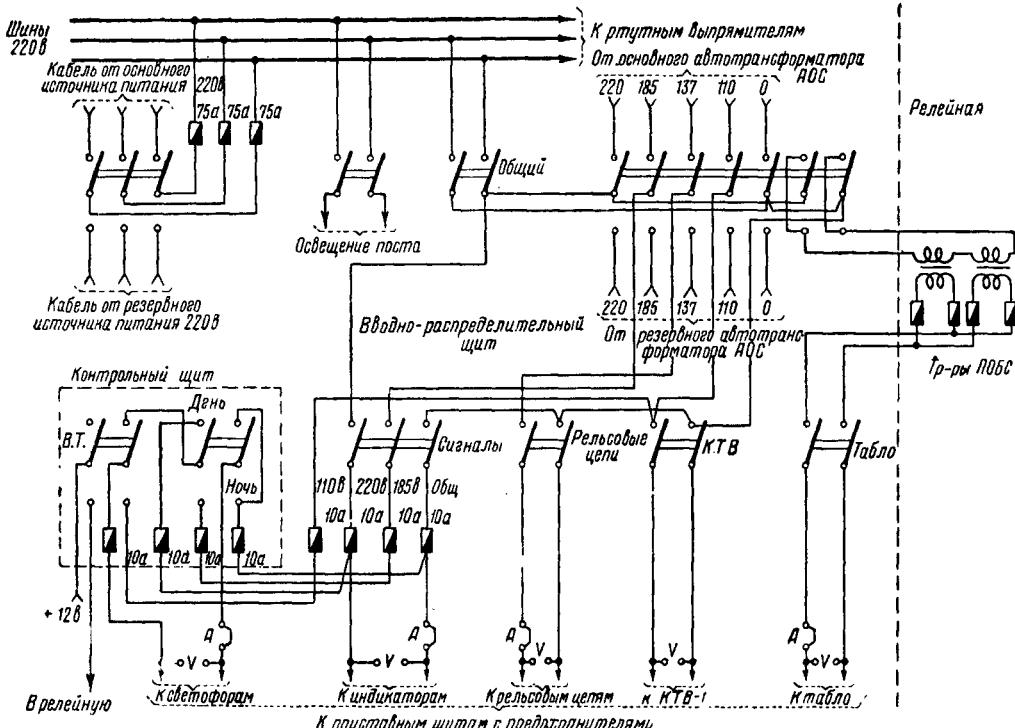- 1) уменьшение габарита зарядно-разрядных устройств;
- 2) минимальную потребность в аккумуляторах;
- 3) полную изоляцию устройств питания от сети переменного тока;
- 4) облегчение и упрощение обслуживания.

взято 24 в с выводом от 12 в. Для этого используют три батареи по 6 аккумуляторов, из которых две специальным переключателем включены на питание контрольных цепей и подзаряжаются непрерывно от селеновых выпрямителей с напряжением 12 в при 10,8 а, а третья находится в резерве и её можно ремонтировать, заряжать или разряжать на сопротивление.



Фиг. 532. Принципиальная схема питания переменным током. Трансформаторы ПОБС (количество пар в зависимости от мощности, потребляемой табло) применяются для изоляции цепи ламп табло от сети переменного тока

Общая схема питающих устройств для крупных станций дана на фиг. 533, 534, 535, а спецификация оборудования приведена в табл. 170.

Первое и второе из перечисленных требований выполняются при помощи пяти групп батарей для питания рабочих цепей.

Каждая из групп батарей состоит из 20 аккумуляторов и даёт напряжение 40 в. Специальным переключателем четыре группы соединяются последовательно и включаются на питание рабочих цепей. Одновременно эти четыре группы непрерывно подзаряжаются сухим селеновым выпрямителем с напряжением 160 в при силе тока до 2 а. Пятая батарея свободна и может ремонтироваться, разряжаться на сопротивление или заряжаться.

При помощи переключателя все группы поочерёдно переключают на заряд и работу. Для заряда свободной группы предусмотрен селеновый выпрямитель с напряжением 40 в при 10,8 а. Так как система предусматривает также и питание новейших устройств централизации, напряжение контрольной батареи


Таблица 170  
Основное оборудование новой системы питания устройств электрической централизации крупных станций

Наименование	Количество
Щит вводно-распределительный переменного тока . . . . .	1
Щит силовой постоянного тока . . . . .	1
Щит контрольный . . . . .	1
Стеллаж для селеновых выпрямителей . . . . .	1
Приставки с предохранителями к вводно-распределительному щиту <sup>1</sup> . . . . .	—
Трансформатор изолирующий . . . . .	2
Батарея из 20 аккумуляторов . . . . .	5
» из 6 аккумуляторов . . . . .	3
Выпрямитель селеновый 160 в 2 а . . . . .	2 <sup>a</sup>
» » 40 в 10,8 а . . . . .	1
» » 12 в 10,8 а . . . . .	4 <sup>b</sup>

<sup>1</sup> Количество по потребности.

<sup>a</sup> Один—резервный, один—рабочий зарядный.


<sup>b</sup> Один—резервный, один—зарядный, два—рабочих.

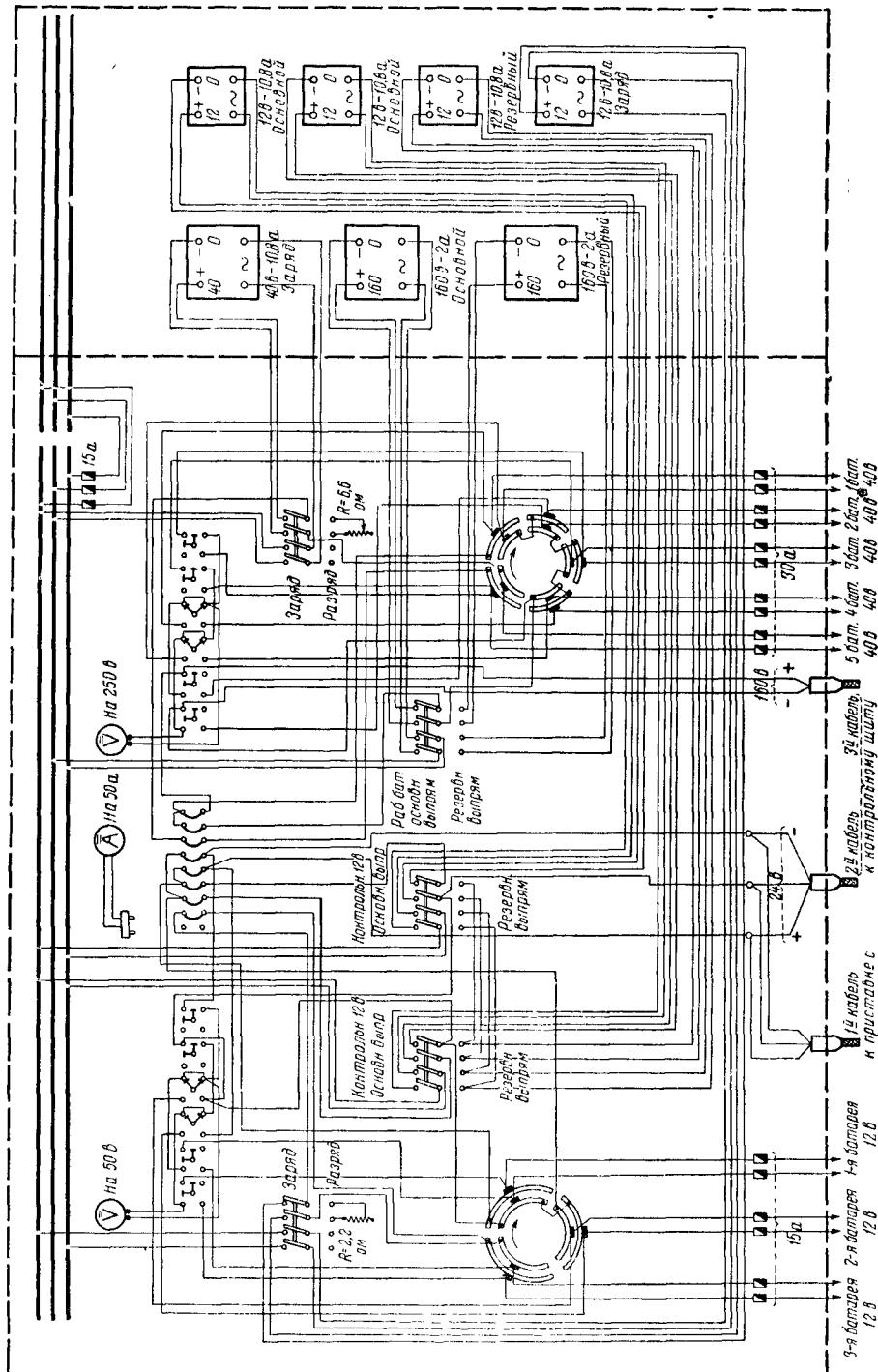

Фиг. 533. Схема цепи постоянного тока и стеклажа сельновых выпрямителей системы питания ЭЦ крупных станций

## Приставки с предохранителями

## Компьютерный монитор

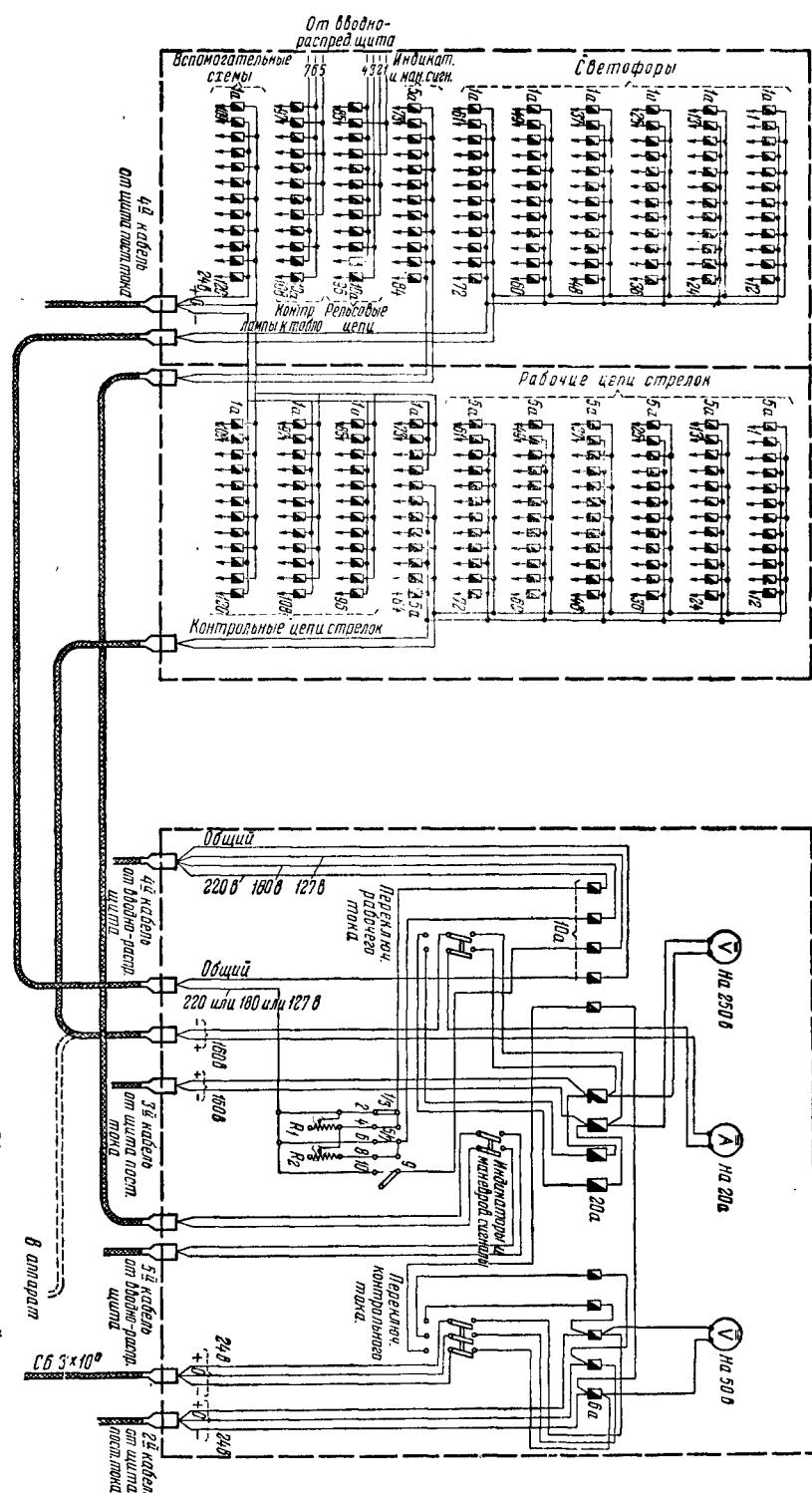


Общее количество аккумуляторов в этой системе — 118.

Уменьшение габарита зарядно-разрядных устройств и облегчение обслуживания до-

Селеновые выпрямители имеют магнитные шунты для регулировки режима подзаряда и дроссели для автоматической регулировки напряжения при заряде батарей.

#### Вводно-распределительный щит переменного тока

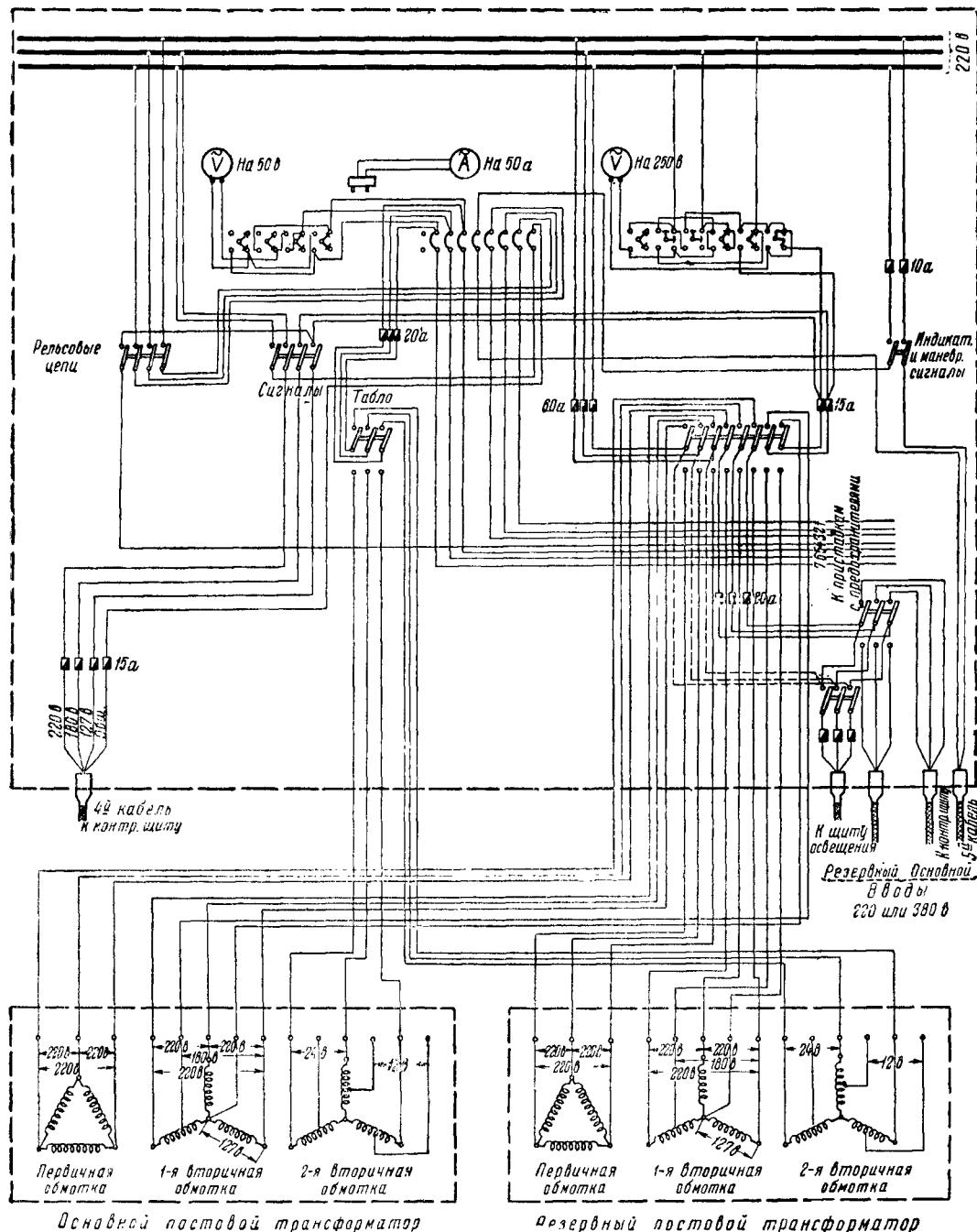


Фиг. 535. Схема вводно-распределительного щита переменного тока системы питания ЭЦ крупных станций

стигается применением для подзаряда и заряда батарей селеновых выпрямителей, конструктивно объединённых на одном стеллаже.

Изоляция от питающей сети достигается применением изолирующего трансформатора вместо автотрансформатора АОС.

В случае применения этой системы при механо-электрической централизации устанавливают только две группы контрольных батарей по 40 в, а при электрозащёлочной централизации — две группы по 12 в с соот-

ветствующими аккумуляторами. Число аккумуляторов уменьшено до 92. Схема переключений чрезвычайно проста и габариты устройств питания значительно меньше, чем для описанных выше систем.

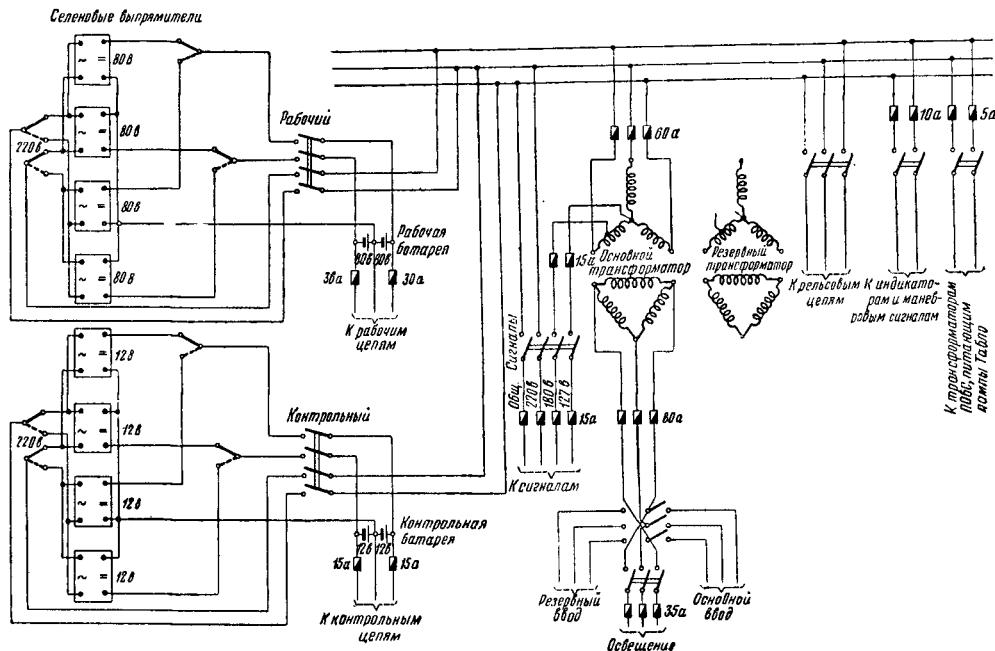

Фиг. 536. Буферная система питания устройств электрической централизации средних станций

вентиляющими селеновыми выпрямителями. Монтаж щитов при этом незначительно меняется.

Схема питания устройств электрической централизации на средних станциях приведена на фиг. 536.

В этой схеме аккумуляторные батареи работают в буфере с селеновыми выпря-

### ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВ СЦБ НА МЕХАНИЗИРОВАННЫХ СОРТИРОВОЧНЫХ ГОРКАХ

Для питания устройств механизированных сортировочных горок переменным током необходимо напряжение 380/220 в (табл. 171). Эта энергия нужна для питания:


Таблица 171

Основное оборудование устройств электроснабжения механизированной сортировочной горки

Наименование	Тип	Колич-	Наименование	Тип	Коли-
		чество			чество
Генератор постоянного тока 230 в, 12 квт . . . . .	ПН-100	1	Амперметр магнитоэлектрический со шкалой:		
Электродвигатель переменного тока 380/220 в, 14,5 квт . . . . .	PRV-108	1	0-50 а . . . . .	ММ	5
Электродвигатель постоянного тока 220 в, 1 квт . . . . .	ПН-5	1	50-0-50 а . . . . .	ММ	1
Однофазный генератор переменного тока (измененный электродвигатель ПН-5) 220 в, 0,57 квт	—	1	Вольтметр электромагнитный со шкалой 0-260 в	ЭН	3
Контактор нормально закрытый с гашением . . . . .	КП-23	1	То же магнитоэлектрический со шкалой 0-260 в . . . . .	ММ	2
Реле . . . . .	РЭ-125	2	Вольтметровый переключатель на 4 цепи тока . . . . .	ПВ-3024	2
Автомат обратного тока . . . . .	IR-50а	1	Рубильник с разрывными ножами и рычажным приводом на:		
Шунтовой регулятор с цепным приводом . . . . .	—	1	400 а . . . . .	РП-4323	6
Амперметр электромагнитный со шкалой:			100 а . . . . .	РП-4303	8
0-500 а . . . . .	ЭН	6	То же двухполюсный на 100 а . . . . .	РП-4	6
0-200 а . . . . .	ЭН	3	Предохранитель трубчатый с бакелитовым патроном на 400 а . . . . .	ПР-1	12
0-120 а . . . . .	ЭН	1	на 100 а . . . . .	ПР	24
0-20 а . . . . .	ЭН	6	на 60 а . . . . .	ПР	12
			Изолятор ребристый . . . . .	СШ-0,5	32

1) моторов, компрессоров и центробежных насосов, 2) устройств СЦБ, 3) радиоузла, 4) освещения постов, компрессорной, 5) мастерских, 6) мотор-генератора для питания устройств постоянным током.

Распределение энергии переменного и постоянного тока производится на пятипанельном щите, схема которого приведена на фиг. 537.

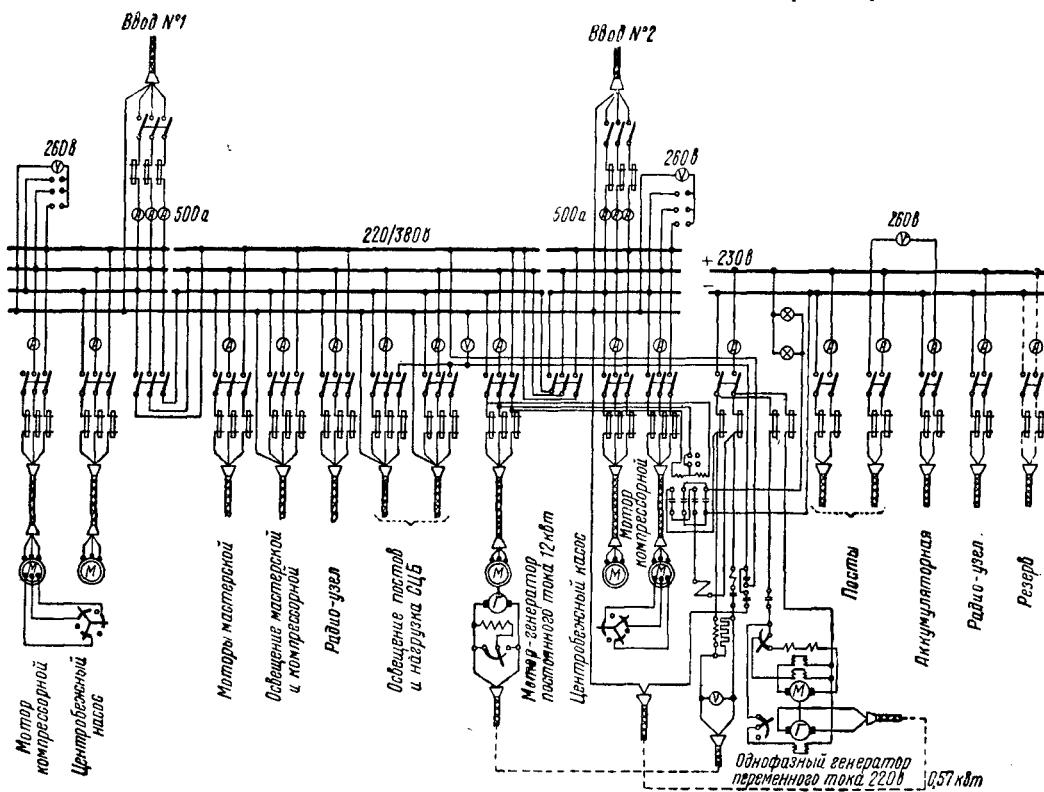

Фиг. 537. Схема щита питания устройств механизированной сортировочной горки

Параллельно основному мотор-генератору постоянного тока включается аккумуляторная батарея напряжением 230 в.

Для питания устройств СЦБ, освещения постов и компрессорной в случае прекращения подачи переменного тока предусматривается генератор переменного тока небольшой мощности, приводимый в действие электродвигателем постоянного тока, включающимся на аккумуляторную батарею.

В некоторых случаях устанавливаются два мощных мотор-генератора, при этом аварийное питание не предусматривается.

Наличие аварийного питания переменным током и количество основных мотор-генераторов обусловливаются местными условиями.

### ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ДРУГИХ УСТРОЙСТВ СЦБ

До последнего времени для питания независимо действующей сигнализации, механической централизации и полуавтоматической блокировки применялись сухие первичные

элементы типов ЗС, 6СМВД и БНС-100 (см. табл. 172).

При питании сухими элементами обычно устанавливаются отдельные батареи для каждого вида приборов (электрозвадочные предупредительные диски, сцепляющие механизмы, повторители семафоров и т. д.).

В настоящее время наряду с указанными типами элементов широко применяются мед-

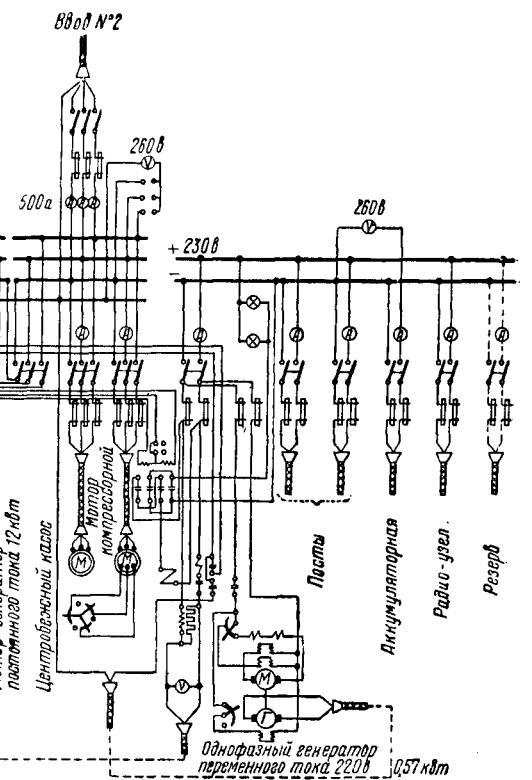


Таблица 172

Характеристики первичных элементов ЗС, 6СМВД и БНС-100

## ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ

1. Аксёнов И. Я., Суязов И. Г. Пособие к изучению Правил технической эксплуатации железных дорог СССР. Трансжелдориздат, М., 1951.
2. Альфёров А. А. Автоблокировка с питанием от силовой линии напряжением 500 в. Трансжелдориздат, М., 1951.
3. Борисов А. В. Проектирование полуавтоматической блокировки. Трансжелдориздат, М., 1947.
4. Борисов Д. П., Вахкин М. И., Кормилицын А. Я., Майшев П. В., Петров Н. М. Устройства СЦБ и их использование. Трансжелдориздат, М., 1948.
5. Борисов Д. П. Двухочковая полуавтоматическая блокировка. Трансжелдориздат, М., 1950.
6. Брылееев А. М., Фонарёв Н. М., Шиляков А. В. Кэб-сигнализация с непрерывным автостопом системы ЦНИИ. Трансжелдориздат, М., 1950.
7. Брылееев А. М. Рельсовые цепи. Трансжелдориздат, М., 1939.
8. Брылееев А. М. Реле, трансформаторы, выпрямители СЦБ и их испытание. Трансжелдориздат, М., 1940.
9. Борисов Д. П. Релейная полуавтоматическая блокировка. Трансжелдориздат, М., 1950.
10. Вахкин М. И. Устройства СЦБ и их содержание. Перегонные устройства. Трансжелдориздат, М., 1947.
11. Данилов М. П. Точечный индуктивно-резонансный автостоп системы А. А. Тацюра. Трансжелдориздат, М., 1947.
12. Диспетчерская централизация под ред. Орешкина К. Ф. Трансжелдориздат, М., 1938.
13. Жильцов П. Н., Назаров Ф. С. Руководство электромеханику и монтёру электрической централизации. Трансжелдориздат, М., 1950.
14. Казаков А. А. Автоблокировка и авторегулировка. Трансжелдориздат, М., 1947.
15. Казаков А. А. Электрическая, диспетчерская и горочная централизация. Трансжелдориздат, М., 1946.
16. Леонов А. А. Точечный индуктивно-резонансный автостоп системы А. А. Тацюра. Трансжелдориздат, М., 1950.
17. Моисеев В. Д. Устройства СЦБ и их содержание. Трансжелдориздат, М., 1940.
18. Наталевич Е. Е., Шастин В. А., Борисов А. В. Механическая централизация на железных дорогах СССР. Трансжелдориздат, М., 1950.
19. Наталевич Е. Е. Механическая централизация стрелок и сигналов. Трансжелдориздат, М., 1940.
20. Наталевич Е. Е. Станционная блокировка. Трансжелдориздат, М., 1949.
21. Неугасов Н. М. и др. Проектирование автоблокировки на железнодорожном транспорте. Трансжелдориздат, М., 1941.
22. Рогинский Н. О., Кутин И. М. Основы кодовой автоблокировки. Трансжелдориздат, М., 1947.
23. Руководство электромеханику и монтёру независимо действующей сигнализации и железнодорожной системы. Трансжелдориздат, М., 1946.
24. Руководство электромеханику и монтёру полуавтоматической блокировки и механической централизации. Трансжелдориздат, М., 1948.
25. Справочник по транспортной связи и СЦБ для электромехаников сигнализации и связи. Под редакцией проф. Рогинского Н. О. Трансжелдориздат, М., 1947-1948.
26. Степанов Н. М. и др. Релейная централизация. Трансжелдориздат, М., 1941.
27. Тишин Г. Д. Кэб-сигнализация с автостопом системы НИИЖТ. Трансжелдориздат, М., 1940.
28. Трегер Д. С. Электро железной дороги и системы Трегера. Трансжелдориздат, М., 1944.

# С В Я З Ъ



## ВИДЫ СВЯЗИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

Все телеграфно-телефонные линии и устройства телефонной и телеграфной связи, имеющиеся на раздельных пунктах, в отделениях, в управлениях железных дорог, а также в Министерстве путей сообщения, образуют в совокупности единую систему транспортной связи. Этот комплекс средств связи используется работниками железнодорожного транспорта для оперативного руководства работой всей сети железных дорог СССР.

Некоторые виды железнодорожной связи предназначены для обеспечения потребностей в связи работников всех служб железнодорожного транспорта, другие—для специальных целей и находятся исключительно в пользовании работников только одной какой-либо службы.

### ОБЩАЯ СЛУЖЕБНАЯ СВЯЗЬ

Линии связи общего служебного пользования связаны друг с другом и образуют в совокупности единую сеть оперативной служебной связи железнодорожного транспорта.

К видам общей служебной связи железнодорожного транспорта относятся:

далняя магистральная телефонная и телеграфная связь; при помощи этих связей осуществляются сношения между Министерством путей сообщения и управлениями железных дорог, а также между управлениями железных дорог;

далняя дорожная телефонная и телеграфная связь, служащие для сношений работников управления дороги с отделениями и крупными железнодорожными узлами, а также последних между собой;

постанционная телефонная и телеграфная связь предназначены для сношений промежуточных станций в пределах определенного участка между собой, а также с отделенческими и участковыми станциями, ограничивающими данный участок;

местная телефонная и телеграфная связь, служащие для взаимных служебных сношений между собой работников различных служб, работающих в одном каком-либо пункте (станция, узел, отделение или управление дороги).

В комплекс устройств местной телефонной связи входят:

- а) центральная телефонная станция (ЦТС) ручного или автоматического обслуживания (РТС или АТС);
- б) установленные у отдельных должностных лиц (так называемых абонентов) телефонные аппараты;
- в) сеть из воздушных или кабельных линий, соединяющая абонентские телефонные аппараты с ЦТС.

При центральных телефонных станциях железнодорожного транспорта, как правило, устраивают междугородную телефонную станцию (МТС) или устанавливают отдельные междугородные коммутаторы, через которые абоненты местной центральной телефонной станции могут получать соединение с линиями дальней магистральной или дорожной телефонной связи, а также постанционной телефонной связи и, таким образом, могут осуществлять телефонные переговоры с любыми другими абонентами, находящимися на любой другой железнодорожной станции своей дороги, в управлении дороги или в МПС. Равным образом возможно соединение и со станциями других дорог всей сети железных дорог Советского Союза.

### СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ СВЯЗИ МАГИСТРАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Магистральная связь совещаний (МСС) служит для проведения руководством МПС оперативных совещаний с работниками управлений дорог и линейных организаций.

Дорожная связь совещаний (ДСС) предназначена для проведения оперативных совещаний руководящих работников управления дороги с работниками отделений дороги и важнейших станций.

Дорожная диспетчерская связь (ДДС), или связь ДГП, используется при оперативных переговорах дорожного диспетчера дороги с дежурными по отделениям дорог и с дежурными по станциям важнейших станций дороги.

## ВНУТРИОТДЕЛЕНЧЕСКИЕ (УЧАСТКОВЫЕ) СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ СВЯЗИ

Поездная межстанционная связь служит для сношений дежурных по станциям соседних станций между собой по вопросам, связанным с движением поездов. Эта связь может быть как телефонной, так и телеграфной.

При телефонной межстанционной поездной связи на станциях, ограничивающих перегон, устанавливают связанные между собой линии телефонные аппараты. В провода данной связи включение каких-либо других телефонных аппаратов категорически запрещается.

Телеграфная межстанционная связь осуществляется посредством установленных на каждом из раздельных пунктов телеграфных аппаратов Морзе, включённых последовательно в один общий провод.

На участках дорог, оборудованных электротрековой системой или путевой полуавтоматической блокировкой, телефонные аппараты, предназначенные для сношений по вопросам движения поездов, включаются в провода этих устройств.

При наличии автоблокировки межстанционная связь осуществляется по специальной двухпроводной цепи.

Поездная диспетчерская телефонная связь используется при разговорах поездного диспетчера с дежурными по станциям, а также для связи с другими раздельными пунктами, входящими в его участок.

Диспетчерская связь энергоснабжения предназначена для сношений энергодиспетчера с дежурными по тяговым подстанциям и с постами контактной сети.

Линейно-путевая телефонная связь служит для переговоров работников службы пути железных дорог по вопросам, касающимся содержания в исправности пути и сооружений.

Связь диспетчера-вагонопредставителя связывает диспетчера-вагонопредставителя с транспортными цехами наиболее важной, с точки зрения объёма перевозок, клиентуры — заводами, элеваторами, новостройками и т. п., а также со стационарными диспетчерами и ДСП соответствующих железнодорожных станций.

Поездная радиосвязь служит для сношений поездного диспетчера и дежурных по станциям с машинистами поездных локомотивов.

При помощи телеграфной связи и информации на подходах к сортировочным станциям осуществляется заблаговременная передача на сортировочную горку сведений, касающихся расположения вагонов в поездах и их сортировки.

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ ВНУТРИСТАНЦИОННОЙ СВЯЗИ

Стрелочная связь предназначена для сношений дежурного по станции со стрелочными постами.

Сеть стрелочной связи устраивается от-

дельно от других видов связи; в провода стрелочной связи не разрешается включение каких-либо других телефонных аппаратов.

Внутристанционная диспетчерская связь служит для сношений станционного (маневрового) диспетчера со станционными работниками, участвующими в технологическом процессе работы станций (дежурными по паркам, стрелочниками и др.). В некоторых случаях в сеть внутристанционной диспетчерской связи включаются громкоговорители, устанавливаемые на территории станции.

Связь грузового диспетчера, устраивается на станциях с большой грузовой работой и служит для переговоров грузового диспетчера с погрузочно-разгрузочными пунктами и складами, товарной и технической конторой и т. п.

Внутристанционная радиотелефонная связь используется для сношений дежурного по горке с машинистами горочных локомотивов и станционного диспетчера с машинистами маневровых локомотивов.

Горочная оповестительная связь одностороннего действия служит для передачи с верхнего горочного поста работникам, участвующим в сортировке поездных составов, всяского рода распоряжений, а также сведений об отцепах при роспуске составов поездов с горки.

Внутри деповская и внутристанционная телефонные связи предназначены для связи дежурного по депо или заводу с работниками цехов.

Односторонняя громкоговорящая связь на вокзалах и в поездах применяется для оповещения пассажиров о прибывающих и отправляющихся поездах, а также для передачи других сведений, относящихся к организации пассажирских перевозок.

Связь общей радиоинформации служит для передачи центрального и местного вещания. В комплекс устройств этого вида односторонней связи входят радиотрансляционные узлы и проводные радиотрансляционные сети, а также многочисленные радиоприёмники, установленные в путевых будках и казармах, в квартирах железнодорожников, в некоторых служебных помещениях и т. п.

Правила технической эксплуатации железных дорог СССР предусматривают применение следующих временных видов связи:

Связь остановившегося в пути поезда с диспетчером. Для этого пассажирские и другие поезда, перевозящие людей, снабжаются телефонными аппаратами.

При остановке поезда на перегоне главный кондуктор при помощи особого приспособления включает телефонный аппарат в цепь диспетчерской связи.

Связь восстановительных поездов, находящихся на перегонах, с диспетчером и со смежными станциями. Для этого может быть использована как телефонная, так и телеграфная связь.

Связь руководителя работ при восстановлении и ремонте различных железнодорожных устройств и сооруже-

ний с диспетчером на всё время производства работ. Такая связь может быть осуществлена при помощи переносных телефонных аппаратов, включаемых в цепь диспетчерской связи.

Телефонная связь руководителями работ с сигналистами, поставленными у сигналов, ограждающих место работ, при производстве путевых работ развернутым фронтом.

Все перечисленные выше специальные виды связи образуют замкнутые сети, не связанные с сетью общей служебной связи железнодорожного транспорта. Исключение составляют линейно-путевая и внутризаводские связи, с которых, в некоторых случаях, имеется возможность выхода на сеть общей служебной связи.

## ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ ПО ПРОВОДАМ

### ОДНОРОДНЫЕ И НЕОДНОРОДНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ

Для передачи сигналов связи на железнодорожном транспорте в настоящее время используют воздушные и кабельные линии. На воздушных линиях применяют провода из цветного металла (твёрдо-тянутые медные и биметаллические) и стальные. Используемые для дальней связи медные провода, имеют диаметр 3,0—4,0 мм. Биметаллические провода, как правило, применяют диаметром 4 мм с номинальной толщиной медной оболочки  $\Delta = 0,4$  мм. Стальные провода, служащие для дальней телефонной и телеграфной связи, а также для всех видов телефонной избирательной связи, имеют диаметр 4 и 5 мм.

Кабели для дальней связи применяют преимущественно четырёхочного типа с медными жилами диаметром 0,9—1,4 мм и с кордально-бумажной или кордально-стиро-флексной изоляцией.

На сетях местной телефонной связи применяют преимущественно воздушные стальные провода диаметром 3 мм и кабели с медными жилами диаметром 0,5 и 0,7 мм с воздушно-бумажной изоляцией.

Линия электрической связи называется однородной, если её электрические свойства (активное сопротивление, индуктивность, ёмкость и проводимость изоляции) одинаковы на всём протяжении её длины.

Если линия состоит из нескольких участков однородных линий различного типа, то её называют неоднородной.

Процессы распространения электромагнитных волн вдоль однородной линии вполне определяются её волновыми параметрами — волновым сопротивлением  $Z$  и постоянной распространения:

$$\gamma = \beta + j\alpha,$$

где  $\beta$  — постоянная затухания;  
 $\alpha$  — фазовая постоянная.

По мере продвижения электромагнитной волны по линии амплитуды напряжения и тока постепенно уменьшаются по закону  $e^{-\beta x}$ , где  $x$  — расстояние от начала линии; одновременно с этим изменяются фазы напряжения и тока на величину, равную  $\alpha x$ . В каждой точке однородной линии распространяющаяся по ней электромагнитная волна встречает одно и то же сопротивление, называемое волновым, которое численно равно отношению напряжения к току волны.

Если электромагнитная волна, двигающаяся в направлении от начала линии к

её концу и называемая падающей волной, достигает конца, нагруженного на сопротивление, равное волновому, то линия полностью поглощается нагрузкой. Если же сопротивление нагрузки не равно волновому сопротивлению, то происходит отражение электромагнитной волны от нагрузки и в этом случае в линии возникает отражённая волна, которая распространяется по направлению к началу линии, где вновь может отразиться.

При наличии несогласованных с волновым сопротивлением линии нагрузок напряжение и ток в каждой точке линии представляют результат сложения всех падающих и всех отражённых волн напряжения и соответственно тока. В этом случае отношение результатирующих значений напряжения и тока, действующих в начале линии, представляет величину входного сопротивления линии. Входное сопротивление отличается от волнового сопротивления и может иметь различные значения, зависящие от сопротивления нагрузки линии, от её длины и от частоты тока.

При наличии несогласованных нагрузок потери мощности определяются не только собственным затуханием  $\beta l$  линии, но и потерями мощности вследствие отражения от нагрузок. Полные потери мощности определяются в таком случае величиной рабочего затухания.

Входное сопротивление и рабочее затухание представляют рабочие параметры линии.

Определения волновых и рабочих параметров линии даны в табл. 1.

Практически всегда следует стремиться нагружать линию на сопротивления, равные её волновому сопротивлению. В этом случае потери мощности будут определяться только величиной  $\beta l$ , а входное сопротивление линии будет равно волновому сопротивлению. В случае, когда нагрузка линии отличается от её волнового сопротивления, для приведения величины сопротивления нагрузки к величине волнового сопротивления применяют согласовывающие устройства в виде трансформаторов и автотрансформаторов.

Основные уравнения для однородной и неоднородной линий и их частные случаи указаны в табл. 2 и 3.

Точные и приближённые формулы для волновых параметров линии даны в табл. 4—6.

В табл. 7 приведены формулы гиперболических функций от комплексной переменной и в табл. 8 — формулы для расчёта рабочих параметров однородной линии.

Таблица 1

Наименование величин	Физический смысл определяемой величины	Определение	Единица измерения
<b>Волновые параметры</b>			
Постоянная затухания $\gamma$	Комплексная величина, характеризующая явление затухания и определяющая сдвиг фаз при распространении вдоль линии электромагнитной волны	$\gamma = \frac{1}{2l} \ln \left  \frac{U_1 I_1}{U_2 I_2} \right $ , где $U_1$ , $I_1$ и $U_2$ , $I_2$ — значения напряжений и токов на входе и выходе линии, нагруженной на сопротивления, равные её волновому сопротивлению; $l$ — длина линии в км	—
Фазовая постоянная $\alpha$	Величина, характеризующая явление затухания напряжения и тока при распространении электромагнитной волны вдоль линии длиной 1 км	Действительная составляющая коэффициента распространения $\gamma$	неп/км
Собственное затухание линии $\beta l$	Величина, характеризующая явление затухания напряжения и тока при распространении электромагнитной волны вдоль линии длиной $l$ км	$\beta l = \frac{1}{2} \ln \left  \frac{U_1 I_1}{U_2 I_2} \right $ , где $U_1$ , $I_1$ и $U_2$ , $I_2$ имеют значения, указанные ранее, и определяются при нагрузке линии на сопротивления, равные её волновому сопротивлению	неп
Волновое сопротивление $Z$	Сопротивление, которое встречает падающую или отражённую электромагнитную волну при своем распространении в каждой точке однородной линии	Отношение между напряжением и током падающей или отражённой электромагнитной волны на длине линии	Абсолютное значение измеряется в омах, а угол — в градусах
<b>Рабочие параметры</b>			
Рабочее затухание $b_P$	Величина, учитывающая потери мощности на перелаче по линии, нагруженной на несогласованные сопротивления	$b_P = \frac{1}{2} \ln \frac{P_1}{P_2}$ ,	неп
Входное сопротивление $Z_{ex}$	Сопротивление, измеренное в начале линии при нагрузке удалённого конца её на любое сопротивление	где $P_1$ — кажущаяся мощность, отдаваемая генератором, включённым в начале линии, согласованному с ним сопротивлению нагрузки, и $P_2$ — кажущаяся мощность, фактически полученная приемником через линию от того же генератора	Абсолютное значение измеряется в омах, а угол — в градусах

Основные уравнения линии

Таблица 2

Тип линии	Схема линии и обозначения напряжений и токов	Уравнения линии	Значения коэффициентов уравнений	Значения величин
Однородная		$U_1 = AU_2 + BI_2$ $I_1 = CU_2 + AI_2$ $\Delta = A^2 - BC - 1$	$A = \operatorname{ch} \gamma l$ $B = Z \operatorname{sh} \gamma l$ $C = \frac{1}{Z} \operatorname{sh} \gamma l$	$\gamma = \beta + j\alpha$ — постоянная распространения $\beta$ — постоянная затухания в $\text{nep}/\text{км}$ ; $\alpha$ — фазовая постоянная в $\text{рад}/\text{км}$ ; $Z$ — волновое сопротивление (модуль $Z$ измеряется в омах)
Неоднородная		Передача слева направо $U_1 = A_1 U_2 + BI_2$ $I_1 = CU_2 + A_2 I_2$ $\Delta = A_1 A_2 - BC = 1$ Передача справа налево $U_2 = A_2 U_1 + BI_1$ $I_2 = CU_1 + A_1 I_1$ $\Delta = A_1 A_2 - BC = 1$	$A_1 = A' A'' + B' C'' =$ $= \operatorname{ch} \gamma_1 l_1 \operatorname{ch} \gamma_2 l_2 +$ $+ \frac{Z_1}{Z_2} \operatorname{sh} \gamma_1 l_1 \operatorname{sh} \gamma_2 l_2$ $A_2 = A' A'' + B' C'' =$ $= \operatorname{ch} \gamma_1 l_1 \operatorname{ch} \gamma_2 l_2 +$ $+ \frac{Z_2}{Z_1} \operatorname{sh} \gamma_1 l_1 \operatorname{sh} \gamma_2 l_2$ $B = A'' B' + A' B'' =$ $= Z_1 \operatorname{sh} \gamma_1 l_1 \operatorname{ch} \gamma_2 l_2 +$ $+ Z_2 \operatorname{sh} \gamma_2 l_2 \operatorname{ch} \gamma_1 l_1$ $C = C' A'' + A' C'' =$ $= \frac{1}{Z_1} \operatorname{sh} \gamma_1 l_1 \operatorname{ch} \gamma_2 l_2 +$ $+ \frac{1}{Z_2} \operatorname{sh} \gamma_2 l_2 \operatorname{ch} \gamma_1 l_1$	

Частные случаи уравнений однородной линии

Таблица 3

Условия работы линии	Схема линии и обозначения напряжений и токов	Уравнения линии
Линия нагружена на согласованные сопротивления		$U_1 = U_2 e^{\gamma l}$ $I_1 = I_2 e^{\gamma l}$
Линия в режиме холостого хода		$U_1 = AU_2 = U_2 \operatorname{ch} \gamma l$ $I_1 = CU_2 = \frac{U_2}{Z} \operatorname{sh} \gamma l$
Линия в режиме короткого замыкания		$U_1 = BI_2 = Z I_2 \operatorname{sh} \gamma l$ $I_1 = AI_2 = I_2 \operatorname{ch} \gamma l$

Формулы для определения длины волны и скорости распространения по однородной линии

Таблица 4

Наименование величины	Расчетная формула	Значения величин
Длина волны	$\lambda = \frac{2\pi}{\alpha} \text{ км}$	$\alpha$ — фазовая постоянная
Скорость распространения	$v = \frac{\omega}{\alpha} \text{ км/сек}$	$\omega = 2\pi f$ , где $f$ — частота в гц

Таблица 5

Точные формулы для волновых параметров однородной линии

Наименование параметра	Расчётная формула	Значения величин
Волновое сопротивление	$Z = \sqrt{\frac{R+j\omega L}{G+j\omega C}} =$ $= \sqrt{\frac{R^2 + \omega^2 L^2}{G^2 + \omega^2 C^2}} e^{-j\frac{\epsilon - \delta}{2}}$	$R$ —активное сопротивление линии в ом/км; $L$ —индуктивность линии в гн/км; $C$ —ёмкость линии в ф/км; $G$ —проводимость изоляции линии в сим/км;
Постоянная распространения	$\gamma = \beta + j\alpha = \sqrt{(R+j\omega L)(G+j\omega C)}$	$\omega = 2\pi f$ , где $f$ —частота в герцах;
Постоянная затухания	$\beta = \sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)(G^2 + \omega^2 C^2)} \sin \frac{\epsilon + \delta}{2}$	$j = \sqrt{-1}$
Фазовая постоянная	$\alpha = \sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)(G^2 + \omega^2 C^2)} \cos \frac{\epsilon + \delta}{2}$	
	В формулах $\epsilon = \operatorname{arctg} \frac{R}{\omega L}$ и $\delta = \operatorname{arctg} \frac{G}{\omega C}$	

Таблица 6

Приближённые формулы для волновых параметров однородной линии

Условия приближения	Наименование параметра	Расчётная формула	Область применения
$R \ll \omega L$ и $G \ll \omega C$	Волновое сопротивление	$Z = \sqrt{\frac{L}{C}} e^{-j\frac{\epsilon - \delta}{2}}$	Пригодны для расчёта волновых параметров: а) воздушных цветных линий в полосе тональных и высоких частот; б) воздушных стальных и кабельных линий в полосе высоких частот
	Постоянная затухания	$\beta = \frac{R}{2Z} + \frac{GZ}{2}$	
	Фазовая постоянная	$\alpha = \omega \sqrt{LC}$	
$R \gg \omega L$ и $G \gg \omega C$	Волновое сопротивление	$Z = \sqrt{\frac{R}{\omega C}} e^{-j45^\circ}$	Пригодны для расчёта волновых параметров однородных кабельных линий в полосе тональных частот
	Постоянная затухания	$\beta = \sqrt{\frac{\omega CR}{2}}$	
	Фазовая постоянная	$\alpha = \sqrt{\frac{\omega CR}{2}}$	

Таблица 7

Формулы гиперболических функций, полезные при электрических расчётах

Определяемая величина	Расчётная формула	Значения величин
Гиперболический синус	$\operatorname{sh} \gamma l = \sqrt{\frac{1}{2} [\operatorname{ch} 2\beta l - \cos 2\alpha l]} e^{j\varphi_1},$	$\gamma = \beta + j\alpha$ — коэффициент распространения; $l$ —длина линии в км
Гиперболический косинус	$\operatorname{ch} \gamma l = \sqrt{\frac{1}{2} [\operatorname{ch} 2\beta l + \cos 2\alpha l]} e^{j\varphi_2},$	
Гиперболический тангенс	$\operatorname{th} \gamma l = \sqrt{\frac{\operatorname{ch} 2\beta l - \cos 2\alpha l}{\operatorname{ch} 2\beta l + \cos 2\alpha l}} e^{j\varphi_3},$ $\operatorname{tg} \varphi_3 = \operatorname{th} \beta l \operatorname{tg} \alpha l$ или $\operatorname{th} \gamma l = \operatorname{th} (\beta \pm j\alpha)l = \frac{\operatorname{sh} 2\beta l \pm j \sin 2\alpha l}{\operatorname{ch} 2\beta l \pm \cos 2\alpha l}$	

Таблица 8

## Формулы для определения рабочих параметров однородной линии

Наименование параметра	Расчётная формула	Значения величин
Входное сопротивление	$Z_{in} = Z_{\infty} \frac{R_H + Z_0}{R_H + Z_{\infty}} =$ $= Z \frac{R_H \operatorname{ch} \gamma l + Z \operatorname{sh} \gamma l}{Z \operatorname{ch} \gamma l + R_H \operatorname{sh} \gamma l} =$ $= Z \operatorname{th} (\gamma l + \varepsilon)$	$R_H$ — сопротивление нагрузки линии; $Z_0 = Z \operatorname{th} \gamma l$ — входное сопротивление линии в режиме короткого замыкания; $Z_{\infty} = Z \operatorname{ch} \gamma l$ — входное сопротивление линии в режиме холостого хода; $\gamma$ — постоянная распространения; $\varepsilon = \operatorname{arth} \frac{R_H}{Z} = \frac{1}{2} \ln \frac{Z+R_H}{Z-R_H}$ $Z$ — волновое сопротивление; $l$ — длина линии в км;
Рабочее затухание	$b_p = \beta l + \ln \left  \frac{R_{H1} + Z}{2 \sqrt{R_{H1} Z}} \right  +$ $+ \ln \left  \frac{R_{H2} + Z}{2 \sqrt{R_{H2} Z}} \right  +$ $+ \ln \left  1 - \frac{R_{H1} - Z}{R_{H1} + Z} \cdot \frac{R_{H2} - Z}{R_{H2} + Z} e^{-2\beta l} \right $	$\beta$ — постоянная затухания; $\gamma$ — постоянная распространения; $Z$ — волновое сопротивление; $R_{H1}$ — сопротивление нагрузки на передающем конце линии; $R_{H2}$ — сопротивление нагрузки на приёмном конце линии; $l$ — длина линии в км

## ПАРАМЕТРЫ ОДНОРОДНЫХ ЛИНИЙ

Значения первичных и вторичных параметров воздушных и кабельных линий связи приведены в табл. 9—20.

Зависимость вторичных параметров  $\beta$  и  $\alpha$  от частоты обуславливает частотные или амплитудные и соответственно фазовые искажения, вносимые линией в передачу сигналов. Частотные искажения на длинных

линиях с усилителями устраняются путём придания кривым усиления усилителей формы, подобной форме кривой затухания линии, и путём применения амплитудных выравнивателей. Фазовые искажения устраняются путём включения в линию фазовых выравнивателей.

Основные технические требования, предъявляемые к воздушным линиям связи, указаны в табл. 21.

Таблица 9

Активное сопротивление и сопротивление изоляции постоянному току двухпроводных линий в кабелях с воздушно-бумажной изоляцией при  $t = 20^{\circ}\text{C}$ 

Наименование параметров	Диаметр жил кабеля в мм							Примечание
	0,5	0,7	0,8	0,9	1,2	1,4	1,8	
Активное сопротивление в $\text{ом}/\text{км}$ . . .	184,0	92,5	69,8	54,6	30,8	22,6	13,7	Кабели с жилами диаметром 0,5 и 0,7 мм с парной скруткой
Сопротивление изоляции в $\text{мгом}\cdot\text{км}$	Не ниже 100							Не ниже 5 000 Кабели с жилами диаметром 0,8 и более миллиметров с четырёхчечётной скруткой

Таблица 10

## Сопротивление изоляции воздушных линий в мегомах на 1 км

Число опор на 1 км линии	Сопротивление изоляции				Число опор на 1 км линии	Сопротивление изоляции				
	проводы по отношению к земле		между проводами			проводы по отношению к земле		между проводами		
	при сухой погоде	при дожде и тумане	при сухой погоде	при дожде и тумане		при сухой погоде	при дожде и тумане	при сухой погоде	при дожде и тумане	
16	30—150	1,5—2,0	60—300	3,0—4,0	25	20—100	1,0—1,2	40—200	2,0—2,4	
20	25—125	1,2—1,5	50—250	2,4—3,0	30	17—80	0,8—1,0	35—160	1,6—2,0	

Таблица 11

## Сопротивление проводов постоянному току в ом на 1 км

Темпера- тура в °C	Провода стальные — диаметр в мм				Провода медные — диаметр в мм				Провода биметаллические $d=4$ мм с толщиной медной оболочки $\Delta=0,4$ мм			
	3		4		5		3		4		5	
	хорошее	Удовлетворительное	хорошее	Удовлетворительное	хорошее	Удовлетворительное	хорошее	Удовлетворительное	хорошее	Удовлетворительное	хорошее	Удовлетворительное
+30	20,4	22,4	11,5	12,6	7,35	8,10	2,62	2,75	1,48	1,55	3,35	3,58
+20	19,5	21,5	11,0	12,1	7,04	7,74	2,52	2,65	1,42	1,49	3,32	3,45
+10	18,7	20,5	10,5	11,6	6,72	7,40	2,42	2,54	1,37	1,43	3,09	3,31
0	17,8	19,5	10,0	11,0	6,39	7,03	2,32	2,44	1,31	1,37	2,96	3,17
-10	16,9	18,6	9,5	10,5	6,08	6,70	2,22	2,33	1,25	1,31	2,82	3,02
-20	16,0	17,6	9,0	9,9	5,76	6,34	2,12	2,23	1,20	1,26	2,69	2,88
-30	15,1	16,6	8,5	9,4	5,44	6,00	2,03	2,13	1,14	1,20	2,56	2,74

Таблица 12

## Параметры медных воздушных линий с проводами диаметром 4 мм

Частота в кГц	Постоянная затухания $\beta$ в мнп/км						Фазовая постоянная $\alpha$ в мрад/км	Волновое сопротивление $Z e^{j\varphi_z}$				
	$a=20$ см			$a=60$ см				$a=20$ см		$a=60$ см		
	лето, сиро $t=20^\circ\text{C}$	изморозь $\Theta=5$ мм, $t=-10^\circ\text{C}$	гололёд $\Theta=5$ мм, $t=-2^\circ\text{C}$	лето, сиро $t=20^\circ\text{C}$	изморозь $\Theta=5$ мм, $t=-10^\circ\text{C}$	гололёд $\Theta=5$ мм, $t=-2^\circ\text{C}$		$Z$ в ом	$\varphi_z$	$Z$ в ом	$\varphi_z$	
5	3,86	3,36	4,47	3,33	2,72	3,64	110	550	-1°31'	677	0	
10	5,37	4,85	6,93	4,41	3,92	5,67	221	548	-0°58'	674	0	
20	7,68	7,78	13,50	6,71	6,31	10,51	441	545	-0°36'	672	0	
30	9,59	10,90	21,00	8,66	8,86	16,75	661	544	-0°27'	670	0	
40	11,30	14,40	30,35	10,40	11,70	23,80	881	543	-0°23'	669	0	
50	12,80	18,20	41,18	11,90	14,70	32,20	1 000	543	0	663	0	
60	14,40	22,00	52,22	13,50	17,70	40,95	1 321	543	0	668	0	
80	17,30	29,20	75,70	16,30	23,70	58,85	1 760	543	0	667	0	
100	20,00	36,00	99,20	19,00	28,70	77,40	2 210	543	0	667	0	
120	22,50	42,40	120,10	21,70	33,60	93,40	2 590	542	0	667	0	
140	24,90	46,90	137,00	24,30	37,80	107,70	3 020	542	0	667	0	
150	26,20	48,90	145,00	25,60	39,60	115,20	3 240	542	0	667	0	

Примечание.  $a$  — расстояние между осями проводов;  $\Theta$  — толщина слоя отложения.

Таблица 13

Параметры медных воздушных линий с проводами диаметром 3 мм

Частота в кГц	Постоянная затухания $\beta$ в $m nep/km$						Фазовая постоянная $\alpha$ в $rad/km$	Волновое сопротивление $Z e^{j\varphi_z}$				
	$a=20$ см			$a=60$ см				$Z$ в ом	$a=20$ см		$a=60$ см	
	лето, сыро $t=20^\circ C$	изморозь $\Theta=5$ мм, $t=-10^\circ C$	гололёд $\Theta=5$ мм, $t=-2^\circ C$	лето, сыро $t=20^\circ C$	изморозь $\Theta=5$ мм, $t=-10^\circ C$	гололёд $\Theta=5$ мм, $t=-2^\circ C$			$\varphi_z^0$	$Z$ в ом	$\varphi_z^0$	
5	5,31	4,72	6,05	4,55	3,82	4,94	110	586	0	716	0	
10	6,79	6,24	8,83	5,91	5,09	7,20	221	584	0	714	0	
20	9,59	9,66	16,15	8,49	7,86	12,95	441	582	0	712	0	
30	11,90	13,30	25,70	10,80	10,80	20,35	661	579	0	709	0	
40	14,00	17,30	36,50	12,60	14,00	28,70	881	578	0	709	0	
50	15,90	21,40	49,60	14,40	17,30	38,70	1 000	578	0	709	0	
60	17,80	25,60	62,40	16,20	20,60	48,50	1 321	576	0	708	0	
80	21,30	33,50	90,80	19,30	27,10	69,80	1 760	576	0	706	0	
100	24,60	40,90	116,80	22,25	32,50	91,20	2 210	576	0	704	0	
120	27,30	46,80	141,40	25,52	37,50	109,80	2 590	576	0	704	0	
140	30,10	52,20	162,70	28,48	41,80	126,40	3 020	576	0	704	0	
150	31,30	54,20	171,90	29,77	43,50	135,00	3 240	575	0	703	0	

Примечание.  $a$ —расстояние между осями проводов;  $\Theta$ —толщина слоя отложения.

Таблица 14

Вторичные параметры двухпроводных линий связи при частоте 800 гц; лето—сыро,  $t=20^\circ C$ 

Род линии	Материал проводов	Диаметр в мм	Расстояние между осями проводов в см	Постоянная затухания $\beta$ в $m nep/km$	Фазовая постоянная $\alpha$ в $rad/km$	Модуль волнового сопротивления $Z$ в ом	Угол при волновом сопротивлении $\varphi_z^0$	Примечание
Воздушная	Медь твёрдотянутая	4	20	2,77	17,8	563	-7°35'	
		4	60	2,33	17,6	690	-6°01'	
		3	20	4,40	18,1	618	-12°20'	
		3	60	3,70	17,9	740	-10°13'	
	Биметалл	4	20	6,11	18,5	610	-17°02'	Толщина медной оболочки $\Delta=0,4$ мм
		4	60	5,14	18,3	733	-14°13'	
Кабельная	Сталь	5	20	14,7	38,6	1 225	-20°07'	
		5	60	13,0	35,2	1 390	-19°10'	
		4	20	16,8	41,7	1 400	-21°09'	
		4	60	14,9	38,0	1 570	-20°18'	
		3	20	19,8	45,0	1 650	-22°25'	
		3	60	17,9	41,7	1 840	-22°23'	
	Медь	0,5	—	119,0	121,0	1 090	-44°28'	Кабели с парной скруткой и воздушно-бумажной изоляцией
		0,7	—	80,0	88,2	760	-43°56'	
		0,8	—	73,5	77,4	646	-43°32'	
		0,9	—	65,7	70,0	588	-43°10'	
		1,2	—	48,8	51,7	424	-41°46'	
		1,4	—	41,5	48,5	356	-40°34'	
		1,8	—	32,0	39,8	276	-38°50'	
	Четвёрочный кабель с кордельно-бумажной изоляцией, неэкранированный	1,2	—	50,5	56,5	420	-41°36'	
		1,4	—	44,2	51,5	356	-40°22'	
		1,8	—	33,5	41,9	276	-31°59'	
	Четвёрочный кабель с кордельно-бумажной изоляцией, экранированный лентой	1,2	—	—	—	—	—	
		1,4	—	—	—	—	—	
		1,8	—	—	—	—	—	

Таблица 15

Параметры биметаллических воздушных линий с проводами диаметром 4 мм и толщиной медной оболочки  $\Delta = 0,4$  мм

Частота в кГц	Постоянная затухания $\beta$ в мнеп/км						Фазовая постоянная $\alpha$ в мрад/км	Волновое сопротивление $Ze^{j\varphi_z}$				
	a=20 см			a=60 см				Z в ом	$\varphi_z^\circ$	a=20 см	a=60 см	
	лето, сыро $t=20^\circ\text{C}$	изморозь $\Theta=5 \text{ мм}, t=-10^\circ\text{C}$	гололёд $\Theta=5 \text{ мм}, t=-2^\circ\text{C}$	лето, сыро $t=20^\circ\text{C}$	изморозь $\Theta=5 \text{ мм}, t=-10^\circ\text{C}$	гололёд $\Theta=5 \text{ мм}, t=-2^\circ\text{C}$						
5	7,43	6,48	8,00	6,23	5,68	—	110	551	0	680	0	
10	8,12	7,20	9,69	6,96	6,81	—	221	548	0	677	0	
20	9,15	9,25	14,80	8,13	8,93	—	441	545	0	673	0	
30	11,28	12,06	22,30	10,08	10,70	—	661	544	0	671	0	
40	12,72	15,30	31,40	11,50	13,22	—	881	543	0	671	0	
50	14,03	18,72	41,80	12,86	15,24	—	1 000	543	0	670	0	
60	16,40	22,45	52,70	14,30	17,32	—	1 321	543	0	670	0	
80	18,06	29,40	76,00	17,03	21,22	—	1 760	543	0	670	0	
100	20,62	35,90	99,30	19,65	25,20	—	2 210	543	0	670	0	
120	23,06	41,10	120,00	22,15	29,06	—	2 590	542	0	669	0	
140	25,32	45,70	138,80	24,58	32,76	—	3 020	542	0	669	0	
150	26,30	47,40	146,20	25,70	34,66	—	3 240	542	0	669	0	

Таблица 16

Параметры стальных линий с проводами диаметром 5 мм

Частота в кГц	Постоянная затухания $\beta$ в мнеп/км						Фазовая постоянная $\alpha$ в мрад/км $a=20 \text{ см}$	Волновое сопротивление $Ze^{j\varphi_z}$				
	a=20 см			a=60 см				Z в ом	$\varphi_z^\circ$	a=20 см	a=60 см	
	лето, сыро $t=20^\circ\text{C}$	изморозь $\Theta=20 \text{ мм}, t=-10^\circ\text{C}$	гололёд $\Theta=5 \text{ мм}, t=-2^\circ\text{C}$	лето, сыро $t=20^\circ\text{C}$	изморозь $\Theta=20 \text{ мм}, t=-10^\circ\text{C}$	гололёд $\Theta=5 \text{ мм}, t=-2^\circ\text{C}$				лето, сыро, $t=20^\circ\text{C}$	лето, сыро, $t=20^\circ\text{C}$	
3	33,70	35,20	38,00	29,20	29,20	32,00	113,00	930	-16°38'	1 072	-15°26'	
5	47,40	49,00	52,52	40,50	40,00	44,00	172,00	845	-15°08'	979	-13°52'	
7	58,50	61,00	65,00	50,00	49,50	54,00	230,00	792	-14°26'	936	-13°06'	
10	73,00	76,00	81,50	61,50	61,50	67,00	312,00	750	-13°15'	884	-11°55'	

Таблица 17

Параметры стальных линий с проводами диаметром 4 мм

Частота в кГц	Постоянная затухания $\beta$ в мнеп/км						Фазовая постоянная $\alpha$ в мрад/км $a=20 \text{ см}$	Волновое сопротивление $Ze^{j\varphi_z}$				
	a=20 см			a=60 см				Z в ом	$\varphi_z^\circ$	a=20 см	a=60 см	
	лето, сыро $t=20^\circ\text{C}$	изморозь $\Theta=20 \text{ мм}, t=-10^\circ\text{C}$	гололёд $\Theta=5 \text{ мм}, t=-2^\circ\text{C}$	лето, сыро $t=20^\circ\text{C}$	изморозь $\Theta=20 \text{ мм}, t=-10^\circ\text{C}$	гололёд $\Theta=5 \text{ мм}, t=-2^\circ\text{C}$				лето, сыро, $t=20^\circ\text{C}$	лето, сыро, $t=20^\circ\text{C}$	
3	38,8	39,9	44,0	33,8	33,9	36,7	120,0	1 042	-17°40'	1 187	-16°38'	
5	53,0	55,9	60,5	46,0	47,0	50,5	184,0	945	-16°12'	1 082	-15°04'	
7	66,3	69,1	75,5	57,5	58,0	63,0	242,0	890	-15°09'	1 026	-14°02'	
10	84,5	87,0	94,3	72,5	72,0	77,6	321,0	840	-14°35'	975	-13°17'	

Примечание к табл. 15, 16, 17. a—расстояние между осями проводов;  $\Theta$ —толщина слоя отложения.

Таблица 18

Параметры однородной кабельной линии четвёрочного типа с кордально-бумажной изоляцией при  $t = 8^\circ\text{C}$

Параметры кабеля	Частота в кГц					Примечание
	0,8	5,0	15,0	40,0	60,0	
$\beta$ в мнеп/км	33	75	102	119	147	
$Z \cos \varphi_z$ в ом	430	210	180	175	175	
$Z \sin \varphi_z$ в ом	-390	-90	-45	-20	-15	Рабочая ёмкость пары жил $C=0,0265 \cdot 10^{-6} \text{ ф/км}$

Таблица 19

**Параметры однородных кабельных линий четвёрочного типа с кордально-бумажной изоляцией  
(неэкранированные четвёрки) при  $t=20^\circ\text{C}$**

Частота в кГц	Диаметр жил в мм					Примечание
	0,8	0,9	1,2	1,4	1,4	
	$\beta$ в мнеп/км	$\beta$ в мнеп/км	$\alpha$ в рад/км	$ Z $ в ом	$\gamma_z$	
5	164,0	137,4	95,7	74,4	0,182	169 $-20^\circ15'$
10	189,0	166,0	109,0	85,0	0,328	149 $-15^\circ22'$
20	220,1	191,2	125,0	106,5	0,650	134 $-9^\circ05'$
30	247,0	218,0	144,0	123,0	0,871	130 $-6^\circ45'$
40	271,0	239,0	163,0	144,0	1,158	130 $-3^\circ58'$
50	299,0	258,0	189,0	164,0	1,475	130 $-1^\circ30'$
60	305,0	277,0	192,0	182,0	1,745	130 $-1^\circ15'$
80	348,0	312,0	212,0	200,0	2,3 0	130 $-1^\circ15'$
100	381,0	349,0	273,0	256,0	2,910	130 $-1^\circ36'$
120	428,2	383,0	303,0	281,0	3,470	130 $-3^\circ58'$
150	478,7	431,0	315,0	324,0	4,310	130 $-3^\circ35'$

Таблица 20

**Параметры однородных кабельных линий четвёрочного типа с кордально-бумажной изоляцией  
(экранированные четвёрки) при  $t=20^\circ\text{C}$**

Частота в кГц	Диаметр жил в мм					Примечание
	0,8	1,2	1,4			
	$\beta$ в мнеп/км	$\beta$ в мнеп/км	$\alpha$ в рад/км	$ Z $ в ом	$\gamma_z$	
5	173,0	101,0	81,5	0,170	157,1 $-25^\circ36'$	
10	203,0	117,8	95,0	0,312	135,0 $-16^\circ20'$	
20	236,0	134,0	109,0	0,607	129,0 $-9^\circ20'$	
30	265,0	153,0	127,3	0,906	128,0 $-6^\circ59'$	
40	291,0	173,5	142,0	1,208	127,0 $-5^\circ49'$	
50	311,0	193,0	159,0	1,500	126,5 $-5^\circ55'$	0,8 $0,0340 \cdot 10^{-6}$
60	332,0	215,0	176,0	1,800	126,5 $-4^\circ33'$	1,2 $0,0355 \cdot 10^{-6}$
80	379,0	260,0	216,0	2,400	126,0 $-3^\circ50'$	1,4 $0,0375 \cdot 10^{-6}$
100	438,0	310,0	253,0	3,015	125,8 $-3^\circ22'$	
120	501,0	364,0	292,0	3,600	125,8 $-3^\circ00'$	
150	564,0	410,0	360,0	4,490	125,8 $-2^\circ34'$	

Таблица 21

**Основные технические требования к воздушным линиям связи**

Нормируемая величина	Технические требования
Вставки воздушных проводов и кабелей в цветные линии	Вставки воздушных проводов другого материала и диаметра в воздушные цветные уплотнённые цепи не допускаются. Кабельные вставки в цветные уплотнённые цепи или устраивают при помощи кабелей с повышенной индуктивностью, согласованных по величине волнового сопротивления с воздушной линией, или используют обычные кабели четвёрочного типа, присоединяемые к воздушной цепи (и стационарным устройствам) при помощи согласовывающего устройства (автотрансформатора), рассчитанного для передаваемой полосы частот
Степень однородности цветной линии	Коэффициент отражения в полосе частот до 30 кГц не должен быть больше 0,4, а от 30 до 150 кГц не больше 0,1
Асимметрия сопротивления постоянному току цветных и стальных линий	Не должна преышать 2,0 ом на усиливательный участок для цветных линий и 5,0 ом для стальных линий
Сопротивление изоляции каждого провода цветной или стальной линии по отношению к земле	Сопротивления плавких предохранителей защитных устройств, включённых в обе провода цепи, не должны отличаться друг от друга более чем на 0,1 ом
	Должно удовлетворять требованиям, указанным в табл. 10

Продолжение табл. 21

Нормируемая величина	Технические требования
Сопротивление изоляции между проводами цветной или стальной линии	Сопротивление изоляции между проводами линии должно примерно равняться сумме сопротивлений изоляции обоих проводов цепи по отношению к земле
Асимметрия сопротивления изоляции проводов цветной или стальной линии по отношению к земле	Не должна превышать 30% (определенается как отношение разности сопротивлений изоляции проводов линии по отношению к земле к меньшей измеренной величине сопротивления изоляции одного из проводов и выражается в процентах)
Асимметрия цветной линии переменному току	Не должна быть меньше 7,5 неп при частоте 800 гц и меньше 5 неп в полосе высоких частот на усиливательный участок
Уровень шума на линии (при отсутствии резко выраженных источников помехи)	Должен быть по меньшей мере на 4 неп ниже измерительного уровня соответствующего канала связи
Переходное затухание	См. раздел «Линии связи и СЦБ»

## ЛИНИИ С ПОВЫШЕННОЙ ИНДУКТИВНОСТЬЮ

Для уменьшения коэффициента затухания линий связи применяют искусственное повышение индуктивности линий.

С развитием техники усиления переменных токов этот способ практически применяют только на кабельных линиях связи. Искусственное увеличение индуктивности кабельных линий достигается следующими способами:

- последовательным включением катушек индуктивности в линию (пупинизация);
- обматыванием жил кабеля двумя-тремя слоями проволоки, изготовленной из магнитного материала;
- наложением на медную жилу слоя магнитодизлектрика.

Наибольшее распространение получил способ повышения индуктивности кабелей при помощи катушек индуктивности, который в основном применяется в следующих случаях:

- для увеличения дальности передачи при телефонировании токами тональной частоты по кабелям;
- для увеличения длины усиливательных участков при уплотнении токами высокой частоты кабелей с жилами с кордально-стироффлексной изоляцией;

в) для согласования электрических характеристик вводных и промежуточных кабельных вставок с характеристиками воздушных уплотненных цепей.

Кабели с жилами, обмотанными проволокой из магнитного материала, используют преимущественно для прокладки под водой.

Кабели с магнитодизлектриком применяют для вставок в воздушные уплотненные цветные цепи.

### Кабели с повышенной при помощи катушек индуктивностью

В кабеле для передачи тональных частот, как правило, повышают индуктивность как основных, так и искусственных цепей.

В высокочастотных кабелях повышают индуктивность только основных цепей.

Электрические характеристики катушек индуктивности некоторых типов приведены в табл. 22.

Параметры кабелей с повышенной при помощи катушек индуктивностью рассчитываются по формулам, приведенным в табл. 23.

Системы повышения индуктивности современных кабелей связи указаны в табл. 24.

Значения параметров некоторых кабелей с повышенной индуктивностью приведены в табл. 25—27.

Таблица 22

### Электрические характеристики кабельных катушек индуктивности

Индуктивность катушек $L_s$ в гн	Частота в гц	Сопротивление катушек $R_s$ в ом		Емкость катушек $C_s$ в мкмкф		Примечания
		основная цепь	искусственная цепь	основная цепь	искусственная цепь	
140/56,	0	8,6	4,3	2 500	1 200	1. В числителе графы «Индуктивность катушек» указана индуктивность катушки основной цепи, а в знаменателе — индуктивность катушки искусственной цепи. 2. Сопротивление изоляции, измеренное между обмоткой одного комплекта катушек и всеми другими обмотками и ящиком, должно быть не ниже 20 000 мом при $t = 15^\circ \text{C}$ .
	800	10,1	4,8	2 500	1 200	
	1 800	12,8	5,8	2 500	1 200	
1,75	0	0,7	—	250	—	3. Пробивное напряжение между обмотками одной катушки должно быть не ниже 1 500 в, а между обмоткой и ящиком — не ниже 2 500 в (эффективные значения)
	30 000	0,9	—	250	—	
	60 000	1,3	—	250	—	
1,00	0	0,6	—	200	—	
	30 000	0,7	—	200	—	
	60 000	1,25	—	200	—	

Таблица 23

Формулы для расчёта параметров кабелей с повышенной при помощи катушек индуктивностью

Наименование параметра	Расчётная формула	Значения величин
Индуктивность звена линии с повышенной индуктивностью	$L_{38} = L_K s + L_S \text{ гн}$	$R_K$ — сопротивление кабеля в $\text{ом}/\text{км}$ ; $L_K$ — индуктивность кабеля в $\text{гн}/\text{км}$ ; $L_S$ — индуктивность катушки в $\text{гн}$ ; $s$ — расстояние между катушками в $\text{км}$ ;
Ёмкость звена линии с повышенной индуктивностью	$C_{38} = C_K s + C_S \phi$	$C_K$ — ёмкость кабеля в $\text{ф}/\text{км}$ ; $C_S$ — ёмкость катушки;
Проводимость изоляции звена линии с повышенной индуктивностью	$G_{38} = 2\pi f(C_K s \operatorname{tg}\delta_K + C_S \operatorname{tg}\delta_S) \text{ сим}$	$\operatorname{tg}\delta_K$ — тангенс угла диэлектрических потерь кабеля; $\operatorname{tg}\delta_S$ — тангенс угла диэлектрических потерь изоляции катушки; $f$ — частота тока в $\text{гц}$
Предельная частота линии с повышенной индуктивностью	$f_{np} = \frac{1}{\sqrt{L_{38} C_{38}}} \text{ гц}$	Для основной цепи
Затухание звена линии с повышенной индуктивностью	$b_0 = \frac{\kappa b_0}{\sqrt{1 - \tau_i^2}} \text{ nep}$ $b_0 = \frac{R_K s \left(1 - \frac{2}{3} \tau_i^2\right) + R_S}{2} \sqrt{\frac{C_{38}}{L_{38}}} + \frac{G_{38}}{2} \sqrt{\frac{L_{38}}{C_{38}}}$ $\kappa = \sqrt{\frac{2x}{x + \sqrt{x^2 + 1}}}$ $x = \frac{\tau_i(1 - \tau_i^2)}{b_0}$ $\tau_i = \frac{f}{f_{np}}$ $\beta = \frac{b}{s} \text{ nep/km}$	$R_S = R_{so} + 2R_{su}'$ Для искусственной цепи $R_S = R_{su} + \frac{R_{so}'}{2}$ $R_{so}$ — сопротивление переменному току катушки основной цепи; $R_{su}$ — то же, но искусственной цепи; $R_{so}'$ — сопротивление постоянному току катушки основной цепи $R_{su}'$ — то же, но искусственной цепи
Постоянная затухания линии с повышенной индуктивностью	$a = \arcsin \frac{2\tau_i}{\kappa} \sqrt{1 - \tau_i^2} \text{ радиан}$	$\beta$ — определяется по предыдущей формуле данной таблицы
Постоянная сдвига фаз звена линии с повышенной индуктивностью	$\alpha = \frac{a}{s} \text{ радиан/км}$	
Постоянная сдвига фаз линии с повышенной индуктивностью	$Z_1 \cos \varphi = \sqrt{\frac{L_{38}}{C_{38}}} - \frac{1}{\kappa \sqrt{1 - \tau_i^2}} \text{ ом}$	
Активная составляющая характеристического сопротивления линии с повышенной индуктивностью при окончании полуучастком	$Z_1 \sin \varphi = -\frac{b}{2} \sqrt{\frac{L_{38}}{C_{38}}} \frac{1}{\tau_i(1 - \tau_i^2)} \text{ ом}$	
То же, но реактивная составляющая	$Z_2 \cos \varphi = \sqrt{\frac{L_{38}}{C_{38}}} \sqrt{\frac{1 - \tau_i^2}{\kappa}} \text{ ом}$	
Активная составляющая характеристического сопротивления линии с повышенной индуктивностью при окончании полукатушкой	$Z_2 \sin \varphi = -\frac{b}{2} \sqrt{\frac{L_{38}}{C_{38}}} \frac{1}{\tau_i} \text{ ом}$	
То же, но реактивная составляющая		

Системы повышения индуктивности современных кабелей связи

Таблица 24

Степень повышения индуктивности	Система <sup>1</sup> повышения индуктивности	Наименование цепи	Расстояние между катушками в км	Индуктивность катушки в мН	Пределенная частота в Гц	Полоса передаваемых частот в Гц	Область применения
Средняя	1,7—140/56	Основная . . . . . Искусственная . . . . .	1,7 1,7	140 56	3 500 4 300	300—2 400 300—2 400	Короткие дальние и избирательные связи в кабелях с двойной парной скруткой
Средняя	1,7—140/83	Основная . . . . . Искусственная . . . . .	1,7 1,7	140 83	3 500 2 800	300—2 400 300—2 000	То же, но в кабелях со звездной скруткой
Средняя	1,7—190/70	Основная . . . . . Искусственная . . . . .	1,7 1,7	100 70	4 800 3 500	300—3 400 300—2 400	То же
Весьма лёгкая	0,425—1,0	Основная . . . . .	0,425	1	81 000	0—60 000	Дальние связи на высокой частоте в кабелях с кордально-бумажной изоляцией
Весьма лёгкая	0,284—1,75	Основная . . . . .	0,284	1,75	87 000	0—60 000	То же, но в кабелях с кордально-стиролфлексной изоляцией

<sup>1</sup> Первое число обозначает расстояние между катушками, второе — индуктивность основной цепи, третье (если имеется) — индуктивность искусственной цепи.

**Параметры кабеля с повышенной при помощи катушек индуктивностью ( $d_0 = 1,2$  мм; скрутка жил звездная;  $L_s = 100/70$  мГн;  $s = 1700$  м;  $t = 20^\circ\text{C}$ )**

Таблица 25

№ по пор.	$f$ в $\text{Гц}$	$R_{3\theta}$ в $\Omega$	$R_s$ в $\Omega$	$G_{3\theta}$ в $\mu\text{мкСм}$	в $\text{nep}/\text{км}$	в $\text{рад}/\text{км}$	При окончании полуучастком		При окончании полукатушкой	
							$Z_1 \cos \varphi$	$-Z_1 \sin \varphi$	$Z_2 \cos \varphi$	$-Z_2 \sin \varphi$
<b>Основная цепь: <math>L_s = 100 \text{ мГн}; L_{3\theta} = 101,2 \text{ мГн}; C_{3\theta} = 0,0465 \text{ мкФ}</math></b>										
1	300	52,36	10,5	0,42	0,0118	0,104	1 430	204,0	1 440	202,0
2	800	52,36	11,8	1,13	0,0126	0,216	1 500	84,4	1 430	80,0
3	1 400	52,39	13,4	2,00	0,0138	0,356	1 500	59,5	1 330	49,5
4	2 000	52,46	16,1	2,86	0,0157	0,540	1 800	58,0	1 150	38,2
5	3 000	52,53	22,3	4,27	0,0160	0,826	2 400	74,0	1 030	40,3
<b>Искусственная цепь: <math>L_s = 70 \text{ мГн}; L_{3\theta} = 70,6 \text{ мГн}; C_{3\theta} = 0,103 \text{ мкФ}</math></b>										
1	300	26,18	5,12	0,90	0,0121	0,118	820	138,0	816	138,0
2	800	26,18	5,60	2,40	0,0137	0,317	826	55,0	796	54,0
3	1 400	26,21	6,33	4,22	0,0136	0,516	855	36,7	763	32,0
4	2 400	26,27	7,70	7,23	0,0166	1,000	1 070	36,3	542	18,4

Таблица 26

Таблица 27

## **Параметры кабеля с часто включёнными катушками индуктивности и кордельно-бумажной изоляцией**

[ $d_0 = 1,2$  мм (медь) или  $1,55$  мм (алюминий); скрутка жил звёздная;  $L_s = 1,0$  м;  $s = 0,425$  км;

$$C_v = 0.0265 \text{ } \mu\text{k}\phi/\text{km}; \text{ } t = 8^\circ\text{C}$$

**Параметры кабеля с частотно-кодирующими катушками индуктивности и кордально-стриофлексной изоляцией**

[ $d_0 = 1,2$  мм (медь) или  $1,55$  мм (алюминий); скрутка жил звёздная;  $L_s = 1,75$  м;  $s = 0,284$  км;

$$C_E = 0.0235 \text{ } \mu\text{k}\phi/\text{km}; \text{ } t = 8^\circ\text{C}$$

№ по пор.		$R_{38} \text{ в } OM$	$R_S \text{ в } OM$	$\beta_1 \text{ в } Altitude/km$	При окончании полуночью
5	3	8,26	0	0,66	
4	5	8,26	0,034	0,67	
3	30	8,59	0,210	0,69	
2	60	10,57	1,258	0,91	
1	88	13,96	2,515	1,30	

**Повышение индуктивности кабелей, используемых для вставок в воздушные уплотнённые цветные цепи**

Для устройства вставок в воздушные цепи может быть использован кабель с медными жилами диаметром 1,2 мм, с кордельно-стyroфлексной изоляцией и со звёздной скруткой жил. При повышении индуктивности длинных кабельных вставок используют компенсированную систему повышения индуктивности, характеризующуюся применением на концах вставки окончаний типа последовательно-производных и параллельно-производных полузвеньев фильтров типа  $m$  (см. ниже электрические фильтры). Предельная частота кабеля в этом случае принимается  $f_{np} = 1,43 f_{max}$ , где  $f_{max}$  — максимально передаваемая частота. Индуктивность катушек для кабеля со стyroфлексом-кордельной изоляцией составляет  $L_s = 0,73 \text{ мГн}$ , расстояние между катушками  $s = 120 \text{ м}$ .

Для повышения индуктивности коротких кабельных вставок (длиной до 100 м) используют упрощённую систему, для которой

$$f_{np} = (3,3 \div 4,0) f_{max}.$$

**Параметры кабеля с магнитодиэлектриком**

Параметры кабеля с магнитодиэлектриком, пригодного для кабелирования участков цветных уплотнённых цепей, даны в табл. 28.

Более подробно вопросы повышения индуктивности кабелей и применения их для вставок в воздушные линии освещены в специальной литературе [1, 38, 41, 45].

**Четырёхполюсные контуры  
(четырёхполюсники)**

Четырёхполюсными контурами называются контуры, составленные в общем случае из полных сопротивлений, имеющие пару входных и пару выходных зажимов и предназначенные для передачи энергии.

Если четырёхполюсный контур не содержит внутри себя источников энергии, то его

Таблица 28  
Параметры кабеля с магнитодиэлектриком  
(медные жилы  $d = 1,4 \text{ мм}$ ;  $t = 8^\circ\text{C}$ )

$f, \text{ кц}$	$\beta, \text{ в мин/км}$	$\rho, \text{ м}\cdot\text{рад/км}$	$R, \Omega$	$Z, \Omega$	$\omega, \text{ рад/с}$	Примечание
0,3	16,1	0,0226	591	$-35^\circ 30'$		
1,0	19,0	0,0571	590	$-20^\circ 30'$		
3,0	22,0	0,2650	515	$-40^\circ 55'$		
10,0	23,7	0,5290	510	$-2^\circ 33'$		
20,0	23,2	1,0500	509	$-1^\circ 22'$		
30,0	27,5	1,5900	509	$-1^\circ 00'$		
60,0	36,1	3,1800	503	$-0^\circ 39'$		

называют пассивным. Если же внутри четырёхполюсника имеются источники энергии, то его называют активным.

Пассивные четырёхполюсники с со средоточенными постоянными получили широкое применение в технике связи. К ним относятся: трансформаторы, фильтры, выравниватели, искусственные линии и т. п. Примером активного четырёхполюсника может служить электронная лампа, работающая в режиме усилителя.

Определения основных параметров четырёхполюсника даны в табл. 29.

В табл. 30 приведены основные уравнения пассивных четырёхполюсников, а в табл. 31 — формулы для расчёта рабочих параметров несимметричного четырёхполюсника.

В табл. 32 указаны формулы для расчёта элементов четырёхполюсников основных типов.

В табл. 33 и 34 даны формулы для расчёта рабочего затухания при последовательном соединении четырёхполюсников.

Таблица 29  
Определение основных параметров несимметричного четырёхполюсника

Наименование величины	Определение	Единица измерения
Постоянная передачи	$g = -\frac{1}{2} \ln \frac{U_1 I_1}{U_2 I_2}$ , где $U_1$ , $I_1$ и $U_2$ , $I_2$ — значения напряжений и токов на входе и выходе четырёхполюсника при нагрузке его на сопротивления, равные его характеристическим сопротивлениям	—
Собственное затухание, $b$	Действительная составляющая постоянной передачи	неп
Фазовая постоянная, $a$	Минимальная составляющая постоянной передачи	рад
Характеристические сопротивления	Характеристические сопротивления $W_1$ и $W_2$ несимметричного четырёхполюсника представляют собой такие сопротивления, которые удовлетворяют следующим условиям: если нагрузить одну из пар полюсов четырёхполюсника на сопротивление $W_2$ , то входное сопротивление четырёхполюсника на другой стороне получится равным $W_1$ , и наоборот.	Модуль измеряется в омах, аргумент — в градусах

Таблица 30

## Основные уравнения четырёхполюсного контура

Тип четырёхполюсника	Схема четырёхполюсника и обозначения напряжений и токов	Уравнения четырёхполюсника	Значения коэффициентов уравнения	Значения величин
Несимметричный		$U_1 = A_1 U_2 + B I_2$ $I_1 = C U_2 + A_1 I_2$ $\Delta = A_1 A_2 - BC = 1$	$A_1 = \sqrt{\frac{W_1}{W_2}} \operatorname{ch} g$ $A_2 = \sqrt{\frac{W_2}{W_1}} \operatorname{ch} g$	$g = b + ja$ $g$ — постоянная передачи $b$ — постоянная затухания в неп $a$ — фазовая постоянная в рад
		$U'_2 = A_2 U'_1 + B I'_1$ $I'_2 = C U'_1 + A_2 I'_1$ $\Delta = A_1 A_2 - BC = 1$	$B = \sqrt{W_1 W_2} \operatorname{sh} g$ $C = \frac{\operatorname{sh} g}{\sqrt{W_1 W_2}}$	
Симметричный		$U_1 = A U_2 + B I_2$ $I_1 = C U_2 + A I_2$ $\Delta = A^2 - BC = 1$	$A = \operatorname{ch} g$ $B = W \operatorname{sh} g$ $C = \frac{\operatorname{sh} g}{W}$	$W$ — характеристическое сопротивление
		$U'_2 = A U'_1 + B I'_1$ $I'_2 = C U'_1 + A I'_1$ $\Delta = A^2 - BC = 1$		

Таблица 31

## Формулы для расчёта рабочих параметров несимметричного четырёхполюсника

Наименование параметра	Расчётная формула	Значения величин
Входное сопротивление	$Z_{ex_1} = Z_{\infty_1} \frac{Z_{o_2} + R_{H_2}}{Z_{\infty_1} + R_{H_2}} =$ $= W_1 \frac{R_{H_2} \operatorname{ch} g + W_2 \operatorname{sh} g}{R_{H_2} \operatorname{sh} g + W_2 \operatorname{ch} g} =$ $= W_1 \operatorname{th}(g + \varepsilon_2);$ $Z_{ex_2} = Z_{\infty_2} \frac{Z_{o_1} + R_{H_1}}{Z_{\infty_2} + R_{H_1}} =$ $= W_2 \frac{R_{H_1} \operatorname{ch} g + W_1 \operatorname{sh} g}{R_{H_1} \operatorname{sh} g + W_1 \operatorname{ch} g} =$ $= W_2 \operatorname{th}(g + \varepsilon_1)$	$R_H$ — сопротивление нагрузки; $Z_{o_1} = W_1 \operatorname{th} g$ — входное сопротивление четырёхполюсника в режиме короткого замыкания для направления (1,1) — (2,2); $Z_{\infty_1} = W_1 \operatorname{cthg}$ — то же, но в режиме холостого хода; $Z_{o_2} = W_2 \operatorname{th} g$ — входное сопротивление четырёхполюсника в режиме короткого замыкания для направления (2,2) — (1,1); $Z_{\infty_2} = W_2 \operatorname{cthg}$ — то же, но в режиме холостого хода; $g = b + ja$ — постоянная передачи; $W_1$ и $W_2$ — характеристические сопротивления; $\varepsilon_1 = \operatorname{arth} \frac{R_{H_1}}{W_1} = \frac{1}{2} \ln \frac{W_1 + R_{H_1}}{W_1 - R_{H_1}}$ $\varepsilon_2 = \operatorname{arth} \frac{R_{H_2}}{W_2} = \frac{1}{2} \ln \frac{W_2 + R_{H_2}}{W_2 - R_{H_2}}$
Рабочее затухание	$b_p = b + \ln \left  \frac{W_1 + R_{H_1}}{2\sqrt{W_1 R_{H_1}}} \right  +$ $+ \ln \left  \frac{W_2 + R_{H_2}}{2\sqrt{W_2 R_{H_2}}} \right  +$ $+ \ln \left  1 - \frac{R_{H_1} - W_1}{R_{H_1} + W_1} \cdot \frac{R_{H_2} - W_2}{R_{H_2} + W_2} e^{-2g} \right  =$ $= b + \ln \left  \frac{R_{H_1} + Z_{ex_1}}{2\sqrt{R_{H_1} Z_{ex_1}}} \right  +$ $+ \ln \left  \frac{W_2 + R_{H_2}}{2\sqrt{W_2 R_{H_2}}} \right  - \ln \left  \frac{W_1 + Z_{ex_1}}{2\sqrt{W_1 Z_{ex_1}}} \right $	

Таблица 32  
Формулы для расчёта элементов четырёхполюсников основных типов

Наименование четырёхполюсника	Схема четырёхполюсника		Расчётные формулы	Обозначения величин
	неуравновешенная	уравновешенная		
Т-образный			$Z_1 = 2W \operatorname{th} \frac{g}{2}$ $Z_2 = \frac{W}{\operatorname{sh} g}$	$g = b + ja$ — постоянная передачи; $W$ — характеристическое сопротивление
П-образный			$Z_1 = W \operatorname{sh} g$ $Z_2 = \frac{W}{2 \operatorname{th} \frac{g}{2}}$	
Мостовой			$Z_1 = W$ $Z_2 = \frac{W}{e^g - 1}$ $Z_3 = W (e^{\frac{g}{2}} - 1)$	
Скреплённый			$Z_1 = W \operatorname{th} \frac{g}{2}$ $Z_2 = \frac{W}{\operatorname{tg} \frac{g}{2}}$	


Таблица 33  
Формулы для расчёта затухания передачи неполных четырёхполюсников

Тип четырёхполюсника	Расчётная схема	Расчётная формула	Обозначения величин
Продольный		$b''_K = -\frac{1}{2} \ln \left  \frac{Z_{\text{вх}}(k+1)}{Z_{\text{вх}k}} \right $	$b''$ — затухание передачи; $Z_{\text{вх}}$ — входное сопротивление четырёхполюсника;
Поперечный		$b''_K = \frac{1}{2} \ln \left  \frac{Z_{\text{вх}}(k+1)}{Z_{\text{вх}k}} \right $	$k$ — порядковый номер четырёхполюсника

Примечание к табл. 33 и 34. Если рассматриваемый четырёхполюсник является последним ( $n$ -ым) в цепи, то для него величина  $Z_{\text{вх}}(n+1)$  берётся равной сопротивлению нагрузки  $R_n$  цепи.

Таблица 34

Формулы для расчёта рабочего затухания при последовательном соединении четырёхполюсников

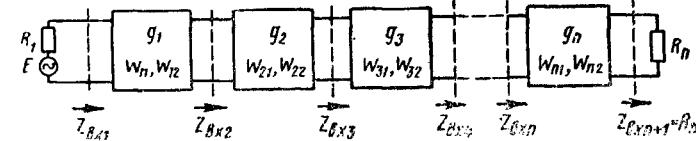Расчётная схема	
Расчётные формулы	$b_p = b' + \sum_1^n b''_k$ , где $b' = \ln \left  \frac{R_1 + Z_{bx_1}}{2\sqrt{R_1 Z_{bx_1}}} \right $ и $b''_k = b_k + \ln \left  \frac{W_{k_2} + Z_{bx(k+1)}}{2\sqrt{W_{k_2} Z_{bx(k+1)}}} \right  - \ln \left  \frac{W_{k_1} + Z_{bxk}}{2\sqrt{W_{k_1} Z_{bxk}}} \right $
Обозначения величин	<p><math>b_p</math> — рабочее затухание;  <math>b'</math> — входное затухание;  <math>b''</math> — затухание передачи;  <math>b</math> — собственное затухание четырёхполюсника;  <math>g</math> — постоянная передачи четырёхполюсника</p> <p>Обозначения величин</p> <p><math>W</math> — характеристическое сопротивление четырёхполюсника;  <math>Z_{bx}</math> — входное сопротивление четырёхполюсника;  <math>R</math> — сопротивление нагрузки;  <math>k</math> — порядковый номер четырёхполюсника</p>

## УДЛИНИТЕЛИ

Удлинители, или искусственные линии с постоянным затуханием, находят разнообразное применение в технике связи (в измерительных приборах, в качестве транзитных удлинителей в оконечных усилителях тональной частоты и в оконечных установках высокой частоты, для понижения усиления в усиленной аппаратуре, для понижения или регулировки уровня и т. п.).

В табл. 35 приведены схемы и значения элементов удлинителей различных типов с характеристическим сопротивлением 600 ом.

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ


В технике электрической связи применяют фильтры низких и верхних частот, полосовые и режекторные.

Большее применение в установках связи железнодорожного транспорта получили фильтры Т- и П-образной схемы, а также фильтры с трансформаторной связью.

### Фильтры Т- и П-образной схемы

Переход от схемы Г-образного полузвена к схеме Т- или П-образного звена осуществляется в соответствии со схемами табл. 36. Схемы Г-образных полузвеньев наиболее часто применяемых типов фильтров, формулы для расчёта элементов схем и электрические характеристики показаны в табл. 37—40.

На фиг. 1 и 2 приведены значения характеристического сопротивления в полосе передачи и соответственно затухания в полосе задерживаемых частот идеальных звеньев фильтров низких и верхних частот типов К и т.

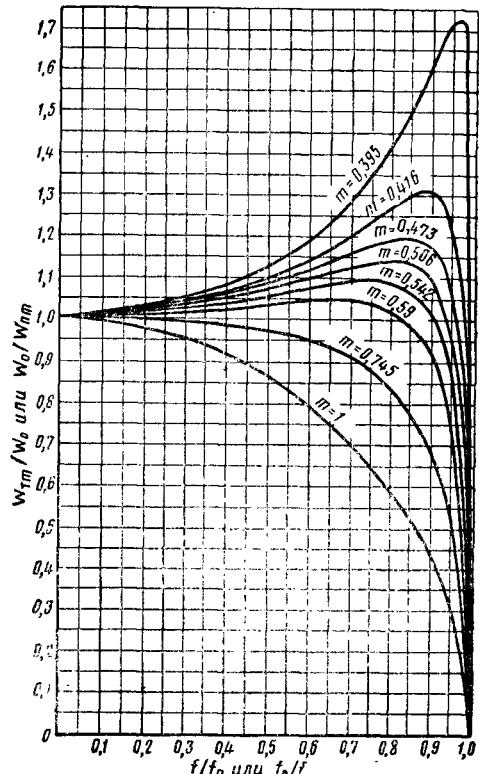

Фиг. 1. Характеристическое сопротивление Т- и П-образных звеньев фильтров низких и верхних частот типов т и К в полосе передачи

Таблица 35

Значения в омах сопротивлений элементов удлинителей с характеристическим сопротивлением 600 ом

Тип удлинителя Элементы удлинителя <i>b неп</i>	Т-образный		П-образный		Мостовой		
	$R_1$	$R_2$	$R_1$	$R_2$	$R_1$	$R_2$	$R_3$
	0,1	60,0	5 980,0	60,1	6 000,0	600,0	5 715,0
0,2	119,8	2 980,0	120,7	3 005,0	600,0	2 710,0	132,7
0,3	178,0	1 970,0	182,9	2 012,0	600,0	1 713,0	210,0
0,4	237,0	1 461,0	246,5	1 520,0	600,0	1 220,0	295,5
0,5	296,0	1 152,0	312,4	1 225,0	600,0	924,0	390,0
0,6	350,0	942,0	382,0	1 030,0	600,0	729,0	494,0
0,7	404,0	791,0	455,0	891,0	600,0	591,0	609,0
0,8	456,0	675,0	533,0	789,0	600,0	489,5	736,0
0,9	506,0	585,0	616,0	711,0	600,0	411,0	876,0
1,0	555,0	510,5	705,0	648,0	600,0	349,0	1 030,0
1,1	600,5	449,5	801,5	599,0	600,0	299,0	1 202,0
1,2	645,0	397,5	905,5	558,5	600,0	258,5	1 393,0
1,3	686,0	353,0	1 019,0	525,0	600,0	224,6	1 602,0
1,4	725,0	315,0	1 143,0	497,0	600,0	196,3	1 832,0
1,5	763,0	281,5	1 280,0	472,0	600,0	172,2	2 090,0
1,6	796,0	252,5	1 426,0	452,0	600,0	152,0	2 370,0
1,7	829,0	226,6	1 588,0	434,5	600,0	134,1	2 684,0
1,8	860,0	204,0	1 767,0	418,5	600,0	119,0	3 030,0
1,9	888,0	183,5	1 961,0	406,0	600,0	105,4	3 415,0
2,0	913,0	165,4	2 178,0	394,0	600,0	93,9	3 835,0
2,5	1 018,0	99,2	3 630,0	354,0	600,0	53,6	6 710,0
3,0	1 087,0	59,9	6 010,0	331,0	600,0	31,4	11 460,0
3,5	1 130,0	36,2	9 930,0	314,4	600,0	18,7	19 270,0
4,0	1 157,0	22,0	16 390,0	311,0	600,0	11,2	32 180,0
5,0	1 183,0	8,08	44 500,0	304,0	600,0	4,07	88 500,0

Схемы удлинителей	$R_1/2$	$R_1/2$	$R_2$																		

Таблица 36

Способ образования Т- и П-образных звеньев фильтра из Г-образных полузвеньев

Г-образное полузвено	Промежуточная схема	Окончательная схема	Тип звена
			Т-образное
			П-образное

## Фильтры ниж

Тип	Схема Г-образного полузвена	Формулы для элементов фильтра	Номинальное характеристическое сопротивление	Предельная частота и частота бесконечного затухания
K		$L = \frac{W_0}{\pi f_0} \text{ гн}$ $C = \frac{1}{\pi W_0 f_0} \phi$	$W_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} \text{ ом}$	$f_0 = \frac{1}{\pi \sqrt{LC}} \text{ эд}$ $f_\infty = \infty$
m—последовательно производный		$L_1 = mL \text{ гн}$ $L_2 = \frac{1-m^2}{4m} L \text{ гн}$ $C_2 = mC \phi$	$W_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} \text{ ом}$	$f_0 = \frac{1}{\pi \sqrt{(L_1+4L_2)C_2}} \text{ эд}$ $f_\infty = \frac{1}{2\pi \sqrt{L_2 C_2}} \text{ эд}$
m—параллельно-производный		$L_1 = mL \text{ гн}$ $C_1 = \frac{1-m^2}{4m} C \phi$ $C_2 = mC \phi$	$W_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} \text{ ом}$	$f_0 = \frac{1}{\pi \sqrt{L_1 (4C_1+C_2)}} \text{ эд}$ $f_\infty = \frac{1}{2\pi \sqrt{L_1 C_1}} \text{ эд}$

иных частот

Таблица 37







Постоянная передача и её частотная зависимость		Характеристическое сопротивление и его частотная зависимость		Примечание
затухание	фазовый угол	для Т-образной стороны	для П-образной стороны	
Полоса передачи $b=0$	$\sin \frac{a}{2} = \eta$	$W_T = W_0 \sqrt{\frac{1-\eta^2}{1-\gamma_i^2}}$	$W_P = \frac{W_0}{\sqrt{1-\eta^2}}$	$\eta = \frac{f}{f_0}$
Полоса затухания $\operatorname{ch} \frac{b}{2} = \eta$	$a=\pi$			
Полоса передачи $b=0$	$\sin \frac{a}{2} = \sqrt{\frac{\alpha^2 - 1 - \eta^2}{\alpha^2 + \eta^2}}$			
Полоса затухания $\operatorname{ch} \frac{b}{2} = \sqrt{\frac{\alpha^2 - 1 - \eta^2}{\alpha^2 + \eta^2}}$	$a=\pi$	To же, что и для типа К	$W_{Pm} = W_0 \frac{1 - \left(\frac{\eta}{\alpha}\right)^2}{\sqrt{1 - \eta^2}}$	$m = \sqrt{1 - \left(\frac{f_0}{f_\infty}\right)^2}$
Полоса частот свыше $f_\infty$ $\operatorname{sh} \frac{b}{2} = \sqrt{\frac{\alpha^2 - 1 - \eta^2}{\alpha^2 + \eta^2}}$	$a=0$			$\alpha = \frac{1}{\sqrt{1-m^2}} = \frac{f_\infty}{f_0}$
То же, что и для последовательно-производного фильтра типа m		$W_{Tm} = W_0 \frac{1 - \left(\frac{1 - \eta^2}{1 + \eta^2}\right)^2}{1 - \left(\frac{\eta}{\alpha}\right)^2}$	To же, что и для типа К	

## Фильтры верх

Тип	Схема Г-образного полузвена	Формулы для элементов фильтра	Номинальное характеристическое сопротивление	Предельная частота и частота бесконечного затухания
K		$L = \frac{W_0}{4\pi f_0} \text{ гн}$ $C = \frac{1}{4\pi W_0 f_0} \text{ ф}$	$W_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} \text{ ом}$	$f_0 = \frac{1}{4\pi \sqrt{LC}} \text{ эц}$ $f_\infty = 0$
m—последовательно-производный		$C_1 = \frac{C}{m} \phi$ $L_2 = \frac{L}{m} \text{ гн}$ $C_2 = \frac{4m}{1-m^2} C \phi$	$W_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} \text{ ом}$	$f_0 = \frac{1}{4\pi} \sqrt{\frac{1}{L_2 C_1} + \frac{4}{L_2 C_2}} \text{ эц}$ $f_\infty = \frac{1}{2\pi \sqrt{\frac{1}{L_2 C_2}}} \text{ эц}$
m—параллельно-производный		$L_1 = \frac{4m}{1-m^2} L \text{ гн}$ $C_1 = \frac{C}{m} \phi$ $L_1 = \frac{L}{m} \text{ гн}$	$W_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} \text{ ом}$	$f_0 = \frac{1}{4\pi} \sqrt{\frac{1}{L_1 C_1} + \frac{4}{L_1 C_1}} \text{ эц}$ $f_\infty = \frac{1}{2\pi \sqrt{\frac{1}{L_1 C_1}}} \text{ эц}$

них частот

Таблица 38

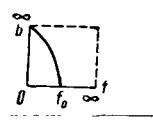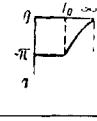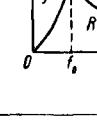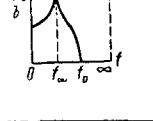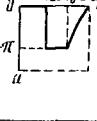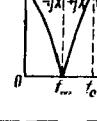Постоянная передачи и её частотная зависимость		Характеристическое сопротивление и его частотная зависимость		Примечания
затухание	фазовый угол	для Т-образной стороны	для П-образной стороны	
Полоса передачи $b=0$	$\sin \frac{a}{2} = \frac{1}{\eta}$	$W_T = W_0 \sqrt{1 - \frac{1}{\eta^2}}$	$W_P = \frac{W_0}{\sqrt{1 - \frac{1}{\eta^2}}}$	$\eta_i = \frac{f}{f_0}$
Полоса затухания $\sin \frac{b}{2} = \frac{1}{\eta}$	$a = -\pi$ 		 	
Полоса передачи $b=0$	$\sin \frac{a}{2} = \sqrt{\frac{\alpha^2 - 1}{\alpha^2} \cdot \frac{1}{\eta_i^2}}$	То же, что и для типа К	$W_{Pm} = W_0 \frac{1 - \left(\frac{1}{\alpha \eta_i}\right)^2}{\sqrt{1 - \frac{1}{\eta_i^2}}}$	$m = \sqrt{1 - \left(\frac{f_\infty}{f_0}\right)}$ $\alpha = \frac{1}{\sqrt{1 - m^2}} = \frac{f_0}{f_\infty}$
Полоса затухания	$\sin \frac{b}{2} = \sqrt{\frac{\alpha^2 - 1}{\alpha^2} \cdot \frac{1}{\eta_i^2}}$	$a = -\pi$		
Полоса частот ниже $\infty$	$\sin \frac{b}{2} = \sqrt{\frac{\alpha^2 - 1}{\alpha^2} \cdot \frac{1}{\eta_i^2}}$	$a = 0$ 		
То же, что и для последовательно-производного фильтра типа II			$W_{Tm} = W_0 \frac{\sqrt{1 - \frac{1}{\eta_i^2}}}{1 - \left(\frac{1}{\alpha \eta_i}\right)^2}$ 	То же, что и для типа К

## Полосовые фильтры


Таблица 39

Тип	Схема Г-образного полузвена	Формулы для элементов фильтра	Электрические характеристики			
			постоянная передачи		характеристическое сопротивление	
			затухание	фазовый угол	для Т-образной стороны	для П-образной стороны
K		$L_1 = \frac{W_0}{\pi(f_s - f_1)} \text{ cн}$ $C_1 = \frac{f_s - f_1}{4\pi f_1 f_s W_0} \phi$ $L_2 = \frac{(f_s - f_1)W_0}{4\pi f_1 f_s} \text{ cн}$ $C_2 = \frac{1}{\pi(f_s - f_1)W_0} \phi$				
m—последовательно-производный		$L_{1m} = mL_1 \text{ cн}$ $C_{1m} = \frac{C_1}{m} \phi$ $L_{2m} = \frac{1-m^2}{4m} L_2 \text{ cн}$ $C_{2m} = \frac{4m}{1-m^2} C_2 \phi$ $L_{3m} = \frac{L_2}{m} \text{ cн}$ $C_{4m} = m C_2 \phi$			To же, что и для фильтра типа K	
m—параллельно-производный		$L_{1m} = mL_1 \text{ cн}$ $C_{1m} = \frac{C_1}{m} \phi$ $L_{2m} = \frac{4m}{1-m^2} L_2 \text{ cн}$ $C_{3m} = \frac{1-m^2}{4m} C_3 \phi$ $L_{3m} = \frac{L_2}{m} \text{ cн}$ $C_{4m} = m C_3 \phi$	To же, что и для последовательно-производного фильтра типа m		To же, что и для фильтра типа K	
Шестиэлементный I		$L_{1VI} = mL_1 \text{ cн}$ $C_{1VI} = \frac{C_1}{m} \phi$ $L_{2VI} = L_1 \frac{1-m^2}{4m} \left[ 1 + \left( \frac{f_m}{f_{s\infty}} \right)^2 \right] \text{ cн}$ $C_{3VI} = \frac{C_1}{1 + \left( \frac{f_{s\infty}}{f_m} \right)^2} \times \frac{4m}{1-m^2} \phi$ $L_{4VI} = L_1 \frac{1-m^2}{4m} \left[ 1 + \left( \frac{f_{s\infty}}{f_m} \right)^2 \right] \text{ cн}$ $C_{5VI} = \frac{C_1}{1 + \left( \frac{f_m}{f_{s\infty}} \right)^2} \times \frac{4m}{1-m^2} \phi$	To же, что и для последовательно-производного фильтра типа m		To же, что и для фильтра типа K	To же, что и для последовательно-производного фильтра типа m

Продолжение табл. 39

Тип	Схема Г-образного полуволна	Формулы для элементов фильтра	Электрические характеристики			
			постоянная передачи	затухание	фазовый угол	характеристическое сопротивление
Трёхэлементный I		$L_1 = \frac{W_0}{\pi(f_2 - f_1)} \text{ эн}$ $C_1 = \frac{f_2 - f_1}{4\pi f_1^2 W_0} \phi$ $C_2 = \frac{1}{\pi(f_1 + f_2) W_0} \phi$				
Трёхэлементный II		$L_1 = \frac{f_1 W_0}{\pi f_2 (f_2 - f_1)} \text{ эн}$ $C_1 = \frac{f_2 - f_1}{4\pi f_1 f_2 W_0} \phi$ $L_2 = \frac{(f_1 + f_2) W_0}{4\pi f_1 f_2} \text{ эн}$				То же, что и для трёхэлементного I Не представляет интереса
Трёхэлементный III		$L_1 = \frac{W_0}{\pi(f_1 + f_2)} \text{ эн}$ $L_2 = \frac{(f_2 - f_1) W_0}{4\pi f_1^2} \text{ эн}$ $C_2 = \frac{1}{\pi(f_2 - f_1) W_0} \phi$	То же, что и для трёхэлементного I			Не представляет интереса
Трёхэлементный IV		$C_1 = \frac{f_1 + f_2}{4\pi f_1 f_2 W_0} \phi$ $L_2 = \frac{(f_2 - f_1) W_0}{4\pi f_1 f_2} \text{ эн}$ $C_2 = \frac{f_1}{\pi f_2 (f_2 - f_1) W_0} \phi$	То же, что и для трёхэлементного II			То же, что и для трёхэлементного III











П р и м е ч а н и е.  $f_m = \sqrt{f_1 f_2} = \sqrt{f_1 \infty f_2 \infty}; m = \sqrt{\frac{\left(\frac{f_2}{f_m} - \frac{f_m}{f_1}\right)^2}{\left(\frac{f_2 \infty}{f_m} - \frac{f_m}{f_1 \infty}\right)^2}}.$

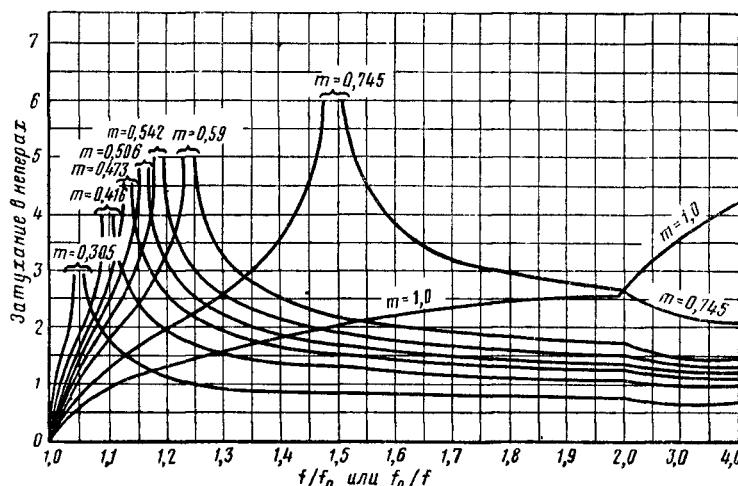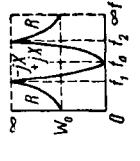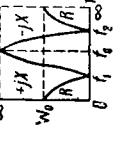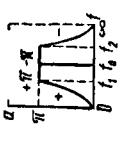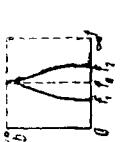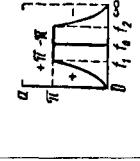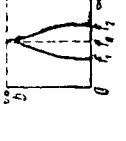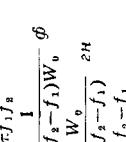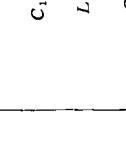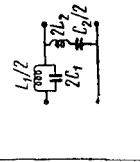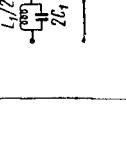

Фиг. 2. Затухание Т- и П-образных звеньев фильтров нижних и верхних частот типа III и K в полосе задерживающих частот

Таблица 40

## Режекторные фильтры

Тип	Схема Г-образного полузвена	Формулы для элементов фильтра	Электрические характеристики			
			постоянная передачи		затухание	фазовый угол
K		$L_1 = \frac{(f_2 - f_1)W_0}{\pi f_1 f_2} 2H$ $C_1 = \frac{1}{4\pi(f_2 - f_1)W_0} \phi$ $L_2 = \frac{W_0}{4\pi(f_2 - f_1)} 2H$ $C_2 = \frac{f_2 - f_1}{\pi f_1 f_2 W_0} \phi$				характеристическое сопротивление для Т-образной стороны для П-образной стороны
m—последовательно-производный		$L_1m = mL_1 2H$ $C_1m = \frac{C_1}{m} \phi$ $L_2m = \frac{L_2}{m} 2H$ $C_2m = mC_2 \phi$ $L_3m = \frac{4m}{1-m^2} L_3 2H$ $C_3m = \frac{1-m^2}{4m} C_3 \phi$				то же, что и для фильтра типа K
m—параллельно-производный		$L_1m = mL_1 2H$ $C_1m = \frac{C_1}{m} \phi$ $L_2m = \frac{L_2}{m} 2H$ $C_2m = mC_2 \phi$ $L_3m = \frac{4m}{1-m^2} L_3 2H$ $C_3m = \frac{1-m^2}{4m} C_3 \phi$				то же, что и для фильтра типа K

П р и м е ч а н и е .  $f_0 = V f_1 f_2$ ;  $m = \sqrt{\frac{\left(\frac{f_2}{f_0} - \frac{f_1}{f_2}\right)^2}{1 - \left(\frac{f_2}{f_0} - \frac{f_1}{f_2}\right)^2}}$


### Фильтры с трансформаторной связью

Схемы фильтров данного типа при анализе могут быть приведены к схемам Т- и П-образных фильтров.

Для этого элемент фильтра с трансформаторной связью заменяют эквивалентным Т- или П-образным контуром, согласно указаниям табл. 41.

Таблица 41

**Формулы для перехода от трансформатора к эквивалентному Т- или П-образному контуру**

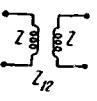Исходная схема	Формулы для перехода к	
	Т-образному контуру	П-образному контуру
	$\frac{1}{2} Z_1 = Z - Z_{12}$ $Z_2 = Z_{12}$	$Z_1 = \frac{Z^2 - Z^{*2}}{\pm Z_{12}}$ $2Z_2 = \frac{Z^2 - Z^{*2}}{Z \mp Z_{12}}$

Пример приведения расчётной схемы фильтра с трансформаторной связью показан в табл. 42.

### Указания по расчёту фильтров

Фильтры, применяемые в настоящее время в технике связи, большей частью являются комбинированными, состоящими из нескольких звеньев и полузвеньев различного типа (например К, Т или других).

Для расчёта фильтра должны быть заданы:  
а) значения крайних частот передаваемой полосы частот;

б) величина характеристического сопротивления фильтра и допустимое отклонение его от номинального значения в пределах полосы передаваемых частот; характер изменения реактивной составляющей характеристического сопротивления в полосе задерживаемых частот;

в) наибольшая допустимая величина рабочего затухания фильтра в полосе передаваемых частот;

г) минимальная допустимая величина рабочего затухания фильтра в полосе задерживаемых частот (например на передаваемых частотах смежного по частоте канала связи);

д) условия параллельной работы фильтров.

При выборе схемы и расчёте фильтра рекомендуется придерживаться следующих указаний:

а) Зная заданную величину номинального характеристического сопротивления фильтра в полосе передачи и допустимое отклонение от него, из фиг. 1 определяют соответствующую кривую характеристического сопротивления с заданным отклонением. Например, если для полосового фильтра заданы крайние частоты передаваемой полосы  $f_1 = 10\ 000$  гц и  $f_2 = 12\ 400$  гц, а также допустимое отклонение характеристического сопротивления в  $\pm 10\%$ , то на фиг. 1 проводят две прямые, параллельные осям абсцисс, пересекающие ось ординат одна в точке 1,1 и другая в точке 0,9, как границы допускаемых значений характеристического сопротивления фильтра в полосе передачи. В этих границах укладывается кривая характеристического сопротивления при  $m = 0,542$  ( $z = 1,19$ ). Эта кривая пересекает нижнюю проводённую прямую в точке, для которой

$$\frac{f_0}{f} = \frac{f_1}{f_2} = 0,94,$$

откуда  $f_1 = 9\ 400$  гц, и



$$\frac{f}{f_0} = \frac{f_2}{f_1} = 0,94,$$

следовательно  $f_2 = 13\ 190$  гц.

Таким образом, определены расчётные предельные частоты фильтра и величина  $m$ , при которой отклонения характеристического сопротивления фильтра номинального значения не будут превышать допустимой величины.

Таблица 42

**Пример приведения схемы фильтра с трансформаторной связью к расчётной схеме**

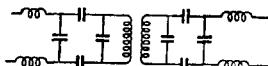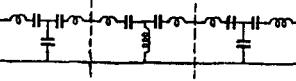Исходная схема		Пояснения
I промежуточная схема		Переход к неуравновешенной схеме и замена трансформатора эквивалентным Т-образным контуром
II промежуточная схема		Замена треугольников ёмкостей эквивалентными звёздами ёмкостей
Расчёчная схема		Выделение звеньев, из которых образован фильтр

б) Если фильтр подлежит включению на вход или на выход ламповой аппаратуры или преобразователей частоты, то необходимо для шунтирования паразитных частот, лежащих вне полосы передаваемых частот, заканчивать фильтр П-образной стороной фильтра типа К на стороне, примыкающей к указанной аппаратуре.

в) Исходя из наименьшей величины рабочего затухания в полосе затухания фильтра, находят необходимое количество звеньев и полузвеньев и определяют их тип таким образом, чтобы число элементов в звеньях и полузвеньях фильтра было по возможности наименьшим и чтобы характеристические со противления соединяемых друг с другом звеньев были одинаковыми.

*Пример.* Требуется рассчитать фильтр нижних частот, удовлетворяющий требованиям: а) отклонение характеристического сопротивления фильтра не должно превышать  $\pm 10\%$  в пределах передаваемой полосы частот  $0 \sim 2600 \text{ гц}$  и б) затухание фильтра при  $f = 3000 \text{ гц}$  не должно быть ниже  $b_{nep}$ . Предельная частота фильтра в данном случае должна быть:

$$f_0 = \frac{2600}{0,94} = 2770 \approx 2800 \text{ гц.}$$

Крайние полузвенья фильтра должны быть типа  $m$  с  $m = 0,512$ . Требование получения затухания в  $b_{nep}$  при  $f = 3000 \text{ гц}$  удовлетворяется, если в качестве средних звеньев на основании фиг. 2 выбрать одно звено типа К и два звена типа  $m$  ( $m = 0,416$ ;  $z = 1,10$ ).

г) Расчёт полосовых фильтров ввиду большого разнообразия схем звеньев различного типа сводят к расчёту фильтра, составленного из трёх- или четырёхэлементных звеньев, а затем, используя эквивалентность между различными схемами звеньев, выбирают окончательную схему фильтра.

д) Зная максимально допустимую величину затухания фильтра в пределах полосы передаваемых частот, выбирают соответствующую величину коэффициента потерь, что необходимо для конструктивного расчёта фильтра.

е) При параллельной работе полосовых фильтров последние на стороне параллельного соединения должны заканчиваться Т-образными окончаниями фильтра типа К. В необходимых случаях применяют также компенсирующие контуры или специальные окончания параллельно соединяемых фильтров (например, нижних и верхних частот).

ж) При расчёте несимметричных фильтров (например, нагружаемых на различные по величине сопротивления) для сокращения числа или изменения величин элементов фильтра применяют метод расчёта, основанный на преобразованиях при помощи идеального трансформатора см. [1].

з) Производят конструктивный расчёт фильтра, определяя значения его элементов и их конструктивные данные.

и) Рассчитывают и строят частотные характеристики характеристического сопротивления и затухания фильтра.

После сборки макета фильтра измеряют его частотные характеристики для сличения их с расчётыми.

Более подробные указания по расчёту фильтров см. [1, 4, 38].

## ВЫРАВНИВАТЕЛИ

### Общие указания

В технике дальней телефонной связи выравниватели находят применение:

а) на воздушных линиях для устранения амплитудных искажений в телефонных каналах тональной и высокой частоты;

б) на кабельных линиях с повышенной при помощи катушек индуктивностью для устранения амплитудных и фазовых искажений в телефонных каналах тональной частоты;

в) на однородных кабельных линиях (в том числе и на коаксиальных) для устранения амплитудных искажений в телефонных каналах высокой частоты.

Амплитудные выравниватели являются четырёхполюсниками, состоящими из активных и реактивных сопротивлений. Фазовые выравниватели представляют собой четырёхполюсники, состоящие из реактивных сопротивлений.

В обоих случаях двухполюсники, образующие последовательные и параллельные ветви в выравнивательях, являются взаимно обратными.

Схемы, частотные характеристики затухания и расчётные формулы амплитудных выравнивателей приведены в табл. 43; аналогичные данные для фазовых выравнивателей см. в литературе [1, 4].

### Указания по расчёту амплитудных выравнивателей

Схему амплитудного выравнивателя выбирают, исходя из известных требований к частотной характеристике его рабочего затухания.

Зная частотную характеристику затухания выравнивателя и пользуясь табл. 43, в которой представлены частотные кривые затухания для различных схем выравнивателей, выбирают подходящую схему выравнивателя. При этом следует иметь в виду, что наиболее совершенными схемами являются такие, которые обладают наибольшим числом элементов в последовательном плече, так как в этом случае при решении расчётного уравнения можно использовать несколько точек заданной кривой затухания и благодаря этому получить лучшее приближение к исходным условиям. В то же время следует помнить, что увеличение числа элементов в схеме выравнивателя вызывает усложнение схемы выравнивателя и увеличение стоимости его изготовления. После этого рассчитывают коэффициенты уравнения, необходимые для определения элементов схемы выравнивателя, и затем, зная их, находят значения элементов.

Определив элементы, рассчитывают частотную характеристику выравнивателя и сравнивают её с заданной.

*Пример.* Требуется рассчитать амплитудный выравниватель с  $R=600 \text{ ом}$ , обладающий затуханиями:  $b_{k_0} = 1,94 \text{ nep}$  при  $f=0$ ,  $b_{k_1} = 0,98 \text{ nep}$  при  $f_1 = 1200 \text{ гц}$  и  $b_{k_2} = 0,32 \text{ nep}$  при  $f_2 = 2400 \text{ гц}$ . Так как выравниватель должен иметь падающую характеристику затухания, то выбираем тип IV выравнивателя.

Таблица 43

Амплитудные выравниватели (схемы, характеристики затухания и расчётные формулы)			Основное расчётное уравнение	Формулы для элементов
Type	Схема контура	Частотная характеристика затухания	Затухание выравнивателя	
I		 $e^{2b_K} = \frac{P_0 + f^2}{Q_0 + f^2}$	$P_0 - Q_0 e^{-2b_K} = f^2(e^{2b_K} - 1)$ В физически реализуемых решениях: $0 < Q_0 < P_0$	$R_{11} = a_0; R_{21} = \frac{R^2}{R_{11}}$ $C_{12} = \frac{b_1}{2\pi a_0}; L_{22} = C_{12} R^2;$ причём $a_0 = R \left( \sqrt{\frac{P_0}{Q_0}} - 1 \right)$ и $b_1 = \frac{1}{V\sqrt{Q_0}}$
II		 $e^{2b_K} = \frac{1 + P_2 f^2}{1 + Q_2 f^2}$	$P_2 - Q_2 e^{-2b_K} = \frac{e^{2b_K} - 1}{f^2}$ В физически реализуемых решениях: $0 < Q_2 < P_2$	$R_{11} = \frac{a_1}{b_1}; R_{21} = \frac{R^2}{R_{11}}$ $C_{12} = \frac{b_2}{2\pi a_1}; L_{22} = C_{12} R^2;$ причём $a_1 = R \left( \sqrt{\frac{P_2}{Q_2}} - 1 \right)$ и $b_2 = \frac{1}{V\sqrt{Q_2}}$
III		 $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{12}C_{12}}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{12}C_{12}}} = \frac{1}{Vb_3}$	$P_2 - Q_2 e^{2b_K} - f^2(e^{2b_K} - 1)P_4 = \frac{e^{2b_K} - 1}{f^2}$ В физически реализуемых решениях: $0 < Q_2 < P_2$	$R_{11} = \frac{a_1}{b_1}; R_{21} = \frac{R^2}{R_{11}}$ $C_{12} = \frac{b_2}{2\pi a_1}; L_{22} = C_{12} R^2;$ причём $a_1 = R \left( \sqrt{\frac{P_2 + 2V\sqrt{P_4}}{Q_2 + 2V\sqrt{P_4}}} - \sqrt{\frac{Q_2 + 2V\sqrt{P_4}}{P_4}} \right);$ $b_1 = V\sqrt{Q_2 + 2V\sqrt{P_4}};$ $b_2 = V\sqrt{P_4}$
IV		 $F_0 = b^{2b_{K0}} = \left( \frac{1 + R_{11}}{R} \right)^2$ $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{12}C_{12}}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{12}C_{12}}} = \frac{1}{Vb_4}$	$e^{2b_K} = \frac{1 + F_0 y^2}{1 + y^2},$ где $y = -\frac{1 - b_4 f^2}{b_4 f}$ , $F_0 = b^{2b_{K0}} = \left( \frac{1 + R_{11}}{R} \right)^2$ $b_{K0} -$ затухание контура при $f=0$	$R_{11} = R \left( e^{b_{K0}} - 1 \right);$ $R_{21} = \frac{R^2}{R_{11}}$ $L_{12} = \frac{b_2 R_{11}}{2\pi b_1}; C_{12} = \frac{L_{12}}{R^2};$ $C_{13} = \frac{b_1}{2\pi R_{11}}; C_{23} = \frac{L_{12}}{R^2},$ где $y = \pm \sqrt{\frac{e^{2b_K} - 1}{e^{2b_{K0}} - e^{2b_K}}}$ Знак «-» берётся для частот от $0$ до $f_0$ , а знак «+» — для частот от $f_0$ до $\infty$ . В физически реализуемых решениях $b_1$ и $b_4$ должны быть положительными

Продолжение табл. 43

Формулы для элементов					
Type kontura	Схема контура	Частотная характеристика затухания	Затухание выравнивателя	Основное расчётное уравнение	Формулы для элементов
V			$e^{2b_K} = \frac{1+F_1 y_s}{1+y_s},$ $y = \frac{b_1 f - b_2 f^2}{1-b_2 f^2};$ $F_1 = e^{2b_{K_1}} = \left(1 + \frac{R_{11}}{R}\right)^2,$ $\frac{1}{2\pi\sqrt{L_{23}(C_{23} + C_{14})}} = \frac{1}{b_4},$ $f_2 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{23}(C_{23} + C_{14})}} = \frac{1}{b_4} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{23}C_{22}}} =$	$b_1 + y f b_2 - f^2 b_4 = \frac{y}{f},$ $y = \pm \sqrt{\frac{e^{2b_K} - 1}{e^{2b_K} + e^{2b_K}}}$	$R_{11} = R(e^{b_{K_1}} - 1); R_{21} = \frac{R^2}{R_{11}},$ $L_{12} = \frac{b_1 b_2 R_{11}}{2\pi(b_1 b_2 - b_3)}; C_{12} = \frac{L_{12}}{R^2},$ $C_{13} = \frac{b_1 b_2 - b_3}{2\pi b_1^2 R_{11}}; L_{23} = C_{13} R^2;$ $L_{14} = -\frac{b_1 R_{11}}{2\pi}; C_{24} = \frac{L_{14}}{R^2}$
VI			$e^{2b_K} = \frac{1+F_0 y^2}{1+y^2},$ $y = -\frac{1-b_2 f^2}{b_1 f - b_2 f^2};$ $F_0 = e^{2b_{K_0}} = \left(1 + \frac{R_{11}}{R}\right)^2,$ $\frac{1}{2\pi\sqrt{L_{23}C_{23}}} = \frac{1}{b_4},$ $f_2 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{12}C_{12}}} = \frac{1}{b_3} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{12}L_{24}}} =$	$b_3 - \frac{y}{f} b_1 + y f b_2 = \frac{1}{f^2},$ $y = \pm \sqrt{\frac{e^{2b_K} - 1}{e^{2b_K} + e^{2b_K}}}$	$R_{11} = R(e^{b_{K_0}} - 1); R_{21} = \frac{R^2}{R_{11}},$ $L_{12} = \frac{b_1^2 R_{11}}{2\pi(b_1 b_2 - b_3)}; C_{12} = \frac{L_{12}}{R^2},$ $C_{13} = \frac{b_1 b_2 - b_3}{2\pi b_1^2 R_{11}}; L_{23} = C_{13} R^2$ $C_{14} = \frac{b_4}{2\pi b_2 R_{11}}; L_{24} = C_{14} R^2$

Во всех формулах  $R$ -активное сопротивление нагрузки. Сопротивления в омах, индуктивности в генри и ёмкости в фардах.

При  $b_{k_0} = 1,94$  величина  $F_0 = 48,4$ . Подставляя в основное расчётное уравнение значения  $b_{k_1}$  и  $b_{k_2}$  при указанных частотах, получим два уравнения с неизвестными  $b_1$  и  $b_2$ . Решение их даёт  $b_1 = 1,984 \cdot 10^{-3}$  и  $b_2 = 0,59 \cdot 10^{-6}$ .

Зная значения  $b_1$  и  $b_2$ , определяют величины элементов контура:

$$R_{11} = R \left( e^{b_{k_0}} - 1 \right) = 8350 \text{ ом};$$

$$L_{12} = \frac{b_2 R_{11}}{2\pi b_1} = 0,0395 \text{ гн};$$

$$C_{13} = \frac{b_1}{2\pi R_{11}} = 0,0379 \cdot 10^{-6} \text{ ф};$$

$$R_{21} = \frac{R^2}{R_{11}} = 235 \text{ ом};$$

$$C_{22} = \frac{L_{12}}{R^2} = 0,0202 \cdot 10^{-6} \text{ ф}$$

и

$$L_{23} = C_{13} R^2 = 0,0742 \text{ гн}.$$



Если, пользуясь уравнением для расчёта затухания, рассчитать и построить кривую затухания выравнителя, то можно убедиться, что расчётная кривая отличается от заданной не более чем на  $\pm 0,06$  nep.

Применив контур типа VI, можно увеличить точность совпадения кривых до  $\pm 0,024$  nep.

Более подробные данные по расчёту выравнителей в литературе [1, 4].
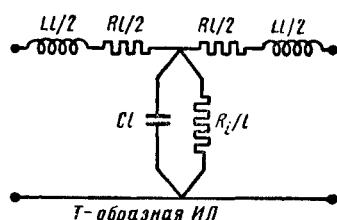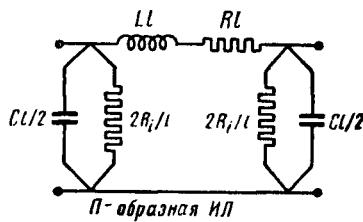
### ИСКУССТВЕННЫЕ ЛИНИИ ЗАТУХАНИЯ

Искусственные линии применяют в технике дальней связи для воспроизведения физических линий, а также для создания кон-



Фиг. 3. Искусственные линии для воспроизведения коротких участков однородных линий в заданной полосе частот  $l < \frac{1}{16}\lambda$ .  $R$ ,  $L$ ,  $C$  и  $R_i$  — активное сопротивление, индуктивность, ёмкость и сопротивление изоляции на 1 км длины линии;  $\lambda$  — длина волн при  $f_{max}$ .

сопротивление, индуктивность, ёмкость и сопротивление изоляции на 1 км длины линии;  $\lambda$  — длина волн при  $f_{max}$ .

туро, обладающих постоянным характеристическим сопротивлением и определённой частотной зависимостью постоянной затухания.

Искусственные линии первого типа дают наибольшее приближение к действительности в том случае, когда они рассчитываются для воспроизведения коротких участков физических линий ( $l < \frac{1}{16}\lambda$  при  $f_{max}$ ).

Хорошие результаты могут быть получены при помощи схемы, изображённой на фиг. 3; на этой фигуре, кроме самой схемы, указаны также формулы для расчёта её элементов.

Если необходимо искусственно воспроизвести длинную линию, то следует разделить её на короткие участки так, чтобы для каждого из них  $|Y| \leq 0,3$ , каждый из этих участков заменить схемой фиг. 3 и затем соединить все эти схемы последовательно.

Искусственные линии второго типа могут быть собраны по схемам амплитудных выравнивателей, приведённым в табл. 43.

### ПЕРЕХОДНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

Переходные трансформаторы, включаемые в телефонный канал тональной частоты по концам каждого усилительного участка, предназначаются для:

- согласования входных сопротивлений линии и стационарных устройств;
- наложения телеграфной работы на двухпроводную линию по схеме с дифференциальными трансформаторами;
- электрического отделения линии от стационарных устройств;
- для уменьшения влияния помех низкой частоты.

В настоящее время изготавливают два типа переходных трансформаторов с коэффициентами трансформации 1:1 и 1:1,53. Первый предназначен для включения в цепи из цветного металла, а второй — в стальные цепи.

Данные трансформаторов указаны в табл. 44.

Таблица 44

#### Переходные трансформаторы завода «Красная заря»

Коэффициент трансформации	Данные обмоток					
	первичная		вторичная			
	проволока ПЭШО, диаметр в м.м.	число витков	сопротивление в ом	проволока ПЭШО, диаметр в м.м.	число витков	сопротивление в ом
1:1	0,31	2×600	2×20	0,31	2×600	2×20
1:1,53	0,3	2×550	2×18	0,27	2×840	2×42

Переходные трансформаторы, предназначенные для включения между линией и дуплексным усилителем тональной частоты, поставляются совместно с подобранными балансными трансформаторами, включаемыми в балансные цепи дуплексных усилителей.

## ТЕЛЕГРАФИЯ

### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ТЕКСТЕ И НА ЧЕРТЕЖАХ

<i>AC</i>	— абонентская стойка
<i>ATT</i>	— аппаратура тонального телеграфирования
<i>Б</i>	— батарея
<i>БК</i>	— балансный контур
<i>БР</i>	— батарейное реле
<i>БлР</i>	— блокирующее реле
<i>В</i>	— выпрямители
<i>ВВ</i>	— выключатель вибратора
<i>ВП</i>	— вызывной прибор
<i>ВФ</i>	— выключатель фонического колеса
<i>Г</i>	— генератор несущего тока
<i>Д</i>	— дискриминатор
<i>Диф МА</i>	— дифференциальный миллиамперметр
<i>ДП</i>	— длинная пружина
<i>ДС</i>	— дифференциальная система
<i>ДЭ</i>	— движущий электромагнит
<i>З</i>	— земля
<i>ЗД</i>	— задний диск распределителя
<i>К</i>	— коммутатор
<i>Кл</i>	— ключ
<i>КП</i>	— короткая пружина
<i>КнР</i>	— контрольное реле
<i>КР</i>	— коррекционное реле
<i>КЭ</i>	— коррекционный электромагнит
<i>ЛБ</i>	— линейная батарея
<i>ЛВ</i>	— лампа вибратора
<i>ЛКЭ</i>	— лампа корректирующего электромагнита
<i>ЛР</i>	— линейное реле
<i>ЛРЭ</i>	— лампа регулирующего электромагнита
<i>ЛФК</i>	— лампа фонического колеса
<i>М</i>	— модулятор
<i>МА</i>	— миллиамперметр
<i>МБ</i>	— местная батарея
<i>МГ</i>	— магнитный генератор
<i>НЛ</i>	— неоновая лампа
<i>Н</i>	— северный полюс
<i>ОР</i>	— обмотка реле
<i>Онд</i>	— ондулятор
<i>ОТА</i>	— опросный телеграфный аппарат
<i>П</i>	— провод
<i>ПБ</i>	— печатающая батарея
<i>ПД</i>	— передний диск распределителя
<i>Пер</i>	— передатчик аппаратуры высокочастотного телефонирования
<i>ПерР</i>	— передающее реле
<i>ПкР</i>	— переключающее реле
<i>Пр</i>	— приёмник канала тонального телеграфирования
<i>ПрК</i>	— приёмник аппаратуры высокочастотного телефонирования
<i>ПрР</i>	— приёмное реле
<i>ПР</i>	— печатающее реле
<i>ПТТ</i>	— передатчик тонального телеграфирования
<i>ПФ</i>	— полосовой фильтр
<i>Р</i>	— релейный комплект
<i>РР</i>	— регулирующее реле
<i>РС</i>	— распределительная стойка
<i>Рт</i>	— ретрансмиттер
<i>РУ</i>	— регулятор усиления
<i>СМР</i>	— стойка многократного распределения

<i>СЛ</i>	— стойка питания
<i>S</i>	— южный полюс
<i>СУУ</i>	— сигнализатор уменьшения уровня
<i>ТБ</i>	— тактовая батарея
<i>ТгФ</i>	— телеграфный фильтр; число, следующее за обозначением, указывает предельную частоту фильтра в $\text{гц}$
<i>Тр</i>	— трансформатор
<i>ТР</i>	— транслирующее реле
<i>ТЭ</i>	— тактовый электромагнит
<i>У</i>	— удлинитель
<i>Ум</i>	— умформер
<i>УО</i>	— усилитель-ограничитель
<i>Ус</i>	— усилитель
<i>Э</i>	— электромагнит
<i>Яз</i>	— язычок

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

#### Сеть телеграфной связи железнодорожного транспорта СССР

Первый электрический (электромагнитный) телеграф изобрёл в 1832 г. русский учёный П. Л. Шиллинг. Позднее за границей в 1837 г. электромагнитный телеграф был предложен Морзе.

В период с 1839 по 1850 г. русский академик Б. С. Якоби создал несколько типов синхронных телеграфных аппаратов с циферблатом и изобрёл первый буквопечатающий аппарат с типовым колесом.

В 1874 г. Бодо был предложен многократный симплексный буквопечатающий телеграфный аппарат.

В период 1914 — 1920 гг. были разработаны первые стартстопные телеграфные аппараты.

Советские учёные и специалисты внесли много нового и оригинального в технику телеграфии. Аппараты Бодо были переведены на дуплексную схему и улучшены в схемном и конструктивном отношении; были усовершенствованы вилочные регенеративные трансляции. В этой области много сделано В. И. Керби, В. В. Новиковым, А. Н. Перегудовым и др. В 1929 г. был изготовлен стартстопный аппарат А. Ф. Шорина, в 1931 г. — стартстопный аппарат Тремля, в 1935 г. — стартстопный аппарат СТ-35 (советский телетайп).

В 1938 г. лауреатами Сталинской премии А. Д. Игнатьевым, Л. П. Гуриным и Г. П. Козловым создан девятикратный аппарат Бодо с электронными реле.

В последнее время в СССР широкое применение получило тональное телеграфирование по телефонным каналам.

На сети железнодорожного транспорта СССР используется несколько видов телеграфной связи, указанных в табл. 45 вместе с их характеристикой.

### Телеграфные коды

Сочетания посылок электрического тока, с помощью которых передаются буквы алфавита, цифры и знаки препинания, образуют так называемый телеграфный код.

Таблица 45

Виды телеграфной связи, применяемой на железнодорожном транспорте СССР, и их характеристика

Вид телеграфной связи	Назначение	Тип применяемой линии	Тип используемых телеграфных аппаратов	Пункты установки телеграфных аппаратов
Поездная межстанционная	Для передачи поездных телеграмм	Одиночный стальной провод диаметром 4 мм	Аппараты Морзе	Смежные станции или разъезды
Постанционная	Для включения малых станций и разъездов в сеть телеграфной связи	То же	То же	Станции и разъезды, входящие в данный круг постанционной связи
Циркулярная	Для соединений станций, включенных в круг постанционной связи, с отделениями дороги и крупными станциями	Одиночный стальной провод диаметром 4–5 мм или искусственная цепь, образованная на стальной телефонной линии диаметром 4–5 мм	Аппараты Морзе или стартстопные телеграфные аппараты, включаемые через реле	Станции деления кругов постанционной связи и отделения дороги
Прямая дальняя внутридорожная	Для связи управлений железных дорог с отделениями и последними между собой	То же, а также канал тонального телеграфирования	Аппараты Бодо или стартстопные телеграфные аппараты	Управление и отделения железных дорог
Прямая дальняя магистральная	Для связи МПС с управлениями железных дорог и последними между собой	Одиночный стальной провод диаметром 5 мм или искусственная цепь, образованная на цветной телефонной цепи, или канал тонального телеграфирования	Аппараты Бодо или стартстопные телеграфные аппараты	МПС и управления железных дорог
Местная	Для связи между телеграфными станциями, расположенными в одном пункте	Одиночные стальные провода диаметром 4 мм или телеграфные кабели	Аппараты Морзе или стартстопные телеграфные аппараты	Телеграфные станции железных дорог и других ведомств, расположенные в пределах данного пункта или железнодорожного узла
Абонентская	Для непосредственной связи оперативных работников железнодорожного транспорта	Преимущественно каналы тонального телеграфа	Рулонные стартстопные телеграфные аппараты	Помещения оперативных работников железнодорожного транспорта

**П р и м е ч а н и я.** 1. Кругом телеграфной связи называется телеграфная цепь, в которую последовательно включено несколько телеграфных аппаратов. Число аппаратов, включенных в один круг, определяется в зависимости от типа аппаратов и заданной пропускной способности. Практически в круг постанционной связи включают до 5 аппаратов Морзе, а в круг циркулярной связи — до 4 аппаратов.

2. На участках, где связь осуществляется по кабелям междугородного типа, для организации телеграфной связи используют цепи в этих кабелях.

На железнодорожном транспорте СССР пользуются:

а) кодом Морзе (табл. 53), состоящим из комбинаций точек и тире; точка является наименее длительной (элементарной) посылкой электрического тока; продолжительность тира равна продолжительности трёх точек; между точками, тире, а также между точкой и тире устанавливается промежуток, равный продолжительности точки; промежуток между знаками равен продолжительности трёх точек, а между словами — пяти точек; средняя длина буквы по коду Морзе равна девяти элементарным посылкам; код Морзе применяется в аппаратах Морзе и Крида;

б) кодом пятизначным (табл. 54), при котором каждый знак передаётся при помощи пяти

элементарных посылок тока обоих направлений (+ и -); число возможных комбинаций для этого кода определяется по формуле:

$$N = 2^5 - 1.$$

Пятизначный код применяется в аппаратах Бодо и СТ-35.

#### Скорость телеграфирования

Скорость телеграфирования  $n_6$  определяется количеством элементарных посылок, передаваемых в единицу времени (в секунду), и выражается в бодах.

Продолжительность посылки  $t_s$  — величина, обратная скорости телеграфирования, и

выражается в миллисекундах. Так, если скорость телеграфирования  $n_\delta = 50$  бодам, то

$$t_s = \frac{1}{n_\delta} = \frac{1}{50} = 20 \text{ мсек.}$$

### Методы телеграфирования

На железнодорожном транспорте СССР применяют:

а) телеграфирование импульсами постоянного тока одного направления (однополюсная работа) или двух направлений (двухполюсная работа);


б) телеграфирование переменными токами преимущественно в полосе частот от 300 до 2 500 Гц, или тональное телеграфирование.

Телеграфирование переменными токами осуществляется или по методу амплитудной модуляции или по методу частотной модуляции.

По характеру работы телеграфирование осуществляется или по симплексной схеме (передача и приём осуществляются поочереди) или по дуплексной схеме (одновременный приём и передача).

### Искажение в телеграфных цепях

Искажения телеграфных сигналов могут быть: полюсные, или односторонние, балансные, случайные и характеристические.

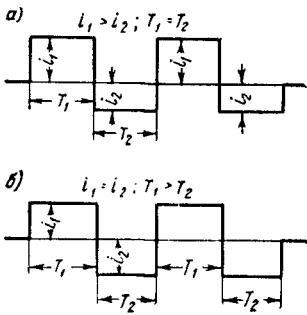

Фиг. 4. Полюсные преобладания:  
 а—амплитудные; б—зависящие от неравенства продолжительности посылок тока

Полюсные искажения, или преобладания (фиг. 4), в свою очередь бывают:

а) амплитудные, которые зависят от неравенства напряжений линейных батарей или параметров реостатных ламп на передающей станции или трансляции, и

б) зависящие от времени, т. е. от неравенства продолжительности посылок тока.


Балансные искажения обусловливаются неправильной регулировкой балансных контуров в дуплексных схемах. К случайным искажениям относят искажения, возникающие от помех со стороны соседних проводов. Характеристические искажения возникают в проводах с большой ёмкостью или индуктивностью; они имеют значение при большой скорости телеграфирования.

К искажениям, с которыми сигналы приходят на приёмную станцию, добавляются искажения, вносимые приёмным реле.

Если язычок реле остаётся на одном контакте в течение времени  $t_1$ , а на другом в течение  $t_2$ , то степень искажения

$$k = \frac{t_1 - t_2}{t_s} \cdot 100\%,$$

где  $t_s$  — продолжительность полупериода переменного тока, поступающего в обмотки реле, или продолжительность элементарного сигнала. Величина  $k$  для реле должна быть не более 5%.

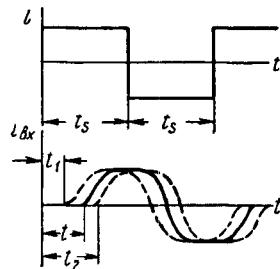

Фиг. 5. Смещение входящих сигналов


Степенью искажения восстановленных сигналов называется отношение наибольшего расхождения, замеченного между запаздыванием воспроизведения, к продолжительности элементарного сигнала, т. е.

$$\epsilon = \frac{t_2 - t_1}{t_s} \cdot 100\% = \frac{\delta}{t_s} \%,$$

где  $t_s$  — продолжительность элементарного сигнала.

Искажение сигналов в одну сторону равно  $\frac{t_2 - t_1}{t_s}$ , или  $\frac{t - t_1}{t_s}$  (фиг. 5).

Так как скорость телеграфирования  $n_\delta = \frac{1}{t_s}$  бода, то  $\epsilon = \delta n_\delta$ . Таким образом, искажение прямо пропорционально скорости телеграфирования.

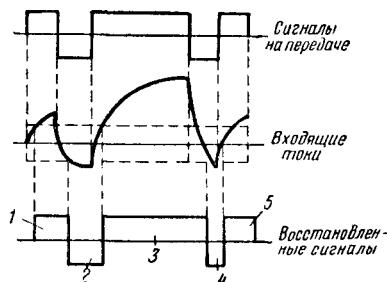

Фиг. 6. Характеристические искажения

На фиг. 6 показано, как в результате линейных искажений на приёмной станции сигнал 4 оказался уменьшенным по продолжительности.

Для обеспечения нормальной работы телеграфной связи величина искажений не должна превышать 28% (искажение в одну сторону).

# ТЕЛЕГРАФНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ И РЕЛЕ

## Общие сведения

Электромагнитные устройства в телеграфных аппаратах служат для преобразования энергии электрического тока в механическую энергию. Те электромагнитные устройства, которые непосредственно выполняют механическую работу, называют электромагнитами. Если же электромагнитное устройство производит лишь коммутации (переключения) электрических цепей, то его называют реле.

По принципу действия и устройству телеграфные электромагниты и реле делятся на неполяризованные и поляризованные. Подмагничивание в поляризованных реле создаётся обычно при помощи постоянного магнита. Механическое усилие, вызывающее притяжение якоря электромагнита, определяют по формуле

$$F = k\Phi^2,$$

где  $F$  — сила, притягивающая якорь, в  $\text{с}$ ;  
 $k$  — коэффициент пропорциональности;  
 $\Phi$  — величина магнитного потока в воз-  
душном зазоре в макрэвлах.

Технические свойства электромагнитов и реле характеризуются величинами, указанными в табл. 46.

## Телеграфные электромагниты

Неполяризованные электромагниты находят применение в телеграфных аппаратах Морзе, Бодо и стартостопных, а также в вибраторах.

**Т а б л и ц а 46**

## Технические характеристики телеграфных электромагнитов и реле

Наименование характеристики	Определение
Чувствительность электромагнита или реле	Минимальное число ампер-витков, необходимое для притяжения якоря или переброски якоря от одного контакта к другому
Коэффициент отдачи реле	Отношение продолжительности замыкания цепи якоря реле к продолжительности посылки тока в обмотке реле
Коэффициент потерь реле	Разность между единицей и коэффициентом отдачи
Время ответа реле	Сдвиг во времени с момента включения тока в обмотку до начала перебрасывания якоря
Время действия реле	Сумма времени ответа и времени переброски якоря
Нейтральная регулировка реле	Такая установка контактов по отношению к язычку реле, при которой для переброски язычка к одному и другому контакту требуются токи одинаковой величины, а контактное давление язычка на контакты также одинаково
Регулировка реле с преобладанием	Такое положение контактов по отношению к язычку, при котором давление язычка на один контакт больше, чем на другой
Междуконтактное расстояние	Расстояние между язычком якоря и контактом

Характеристики наиболее часто применяемых электромагнитов приведены в табл. 47.

Таблица 47

## Характеристики телеграфных электромагнитов

Наименование электромагнита	Число витков обмотки	Марка и диаметр проволоки в м.м.	Сопротивление обмотки постоянному току в ом	Индуктивность обмотки в гн	Необходимая величина устанавливающегося тока в ма
Морзе . . . . .	12 000	ПШД; 0,2	600*	16,0	15-20
Коррекционный распределителяя					
Бодо:					
катушка . . . . .	3 200	ПШД; 0,25	40	1,0	250
шунт . . . . .	—	ПШД; 0,15	160	—	—
Тактовый Бодо:					
катушка . . . . .	2 200	ПШД; 0,18	58	0,5	250-300
шунт . . . . .	—	ПШД; 0,15	360	—	—
Печатающий Бодо:					
катушка . . . . .	2 000	ПШД; 0,18	70	0,5	250-500**
шунт . . . . .	—	ПШД; 0,15	200	—	—
То же, другой тип:					
катушка . . . . .	1 800	ПШО; 0,18	50	0,4	250-500**
шунт . . . . .	—	ПШД; 0,15	200	—	—
Тормозной Бодо:					
катушка . . . . .	2 000	ПШД; 0,2	50	0,4	300-350
шунт . . . . .	—	ПШД; 0,2	115	—	—
Вибратора:					
движущий . . . . .	7 050	ПЭ; 0,25	210	—	200-360***
регулирующий . . . . .	2×7 500	ПЭ; 0,20	2×250	—	40-60***
коррекционный . . . . .	2×3 600	ПЭ; 0,20	2×110	—	100-120
СТ-35 . . . . .	2×4 300	ПЭ; 0,15	225×2=450	8	40-50
T-15 . . . . .	—	ПЭ; —	2×105	—	50-60

\* В унифицированном аппарате Морзе образца 1944 г. (М-44) сопротивление обмоток уменьшено до 300 ом.

\*\* Величина тока в печатающих электромагнитах зависит от кратности и схемы аппарата. Для четырехкратного аппарата Бодо-симплекс однодискового необходимо брать 500 мА, для остальных 250—300 мА.


\*\*\* Первые значения относятся к аппаратам Бодо, а вторые – к регенеративной трансляции.

### Телеграфные реле

В настоящее время на железнодорожном транспорте СССР применяют телеграфные реле нескольких типов, характеристики которых приведены в табл. 48.


Реле Шорина неполяризованное; магнитная цепь и контактная система показаны на фиг. 7. При притянутом якоре воздушный зазор  $a$  должен равняться 0,1 мм. Между контактное расстояние также устанавливается равным 0,1 мм.

Реле Бодо поляризованное; принцип устройства показан на фиг. 8. Применяется в основном в аппаратах Бодо-симплекс. Расстояние между осью и полюсными надставками устанавливают в 0,1—0,2 мм, между электромагнитом и якорем — в 0,4—

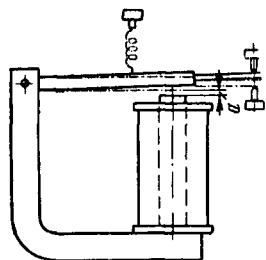

Фиг. 7. Неполяризованное реле Шорина

0,5 мм, а между контактное расстояние — в пределах 0,05—0,1 мм. Чувствительность составляет 2 ма, но плотность контакта при этом недостаточна.

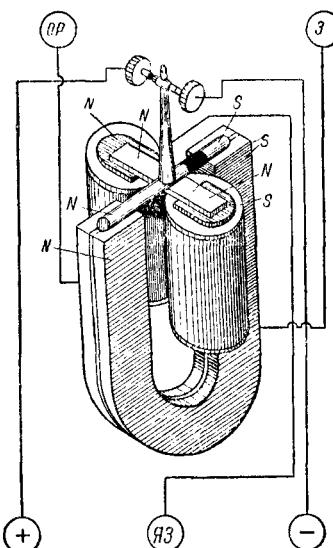

Фиг. 8. Реле Бодо

0,5 мм, а между контактное расстояние — в пределах 0,05—0,1 мм. Чувствительность составляет 2 ма, но плотность контакта при этом недостаточна.


Унифицированное телеграфное реле поляризованное, дифференциальное; принцип устройства его показан на фиг. 9. Применяется в основном в аппаратах Бодо-дуплекс, схемах дуплексных связей Морзе и в дуплексных трансляциях.

Стандартное реле, схема которого показана на фиг. 10, имеет четыре обмотки, из которых 1 и 2 — рабочие, а 3 — 4 — вспомогательные, римскими цифрами обозначены их контакты.

Величина магнитного потока в реле регулируется изменением зазора между постоянным магнитом и якорями; нормальный зазор

должен быть равен 0,3—0,5 мм. Чувствительность реле составляет около 9 ампер-витков.

Отдача реле при разной величине тока и различных между контактных расстояниях дана на фиг. 11.

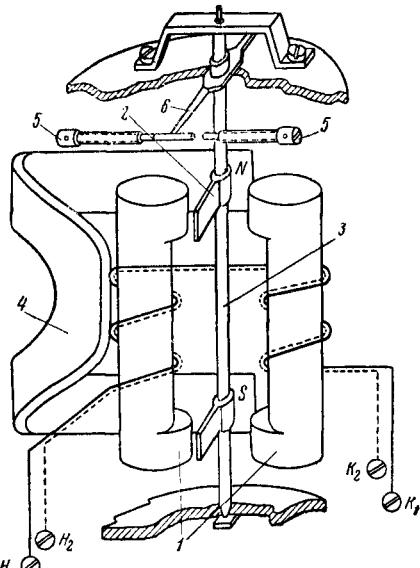


Фиг. 9. Принцип устройства унифицированного телеграфного реле:


1 — электромагниты; 2 — якорь; 3 — ось якоря;  
4 — постоянный магнит; 5 — контактный винт;

— язычок реле;

$H_1$  — начало обмотки;  $K_1$  — конец обмотки

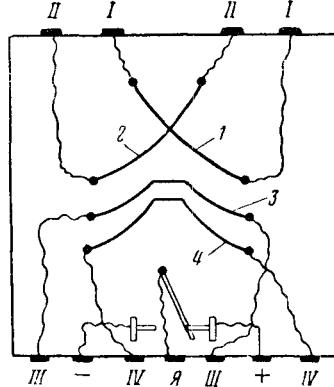


Фиг. 10. Схема унифицированного телеграфного реле

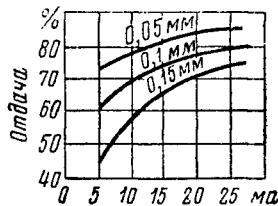

Фиг. 11. Отдача унифицированного телеграфного реле

Реле типа 209FA — поляризованное, с гибким язычком; принцип устройства его показан на фиг. 12. Применяется в аппаратуре тонального телографа. Якорь реле 1 сделан из сплава пермалоя и укреплен на пружинящей пластинке 2. Нормальный контактный зазор

равен 0,1 мм. Чувствительность составляет 0,5 ампер-витка (для нормальной работы требуется 15 ампер-витков).

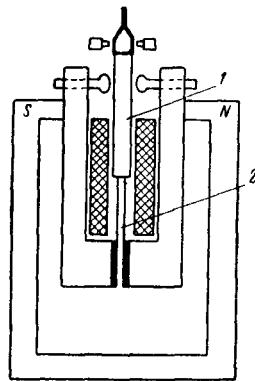

Фиг. 12. Принцип устройства реле 209 FA


Реле типа 215А поляризованное; по конструкции оно сходно с реле 209FA, но имеет одну обмотку; чувствительность его равна 25 ампер-витков.

Реле типов 43а (передающее 4/308) и 44а (приёмное 4/392) поляризованные; принцип устройства реле типа 43а представлен на фиг. 13. Применяются эти реле в аппаратуре тонального телеграфирования и в схемах абонентской телеграфной связи.

Реле типа ТРМ поляризованное, вертикальное, предназначено для работы в местных цепях телеграфной аппаратуры. На

двух сердечниках реле имеется по две обмотки, которые могут включаться последовательно или параллельно.

Реле отрегулировано нейтрально. Наивысшая частота работы реле 100 гц; отдача реле при этом не менее 40%. Нормальный

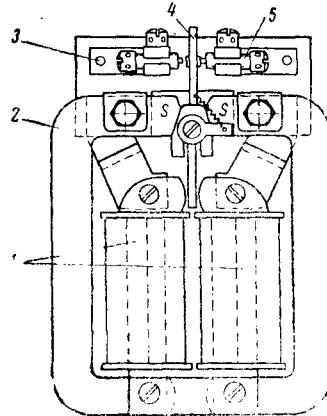

Фиг. 13. Принцип устройства реле типа 43а:  
1—катушка; 2—магнит; 3—контактная система;  
4—язычок; 5—контактный винт

контактный зазор равен 0,1 мм. Цоколь реле имеет для включения восемь штырков.

#### Испытания реле

Для определения качества работы реле и правильности его регулировки проверяются нейтральность регулировки и коэффициент

Таблица 48


Характеристики телеграфных реле

Тип реле	Число витков обмотки	Марка и диаметр проволоки в мм	Сопротивление обмотки постоянному току в ом	Индуктивность обмотки в гн	Необходимая величина установленного тока в ма
Реле Бод . . . . .	2×3 000	ПШД; 0,15	2×100	1,5	18—25
Реле Шорина . . . . .	4 800	ПШД; 0,1	400	2,0	15—20
Унифицированное телеграфное реле:					
основные обмотки . . . . .	2×4 400*	ПЭШО; 0,12	2×200	4,0 при последовательном соединении; 1,2 при параллельном соединении	18—25
дополнительные обмотки . . . . .	2 000	ПЭШО; 0,10	210	0,3 для одной полубомотки	4—6
Реле 215А . . . . .	6 800	—	440	2,0 при токе 2,5 ма и частоте 100 гц	4,5
Реле 43а:					
обмотка I . . . . .	2 300	ПЭЛ; 0,13	85	—	—
» II . . . . .	2 300	ПЭЛ; 0,13	130	—	18
Реле 44а:					
основные обмотки . . . . .	4×1 250	ПЭЛ; 0,2	4×35	—	1,4
вспомогательные обмотки . . . . .	2×1 250	ПЭЛ; 0,12	2×160	—	—
Реле 209FA передающее . . . . .	—	—	2×85	—	4—5
Реле 209FA приёмное . . . . .	—	—	4×185	—	—
рабочие обмотки . . . . .	—	—	4×185	—	4—5
вспомогательные обмотки . . . . .	—	—	2×185	—	—
Реле ТРМ:					
обмотка I <sub>d</sub> . . . . .	2 300	ПЭЛ-1; 0,13	85	0,8 при частоте 25 гц	10
обмотка II <sub>d</sub> . . . . .	2 300	ПЭЛ-1; 0,13	130	и токе 30 ма	10
обмотка I <sub>n</sub> . . . . .	2 300	ПЭЛ-1; 0,13	85	0,8 при частоте 25 гц и	10
обмотка II <sub>n</sub> . . . . .	2 300	ПЭЛ-1; 0,13	130	токе 30 ма	10

\* Параллельное соединение.

отдачи реле. Проверка этих величин производится по схеме фиг. 14.

При нейтральной регулировке реле стрелка миллиамперметра должна колебаться около

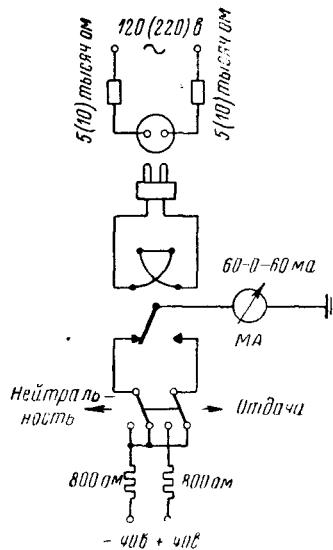

Фиг. 14. Схема прибора для испытания реле

нуля. При измерении отдачи сначала определяют ток  $I_p$ , когда реле не работает, а затем включают реле в цепь переменного тока и при

помощи миллиамперметра находят ток  $I_0$ . Тогда отдача

$$p = \frac{I_p}{I_0} \cdot 100\%.$$

### ТЕЛЕГРАФНЫЕ АППАРАТЫ

На железнодорожном транспорте СССР применяются телеграфные аппараты Морзе, Бодо и стартстопные.

#### Основные данные и нормы для телеграфных аппаратов

Пропускная способность, размеры и вес телеграфных аппаратов, а также типы батарей приведены в табл. 49.

Данные о потреблении электроэнергии за сутки и о величинах токов в линейных, местных и моторных цепях телеграфной аппаратуры приведены в табл. 50.

Расход ёмкости батарей для других аппаратов, не указанных в табл. 50, определяют в соответствии с их конструкцией и схемой. Например, расход тока линейных батарей четырёхкратного аппарата Бодо-симплекс будет примерно такой же, как и для двухкратного аппарата Бодо-симплекс, или с превышением на 10–15%, а расход тока местных батарей такой же, как и для двухкратного аппарата Бодо-дуплекс.

Для промежуточных аппаратов Бодо типа, не указанного в табл. 50, потребление тока должно быть соответственно рассчитано. При

Основные данные телеграфной аппаратуры

Таблица 49

Система аппарата	Эксплоатационная пропускная способность для телеграфиста 1-горазряда в слов./час	Количество столпов в комплекте	Длина и ширина столов в мм	Вес со столами в кг	Схемы включения	Типы и количество батарей
Морзе . . . . .	400	1	600×1 200	50	Нормально замкнутая цепь	Линейная батарея на одной станции
	400	1	600×1 200	50	Нормально разомкнутая цепь	По одной линейной батарее на каждой станции
	400	1	600×1 200	50	Комбинированная Симплекс	To же
Двухкратный Бодо оконечный . . . . .	1 000 на 1 крат	3	700×2 550	250–300	Симплекс	Две линейные батареи (+ и -), местная батарея (40–120 в)
	To же	6	700×4 750	600	Дуплекс	и моторная батарея* 120 в
Трёхкратный Бодо-дуплекс оконечный . . . . .	» »	7	700×6 450	700–850	»	To же
Четырёхкратный Бодо-симплекс оконечный . . . . .	» »	5	700×4 750	450–500	Симплекс	» »
Двухкратный Бодо-дуплекс промежуточный . . . . .	» »	9	700×7 650	900–1 100	Дуплекс	» »
Трёхкратный Бодо-дуплекс промежуточный . . . . .	» »	11	700×9 350	1 250	»	» »
Четырёхкратный Бодо-симплекс промежуточный . . . . .	1 600	7	700×6 450	700–800	Симплекс	Линейная батарея и моторная батарея 120 в (или сеть переменного тока)
Стартстопный типа СТ-35 . . . . .	1 600	1	600×1 300	70–90	Симплекс; схема без реле	To же
	1 600	1	600×1 300	70–90	Дуплекс	Две линейные батареи и моторная батарея 120 в (или сеть переменного тока)
Стартстопный типа Т-15 . . . . .	1 600	1	530×440	70–90	To же, что СТ-35	To же, что для СТ-35

\* В последнее время в аппаратах Бодо применяется одна градация напряжения батареи — 120 в.

Таблица 50  
Расход тока в цепях телеграфных аппаратов

Система аппарата	Суточный расход тока в а·ч	Величина установленногося тока в а	Среднее значение тока в а
Двукратный Бодо-симплекс оконечный:			
Линейная цепь (+) . . . . .	0,4	0,04	—
То же (-) . . . . .	0,15	0,04	—
Местная цепь . . . . .	2,5	—	0,10—0,15
Моторная цепь с фоническим двигателем . . . . .	19,0	0,08—0,85	—
Двукратный Бодо-дуплекс оконечный			
Линейная цепь (+) . . . . .	0,5	0,06—0,09*	—
То же (-) . . . . .	1,2	0,04—0,09*	—
Местная цепь . . . . .	7,0	—	0,30—0,35
Моторная цепь с фоническим двигателем . . . . .	27—37**	1,2—1,6	—
То же, с мотор-конвертером . . . . .	35—51**	1,5—2,2	—
Трёхкратный Бодо-дуплекс оконечный:			
Линейная цепь (+) . . . . .	0,7	0,075	—
То же (-) . . . . .	1,3	0,075	—
Местная цепь . . . . .	9,0	—	0,35—0,40
Моторная цепь с мотор-конвертером . . . . .	44—60**	1,9—2,6	—
Двукратный Бодо-дуплекс промежуточный:			
Линейная цепь (+) . . . . .	0,5×2	0,06×2÷0,09×2*	—
То же (-) . . . . .	1,2×2	0,06×2÷0,09×2*	—
Местная цепь с конденсаторным на- коплением . . . . .	9,0	—	0,35—0,40
То же, но с ретрансмиттерами . . . . .	12,0	—	0,50—0,55
Моторная цепь с фоническим двигателем . . . . .	30—40**	1,3—1,8	—
То же, с мотор-конвертером . . . . .	37—54**	1,6—2,4	—
СТ-35 - симплекс, без реле:			
Линейная цепь (+) или (-) . . . . .	0,9	0,045	—
Моторная цепь . . . . .	10,0	0,40	—
СТ-35, но с реле:			
Линейная цепь (+ или -) . . . . .	0,7	0,030	—
Местная цепь . . . . .	0,9	0,045	—
СТ-35, дуплекс:			
Линейная цепь (+) . . . . .	0,4	0,03—0,09*	—
То же (-) . . . . .	1,0	0,03—0,09*	—
Местная цепь . . . . .	2,0	—	—
Моторная цепь . . . . .	20,0	0,9	—
Т-15, симплекс:			
Линейная цепь (+ или -) . . . . .	1,2	0,06	—
Моторная цепь (с мотором постоянного тока) . . . . .	9,2	0,4	—
Т-15, дуплекс:			
Линейная цепь (+) . . . . .	0,4	0,030÷0,09*	—
То же (-) . . . . .	1,0	0,030÷0,09*	—
Местная цепь . . . . .	2,3	—	0,09
Морзе на постоянном токе . . . . .	0,4	0,02	—
То же, но на рабочем токе . . . . .	0,1	0,02	—
» по схеме однополюсного дуплекса . . . . .	0,2	0,035	—

\* Первые числа при встречах одинаковых полюсах; вторые — при встречах разных полюсах.

\*\* Первая цифра относится к одноголовым распределителям, а вторая — к двухголовым распределителям.

Таблица 51

## Основные технические данные моторов, применяемых для телеграфных аппаратов

Тип мотора	Мощность мотора в вт	Число оборотов в минуту	Величина установленногося тока в а	Величина пускового тока в а	Рабочее напряжение в в	Область применения
УМ-12 . . . . .	11	2 000	0,18	В 1,5—2		Для приёмников аппаратов Бодо
УК-12 . . . . .	11	2 000	0,18	раза больше уста-		То же
МК-42 и УМК-44 . . . . .	15	3 000	0,35	настивше-	110—127	Для распределителей и приёмников аппаратов Бодо
УМ-21-С . . . . .	50—60	3 000	0,45	настивше-		Для аппаратов СТ-35
УМ-12 . . . . .	5	3 000	0,10	настивше-		Для ондуляторов

Примечания. 1. Моторы типа УМ-12, УК-12 и МК-42 являются моторами постоянного и переменного тока.

2. Коэффициент полезного действия моторов имеет величину порядка 0,60—0,65; при питании переменным током  $\cos \varphi \approx 0,4$ .


в этом расход тока линейных батарей может быть принят равным удвоенному расходу тока тех же батарей оконечных аппаратов Бодо соответствующей кратности; расход ёмкости батареи на один вибратор вместе с фоническим двигателем равен 10 а·ч, а на один вибратор с мотор-конвертером — 17,5 а·ч в сутки.

Типы моторов телографических аппаратов и их основные технические данные указаны в табл. 51.

Типы реостатных ламп для линейных и местных цепей телографических аппаратов выбирают следующим образом:

лампы в цепях плюса и минуса линейной батареи устанавливаются на 220 в мощностью 60 или 75 вт;

для подбора ламп в местных цепях сначала определяют необходимое дополнительное сопротивление, а затем по кривым, представленным на фиг. 15, по величине сопротивления и тока определяют тип лампы;

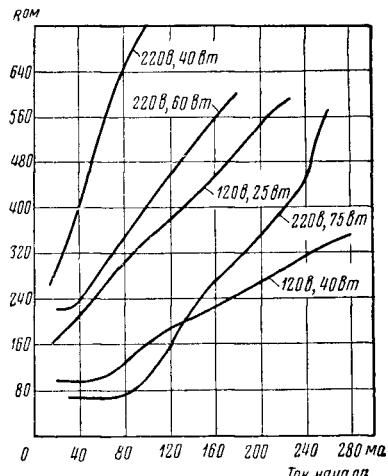

Фиг. 15. Графики для определения типа реостатных ламп

при подборе ламп по величине установленного тока следует учитывать, что в процессе работы лампа будет иметь меньший нагрев, вследствие чего кривая рабочего тока будет иметь большую крутизну нарастания.

В табл. 52 указаны типы и количество ламп, требующихся для некоторых наиболее распространённых аппаратов Бодо<sup>1</sup>.

#### Контакты в телографических аппаратах

Для контактов реле применяется серебряная или платиновая проволока диаметром 1,5 мм. На одно реле (два контакта и язычок) требуется кусок проволоки длиной около 12 мм.

Для контактов вибраторов применяется платиновая проволока диаметром 2 мм, а для язычков — диаметром 3,5 мм. Для двух контактов необходим кусок проволоки длиной 7—8 мм, а на один язычок — длиной 4—5 мм.

<sup>1</sup> Вместо реостатных ламп могут быть применены остеклованные сопротивления.

Таблица 52  
Типы и количество ламп, требующихся для телографических аппаратов Бодо

Система аппарата	Характеристика ламп		Количество
	напряжение в в	мощность в вт	
Двукратный Бодо-дуплекс оконечный	220	60	3
	220	25	1
	120	150	1
	120	96	1
	120	40	1
	120	60	10
Двукратный Бодо-дуплекс промежуточный	220	60	6
	220	25	1
	120	150	1
	120	96	1
	120	40	1
	120	60	20

Для контактных винтов клавиатуры Бодо требуется серебряная проволока диаметром 1,5—2 мм и длиной 3—3,5 мм на один контакт.

Для язычков клавиш Бодо используют серебряные пластинки размером 11,6 × 5,8 × 0,8 мм, весящие 0,565 г каждая. На одну клавиатуру требуется 5 контактов.

Для контактов передатчика аппарата СТ-35 применяют серебряную проволоку диаметром 3,5—4 мм. На один контакт требуется кусок проволоки длиной 1—1,5 мм.

Для контактов регулятора аппарата СТ-35 применяют вольфрамовую проволоку диаметром 6,5 мм. На два контакта требуется кусок проволоки длиной 1—1,5 мм.

Для контактов ключа Морзе применяют серебряные или платиновые пластинки размером 5 × 5 × 0,8 мм и весом 0,21 г каждая.

#### Аппарат Морзе

Аппарат Морзе состоит из ключа-передатчика 1, приёмника 2, миллиамперметра 3 и разрядника 4, являющегося в то же время и коммутатором (фиг. 16).

Все части смонтированы на одной общей доске 5. К аппарату придаётся консоль 6 для сматывания бумажной ленты.


На аппарате Морзе работают по коду Морзе (табл. 53).

Ключ (фиг. 17) служит для замыкания и размыкания цепи. Основные части: рычаг 1 ключа, медная стойка 2 с осью, передний контакт 3 ключа и задний контакт 4. Если пружина 5 находится между передним контактом и стойкой, то ключ работает по схеме нормально замкнутой цепи, а если между стойкой и задним контактом ключа, то по схеме нормально разомкнутой цепи.

Приёмник состоит из электрической части для приёма и записи входящих токов и механической части, обеспечивающей равномерное продвижение бумажной ленты. К первой части (фиг. 18) относится электромагнит 1 (см. табл. 47) с якорем 2 и пишущий рычаг 3, идущий на левом конце пишущее колесо 4. Электромагнит установлен на стальном уголь-

нике 5, который можно поднимать и опускать с помощью винта, которым оканчивается стержень 6, и гайки 7 примерно на 3 мм.


протягивается со скоростью около 1,6 м/мин. Завода пружины хватает на 20—23 мин. работы.

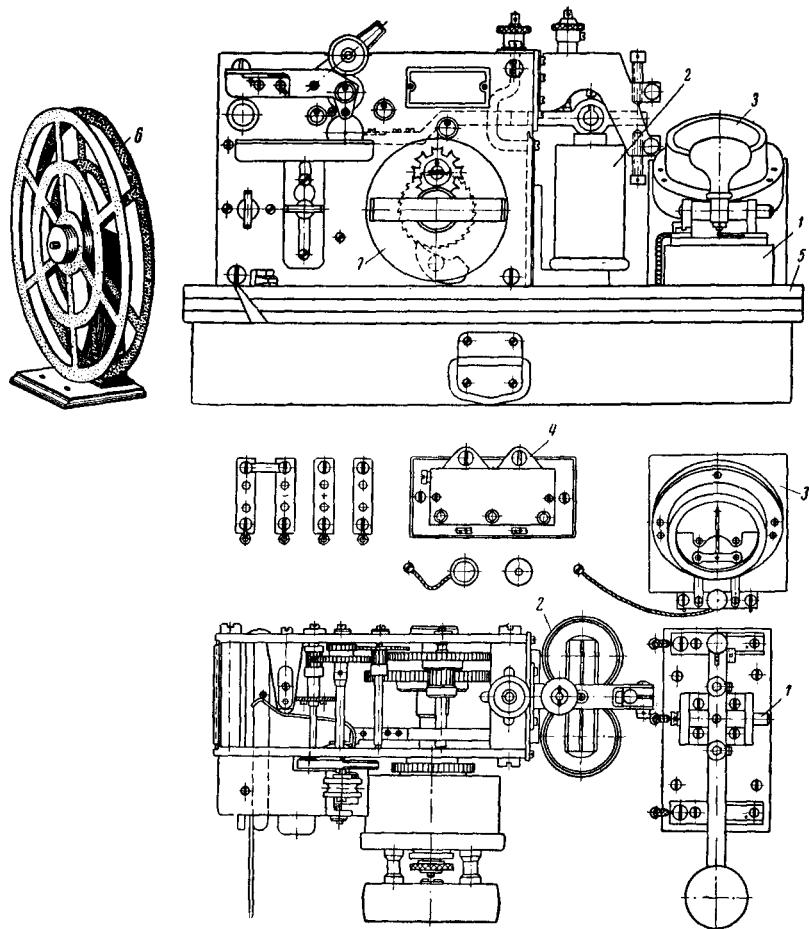

Фиг. 16. Аппарат Морзе

Механическую часть составляют часовой и лентопротяжный механизмы. Часовой механизм помещается в латунной коробке 9 (фиг. 19) и состоит из системы зубчатых ко-

мплиамперметра аппарата — магнитоэлектрической системы со шкалой 40—0—40 ма и внутренним сопротивлением 10 ом.

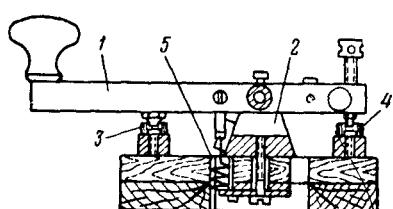


Фиг. 17. Ключ Морзе

лес 1—7 и центробежного регулятора скорости (ветрянки) 8.

Часовой механизм приводится в движение стальной пружиной, находящейся в барабане 7 (фиг. 16).

Пружина имеет длину около 2500 мм, ширину 34 мм, толщину 0,4—0,5 мм. Лента

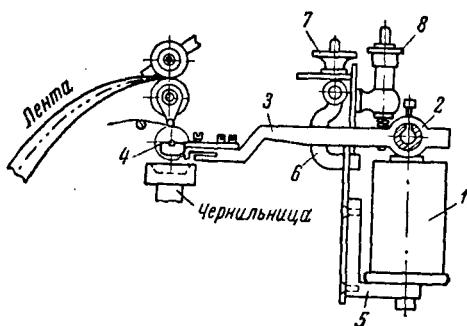


Фиг. 18. Электромагнит и пишущий механизм аппарата Морзе

Разрядник-коммутатор предназначен для защиты аппарата и обслуживающего персонала от действия атмосферного электриче-

Таблица 53  
Азбука Морзе

Принятый код	Наименование знаков	Принятый код
А		1
Б		2
В		3
Г		4
Д		5
Е		6
Ж		7
З		8
И		9
К		0
Л	Запятая ,	
М	Точка .	
Н	Двоеточие :	
О	Вопросительный знак ?	
П	Номер №	
Р	Восклицательный знак !	
С	Апостроф '	
Т	Слобода (1)	
У	Дробная черта /	
Ф	Знак разделения	
Х	Ждать	
Ц	Перебой	
Ч	Плюс +	
Ш	Минус -	
Щ	Новая строка	
Ы	Знак разделителя =	
Ю	Понял	
Я	Прощу принять	
Й	Прощу добавить	
ББ	Сигнал бедствия SOS	
Э		

ства, а также для простых переключений, выполняемых вставлением штепселя в одно из трёх отверстий коммутатора.

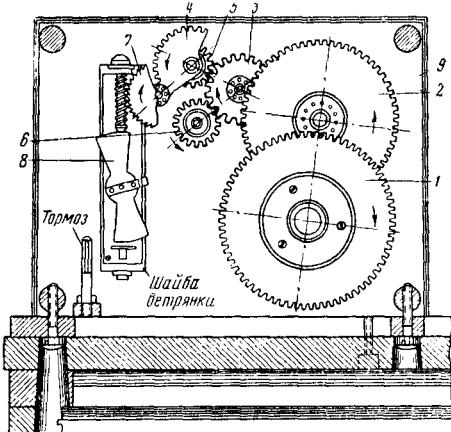

Фиг. 19. Часовой механизм аппарата Морзе

Пробивное напряжение разрядника равно 1 000 в.

**Схемы включения аппарата Морзе.** Телеграфирование при помощи аппарата Морзе, как правило, осуществляется по симплексной схеме. Известны следующие виды симплексной схемы включения аппарата Морзе:


- а) схема нормально замкнутой цепи (фиг. 20);

б) схема нормально разомкнутой цепи (фиг. 21);

в) комбинированная схема (фиг. 22).

На железнодорожном транспорте СССР применялась схема нормально замкнутой цепи.

В последнее время комбинированная схема принята в качестве стандартной. Телеграфирование по дуплексной схеме при помощи аппарата Морзе используется сравнительно редко.

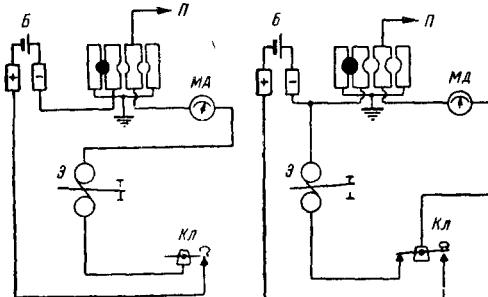


Фиг. 20. Схема нормально замкнутой цепи  
Морзе

Фиг. 21. Схема нормально разомкнутой цепи  
Морзе

Напряжение батарей на связях с аппаратами Морзе допускается не более 120 в при работе по воздушным однопроводным цепям.

При работе по телефонно-телеграфным кабелям должны быть удовлетворены требования, указанные на стр. 65—66.

Дальность непосредственной связи при помощи аппаратов Морзе и необходимая величина установившегося тока указаны в табл. 67 и соответственно в табл. 47.

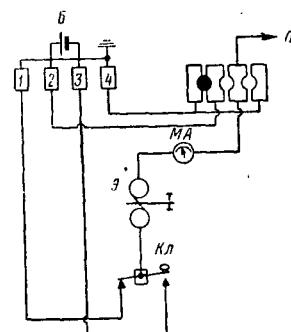

Фиг. 22. Комбинированная схема цепи аппарата Морзе

**Уход за аппаратом Морзе.** Уход за приёмником состоит в очистке его от краски и пыли и в периодической смазке гнёзд осей костяным маслом. В ключе нужно следить за чистотой контактов. Разрядник следует предохранять от попадания в него токопроводящих частиц.

Регулировка аппарата Морзе заключается в правильной установке электромагнита, якоря и пишущего колеса. При установке электромагнита, вращая гайку 7 (фиг. 18), поднимают его до отказа. Затем устанавливают нижний винт колонки так, чтобы при отпущенном якоре между якорем и полюсными наконичниками электро-

магнита свободно проходила телеграфная лента. После этого устанавливают верхний винт колонки так, чтобы конец его отстоял от рычага на толщину вчетверо сложенной ленты. Когда рычаг прижат к нижнему винту, пишущее колесо должно оставлять на протягиваемой ленте черту, не замедляя при этом хода механизма. Необходимую регулировку производят винтом. Регулировка аппарата под током производится изменением натяжения пружины, оттягивающей пишущий рычаг вверху.

Если входящий ток велик, то при помощи гайки 7 опускают электромагнит. Если на ленте знаки сливаются, то увеличивают при помощи гайки 8 (фиг. 18) натяжение пружины или несколько опускают электромагнит. Если знаки срываются, то надо ослабить натяжение пружины или поднять электромагнит.

Производительность аппарата Морзе определяется средним количеством знаков, передаваемых телеграфистом в 1 мин. Приказом № 90/Ц 1936 г. производительность аппарата установлена в 125—150 знаков в 1 мин. Производительность аппарата Морзе в десятисловных телеграммах в час:

$$N = \frac{(125 \div 150) 60}{(7 + 1) 10} = 0,75 (125 \div 150),$$


где  $125 \div 150$  — установленная норма знаков в минуту;

7 — среднее количество знаков в слове;

1 — пробел между словами;

10 — число слов в телеграмме;

60 — число минут.

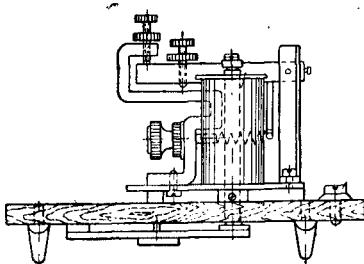

Фиг. 23. Принцип устройства клопфера

Аппарат Морзе-клопфер (фиг. 23), применяемый при приеме на слух, не имеет пишущего прибора и часовного механизма.

#### Аппарат Бодо

Аппарат Бодо является многократным аппаратом, позволяющим один и тот же провод использовать для нескольких передач.

Для нормальной работы аппаратов Бодо, включенных в один провод, требуется синхронная скорость вращения механизмов аппаратов, а также синфазное вращение этих механизмов.

Передача на аппаратах Бодо осуществляется при помощи равномерного пятизначного кода. Азбука Бодо приведена в табл. 54.

Аппарат Бодо является буквопечатающим аппаратом с приемом на ленту.

Таблица 54

#### Азбука Бодо

Латинский алфавит	Русский алфавит	Левая рука			Правая рука	Нажимать клавиши	Комбинация элемент. токов				
							1	2	3	4	5
1 а 1 а					●		1	+	-	-	-
2 е 2 е					●		2	-	+	-	-
3 ў 3 ѿ					● ●		3	-	-	+	-
е я					● ●		12	+	-	-	-
4 ч 4 ч					●	●	13	+	-	-	-
о і о і					● ●		23	-	+	+	-
5 0 5 0					● ● ●		123	+	+	-	-
6 є б ѿ					●		41	+	-	-	-
7 6 7 2					●		42	-	+	-	-
8 8 8 б					●		43	-	-	+	-
н н х					● ●		412	+	-	-	-
9 ѿ 9 ѿ					● ●		413	+	-	+	-
+ F + Ф					● ●		423	-	+	+	-
0 0 0 0					● ● ●		4123	+	+	+	-
• т • 7 •					●		51	+	-	-	+
х ѿ б •					●		52	-	+	-	-
5 ; с •					●		53	-	-	+	-
2 ; ѿ з •					● ●		512	+	-	-	-
? Т ѿ т •					● ●		513	+	-	-	-
? w ? ѿ					● ●		523	-	+	+	-
/ V ѿ ѿ •					● ● ●		5123	+	+	+	-
с ѿ ѿ •					●		541	+	-	-	+
2 ѿ н м •					●		542	-	+	-	+
- R - р •					●		543	-	-	+	+
= L = Л •					● ●		5412	+	-	-	+
1 ѿ ѿ ѿ •					● ●		5413	+	-	+	+
на цифры •					● ●		5423	-	+	+	+
на буквы •					● ●		5422	+	-	+	+
ж ѿ ѿ ж •					● ●		4	-	-	-	+
					● ●		5	-	-	-	+
					● ●		54	-	-	+	+
Буквы составляются из букв ѿ											
5 4					1 2 3		• Нажимать клавиши посыплют плюс, не нажимать минус				
Манипулятор											

На связях, оборудованных аппаратами Бодо, применяют двухполюсную работу, что позволяет вести передачи при сравнительно высоких скоростях на большие расстояния.

Аппараты Бодо различаются по кратности и бывают двух-, трёх-, четырёх-, шести- и девятикратные.

Распределитель	Дуплексный старт	1 крат		2 крат	
		Передача	Прием	Передача	Прием
1	2	3	4	5	6

Фиг. 24. План размещения оборудования оконечного двухкратного аппарата Бодо-дуплекс


По схеме работы аппараты Бодо разделяются на симплексные и дуплексные.

Аппараты Бодо могут быть оконечными и промежуточными (ретрансмиссии).

Дальность непосредственного телеграфирования при помощи аппаратов Бодо указана в табл. 67.

Оконечный аппарат Бодо в основном состоит из распределителя, клавиатуры, приемника, реле и вспомогательных приборов.

На фиг. 24 приведён план размещения оборудования оконечного двукратного аппарата Бодо-дуплекс, являющегося основным типом аппарата Бодо на железнодорожном транспорте СССР.

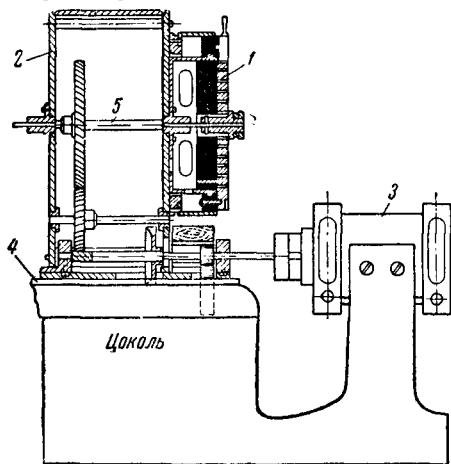

Фиг. 25. Вид распределителя Бодо в разрезе

Распределитель Бодо (общий вид дан на фиг. 25) обеспечивает приём с линии и передачу на линию посылок тока в определённой последовательности, а также включение и выключение в нужные моменты местных цепей аппарата.

Щёткодержатель со щётками (на фиг. 25 не показан), мотор-конвертер 3 (или фоническое колесо), коррекционное устройство и чугунный цоколь 4 со стальнойplatой.

Контактный диск имеет 6 колец, по которым скользят металлические щётки (даные контактных дисков приведены в табл. 55), соединяющие попарно 1 и 4, 2 и 5, 3 и 6 кольца распределителя.

Коробка распределителя прямоугольной формы установлена на цоколе 4.

Щёткодержатель (фиг. 26) закреплён на наконечнике оси (фиг. 25), проходящей через центр коробки распределителя.

Щёткодержатель состоит из трёх латунных плеч, из которых плечи 2 и 3 жёстко связаны между собой, а плечо 1 может быть перемещаемо по отношению к первым.


Плечи изолированы от корпуса kostяными втулками. Каждое плечо имеет парные желобки, в которые вставляются металлические щётки.

Диск распределителя с остальными частями аппарата соединяют с помощью специального кабеля Бодо.

Для облегчения монтажа и эксплуатации оплётка жил кабеля снабжается различной расцветкой.

Необходимое число кабелей и их ёмкость для аппаратов Бодо различных типов даны в табл. 56.

Кабели при выходе из диска распредели-

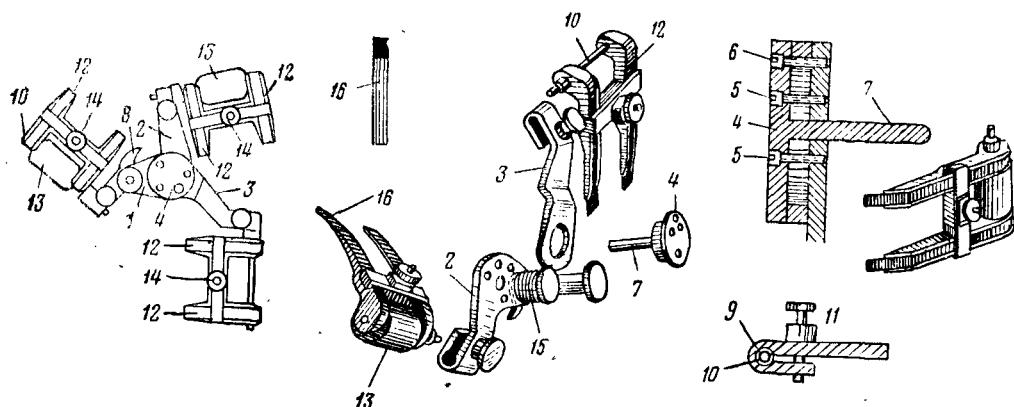

Фиг. 26. Щёткодержатель:

1 и 12—неподвижные плечи; 3—подвижное плечо; 4—шайба; 5 и 6—винты; 7—шифт; 8—собачка; 9—эбонитовая втулка; 10—стальная ось; 11—зажимные винты; 12—желобки; 13—балансные грузы; 14—винты; 15—спиральная пружина собачки; 16—щётки

Распределители Бодо разделяются:

- по числу крат (см. выше);
- по числу дисков — на однодисковые и двухдисковые;
- по числу головок — на одноголовые и двухголовые.

В комплект распределителя входят следующие части: головка распределителя, пластина распределителя, вибратор, схемный щиток и стол распределителя.

Основными элементами головки распределителя (фиг. 25) являются: контактный диск 1, коробка 2 распределителя с движу-

теля обшиваются кожей, во избежание попадания на них влаги и масла.

На концы кабельных жил надеваются контактные вилки, которые своими концами подключаются под контактные винты укреплённые в специальной распределительной коробке, находящейся снизу столешницы. Это обеспечивает электрическое соединение диска распределителя с остальными частями аппарата Бодо.

Распределительная коробка сверху закрывается крышкой, на обратной стороне которой наклеивается электрическая схема аппарата.

Таблица 55

Данные контактных дисков распределителя Бодо<sup>1</sup>

Система аппара- та Бодо	Передний диск						Задний диск					
	номер кольца						номер кольца					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
число контактов												число контактов
2БСО . . . . .	11	14	14	Сплошное				—	—	—	—	—
2БДО . . . . .	11	12	12	”			12	12	12	”	”	—
3БДО . . . . .	16	17	17	”			17	17	17	”	”	—
4БСО . . . . .	21	24	24	”			24	24	15	5	Сплошное	1
Всего 5: 4 по 75° и 1 в 60°												
2БДП нормаль- ного типа . . . . .	11	12	12	”			11	12	12	”	”	Сплошное
3БДП . . . . .	16	17	17	”			16	17	17	”	”	Сплошное
2БДП конденса- торная . . . . .	11	24	—	”		21	Сплошное	11	24	—	Сплошное	21

Примечания. 1. Воздушные промежутки между контактами должны быть 0,4 мм.  
 2. В обозначении системы аппарата Б обозначает Бодо, С — симплекс, Д — дуплекс,  
 О — окончательный, П — промежуточный, цифра — кратность аппарата.

Таблица 56  
Число кабелей Бодо и их ёмкость

Система аппарата Бодо	Количество жил		Количество кабелей Бодо с числом жил			
	перед- ний диск	задний диск	25	14	10	7
2БСО	22	—	1	—	—	—
4БСО	29	62	1/2	0/1	—	1/0
4БСП	80	80	2/2	1/1	2/2	—
2БДО	20	31	1/0	0/1	0/1	—
2БДП	63	63	2/2	—	1/1	2/1
3БДО	25	43	1/1	0/1	—	1/1
3БДП	67	64	2/2	1/0	0/1	1/1

Примечание. В числителе — передний диск, в знаменателе — задний.

**Двигатели распределителя Бодо.** В качестве двигателей распределителя Бодо в настоящее время применяют фонический двигатель «Колесо Ля-Кура» и мотор-конвертер.

Фонический двигатель «Колесо Ля-Кура» (фиг. 27) представляет собой синхронный мотор и состоит из вибратора 1 и колеса Ля-Кура 2.

Вибратор обеспечивает попеременную посылку тока в электромагниты 3, а фоническое колесо Ля-Кура — непосредственное вращение оси щёткодержателя.

Колебательное движение иожкам вибратора сообщает движущий электромагнит 4, работающий по принципу электрического звонка. Частота колебаний иожек вибратора регулируется весом грузиков 5 и местом их закрепления. Такая регулировка позволяет изменять число колебаний иожек вибратора от 27 до 56 в сек.


Если вибратор имеет 1800 колебаний в минуту, то число оборотов фонического колеса

$$n = \frac{1800}{9} = 200 \text{ об/мин.},$$

где 9 — число выступов фонического колеса.

Данные колеса: толщина 35 мм, диаметр 114,6 мм, ширина зуба 14°, расстояние между зубьями 26 мм.

Данные электромагнитов вибратора приведены в табл. 47.

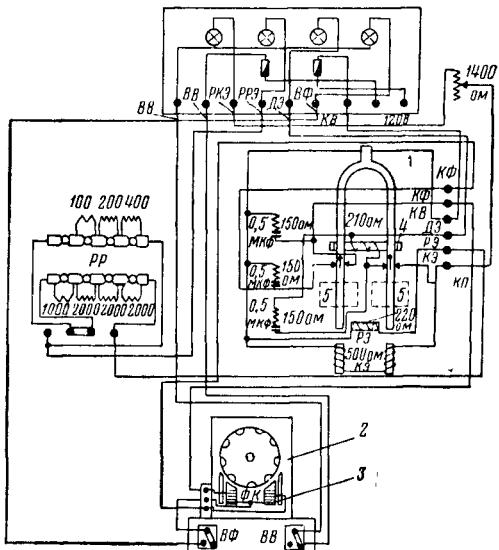

Фиг. 27. Схема фонического двигателя

При правильной настройке число колебаний иожек вибратора, а следовательно, и скорость вращения фонического колеса весьма постоянны. При изменении напряжения в 120 в и ± 10% скорость вращения фонического колеса изменяется не более чем на 0,1%.


Основным недостатком фонического двигателя является склонность его к качаниям: колесо идет толчками — то медленно, то быстрее, что вызывает неустойчивость работы аппарата.

Если при освещении колеса вспышками ионовой лампы от контактов его вибратора качание будет превосходить ± 2%, то такое

колесо считается неисправным. Для устранения этого недостатка проф. П. А. Азбукиным и инж. Пономарёвым предложен маховик-успокоитель.

**Мотор-конвертер** является одноякорным преобразователем постоянного тока в переменный.

Составными частями его являются (фиг. 28): вибратор 1, трансформатор 2, шунтовой мо-

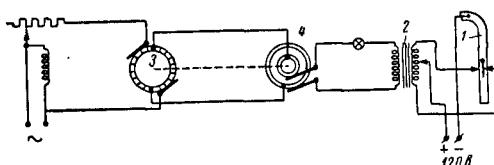

Фиг. 28. Схема мотор-конвертера

тор 3 с реостатом в цепи якоря, специальные кольца 4, соединенные с диаметрально противоположными пластинками коллектора.

Вследствие колебания ножек вибратора во вторичной обмотке трансформатора проходит пульсирующий ток, который создаёт в первичной обмотке переменный ток, в то же время на кольцах мотора также создаётся переменный ток.

Если скорость мотора не будет соответствовать заданному числу колебаний ножек вибратора, то в первичной обмотке возникнут биения и фазовая лампа (на фиг. 28 не показана) будет мигать; тогда необходимо при помощи реостата так подобрать скорость вращения мотора, чтобы получился слабый, но ровный накал лампы.

Скорость телеграфирования по аппаратам Бодо зависит от скорости вращения щёткодержателя и от числа контактов второго кольца передачи и может быть определена по формуле

$$n_b = \frac{pa}{60} \text{ бод},$$

где  $n$  — число оборотов щёткодержателя в минуту;  
 $a$  — число контактов второго кольца.

В целях обеспечения неискажённого приёма посылок тока приёмное кольцо распределителя имеет укороченные контакты.

Укороченные контакты определяют так называемую исправляющую способность аппарата, которая определяется по формуле:

$$q = \frac{100 - k}{2} \%,$$

где  $k = \frac{\alpha}{\beta}$  — коэффициент укорочения, при чём  $\alpha$  и  $\beta$  длины укороченного и соответственно нормальных контактов в градусах.

В табл. 57 показаны скорость телеграфирования и исправляющая способность  $q$  для аппаратов Бодо различных систем.

**Клавиатура Бодо.** Клавиатура в аппарате Бодо служит для набора нужной комбинации посылок тока по коду Бодо.

В соответствии с кодом Бодо клавиатура имеет пять клавиш, разделённых на две группы: правую — 1, 2 и 3 клавиши и левую — 4 и 5 клавиши. Принцип устройства клавиатуры и её схема показаны на фиг. 29.

В основном клавиатура состоит из:

а) наборного устройства, в которое входят пять клавиш 1, снабжённых ножками 2, контактные пружины 3, спиральные пружины 4 и батарейные ламели 5;

б) блокирующего устройства, образованного пятью собачками 6;

в) деблокирующего устройства, состоящего из тактового электромагнита 7 с якорем 8, регулировочным винтом 9 и отражателем 10, а также из отбрасывающего механизма 11; данные тактового электромагнита приведены в табл. 47;

г) деревянного основания 12 с монтажной схемой;

д) пюпитра для телеграмм.

Соединение клавиатуры со схемой комплекта осуществляется при помощи кабеля Бодо.

**Приёмник Бодо.** Приёмник аппарата Бодо (фиг. 30) состоит из комбинатора, дешифратора и печатающего механизма.

**Комбинатор** принимает комбинации электрических посылок и преобразовывает их в механические комбинации.

Таблица 57


Скорость телеграфирования и исправляющая способность аппаратов Бодо

Система аппарата Бодо	2-е кольцо			1-е кольцо		Скорость телеграфирова- ния в бодах	Исправляю- щая способ- ность аппа- рата $q$ в %
	число кон- тактов	длина контактов в °	продолжи- тельность посылок в м/сек	длина контактов в °	продолжи- тельность посылок в м/сек		
2БСО . . . . .	14	25,7	19,3	12,8	10,7	51,3	25
4БСО . . . . .	24	15	11,3	5	4,2	88	33,3
2БДО . . . . .	12	30	22,4	5	4,2	44	41,6
3БДО . . . . .	17	21,2	16,5	5	4,2	62,3	38
4БДО . . . . .	22	16,4	12,3	3	1,2,5	80,7	40
4БДП . . . . .	24	15	11,3	7,5	6,2	88	25
2БДП . . . . .	12×2	30	22,6	5	4,2	44	41,6
3БДП . . . . .	17×2	21,2	16,5	5	4,2	62,3	38
4БДП . . . . .	22×2	16,4	12,3	3	2,5	80,7	40

Примечание. Скорость вращения щёток распределителя — 220 об/мин.

Комбинатор в основном состоит (фиг. 30) из пяти печатающих электромагнитов 1 с шунтами (см. табл. 47), пяти направляющих рычагов 18 и бронзового обода 23 с членком 25 и ножом 27.

Основными деталями дешифратора являются шесть разведчиков, один из которых 36 ложный, два дешифраторных диска (покоя 28 и работы 29) и разделительные шайбы 30 и 31 с призмой 32.

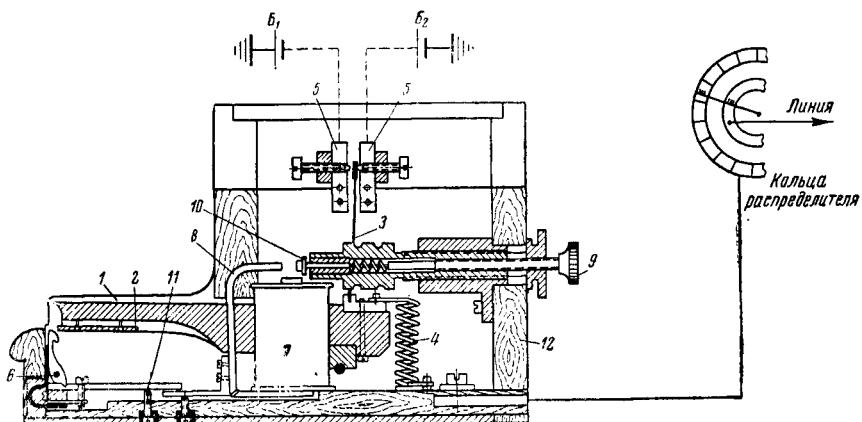


Фиг. 29. Клавиатура Бодо

Дешифратор (фиг. 31) отыскивает и расшифровывает образованную механическую комбинацию и готовит отпечатывание знака.


Печатающий механизм осуществляет отпечатывание принятого знака на бумажной ленте.

К печатающему механизму относятся следующие устройства: собственно печатающий

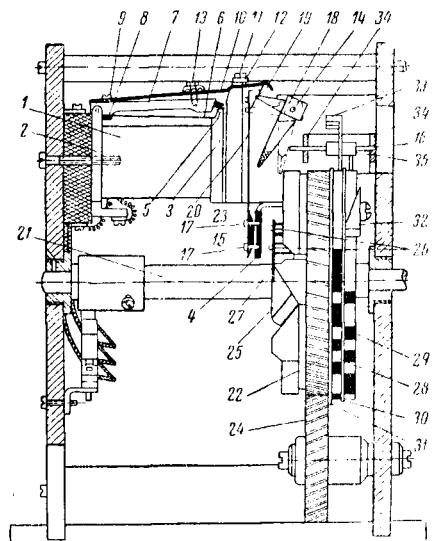

Фиг. 30. Приёмник Бодо:

1—печататающий электромагнит; 2 и 3—полюсные надставки; 4—стальная пластина; 5—вырез в полюсной надставке; 6—U-образная пружина; 7—якорь; 8—винты; 9—винт; 10—ключеобразная пружина; 11—ограничивающий винт; 12—пластина; 13—винт; 14—ось направляющих рычагов; 15—призматические пластины; 16—разведчик; 17—регулирующие винты; 18—направляющий рычаг; 19—зарубка; 20—вертикальная пружина; 21—ось приёмника; 22—зубчатое колесо; 23—бронзовый обод; 24—промежуточное колесо; 25—членок; 26—медные гильзы; 27—нож; 28—диск покоя; 29—диск работы; 30 и 31—разделительные шайбы; 32—возвращающая призма; 33—разведчик; 34—пластины; 35—ограничивающая шайба

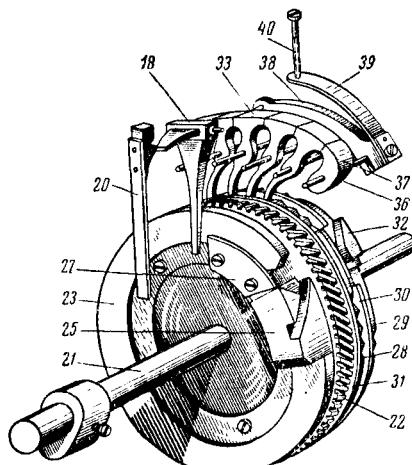


Фиг. 31. Дешифратор приёмника Бодо:

18—направляющий рычаг; 20—вертикальная пружина; 21—ось приёмника; 22—зубчатое колесо; 23—бронзовый обод; 25—членок; 27—нож; 28—диск покоя; 29—диск работы; 30 и 31—разделительные шайбы; 32—возвращающая призма; 33—разведчики; 36—ложный разведчик; 37—ось ложного разведчика; 38—спусковой рычаг; 39—пружина спускового рычага; 40—регулировочный винт

механизм, включающий типовое и печатающее колёса; спусковой механизм, состоящий из штанги, педали и печатающего зуба; ленто-протяжный, возвращающий, сцепляющий и переводной механизмы.

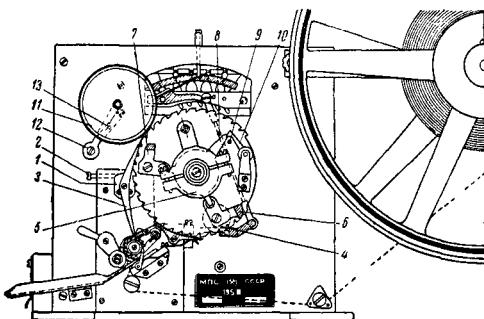Все детали приёмника монтируют в медной (или латунной) коробке, имеющей съёмные боковые и верхнюю крышки. Внутри коробки помещается движущий механизм, состоящий из двух шестерёнок, тормозного




Фиг. 32. Печатающий механизм приёмника Бодо:  
1—колонка возвращающего рычага; 2—регулирующий рычаг; 3—возвращающий ролик; 4—возвращающий рычаг; 5 и 7—переводные кулачки; 6 и 9—ограничивающие винты; 10—фиксирующая собачка; 11—красящий валик; 12—рычаг; 13—опорный штифт (типовое колесо снято)

механизма и регулятора скорости. Последние служат для обеспечения синхронности и синфазности вращения осей приёмника по отношению к распределителю. На фиг. 32 представлены отдельные детали печатающего механизма приёмника.

Тормозной механизм (фиг. 33) состоит из тормозного электромагнита 1 с якорем 2, который соединён с рычагом 8, на рычаге 8 закреплена втулка 7 с винтовой нарезкой, внутрь втулки вставлена гильза 6 с пробкой 5. На модераторную ось 3 надето маховое колесо 4, которое вращается между катушками электромагнита 1.

В момент отпечатывания знака тормозной механизм несколько уменьшает скорость вращения оси распределителя. Это нужно для того, чтобы в приёмнике успел произойти процесс отпечатывания.

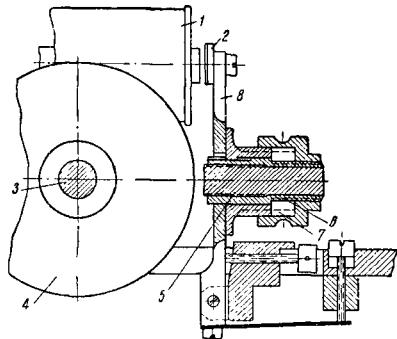


Фиг. 33. Тормозной механизм приёмника Бодо

Схема тормозного устройства дана на фиг. 34. Данные тормозного электромагнита приведены в табл. 47.

В качестве регуляторов скорости в системе МПС в основном применяют фрикционные регуляторы.


Фрикционный регулятор (фиг. 35) состоит из стального цилиндра 1, обхватываемого с двух сторон кожаными подушками 2, вставленными в рычаги 3, на которые действуют специальные пружины 4; цилиндр 1 закреплён на оси мотора. Вращение от мотора через подушки передаётся стальному

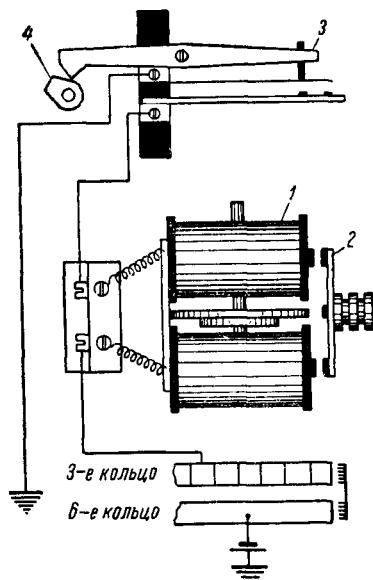

Фиг. 34. Схема тормозного устройства:  
1—тормозной электромагнит; 2—якорь;  
3—тормозной рычаг; 4—эксцентрик

диску 5, который скреплён с модераторной осью приёмника, поэтому последняя также приводится во вращение.

Работа регулятора основана на изменении силы трения под действием центробежной силы.

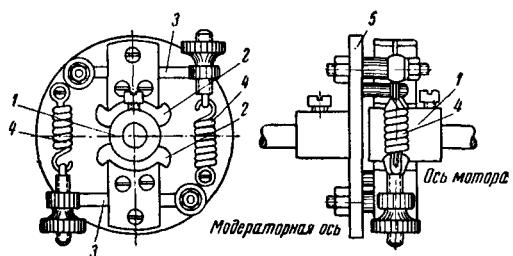

Фиг. 35. Фрикционный регулятор аппарата Бодо

**Синфазность.** Синфазность в аппаратах Бодо обеспечивается:


- посылкой специальных коррекционных токов (метод изолированной коррекции) и
- коррекцией рабочими токами.

Метод изолированной коррекции разделяется на:

- механическую коррекцию, при которой коррекционные токи приводят в действие специальный коррекционный электромагнит, устанавливающий при помощи механического устройства определённую фазу щёток;

б) электрическую коррекцию, при которой коррекционные токи приводят в действие специальное коррекционное реле, управляющее работой коррекционного электромагнита, последний изменяет скорость колебаний вибратора и тем выравнивает фазу.

В настоящее время на сети железных дорог СССР применяют этот метод по схеме фиг. 36. При этом методе одна из станций (корректирующая) даёт коррекцию, а вторая (корректируемая) принимает её.

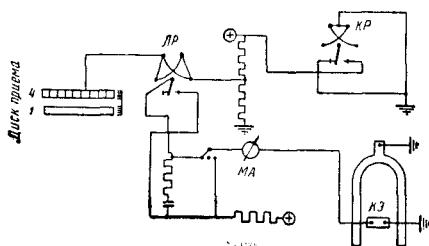

Фиг. 36. Схема электрической коррекции в аппаратах Бодо

**Запаздывание токов в аппаратах Бодо.** Между передачей сигнала и его приёмом проходит промежуток времени (запаздывание токов), слагающийся из времени прохождения тока по проводу и времени, необходимого для выполнения механической работы приёмника.

При телеграфной связи на расстояние до 500 км запаздывание тока в одну сторону равно времени пробега щётки по одному контакту распределителя.

такую распределителья.

Компенсация времени запаздывания производится: при симплексных аппаратах на корректируемых станциях посредством сдвига секторов приёма по отношению к секторам передачи, а при дуплексных аппаратах одноголовой системы посредством сдвига переднего диска по отношению к заднему на  $\frac{1}{2}$  число контактов, полученное от деления длины связи в километрах между станциями на 500. Если, например, длина связи равна 1 500 км, то сдвиг диска нужно производить на три контакта.

**Конструкция и схемы оконечных аппаратов Бодо.** Оконечные аппараты Бодо простейшего типа (2БСО) имеют одну головку с распределителем и один диск, в аппаратах остальных систем имеются два диска, сидящие на одной или двух головках.

Двухголовые аппараты Бодо имеют следующие преимущества: полное отделение приема от передачи, отсутствие необходимости установки запаздывания и более простое обслуживание.

Конструктивные данные об окончательных аппаратах Бодо приведены в табл. 58.

Принципиальные схемы окончательных аппаратов Бодо показаны на фиг. 37 — 40.

Техническая пропускная способность на 1 крат аппарата Бодо установлена в 1 250 — 1 350 слов в час (при 200 об/мин.). Практическая норма передачи для бодиста первого разряда установлена в 1 000 слов в час.

Количество десятисловных телеграмм, которое можно передать по линии, оборудован-

Таблица 58

Система аппарата Бодо	Число головок распределителя	Число дисков	Количество возможных передач	Количество возможных приёмов
2БСО	1	1	1	1
2БДО	1	2*	2	2
2БДО	2	2**	2	2
3БДО	1	2*	3	3
3БДО	2	2**	3	3
4БСО	1	1	2	2
4БСО	1	2*	2	2

\* Щёткодержатели врачаются от одного движущего механизма.

\*\* Диски сидят на разных головках и врачаются независимыми механизмами.

ной аппаратами Бодо, за 1 час, можно определить по формуле

$$N = \frac{np \cdot 60}{(7+1) \cdot 10} = 0,75 np,$$

где  $N$  — количество десятисловных телеграмм в час.

*n* — количество оборотов щёткодержателя в минуту;


$p$  — количество крат;

7 — число знаков в слове;

1 — пробел между словами;


10 — число слов в телеграмме.

Промежуточные аппараты (ретрансмиссии) Бодо. На железнодорожном транспорте СССР в качестве промежуточных аппаратов

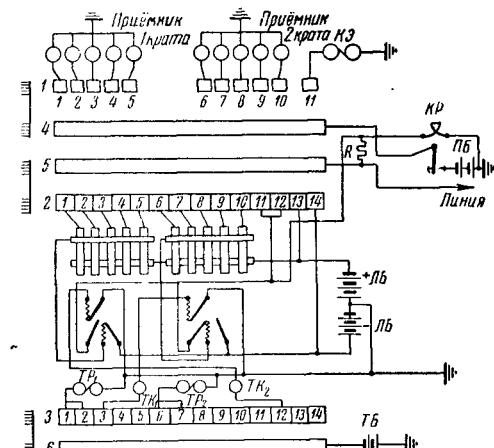


Фиг. 37. Принципиальная схема двукратного аппарата Бодо-симплекс

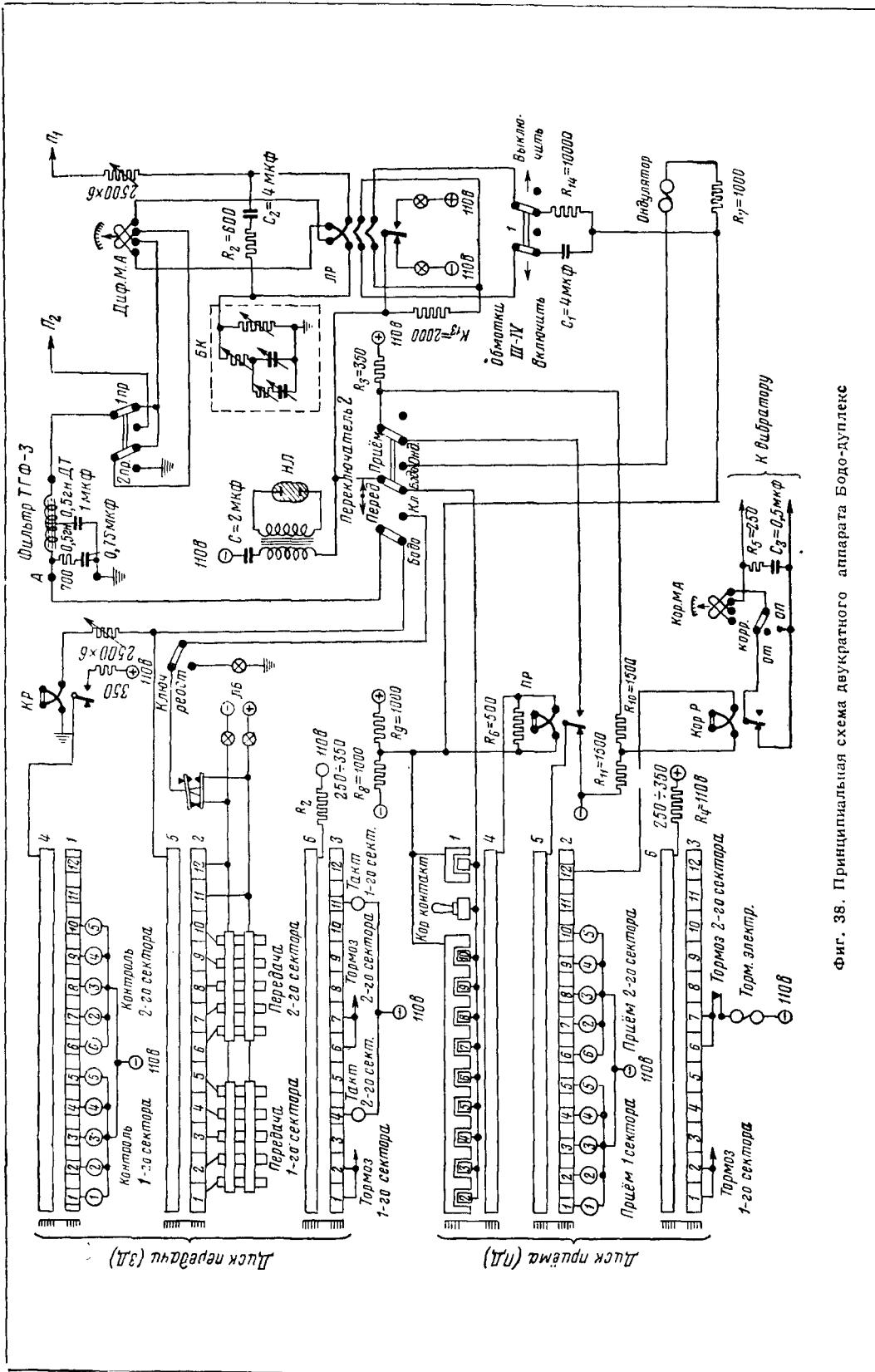Бо́до применяют ретрансмиссии. В ретрансмиссиях часть секторов используется для транслирования сигналов с восстановлением их первоначальной длины, а другая часть — для работы с окончательными станциями. Транслирование сигналов осуществляется при помощи ретрансмиттеров, состоящих из пяти реле и являющихся автоматическими передатчиками.



На фиг. 41 представлены скелетные схемы организаций связи оконечных станций через ретрансмиссию для следующих случаев:

Ретрансмиссии Бодо разделяются:  
а) по конструкции — на одноголовые и двухголовые;

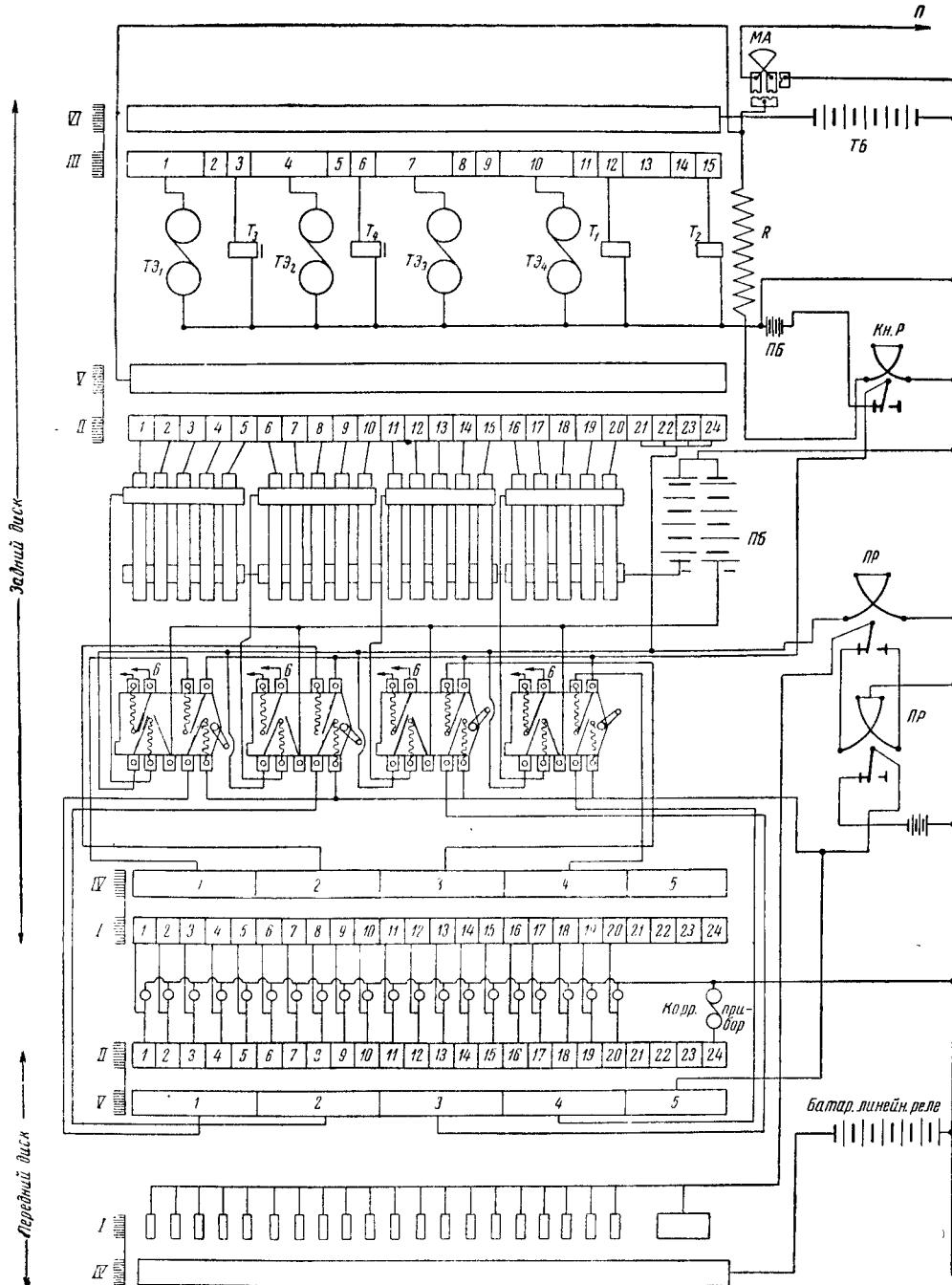

Фиг. 39. Принципиальная схема трёхкратного аппарата Бодо-дуплекс.  
Римскими цифрами обозначены кольца распределителя; арабскими — контакты колец

- а) для связи двух оконечных четырёхкратных аппаратов Бодо-симплекс;
- б) для связи двух оконечных двухкратных аппаратов Бодо-дуплекс;
- в) для связи трёх пунктов через ретрансмиссию типа  $4 \times 2 \times 2$ .

- б) по схеме работы — на симплексные и дуплексные.

В свою очередь дуплексные ретрансмиссии по схеме бывают:


- а) нормального типа с ретрансмиттерами;
- б) конденсаторного типа;

в) типа НКПС.

Принципиальные схемы ретрансмиссий этих трёх типов даны на фиг. 42, 43 и 44.

**Циркулярная передача на аппаратах Бодо.** На железнодорожном транспорте используется схема циркулярной передачи (фиг. 45) без принудительного синхронирования, с ре-

параторов все механизмы стартстопных аппаратов, за исключением мотора и трансмиссии, после обработки каждого печатного знака останавливаются в одном и том же исходном положении. Вследствие этого аппараты и носят название стартстопных (старт — пуск, стоп — остановка).

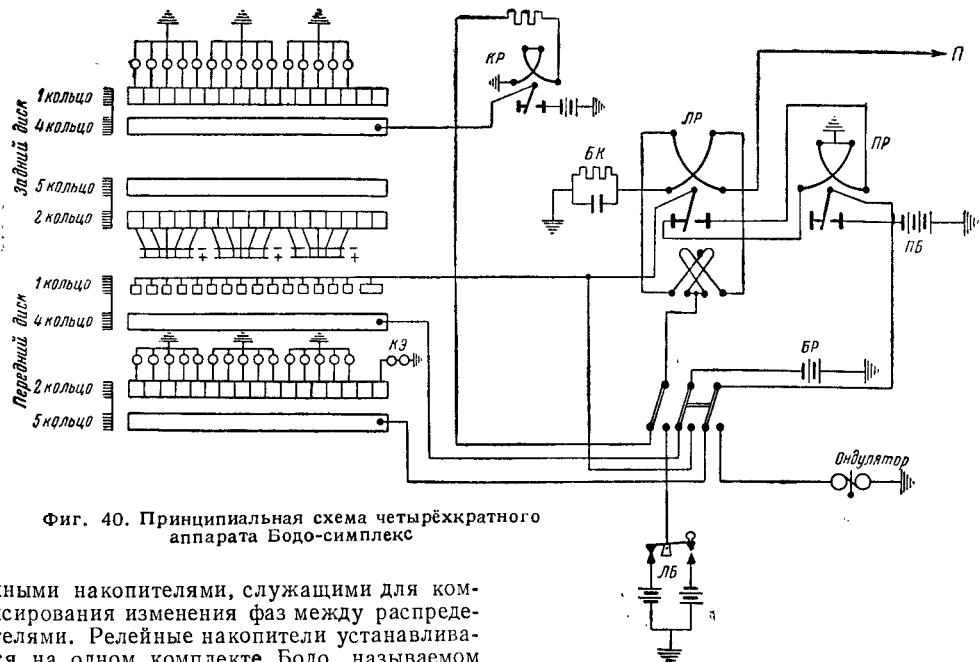


Фиг. 40. Принципиальная схема четырёхкратного аппарата Бодо-симплекс

лейными накопителями, служащими для компенсирования изменения фаз между распределителями. Релейные накопители устанавливаются на одном комплекте Бодо, называемом циркулярным.

Все остальные комплекты Бодо, через которые автоматически передаётся в линии работа с циркулярного комплекта, называются линейными комплектами.

Правила обслуживания и регулировки аппаратов Бодо, а также нормы содержания их см. в специальной литературе [55—68].

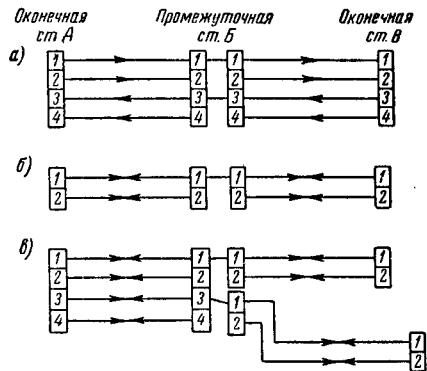

Фиг. 41. Скелетные схемы организации связи оконечных станций через ретрансмиссию Бодо (цифрами обозначены секторы распределителя)

#### Стартстопные аппараты

Особенностями стартстопных аппаратов являются применение клавиатуры типа клавиатуры пишущей машинки, аритмичность работы, совершенство конструкции и простота обслуживания. В отличие от синхронных ап-


паратов каждая рабочая комбинация импульсов тока начинается пусковым импульсом тока и оканчивается остановочным. Применение этих двух дополнительных импульсов тока позволяет допускать расхождение скоростей механизмов стартстопных аппаратов, работающих на одной связи, в значительно больших размерах (до 7%), чем при синхронных аппаратах (до 0,5%). Благодаря этому повышается надёжность работы аппаратов и упрощается их обслуживание, но в то же время увеличивается частота телеграфного тока.

Область применения стартстопных аппаратов на железнодорожном транспорте указана в табл. 45. Кроме того, они используются на линиях связи, служащих для информации о подходах поездов.

На железнодорожном транспорте СССР нашли применение следующие типы стартстопных аппаратов отечественного производства: Ш-32 (Шорина), БТА-31 (Тремля), СТ-35 (советский телетайп выпуска 1935 г.) и РТА-37 (рулонный телеграфный аппарат); кроме того, применяются аппараты типа Т-15 и некоторые другие.

Наибольшее распространение получил аппарат СТ-35, который в настоящее время является основным типом стартстопного аппарата на железнодорожном транспорте СССР. Аппараты Ш-32 и БТА-31 с эксплуатацией сняты.

**Стартстопный телеграфный аппарат типа СТ-35.** Аппарат СТ-35 является однократным телеграфным аппаратом, работающим по пятизначному коду, причём для передачи каж-

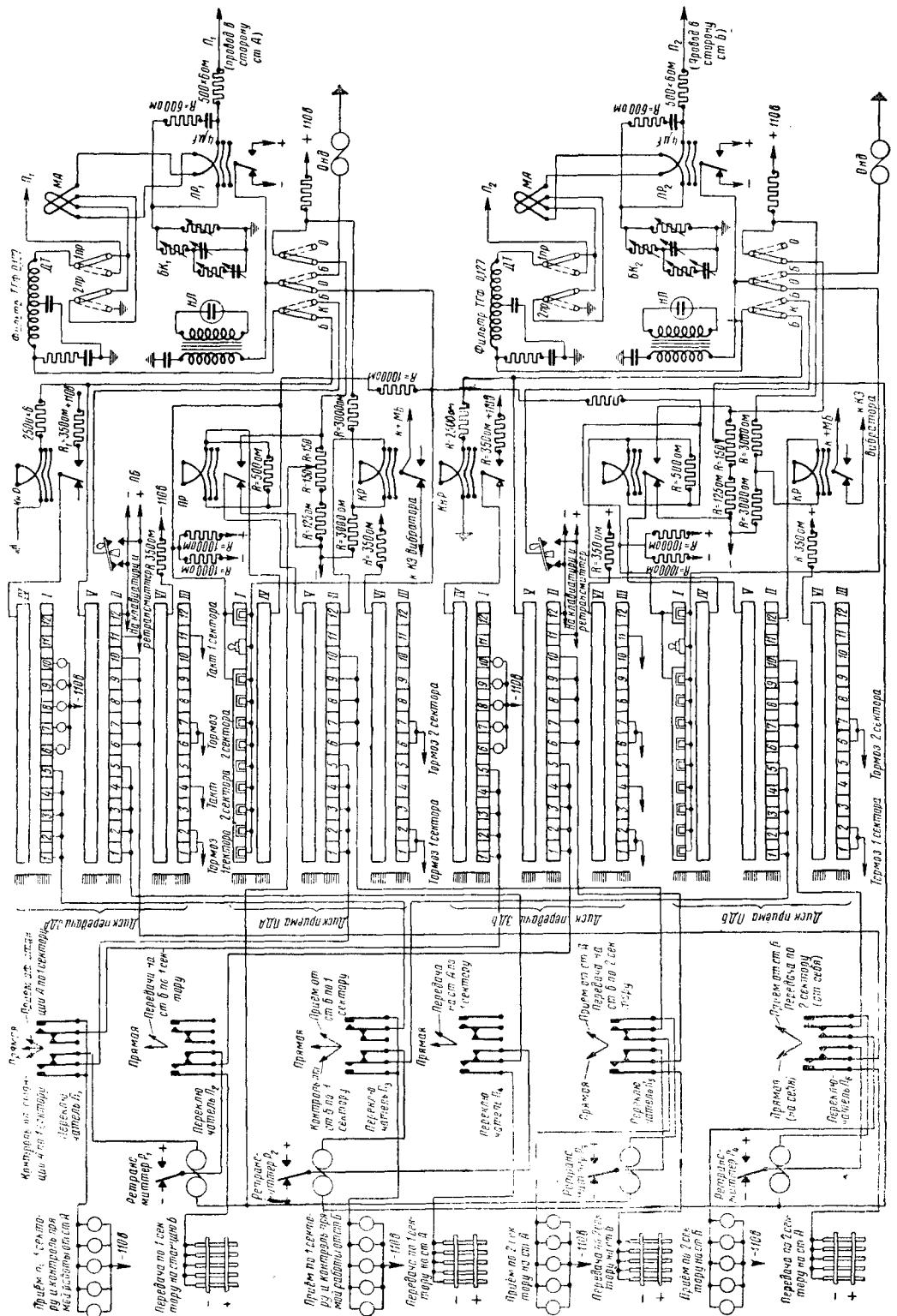

Фиг. 42. Принципиальная схема ретрансляции Бордо-Дуплекс нормального типа с ретрансляторами


дого знака требуется семь посылок тока: пусковая, пять кодовых и остановочная (см. табл. 59). Отпечатывание знаков осуществляется на бумажной ленте при помощи типовых рычагов. Клавиатура аппарата по расположению знаков близка к клавиатуре пишущей машинки. Аппарат допускает печатание текста на русском и латинском алфавитах.

Каждый аппарат имеет два распределителя — передающий и приёмный, номинальная скорость вращения которых составляет 380 об/мин. Наибольшее расхождение скоростей допускается до 7%. Предельная скорость передачи — 395 букв в минуту, нормальная скорость — 380 букв в минуту.

Основными частями аппарата СТ-35 являются движущий, передающий и приёмный механизмы.

виши для передачи пробела, занимающей пятый ряд.

В первом ряду расположены клавиши для передачи цифр и одна клавиша для передачи сигнала перебоя ЗВ; клавиши второго, третьего и четвёртого рядов на головках имеют обозначения: слева — букв русского алфавита и справа — букв латинского алфавита. В четвёртом ряду, кроме того, расположены три служебные клавиши для перевода регистров ЦИФ, РУС и ЛАТ. Основными частями клавиатуры являются (фиг. 48) системы клавишных рычагов 1, оканчивающихся сверху круглыми головками или вилками, система комбинаторных линеек 2, запорная линейка 3 и спусковая линейка 4, шарнирно связанныя со спусковым рычагом 5 передатчика. Передатчик (фиг. 49) состоит в основном из

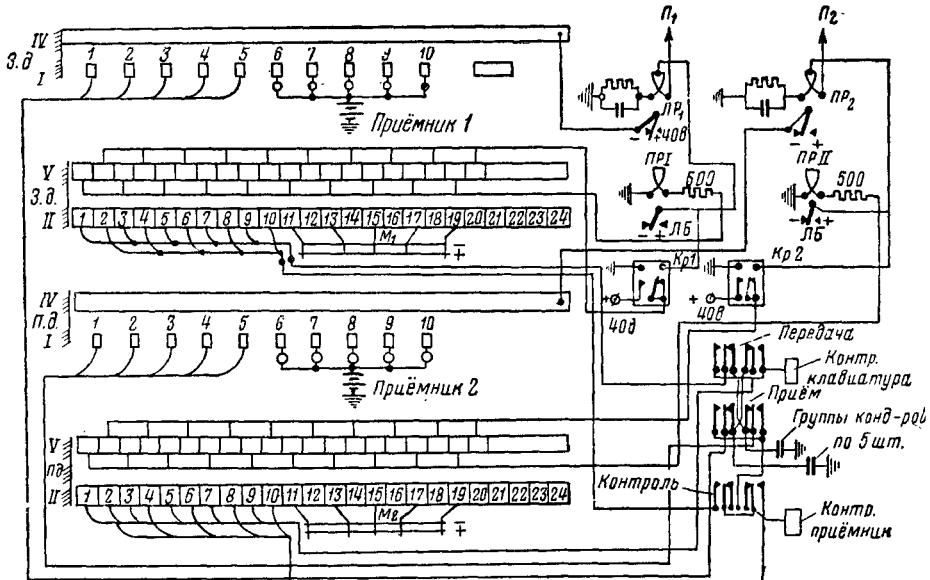

Фиг. 43. Принципиальная схема ретрансмиссии конденсаторного типа (арабскими цифрами обозначены контакты колец)

Движущий механизм (фиг. 46) состоит из мотора 1 с центробежным электроконтактным регулятором 2, главного вала 3 и передаточных осей — регистровой 4 и оси 5 передатчика.

Мотор 1, приводящий в движение механизмы аппарата, является мотором постоянного тока, типа УМ-21-С, напряжение 110—120 в; полезная мощность на валу двигателя составляет 20—25 вт при величине потребляемой мощности в случае работы на постоянном токе с скоростью 3 000 об/мин., равной 35 вт. Номинальная мощность мотора равна 66 вт. Пусковой ток составляет 1,3 а, а установившийся ток—0,5 а. Допускается нагрев мотора до 35° С сверх окружающей температуры.

При применении переменного тока последовательно с мотором включается сопротивление 120—150 ом.


Передающий механизм состоит из клавиатуры и передатчика. Клавиатура (фиг. 47) состоит из 46 клавиш, расположенных в четыре ряда, и одной длиной кла-

контактной системы 1, пяти запорных захватывающих рычагов 2, шести контактных рычагов 3, пяти дисковых муфт 4, кулачкового распределителя и запорного устройства. Пусковой контакт имеет длину, равную  $54^\circ$ , а остальные —  $51^\circ$ . Длительность посылки тока с рабочего контакта равна 22,6 мсек, что соответствует скорости телеграфирования в 44,3 бода.


Устройство передатчика обеспечивает преобразование набранной механической комбинации комбинаторных линеек, соответствующей нажатой клавише, в определенную комбинацию посылок электрического тока.

Приёмный механизм состоит из стартстопного приёмного устройства, наборного механизма, дешифратора и обслуживающих механизмов.

С помощью приёмного механизма осуществляется: приём комбинации посылок электрического тока (для приёма их служит электромагнит старточного приёмного устройства — фиг. 50); преобразование этой комбинации в механическую (при помощи наборного

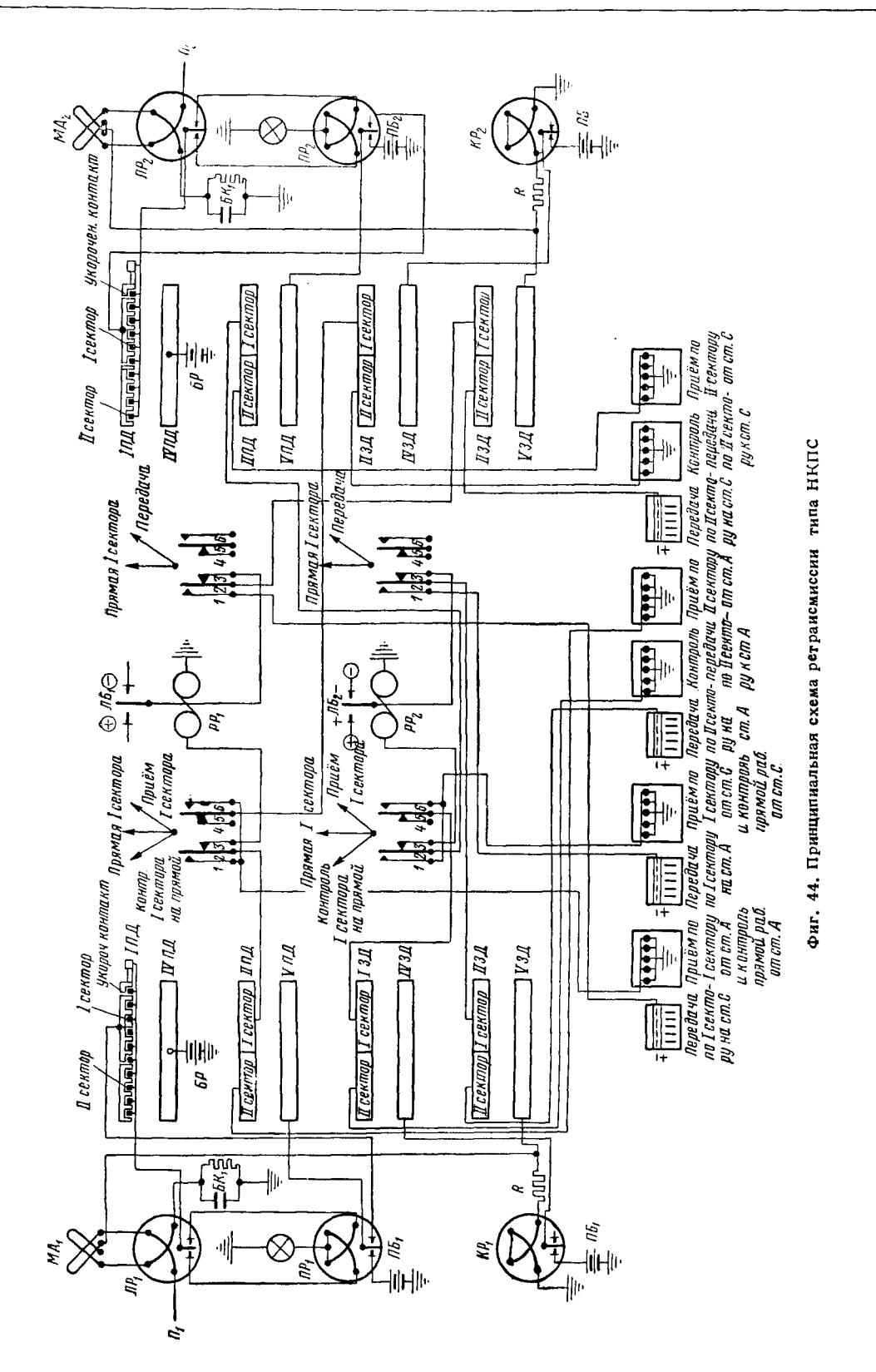

Фиг. 44. Принципиальная схема ретрансмиссии типа НКПС

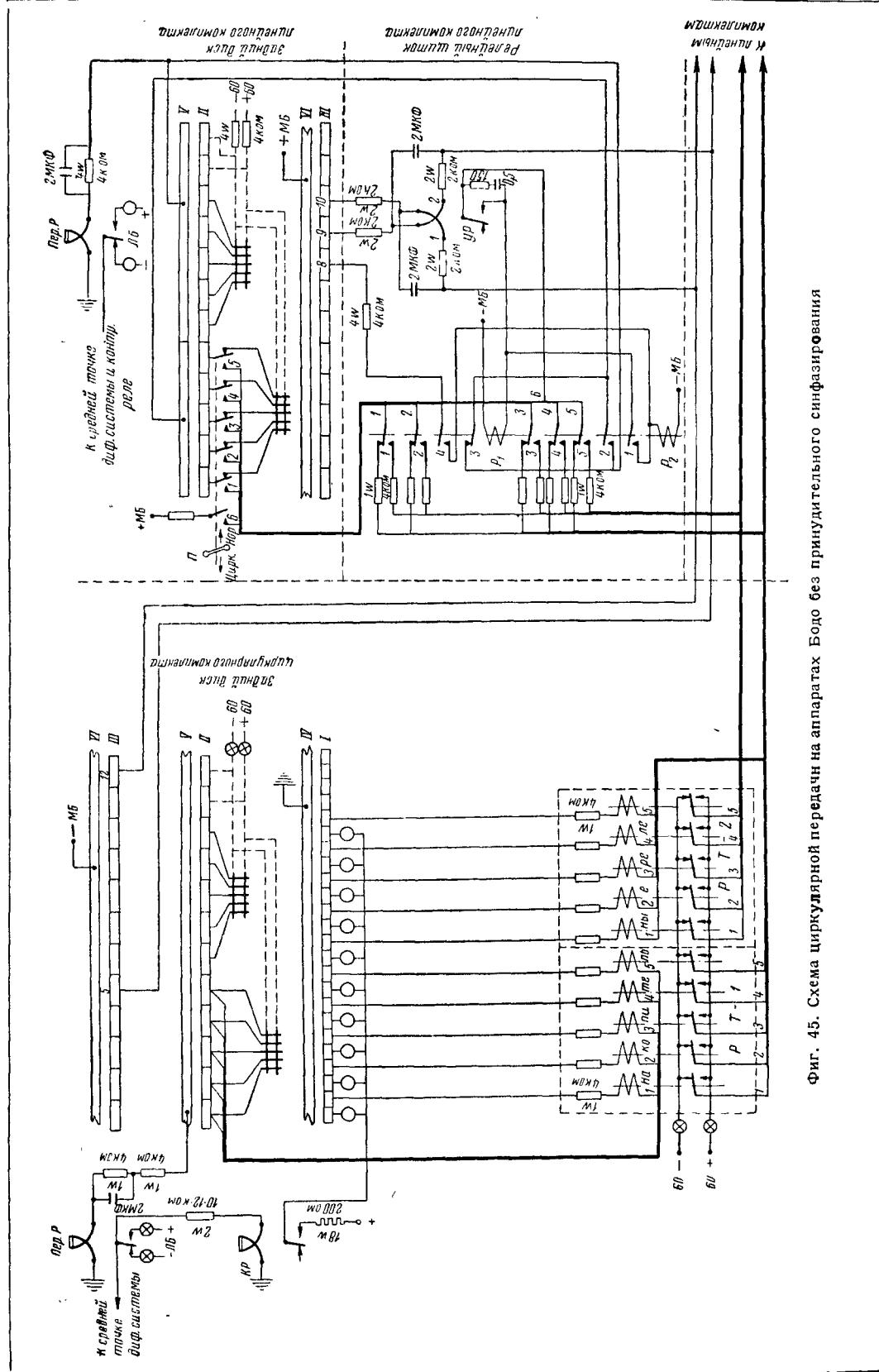

Фиг. 45. Схема циркулярной передачи на аппаратах Бодо без принудительного синхронизации


механизма—фиг. 51); расшифрование механической комбинации и превращение её в типографский знак, отпечатываемый на бумажной ленте при помощи дешифратора. Спусковой

Таблица 59  
Пятизначный код СТ-35

Латинская шрифты	Цифры	Русские шрифты	Символы	Комбинации				
				1	2	3	4	5
A	1	А						
B	8	Б						
W	8							
G	7	Г						
D	0	Д						
E	2	Е						
V		Ж						
Z	:	З						
I	Ш	И						
J	Б	Й						
K		К						
L	=	Л						
M		М						
N	Ю	Н						
O	5	О						
P	I	П						
R	-	Р						
S	.	С						
T	У	Т						
U	4	У						
F	Э	Ф						
H	+	Х						
C	В	Ц						
Q	І	Ш						
X	,	в						
Y	3	ы						
-		Я						
буквы рус.								
Цифры								
буквы лат.								
пробел								
звонок								
Импульс тока								
Перерыв тока								

механизм обеспечивает приведение в действие печатающего и лентопротяжного механизмов.

Печатающий (фиг. 52), лентопротяжный и реверсионный механизмы, входящие в состав дешифратора, служат соответственно для

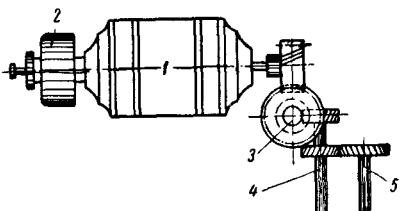


Фиг. 46. Движущий механизм аппарата СТ-35

отпечатывания знака на бумажной ленте, её продвижения и для обратного сматывания красящей ленты с целью многократного её использования. Пуск и остановка приёмного кулачкового распределителя (наборной муфты с кулачками) осуществляются с помощью электромагнита, причём коррекционный механизм и фазоустановитель (фиг. 50)

обеспечивают синфазное положение приёмника по отношению к передатчику противоположной станции.


Электромагнит в аппарате СТ-35 неполяризованный, его данные указаны в табл. 47. Исправляющая способность аппарата достигает 38%.

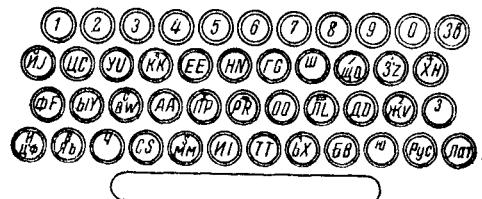

Фиг. 47. Клавиатура аппарата СТ-35


Принципиальные схемы включения в линию аппарата СТ-35 показаны на фиг. 53.

Дальность телеграфирования при помощи аппаратов СТ-35 определяется схемой телеграфирования. При длине стальной цепи до 200 км и на местных связях применяют однополюсное телеграфирование, причём аппараты включают непосредственно в линию.

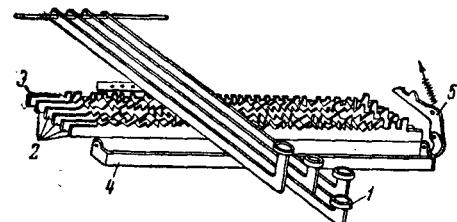

Фиг. 48. Устройство клавиатуры аппарата СТ-35


Величина входящего тока в этом случае должна составлять 40—45 мА. При применении неполяризованных реле дальность передачи может быть увеличена до 300 км. Для увеличения дальности телеграфирования до 400—500 км применяется схема двухполюсной работы. В этом случае ап-

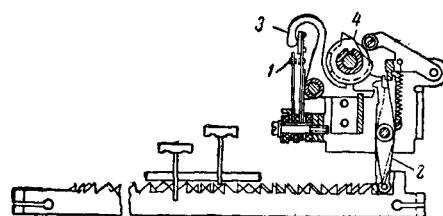

Фиг. 49. Передатчик аппарата СТ-35


параты включают в линию через поляризованные реле (фиг. 53, в). Величина входящего тока при этом должна составлять 25 мА. Аппарат СТ-35 может быть автоматизирован. Для этого применяют перфоратор и трансмиттер. Техническое обслуживание аппарата и его регулировка описаны в специальной литературе [68, 69].

Стартстопный телеграфный аппарат типа РТА-37. Аппарат РТА-37 отличается от аппарата СТ-35 тем, что знаки печатаются не

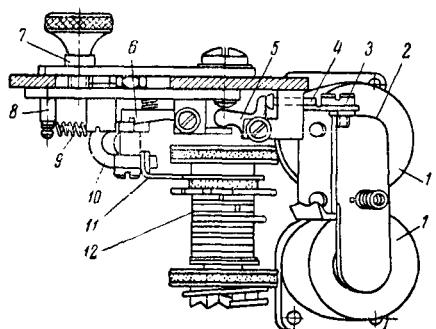


Фиг. 50. Стартостопное приемное устройство аппарата СТ-35:


1 — электромагнит; 2 — якорь электромагнита; 3 — винт с эксцентричной головкой; 4 — штифт; 5 — промежуточный рычаг; 6 — запорный рычаг; 7 — винт фазоустановителя; 8 — колонка; 9 — пружина стоповой скобы; 10 — стоповая скоба; 11 — стоповый рычаг; 12 — наборная муфта с кулачками

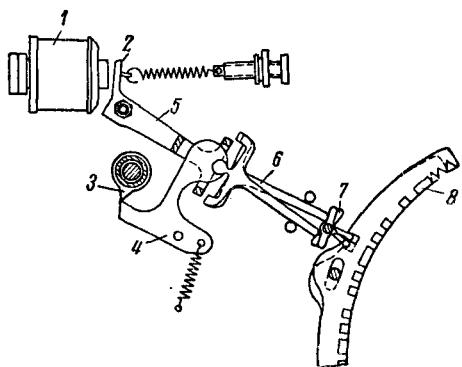

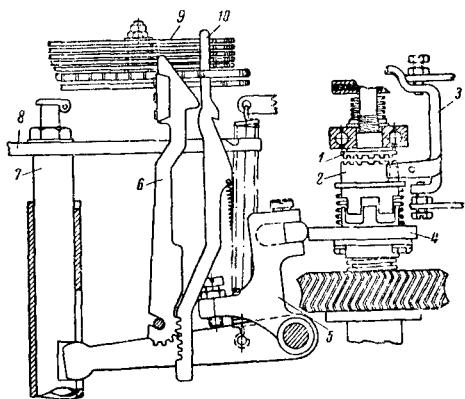Фиг. 51. Наборный механизм аппарата СТ-35:  
1 — электромагнит; 2 — якорь; 3 — наборная муфта;  
4 — наборный рычаг; 5 — рычаг якоря; 6 — меч;  
7 — Т-образный рычаг; 8 — дешифраторная линейка



Фиг. 52. Печатающий механизм аппарата СТ-35:  
1 — ведущая муфта; 2 — ведомая муфта; 3 — расцепляющая скоба; 4 — печатающий кулачок; 5 — печатающий рычаг; 6 — типовой рычаг; 7 — шток; 8 — печатающая скоба; 9 — дешифраторные линейки; 10 — тяговый рычаг

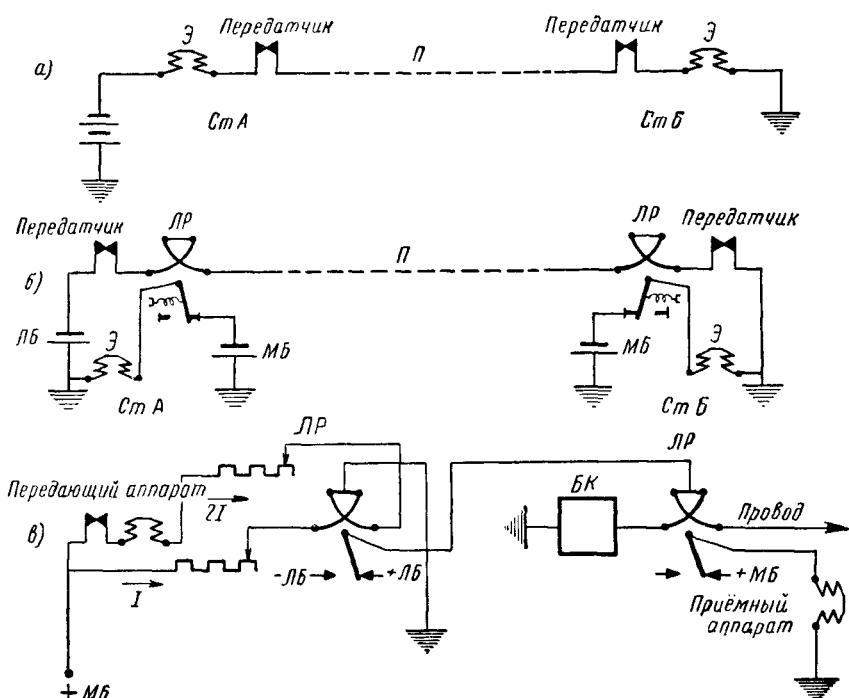

Фиг. 53. Принципиальные схемы включения в линию аппаратов СТ-35:  
а—двух аппаратов СТ-35; б—двух аппаратов СТ-35 через реле; в—аппарата СТ-35 дуплекс

на ленте, а на рулоне бумаги шириной 215 мм. При этом возможно отпечатывание нескольких копий. В клавиатуре имеется клавиша «Возврат каретки». Длина стопового контакта равна 69—48°.

**Стартстопный аппарат типа Т-15.** Аппарат Т-15 работает по пятизначному коду (табл. 60).

Таблица 60  
Пятизначный код Т-15

Буквы	Цифры	Стоп	Старт	Комбинации				
				1	2	3	4	5
Ф	3							
Т	,							
М	;							
В	И							
Е	3							
А	Ж							
П	б							
Р	Стоп							
Х	8							
О	№							
Л	Щ							
Д	"							
Ю	-							
Б	.							
Ч	9							
Ц	0							
У	1							
Н	4							
Ы	▼							
Г	5							
З	?							
И	?							
К	2							
С								
Ш	б							
Я	/							
Перевод стрелок								
Инверсия, прямые								
Возврат каретки								
цифры								
буквы								
Звонок								

■ Импульс тока

□ Перерыв тока

Отпечатывание знаков производится на рулоне бумаги, причём печатающий валик неподвижен, а каретка передвигается. Перевод на новую строку, перевод с букв на цифры и обратно и перевод каретки на начало строки производятся автоматически благодаря посылке с передающей станции специальных (переводных) комбинаций импульсов тока. Латинский шрифт в аппарате отсутствует. Аппарат может работать по нормальной схеме постоянного тока, причём дальность телеграфирования по стальной цепи составляет 200—250 км при величине входящего тока 50—60 мА. Применение реле позволяет несколько увеличить дальность телеграфирования. Аппарат Т-15 имеет ряд недостатков: трудность исправления текста при ошибках, число которых возрастает с увеличением длины провода, наличие трёхрядной клавиатуры.

**Стартстопный телеграфный аппарат Т-19** является аппаратом с автоматической передачей при помощи перфорированной ленты. Он отличается от аппарата Т-15 тем, что его клавиатура приспособлена для перфорирования ленты. Кроме того, при аппарате имеются трансмиттер для передачи сигналов с перфорированной ленты и реперфоратор для автоматического переприёма.

Аппарат приспособлен для работы по различным схемам и допускает: непосредственный приём на электромагнит аппарата, однополюсную и двухполюсную работу с приёмом на реле, ручную передачу с клавиатуры, ручную передачу с одновременной перфорацией телеграмм на ленту и перфорацию телеграмм на ленту с одновременным печатным контролем. Производительность аппарата при автоматической передаче и дуплексной работе достигает производительности двукратного аппарата Бодо-дуплекс.


Недостатками аппарата являются: большая сложность и громоздкость и большее потребление энергии по сравнению с аппаратом СТ-35, применение трёхрядной каретки, отсутствие трёх регистров и др.

### ТЕЛЕГРАФНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ

Телеграфные трансляции применяют для увеличения дальности телеграфирования. На железнодорожном транспорте СССР в настоящее время пользуются двумя типами трансляций: а) простой дуплексной трансляцией и б) регенеративной трансляцией.

#### Простая дуплексная трансляция

Применение простых дуплексных трансляций позволяет увеличить дальность телеграфной передачи на расстояние до 2 000—2 500 км, а регенеративных трансляций—на расстояние, практически неограниченное.

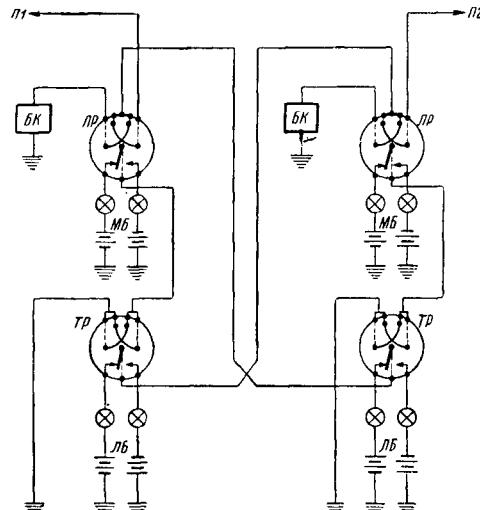

Фиг. 54. Принципиальная схема простой дуплексной телеграфной трансляции

Телеграфные трансляции применяют для увеличения дальности телеграфирования по цепям, оборудованным аппаратами Морзе, Бодо и стартстопными.

Таблица 61

## Технические данные телеграфных трансляций

Система трансляции	Габариты в мм	Количество столов в комплекте	Площадь, требующаяся для установки, в м <sup>2</sup>	Схема трансляции	Тип и количество питающих батарей
Простая дуплексная . . . . .	1 500×1 000	1	1,5	Дуплексная	Две линейные, местная
Регенеративная ви- лочного типа . . .	1 250×820	1*	1,5	*	Две линейные, местная

\* В два яруса.


Простая дуплексная трансляция (фиг. 54) в основном состоит из четырёх поляризованных реле и служит для увеличения дальности передачи по цепям, оборудованным аппаратами Бодо-дуплекс. Линейное реле *LP* каждой стороны при помощи местной батареи *MB* управляет работой транслирующего реле *TP* своей стороны, причём движения языков *LP* и *TP* каждой стороны согласованы. К контактам реле *TP* подключена линейная батарея противоположной стороны. Таким образом, реле *LP* каждой стороны служит для приёма поступающих с провода этой стороны сигналов, а реле *TP* для передачи этих сигналов от местного источника тока в провод другой стороны.

Комплект трансляции состоит в основном из четырёх унифицированных телеграфных реле, трёх миллиамперметров типа ВГ (двух линейных со шкалой 60—0—60 ма и одного для местных цепей со шкалой 30—0—30 ма); двух балансных контуров, двух ключей Морзе, двух клопферов, ондулятора и разных переключателей.

Технические данные о трансляции даны в табл. 61, а данные о потреблении тока — в табл. 62.
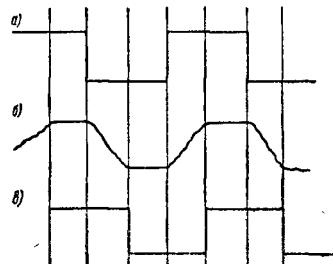
## Регенеративная трансляция

Регенеративная трансляция предназначена для восстановления посылок телеграфного тока как по величине, так и по форме (фиг. 55) в цепях, оборудованных аппаратами Бодо-дуплекс. Как видно из фиг. 55, принятые регенеративной трансляцией искажённые телеграфные посылки отправляются



Фиг. 55. Принцип восстановления телеграфных посылок регенеративной трансляцией:  
а — посылка, переданная передатчиком в линию;  
б — посылка, поступившая на регенеративную трансляцию;  
в — посылка, переданная регенеративной трансляцией в линию

далее в исправленном виде. Регенерация телеграфных посылок обеспечивается тем, что работа передающей цепи управляется виличным вибратором. Регенеративная трансляция может исправить принятую посылку тока в том случае, если её искажение не превышает 45%.

Наибольший процент искажения входящей телеграфной посылки, которую может исправить регенератор, называется его исправительной способностью; последняя зависит от качества регулировки регенератора. Обычно регенеративные трансляции устанавливают на телеграфных связях через одну-две простых трансляции.

В настоящее время на железнодорожном транспорте СССР применяют виличную регенеративную трансляцию (фиг. 56). Она представляет собой обычную дуплексную трансляцию, дополненную исправляющей схемой.


Каждая сторона трансляции в основном состоит из двух частей — приёмо-передающей и коррекционной.

В приёмо-передающую часть входят приёмное *PrP*, блокирующее *БЛР* и транслирующее *TP* реле, а также вибратор *V*. К коррекционной цепи, кроме указанных приёмного реле и вибратора, относятся

Таблица 62  
Потребление тока в цепях телеграфных трансляций

Тип трансляции и наименование цепей	Суточный расход тока в а·ч	Величина Установившегося тока в а	Среднее значение тока в а
Простая дуплексная трансляция: линейная цепь (+) . .	0,45×2	0,025×2	—
то же (-) . . . . .	0,9×2	0,025×2	—
местная цепь (+) . .	0,7	—	0,03
то же (-) . . . . .	1,9	—	0,085
Моторная . . . . .	1,2	—	—
Регенеративная трансляция: линейная цепь (+) . .	0,7×2	0,045×2	—
то же (-) . . . . .	1,3×2	0,045×2	—
местная цепь (+) . .	8,0	—	0,35
то же (-) . . . . .	8,0	—	0,13
моторная и вибраторная цепи . . . . .	20,0	—	0,90

\* Первые числа при встречных одинаковых полюсах, вторые — при встречах разных полюсах.

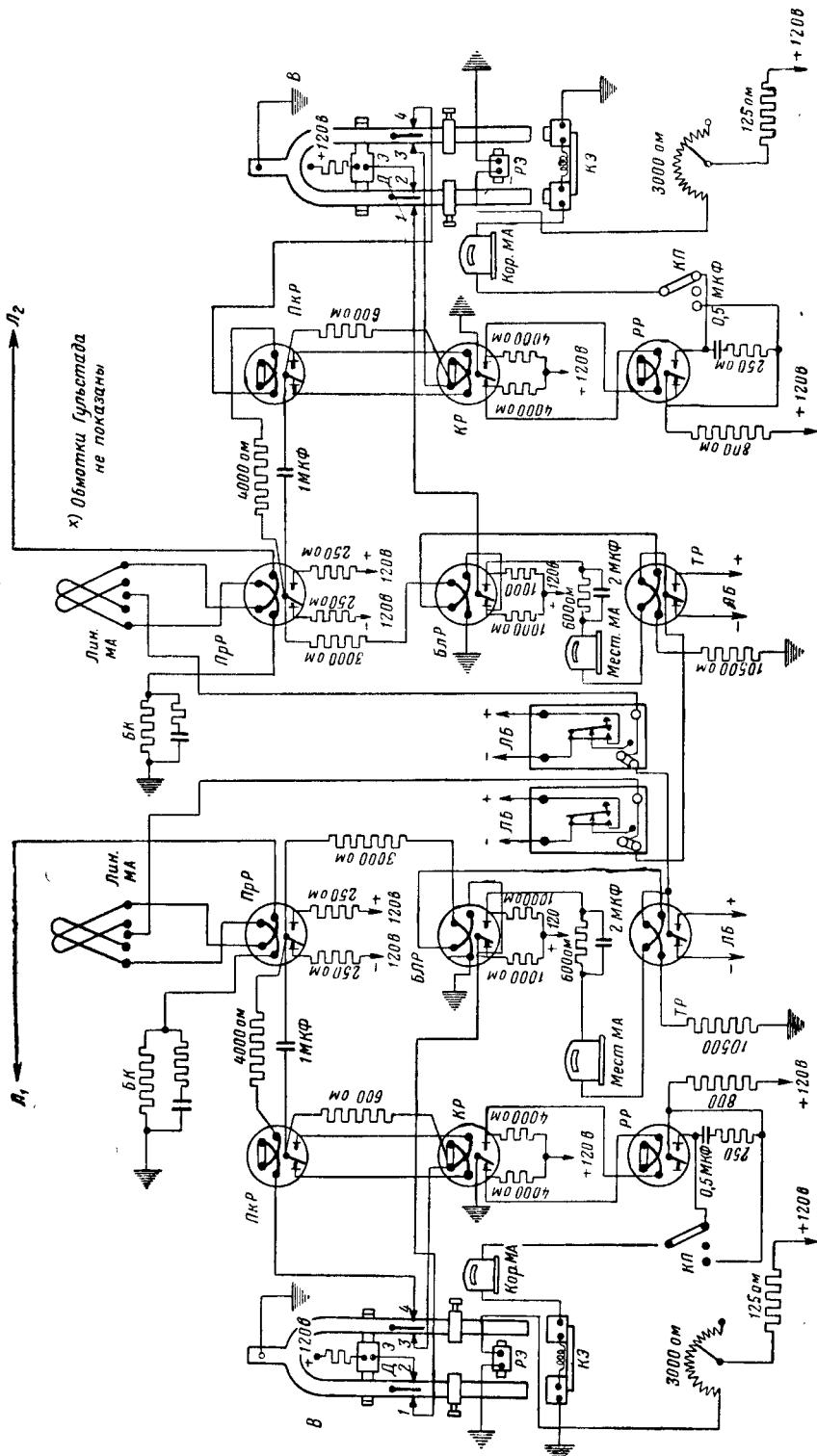

Фиг. 56. Принципиальная схема регенеративной трансляции

реле: переключающее  $P_kP$ , коррекционное  $KP$  и регулирующее  $PP$ . Всего в схеме трансляции имеется 12 унифицированных телеграфных реле. Остальные приборы, входящие в схему трансляции (миллиамперметры в количестве шести, балансные контуры, ключи Морзе, ондулятор и пр.), являются вспомогательными или контрольными. Все приборы и детали трансляции смонтированы на двух горизонтальных панелях и одной вертикальной.

Указания об обслуживании телеграфных трансляций и методах их регулирования приводятся в соответствующей литературе [27, 55, 68].

## ТЕЛЕГРАФНЫЕ СВЯЗИ И ОСНОВЫ ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

### Общие сведения

Телеграфная связь представляет собой комплексное соединение окончай и промежуточной телеграфной аппаратуры, провода или канала и источников тока. Основное требование, предъявляемое к телеграфной связи, заключается в устойчивости действия связи.

Устойчивость работы телеграфной связи характеризуется диапазоном регулировки приемного устройства, при котором еще обеспечивается прием без искажений.

Запас устойчивости связей при однополюсном телеграфировании на аппаратах Морзе определяется диапазоном регулировки электромагнита аппарата при условии обеспечения удовлетворительного приема и контроля передачи.

Запас устойчивости связей при однополюсном телеграфировании на аппаратах СТ-35 определяется диапазоном смещения фазоустановителя, при котором обеспечивается прием без искажений. При этом электромагнит должен иметь регулировку, обеспечивающую правильное воспроизведение входящих посылок тока.

Запас устойчивости связей при двухполюсном телеграфировании на аппаратах СТ-35 или Бодо определяется: у первых — диапазоном смещения фазоустановителя, а у вторых — диапазоном смещения коррекционного контакта (при приеме коррекции) или диапазоном смещения переднего диска по отношению к заднему (при даже коррекции) при обеспечении приема без искажений.

Запас устойчивости связи представляет диапазон допустимого увеличения искажений от величины искажений, фактически поступающих с линии, до значения эффективной исправляющей способности аппарата и численно равен разности между эффективной исправляющей способностью аппарата (регенератора) и суммой искажений, поступающих с линии.

### Телеграфные провода и каналы

На железнодорожном транспорте СССР для телеграфной связи применяют одиночные стальные провода, искусственные цепи, образованные на телефонных цветных и стальных цепях, каналы тонального телеграфирования, кабельные линии.

Стальные провода используют преимущественно диаметром 4 и 5 мм. Основными электрическими параметрами, определяющими качество провода как проводника для телеграфной связи, являются омическое сопротивление и сопротивление изоляции. Величины сопротивления стальных проводов, в том числе рекомендуемые для расчётов, приведены в табл. 63.

Таблица 63  
Значения сопротивления стальных телеграфных проводов при постоянном токе

Диаметр провода в мм	Сопротивление нового провода в ом/км при		Рекомендуемая для расчёта величина сопротивления (с учётом 10% износа) в ом/км
	0 °C	20 °C	
4	10,00	11,00	12,1
5	6,40	7,04	7,8

Ёмкость  $C$  и индуктивность  $L$  стальных проводов практически мало зависят от диаметра. При расчётах рекомендуется принимать  $C = 0,009 \text{ мкф/ом}$  и  $L = 0,009 \text{ гн/км}$ .

Сопротивление изоляции одиночных стальных проводов при расчётах следует принимать равным  $2 \text{ мгом}\cdot\text{км}$ , что соответствует неблагоприятным атмосферным условиям.

Если в проводе имеются вставки провода другого диаметра или кабельные вставки, то их влияние учитывают определением эквивалентной длины провода, рассчитываемой по формуле

$$l_{\text{экв}} = \sqrt{\frac{R_{\text{общ}} C_{\text{общ}}}{RC}},$$

где  $R_{\text{общ}}$  — общее сопротивление неоднородного провода в ом при  $t = 20^\circ\text{C}$ ;

$C_{\text{общ}}$  — общая ёмкость неоднородного провода в мкф, равная сумме ёмкостей отдельных участков провода;

$R$  и  $C$  — километрическое сопротивление в ом и соответственно километрическая ёмкость в мкф основного провода.

Искусственные телеграфные цепи организуются как на стальных, так и на цветных телефонных цепях при помощи переходных трансформаторов со средними точками или дифференциальных дросселей. Рекомендуемые для расчёта значения омического сопротивления и сопротивления изоляции искусственных цепей приведены в табл. 64.

Каналы тонального телеграфирования должны удовлетворять предъявляемым к ним требованиям, приведённым ниже, в главе «Тональное телеграфирование». Телефонные каналы, используемые для работы тонального телеграфа, должны удовлетворять электрическим нормам дальней телефонной связи и, кроме того, отвечать особым требованиям, изложенным в той же главе.

Таблица 64  
Значения омического сопротивления и сопротивления изоляции искусственных телеграфных цепей при постоянном токе

Материал проводов цепи	Диаметр проводов цепи в мм	Сопротивление изоляции искусственной цепи в ом/км	Сопротивление изоляции искусственной цепи в мгом·км
Сталь . . . . .	4,0	6,0	1,0
" . . . . .	5,0	3,9	1,0
Твёрдотянутая медь . . . . .	3,0	1,26	1,0
То же . . . . .	3,5	0,93	1,0
" . . . . .	4,0	0,71	1,0
Биметалл . . . . .	4,0	1,61	1,0

П р и м е ч а н и я. 1. Сопротивление переходных трансформаторов для обеих конечных станций может быть принято при расчётах равным 50 ом, а сопротивление дифференциальных дросселей — 150 ом.

2. Номинальная толщина медной оболочки биметала  $\Delta = 0,4$  мм.

### Кабельные линии

Для телеграфирования используются кабели телеграфные, телеграфно-телефонные (с кордельной изоляцией и четырёхочной скруткой) и телефонные (для связей в пределах одного железнодорожного узла).

Марки и параметры однопроводных телеграфных кабелей приведены в табл. 65.

Таблица 65

Параметры однопроводных телеграфных кабелей при постоянном токе<sup>1</sup>

Марка кабеля	Диаметр жилы в мм	$R$ в ом/км	$C$ в мкф/км	$L$ в гн/км	$G$ в мм/км
СОГ, СДБ СОП, СОК СОА, СОБГ	1,0	23,4	0,2	0,001	$0,002 \cdot 10^{-6}$

<sup>1</sup> Телеграфный кабель с бумагомасляной изоляцией ёмкостью от 1 до 108 жил применяется для кабелирования телеграфных связей на железнодорожных станциях и речных переходах.

Параметры кабелей с кордельной изоляцией приведены в главе «Теория связи по проводам», табл. 18, 19 и 20. В этих таблицах указаны величины рабочей ёмкости  $C$  между жилами одной пары при заземлении всех остальных жил. Для телеграфирования важное значение имеет ёмкость  $C_1$  — одной жилы по отношению ко всем остальным, соединённым между собой и через оболочку кабеля с землёй. Величина ёмкости  $C_1$  может быть определена по формуле

$$C_1 = 1,61 \cdot C.$$

### Телеграфирование по стальным проводам и искусственным телеграфным цепям

Линейные напряжения для телеграфных аппаратов не должны превышать: для стальных одиночных проводов 120 в и для искусственных телеграфных цепей — 80 в.

Нормальные токи нажатия должны иметь значения:

а) для двукратных аппаратов Бодо-дуплекс и простых дуплексных трансляций, включённых в связь с двукратными аппаратами Бодо-дуплекс, а также для двукратных аппаратов Бодо-симплекс — 22 ма;

б) для трёхкратных аппаратов Бодо-дуплекс и простых дуплексных трансляций, включённых в связь с трёхкратными аппаратами Бодо-дуплекс, для регенеративных трансляций независимо от системы оконечных аппаратов, а также четырёхкратных аппаратов Бодо-симплекс — 25 ма;

в) для аппаратов СТ-35 без реле — 45 ма;

г) для дуплексных и полудуплексных схем стартстопных аппаратов с применением реле — 25 ма и для аппаратов Морзе и клопферов — 15—20 ма.

Величины допустимых токов помехи в зависимости от длины провода  $l_b$  в километрах и длины кабельной вставки  $l_k$  в километрах приведены в табл. 66.

Допустимые величины токов помехи в ма в зависимости от длины провода  $l_b$  в км и длины кабельной вставки  $l_k$  в км

$l_b$ в км	300	400	500	600
$l_k$ в км				
0	2,0	3,0	4,0	5,0
5	3,5	4,0	5,0	6,0
10	6,0	6,5	7,0	8,0
15	8,0	8,5	9,0	10,0

Ориентировочные значения дальности непосредственной телеграфной передачи, т. е. расстояния между оконечными аппаратами без трансляций или между соседними трансляциями, приведены в табл. 67.

Дальность непосредственной телеграфной передачи

Система аппаратов	Дальность телеграфной передачи в км при диаметре стального провода в мм	
	5	4
Аппарат Морзе или клопфер на постоянном токе . . .	300—400	300—400
Аппарат Морзе или клопфер на рабочем токе . . .	500	400
Аппарат СТ-35-симплекс без реле . . .	200	200
Аппарат СТ-35-симплекс с реле . . .	300	300
Аппарат СТ-35-дуплекс . . .	400	320
Двукратный аппарат Бодо-симплекс . . .	600	450
Двукратный аппарат Бодо-дуплекс . . .	500	400
Трёхкратный аппарат Бодо-дуплекс . . .	400	320
Четырёхкратный аппарат Бодо-симплекс . . . . .	500	400

П р и м е ч а н и я. 1. При неоднородных проводах пользование табл. 67 возможно после определения эквивалентной длины провода.

2. При конкретном размещении трансляций вдоль провода допустимо увеличение длины участка в пределах до 10%.

Дальность телеграфирования с применением простых дуплексных трансляций определяется следующим числом трансляционных участков: для двухкратных аппаратов Бодо-дуплекс — 3—4, для трёхкратных аппаратов Бодо-дуплекс и аппаратов СТ-35-дуплекс — 2—3 и для четырёхкратных аппаратов Бодо-дуплекс 1—2. Большего увеличения дальности телеграфирования возможно достигнуть применением регенеративных трансляций или ретрансмиссий на связях с аппаратами Бодо и специальных регенеративных трансляций на связях со стартстопными аппаратами. Общая дальность телеграфирования по стальным проводам диаметром 5 мм при этом достигает: для двухкратных и трёхкратных аппаратов Бодо-дуплекс — 10 000 км, для четырёхкратных аппаратов Бодо-дуплекс — 3 500 км и для аппаратов СТ-35-дуплекс (ориентировочно) — 2 000—3 000 км.

Расчёт линейных напряжений и величин входящих токов при существующих скоростях телеграфирования ведётся по формулам для установившегося постоянного тока:

$$I_0 = \frac{U}{Z_{ex} + R_1},$$

$$I_e = \frac{U}{Z_{np}},$$

$$I_y = I_0 - I_e,$$

$$U_0 = U - I_0 R_1,$$

$$U_e = I_e R_2,$$

$$Z_{ex} = Z \frac{R_2 \operatorname{ch} \beta l + Z_c \operatorname{sh} \beta l}{R_2 \operatorname{sh} \beta l + Z_c \operatorname{ch} \beta l}$$

и

$$Z_{np} = (R_1 + R_2) \operatorname{ch} \beta l + \left( Z + \frac{R_1 R_2}{Z} \right) \operatorname{sh} \beta l.$$

В этих формулах:  $U$  — напряжение батареи;  $U_0$  — напряжение в начале провода;  $U_e$  — напряжение на конце провода;  $I_0$  — величина исходящего тока;  $I_e$  — величина входящего тока;  $I_y$  — величина тока утечки;  $Z_{ex}$  — входное сопротивление нагруженного на конце провода;  $Z_{np}$  — приведённое сопротивление провода;  $Z$  — волновое сопротивление провода;  $\beta$  — постоянная затухания провода;  $l$  — длина провода в км;  $R_1$  — омическое сопротивление передатчика (вместе с реостатной лампой);  $R_2$  — омическое сопротивление приемника.

Величины  $Z$  и  $\beta$  при постоянном токе определяются по формулам:

$$Z = \sqrt{\frac{R}{G}} \text{ ом}$$

и

$$\beta = \sqrt{RG} \text{ неп/км},$$


где  $R$  — сопротивление провода в ом/км;  $G$  — проводимость изоляции провода в сим/км.

Расчёт линейного напряжения для связи небольшого протяжения (длиной до 100—150 км) может быть произведен по формуле

$$U = I_e (R_1 + R_2 + Rl).$$

Величины, входящие в эту формулу, имеют прежнее значение.

Необходимое напряжение линейных батарей может быть также определено по кривым, составленным П. К. Акульшиным. Эти кривые, представленные на фиг. 57, дают зависимость между напряжением батареи и длиной провода при различных значениях омического сопротивления стального провода при постоянном токе; три прямые линии, начесённые на чертеже, соответствуют наиболее употребительным величинам входящих токов:  $aa$  — 40 ма,  $bb$  — 25 ма и  $vv$  — 20 ма. Самы же кривые дают напряжения, необходимые для получения входящего тока в 10 ма

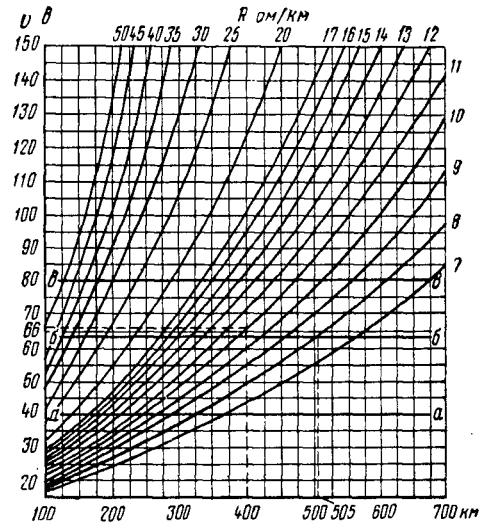

Фиг. 57. Кривые для определения напряжения линейных батарей при стальных проводах

при сопротивлении изоляции провода в 2 мгом.км. При определении необходимого напряжения батареи сперва находят на оси абсцисс точку, соответствующую заданной длине провода, затем из этой точки восстанавливают перпендикуляр до пересечения с кривой, соответствующей заданному километрическому сопротивлению провода, и находят на оси ординат величину напряжения, достаточную для получения тока в 10 ма. Полученный результат надо умножить при аппаратах Морзе — на 1,5—2, при аппаратах Бодо — на 2—2,5 и при стартстопных аппаратах без реле — на 4—6. Например, требуется определить напряжение батареи, если  $R = 11$  ом/км,  $l = 450$  км и  $I_e = 20$  ма. Из кривой для  $R = 11$  ом/км находим, что  $U = 76$  в; искомое напряжение батареи будет равно  $2 \cdot 76 = 152$ , или, с округлением, 160 в.

Построение кривой входящего тока может быть выполнено по способу, предложенному П. К. Акульшиным, или по другому любому способу из числа рассматриваемых в литературе [55].

Запас устойчивости телеграфной связи

$$\Delta\mu = \mu - (\delta_p + \delta_k) \%,$$


где  $\Delta\mu$  — запас устойчивости связи в %;  $\mu$  — эффективная исправляющая способность аппарата в %;  $\delta_p$  — искажения телеграфной передачи на регенеративном участке в %;  $\delta_k$  — искажения, обусловленные ступенчатым корректированием, в % (учитываются при использовании аппаратов Бодо).

Эффективной исправляющей, или регенеративной способностью, телеграфного аппарата называется величина допустимых искажений сигналов, поступающих из линии, при которой ещё получается приём без искажения. Исправляющая способность выражается в процентах и составляет: для аппаратов Бодо и регенераторов — 30%, для стартстопных аппаратов — 25%.

Величина  $\delta_p$  рассчитывается по формуле

$$\delta_p = \sqrt{\delta_{mp_1}^2 + \delta_{mp_2}^2 + \dots + \delta_{mp_k}^2},$$

где  $\delta_{mp_k}$  — искажение телеграфной передачи на  $k$ -ом трансляционном участке; значения  $\delta_{mp}$  находятся из кривых, представленных на фиг. 58.

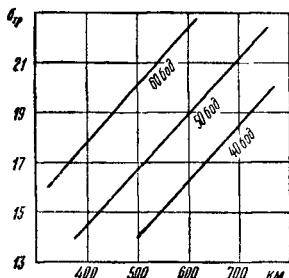


Фиг. 58. Кривые для определения искажения телеграфной передачи на трансляционном участке при стальных проводах

Величина  $\delta_k$  определяется по формуле:

$$\delta_k = 3 \sqrt{n} \%,$$

где  $n$  — число ступеней корректирования.

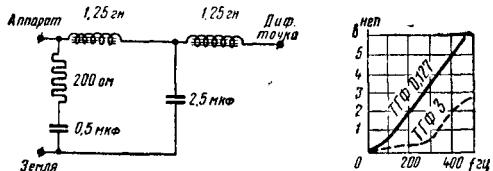

Фиг. 59. Схема фильтра ТГФ-0,127 и его кривая затухания

Для уменьшения влияния телеграфной передачи на телефонные цепи все телеграфные аппараты (кроме аппаратов Морзе и клопфера) и в первую очередь те, которые работают по искусственным телеграфным цепям, должны быть снабжены фильтрами ниж-

них частот с частотой среза не более 127 гц (фильтр ТГФ-0,127). Временно допускается применение фильтров и других типов, например ТГФ-3. Схема фильтра ТГФ-0,127 и кривые затухания фильтров ТГФ-3 и ТГФ-0,127 приведены на фиг. 59.

#### Телеграфирование по каналам тонального телеграфирования

Для работы по каналам тонального телеграфирования должны применяться телеграфные аппараты с разделёнными приёмом и передачей или же два отдельных аппарата, из которых один используется для приёма, а второй для передачи. Линейные напряжения не должны превышать 80 в.

Требования к каналам тонального телеграфа и к используемым для их работы телефонным каналам даны ниже, на стр. 609.

Дальность телеграфирования по каналам тонального телеграфа в основном зависит от числа переприёмных пунктов, представляющих собой релейные трансляции. По каналам тонального телеграфа допускается не более двух переприёмов; при большем же числе переприёмов устанавливают на середине канала регенеративную трансляцию; при этом общая дальность телеграфирования может достигать 10 000 км.

#### Телеграфирование по кабельным линиям связи

Телеграфирование по магистральным телеграфно-телефонным кабелям четвёрочного типа с кордальной изоляцией может осуществляться или по методу тонального телеграфирования или импульсами постоянного тока. При тональном телеграфировании длина связи определяется так, как было указано выше. Телеграфирование импульсами постоянного тока по кабельной линии следует осуществлять по двухпроводным цепям при напряжении линейной батареи не свыше 80 в. Применение однопроводных цепей возможно на расстояния, не превышающие 120—150 км при допущении только одной такой связи в четырёхкабельной системе, не превышающем 80 в.

Включение аппаратов Морзе и стартстопных телеграфных аппаратов в кабель рекомендуется осуществлять при помощи реле.

В железнодорожных узлах кабели можно применять для кабелирования подъездов к зданиям станций связи, воздушных линий связи и для осуществления связи телеграфной станции с другими телеграфными станциями данного пункта, а также с телеграфными абонентами. В первом случае обычно применяют телеграфно-телефонный кабель четвёрочного типа с кордальной изоляцией, жилы которого используются для включения телеграфных проводов по однопроводной системе; телеграфирование при этом осуществляется при нормальных напряжениях линейных батарей. Во втором случае связь с другими телеграфными станциями осуществляется по кабелям телеграфного типа или по телефонным кабелям. Связь с абонентами часто осуществляется по телефонным кабелям.

Телеграфные связи по телефонным кабелям должны осуществляться по двухпровод-

ной системе с заземлением второй жилы на телеграфной станции и при напряжении линейных батарей, не превышающем 80 в. При этих условиях дальность телеграфирования имеет значения, указанные в табл. 68.

Таблица 68  
Дальность телеграфирования по телефонным кабелям

Тип телефонного кабеля	Диаметр жил в мм	Дальность телеграфирования по аппаратам СТ-35 в км
ТГ, ТВ и ТП . . . . .	0,5	4
То же . . . . .	0,7	8

При необходимости увеличения дальности передачи стартстопные аппараты включают через реле.

Нарастание входящего тока при телеграфировании по длинному кабелю, заземлённому на конце, сигналами продолжительностью менее 1 сек. определяют по формуле

$$i_e = \frac{2U}{R_0} \sqrt{\frac{R_0 C_0}{\pi t}} e^{-\frac{R_0 C_0}{4t}} \text{ в а},$$

где  $U$  — напряжение батарей в в;  $R_0$  — общее сопротивление кабельной цепи в ом;

$C_0$  — общая ёмкость кабеля в мкф.

Практически ток начинает нарастать на приёмном конце через промежуток времени  $t_0 = 0,03 R_0 C_0$  после посылки сигнала с передающей станции и успевает нарасти до  $95\%$  от установившейся величины тока  $I$  через  $12t_0 = 0,36 R_0 C_0$ .

Для расчётов удобно продолжительность сигнала выражать через  $t_0$ , а величину входящего тока — в процентах от установившегося тока. В этом случае зависимость между продолжительностью сигнала и величиной входящего тока выражается данными, приведёнными в табл. 69.

Таблица 69

Зависимость между продолжительностью сигнала и величиной входящего тока при телеграфировании по кабелю

$\frac{t}{t_0}$	$i_e$ в % от $I$	$\frac{t}{t_0}$	$i_e$ в % от $I$	$\frac{t}{t_0}$	$i_e$ в % от $I$
1	0	4	41	8	80,5
2	10	5	55,6	9	86,6
3	25	6	67	10	89
3,7	35	7	76		

### Местные цепи телеграфной аппаратуры


В схемах быстродействующих телеграфных аппаратов имеется большое количество так называемых местных цепей, питаемых от батарей с напряжениями 40, 80 или даже 120 в. Так как длительность телеграфных сигналов обычно мала, то для работы аппаратов большое значение имеют процессы изменения тока во времени в этих цепях.

При правильном расчёте местной цепи можно добиться более устойчивой работы телеграфных аппаратов и меньшего износа контактов.

Теория и расчёт местных цепей телеграфной аппаратуры достаточно подробно освещены в существующей литературе [27, 55].

При выборе того или иного режима работы местной цепи необходимо учитывать, что наибольшая амплитуда тока получается при колебательном, а затем при критическом процессе, причём момент времени, когда ток достигает наибольшего значения, наступает раньше, чем при апериодическом процессе.

При выборе колебательного процесса нужно иметь в виду обратную полуволну тока, отрицательное действие которой можно устранить своевременной отсечкой тока. При-

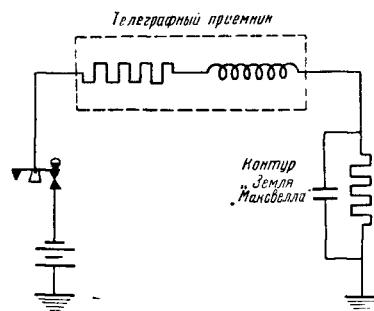

Фиг. 60. Схема земли Максвелла

менение схемы земли Максвелла (фиг. 60) в ряде случаев может обеспечить значительное улучшение работы.

### ТОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕГРАФИРОВАНИЕ

#### Общие сведения

Тональным телеграфированием называется телеграфирование переменным током тональной или звуковой частоты.

Использование тональных частот (300—2 600 гц) и применение относительно небольших мощностей для передачи сигналов позволяют телеграфировать токами тональной частоты по телефонным каналам. Усилительные устройства последних при этом используют для усиления переменных телеграфных токов. В связи с этим для организации телеграфной связи по методу тонального телеграфирования, кроме собственно телеграфных аппаратов, требуются только окончательные установки тонального телеграфирования.

Тональное телеграфирование осуществляется по симплексной схеме. Двустороннюю телеграфную связь токами тональной частоты организуют, как правило, по двум симплексным телефонным каналам, для чего применяют или четырёхпроводные телефонные каналы тональной частоты или телефонные каналы высокой частоты.

В диапазоне частот, передаваемых по телефонным каналам, организуют в каждом направлении передачи 12—18 симплексных телеграфных каналов.

Тональное телеграфирование получило за относительно короткий срок значительное развитие. Это объясняется следующими преимуществами тонального телеграфирования:

а) высокой эффективностью использования линий связи вследствие организации на одной линии большого числа каналов связи;

б) относительно небольшой стоимостью одного канала тонального телеграфирования по сравнению со стоимостью телеграфного канала, организованного по способу телеграфирования импульсами постоянного тока;

в) сравнительно небольшой зависимостью искажений телеграфных сигналов от дальности связи;

г) простотой обслуживания и лёгкостью регулировки;

д) высокой манёвренностью вследствие возможности использования для осуществления телеграфной связи любого, отвечающего нормам, телефонного канала.

### ОТЕЧЕСТВЕННАЯ АППАРАТУРА ТОНАЛЬНОГО ТЕЛЕГРАФИРОВАНИЯ ТИПА ТТ-12/16

Аппаратура тонального телеграфирования типа ТТ-12/16 с частотной модуляцией предназначена для организации в каждом направлении 12 или 16 симплексных телеграфных каналов, занимающих полосу частот от 380 до 2 500 гц или соответственно от 380 до 3 220 гц.

В этой аппаратуре принят индекс модуляции  $m = 1,8$  при скорости телеграфирования, равной 50 бод.

При использовании стартстопных аппаратов индекс модуляции  $m = 2,0$ , а скорость телеграфирования составляет 45 бод.

Передающая часть аппаратуры устроена таким образом, что в моменты времени, когда не происходит передачи сигналов, по каналу посыпается ток с частотой  $f_0$ , определяемой в зависимости от номера  $N$  канала по формуле:

$$f_{ON} = 270 + 180N \text{ гц.}$$

При передаче плюсовой посылки тока частота тока, посыпаемого по каналу, становится равной  $f_2 > f_0$ , а при передаче минусовой посылки тока частота тока, посыпаемого по каналу, становится равной  $f_1 < f_0$ . При этом отклонение частоты

$$\Delta f = f_2 - f_0 = f_0 - f_1 = 45 \text{ гц.}$$

Фактическая ширина частотной полосы каждого канала составляет 140 гц, что является достаточным для передачи по каналам при скорости телеграфирования в 45 бод токов боковых частот вида  $f_{ON} \pm 3.22,5 \text{ гц}$ .


При большой скорости телеграфирования автоматически уменьшается величина индекса модуляции, а вместе с ней и ширина боковых полос, вследствие чего при соответствующей регулировке возможна удовлетворительная работа связи.

Приёмные устройства всех каналов практически не реагируют на изменения приёмного уровня в пределах 2,5 nep в сторону повышения и 1,5 nep в сторону понижения, что является большим преимуществом данной аппаратуры.

Защищённость каналов тонального телеграфа системы ТТ-12/16 от помех примерно в 3—4 раза выше, чем каналов с амплитудной модуляцией.

Аппаратура типа ТТ-12/16 рассчитана для работы по однополосным четырёхпроводным и по двухполосным двухпроводным телефонным каналам. Если полоса эффективно передаваемых частот по телефонному каналу составляет 300—2 600 (2 700) гц, то может быть организовано 12 телеграфных каналов; если же телефонный канал рассчитан для передачи полосы частот от 300 до 3 400 гц, то может быть организовано 16 телеграфных каналов.

Скелетная схема аппаратуры представлена на фиг. 61. Колебания соответствующей тональной частоты возбуждаются при помощи самостоятельного для каждого канала лампового генератора. При передаче сигналов в зависимости от положения якоря

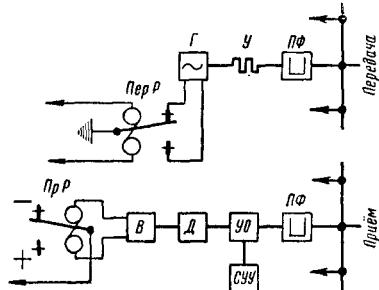

Фиг. 61. Скелетная схема аппаратуры тонального телеграфа типа ТТ-12/16

передающего реле  $\text{ПерР}$  происходит изменение величин элементов колебательного контура генератора и вместе с тем его частоты. Когда якорь реле находится у одного контакта, частота колебаний равна  $f_1$ , а когда у другого, то  $f_2$ ; наконец, в то время, когда якорь находится между контактами, частота колебаний равна  $f_0$ .

Колебания, выработанные генератором и модулированные при помощи передающего реле, через удлинитель  $U$  и полосовой фильтр  $\text{ПФ}$  поступают на общие шины передатчиков всех каналов установки.

Приёмная часть оборудования каждого канала состоит из полосового фильтра  $\text{ПФ}$ , трёхступенного усилителя-ограничителя  $УО$ , частотного детектора, или дискриминатора  $D$ , амплитудного детектора, или выпрямителя  $B$ , приёмного реле  $\text{ПрР}$  и сигнализатора уменьшения уровня  $СУУ$ . Сигнализатор  $СУУ$  приходит в действие при уменьшении уровня входящего тока более чем на 2 nep и замыкает цепи сигнальной лампы и подмагничивающей обмотки приёмного реле (последнее предусмотрено для того, чтобы якорь реле оставался у минусового контакта). Возможна работа приёмного устройства и при уровне, пониженном более чем на 2 nep. В приёмном устройстве первого канала, кроме указанного сигнализатора уменьшения уровня, предусмотрено ещё устройство, фиксирующее колебание уровня входящего тока на  $\pm 0,5$  nep или более.

Аппаратура работает на электронных лампах типа ТО-1, которых требуется по одной на

каждый передатчик и по три на каждый приёмник за исключением приёмника первого канала, для которого требуются четыре лампы. При 16 каналах всего требуется 65 ламп.

В состав оборудования оконечной станции типа ТТ-12/16 входят:

- две стойки каналов (СК-1 и СК-2) на 6 каналов каждая,
- одна стойка каналов (СК-3) на 4 канала,
- стойки переходных телеграфных устройств (СТУ),
- стойка измерителя искажений (СИИ),
- стойка питания и управления (СПУ).

Стойки СТУ служат для преобразования однополосной работы в двухполюсную и обратно. Через эту стойку в стойки каналов включаются телеграфные аппараты, работающие импульсами тока одного направления. Устройства, монтированные на стойке СТУ, обеспечивают посылку в сторону телеграфных аппаратов тока величиной от 4 до 80 ма при напряжении 80—120 в, что достаточно для работы стартстопных аппаратов.

Стойка СПУ рассчитана на три оконечные установки тонального телеграфа.

Все стойки имеют размеры: 2 500 (высота) × × 650 (ширина) мм.

Питание аппаратуры предусмотрено от сети переменного тока с напряжением 127—220 в с частотой 50 гц. Потребляемая мощность при 12 каналах составляет 430 вт, а при 16 каналах — 510 вт. Кроме того, стойка СИИ при работе требует 370 вт.

Вся описываемая ниже аппаратура тонального телеграфа является аппаратурой с амплитудной модуляцией.

#### Аппаратура тонального телеграфирования типа ВТ-34

Аппаратура тонального телеграфирования типа ВТ-34 предназначена для организации в каждом направлении передачи 18 симплексных телеграфных каналов, занимающих полосу частот от 380 до 2 500 гц. Несущие частоты каналов определяются по формуле

$$F_N = 300 + 120N \text{ гц},$$

где  $N$  — номер канала.

Ширина частотной полосы каждого канала составляет 80 гц, что позволяет телеграфировать со скоростью до 66 бодов.

Уровень передачи на выходе аппаратуры для каждого канала устанавливается равным  $-2,1 \pm 0,05$  неп.


Искажения телеграфных сигналов при надлежащей регулировке оборудования, нормальном состоянии источников питания и телефонных каналов не превышают 10%, если телеграфирование (передача точек и текста) производится со скоростью до 50 бодов.

Приёмники каналов снабжены регуляторами усиления на 11 положений; цепь деления регулятора составляет 0,1 неп.

Выпрямленный ток в рабочей обмотке приёмного реле должен составлять нормально 4 ма. Для обеспечения постоянства этого тока в каждом приёмнике предусмотрено автоматическое ограничение уровня. Это устройство обеспечивает удовлетворительную работу аппаратуры лишь при изменениях приёмного уровня в пределах  $\pm (0,2 \div 0,3)$  неп, что позволяет применять её только на линиях с вы-


сокой стабильностью остаточного затухания. При замене схемы автоматического ограничения уровня схемой, представленной на фиг. 62, этот недостаток устраняется.

Аппаратура типа ВТ-34 приспособлена для работы по однополосным четырёхпроводным или двухполосным двухпроводным телефонным каналам.

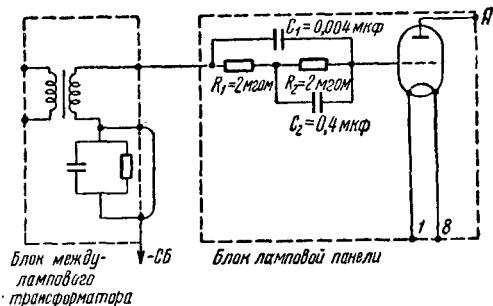

Фиг. 62. Модернизированная схема ограничения усиления

Скелетная схема аппаратуры показана на фиг. 63. В аппаратуре ранних выпусков в качестве модулятора применялось телеграфное реле; с 1941 г. в этой аппаратуре вместо электромеханических реле применяются купроксные реле. Величина тока, поступающего в модулятор с купроксным реле, не должна превышать  $20 \pm 5$  ма.

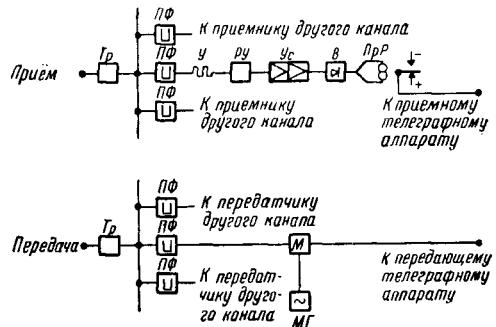

Фиг. 63. Скелетная схема аппаратуры тонального телеграфа типа ВТ-34

Токи несущей частоты в аппаратуре типа ВТ-34 получаются от машинного генератора, мощность которого достаточна для питания несущими частотами шести полных оконечных станций или 108 каналов тонального телеграфирования.

Аппаратура работает на электронных лампах типа Са (по две лампы на каждый приёмник). При 18 каналах всего требуется 36 ламп.

В состав оборудования оконечной станции входят:

а) три стойки каналов размерами  $2\ 370 \times 540$  мм каждая; на каждой стойке установлено индивидуальное оборудование для шести дуплексных телеграфных каналов;

б) стойка автоматической регулировки напряжения (САРН), размерами  $2\ 370 \times 540$  мм. Эта стойка рассчитана на обслуживание аппаратуры 600 каналов тонального телеграфа;

в) стойка машинных генераторов размерами  $2\ 370 \times 800$  мм, на которой установлены два генератора — рабочий и резервный с моторами постоянного тока.

Питание аппаратуры осуществляется от источников постоянного тока, характеристики которых указаны в табл. 70.

Таблица 70  
Характеристики источников тока, необходимых  
для питания аппаратуры типа ВТ-34


Назначение источника электропитания	Напряжение в в	Потребление тока в а (для 18 каналов)
Питание цепей накала . . . . .	12	Около 20,0
То же анодных . . . . .	220	0,36
» цепей смещения . . . . .	40	—
То же телеграфных . . . . .	$\pm 60$	0,36—0,45
» моторных . . . . .	60	5,0

Кроме того, к аппаратуре для испытательных целей должен быть подведён переменный ток с напряжением 60 в и частотой 25 гц.

Аппаратура типа ВТ-34 может быть использована для организации связи:

а) по обычной схеме, когда обмен между двумя пунктами осуществляется одновременно по 18 каналам (в прямом и обратном направлениях передачи);

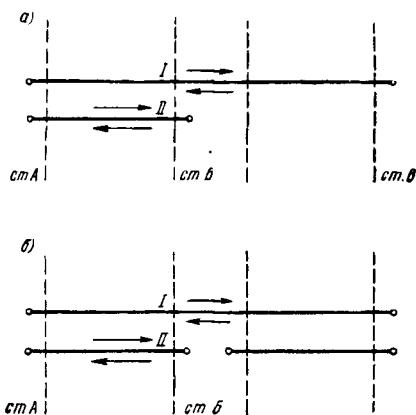б) по ступенчатой схеме, которая применяется в тех случаях, когда нет надобности работать между окончательными станциями по 18 каналам, а требуется выделение части каналов в промежуточном пункте.



В этом случае рабочая полоса частот аппаратуры с помощью делительных фильтров разделяется на две части; одна из них используется для связи между окончательными пунктами, а другая — для связи с промежуточным пунктом (фиг. 64).

К недостаткам ступенчатой схемы связи относятся:

- отсутствие возможности перераспределения группы частот;
- усложнение оборудования и обслуживания его.

При дуплексной работе передача телеграфных сигналов от телеграфного аппарата на аппаратуру тонального телеграфа осуществляется по одной жиле кабеля, а приём — по другой жиле кабеля. Обратным проводом служит земля.

### Аппаратура тонального телеграфирования типа ВТР


Аппаратура тонального телеграфирования типа ВТР служит для образования в каждом направлении передачи 18 симплексных телеграфных каналов, занимающих полосу частот от 380 до 2 500 гц. Несущие частоты каналов определяются по формуле

$$F = 300 + 120N \text{ гц},$$

где  $N$  — номер канала.

Ширина частотной полосы каждого канала составляет 80 гц, что позволяет работать по каналам со скоростью до 66 бодов.

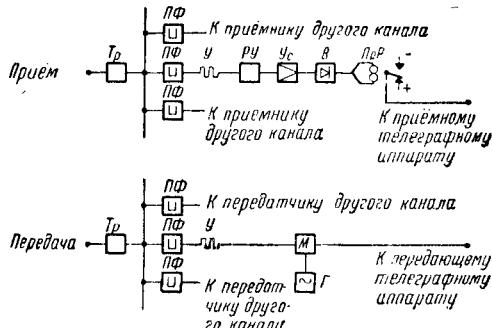Уровень передачи каждого канала тонального телеграфирования на выходе аппаратуры должен быть равен —2,3 неп. Уровень приёма каждого канала на входе регулятора усиления приёмной части аппаратуры должен составлять —3,0 неп. В качестве регу-



лятора усиления используется удлинитель с затуханием в 1,5 неп, включённый на входе приёмной части. Затухание этого удлинителя регулируется (посредством перепаек) ступенями по 0,1 неп.

В приёмной части аппаратуры типа ВТР предусмотрено устройство для автоматической регулировки уровня, обеспечивающее нормальную работу аппаратуры при изменении приёмного уровня в пределах  $\pm 0,75$  неп.

Аппаратура типа ВТР предназначена для работы по однополосным четырёхпроводным или двухполосным двухпроводным телефонным каналам.

Скелетная схема аппаратуры представлена на фиг. 65.

Регулировка уровней передачи на выходе аппаратуры осуществляется изменением затухания двух удлинителей с общим затуханием в 4,9 неп, включённых в передающей части каждого канала. Несущие частоты получаются от отдельных для каждого канала ламповых генераторов.

Аппаратура работает на электронных лампах типа В1, которых требуется по одной на каждый передатчик и по две на каждый приёмник.

Всего для 18 каналов в каждом оконечном пункте требуется 54 лампы типа В1.

Оборудование каждой оконечной установки состоит из трёх стоек (оборудование более ранних выпусков монтировалось на четырёх стойках) размерами  $2\ 370 \times 540$  мм каждая. На первой стойке смонтировано оборудование 1—6-го каналов с несущими частотами от 420 до 1 020 гц, на второй — 7—12-го каналов с несущими частотами от 1 140 до 1 740 гц и на третьей—13—18-го каналов с несущими частотами от 1 860 до 2 460 гц.

На стойках, кроме основного оборудования каналов, монтируют сигнальные реле и лампы оптической сигнализации, переговорно-вызывное устройство, устройство блока электропитания и другие детали.

Электропитание аппаратуры производится от сети переменного тока напряжением 220 в и частотой 42—60 гц. Общее потребление переменного тока составляет на каждую стойку 1,5 вт.

Постоянные напряжения для питания анодных и сеточных цепей, а также для питания линейных цепей телеграфных аппаратов, включённых в аппаратуру типа ВТР, получаются при помощи выпрямителей блока электропитания.

Питание анакала ламп производится непосредственно от сети переменного тока через понижающий трансформатор.

Для целей испытания (посылки точек) к аппаратуре подводится переменный ток с напряжением 60 в и частотой 25 гц. Питание цепей сигнализации осуществляется от внешнего источника постоянного тока напряжением 24 в.

При условии некоторого изменения схемы электропитания аппаратура типа ВТР может быть переведена на питание постоянным током.

При работе аппаратуры типа ВТР по телефонным каналам высокой частоты необходимо следить за тем, чтобы:

а) расхождение несущих частот, питающих преобразователи передачи и приёма телефонного канала высокой частоты, не превышало 4 гц для переприёмиого участка тонального телеграфирования;

б) уровень помех, измеренный на выходе каждого приёмного фильтра тонального телеграфа, не превышал —6 неп.

#### Аппаратура тонального телеграфирования шкафного типа

Эта аппаратура рассчитана для образования в каждом направлении передачи 12 симплексных телеграфных каналов, занимающих полосу частот 300—2 400 гц. Несущие частоты каналов:

$$F_N = 255 + 170N \text{ гц},$$

где  $N$  — номер канала.


Ширина каждого канала составляет 100 гц, что позволяет телеграфировать по каналам со скоростью до 80 бодов.

Уровень передачи на выходе полосных фильтров передающей части установки тонального телеграфа шкафного типа максимально составляет —0,29 неп (—2,5 дБ). Этот уровень можно снизить включением линейного удлинителя, затухание которого можно регулировать (с помощью перепаек) в пределах от 0 до 2,18 неп (19 дБ) ступенями по 0,115 неп (1 дБ).

Уровень передачи на входе полосного фильтра приёмной части каждого канала нормально должен составлять —2,5 неп (—21,5 дБ). При необходимости понижения уровня приёма в приёмной части может быть включён удлинитель с затуханием в 1,15 неп (10 дБ).

Затухание линейных переходных трансформаторов составляет около 0,058 неп (0,5 дБ).

В приёмной части каждого канала предусмотрено устройство для автоматической регулировки усиления в пределах  $\pm 0,58$  неп ( $\pm 5$  дБ).

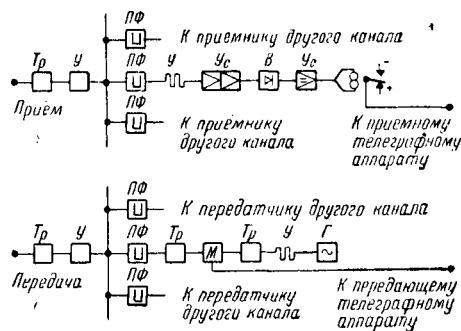

Фиг. 66. Скелетная схема аппаратуры тонального телеграфа шкафного типа

Аппаратура шкафного типа предназначена для работы по однополосным четырёхпроводным или двухполосным двухпроводным телефонным каналам. Скелетная схема аппаратуры представлена на фиг. 66. Несущие частоты получаются от самостоятельных для каждого канала ламповых генераторов.

В аппаратуре применены электроионные лампы типа 6Ж-8 и тиратроны типа 394А. На каждую группу из шести каналов первых требуется 30 шт., а вторых 6 шт. Детали аппаратуры смонтированы в четырёх шкафах размерами  $2\ 134 \times 565 \times 432$  мм. В каждом шкафу размещено оборудование трёх каналов тонального телеграфа. Оборудование 1—6-го и 7—12-го каналов представляет собой самостоятельные комплексы, которые могут быть использованы как совместно, так и раздельно. В шкафах, кроме основного оборудования, смонтированы коммутационные гиёзы, сигнальные реле и лампы, контрольные и измерительные приборы, панели запасных частей (только в первом и третьем шкафах), устройства для электропитания от сети переменного тока.

Сеть переменного тока, используемая для электропитания аппаратуры, может иметь напряжение 103—128 или 207—253 в и частоту 50—60 гц.

Мощность, потребляемая полной установкой на 12 каналов, составляет 1 400 вт.

Питание цепей накала электронных ламп осуществляется переменным током через трансформатор, понижающий напряжение до 6,6 в. Напряжения постоянного тока для питания анодных цепей, а также линейных цепей телеграфных аппаратов, включённых в аппаратуру тонального телеграфа, получаются при помощи тиатронных выпрямителей, входящих в оборудование электропитания.

Аппаратура тонального телеграфирования шкафного типа допускает следующие способы телеграфирования: двухполюсное дуплексное телеграфирование; двухполюсное симплексное телеграфирование; однополюсное дуплексное телеграфирование или с использованием отрицательного или положительного полюса батареи установки тонального телеграфирования или с заземлением у телеграфного аппарата; однополюсное симплексное телеграфирование или с использованием отрицательного или положительного полюса и батареи установки тонального телеграфирования или с заземлением у телеграфного аппарата.

При телеграфировании с помощью аппаратуры шкафного типа по телефонным каналам высокой частоты необходимо учитывать, что:

1) расхождение несущих частот,итающих преобразователи передачи и приёма телефонного канала, может доходить до 25 гц;

2) резкие изменения уровня передачи отрицательно сказываются на качестве передачи по каналам тонального телеграфирования вследствие большой продолжительности неустановившегося состояния искажений передаваемых сигналов; вследствие этого при работе по воздушным линиям необходимо обращать особое внимание на устранение причин, вызывающих кратковременные и мгновенные изменения уровня передачи;

3) число переприёмов по каналам тонального телеграфирования, осуществляемых без применения регенеративных трансляций, может доходить до четырёх.

К недостаткам аппаратуры тонального телеграфирования шкафного типа, кроме указанной выше зависимости от изменений уровня передачи, относятся ещё сложность коммутации местных телеграфных цепей и малый срок службы тиатронов типа 394А.

#### Основные условия организации каналов тонального телеграфа и нормы передачи

На железнодорожном транспорте СССР тональное телеграфирование организуется в основном по телефонным каналам высокой частоты.


Для работы тонального телеграфа могут быть использованы телефонные каналы высокой частоты, образованные при помощи аппаратуры высокочастотного телефонирования всех типов за исключением аппаратуры типа СМТ-34.

Аппаратуру типа СМТ-34 не применяют для тонального телеграфирования вследствие отсутствия в ней автоматической регулировки усиления, слишком крупных ступеней регу-

лировки ручных регуляторов усиления и большой чувствительности телефонных каналов, образованных при помощи этой аппаратуры, к помехам.

Включение аппаратуры тонального телеграфа в аппаратуру высокочастотного телефонирования производится по схеме, представленной на фиг. 67. Дифференциальные системы в конечных пунктах телефонного канала выключаются.

Передающая и приёмная части аппаратуры тонального телеграфа присоединяются через удлинители, служащие для установки правильных величин уровней передачи, соответственно к модулятору и демодулятору телефонного канала.

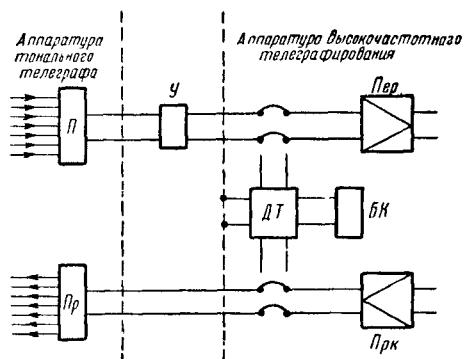

Фиг. 67. Схема включения аппаратуры тонального телеграфа в аппаратуру высокочастотного телефонирования

В целях обеспечения наибольшей устойчивости работы тонального телеграфа рекомендуется выбирать для его работы телефонный канал высокой частоты, рабочая полоса частот которого ближе расположена к частоте контрольного канала.

В групповых системах высокочастотного телефонирования для устранения влияния телефонной передачи на работу каналов тонального телеграфа на оконечных станциях высокочастотного телефонирования на входе модуляторов всех телефонных каналов, кроме используемых для тонального телефонирования, должны быть включены ограничители амплитуд.

Устройства тонального вызова, если они включены в четырёхпроводную часть телефонных каналов, занимаемых для тонального телеграфирования, и эхозаградители следует выключать.

Количество переприёмных участков высокочастотного телефонирования в пределах каждого переприёмного участка тонального телеграфирования не должно превышать трёх.

Телефонные каналы высокой частоты, используемые для работы тонального телеграфа, должны удовлетворять следующим основным электрическим нормам.

Остаточное затухание симплексного телефонного канала высокой частоты, измеренное при частоте 800 гц, должно быть равно  $0 \pm 0,2$  кнп.

Отклонения остаточного затухания  $\Delta b$ , симплексного телефонного канала высокой частоты при всех частотах передаваемого спектра частот от величины остаточного затухания при частоте 800 гц не должны превышать следующих величин:

Диапазон частот в гц	Отклонение остаточ- ного затухания в nep
350—400	±0,5
400—600	±0,3
600—1 200	±0,2
1 200—1 600	±0,3
1 600—2 400	±0,5
2 400—2 500	±0,6

В то же время остаточные затухания для двух любых несущих частот, имеющих интервал в 120 гц, не должны отличаться более чем на 0,15 nep.

Мгновенные изменения остаточного затухания симплексного телефонного канала высокой частоты не должны превышать 0,05 nep, а плавные изменения не должны превосходить скорости, превышающей 0,1 nep в секунду.

Наибольшие плавные изменения во времени остаточного затухания симплексного канала высокой частоты, используемого для тонального телеграфирования, во всём диапазоне частот не должны превышать  $\pm(0,2 \div 0,3)$  nep.

Остаточное затухание симплексного канала высокой частоты, измеренное между точками включения аппаратуры тонального телеграфа в зависимости от уровня передачи при любой частоте не должно изменяться более чем на  $\pm 0,05$  nep при изменении уровня на входе от  $p_0$  nep до  $P_N = p_0 + \ln N$ , где  $p_0$  — уровень передачи в каждом канале тонального телеграфа, а  $N$  — число каналов тонального телеграфа. Обычно  $p_0 = -2,1$  nep.

Расхождение несущих частот генераторов модулятора и демодулятора симплексного канала высокой частоты не должно превышать 2 гц (если это не оговорено особо).

Уровень несущей частоты каждого канала тонального телеграфа на выходе оконечной аппаратуры тонального телеграфирования должен быть равен  $-2,1 \pm 0,1$  nep.

Суммарный уровень  $p_c$  от всех каналов тонального телеграфа, подводимый к симплексному телефонному каналу высокой частоты, используемому для работы тонального телеграфа, не должен превосходить величины

$$p_c \leq p_{m\phi} + 0,8 \text{ nep},$$

где  $p_{m\phi}$  — уровень телефонных токов, нормально допускаемый в данном канале высокой частоты в точках включения аппаратуры тонального телеграфа при подаче на вход аппаратуры высокой частоты тока с частотой 800 гц и с нулевым уровнем.

Уровень передачи одного канала тонального телеграфа, подводимый к телефонному

каналу высокой частоты, не должен превосходить величины

$$p_{m\phi} = p_c - \ln N,$$

где  $N$  — число каналов тонального телеграфа. Снижение уровня до требуемой величины производится включением удлинителя с соответствующим затуханием.

Разность между наименьшим уровнем приёма и уровнем помех, измеренным на выходе фильтра приёма в испытуемом канале тонального телеграфирования при передаче токов несущих частот по всем остальным каналам, кроме испытуемого, не должна быть меньше 3,0 nep как при нормальном, так и при повышенном на 0,6 nep остаточном затухании канала высокой частоты при частоте 800 гц.

Измерение уровня помех на выходе приемного фильтра канала тонального телеграфа рекомендуется производить при следующих условиях:

когда в противоположной станции на вход модулятора канала высокой частоты вместо установки тонального телеграфа включено сопротивление в 600 ом; в этом случае измеренный уровень помех определяется помехами, существующими в канале высокой частоты;

когда на противоположной станции на вход модулятора канала высокой частоты включена установка тонального телеграфа, но по всем каналам тонального телеграфа посыпается интервал; в этом случае может получиться увеличение помех за счёт недостаточно хорошей изоляции токов несущих частот в передающих реле аппаратуры тонального телеграфа;

когда на противоположной станции на вход модулятора канала высокой частоты включена установка тонального телеграфа и по всем её каналам, кроме испытуемого, даётся нажатие; в этом случае может получиться увеличение уровня помех главным образом вследствие нелинейных искажений в телефонном канале высокой частоты.

Искажения телеграфных сигналов в каналах тонального телеграфирования при передаче точек и текста не должны превышать: в прямых каналах тонального телеграфирования (без переприёма по каналам тонального телеграфа) — 10%, в транзитных каналах с одним переприёмом — 19%, в транзитных каналах с двумя переприёмами и более — 28%.

Количество переприёмов в каналах тонального телеграфа, осуществляемых без применения регенеративных трансляций, не должно превышать двух.

Более подробно об искажениях телеграфных каналов при тональном телеграфировании см. в специальной литературе [48].

При проектировании каналов тонального телеграфирования устанавливают, удовлетворяют ли намеченная к применению аппаратура тонального телеграфирования и телефонные каналы высокой частоты приведённым выше требованиям. В первую очередь это относится к амплитудной характеристике канала высокой частоты и к колебаниям его остаточного затухания. С характеристикой связан выбор удлинителя, включаемого на передаю-

щем конце между аппаратурой тонального телеграфа и входом симплексного канала высокой частоты, а с колебаниями—размещение пунктов переприёма по тональному телеграфу и требования, предъявляемые к приборам автоматической регулировки уровня в аппарате высокочастотного телефонирования.

## АБОНЕНТСКАЯ ТЕЛЕГРАФНАЯ СВЯЗЬ

### Общие сведения

Под абонентским телеграфированием понимают такую систему телеграфной связи, которая позволяет двум абонентам установить непосредственную телеграфную связь друг с другом подобно абонентам телефонных сетей. Абонентскую телеграфную связь на железнодорожном транспорте СССР применяют для обеспечения непосредственных телеграфных соединений между руководящими и оперативными работниками железнодорожного транспорта по различным служебно-оперативным, административно-хозяйственным и техническим вопросам, требующим документального оформления.

По сравнению с обычной телеграфной связью абонентская телеграфная связь обладает следующими преимуществами:

а) известия от абонента к абоненту передаются немедленно, так как исключаются операции по отправке телеграммы на телеграфную станцию и по доставке телеграммы адресату;

б) повышается точность принимаемого известия, так как при абонентском телеграфировании уменьшается число лиц, участвующих в передаче известия;

в) получается экономия в штате телеграфистов.

По сравнению с телефонной связью абонентская телеграфная связь имеет следующие преимущества:

а) исключается возможность ошибок, возникающих при устной передаче сообщений, особенно при передаче чисел, терминов и т. п.;

б) обе стороны, т. е. передающий и принимающий абоненты, получают одинаковую запись передаваемого текста, остающегося в качестве документа.

При абонентском телеграфировании телеграфная связь осуществляется преимущественно по симплексной или полудуплексной схемам однополюсного или двухполюсного тока.

Если абонентская телеграфная связь осуществляется только в пределах одного пункта, то передача производится постоянным током по специальным соединительным линиям или переменным током по линиям местной телефонной сети.

Дальняя абонентская телеграфная связь осуществляется постоянным током по телеграфным цепям обычного типа или переменным током по каналам тонального телеграфирования или по телефонным каналам с помощью аппаратуры частотного телеграфирования; в последнем случае или используется рабочая полоса частот телефонного канала или часть её, так что в этом случае возможно одновременное осуществление как телефонной, так и телеграфной передачи.

На железнодорожном транспорте СССР получила распространение система дальней абонентской телеграфной связи с использованием преимущественно каналов тонального телеграфирования.

Сеть абонентской телеграфной связи такого типа состоит из абонентских установок, центральных станций абонентского телеграфа и соединяющих их телеграфных линий — местных и дальних.

Абонентские установки состоят из стартстопного телеграфного аппарата с вызывным устройством. Телеграфный аппарат служит для приёма и передачи корреспонденции, а вызывное устройство — для передачи и приёма вызывных сигналов и посылки отбойного сигнала на коммутатор, а также для включения и выключения телеграфного аппарата. В качестве телеграфного аппарата применяют стартстопный аппарат типа СТ-35.

Центральная станция абонентского телеграфа состоит в основном из коммутаторов, вводнораспределительных и токораспределительных устройств. Она предназначается для соединения аппаратов абонентов между собой и с дальними телеграфными линиями, а также для питания телеграфных абонентских установок — пуска и остановки абонентских телеграфных аппаратов.

Абонентские дальние телеграфные линии. Аппараты местных абонентов присоединяются к коммутатору с помощью двухпроводных линий и включаются в него по схеме, обеспечивающей телеграфную работу импульсами постоянного тока одного направления. Электропитание к аппаратам абонентов подаётся непосредственно от коммутатора (при напряжении 120 в).

Дальние телеграфные линии, например каналы тонального телеграфа, включаются в коммутатор по схеме, обеспечивающей телеграфную работу токами двух направлений.

Коммутаторы, устанавливаемые на центральных станциях абонентского телеграфа, могут быть ручного обслуживания или автоматические.

На железнодорожном транспорте в основном применяют ручные коммутаторы. Эти коммутаторы, кроме своего **прямого назначения**, допускают:

а) осуществление циркулярной передачи,  
б) лёгкое расширение станции,


в) установление соединений абонентов с дальними телеграфными линиями в порядке очереди.

Ёмкость центральных станций абонентского телеграфа составляет 5, 20, 30, 80, 90 и 160 линий. На железнодорожном транспорте СССР применяются в основном станции на 30 линий.

Абонентская телеграфная станция ручного обслуживания ёмкостью на 30 линий состоит из коммутатора типа Т1 с 80—90 гнёздами, двух абонентских стоек АС на 15 абонентских линий каждая, распределительной стойки РС, стойки многократного распределения СМР, стойки питания СП, умфор-мера и опросного аппарата типа СТ-35.

Скелетная схема включения приборов станции показана на фиг. 68.

Соединения аппаратов абонентов друг с другом и дальними линиями осуществляются с помощью шнуровых пар.

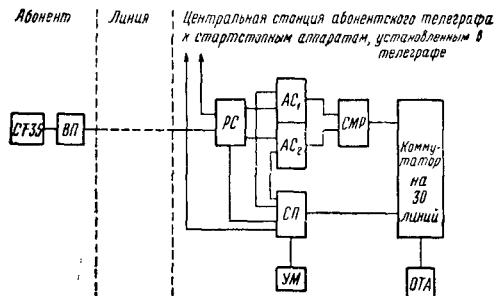

Фиг. 68. Скелетная схема включения приборов центральной станции абонентского телеграфа

Возможные варианты организации абонентской телеграфной связи показаны на фиг. 69. При необходимости увеличения ёмкости станции свыше 30 линий дополнительно устанавливают один или два коммутатора

телеграфа на станцию и передачи их на абонентские стойки, а также для испытания линий. На стойке смонтированы кроссы и измерительные приборы.

Абонентская стойка АС размерами 1 500 × 508 × 450 мм имеет 15 абонентских панелей, на каждой из которых смонтированы два телеграфных (передающее и приемное) и три телефонных реле.

На абонентской стойке преобразуются однополюсные телеграфные посылки, поступающие от абонента, в двухполюсные посылки, передаваемые затем на коммутатор, и наоборот. С помощью перепайки перемычек на гребёнке абонентская панель может быть приспособлена или для однополюсной работы с местным абонентом или для двухполюсной работы с иногородним абонентом по каналу тонального телеграфа.

Стойка многократного распределения размерами 1 560 × 508 × 450 мм служит для обеспечения многократного включения линий в коммутаторы.

При необходимости осуществления циркулярных передач на станции абонентского телеграфа устанавливается дополнительная

№ по пор	Наименование схемы	Абонент	Линия	Центральная станция абонентского телеграфа	Аппарату- ра тональ- ного телег- рафа	Линия	Аппарату- ра тональ- ного телег- рафа	Центральная станция абонентского телеграфа	Линия	Абоненты
1	Схема связи между местными абонен- тами вной телег- рафной станции	СТ 35 ВП		АС К НС ОТА						ВП СТ 35
2	Схема связи мест- ных абонентов по соединительным линиям	СТ 35 ВП		АС К АС ОТА				АС К АС ОТА		ВП СТ 35
3	Схема связи иногородних абонентов	СТ 35 ВП		АС К АС РТ		РТ	АС К АС			ВП СТ 35
4	Схема циркулярной связи	СТ 35 ВП		ЛС К Прибор реле Прибор ЦРК ОТА						ВП СТ 35 ВП СТ 35 ВП СТ 35 ВП СТ 35

Фиг. 69. Варианты организации абонентской телеграфной связи

татора того же типа и соответствующее число абонентских стоек.

Коммутатор состоит из деревянного корпуса размерами 1 285 (высота) × 450 (ширина) × 750 (глубина) мм, в котором смонтированы гребёнки для включения линий, рамки с вызывными лампочками абонентских гнёзд, опросно-вызывные ключи, устройства для циркулярной передачи с возможностью одновременного подключения пяти абонентов, телефонные реле, восемь соединительных шнуровых пар со штекерами и пять дополнительных шнуровых пар со штекерами красного цвета для циркулярного включения.

Распределительная стойка размерами 1 500 × 508 × 450 мм предназначена для включения абонентских линий тонального

стойка циркулярной связи, состоящая из пяти абонентских панелей и нескольких панелей с реле для организации пяти циркулярных связей. Размеры стойки 1 500 × 508 × 450 мм.

Стойка питания размерами 1 500 × 508 × 450 мм служит для питания линейных и местных цепей станции абонентского телеграфа ёмкостью 30 линий. Постоянный ток для питания линейных и местных цепей получается от селеновых выпрямителей, установленных на стойке питания. Электроснабжение осуществляется от сети переменного тока напряжением 110—125 в или 220—240 в и частотой 50 гц. Выпрямители, установленные на стойке питания, дают напряжение ± 60 в для питания линейных цепей и 60 в

для питания местных цепей. Общая мощность постоянного тока, получаемого от выпрямителей, составляет на каждый полюс 210 вт. Выпрямители стойки конструктивно оформлены в виде трёх выпрямительных секций с автотрансформаторами, позволяющими изменять напряжение переменного тока, и реостатами, служащими для регулировки напряжения постоянного тока. Электропитание центральных станций абонентского телеграфа большой ёмкости осуществляется от нескольких стоек питания или от машинных агрегатов.

Расход тока в линейной цепи составляет 40 ма. Общий суточный расход тока в линейных цепях станции ёмкостью 30 линий доходит до 20 а·ч при наибольшем разрядном токе, равном 1,5 а. Общий суточный расход тока в местных цепях станции той же ёмкости составляет около 70 а·ч при максимальном разрядном токе 6 а.

Питание линейных и местных цепей абонентской станции осуществляется постоянным током, который подаётся от селеновых выпрямителей на стойки питания центральной станции абонентского телеграфа.

Питание моторов опросных телеграфных аппаратов, установленных на центральной станции абонентского телеграфа, и абонентских телеграфных аппаратов осуществляется от городской сети переменного тока. Включение и выключение мотора абонентского аппарата производится автоматически с помощью реле вызывного прибора.

Советские инженеры В. И. Григорьев, М. Ж. Пруссак и А. С. Учускин разработали новую систему абонентского телеграфирования.

## ВВОДНЫЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА ТЕЛЕГРАФНЫХ СТАНЦИЙ

### Вводные устройства

Провода, входящие на телеграфную станцию, заканчиваются или на вводных щитах, предназначенных для установки приборов защиты (разрядников и предохранителей), или на вводных стойках, где кроме приборов защиты имеются ещё разделительные гнёзда для включения измерительных приборов и испытательных телеграфных аппаратов.

При воздушном вводе проводов для защиты аппаратуры связи предусматривают предохранители типов СН-0,5 (спиральная нить) и СН-0,15, а при отсутствии предохранителей — предохранители типов ПН-0,15 и ПН-4 (с прямой нитью) и разрядники типа РА-350.

При кабельном вводе оборудование телеграфной станции защищается лишь предохранителем типа СН-0,15, но в месте перехода воздушной линии в кабель, а именно в кабельном ящике, каждый провод защищается при помощи предохранителя типа СН-0,5 и разрядника типа РА-350.

Вводные щиты и стойки соединяются с телеграфными аппаратами или непосредственно или через телеграфные коммутаторы. Характеристика вводной стойки приведена в главе «Оборудование узлов дальней телефонной связи».

### Коммутаторы

Телеграфные коммутаторы предназначаются для:


- включения, выключения и замены телеграфных проводов и аппаратов;
- электрических испытаний и измерений телеграфных проводов при помощи измерительных приборов;
- включения, выключения и замены батарей, питающих телеграфные цепи;
- измерения напряжений батарей и токов в телеграфных цепях.

На железнодорожном транспорте СССР применяют коммутаторы ламельные, шиуровые, стандартные стоечного типа со сложными гнёздами и типа МПС выпуска 1947 г. (ЛБК-47).

Выбор типа телеграфного коммутатора зависит от ёмкости и характера оборудования телеграфной станции, т. е. от количества проводов, вводимых на станцию, количества и типов действующей телеграфной аппаратуры и системы электропитания станции.

Ламельный коммутатор состоит из деревянной рамы и двух взаимо-перпендикулярных рядов (верхнего и нижнего) латунных ламелей сечением 12 × 10 мм с контактными винтами. На фиг. 70 показана схема включения линий и телеграфных аппаратов в коммутатор на 8 × 8 ламелей.

Расстояние между верхними и нижними ламелями равно 10 мм, а между соседними — 5 мм. В местах пересечения верхних и ниж-

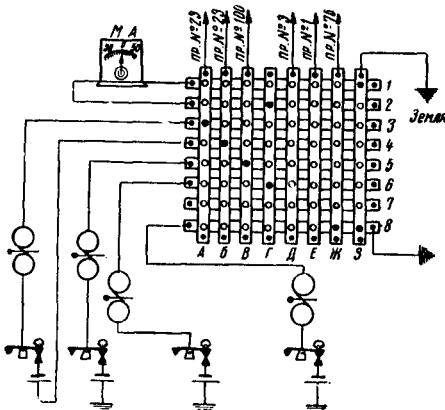

Фиг. 70. Схема включения линий и телеграфных аппаратов в ламельный коммутатор

них ламелей высверлены конические отверстия (штепсельные гнёзда), служащие для соединения верхних ламелей с нижними при помощи штепселий.

Ламельные коммутаторы изготавливаются ёмкостью на 8 × 8, 12 × 12, 16 × 16, 24 × 24 и 32 × 32 ламелей.

Если к коммутатору присоединены провода и аппараты, то он называется линейным, а если аппараты и батареи, — то батарейным. Аккумуляторные батареи включать в ламельные коммутаторы не рекомендуется. Обычно в верхний ряд ламелей включают телеграфные провода, а в нижний — телеграфные аппараты. При этом батареи присоединяют


к аппаратам непосредственно. В крайние ламели обоих рядов включают землю. Две ламели верхнего ряда соединяют с измерительными приборами.

Шнуровой коммутатор шкафного типа состоит обычно из трёх мраморных панелей, смонтированных вертикально на деревянном или железном каркасе, и деревянного горизонтального стола.

На панелях коммутатора располагаются гнёзда без внутренних контактных пружин, выполненные в виде сквозных втулок, снабжённых болтиками для присоединения проводов. К гнёздам правой панели подключаются линейные провода, а к гнёздам левой — провода от источников тока. Средняя панель является измерительной, на ней монтируются измерительные приборы.

Коммутация проводов и аппаратов на шнуровом коммутаторе производится с помощью шнуровых однопроводных пар.

Размеры трёхпанельного коммутатора  $1850 \times 2000 \times 400$  мм. В настоящее время этот коммутатор выходит из употребления.

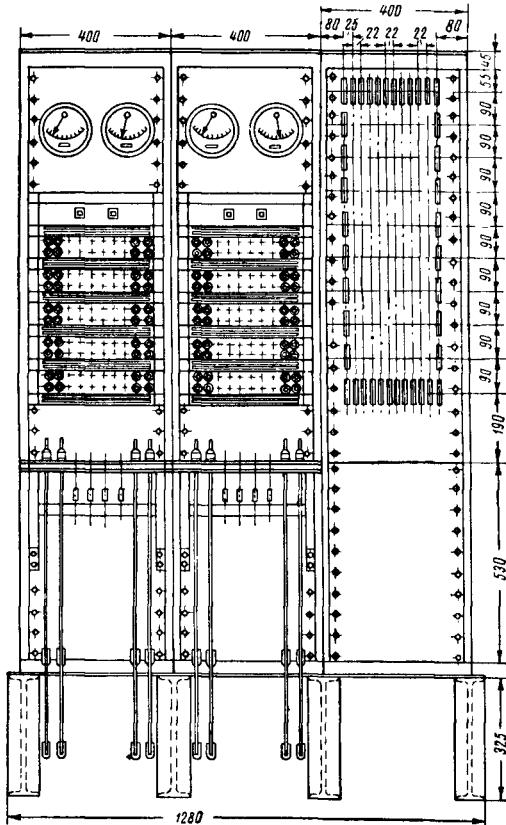


Фиг. 71. Внешний вид коммутатора со сложными гнёздаами

Коммутатор со сложными гнёздаами. В коммутаторе этого типа применён секционный принцип построения гнездового поля и используются сложные гнёзда с внутренними контактными пружинами.

Коммутаторы монтируются на стойках, которых может быть от одной до восьми, и из-

готовляются промышленностью ёмкостью от 10 до 120 проводов. Наиболее часто применяется коммутатор ёмкостью 30 проводов.

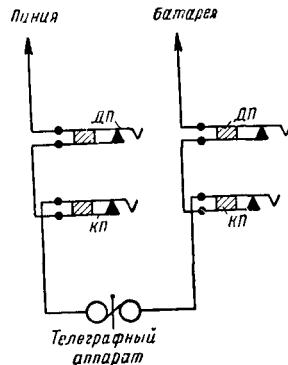

Фиг. 72. Схема включения телеграфного аппарата в коммутаторе со сложными гнёздаами

Коммутатор (фиг. 71) состоит из трёх стоек—двух стоек с гнёздаами для включения линий и батареи и одной токораспределительной стойки, служащей для распределения напряжений линейных и местных батарей по отдельным аппаратам.

На стойках с гнездовым полем смонтированы секции гнёзд на карболовых панелях, по 10 пар на каждой панели, панели с сигнальными бленкерами и измерительные приборы.

На токораспределительной стойке размещены панели с цоколями плавких предохранителей по 12 в ряд на каждой панели, из них 10 индивидуальных и 2 групповых.

На столиках стоек с гнездовым полем размещены шнуровые пары со штекерами и переключатель. Токораспределительная стойка столика не имеет.

С задней стороны коммутатора внизу разлагаются гребёнки для подключения к коммутатору кабелей линейной и токораспределительной проводок, а вверху — приборы линейной защиты — панели с плавкими предохранителями. Размеры коммутатора на 30 проводов  $2000 \times 1280 \times 350$  мм.

Для включения каждого аппарата (фиг. 72) используются две пары гнёзд. Каждое из гнёзд имеет две пружины: длинную ДП и короткую КП.


Короткие пружины в каждой паре гнёзд соединены между собой. Если пружины гнёзда соединены с линией, то оно называется линейным, если с батареей, —то батарейным, и, наконец, если с аппаратом, —то аппаратным.

В нормальных условиях линии соединяются с аппаратами и аппараты с батареями через контакты в гнёздах. Шнуровые пары, предусмотренные на стойках, применяются только для производства переключений временного характера, а также при проведении испытаний и измерений.

Коммутатор типа МПС ЛБК-47 является коммутатором со сложными гнёздаами. Он состоит из нескольких панелей — вводной, предохранителей, сигнальной, измерительной, реле и гнездового поля. Все

они смонтированы на одной стойке размерами  $2500 \times 530 \times 400$  мм. Ёмкость коммутатора составляет 30 линий.

На столике коммутатора располагают прибор для испытания проводов, переговорно-вызывное устройство и шнуровые пары.

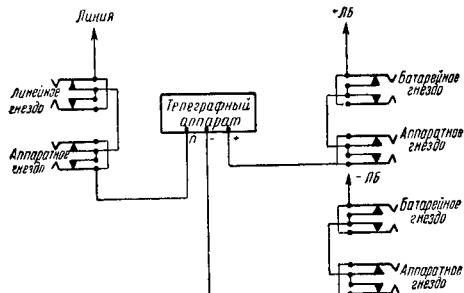

Фиг. 73. Схема включения телеграфного аппарата в коммутаторе типа МПС ЛБК-47

Схема коммутатора (фиг. 73) помимо переключений аппаратов и батарей временного характера предусматривает:

- действие сигнализации при обрыве провода;
- возможность повышения напряжения линейных батарей со 120 до 160 в;
- измерение индукционных помех;
- возможность перехода на двухпроводную схему телеграфной связи в период утечки тока;
- возможность ведения телефонных переговоров по испытанию проводов непосредственно с коммутатора.

### ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТЕЛЕГРАФНЫХ СТАНЦИЙ

Выбор типов телеграфных аппаратов производится на основании данных телеграфного обмена в проектируемых направлениях телеграфной связи и суточной пропускной способности телеграфных аппаратов. В условиях железнодорожного транспорта, кроме того, учитывают характер телеграфной связи (постанционная, циркулярная, прямая дальняя), причём можно руководствоваться указаниями, приведёнными в табл. 45.

Ёмкость коммутационного оборудования вводного щита или стойки, линейного и линейно-батарейного коммутаторов определяется количеством проводов, входящих на телеграфную станцию, с учётом запаса в 25—40% в зависимости от предполагаемого развития данной телеграфной станции.

При кабельном вводе с числом жил, превышающим число действующих проводов, ёмкость вводного щита или стойки должна обеспечивать подключение к нему всех жил вводного кабеля. Ёмкость телеграфных и аппаратных боксов, а также моторных щитков определяют из условий конкретного размещения аппаратуры с учётом типа и количества аппаратуры, включаемой в боксы и щитки.

### Размещение телеграфной аппаратуры и оборудования

Площадь, необходимая для размещения аппаратуры и оборудования, определяется суммированием площадей, требующихся для отдельных аппаратов (см. табл. 49 и 61) и элементов оборудования. Полученная суммарная площадь, будучи умноженной на 5, ориентированно определяет общую потребность в площасти. Если предполагается устройство транспортёров, то полученный результат увеличивается на 10%. Более точное определение необходимой площади производится посредством размещения аппаратов и оборудования на плане помещения с учётом необходимых проходов согласно нормам, указанным в табл. 71.

Таблица 71

#### Нормы размещения телеграфного оборудования

Назначение прохода	Ширина прохода в м
Между одинарными рядами аппаратов . . . . .	1,3
Между сдвоенными рядами аппаратов . . . . .	1,8
Между стеной и лицевой стороной ряда аппаратов . . . . .	0,6*
Главный проход одинарный . . . . .	1,3
То же двойной (при двух рядах аппаратов) . . . . .	1,8
Междудою и задними сторонами стоечного оборудования . . . . .	0,8

\* При наличии транспортёра ширина прохода увеличивается на 0,25—0,3 м.

При размещении аппаратов и оборудования помимо норм проходов руководствуются ещё следующим:

а) для аппаратов Бодо, СТ-35 и дуплексных трансляций, как правило, выделяются отдельные помещения;

б) размещение аппаратуры производится рядами, длины которых определяются типом аппаратуры, шириной зала и нормами прохода. В сдвоенных рядах допускается установка телеграфных аппаратов Морзе и СТ-35;

в) ряды аппаратов должны быть направлены перпендикулярно к окнам и так, чтобы свет падал с левой стороны;

г) головки распределителей комплектов Бодо должны быть обращены к окнам.

Местоположение линейно-батарейного коммутатора определяется, с одной стороны, удобством обслуживания аппаратуры и, с другой, — соображениями об экономии кабельной проводки.

### Средства механизации

Наиболее распространение на больших телеграфных станциях железнодорожного транспорта СССР получили ленточные транспортёры.

Ленточный транспортёр представляет собой бесконечную пеньковую или хлопчатобумажную ленту шириной 300—350 мм, движущуюся на валиках с помощью мотора,

который вращает ведущий вал на одном из концов системы. Лента помещается в железном жёлобе, установленном вдоль торцов рядов телеграфных аппаратов, и двигается по направлению к сортировочному пункту. Она доставляет в этот пункт все телеграммы, поступающие с конвейерных лент шириной 30—50 мм,двигающихся вдоль каждого ряда аппаратов перпендикулярно широкой ленте.

Узкая лента помещается в деревянный жёлоб с высокими краями. Телеграфисты кладут телеграммы ребром на эту ленту и в таком положении последние двигаются вместе с лентой до широкого транспортёра.

Для движения узкой ленты используется вращение одного из валиков широкой ленты, передаваемое бесконечным ремнём валику узкой ленты.

Ленточные транспортёры применяют также для транспортировки телеграмм между этажами.

Скорость движения ленты транспортёра составляет 0,7—0,8 м в секунду. Мощность моторов ленточных транспортёров в зависимости от количества и длины лент колеблется от 0,17 до 0,5 квт.

#### Внутренняя проводка и типы применяемых кабелей

Внутренняя кабельная проводка на телеграфных станциях выполняется или в каналах, заранее заготовленных при строительстве здания, или в деревянных желобах — подпольных и напольных. Деревянные желоба изготавливаются из досок толщиной 20 мм и имеют внутренние размеры  $(70 \pm 80) \times (150 \pm 200)$  мм. Желоба снабжаются съёмными крышками длиной не более 1 м. При установке аппаратуры стоечного типа применяют верхние желоба лестничного типа.

Кабели прокладывают в желобах в виде однослойной ленты по возможности без перекрещивания, радиус поворота каждого кабеля не должен быть меньше 10 диаметров кабеля.

Прокладка кабелей между этажами производится в шахтах, выполненных или в виде каналов, выдолбленных в каменной стене, или в виде оштукатуренных деревянных желобов. Внутренние размеры шахты определяются из расчёта крепления кабелей в шахматном порядке, по ширине не менее 200 мм и по глубине не более 120 мм.

На участке внутренней проводки между линейно-батарейным коммутатором и рядами аппаратов для сокращения количества соединительных кабелей устанавливаются телеграфные боксы, содержащие по 2—3 гребёнки с 20 контактными штифтами каждая. Количество боксов определяется из расчёта 1 бокс на 8 комплектов Бодо, или 12 стартстопных аппаратов, или 20 аппаратов Морзе. Телеграфные боксы устанавливаются на стенах на расстоянии 1,4 м от пола.

На участке токораспределительной проводки между токораспределительным щитом и линейно-батарейным коммутатором с целью сокращения числа кабелей питания устанавливаются батарейные боксы. Эти боксы устанавливаются так же, как и телеграфные


боксы. Подъёмы кабелей к боксам выполняются с креплением кабеля скобами к вертикальным деревянным доскам, прикреплённым к стенам; с наружной стороны доски с кабелями закрываются коробами.

Для распределения питания моторов по аппаратным рядам применяются моторные щитки на 6 рядов и на 3 ряда.

Щитки устанавливаются на стенах на высоте 1,4 м от пола. Подвод кабелей к ним осуществляется так же, как и к боксам.

Провода линейные от источников питания и от заземления подводятся к аппаратам не непосредственно, а при помощи аппаратных боксов, состоящих из одной кроссировочной гребёнки. Аппаратный бокс устанавливается на ножке аппаратного стола каждого аппаратного ряда.

Прицип группирования телеграфной аппаратуры и скелетная схема соединения приборов телеграфной станции показаны на фиг. 74.

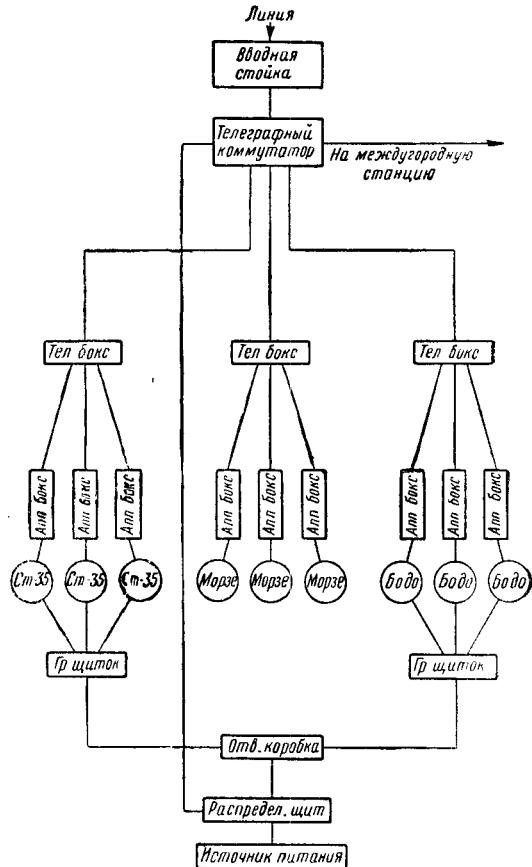

Фиг. 74. Скелетная схема соединения приборов телеграфной станции

На телеграфных станциях для внутренней проводки применяют следующие типы кабелей:

а) марки КСРГ с сечением жил от 1 до 2,5  $\text{мм}^2$ ;

б) марки СОГ с жилами диаметром 1 мм. Наиболее употребительные ёмкости кабелей этих марок — 5; 7; 10; 12; 19 и 24 жилы;

в) двужильные кабели марки ВРГ со следующими наиболее употребительными сечениями: 1,5; 2,5; 4; 6 и 10  $\text{мм}^2$ .

Указанные кабели используют следующим образом:

а) от вводного щита или стойки до линейно-батарейного коммутатора для линейной проводки используют кабели марки КСРГ сечением 1  $\text{мм}^2$  и кабели марки СОГ; на этом участке можно также применять кордельные кабели;

б) от распределительного щита генераторной до линейно-батарейного коммутатора или батарейного бокса прокладывают для подачи питающих напряжений кабели марки КСРГ сечением 2,5  $\text{мм}^2$ ; в этих кабелях для подачи напряжения местной батареи обычно включают параллельно несколько жил;

в) от линейно-батарейного коммутатора до телеграфных и аппаратных боксов для подачи линий и питающих напряжений прокладывают кабели марки КСРГ сечением 1  $\text{мм}^2$  и кабели марки СОГ;

г) от распределительного щита генераторной до распределительных коробок и групповых щитков для подачи моторных напряжений прокладывают кабели марки ВРГ, рассчитанные на допустимые плотность тока и падение напряжения (падение напряжения на этом участке допускается до 5 в);

д) от групповых моторных щитков до аппаратных боксов для подачи моторных напряжений прокладывают кабели марки ВРГ 2 × 1,5.

Кабель марки КСРГ может быть заменён проводом марки ПР, прокладываемым в трубках Бергмана, в желобах или на роликах по стене.

#### Электропитание телеграфной станции

Ёмкость  $Q$  линейной батареи в ампер-часах определяется как расход тока за полный разрядный цикл одной группы линейной батареи и рассчитывается по формуле

$$Q = nAH_n + (n - 1)AH_{n-1} + \dots + 2AH_2 + AH_1.$$

В этой формуле  $n$  — высший номер групп батареи;

$AH_n$  — расход ёмкости в а-ч в линейных цепях аппаратов, питаемых от градации напряжения, соответствующего  $n$ -й группе.

Значения величин  $AH_n$  определяют в соответствии с данными табл. 50 и 62 потребления тока телеграфными аппаратами и подставляют в формулу в а-ч в сутки. Поэтому  $Q$  получается также в ампер-часах в сутки в предположении, что переключение групп линейной батареи производится раз в сутки.

Ёмкость линейной батареи порядка 30—70 а-ч вполне достаточна для большинства станций.

Потребление тока местной батареи определяется по данным табл. 50, 51 и 62 в а-ч в сутки. Практически ёмкость в 30—70 а-ч бывает достаточна для питания местных цепей.

Потребление тока моторной батареи определяют по данным табл. 50, 51 и 62 в амперах. В соответствии с потреблением тока определяют ёмкость моторной батареи, а режим её работы — «заряд—разряд» или буферный способ — устанавливают в зависимости от надёжности энергоснабжения.

Более подробно об электропитании см. раздел «Электропитание устройств связи железнодорожного транспорта».

#### Станционные заземлители

На каждой телеграфной станции устраиваются три отдельных заземлителя, которые на щите заземления соединяются параллельно. Общее сопротивление этих заземлений должно быть не более значений, указанных в табл. 72.

Заземления, состоящие из металлического заземлителя, заложенного в грунт, и проводника, соединяющего заземлитель со станционным оборудованием, устраиваются в соответствии с ГОСТ 464-417.

Заземлители устраивают из стальных труб или стержней длиной до 3 м и диаметром до 5 см или же из стальной неоцинкованной проволоки диаметром не менее 4 мм. При малой проводимости грунта допускается применение труб длиной 5—10 м или же стальных листов размером 1420 × 710 мм и толщиной 3,5 мм. Трубы или стержни, очищенные перед забивкой от ржавчины, краски и других изолирующих веществ, забиваются в землю в один ряд или параллельными рядами с расстоянием между рядами, равным удвоенной длине трубы. При этом верхние концы труб должны располагаться ниже поверхности земли на 0,5—0,7 м.

Число труб заземлителя

$$n = \frac{R_0}{0,8 R},$$

где  $R_0$  — сопротивление заземлителя, состоящего из одной трубы;

$R$  — требуемое сопротивление заземлителя в ом.

Величина  $R_0$  рассчитывается по формуле

$$R_0 = \rho \frac{4 l}{2 \pi d},$$

где  $\rho$  — удельное сопротивление грунта, величина которого дана в табл. 73;

$l$  — длина трубы в см;

$d$  — диаметр трубы в см.

Таблица 72

#### Общее сопротивление заземлений телеграфной станции

Число аппаратов, работающих по однопроводным цепям . . . . .	1 50	2—5 25	6—10 5	11—20 2	21—50 1	Более 50 0,5
--	---------	-----------	-----------	------------	------------	-----------------

Сопротивление заземлителя из проволоки

$$R_0 = \rho \frac{\ln \frac{2l}{d}}{2\pi l} \left( 1 + \frac{\ln \frac{l}{2t}}{\ln \frac{2l}{d}} \right),$$

где  $l$  — длина заземлителя;

$d$  — диаметр проволоки в см;

$t$  — глубина закопки в см.

Увеличение диаметра трубы или проволоки мало влияет на уменьшение сопротивления заземлителя; увеличение длины трубы или

таблица 73

Средние значения удельных сопротивлений грунта и сопротивления заземления

Род грунта	Удельное сопротивление грунта в ом/см	Сопротивления заземления в ом	
		из трубы	из проволоки
Болото . . . . .	2 000	6,35	3,3
Чернозем . . . . .	5 000	15,90	8,3
Глина . . . . .	6 000	19,10	10,0
Суглинок . . . . .	8 000	25,40	13,3
Супесок . . . . .	30 000	95,20	49,8
Влажный песок . . .	40 000	127,00	66,3

П р и м е ч а н и е. Длина трубы 3 м, диаметр трубы 5 см; длина проволоки 10 м, диаметр 4 мм; глубина закопки 0,7 м.

проводок уменьшает сопротивления заземлителя примерно в прямой пропорциональности.

Соединение труб или стержней одного и того же заземлителя между собой после забивки их в грунт производится при помощи стальной полосы сечением  $40 \times 4$  мм, привариваемой с помощью накладок к трубам или стержням. Соединительная полоса укладывается в канаву глубиной не менее 1,1 м.

Вывод от заземлений в здание станции производится жгутом из стальных проволок диаметром 4—5 мм каждая и числом не менее трёх или стальным канатиком, уложенным в землю на глубину не менее 0,7 м.

При выходе из земли канатик или жгут из стальных проволок защищается от меха-

нических повреждений на высоту до 2,5 м над поверхностью земли и на 0,5 м ниже её поверхности сплошным металлическим покрытием (угловой сталью, трубой).

При вводе в здание канатик или жгут из стальных проволок припаивается к изолированному медному проводу с сечением не менее 4 мм<sup>2</sup>, который вводится в здание через отдельное отверстие.

Для изоляции проводника от здания он пропускается через стену в резиновой или эbonитовой трубке.

Расстояние между отдельными заземлениями, а также между подводящими проводами, находящимися в земле, должно быть не менее 20 м.

Если станция связи находится в зоне действия ближайших токов электрифицированных железных дорог, то заземление должно быть отнесено от полотна железной дороги на расстояние, определяемое специальным расчётом.

Грозовые и мощные разрядники присоединяются к общестанционному заземлению за исключением случая, когда станция связи находится в зоне действия ближайших токов электрифицированных железных дорог. В последнем случае заземление для разрядников устраивается отдельно, вблизи от станции.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛОАТАЦИЯ ТЕЛЕГРАФНЫХ СТАНЦИЙ

Правильная организация технической эксплуатации телеграфных станций и тщательное соблюдение правил и норм технической эксплуатации имеют весьма важное значение для обеспечения чёткой и бесперебойной работы телеграфных связей.

Техническая эксплуатация телеграфных станций в основном состоит из:

а) наблюдения за электрическим состоянием проводов, кабелей и заземлений;

б) содержания оборудования станции в постоянной готовности;

в) технического обслуживания оборудования во время его работы и немедленного устранения возникающих неисправностей;

г) текущего ремонта оборудования;

д) профилактического осмотра оборудования и замены изношенных деталей для предупреждения повреждений.

## ЭКСПЛОАТАЦИЯ СВЯЗИ

Ниже приводятся основные указания по техническому содержанию основных видов телеграфной аппаратуры.

### СОДЕРЖАНИЕ АППАРАТОВ МОРЗЕ

Один раз в десять дней производят: осмотр и чистку от грязи и пыли аппарата и его деталей; проверку крепления деталей; проверку монтажа схемы, смазку осей аппарата; проверку скорости вращения механизма и продвижения ленты; проверку правильности регулировки винтов, ограничивающих якорь, чистку контактов ключа; промывку черниль-

ницы аппарата и очистку пишущего колеса от краски. При выполнении этих работ должны быть обеспечены следующие основные показатели работы аппарата:

а) зазор между якорем и сердечником электромагнита должен быть в пределах от 0,5 до 5 мм, в зависимости от состояния провода;

б) скорость движения ленты должна быть в пределах от 1,5 до 1,8 м/мин;

в) при полном заводе пружины барабана (на 7 оборотов) продолжительность движения ленты должна быть в пределах от 20 до 23 мин.

Один раз в год должна производиться капитальная чистка аппарата с полной разборкой и регулировкой его. При этом также производят ремонт и замену изношившихся деталей.

### СОДЕРЖАНИЕ СТАРТСТОПНЫХ АППАРАТОВ ТИПА СТ-35, Т-15 И ДРУГИХ

Ежедневно производят: осмотр и чистку от пыли и грязи аппарата и его деталей; проверку крепления деталей; устранение вибрации главного вала и оси передатчика; проверку монтажа схемы; осмотр и чистку шрифта; замену красящей ленты (при необходимости); чистку контактов передатчика; осмотр щёток мотора и регулятора; чистку коллектора мотора и колец регулятора; смазку трущихся частей; проверку величины тока в приёмном электромагните аппарата; проверку фазы и расцепления спускового приспособления приёмника; проверку аппарата под током на передачу и приём сигналов; проверку вызова и отбоя при работе аппаратов через коммутатор абонентской телеграфной связи.

Аппарат СТ-35 должен удовлетворять следующим нормам:

- мотор типа УМ-21-С должен работать при токе 0,4—0,45 а;
- приёмный электромагнит должен работать устойчиво от тока 50—55 ма;
- должна обеспечиваться устойчивая связь при расхождении скоростей с аппаратом другой станции до 4,5—7%.

Два раза в месяц производят чистку аппарата при снятых главном вале и типовых рычагах. При выполнении этой работы проверяют состояние контактных винтов и при необходимости снова заделывают подходящие к ним проводники; заменяют или заправляют контактные винты регулятора; заменяют сработанные фильцы; производят проверку коррекционного приспособления на возможность срыва; заменяют негодные пружины и устраняют другие мелкие дефекты.

Один раз в месяц набивают тавотом подшипники мотора.

Один раз в три месяца производят капитальную чистку аппарата с полной регулировкой взаимодействия всех частей. Одновременно с этим производят проточку коллектора мотора и колец регулятора, ремонт главного вала и замену изношенных деталей.

### СОДЕРЖАНИЕ АППАРАТОВ БОДО

Два раза в сутки проверяют напряжение батарей, а также смазывают маслом подшипники и трущиеся части приёмников.

Через день по установленному графику производят чистку телеграфных аппаратов Бодо, во время которой осматривают аппарат и его детали; проверяют крепление деталей, а также монтаж схемы; заменяют или подрезают щётки на распределительных дисках; прочищают зазоры между контактами и кольцами дисков распределителя; протирают диски спиртом; проверяют установку щёток на переднем и заднем дисках и положение щёток переднего диска по отношению к щёткам заднего диска, проверяют отсутствие сообщения

бискольца с первым кольцом переднего диска; очищают контакты реле, вибраторов, клавиатур, тормозных эксцентриков приёмника и регрансмиттеров от нагара; прочищают коллекторы и проверяют состояние щёток моторов; смазывают оси лентопротяжного храновика, промежуточной шестёрёнки, красящего валика, ложного разведчика и головки разведчиков; промывают керосином типовые колёса; тормозной диск и тормозную пробку очищают от масла; проверяют крепление тормозных электромагнитов; проверяют фрикционные модераторы, износ кожи на них и ликвидируют заедание в шарнирах; производят регулировку клавиатур и приёмников; проверяют величину исходящего тока линейных батарей; проверяют величины токов помех в проводе и входящих токов от соседней станции; подбирают элементы балансных контуров; производят проверку и пуск в действие аппаратуры.

При выполнении этих работ необходимо соблюдать следующие условия:

а) установка щёток на приёмном (переднем) диске аппаратов Бодо-дуплекс должна производиться так, чтобы: при положении щётки второго кольца на середине 24-го контакта щётка первого кольца находилась в конце укороченного контакта; при положении щётки второго кольца в начале первого контакта щётка третьего кольца находилась в начале первого контакта;

б) при положении щётки второго кольца передающего (заднего) диска в начале первого контакта щётка третьего кольца должна находиться тоже в начале первого контакта, а щётка первого кольца — в середине 24-го контакта;

в) соотношение между щётками переднего и заднего дисков должно устанавливаться опытным порядком в зависимости от длины телеграфной цепи;

г) на трёхкратных аппаратах Бодо-дуплекс установку щёток распределителей производят с соблюдением следующего условия: щётки первого, второго и третьего колец должны находиться одновременно в начале первых контактов как на переднем, так и на заднем дисках;

д) в аппаратах Бодо-дуплекс, имеющих подвижной коррекционный контакт, последний устанавливают так, чтобы он действовал в середине между первым и десятым укороченными контактами первого кольца. Точная установка положения коррекционного контакта производится с помощью обратного тока;

е) разница между величинами исходящих токов от обоих полюсов линейной батареи не допускается.

Один раз в 10 дней, во время чистки аппаратов Бодо, производят замену всех реле на реле, предварительно проверенные на нейтральность и отдачу. Снятые реле очищают от нагара на контактах, регулируют и оставляют в резерве.

Хорошо отрегулированные реле должны иметь отдачу не менее 85% при междуконтактном расстоянии 0,1 мм. Применять реле с меньшим процентом отдачи не разрешается.

Контакты винтов и якоря реле должны располагаться горизонтально по одной оси.

Два раза в месяц обязательна замена и капитальная чистка ретрансмиттеров, клавиатур и приёмников с полной их разборкой и регулировкой.

Один раз в месяц производят капитальную чистку всего аппарата Бодо, как окончного, так и промежуточного, с полной разборкой и регулировкой приёмников; замену дисков распределителя и кабелей (в случае надобности); набивку тавотом подшипников моторов и подшипников распределительной головки с фрикционным колесом; замену контактных винтов и пружин вибратора; замену изношившихся деталей; измерение и регулировку тока в местных цепях.

Во время капитальной чистки окончной аппаратуры Бодо одновременно детально проверяются состояние и качество работы простых и регенеративных трансляций.

### СОДЕРЖАНИЕ ТЕЛЕГРАФНЫХ ТРАНСЛЯЦИЙ

При проверке простых трансляций производят: осмотр трансляции и её деталей с проверкой их крепления и чисткой от пыли; проверку монтажа схемы; проверку качества подбора балансных контуров; измерение величин входящих и исходящих токов, токов помех в проводах и токов в местных цепях трансляции; чистку контактов реле и вибраторов и, в заключение, проверку работы трансляции «на себя». Один раз в 10 дней во время остановки связи на чистку производится замена всех реле на реле, предварительно проверенные на нейтральность и отдачу. На регенеративных трансляциях производятся аналогичные работы и, кроме того, проверяется исправительная способность трансляции, которая должна быть не ниже 46—48%.

### СОДЕРЖАНИЕ АППАРАТУРЫ ТОНАЛЬНОГО ТЕЛЕГРАФА И КОММУТАТОРОВ АБОНЕНТСКОЙ ТЕЛЕГРАФНОЙ СВЯЗИ

При обслуживании аппаратуры тонального телеграфа ежедневно производят: проверку напряжений источников питания и режима работы электронных ламп; проверку напряжений несущих частот; настройку каналов на передачу точек; проверку и установку уровня приёма и передачи; измерение процента искажений.

В случае применения аппаратуры типа ВТ-34 один раз в десять дней производится замена работающего мотор-генератора запасным, который пускается в ход за 30 мин. до переключения. На выключенном мотор-генераторе производится чистка коллекторов, осматриваются щётки и в случае надобности производится их замена.

Один раз в месяц производят: чистку и регулировку всех поляризованных реле с проверкой процента отдачи реле (который не должен быть меньше 85%); испытание чувствительности приёмника, измерение уровня помех.

При обслуживании коммутаторов абонентской телеграфной связи ежедневно проверяют сигнальные устройства, шнуры и производят чистку оборудования от пыли.

Один раз в месяц производят: проверку и регулировку величины токов во всех цепях абонентских панелей, чистку всех поляризованных реле и проверку их на нейтральность и отдачу; чистку и регулировку реле телефонного типа; чистку панелей под кожухами; проверку действия вызывных и отбойных сигналов и проверку циркулярной работы.

Более подробные указания по вопросам технической эксплуатации телеграфных связей см. [55, 68, 69].

При капитальном ремонте производится не только обновление устройства, но и улучшение их в соответствии с новыми техническими требованиями.

Средняя периодичность капитального ремонта устройств связи следующая: телеграфные аппараты Бодо — 10 лет; телеграфные аппараты типа Телетайп — 5 лет.

Капитальный ремонт телефонных и телеграфных аппаратов, коммутаторов и других приборов, как правило, производится на заводах и в мастерских по классификации заводского ремонта.

### ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕЛЕГРАФНЫХ СТАНЦИЯХ

Все переключатели, выключатели и клеммы телеграфной аппаратуры должны иметь изолированные поверхности или изолированные рукоятки.

Монтажные проводники и кабели аппаратов должны быть закрыты кожухами. Телеграфные и аппаратные боксы должны быть закрыты так, чтобы предохранить обслуживающий персонал от случайного соприкосновения с контактной системой.

Вращающиеся детали, шкивы и приводные ремни моторов и транспортёров должны быть закрыты кожухами.

Секционные, линейные и линейно-батарейные коммутаторы шкафного типа должны запираться, а обслуживание их должно поручаться только специальным работникам.

Нажатие пальцами токоведущих частей для определения наличия напряжений воспрещается.

Запрещается остановка распределителя, проверка и установка щёток при включённых линейных и местных батареях.

Персонал, обслуживающий аппараты Морзе, должен быть обучен установке и съёмке пружины аппарата.

Перед вводной стойкой, шкафом или щитом, а также перед линейно-батарейным коммутатором должен быть положен резиновый коврик, проверенный на изоляцию.

Замену предохранителей и разрядников на вводных стойках, шкафах или щитах в грозовой период, а также на линиях, подверженных влиянию высокого напряжения, необходимо производить в резиновых перчатках или при помощи специальных кранов.

## УСТРОЙСТВА МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ТЕКСТЕ  
И НА СХЕМАХ

Аб-т	— абонент
АК	— абонентский комплект
АТС	— автоматическая телефонная станция
Б	— батарея
БЗ	— бленкер занятости
БС	— балансное сопротивление
ВБ	— вызывной бленкер
ВГИ	— групповой искатель входящей связи
ВК	— вызывной клапан
ВКн	— вызывная кнопка
ВЛ	— вызывная лампа
ВР	— вызывное реле
ВШ	— вызывной штепсель
ГАТС	— городская АТС
ГЗ	— гаситель знаков
ГТС	— городская телефонная станция
ГТЧ	— генератор тональной частоты
ГИ	— групповой искатель
ГИМ	— групповой искатель международной связи
Гн	— гнездо
ГЩП	— главный щит переключений
ДГИ	— групповой искатель дальней связи
ДЗв	— добавочный звонок
Др	— дроссель
ДШИ	— декадно-шаговый искатель
ЖАТС	— железнодорожная АТС
З	— земля
Зв	— звонок
ЗРЩ	— зарядно-разрядный щит
Зум	— зуммер
Зум-тп	— зуммерный трансформатор
И и ИНД	— индуктор
ИБ	— индукторный бленкер
ИВ	— искатель вызова
ИГ	— испытательное гнездо
ИГИ	— групповой искатель исходящей связи
ИК	— индукционная катушка
ИР	— индукторное реле
ИРГ	— индукторное реле генератора
КДН	— комплекс дальнего набора
К	— конденсатор
КВ	— контроль вызова
КВЛ	— контрольная вызывная лампа
КГ	— контроль генератора
Кл	— ключ
КЛ	— контроль линии
КЛГ	— лампа контроля генератора
КЛЛ	— лампа контроля линий
Кн	— кнопка
КнЗв	— кнопка звонка
Кн МЗ	— кнопка машинного зуммера
КнТ	— кнопка телефонистки
КО	— контроль отбоя
КТ	— контроль телефона
КУ	— коммутаторная установка
Л	— линия
ЛЗ	— лампа занятости
ЛИМ	— линейный искатель международной связи
ЛИ	— линейный искатель
ЛИУ	— линейный искатель универсальный

Лм	— лампа
LR	— линейное реле
М	— микрофон
МБ	— местная батарея
МИ	— магнитный индуктор
МЗ	— машинный зуммер
МнП	— многократное поле
МсП	— местное поле
МТС	— междугородняя телефонная станция
НИ	— направляющий искатель
НН	— номеронабиратель
ОБ	— отбойный бленкер
ОВЛ	— общая вызывная лампа
ОВР	— общее вызывное реле
ОК	— отбойный клапан
ОЛ	— отбойная лампа
ООЛ	— общая отбойная лампа
ОР	— отбойное реле
ОС	— ограничительное сопротивление
ОШ	— опросный штепсель
ООР	— общее отбойное реле
ОШн	— отбойный шнур
ОЛ	— отбойная лампа
П	— предохранитель
ПБ	— пробная батарея
ПЗ	— проба на занятость
ПИ	— предыскатель
ПРР	— пробное разделительное реле
ПС	— передаточный стол
ПСС	— плата станционной сигнализации
ПЩ	— промежуточный щит
Р	— реле
РВ	— распределитель вызова
РВК	— разговорно-вызывной ключ
Рег	— регистр
РЗ	— реле зуммера
РИ	— регистровый искатель
РК	— реактивная катушка
РКЗ	— реактивная катушка зуммера
РПЗ	— реле пробы занято
РП	— рычажный переключатель
РР	— разделительное реле
РСЛ	— комплект реле соединительной линии
РТС	— ручная телефонная станция
СГ	— сигнальный генератор
СИ	— смешивающий искатель
СкН	— сквозной набор
СЛ	— соединительная линия
СЛм	— сигнальная лампа
ССМ	— стойка сигнальных машин
СМ	— сигнальная машина
Т	— телефон
ТБ	— батарея токовращателя
ТВ	— токовращатель
ТК	— термическая катушка
Тр	— трансформатор
ТРД	— токораспределительная доска
УАТС	— учрежденческая АТС
Ф	— кнопка фонического вызова
ЦБ	— центральная батарея
ЧНН	— час наибольшей нагрузки
Ш	— штепсель
ШИ	— шаговый искатель
ШК	— шнурконтакт
ШКн	— шунтирующая кнопка
ШР	— шнуровое реле
ШОВР	— шины общего вызывного реле

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

При числе абонентов до 50 местная телефонная связь осуществляется по системе местной батареи (МБ), а при числе абонентов выше 50 — по системе центральной батареи (ЦБ) — с применением телефонных станций ручного обслуживания (РТС) или автоматических (АТС).

Абонентские линии устраиваются по двухпроводной системе и могут быть воздушными и кабельными.

Железнодорожные телефонные станции оборудуют соединительными линиями с городскими телефонными станциями, а также с другими железнодорожными телефонными станциями, расположеными в том же пункте.

Основными показателями работы местной телефонной связи являются быстрота соединения, непрерывность действия и нормальное качество передачи.

Исходя из этих показателей, определяют требования к проектированию, строительству и эксплуатационному содержанию устройств местной телефонной связи. Эти же показатели являются определяющими и при конструировании телефонной аппаратуры.

В дело развития техники телефонной связи отечественные специалисты и учёные внесли многоенного.

В 1880 г. П. М. Голубицкий предложил оригинальную конструкцию телефона для работы по длинным телефонным линиям. Е. И. Гвоздев в восьмидесятых годах прошлого столетия разработал систему телефонной связи для железнодорожного транспорта.

В 1887 г. К. А. Мосцицкий создал первую автоматическую телефонную станцию под названием «Самодействующий телефонный коммутатор».

В 1893—1894 гг. М. Ф. Фрейденберг и С. М. Бердичевский-Апостолов создали автоматическую телефонную станцию с шаговым искомателем оригинальной конструкции.

В 1895 г. М. Ф. Фрейденберг изобретает предыскатель и впервые применяет свободное искание. В 1896 г. он же вводит групповой искоматель и создаёт автоматическую телефонную систему с машинным искомателем, являющуюся по принципу управления искомателем прототипом современной машинной АТС.

В том же 1896 г. С. М. Бердичевский-Апостолов создаёт оригинальную схему АТС с шаговым искомателем.

В 1910 г. А. А. Кузнецов предложил схему телефонного аппарата с дифференциальным телефоном, предусматривавшую уменьшение влияния исходящих разговорных токов и шумов в помещении на свой телефон.

Отсутствие собственной промышленной базы и безразличное отношение царского правительства к развитию телефонной связи в России не давали возможности претворять в жизнь предложения русских изобретателей в области телефонии. На железных дорогах по системе центральной батареи было оборудовано только около 10% общей ёмкости телефонных сетей. Абонентские линии на местных телефонных сетях были, как правило, воздушными и на 75% устроены по однопроводной системе.

Подлинное развитие отечественная техника телефонной связи получила после установления Советской власти и особенно в годы сталинских пятилеток.

В 1922—1923 гг. трестом заводов слабого тока при участии работников НКПС (Е. Н. Петринского и, позднее, Н. Н. Ильина) были разработаны оригинальные коммутаторы системы ЦБ  $\times 3 \times 2$ , нашедшие широкое применение на сетях местной телефонной связи железнодорожного транспорта.

В 1929 г. заводом «Красная Заря» было освоено производство автоматических телефонных станций машинной системы.

На железнодорожном транспорте за годы сталинских пятилеток местная телефонная связь получила исключительно большое развитие. Почти во всех крупных железнодорожных узлах и на больших станциях были переустроены телефонные станции на систему центральной батареи или построены вновь. В ряде главнейших узлов были смонтированы автоматические телефонные станции. Абонентские линии были переустроены на двухпроводную систему с заменой воздушных линий кабельными.

После окончания Великой Отечественной войны в соответствии с послевоенным Сталинским пятилетним планом восстановления и развития народного хозяйства СССР на железнодорожном транспорте получили широкое применение шаговые автоматические телефонные станции.

## ТЕЛЕФОННЫЕ АППАРАТЫ

**Классификация телефонных аппаратов.** Телефонные аппараты подразделяются: а) по способу питания микрофонов: местной батареи (МБ) и центральной батареи (ЦБ); б) по способу вызова станции: с индукторным вызовом, с вызовом замыканием цепи центральной батареи при снятии микротелефона, с фоническим вызовом и с батарейным вызовом (приёмниками вызова в аппаратах МБ и ЦБ служат поляризованные звонки переменного тока, в аппаратах с фоническим вызовом — телефон и в аппаратах с батарейным вызовом — звонок постоянного тока); в) по конструкции: переносные, стенные, настольные и универсальные, пригодные для установки на стене или столе и для включения в ручные и автоматические телефонные станции.


**Телефонные аппараты МБ.** Из числа телефонных аппаратов МБ, изываемых промышленностью, наиболее распространёнными на транспорте являются:

1. Стенной аппарат в стальном кожухе завода «Красная Заря», четырёхмагнитный (5120045). Аппарат смонтирован по принципиальной схеме, показанной на фиг. 75;

2. Стенной аппарат, монтируемый по схеме фиг. 75, но приспособленный для параллельного включения в линию (5120047). Этот аппарат имеет звонок 2 000 ом и включённый последовательно с телефоном конденсатор ёмкостью 1 мкф, чтобы не шунтировать вызывной ток при снятой трубке.


3. Стенной аппарат, монтируемый по схеме фиг. 76, для низовой связи (5120049). Этот аппарат имеет двухмагнитный индук-

тор, звонок сопротивлением 500 ом и дополнительное сопротивление, включённое последовательно со звонком. В одну линию могут быть включены четыре аппарата.

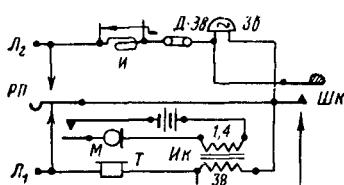

Фиг. 75. Принципиальная схема стенного телефонного аппарата МБ

Данные о трансформаторах, звонках и индукторах, применяемых в перечисленных аппаратах, приведены в табл. 74—76.

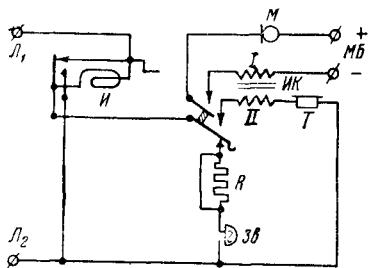

Фиг. 76. Принципиальная схема стенного телефонного аппарата МБ для низовой связи

Таблица 74

Трансформаторы (индукционные катушки) стенных телефонных аппаратов

Обмотка	Сопротивление в ом	Число витков	Диаметр проволоки в мм	Материал обмотки и изоляции
I	1,4	230	0,4	Красная медь, эмаль
II	38	1 350	0,2	То же

Сердечник трансформатора замкнутый; изготавливается из листовой трансформаторной стали толщиной 0,35 мм.

Таблица 75

Звонки стенных телефонных аппаратов

№ аппарата	Сопротивление обеих катушек в ом	Число витков в одной катушке	Диаметр проволоки в мм	Материал обмотки и изоляции
5120045 (б. 348)	500	7 000	0,16	Красная медь, эмаль
5120047 (б. 359)	2 000	11 000	0,10	То же
5120049 (б. 362)	500	7 000	0,16	» »

Микрофон в аппаратах применён капсюльного типа 5МБ; статическое сопротивление его, измеренное постоянным током при вертикальном положении капсюля, составляет

Таблица 76  
Индукторы стенных телефонных аппаратов

Тип индуктора	Сопротивление в ом	Число витков	д провода в мм	Напряжение в в	Максимальная мощность в вт
Четырёхмагнитный	500	3 650	0,16	60	2,5
Трёхмагнитный	500	3 500	0,15	50	1,8
Двухмагнитный	500	5 300	0,14	35	1,2

Примечание. Мощность индуктора определяется при вращении рукоятки со скоростью 180 об/мин.


от 20 до 80 ом. В зависимости от напряжения местной батареи ток питания принимают в пределах от 20 до 80 ма; нормальная величина тока питания — 40 ма. Детали телефона монтируют в телефонной коробке микротелефонной трубки. Обмотки телефона наносятся на две катушки и соединяются последовательно. Сопротивление обмотки каждой катушки равно 120 ом, число витков обмотки катушки составляет 800, проволока обмотки медная диаметром 0,1 мм. Диаметр мембранны телефона равен 53,5÷54,0 мм, а толщина мембранны — 0,25 мм. Степень намагниченности постоянных магнитов телефона такова, что они должны удерживать кусок железа весом 450 г.

Входное сопротивление телефона МБ в разговорном положении при частоте 800 гц составляет

$$Z_{ax} = 1250 e^{j37^\circ}$$

Промышленностью выпускаются также стенные телефонные аппараты МБ с противоместной схемой:

а) для окончного включения В. 411.00.01 (фиг. 77);

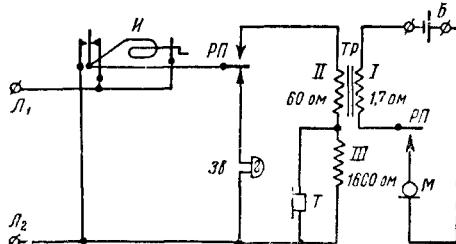


Фиг. 77. Принципиальная схема стенного телефона с противоместной схемой и для окончного включения

б) для параллельного включения В. 411.00.02 (фиг. 78).

Эти аппараты обеспечивают: а) приём и передача вызова по линиям с сопротивлением до 10 000 ом; б) отдачу во внешнюю цепь мощности индукторного тока не менее 1,75 вт при нагрузке аппарата активным сопротивлением от 1 000 до 3 600 ом; в) ведение переговоров по линиям с затуханием до 4 дб при уровне шума в помещении до 60 дб. В аппаратах применён влагозащищённый микрофонный капсюль типа МК-10 (МБ). Питание микрофона аппарата производится от одного эле-

мента типа Зс. Кожух и основание аппарата— металлические.

Данные о микрофонных капсюлях, применяемых в аппаратах МБ, приведены в табл. 77.

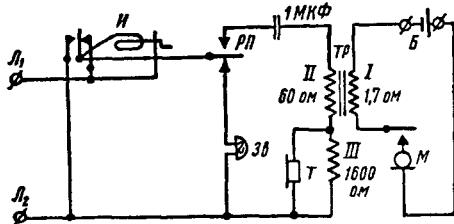


Фиг. 78. Принципиальная схема стенного телефонного аппарата МБ с противомостной схемой и для параллельного включения

Таблица 77  
Микрофонные капсюли МБ

№ по каталогу	Тип капсюля	Сила тока питания в ма	Сопротивление капсюля в вертикальном положении в ом	Напряжение питающей батареи в в
631.50.01	МБ-5	40	20—60	3,0
631.50.09	МБ-5-1,5 с защитной решеткой	40	15—40	1,5
631.50.01	МК-10-МБ	40	20—65	1,5

Примечание. Капсюли МБ-5-1,5 предназначены для работы в условиях повышенной влажности до 95% при  $t = +(15^{\circ} \div +25^{\circ}) \text{ С.}$

**Телефонные аппараты ЦБ.** Унифицированные телефонные аппараты ЦБ-АТС завод «Красная Заря» выпускает следующих типов: РТС настольный 515. 00. 08 и РТС стенной 515. 00. 17 (фиг. 79).

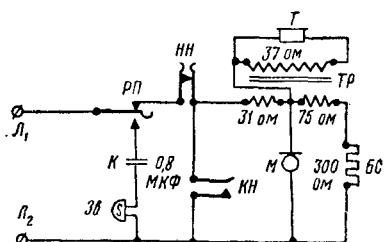

Фиг. 79. Принципиальная схема унифицированного телефона ЦБ

АТС настольный 518. 00. 01 и АТС стенной 518. 00. 02 (фиг. 80).

Аппараты всех типов монтируются по противомостной схеме.


Трансформатор  $Tr$  в аппаратах всех типов имеет три обмотки; кроме того, на его сердечнике намотана проволока с сопротивлением  $300 \Omega$ , образующим балансный контур противомостной схемы. Данные трансформатора приведены в табл. 78.

Данные о звонке и номеронабирателе, применяемых в этих аппаратах, указаны в табл. 79 и 80.

Таблица 78  
Трансформатор унифицированного телефонного аппарата ЦБ-АТС

Обмотки трансформатора	Сопротивление обмотки в ом	Число витков	$d$ проволоки в мм	Материал и изоляция проволоки
I	37	1 400	0,18	Медь эмалированная
II	31	930	0,18	То же
III	75	880	0,12	»
Сопротивление балансного контура	300	125	0,1	Константан, эмаль

Примечание. Сердечник катушки—листовая трансформаторная сталь толщиной 0,35 мм.

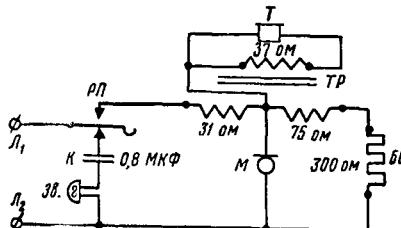

Фиг. 80. Принципиальная схема унифицированного телефона ЦБ-АТС

Таблица 79  
Звонок телефона ЦБ-АТС

Число катушек	Сопротивление каждой катушки в ом	Число витков	$d$ проволоки в мм	Изоляция	Индуктивность звонка при 15—20 гц в гн	Средняя мощность в вт
2	380	500	0,12	Эмаль	2,5	0,075

Примечание. Звонок должен давать отчёлочный акустический сигнал при напряжении источника тока 50 в,  $f=15 \div 20 \text{ гц}$ , через омическое сопротивление 15 000 ом.


Таблица 80  
Номеронабиратель телефона ЦБ-АТС

Скорость диска	Коэффициент номеронабирателя—отношение размыкания к замыканию	Регулировка номеронабирателя
10 импульсов в сек. $\pm 1 \text{ нм-пульс}$	$1,5 \pm 0,15$	Контактное давление от 45 до 55 г

Примечание. При размыкании люфт между контактами должен быть не менее 0,25 мм, а вертикальный люфт червяка (вдоль оси) — не более 0,1 мм; при заводе диска от нуля до упора усилие должно быть не более 180 г, а при заводе от единицы — не более 118 г.

Микрофон в аппаратах применён капсюльного типа ЦБ-5. Вес угольного порошка во всех шести секциях микрофона равен 0,27 г. От попадания сырости капсюль предохраняется наложением непосредственно на угольную мембрану станиолия, зажимаемого кольцом, предварительно смоченным в горячем растворе из 80% канифоли и 20% воска. Ток питания микрофона составляет от 8 до 22 ма (в среднем 15 ма) в зависимости от сопротивления абонентского шлейфа. Динамическое сопротивление микрофона при частоте 800 гц и звуковом давлении  $p = 20$  б в зависимости от протекающего постоянного тока дано на фиг. 81.

Статическое сопротивление, измеренное постоянным током при вертикальном положении капсюля, колеблется в пределах от 150 до 250 ом.

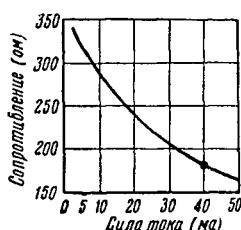

Фиг. 81. Зависимость динамического сопротивления микрофона ЦБ-5 от тока питания

на 180° съёмной подушки с держателем микротелефона, стержень же переключателя с держателем микротелефона переставляют из отверстия на подушке в отверстие на её боковой поверхности.

Аппарат ЦБ-АТС обеспечивает нормальный приём и передачу речи по линии, имеющей затухание до 3,5 неп, и приём вызова по линии с сопротивлением до 10 000 ом.

Входное сопротивление аппарата при частоте 800 гц (при снятом микротелефоне):

$$Z_{ex} = 425 \text{ е}^{10} 30.$$

Телефонные аппараты ЦБ-РТС и ЦБ-АТС завод ВЭФ выпускает следующих типов:

ВЭФ. 360. 101 и ВЭФ. 411. 10. 01 — настольный ЦБ-РТС (первый с металлическим основанием, а второй с пластмассовым);

ВЭФ. 240. 50/2 —стенной ЦБ-РТС (изготавливается только по заказу);

ВЭФ. 360. 00 — настольный ЦБ-АТС (с металлическим основанием);

ВЭФ. 360. 003 — настольный ЦБ-АТС (с пластмассовым основанием);

ВЭФ. 240. 50/1 —стенный ЦБ-АТС (изготавливается только по заказу).


На фиг. 82 приведена принципиальная схема телефонного аппарата ЦБ-АТС завода ВЭФ.

Аппарат смонтирован по противоместной схеме; конденсатор  $K$  ёмкостью 1 мкф и сопротивлением 50 ом при снятой трубке используется в качестве искрогасительного контура к импульсному контакту номеронабирателя.

Аппараты ВЭФ обеспечивают: 1) нормальный приём и передачу речи по линиям с зату-

ханием до 3,5 неп; 2) приём вызова по линии, имеющей сопротивление до 10 000 ом.

Телефонные аппараты типа ТАН. Телефонный аппарат типа ТАН-5 (У. 411. 12. 00), являющийся новейшим типом отечественного телефонного аппарата,

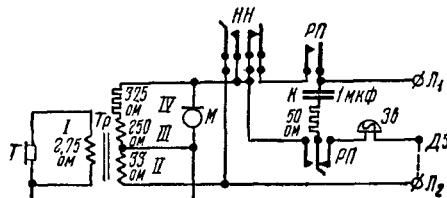


Фиг. 82. Принципиальная схема телефона ЦБ-АТС завода ВЭФ

смонтирован по противоместной схеме (фиг. 83) и предназначен для включения в абонентские линии АТС любой системы. Детали аппарата монтируются на металлическом основании и закрываются пластмассовым кожухом.

В аппарате используют капсюли: микрофонный МК-10-ЦБ-Т и телефонный типа ТК-47. Телефонный капсюль типа ТК-47, применяемый в аппарате, позволяет воспроизводить полосу частот от 300 до 3 000 гц. Ток питания микрофона составляет в среднем 20—28 ма.

Номеронабиратель аппарата имеет восемь контактных пружин, из которых две ( $HH_4$ )

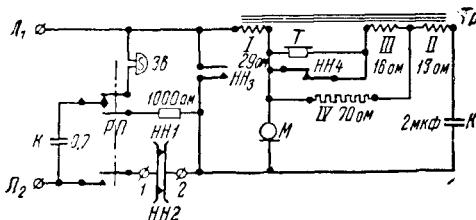

Фиг. 83. Принципиальная схема телефона ТАН-5

предназначены для шунтирования телефона во время набора номера, что исключает появление в телефоне щелчков.

Аппарат типа ТАН-5 обеспечивает нормальную передачу и приём речи по линии с затуханием до 4 неп и приём вызова по линии с сопротивлением до 10 000 ом.

Другим новым типом телефонного аппарата является аппарат типа ТАН-6, устроенный в основном одинаково с аппаратом типа ТАН-5 и предназначенный для включения в абонентские линии ручных телефонных станций.

Данные о микрофонных и телефонных капсюлях, а также обмотках телефонных катушек, применяемых в аппаратах ЦБ и ЦБ-АТС, приведены в табл. 81—83.

Микрофонный капсюль типа ВЭФ сверху мембранны имеет защитную решётку. Защитную решётку и угольную мембрану закрепляют зажимным кольцом. Нормальная засыпка угольного порошка равна 0,5 г. Капсюль предназначен для работы с относительной влажностью 65—80% при  $t$  от 1 до 40°C.

Телефонный капсюль представляет собой электромагнитную систему, размещённую в корпусе из пластмассы и состоящую из двух магнитных полуколец из сплава «Альни» и полюсных наконечников из сплава «Пермалой», на которые надеты телефонные катушки и мембранные из трансформаторной стали.

Таблица 81  
Микрофонные капсюли ЦБ

№ по каталогу	Тип капсюля	Величина тока питания в ма	Сопротивление капсюля в первичальном положении в ом
631.50.11	ЦБ-б	15	90-240
У.560.10.00	МК-10-ЦБ-Т	20-25	65-140
У.560.10.00	МК-10-ЦБ-У	15	100-300
ВЭФ 365.500	ВЭФ	20	200-500

Примечание. Динамическое сопротивление капсюля МК-10 определено при воздействии звука речевого спектра или частотой 1 000 гц при давлении у среза рупора в 10-15 б.

Таблица 82  
Телефонные электромагнитные капсюли

№ по каталогу	Тип капсюля	Сопротивление обмоток капсюля постоянному току в ом	Модуль полного сопротивления капсюля при частоте 1 000 гц в ом	Обеспечение нормальной слышимости при шуме 50-60 дб и при загухании линии в цепи
У.562.00.08	ТК-47	64	200-300	4
631.70.02	ТАИ	130	500-600	5

Таблица 83  
Сопротивление обмоток телефонных катушек

Сопротивление катушек постоянному току в ом	Модуль полного сопротивления при частоте 1 000 гц в ом	Применяется в аппаратах типа
150	550-600	ЦБ и АТС-ВЭФ
120	550-600	МБ, ЦБ и ЦБ-АТС
64	240-300	ТАН-5 и ТАН-6*
2 000	9 500	Специального назначения

\* В телефонном капсюле типа ТК-47.

Микротелефонные трубки. Корпус современных микротелефонных трубок изготавливают из пластмассы.


Сопротивление изоляции между металлическими частями микротелефона составляет не менее 100 мегом. В микротелефонных трубках телефонных аппаратов применяют мишурный микротелефонный шнур в бумажной оплётке марки ШТРО, а в трубках специального назначения шнур марки ШТРШ. Длина шнура нормально равна 1 250 м.м.

## ПЕРЕНОСНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ АППАРАТЫ

Переносные телефонные аппараты МБ выпускают с индукторным или фоническим вызовом. Аппараты, предназначенные для включения в цепи поездной диспетчерской связи, изготавливают без приборов вызова, так как в этом случае вызов с одной и с другой стороны производится голосом.

Переносные аппараты вместо обычных рычажных переключателей имеют микротелефонные трубы с клавишами для включения разговорных приборов. Для удобства переноски аппараты монтируют в деревянных или пластмассовых ящиках, где помещаются и элементы для питания микрофона; к ящику прикрепляется плечевой ремень.


**Переносные телефонные аппараты с индукторным вызовом.** До 1942 г. выпускались аппараты типа УНАИ-28 и УНАИ-31. Схема аппарата типа УНАИ-31 представлена на

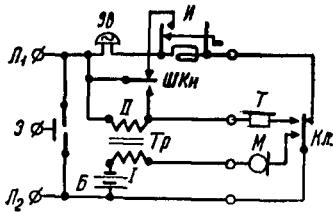

Фиг. 84. Принципиальная схема телефонного аппарата УНАИ-31

Фиг. 84. При нажатии клавиши  $K_1$  производится выключение вызывной и включение разговорной частей аппарата, а при нажатии кнопки  $WK_1$  шунтируется вторичная обмотка трансформатора  $Tr$  при разговоре; при посылке вызова в этом случае включается звонок для контроля прохождения вызова.

В новом аппарате типа УНАИ-42 применена противоместная схема (фиг. 85), причём би-

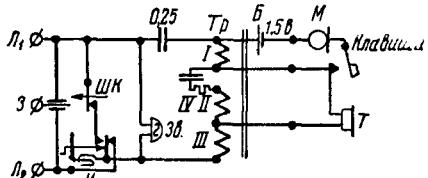


Фиг. 85. Принципиальная схема телефонного аппарата УНАИ-42

филярная обмотка  $IV$  автотрансформатора и конденсатор ёмкостью 0,25 мкф образуют балансный контур. В аппарате применён микрофон с низкоомным угольным порошком; для питания микрофонной цепи требуется один элемент.

**Переносные телефонные аппараты с фоническим вызовом.** До 1942 г. выпускались аппараты типа УНАФ-31 (52.200.06). Схема аппарата представлена на фиг. 86. При нажатии кнопки происходит посылка фонического вызова от зуммера Зум. Приёмником вызова служит телефон. Для питания микрофонной цепи и зуммера требуются два


сухих элемента. Клемма  $K_{\text{Л}}$  служит для включения аппарата в телеграфный провод через конденсатор.

С 1942 г. выпускается аппарат типа УНАФ-42 м. В этом аппарате применена противоместная схема (фиг. 87); зуммерный транс-

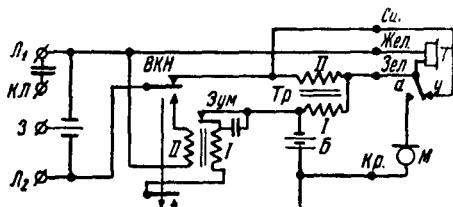

Фиг. 86. Принципиальная схема телефонного аппарата УНАФ-31

форматор, имеющий три обмотки, является одновременно и телефонным трансформатором. Данные о трансформаторе приведены в табл. 84.

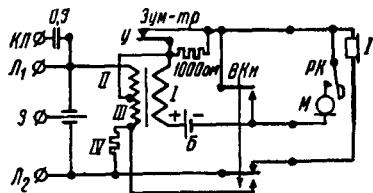

Фиг. 87. Принципиальная схема телефонного аппарата УНАФ-42 м

Таблица 84  
Трансформаторы переносных телефонов


Обмотка	Сопротивление обмотки в ом	Число витков обмотки	Марка проволоки и её диаметр в мм
I	1,85	273	ПЭ-0,41
II	72	1 300	ПЭ-0,17
III	31	500	ПЭ-0,17
IV	655		Бифилярная, константановая проволока диаметром 0,07 мм

В аппарате микрофон применён с низкоомным угольным порошком; для питания микрофона требуется один сухой элемент. Клемма  $K_{\text{Л}}$  служит для той же цели, что и в аппарате УНАФ-31.

Переносный телефонный аппарат применяется для включения в цепь поездной диспетчерской связи. Аппарат предназначен для связи главного кондуктора остановившегося на перегоне поезда с диспетчером. Схема аппарата представлена на фиг. 88.


Кнопка  $K_{\text{н}}$  служит для включения микрофона при разговоре (разговорный ток через 50 000 ом ответвляется в свой телефон для контроля). Конденсатор ёмкостью 0,25 мкФ служит для уменьшения вызывных токов, отвечающих в телефон. В аппарате приме-

няется головной телефон. Для питания микрофонной цепи требуется батарея из двух сухих элементов.

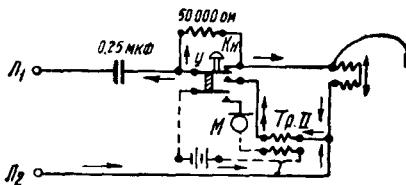

Фиг. 88. Принципиальная схема телефонного аппарата для включения в цепь поездной диспетчерской связи

Универсальный переносный телефонный аппарат МБ-ЦБ типа ЕЕ-101. Этот аппарат в отличие от других имеет рычажный переключатель и кнопку с надписью «ЦБ-МБ». Аппарат монтируется по противоместной схеме, приведённой на фиг. 89.

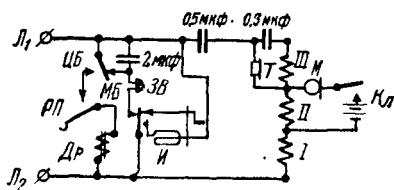

Фиг. 89. Принципиальная схема телефонного аппарата типа ЕЕ-101

При включении аппарата по схеме ЦБ или МБ кнопка ЦБ-МБ должна быть переведена в соответствующее положение. Если аппарат включен по схеме ЦБ, то при снятии трубки линия замыкается на дроссель  $D_p$  с сопротивлением 105 ом.

Телефон и микрофон в аппарате — капсюльного типа; индуктор трёхмагнитный, развивающий напряжение до 80—90 в; для питания аппарата применяются сухие элементы напряжением 3—4 с.

Детали аппарата монтируются в металлическом корпусе, помещаемом в кожаную сумку с плечевым ремнём.

Более подробные сведения о телефонных аппаратах см. [36, 37].

## РУЧНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ СТАНЦИИ

### Телефонные номерники и телефонные станции системы МБ

Телефонные номерники обычно применяют для оборудования телефонных станций с числом абонентов до 85.

В качестве вызывных и отбойных сигналов служат вызывные клапаны. Вызывные клапаны должны работать при сопротивлении абонентской линии, равном 1 000 ом.


Соединение абонентов производится при помощи шнуровых пар, у которых один штепсель имеет сплющенную (тонкую) головку, чем обеспечивается использование одного из вызывных клапанов в качестве отбойного. Прин-

Таблица 85

№ по каталогу	Коли- чество но- меров	Коли- чество шну- ровых пар	Высота	Шири- на	Глуби- на
				в мм	
555	4	2			
558	8	3			
560	12	4	305	200	105

ципиальная схема номерника приведена на фиг. 90.

Питание номерника производится от батареи с напряжением 3—4 в, которую рекомендуется составлять, например, из четырёх элементов типа КС-МВД ёмкостью 120 а·ч.

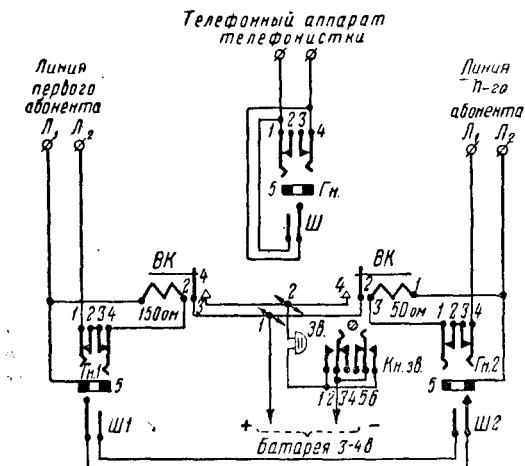

Фиг. 90. Принципиальная схема номерника

Максимальная величина тока, потребляемого номерником, составляет 80—100 мА; суточный расход тока равен около 1 а-ч.

При номернике устанавливаются индукторный телефонный аппарат МБ и стационарные предохранительные устройства в соответствии с ёмкостью номерника (по каталогу № 723 — на 10 линий или № 724 — на 15 линий).

## Телефонные коммутаторы системы МБ×2

Телефонные коммутаторы системы МБ×2 изготавливают следующих типов:

- 1) стенные ёмкостью 20 и 30 номеров;
  - 2) настольно-стенные ёмкостью 30 номеров;
  - 3) напольные двухпанельные различной ёмкости (табл. 86).

**Напольные коммутаторы** системы МБ×2 монтируют в деревянных корпусах на одно рабочее место. Размеры двухпанельного коммутатора: 1 595 × 646 × 665 мм.


Принципиальная схема двухпанельного коммутатора системы МБ  $\times$  2 представлена на фиг. 91.

**Таблица 86**  
**Типы коммутаторов системы МБ×2**

Тип коммутатора	Количество абонентских линий	Количество соединительных линий	Количество шнуровых пар
Стенной*	20 и 30	1	8
Настольно-стенной*	30	1	8
Напольный-двуухпанельный:			
» 50 номеров	50	1	10
» 100 »	100	1	18
» 53 номера	50	3	10
» 105 номеров	100	5	18
» 110 »	100	10	18
» 120 »	100	20	18

\* Вызывной клапан должен работать от переменного тока с напряжением 50 в и частотой 16 гц через сопротивление абонентской линии 2 000 ом.

В качестве индивидуальных сигналов вызова и отбоя служат соответственно вызывные и отбойные клапаны. Для посылки вызова на коммутаторе установлен ручной индуктор; кроме того, предусмотрены клеммы для подключения машинного индуктора или токо-вращателя (кнопка МИ). Для контроля посылки индукторного вызова устанавливается

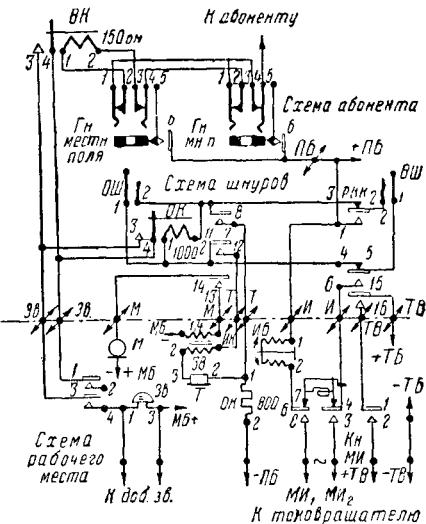

**Фиг. 91. Принципиальная схема коммутатора**  
**МБ×2**

индукторный бленкер. Данные о вызывных и отбойных клапанах и индукторных бленкерах приведены в табл. 87.

Состав оборудования телефонной станции системы МБ  $\times 2$  с одним двухпанельным коммутатором приведён в табл. 88.

В табл. 89 приведены данные о марках и ёмкостях кабелей, необходимых для монтажа телефонной станции МБ  $\times 2$ ; на фиг. 92 показана скелетная схема кабельной проводки указанной станции.

Вызывные и отбойные клапаны

Таблица 87

Наименование прибора	№ по каталогу ВЭСО	Данные обмотки			Индуктивность в гн	Чувствительность в ма	
		сопротивление постоянному току в ом	число витков	диаметр проволоки в мм		при 15 гц и токе 15 ма	при 800 гц и токе 0,1 ма
Вызывной клапан . . . . .	3 700	50	3 000	0,2	0,4	0,12	25
* * *	3 711	150	4 000	0,14	1,0	0,3	12
Вызывной или отбойный клапан . . . . .	3 760 и 3 750	1 000	11 100	0,1	19	3	6
Отбойный клапан . . . . .	3 770	2 000	15 500	0,08	35	4	3
Индукторный бленкер . . . . .	3 791	2×30	2×1 600	0,2	0,26	0,12	2
							7

Примечание. Катушки отбойного клапана в стальном чехле.


Таблица 88

Оборудование телефонной станции системы МБ с одним двухпанельным коммутатором

Наименование оборудования	№ по каталогу	Количество
Коммутатор двухпанельный, МБ×2, завода «Красная заря» . . . . .	7 166	1 на 100 номеров
Главный щит переключений (выбирается по ёмкости станций + запас 25%)	—	1 на станцию
Прибор для испытания линий завода «Красная заря»	1 890	То же
Батарея из 5–6 элементов КС-МВД для токовращателя и испытательного прибора	—	1
Батарея для питания микрофона гарнитуры телефонистки из четырёх сухих элементов КС-МВД	—	1
Гарнитура телефонистки завода «Красная заря» . . . . .	638	5 комплектов
Вводный щиток для дальних линий . . . . .	—	1
Батарейный шкаф . . . . .	—	1
Телефонные аппараты индукторные завода «Красная заря» . . . . .	—	По числу абонентов
Настольные, стенные		

Примечание. Наибольшая величина тока, потребляемого коммутатором, составляет 80–100 ма.

На железнодорожном транспорте СССР коммутаторы системы МБ×2 с многократным полем не устанавливаются, так как коммутаторы системы МБ×2 применяют лишь на телефонных сетях небольшой ёмкости.

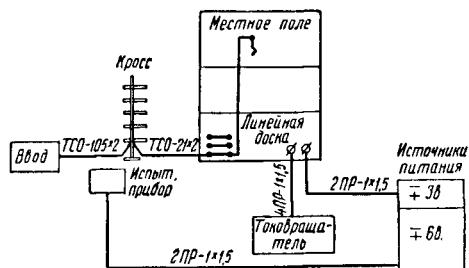

Фиг. 92. Скелетная схема кабельной проводки телефонной станции системы МБ×2

Из новых телефонных коммутаторов системы МБ, выпускаемых нашей промышленностью, на железнодорожном транспорте могут найти применение коммутаторы типа МБ-10Т ёмкостью 10–20 номеров, типа МБ-30-4 ёмкостью 30–40 номеров и МБ×2 на 100–120 номеров с возможностью включения двух междугородных линий. Данные этих коммутаторов см. [28].

Более подробные сведения о коммутаторах системы МБ×2 см. [11, 28].

### Телефонные станции системы ЦБ×2

#### Телефонные станции системы ЦБ×2БЛ.

Двухпанельный коммутатор системы ЦБ×2БЛ, рассчитанный на одно рабочее место, применяется на сетях с числом абонентов до 100–200. Ёмкость местного поля коммутатора равна 100 номерам, из которых: 80 номеров предназначены для включения линий абонентов ЦБ, 5 номеров для включения линий ближних абонентов МБ, 5 номеров для включения линий удалённых абонентов МБ и 10 номеров для включения входящих и двусторонних соединительных линий. Число шнуровых пар в коммутаторе равно 18. На фиг. 93

Таблица 89


Марки и ёмкости кабелей, необходимых для монтажа телефонной станции МБ×2

Участок проводки		Марка и ёмкость кабеля
от	до	
Ввод	Кросс	TCO-105×2
Кросс	Линейная доска коммутатора	TCO-21×2
Испытательный прибор	Источник питания	2ПР-1×1,5
Токовращатель	Линейная доска коммутатора	4ПР-1×1,5
Источник питания	То же	2ПР-1×1,5

приведена принципиальная схема коммутатора ЦБ  $\times$  2Бл. Для работы коммутатора требуется постоянный ток при напряжении 24 в. Наибольшая величина потребляемого

Электрические данные токовращателей приведены в табл. 9б.

Данные о вызывных трансформаторах приведены в табл. 91.

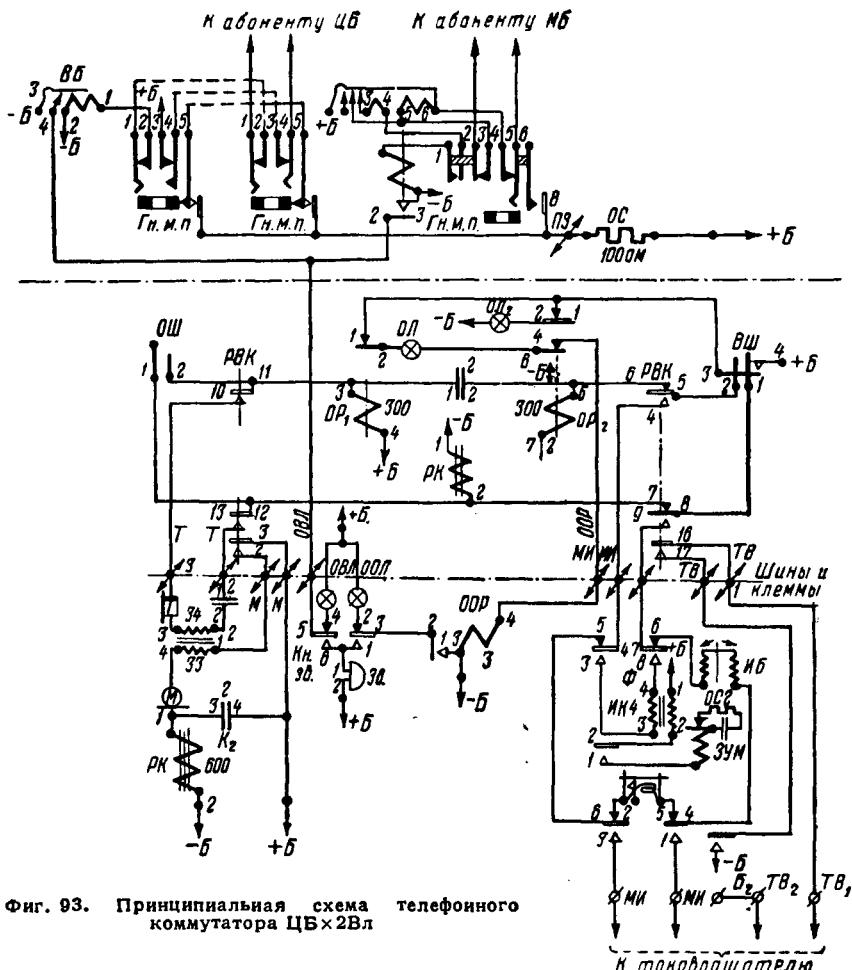

**Фиг. 93. Принципиальная схема коммутатора ЦБ×2Вл**

коммутатором тока равна около 1,3 а; в сутки на 1 коммутатор требуется 9,3 а·ч.

В качестве источников вызывного тока служат: ручной индуктор, токовращатель или вызывной трансформатор, а также машинный индуктор; для фойческого вызова применён зуммер.

## Таблица

### Электрические характеристики токовращателей

Напряжение по- стоянного тока в в	Сопротивление обмоток в ом		Электрические дан- ные при активной нагрузке 2 000 ом		
	якоря	трансфор- матора	напряжение переменного тока в в	развиваемая мощность в вт	потребляе- мый постоян- ный ток в а
6	10	2,2; 2,2; 550	55	1,5	1,6
12	50	9; 9; 550	55	1,5	0,9
24	50	22; 22; 750	65	2,0	0,5

Ta

№ трансфор- матора	Напряжение в ф	Данные обмоток трансформатора			
		обмотка	сопротивле- ние в ом	Марка и диа- метр про- воловки в мм	число вит- ков
613	110/80	Первичная	. 26	ПШО или ПЭ-0,5	1 400
		Вторичная	. 19	ПШО или ПЭ-0,6	1 140
614	210/80	Первичная	. 51	ПШО-0,45	2 800
		Вторичная	. 15	ПШО-0,6	1 130

**П р и м е ч а н и е.** Трансформатор имеет Ш-образный замкнутый сердечник из листового железа толщиной 0,35 мм. Мощность около 30 вт. Обеспечивает 20 вызовов одновременно. Устанавливается один на станцию.

Таблица 92  
Бленкеры

Тип бленкера	№ по каталогу ВЭСО	Обмотка			Индуктивность в гн		Чувствитель- ность в ма	
		сопро- тивление постоян- ному току в ом	число витков	диаметр проводки (мар- ка ПЭ) в мм	при 15 гц и токе 5 ма	при 800 гц и токе 0,1 ма	при по- стоянном токе	при пере- менном токе
Вызывающий бленкер . . . . .	3 731	500	8 350	0,1	4,2	1,6	10	—
Бленкер занятости . . . . .	—	2 000	14 000	0,07	—	—	7	—
Вызывающий или отбойный бленкер с удерживающей обмоткой	—	1 000	8 200	0,07	—	—	—	12
То же . . . . .	—	250	3 300	0,10	—	—	24	—

В качестве машинного индуктора применяют пятимагнитный индуктор, соединённый посредством муфты или ремённой передачи с мотором мощностью от 60 до 90 вт. Машинный индуктор обеспечивает одновременную посылку до 10 вызовов при 900 оборотах якоря индуктора в минуту (частота вызываемого тока 15 гц).

В табл. 92 приведены данные о бленкерах, применяемых в коммутаторе типа ЦБ ×2Бл.

В табл. 93 перечислено оборудование телефонной станции с одним коммутатором системы ЦБ ×2Бл.

На фиг. 94 представлена скелетная схема кабельной проводки на станции ЦБ ×2Бл, на которой указаны марка и ёмкость применяемых для монтажа кабелей.

Таблица 93  
Оборудование телефонных станций ЦБ ×2Бл


Наименование оборудования	№ по каталогу	Количество
Коммутатор системы ЦБ ×2Бл . . . . .	6206Б	1 на 100 номеров
Прибор для испытания линий ЦБ . . . . .	1891	1 на станцию
Сигнальный номерник на 5 сигналов . . . . .	5820022	1 на 5 полос
Гарнитура телефонистки . . . . .	636/637	5 на рабочее место
Токовращатель . . . . .	500	1 на 4 коммутатора
Трансформатор вызывного тока . . . . .	625 или 626	1 на станцию
Телефонные аппараты: стенные . . . . .	5150006	По потребности
настольные . . . . .	5150007	То же

Примечание. Щит переключений (кросс) подбирают по ёмкости станции + резерв 25 %.

Размеры коммутатора: 1 595 × 646 × 665 мм.

Телефонные станции системы ЦБ ×2Л. Коммутаторы системы ЦБ ×2Л применяют на железнодорожном транспорте СССР на малых сетях при количестве абонентов до 100—200. Коммутатор системы ЦБ ×2Л пред-

ставляет собой двухпанельный коммутатор с вызывными и отбойными лампами накаливания, рассчитанный на одно рабочее место. Распределение ёмкости местного поля рассчитано так же, как и в коммутаторе системы ЦБ ×2Бл. Для работы коммутатора требует-

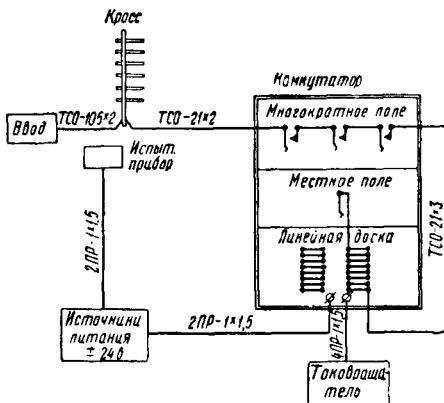

Фиг. 94. Скелетная схема кабельной проводки телефонной станции системы ЦБ ×2Бл

ся постоянный ток при напряжении 24 в. Максимальная величина тока, потребляемого коммутатором, составляет около 1,6 а; в сутки на один коммутатор требуется 9,6 а·ч. Источники вызывного тока применяются такого же типа, как и при коммутаторах системы ЦБ ×2Бл.

Принципиальная схема коммутатора ЦБ ×2Л приведена на фиг. 95.


Данные об обмотках и регулировке реле коммутаторов системы ЦБ ×2 указаны в табл. 94.

Скелетная схема кабельной проводки станций ЦБ ×2Л дана на фиг. 96.

В состав оборудования телефонных станций системы ЦБ ×2Л, кроме оборудования, указанного в табл. 93, входит ещё ставив линейных реле размерами 1 560 × 430 мм.

Размеры коммутатора такие же, как и коммутатора системы ЦБ ×2Бл.

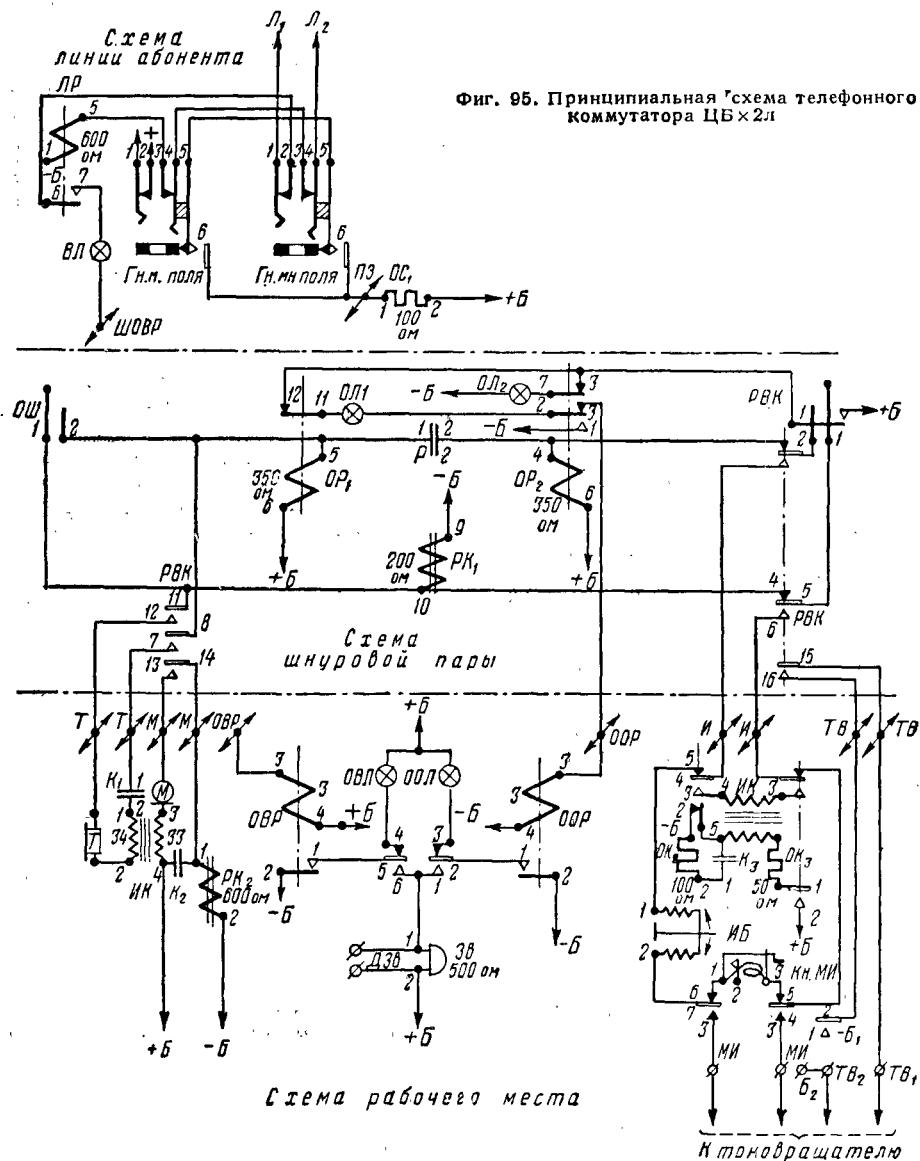Коммутаторы ЦБ ×2Л получили широкое распространение благодаря простоте схемы, несложности эксплуатации и дешевизне оборудования.




Обмотки и регулировка реле коммутатора системы ЦБx2

Таблица 94

Наименование реле	Обмотка		Контактная группа	Нº	давление работы пружины в з	Якорный штифт отли- пания в мм	Приятжение при токе в ма	Схема реле
	диаметр проводки в м.м.	сопро- тивление в ом						
ОВР и ООР . . . . .	0,59	3	1 000	1	15—20	0,1	70	284.10.07
ЛР . . . . .	0,15	500	11 300	1	20	0,2	10	284.25.30
ОР2 . . . . .	0,18	350	10 400	14—2	10	0,1	8	284.35.83
ОР1 . . . . .	0,18	350	10 400	2	10	0,1	8	284.46.70
ЛР . . . . .	0,13	600	11 200	1	20	0,1	8	284.46.69
ОР2 . . . . .	0,18	350	10 100	14—2	15—20	0,1	7,8	284.46.70
ОР1 . . . . .	0,18	350	10 100	2	15—20	0,1	7,8	284.46.70
Индукторные реле . . . . .	0,14	950	16 700	1	10	0,2	8	284.45.36
ШР . . . . .	0,16	350	9 350	2	15	0,1	8	284.20.23
» МРЦ (тип 900) . . . . .	0,18	350	11 400	2—14	10	0,1	8	284.20.23

В 1940 г. телефонный завод «Красная звезда» провёл модернизацию коммутатора. При модернизации коммутатора типизировано его оборудование по назначению, улучшен режим работы приборов в схемах, унифицированы схемы соединительных линий и внесены конструктивно-монтажные улучшения.

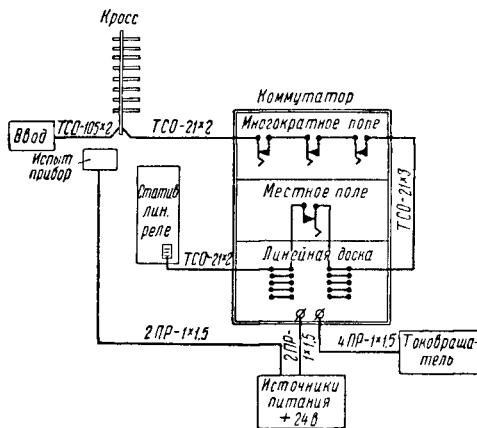

Фиг. 96. Скелетная схема кабельной проводки телефонной станции ЦБ×2Л

В настоящее время после проведённой модернизации изготавливают два типа коммутаторов: ЦБ×2У — для учрежденческих телефонных сетей (УРТС) образца 1947 г. и ЦБ×2Г — для городских телефонных сетей.

Абоненты УРТС имеют возможность соединения с абонентами других учрежденческих или городских станций путём сквозного набора номера АТС со стороны УРТС, а также с междугородными абонентами (через ГТС).

Станции УРТС разделяются на станции без многократного поля с коммутатором для индивидуального включения и станции с многократным полем.

Ёмкость этих станций приведена в табл. 95.

Для питания коммутатора требуется источник постоянного тока напряжением 24 в и источник вызывного тока напряжением 60—80 в, частотой 15—50 герц.

Принципиальная схема коммутатора УРТС со сквозным набором приведена на фиг. 97.

Для связи с другими УРТС и городскими телефонными станциями в коммутаторе имеются комплекты исходящих и входящих соединительных линий.

Таблица 95  
Ёмкость телефонных станций типа УРТС

Тип станции	Количество коммутаторов	Местное поле		в том числе		Монтированная ёмкость много-кратного поля	
		общее количество номеров	абонентских линий	входящих соединительных линий	исходящих соединительных линий	абонентских линий	исходящих соединительных линий
I	1	116	110	6	6	—	—
II	3	360	330	18	18	330	30
III	5	600	550	24	24	550	30

Для комплектов соединительных линий коммутаторов системы ЦБ×2У выбрана такая схема, которая позволяет включить противоположный конец соединительной линии в абонентский комплект телефонной станции любой системы.

Принципиальные схемы исходящей и входящей соединительных линий коммутатора системы ЦБ×2У к станции любой системы и обратно приведены на фиг. 98 и 99 соответственно.

По соединительным линиям коммутатора системы ЦБ×2У обеспечено получение полного отбоя от местного абонента. На встречной станции отбой отмечается с момента снятия на станции с коммутатором системы ЦБ×2У штекер из гнезда соединительной линии. Схема не допускает возможности установления сквозных соединений между соединительными линиями.

При модернизации коммутатора системы ЦБ×2 линейные реле нормального типа были заменены малогабаритными реле типа МРЦ, реле шнуровой пары — реле типа 300, а все прочие реле коммутатора (рабочего места и соединительных линий) — реле типа 100.


Коммутатор системы ЦБ×2У монтируют в деревянном двухпанельном корпусе такого же размера, как и коммутатор системы ЦБ×2БЛ. Реле линейные, шнуровые и рабочего места монтируются внутри корпуса коммутатора.

Реле соединительных линий размещают на отдельном стативе, имеющем размеры 1 560 × 430 мм.

Оборудование станций типа УРТС приведено в табл. 96.

Оборудование телефонной станции типа УРТС

Тип станций	Общее количество номеров	Количество коммутаторов В.312.60.01	Количество дополнительного оборудования					
			щит переключений	B.318.00.01	443.50.47	испытательный прибор ЦБ 052.02.02	вызывное устройство 599.00.25	
I	116	1	1	1	1	1	1	1
II	360	3	3	3	3	3	3	3
III	600	5	5	5	5	5	5	5

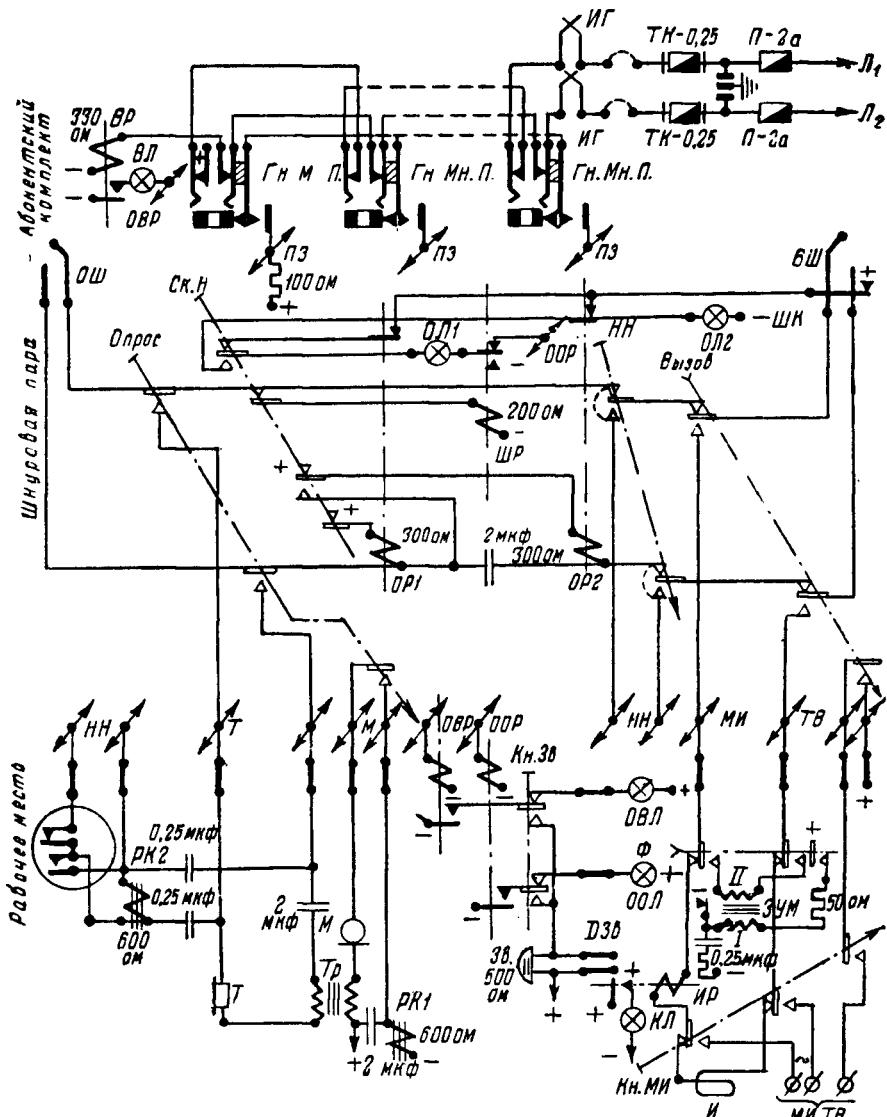

Фиг. 97. Принципиальная схема коммутатора УРТС

### Телефонные коммутаторы системы ЦБ×3×2

**Основные характеристики.** Телефонные коммутаторы системы ЦБ×3×2 предназначаются для организации местной телефонной связи в крупных железнодорожных узлах. Детали коммутаторов монтируют в двухпанельных корпусах на одно рабочее место. Число шнуровых пар в коммутаторе равно 18.

Телефонные станции местной связи, оборудованные коммутаторами системы ЦБ×3×2, выпускаются двух типов:

- станции без многократного поля из 1—2 коммутаторов;
- станции с многократным полем из 3—6 коммутаторов.

Основные данные о станциях обоих типов приведены в табл. 97.


В коммутаторах с многократным полем последнее монтируется по четырехпанельной системе с анексами.

Для питания коммутатора требуется постоянный ток при напряжении 24 в. Наибольший ток, потребляемый коммутатором, составляет около 3,25 а. В сутки на один коммутатор требуется 20 а·ч. В качестве источников вызывного тока пользуются токовращателем, вызывным трансформатором или машинным индуктором.


Принципиальная схема коммутатора системы ЦБ×3×2 приведена на фиг. 100.

Технические данные о деталях к схеме коммутатора ЦБ×3×2 приведены в табл. 98.

Заводы МПС изготавливают телефонные коммутаторы системы ЦБ×3×2 с универсальными схемами соединительных линий.

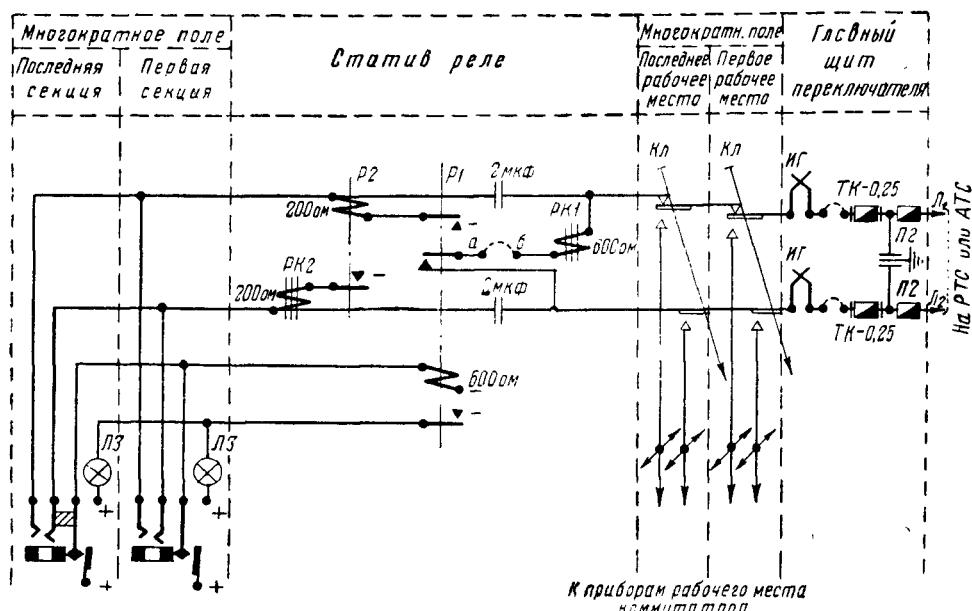

Фиг. 98. Принципиальная схема исходящей соединительной линии от коммутатора ЦБx2У к станции любой системы

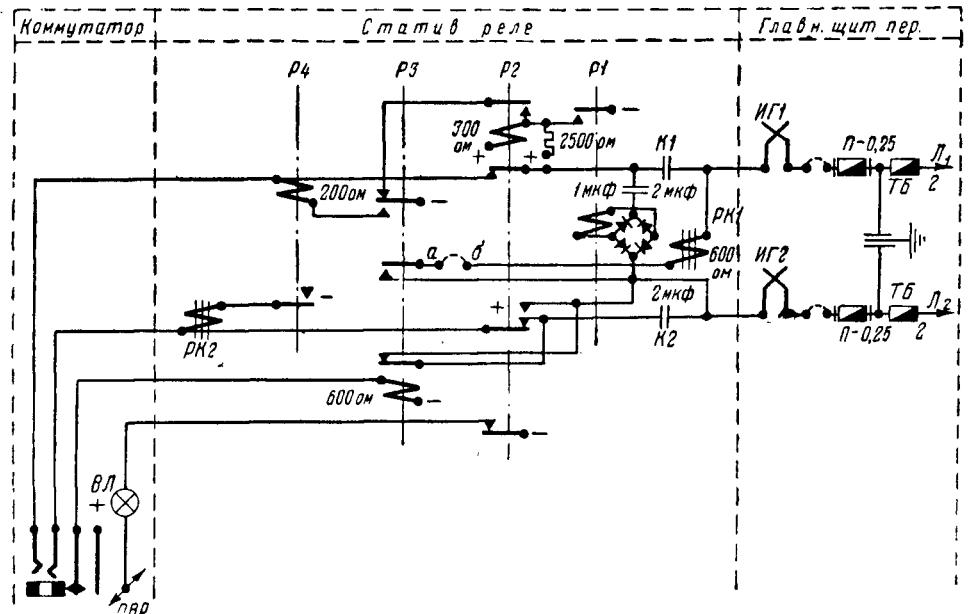

Фиг. 99. Принципиальная схема входящей соединительной линии к коммутатору ЦБx2У

Характеристика соединительных линий приведена ниже.

Состав оборудования телефонных станций с коммутаторами типа ЦБx3x2 следующий:

#### Станция типа I

Коммутаторы ЦБx3x2 — 1—2 шт.

Стативы линейных реле — по одному на рабочее место.

Стативы шнуровых реле — по одному на каждые 2 коммутатора.

Микротелефонная трубка — одна на коммутатор.

#### Станция типа II

Коммутаторы ЦБx3x2 — 3—6 шт.


Стативы линейных реле — по одному на рабочее место.

Стативы шнуровых реле — по одному на каждые 2 коммутатора.

Микротелефонная трубка — по одной на коммутатор.

2—3 универсальных набора деталей для оборудования встречных коммутаторов.

Щиты переключений — с предельной ёмкостью примерно в 1,6—2 раза больше ёмкости, поставляемой станции.

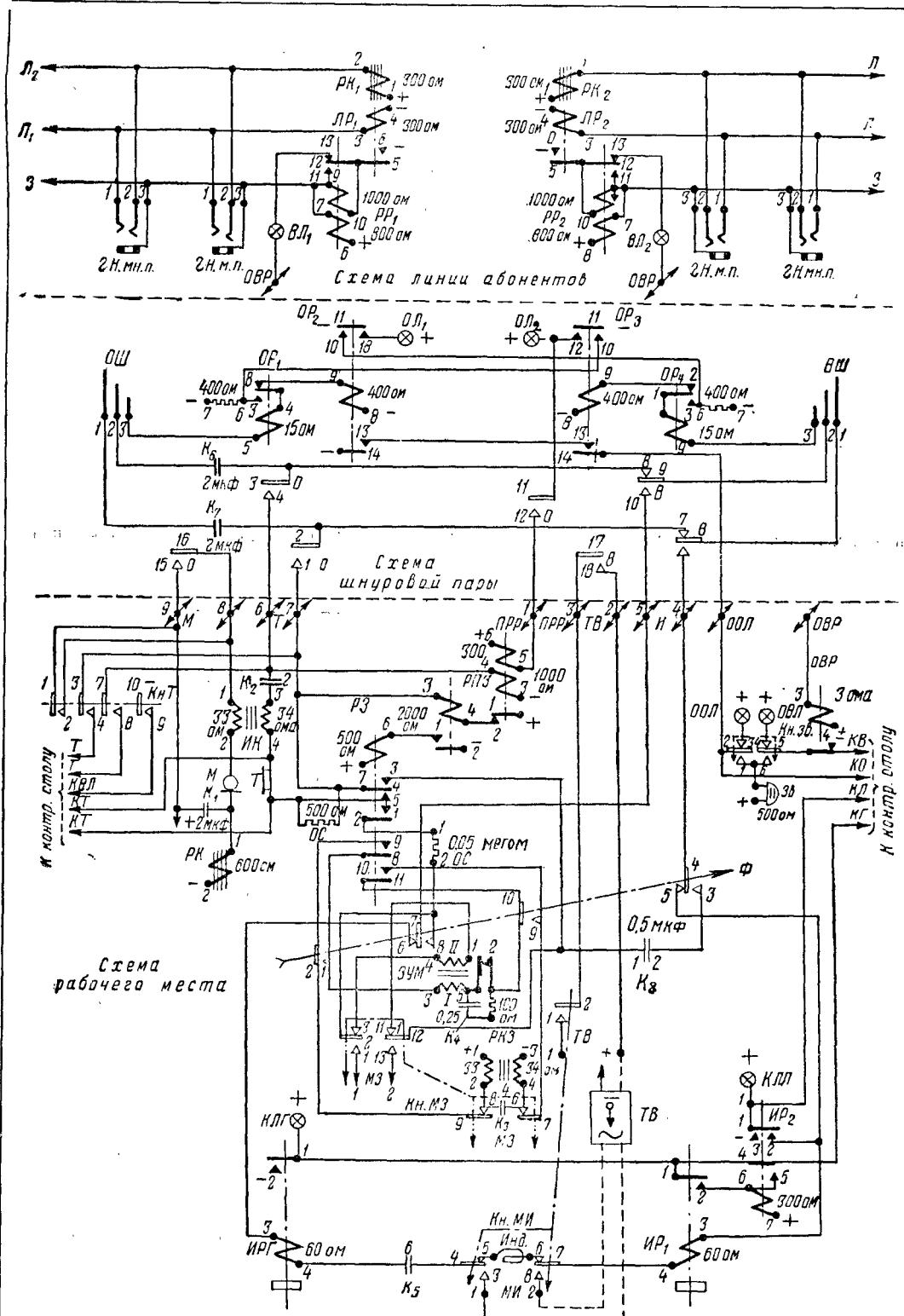

**Фиг. 100.** Принципиальная схема телефонного коммутатора системы ЦБ×3×2. Провод от машинного индуктора, идущий к контакту 8 кнопки МИ, имеет минус на токораспределительном щитке

Таблица 97  
Телефонные станции с коммутаторами системы ЦБ×3×2


Тип станций	Количество коммутаторов	Местное поле				Количество исходящих линий	Монтируемая ёмкость многочтного поля			
		Количество		абонентских линий	двусторонних соединительных линий		абонентских линий	исходящих соединительных линий	заказных линий	
		номеров в каждом коммутаторе	номеров на станции							
I	1—2	100	100—200	95	5	—	285—570 (из расчёта 95 номеров на один коммутатор)	До 30 (по фактической потребности)	—	
II	3—6	100	300—600	95	До 5 (по фактической потребности)	—	—	—	5	

Таблица 98  
Детали коммутатора системы ЦБ×3×2

Наименование прибора	Обозначение на схеме	Проволока		Число витков обмотки	Сопротивление обмотки в ом
		марка	диаметр в мм		
Микротелефон: микрофон . . . . . телефон . . . . . зуммер . . . . .	M T Зум	Микрофонный капсюль ПЭ; ИПЭ ИПЭ	0,1 0,41 0,16	ЦБ № 5 800×2 350 2 250	60±2 2,7±0,4 +28 140—14
Звонок . . . . .	Зв	ПЭ	0,1	3 500×2	250±25
Катушки: реактивная . . . . . индукционная . . . . . реактивная зуммера . . . . .	РК ИК РКЗ	ПЭ ИПЭ ИПЭ	0,12 0,2 0,2	8 000 1 100 1 500	600±60 33±3 34±3
Индукторное реле: линия 2 . . . . . линия 1 . . . . . генератора . . . . .	ИРЛ2 ИРЛ1 ИРГ	ПЭ ПЭ ПЭ	0,19 0,29 —	9 800 4 500 —	300±30 60±6 —
Реле общевызывное . . . . .	ОВР	ПЭ	0,59	1 000	3±0,3
Пробное разделительное реле.	ПРР	ПЭ ИПЭ	0,1 0,12	1 300 3 800	1 000±10 300±30
Реле пробы занято . . . . .	РПЗ	ПЭ	0,12	24 600	2 000
Реле зуммера . . . . .	РЗ	ПЭ	0,14	12 100	600±60
Отбойное реле . . . . .	ОР	ПЭ	0,15	10 000	400±40
« » . . . . .	ОР <sub>1</sub>	ПЭ	0,88	2 300	15±1,5
Сопротивление 400 ом	400 ом	ПЭШОК	0,15	—	400±10
Отбойное реле . . . . .	ОР <sub>1</sub>	ПЭ	0,15	10 000	400±40
« » . . . . .	ОР <sub>1</sub>	ПЭ	0,88	2 300	15±1,5
Сопротивление 400 ом	400 ом	ПЭШОК	0,15	—	400±40
Разделительное реле . . . . .	РР <sub>2</sub>	ПЭ ИПЭ	0,12 0,11	10 300 9 500	600±60 1 000±100
Реактивная катушка . . . . .	РК <sub>1</sub>	ПЭ	0,17	8 850	300±30
Линейное реле . . . . .	ЛР <sub>1</sub>	ПЭ	0,17	8 850	300±30
Разделительное реле . . . . .	РР <sub>1</sub>	ИПЭ	0,12	10 300	600±60
Реактивная катушка . . . . .	РК <sub>1</sub>	ПЭ	0,17	9 500	1 000±100
Линейное реле . . . . .	ЛР <sub>1</sub>	ПЭ	0,17	8 850	300±30
Сопротивление 100 ом	100 ом	ПШДК	0,2	—	100±10
» . . . . .	500 ом	ПШДК	0,1	—	500±10
Индуктор . . . . .	ИНД	Типа Каминского Пятимагнитный	—	—	0,05 мкф
Отбойные лампы . . . . .	ОЛ1, ОЛ2, ООЛ	Коммутаторные лампы на 24 в	—	—	—
Вызывные лампы . . . . .	ВЛ, ОВЛ	—	—	—	—
Конденсатор . . . . .	K <sub>5</sub>	Ёмкость 6 мкф, составлен из трёх конденсаторов типа БП-200-2П	—	—	—
» . . . . .	K <sub>4</sub>	Тип БП-200-0,25 П, ёмкость 0,25±0,025 мкф	—	—	—
» . . . . .	K <sub>3</sub>	Ёмкость 4 мкф, составлен из двух конденсаторов типа БП-200-2П	—	—	—
» . . . . .	K <sub>1</sub> , K <sub>2</sub> , K <sub>6</sub> и K <sub>7</sub>	Тип БП-200-2П, ёмкость 2+0,2 мкф	—	—	—

Комплекты приборов защиты к кроссу — в количестве, на 40—50% большем ёмкости, поставляемой станции. Примерный план полей телефонной станции системы ЦБ×3×2 ёмкостью на 500 номеров показан на фиг. 101.

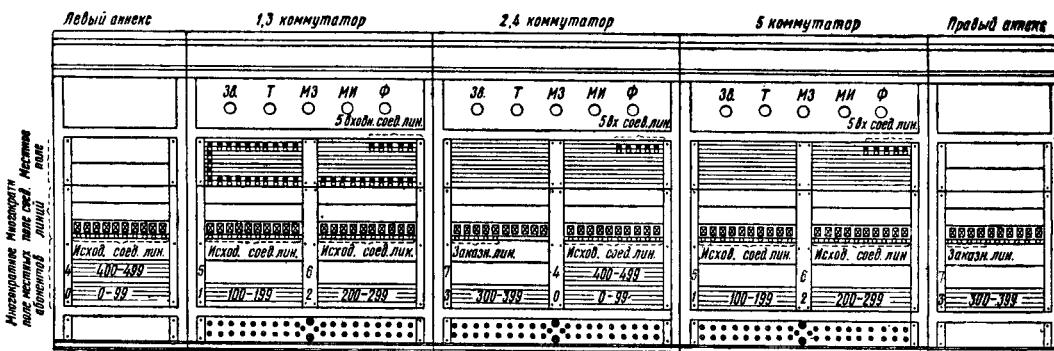При составлении этого плана было принято, что на станции имеется по 25 входящих и исходящих соединительных линий и 5 заказных линий на междугородную телефонную станцию.




Фиг. 101. План полей телефонной станции системы ЦБx3x2 ёмкостью на 500 номеров. Ёмкость местного поля 500 номеров, в том числе 475 местных абонентов и 25 входящих соединительных линий. Заказных линий 5, универсальных исходящих соединительных линий 25, универсальных входящих соединительных линий 25. Расшивка многоократного поля выполняется по четырёхпанельной системе. Система счёта рамок и гнёзд в поле коммутатора—слева направо и снизу вверх

**Соединительные линии.** Для монтажа комплектов реле исходящих и входящих (и двухсторонних) соединительных линий в коммутаторах ЦБx3x2 могут быть использованы универсальные схемы, разработанные Н. Н. Ильиным.

Сущность этих схем заключается в том, что все их узловые точки выведены на специальный стрипс ёмкостью 5x5 штифтов

(фиг. 102—103), который устанавливается на стативе линейных реле рядом с комплектами реле исходящих и входящих двухсторонних соединительных линий.

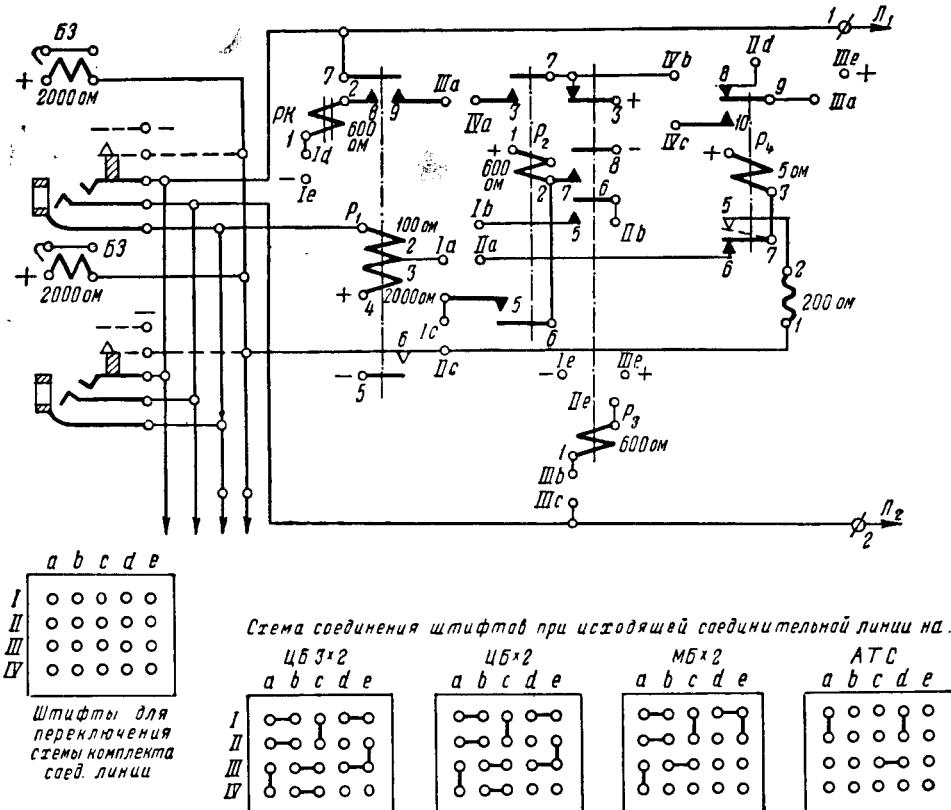Для того чтобы собрать любую необходимую схему соединительной линии, требуется только установить соответствующие перемычки на стрипсе согласно схемам перепайки штифтов, приведённым на фиг. 102, для исходящих



Фиг. 102. Схема универсального комплекта исходящей соединительной линии. Добавочный контакт гнезда включается при монтаже многоократного поля только у комплектов, предназначенных для включения исходящих соединительных линий на АТС

Таблица 99

Технические характеристики приборов комплекта реле исходящей соединительной линии

Характеристика	Обозначения реле и сопротивлений					
	P1	P2	P3	200 ом	P4	PK
№ катушек . . . . .	22 403	11 065	11 065	—	22 410	11 065
Сопротивление в ом . . . . .	100; 2 000	600	600	200	5	600
Число витков . . . . .	4 100; 16 000	12 100	12 100	Константанская, бифилярная обмотка ПЭШК	1 300	12 100
Марка провода . . . . .	ПЭ	ПЭ	ПЭ	0,20	ПЭ	ПЭ
Диаметр провода в мм . . . . .	0,18; 0,10	0,14	0,14	—	1,5	0,14
Срабатывает при токе в ма . . . . .	36; 9	13	20	—	140	—
Не срабатывает при токе в ма . . . . .	—	—	—	—	120	—
Отпускает при токе в ма . . . . .	—	—	—	—	75—90	—
Якорный штифт в мм . . . . .	0,2	0,10	0,2	—	0,2	—
Ход якоря в мм . . . . .	0,7	0,7	0,7	—	0,7	—
Нагрузка якоря в г . . . . .	5—10	5—10	5—10	—	5—10	—
Контактное давление в г . . . . .	20	25	25	—	20	—
Давление свободной пружины в г . . . . .	5—10	5—10	5—10	—	5—10	—
Люфт между контактами в мм не менее . . . . .	0,3	0,3	0,3	—	0,3	—

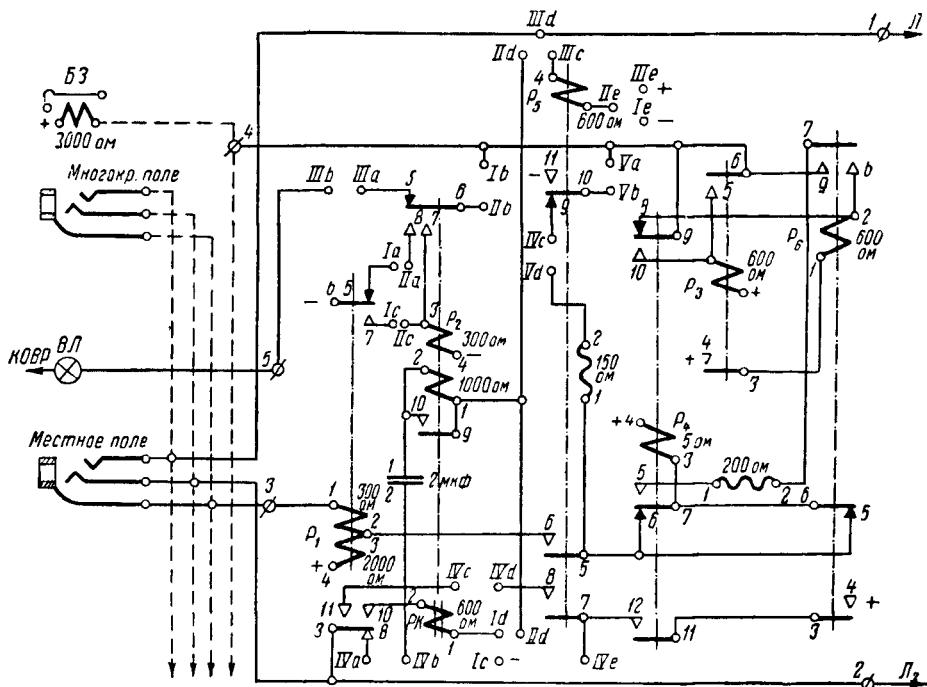


Схема перемычек между штифтами при:

Входящий соединит. линии		Выходящий соединит. линии		Вход с/л при гор. РПС систем ЦБ	
от АТС	от ЦБx3x2	от ЦБx2	от МБx2	с ЦБx3x2	с ЦБx2
a b c d e	a b c d e	a b c d e	a b c d e	a b c d e	a b c d e
I	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
II	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
III	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
IV	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○

Фиг. 103. Схема универсального Комплекта входящей соединительной линии. Многократное поле монтируется при установке станции только у комплектов, предназначенных под двусторонние соединительные линии

Таблица 100

Технические характеристики приборов комплекта реле входящей двусторонней соединительной линии

Характеристика	Обозначения реле, катушки и сопротивлений						
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	РК
№ катушек . . . . .	22 403	22 401	11 065	22 410	22 407	11 065	11 065
Сопротивление в ом . . . . .	100; 2 000	300; 1 000	600	5; 200	600; 150	600	600
Число витков . . . . .	4 100; 16 000	3 900; 13 000	12 100	1 300;	12 800;	12 100	12 100
Марка провода . . . . .	ПЭ	ПЭ	ПЭ	ПЭШК	ПЭШК	ПЭ	ПЭ
Диаметр провода в мм . . . . .	0,13; 0,10	0,12; 0,10	0,14	1,51; 0,20	0,20	0,14	0,14
Срабатывает при токе в ма . . . . .	40; 10	50; 19	13	140	10	15	—
Не срабатывает при токе в ма . . . . .	—	—	—	120	—	—	—
Отпускает при токе в ма . . . . .	—	—	—	75—90	—	—	—
Якорный штифт в мм . . . . .	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1
Ход якоря в мм . . . . .	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	—
Нагрузка якоря в г . . . . .	5—10	5—10	5—10	5—10	5—10	5—10	—
Контактное давление в г . . . . .	20	20	25	20	20	25	—
Давление свободных пружин в г . . . . .	5—10	5—10	5—10	5—10	5—10	5—10	—
Люфт между контактами в мм не менее . . . . .	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	—

соединительных линий и на фиг. 103 для входящих—двусторонних соединительных линий.

В табл. 99 приведены необходимые технические данные к схеме фиг. 102.

В табл. 100 приведены необходимые технические данные к схеме фиг. 103.

ные по ней приведены в табл. 101. Более подробные сведения о коммутаторах системы ЦБ см. [11, 28, 36, 37].

#### Основные указания по монтажу кабелей на ручных телефонных станциях

##### Включение кабелей в штифты и перья.


Для предохранения от разломывания концы кабеля прошпаривают воском. Расшивка кабеля производится на шаблоне.

Пайка производится с помощью припоя и канифоли или гарпизусом. Применение кислоты категорически воспрещается во избежание окисления.

**Включение кабелей в рамки гнёзд много-кратного поля.** Монтаж кабелей гнёзд много-кратного поля производится по способу петли. Для подачи плюса батарей (сигнала занятости) на корпус рамок при расшивке кабеля на шаблоне закладывается для каждой рамки отдельный монтажный провод с изоляцией красной расцветки.

**Монтаж сигнальных проводов и шнуров.** Зуммерные и индукторные провода должны быть перевиты между собой и уложены отдельными пакетами.

**Монтаж кабелей и кабельные желоба.** Пакеты кабелей, соединяющих отдельные части

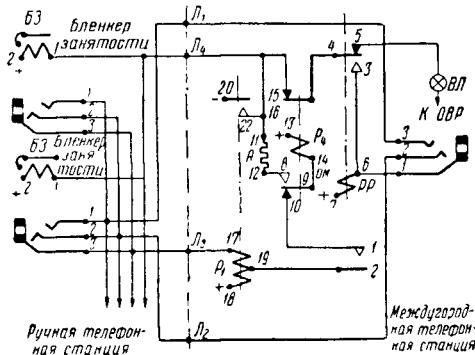

Фиг. 104. Схема заказной линии

Заказные линии со станции ЦБ  $\times 3 \times 2$  на междугородную телефонную станцию монтируются по схеме фиг. 104; технические дан-

Таблица 101

Технические данные о приборах схемы заказной линии

Характеристика	Реле, катушки, сопротивление и пр.				
	БЗ	P1	R	P4	РР
Сопротивление в ом . . . . .	2 000 ±10%	{ I 100 II 2 000 ±10% I 4 100 II 16 000	200 ± 10% — —	5 ± 5% —	500 ±10% —
Число витков . . . . .	14 000	I ПЭ II ПЭ I-0,18 II-0,1	ПЭШК 0,15 —	1 300 — 0,51	12 100 ПЭ 0,14 —
Марка провода . . . . .	ПЭ				
Диаметр провода в мм . . . . .	0,04				

станции, укладываются в виде пакетов в желоба. Желоба могут быть подвесные и напольные. Подвесной желоб состоит из двух бортов из полосовой стали (сечением  $40 \times 5$  или  $40 \times 6$  мм), скреплённых круглыми стальными скважинами. Расстояние между скважинами берётся от 150 до 200 мм. Ширина желоба берётся 150—200 мм. Пакет кабелей укладывается на скважины. Кабели пакета перевязываются друг с другом и со скважинами шпагатом.

Напольные желоба изготавливают в виде ящиков из дерева. Внутри желоба обиваются кровельным железом.

Подвесные желоба применяются в помещениях кроссов и стативов реле, а напольные употребляются в коммутаторных залах и в кроссах малых станций.

### АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ СТАНЦИИ

Устройства автоматической телефонной станции должны обеспечивать:

- а) возможность быстрого установления соединения;
- б) подачу абонентам звуковых сигналов: вызывающему — готовности (сигнал ответа) станции, занятости, контроля посылки вызова; вызываемому — звонкового сигнала вызова;
- в) возможность связи по соединительным и дальним линиям с абонентами других телефонных станций;
- г) блокировку приборов, занятых ранее, от нового занятия;
- д) исключение возможности занятия неисправных приборов или соединительных путей выключенным прибором;
- е) освобождение приборов при даче абонентом отбоя на любом этапе соединения (кроме АТС с односторонним отбоем) и после окончания разговора;
- ж) минимум помех, вносимых в телефонную передачу приборами станции при их работе.

На железнодорожном транспорте СССР применяют АТС:

- а) машинной системы завода «Красная заря», выпускавшиеся до 1941 г., полной ёмкостью в 6 000 и 48 000 номеров [8,37];

б) шаговой системы заводов «Красная заря» и ВЭФ, а также фирмы Сименс и Гальске [54, 63, 71].

Ниже приводятся основные характеристики шаговых АТС, получивших большое распространение на сети железных дорог СССР.

### Типы железнодорожных шаговых автоматических телефонных станций и выполняемые ими функции

На железнодорожном транспорте СССР применяют шаговые АТС, сокращённо называемые ЖАТС, следующих типов:

а) УАТС-48 завода «Красная заря» и УАТС-49 завода ВЭФ — учрежденческие АТС, созданные на базе приборов городских АТС типа ГАТС-47 [71]. Станции типа УАТС-48 и УАТС-49 отличаются друг от друга только устройством передаточных столов для входящей связи;

б) ЖАТС-48 завода ВЭФ — специальная железнодорожная АТС с применением одних вращательных искателей типа ШИ-11;

в) ЕВ-5 Сименс и Гальске — специальная железнодорожная АТС [63];

г) ЕВ-3 Сименс и Гальске — АТС типа F, приспособленная для железнодорожного транспорта [54];

д) ЕВ-1 Сименс и Гальске — АТС типа A, приспособленная для железнодорожного транспорта [63].

Железнодорожные АТС, кроме указанных выше основных функций, выполняют ещё специальные функции, перечисленные для станций разного типа в табл. 102.

При условии доукомплектования дополнительными устройствами ЖАТС шаговой системы позволяют сверх того осуществлять:

- а) включение в одну линию двух аппаратов с возможностью их раздельного вызова;
- б) наведение справки, т. е. вызов второго абонента с того же телефонного аппарата без нарушения ранее установленного соединения;
- в) автоматическую передачу поступающего вызова на второй аппарат, если по первому аппарату абонент не отвечает;
- г) поисковую сигнализацию;
- д) организацию групповых вызовов работников аварийных команд.

Таблица 102


Специальные функции ЖАТС шаговой системы разных типов

Тип шаговой АТС	УАТС-48, УАТС-49	ЖАТС-48	ЕВ-5	ЕВ-3	ЕВ-1
Возможность группового (Г) и индивидуального (И) ограничения права выхода на отдельные декады I ГИ . . . . .	*	Г	И	*	*
Возможность выяснения номера вызвавшего абонента . . . . .	+	—	—	—	—
Транслирование импульсов набора через ЛИ . . . . .	**	+	+	+	—
Возможность подключения к занятому абоненту для определённой группы абонентов . . . . .	—	+	+	+	+
Возможность передачи обратных импульсов набора (от вызванного абонента) . . . . .	—	—	+	—	—
Освобождение приборов станции при занятии их в случае повреждения линии абонента . . . . .	+	—	+	—	—
Возможность осуществления серийного искания	+	+	+	—	—

\* Возможно ограничение разделением поля I ГИ для групп не менее 50 абонентов.  
\*\* Только через специальные ЛИ.

### Условия совместной работы АТС различных типов

В одной сети возможна совместная работа без применения специальных переходных устройств шаговых АТС типов ЖАТС-48 и ЕВ-5, а также типов УАТС-48, УАТС-49 и ЕВ-3. В остальных случаях для увязки станций между собой необходимо устанавливать переходные комплекты.

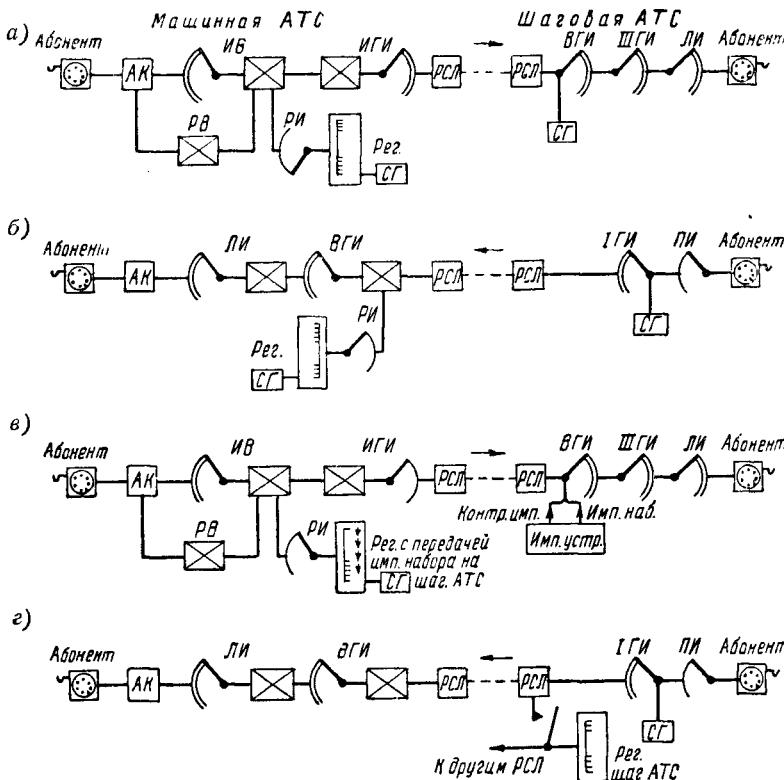

Фиг. 105. Скелетные схемы связи между АТС машинной и шаговой систем

Совместная работа АТС шаговой и машинной систем может быть осуществлена следующими способами:

- двукратным набором номера вызываемого абонента (фиг. 105, а и б)
- непосредственным набором номера требуемого абонента (фиг. 105, в и г).

При двукратном наборе сперва набирается номер, присвоенный требуемой станции, а после получения сигнала готовности от входящего группового искателя (связь от машинной АТС к шаговой, фиг. 105, а) или из регистра (связь от шаговой АТС к машинной (фиг. 105, б) — абонентский номер.

Увязка схем шаговой и машинной АТС для обеспечения непосредственного набора номера производится с помощью специального промежуточного оборудования, при одновременной переделке схемы регистра станций машинной системы.

В случае установления связи от машинной АТС к шаговой (фиг. 105, в) набираемый абонентом номер полностью фиксируется регистром. Регистр управляет движением группового искателя машинной системы, а после занятия соединительной линии к шаговой АТС регистр передает приборам последней серии импульсов тока, соответствующие выбранныму номеру.

При связи от шаговой АТС к машинной (фиг. 105, г) первый знак набираемого номера воспринимается групповым искателем. После отыскания свободной соединительной линии

к машинной АТС к комплекту реле соединительной линии подключается регистр, который фиксирует остальные цифры номера и управляет приборами машинной АТС. Регистры могут быть изготовлены из деталей как шаговой, так и машинной системы и могут быть установлены на соответствующей АТС. Каждый регистр обслуживает группу из 3—4 соединительных линий. Соединительная линия считается свободной и может быть занята для установления соединения при условии, если прикрепленный к ней регистр не занят в данный момент времени установлением соединения по другой линии.

### Шаговые АТС

Нормальная работа приборов АТС обеспечивается при следующих данных:

- напряжение центральной батареи  $58 \pm 64$  в (номинально 60 в);
- сопротивление абонентской линии (без аппарата) не более 1 000 ом при сопротивлении изоляции 20 000 ом, рабочей ёмкости между проводами линии не более 0,5 мкФ и ёмкости конденсатора аппарата 1 мкФ;

в) скорость хода диска номеронабирателя 9—11 импульсов в секунду; импульсный коэффициент (отношение времени разрыва контакта к времени замыкания) 1,3—1,9 (номинально 1,5).

Приборы АТС вносят в разговорную цепь затухание порядка  $0,08 \pm 0,12$  неп при частоте 800 Гц (при замене телефонных аппаратов эквивалентными сопротивлениями, равными 1 000 ом); переходное затухание между разговорными цепями в пределах станции не должно быть ниже 9 неп при частоте 800 Гц.

В табл. 103 указаны основные приборы, применяемые в АТС различных типов, а в табл. 104 — способы осуществления питания и управления приборами АТС.


На фиг. 106 приведены схемы разговорных цепей для АТС различных типов.

Скелетные схемы местных АТС

шаговой системы с двумя ступенями искания представлены на фиг. 107 и 108. На схеме фиг. 107 входящая связь от городской телефонной станции осуществляется через передаточный стол с многократным полем. Вход-

ящая связь от междугородной телефонной станции устанавливается по многократному полю междугородного коммутатора.

При схеме фиг. 108 эти связи устанавливаются через приборы ЖАТС.

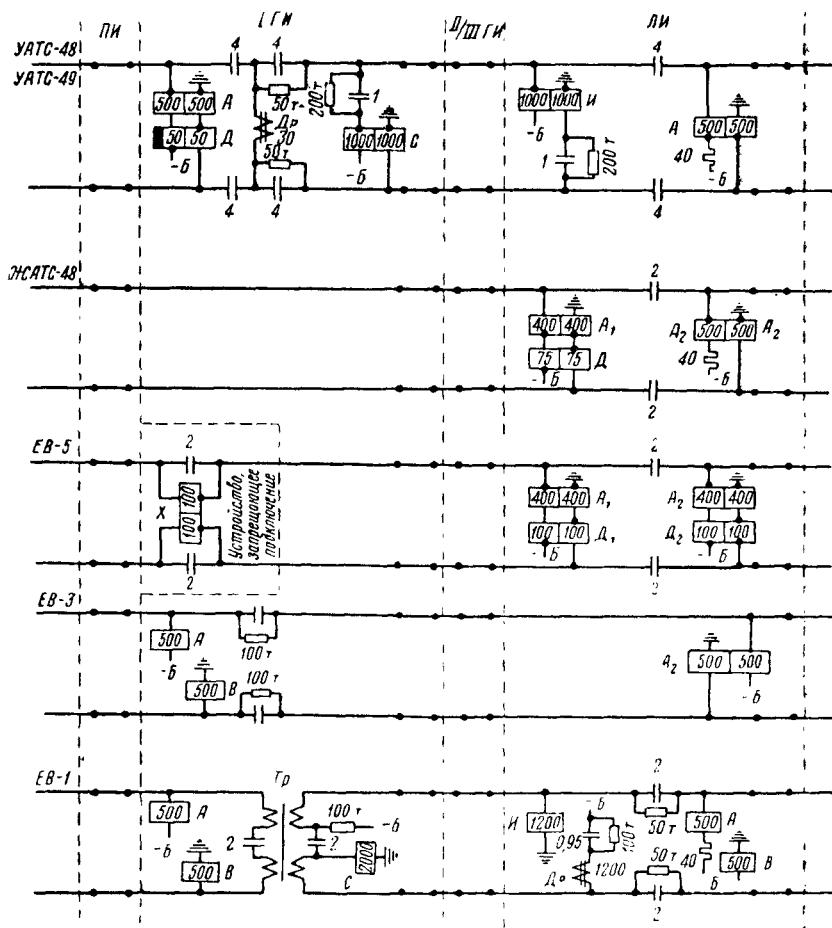

Фиг. 106. Схемы разговорных цепей: А — питающие — импульсные реле; В — питающие реле; Д — дифференциальное реле; И, С, Х — вспомогательные реле; Др — дроссель

Таблица 103

Основные приборы АТС шаговой системы

Тип АТС	ПИ	I ГИ	II/III ГИ	ЛИ
УАТС-48, УАТС-49 . .	ШИ-11, 2 реле	ДШИ, 8 реле	ДШИ, 3 реле	ДШИ, 10 реле
ЖАТС-48 . .	ШИ-11, 2 реле	11 шт. ШИ-11, 8 ре- ле	То же, что I ГИ	11 шт. ШИ-11, 14 реле
ЕВ-5 . . .	ШИ-11, 2 реле	ДШИ, 5 реле	» » I ГИ	ДШИ, 11 реле
ЕВ-3 . . .	I ПИ-ШИ-11, 2 реле II ПИ-ШИ-17, 2 реле	ДШИ, 7 реле	ДШИ, 4 реле	ДШИ, 8 реле
ЕВ-1 . . .	I ПИ-ШИ-11, 2 реле II ПИ-ШИ-17, 2 реле	ДШИ, 9 реле, трансформатор	ДШИ, 5 реле	ДШИ, 8 реле, токораспределитель на 11 положений

Примечание. В предыскателях АТС всех типов, кроме ЕВ-5, применены искатели с четырьмя щётками, а в АТС типа ЕВ-5 — с пятью щётками.

## Способы осуществления питания и управления приборами АТС

АТС типа	УАТС-48 и УАТС-49	ЖАТС-48 и ЕВ-5	ЕВ-1	ЕВ-3
Подача питания $A\bar{b}_1$ при наборе	Из $I$ ГИ	Из ГИ или $L$ И, воспринимающих очертной знак номера, или из комплекта РСЛ исходящей соединительной линии	Из $I$ ГИ	Из $I$ ГИ
Подача питания при разговоре	$A\bar{b}_1$ —из $I$ ГИ $A\bar{b}_2$ —из $L$ И	$A\bar{b}_1$ —из $L$ И или комплекта РСЛ исходящей соединительной линии $A\bar{b}_2$ —из $L$ И	$A\bar{b}_1$ —из $I$ ГИ $A\bar{b}_2$ —из $L$ И	$A\bar{b}_1$ —из $I$ ГИ $A\bar{b}_2$ —из $L$ И
Передача импульсов набора через ГИ	Подачей из $I$ ГИ + $B$ (земля) на жилу $a$ , — $B$ на жилу $b$	Разрывом шлейфа разговорных жил $a-b$	Подачей из $I$ ГИ + $B$ на жилу $a$ . Одновременно к жиле $b$ подключается — $B$ (через сопротивление 500 ом) на всё время набора каждого знака (серии импульсов)	Подачей из $I$ ГИ + $B$ на жилу $a$ . Одновременно к жиле $b$ подключается — $B$ (через сопротивление 500 ом) на всё время набора каждого знака (серии импульсов)
Ответ $A\bar{b}_3$ и передача импульса ответа	В $L$ И от жилы $a$ отключается — $B$ и подключается + $B$ (земля) через реле сопротивлением 1 000 ом	Импульс ответа передаётся от $L$ И кратковременным увеличением тока в цепи жилы с	Импульс ответа передаётся от $L$ И кратковременным увеличением тока в цепи жилы с	Импульс ответа передаётся от $L$ И кратковременным увеличением тока в цепи жилы с
Подключение к занятому абоненту	Не предусмотрено	Заземлением средней точки разговорного шлейфа $a-b$	Подачей на жилу $a-B$ из $I$ ГИ через сопротивление 2 000 ом	Подачей на жилу $a-B$ из $I$ ГИ
Отбой и освобождение приборов с станции	При отбое $A\bar{b}_1$ в $I$ ГИ к проводу $a$ подаётся $B$ — и на стоянке $L$ И появляется абонентский сигнал (AC). При отбое $A\bar{b}_2$ в $L$ И на провод $b$ подаётся $B$ — и на стоянке $I$ ГИ появляется абонентский сигнал. Освобождение приборов после отбоя обоих абонентов разрывом жилы $c$ , начиная от $I$ ГИ	После отбоя одного из абонентов происходит освобождение приборов за счёт разрыва цепи жилы $c$ , начиная от $L$ И или комплекта РСЛ исходящей соединительной линии	Отбой от абонента воспринимается $I$ ГИ или $L$ И и освобождение осуществляется разрывом цепи жилы $c$ . Отбой $A\bar{b}_2$ , воспринимается $L$ И и передаётся к $I$ ГИ подачей — $B$ на жилу $b$ , после чего происходит освобождение приборов	Отбой от абонента воспринимается $I$ ГИ и прибор освобождается за счёт разрыва цепи жилы $c$ . Отбой $A\bar{b}_2$ , воспринимается $L$ И и передаётся к $I$ ГИ подачей — $B$ на жилу $b$ , после чего происходит освобождение приборов

## Принятые сокращения:

$A\bar{b}_1$ —вызывающий абонент;  $A\bar{b}_2$ —вызываемый абонент; + $B$ , — $B$ —плосовый и минусовый полюсы батареи;  $a$  и  $b$ —разговорные жилы;  $c$ —сигнальная жила.


### Связь с междугородной телефонной станцией (МТС), эксплуатируемой по заказной системе

Вызов стола заказов осуществляется по специальным соединительным линиям.


Каждое рабочее место стола заказов оборудуют двумя комплектами заказных линий

Устройства, связывающие междугородную телефонную станцию и ЖАТС, должны обеспечивать:

а) возможность вызова телефонисткой междугородной телефонной станции любого абонента или любой соединительной линии, включенных в ЖАТС;

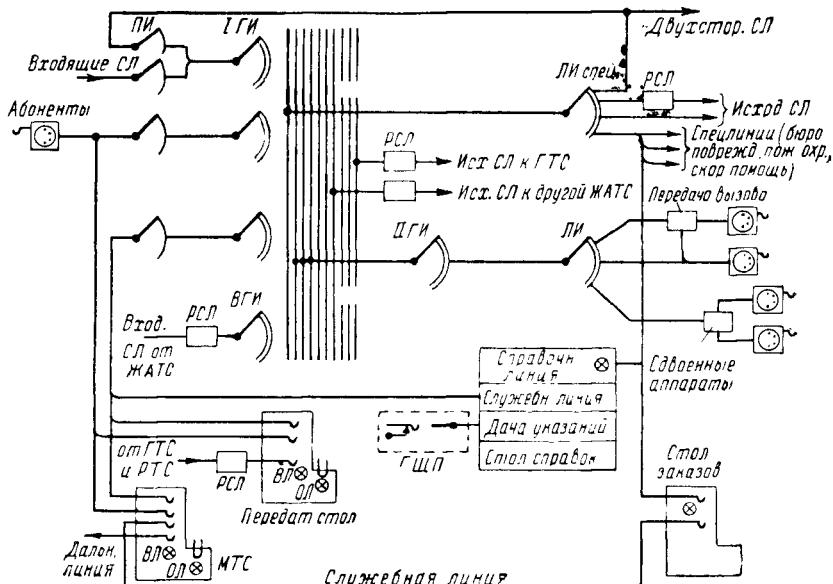

Фиг. 107. Скелетная схема ЖАТС с двумя ступенями группового поиска при внешней связи через передаточный стол

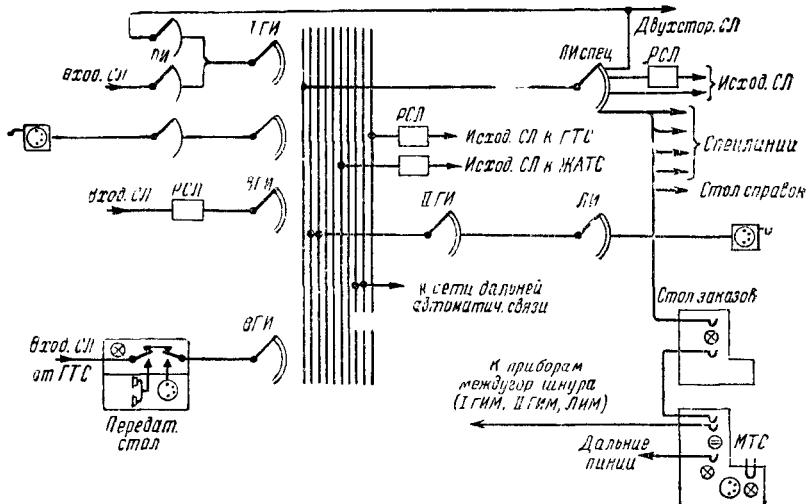

Фиг. 108. Скелетная схема ЖАТС с двумя ступенями группового поиска при внешней связи через приборы ЖАТС

и одной служебной линией. Схемой столов заказов предусматривается возможность объединения рабочих мест, с тем чтобы в часы небольшой нагрузки одна телефонистка обслуживала вызовы, поступающие по другим соединительным линиям. Схемы столов заказов и соединительных линий см. [52].

б) возможность подключения к занятому абоненту;

в) при согласии занятого абонента вступить в разговор по дальней связи возможность отключения (сбросывания) второго абонента;

г) взятие на подготовку абонента, после


чего этот абонент остаётся соединённым с коммутатором;

д) возможность посылки вызова взятому на подготовку абоненту;

е) предоставление взятому на подготовку абоненту, занятому в местном соединении, возможности закончить ведущийся разговор, пока не освободится дальняя линия;

ж) при подключении к занятым абонентам—подачу сигнала подключения, не мешающего разговору;

з) получение телефонисткой следующих сигналов: контроля посылки вызова абоненту, ответа абонента, занятости абонента местным разговором, занятости абонента разговором с дальней линией, отбоя со стороны абонента.

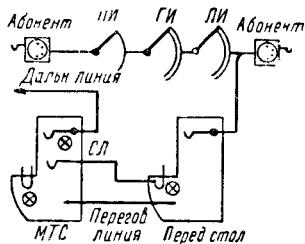

Фиг. 109. Скелетная схема связи МТС-АТС через передаточный стол

Вызов абонентов ЖАТС с коммутатора междугородной телефонной станции может быть осуществлён следующими способами [63]:

1. По многократному полю междугородного коммутатора (фиг. 107), в которое включаются линии всех абонентов ЖАТС.

При вставлении вызывного штепселя в гнездо абонента линия блокируется от нового занятия со стороны ЛИ. Питание абоненту подаётся из шнуровой пары.

При таком способе процесс соединения отнимает у телефонистки МТС весьма мало времени. Поскольку связь проходит помимо приборов ЖАТС, то требуемое их число уменьшается; уменьшается также и затухание, вносимое станционной аппаратурой в разговорную цепь.

2. Через передаточный стол (форшальтер) (фиг. 109), в поле которого включаются линии всех абонентов ЖАТС; коммутаторы междугородной телефонной станции соединяются с передаточным столом соединительными (оканчивающимися на коммутаторах гнёздами, а на передаточном столе шнуром со штепселем) и служебными (для переговоров между телефонистками междугородной станции и передаточного стола) линиями.

Для вызова абонента ЖАТС телефонистка МТС вставляет вызывной штепсель в гнездо свободной соединительной линии к передаточному столу и по соответствующей служебной линии называет номер шнура и номер вызываемого абонента. Телефонистка передаточного стола затем вставляет штепсель изванного шнура в гнездо вызываемого абонента. Проверку занятости абонента, посылку вызова и т. д. производит телефонистка междугородного коммутатора.

3. Через приборы ЖАТС (фиг. 108) по-


средством набора номера вызываемого абонента.

Соединение осуществляется или с помощью специальных междугородных приборов шнуровой пары (ГИМ и ЛИМ) или с помощью универсальных линейных искателей, служащих как для местной, так и для междугородной связи.

В обоих случаях при вызове с международной телефонной станции приборы междугородного шнура или универсальный линейный искатель, в отличие от местного соединения, должны обеспечивать: подключение к абоненту, даже если он занят местным соединением; сбрасывание второго абонента; передачу на международный коммутатор соответствующего сигнала, при отбое со стороны абонента ЖАТС, без освобождения приборов; возможность посылки вызова абоненту с коммутатора; освобождение линии абонента и приборов ЖАТС только после разъединения на коммутаторе международной телефонной станции.

#### Соединительные линии

Соединения между ЖАТС одного узла осуществляют по односторонним трёхпроводным соединительным линиям (без применения комплектов РСЛ при сопротивлении одной жилы до 700 ом, фиг. 110, а и с комплектами РСЛ — при сопротивлении до 1 500 ом).

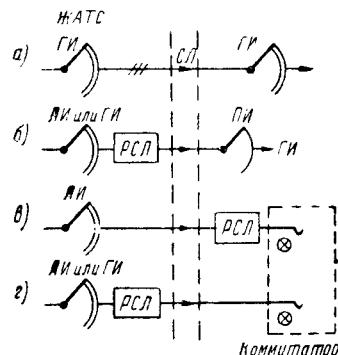

Фиг. 110. Скелетные схемы исходящих соединительных линий

Связь ЖАТС с городскими и другими телефонными станциями осуществляется по двухпроводным соединительным линиям; при числе соединительных линий больше трёх они, как правило, делаются односторонними.

Скелетные схемы включения СЛ приведены на фиг. 110, 111 и 112. Схемы включения соединительных линий в коммутаторы ручных телефонных станций приведены выше, в разделе «Ручные телефонные станции».

Исходящие соединительные линии к другой АТС включаются на ЖАТС в поле ГИ или ЛИ и оборудуются РСЛ; на другой АТС — они включаются в ПИ (абонентский комплект, фиг. 110, б) или в специальные ГИ входящей связи (ВГИ).

Исходящие соединительные линии к ручной телефонной станции могут быть с посылкой вызова: а) индукторным током и б) постоянным током посредством замыкания разговорных проводов *a* и *b* на дроссель. Пер-

вые включаются на ЖАТС в поле *ЛИ*, а на РТС оборудуются комплектами *РСЛ* и включаются в гнёзда местного поля коммутатора (фиг. 110, *в*). Вторые на ЖАТС включаются в поле *ГИ* или *ЛИ* и оборудуются комплектами *РСЛ*, а на РТС включаются в абонентские комплекты (фиг. 110, *г*).


Устройства исходящих соединительных линий должны обеспечивать:

а) передачу к АТС импульсов занятия, набора и отбоя; к РТС — занятия и отбоя с соответствующей сигнализацией на коммутаторе;

б) блокировку линии от нового занятия до освобождения соединительной линии с обеих сторон;

в) сигнализацию о повреждении линии.

Входящие соединительные линии от автоматических и ручных телефонных станций, допускающих транслирование импульсов набора, на ЖАТС включаются в *ПИ* или *ВГИ* (фиг. 111, *а*, *б*, *г*).

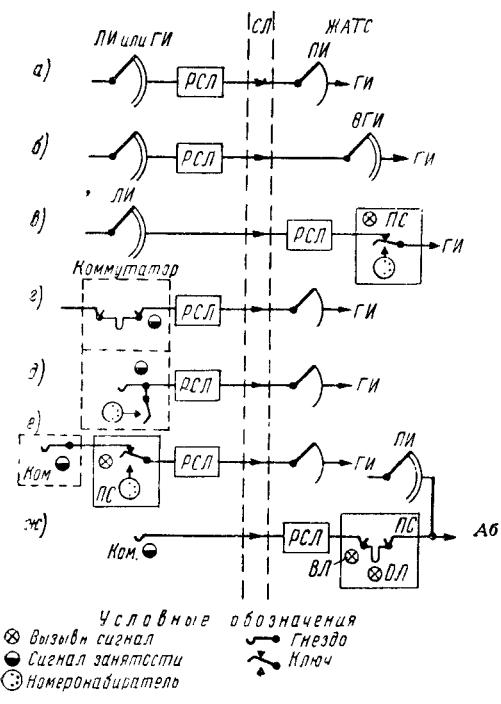

Фиг. 111. Скелетные схемы входящих соединительных линий


Входящие соединительные линии от станций, не обеспечивающих сквозного набора, проходят через передаточный стол *ПС*, оборудуемый на ЖАТС (фиг. 111, *в*, *ж*), или на второй станции (фиг. 111, *г*). Набор номера по соединительной линии от ручной телефонной станции может также осуществляться телефонисткой последней (фиг. 111, *д*).

На коммутаторах ручных телефонных станций соединительные линии включаются в гнёзда многократного поля и снабжаются сигналами (блекерами или лампочками) занятости. Комплекты *РСЛ* на ручных станциях должны обеспечивать появление двустороннего сигнала отбоя на коммутаторе при

отбое со стороны абонента этой станции и передачу импульса отбоя в сторону АТС.

Входящее соединение через передаточный стол на ЖАТС осуществляется или по многократному полю (фиг. 107) или набором номера через приборы ЖАТС (фиг. 108).

Схемы передаточных столов с номеронабирателем — см. [63]; схемы передаточных столов для ручных станций см. [63, 68].

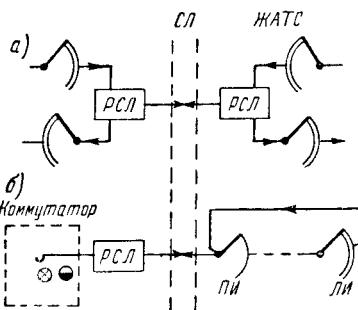

Фиг. 112. Скелетная схема двусторонней соединительной линии

Передаточные столы с многократным полем применяются на автоматических телефонных станциях типов ЖАТС-48 и УАТС-49, а с набором номера — на станциях типов УАТС-48, ЕВ-1, ЕВ-3 и ЕВ-5.

Двусторонние соединительные линии между двумя АТС снабжаются комплектами *РСЛ* (фиг. 112, *а*). Двусторонние соединительные линии с ручной станцией (фиг. 112, *б*) на АТС включаются в абонентский комплект, а на ручной станции снабжаются комплектом *РСЛ* и включаются в гнёзда местного и многократного полей; в местном поле устанавливают вызывной сигнал (вызывающую лампу *ВЛ*), а в многократном поле — сигналы занятости.

#### Основные приборы шаговых АТС

В шаговых АТС применяют плоские реле типа РПН (бывш. типа 70) (см. стр. 116), вращательные и подъёмно-вращательные исполнители.

**Шаговые вращательные исполнители** [53, 63, 71] выпускаются на 12 (тип ШИ-11, фиг. 113) и 18 (тип ШИ-17) шагов и имеют от 2 до 6 щёток.


Основные детали исполнителя следующие.

Статор — контактное поле, состоящее из нескольких рядов латунных контактных ламелей 2, занимающих  $\frac{1}{3}$  (в исполнителях ШИ-11) или  $\frac{1}{2}$  (в исполнителях ШИ-17) окружности, и токоподводящих пружин 1, служащих для соединения со щётками ротора.

Ротор, состоящий из контактных бронизовых щёток 3 (по числу рядов ламелей), шкалы поворота 4 и храпового колеса 5, укреплённых на оси. Каждая щётка состоит из двух пружин, охватывающих контактную ламель с двух сторон. Каждая пружина должна давить на ламель с силой  $27 \div 47$  г, измеренной в месте изгиба пружины.

Движущий механизм — электромагнит 12 с ярмом 11 и якорем 13. На якоре укреплён рычаг с движущей собачкой 7, поворачивающей храповое колесо на один шаг при каждом

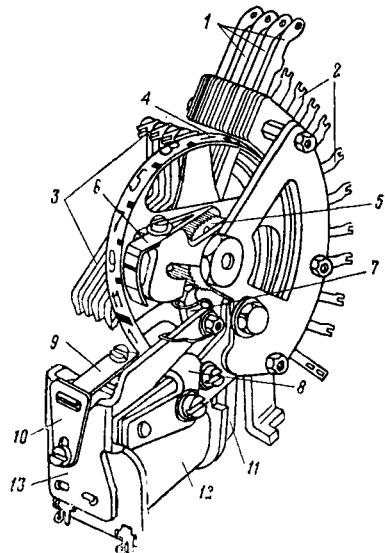притяжении якоря. Якорь упирается в упор 8. Возвращение якоря производится при помощи плоской возвращающей пружины 9, натяжение которой создается пластиной 10. Обратному движению ротора препятствует стопорная собачка 6.



Фиг. 113. Шаговый вращательный искатель ШИ-11: 1—токоподводящие пружины; 2—контактные ламели; 3—трёхлучевые контактные щётки; 4—шкала поворота; 5—храповое колесо; 6—стопорная собачка с указателем; 7—движущая собачка; 8—упор якоря; 9—плоская пружина; 10—оттягивающая пластина; 11—ярмо электромагнита; 12—катушка электромагнита; 13—якорь

Таблица 105

Перечень основных запасных частей к искателю ШИ-11

Наименование детали	Заводской номер
<i>Ротор</i>	
Шкала поворота . . . . .	У-890.22.00
Винт M2,6×23,5 для крепления щёток и прокладок к храповому колесу . . . . .	У-851.02.01
Ротор собранный . . . . .	У-665.02.00
Храповое колесо . . . . .	У-812.52.00
Щётки контактные (левая и правая) . . . . .	У-823.12.01-02
Пружины токоподводящие	У-673.02.00-01
<i>Движущий механизм</i>	
Винт осевой собачки якоря	У-851.02.09
Гайка на осевой винт якоря	У-857.02.07
Гайка промежуточная . . . . .	У-857.02.06
Катушка электромагнита . . . . .	У-681.01.13
Ось якоря . . . . .	У-815.02.05
Штифт отлипания якоря . . . . .	У-790.22.03
Прокладка металлическая . . . . .	У-793.02.08
» изоляционная . . . . .	У-793.42.21
Собачка ведущая . . . . .	У-812.02.04
Тяга якоря . . . . .	У-719.52.02
Хомутик осевой . . . . .	У-773.02.01
Электромагнит . . . . .	У-669.00.09
Якорь электромагнита . . . . .	У-675.02.06
<i>Контактная группа</i>	
Контактная группа . . . . .	У-670.02.66

Электромагнит, рассчитанный на рабочее напряжение 60 в, имеет 2 200÷2 350 витков из проволоки ПЭЛ диаметром 0,22÷0,19 мм. Сопротивление обмотки электромагнита равно  $60 \pm 3$  ом.


Шаговый искатель используется на АТС в качестве предыскателя (ПИ) и в составе направляющего (НИ) и смешивающего (СИ) искателей, а также в качестве вспомогательного токопереключающего устройства.

Регулировку искателя см. [63, 71].

Перечень основных частей искателя ШИ-11 приведён в табл. 105.

**Подъёмно-вращательный, декадно-шаговой искатель типа ДШИ** [54, 63, 71] (фиг. 114) имеет два движения щёток: подъёмное и вращательное. Искатель стоконтактный с тремя щётками; имеет ряд вспомогательных контактных групп, переключающихся в различные моменты работы искателя. Искатель состоит из следующих основных частей.

Статор — контактное поле искателя, имеющий три секции; каждая секция состоит из 10 рядов (декад) по 10 латунных контактных ламелей в каждом ряду. Статоры крепятся на стойке искателя.

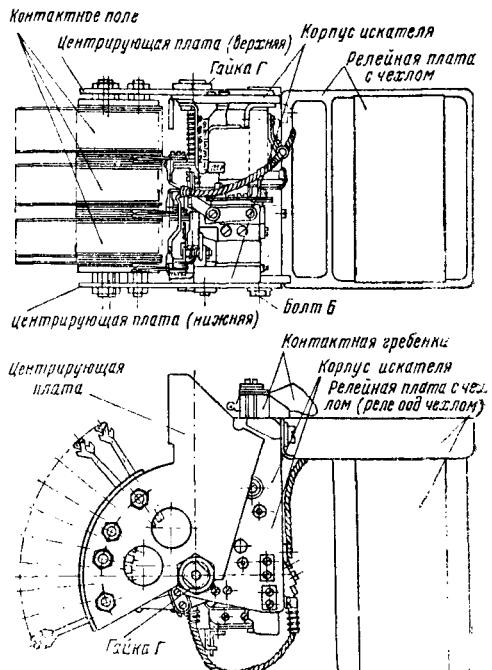

Фиг. 114. Декадно-шаговый искатель типа ДШИ

Ротор имеет три контактные щётки, зубчатую рейку и храповой полуцилиндр. Ротор надет на вертикальную ось так, что щётки могут иметь как подъёмное (вдоль оси), так и вращательное (вокруг оси) движение.

Щётки из нержавеющей стали толщиной 0,2 мм; они должны давить на ламель с силой 40÷60 г. Повышение этого давления увеличивает износ ламелей, а уменьшение — значительно ухудшает электрический контакт между щёткой и ламелью.

Искатель имеет два движущих механизма: подъёмный и вращающий. Каждый механизм имеет электромагнит с якорем, оттягиваемым плоской пружиной. На якоре укреплён рычаг, оканчивающийся ведущей собачкой. Собачка при работе электромагнита давит соответственно на зубчатую рейку или храповой полуцилиндр, приводя ротор в движение. Обратному движению ротора препятствуют задерживающие собачки.

Контактные группы искателя включают\*: контакты подъёма (*КП,к*), срабатывающие при первом шаге подъёма щёток;

контакты вращения (*КВ,в*), срабатывающие при первом шаге вращения;

контакты провёртывания (*КПр,в11*), срабатывающие после того, как щётки искателя пройдут во вращательном движении все 10 ламелей ряда;

контакты вращающего электромагнита (*ВЭ,мв*), срабатывающие при каждом притяжении якоря вращающего электромагнита;

декадные контакты (*Кх*), срабатывающие, когда щётки искателя поднимаются до определённой декады;

серийный контакт (*СК,СЩ*), замыкающийся при нахождении щёток искателя на заданных контактах в пределах определённой декады.

Ротор, движущие механизмы и контактные группы смонтированы в корпусе искателя, вдвигаемом в центрирующие пластины статора и укрепляемом сверху гайкой *Г*, а внизу — болтом *Б*.

Искатель рассчитан на рабочее напряжение 60 в. Катушки электромагнитов имеют

\* В скобках приведены сокращённые буквенные обозначения, приводимые на схемах.

2 500 витков проволоки ПЭЛ, диаметром 0,22 мм. Сопротивление обмотки равно  $60 \pm 3$  ом.

Декадно-шаговые искатели используются в АТС в качестве линейных (*ЛИ*) и групповых (*ГИ*) искателей. В первом случае оба движения щёток — вынужденные (под управлением импульсов тока, создаваемых номеронабирателем); во втором случае подъёмное движение щёток вынужденное, а вращательное — свободное.

Регулировку искателя см. [62, 63, 71].

Наиболее ходовые запасные части к подъёмно-вращательному искателю с указанием заводских номеров (для заказа) приведены в табл. 106.

Отдельные приборы АТС (искатели и комплекты реле) монтируются на пластинах (на одной или нескольких), устанавливаемых на стойках.

### Электропитание шаговых АТС

Данные об электропитании шаговых АТС приведены в табл. 107.

### Оборудование и монтаж шаговых ЖАТС

Оборудование выпускается в виде отдельных стоек высотой 2 360 мм с несъёмными или съёмными приборами (табл. 108).

Стойки размещают в рядовых рамках из угловой стали (60 × 40 × 6 мм) с соблюдением расстояний согласно фиг. 115. Нижние угольники рам прикрепляют болтами к чугунным или бетонным основаниям, устанавливаемым через 0,9 ± 1,1 м. Над верхними

Перечень основных запасных частей к искателю типа ДШИ

Таблица 106

Наименование детали	Заводской номер	Наименование детали	Заводской номер
<i>Движущий механизм</i>			
Вилка крепления переключающего рычага . . . . .	У-763.02.00	Якорь вращения . . . . .	У-831.02.00
Корпус электромагнита . . . . .	У-729.02.04	» подъёма . . . . .	У-831.02.01
Ось якоря . . . . .	У-815.02.00	Пружина блокировки обратного вращения . . . . .	У-660.02.02
Ось собачки вращения . . . . .	У-815.02.03	Пружина якоря . . . . .	У-810.02.04
» подъёма . . . . .	У-815.02.01		
Пластина корпуса электромагнита . . . . .	У-754.02.01	<i>Ротор</i>	
Пружина стопорная подъёма . . . . .	У-810.02.12	Пружина оси ротора . . . . .	У-810.02.17
Пружина собачки подъёма . . . . .	У-810.02.03	Накладка на контактную щётку . . . . .	У-793.02.10
» вращения . . . . .		Ось ротора . . . . .	У-815.02.08
Рычаг переключения . . . . .	У-811.00.06	Пластина упорная . . . . .	У-754.02.11
Сегмент направляющий . . . . .	У-649.02.01	Шнуродержатель . . . . .	У-793.42.29
Собачка подъёма . . . . .	У-812.02.00	Храповик (полуцилиндр) . . . . .	У-812.50.06
» вращения . . . . .	У-812.02.01	Щётка контактная . . . . .	У-673.02.02-03
» стопорная вращательная . . . . .		Гребёнка направляющая . . . . .	У-769.52.00
Упор собачки вращения (нижний) . . . . .	У-662.02.00	» храповая (зубчатая рейка) . . . . .	У-769.52.03
Упор собачки вращения (верхний) . . . . .	У-790.02.04		
Упор собачки подъёма (верхний) . . . . .	У-790.02.03	<i>Контактная группа</i>	
Шнур соединительный . . . . .	У-790.02.02	Контакт декадный . . . . .	У-670.02.62
Шнуродержатель . . . . .	У-674.00.38-39	» вращения и провёртывания . . . . .	У-670.01.89-90
Шпилька регулирования якоря вращения . . . . .	У-750.02.10		У-670.01.83
Электромагнит подъёма . . . . .	У-856.02.01		У-670.02.59-60
» вращения . . . . .	У-669.02.11		У-670.01.81
	У-669.02.12		У-670.02.00
			У-670.02.61
		» самопрерывающейся . . . . .	У-670.01.82
			У-670.02.16


Таблица 107

## Характеристики источников питания шаговых АТС

Вид тока и назначение	Источник тока	Напряжение в в	Частота в гц
<b>Постоянный ток</b>			
Для питания ЖАТС	Центральная батарея . . . . .	60±2	—
Для питания цепей накала усиливателя машины ответа голосом	Батарея накала . . . . .	24±2	—
Для питания цепей анода тех же устройств	Батарея анода . . . . .	220±10	—
<b>Переменный ток</b>			
Для посылки звонкового сигнала абоненту и для станционной сигнализации	Сигнальная машина . . . . .	60÷90	25±5
Для подачи звуковых сигналов готовности, контроля посылки вызова и занятости	Токовращатель . . . . .	65÷70	15÷25
Для ответа голосом	Трансформатор . . . . .	76÷85	50±5
	Сигнальная машина . . . . .	4,5	450±20
	Ламповый генератор . . . . .	4,5	450±20
	Устройство для воспроизведения магнитной записи . . . . .	—	Звуковая частота
	Устройство для воспроизведения оптической записи . . . . .	—	Звуковая частота

угольниками располагают рядовые желоба (кабельrostы).


Длина рядовой рамы зависит от количества и типа устанавливаемых в ней стоек. Полная высота (с основаниями и желобами) составляет 2 740 мм.

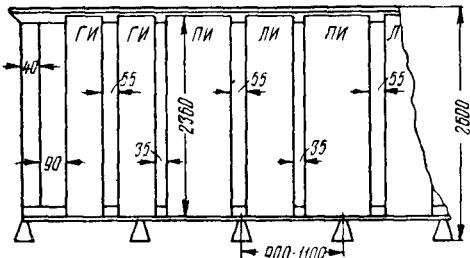

Фиг. 115. Размещение стоек в раме

Примерный план расположения оборудования ЖАТС ёмкостью 2 000 номеров дан на фиг. 116.

Крепление рам к стенам и между собой производится с помощью рядовых и магистральных угольников.

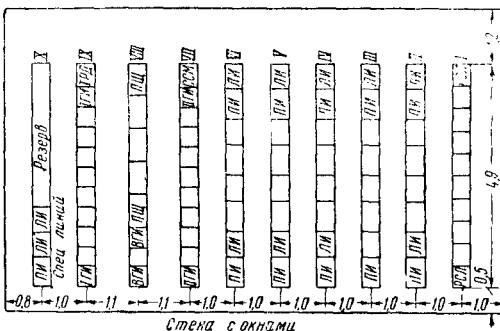

Фиг. 116. План расположения оборудования

Над магистральными угольниками монтируются главные желоба (один-два для станции ёмкостью до 4 000 номеров), а перпендикулярно к ним — рядовые желоба.

Таблица 108

## Стативы шаговых АТС, применяемых на железнодорожном транспорте

Наименование стативов	УАТС-48			УАТС-49			ЖАТС-48			ЕВ-5			ЕВ-1		
	ширина в мм	вес в кг	максимальное количество приборов	ширина в мм	вес в кг	максимальное количество приборов	ширина в мм	вес в кг	максимальное количество приборов	ширина в мм	вес в кг	максимальное количество приборов	ширина в мм	вес в кг	максимальное количество приборов (плат)
ПИ . . . . .	556	190	100	657	160	100	650	150	100	640	180	100	530	155	100
I ГИ . . . . .	410	240	20	432	245	20	640	180	16	370	135	20	505	190	20
II/III ГИ . . . . .	323	130	20	328*	130*	20	640	180	16	370	135	20	365	110	20
ЛИ (ЛИУ) . . . . .	518	250	20	543	260	20	640	150	12	470	160	20	660	205	20
РСЛ с платами . . . . .	449	170	20	449	170	20	400	150	20	460	170	28	460	170	28
СВМ (ТСВУ) . . . . .	449	160	—	449	160	—	400	150	—	460	100	—	2 140	260	—
ПЩ . . . . .	720	—	50/30	535	—	30/20	535	—	30/20	720	—	50/30	730	—	50/30
рамок															

\* Ориентировочно.

По рядовым и главным желобам прокладывают кабели, соединяющие стойки: а) между собой непосредственно или через промежуточные щиты (*ПЩ*), б) с главным щитом переключений (*ГЩП*), в) с передаточными столами и МТС.

Основные марки кабеля, применяемого при монтаже АТС, приведены в табл. 109.

Таблица 109  
Марки кабеля, применяемого при монтаже АТС

Марка кабеля	<i>ГЩП-ПИ</i>	<i>Вых. ПИ-ПЩ</i>	<i>ПЩ-вх. ГИ-ГИ</i>	<i>Вых. ГИ-ПЩ</i>	<i>ПЩ-вх. ЛИ</i>	<i>Вых. ЛИ-ПИ</i>	<i>ПЩ-вх. ЛИ-много-патчное поле переключения стола от МТС, ГТС</i>	<i>ПЩ-РСЛ</i>	<i>ГЩП-РСЛ</i>	<i>Передаточный стол-РСЛ</i>
TCO 21×3×0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TCO 21×2×0,5	+	—	—	+	—	—	—	—	—	—
TCO 11×3×0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

### Щиты переключений и испытательные приборы телефонных станций

**Главный щит переключений** (кросс) служит для соединения линейных и станционных кабелей с помощью кроссирующего провода.

На главном щите переключений монтируют защитные устройства станционных сооружений с испытательными гнёздами и соединительные рамки.

Каркасы главного щита переключений изготавливают для станций ёмкостью до 600 номеров из угловой стали, а для станций ёмкостью свыше 600 номеров — из полосовой стали. Основные размеры щитов, изготавляемых из угловой стали, приведены в табл. 110, а щитов, изготавляемых из полосовой стали, — в табл. 111.

Таблица 110

### Основные размеры щитов переключения, изготавляемых из угловой стали

Предельная ёмкость каркаса (количество линий)	Высота	Ширина	Глубина
в мм			
100×2*	1 250	495	486
200×2**	1 250	904	486
200×2***	1 250	904	486

\* Используются для составления щитов переключения станций ёмкостью 600 номеров.

\*\* Монтированная ёмкость линейной стороны  $150 \times 2$ , а станционной стороны  $\sim 120 \times 2$ . В остальных случаях монтированная ёмкость совпадает с ёмкостью каркаса.

\*\*\* Используются для составления щитов станций ёмкостью 360 и 600 номеров.

Для кроссирующей применяют провод кроссируочный станционный марки ПКС, состоящий из медных эмалированных прово-

Таблица 111  
Основные размеры щитов переключения, изготавляемых из полосовой стали

Ёмкость щита	Число ячеек	Высота	Ширина	Глубина
		в мм		
600×2	2	2 320	1 030	750
900×2	3	2 320	1 620	750
1 200×2	4	2 320	2 160	750
1 500×2	5	2 320	2 700	750
1 800×2	6	2 320	3 240	750
2 100×2	7	2 320	3 780	750
2 400×2	8	2 320	4 320	750

лок диаметром 0,51 мм. Данные о проводе указаны в табл. 112.

Таблица 112  
Данные о кроссирующем проводе типа ПКС

Марка	Количе-ство жил	Наруж-ный диа-метр в мм	Расцветка
ПКС-2	2	2,4	Белая, синяя
ПКС-3	3	2,5	Белая, синяя, крас-ная
ПКС-4	4	2,7	Белая, синяя, зелё-ная, красная

Сопротивление жилы кроссирующего про-вода при  $t = 25^\circ\text{C}$  должно быть не более 95 ом на 1 км, а сопротивление изоляции между жилами — не менее 15 меом на 1 км.

**Способ кроссировки.** На главных щитах переключений ёмкостью до 300 линий кроссировка производится через два кольца под углами.

На главных щитах переключений ёмкостью свыше 300 линий кроссировка выполняется по способу постели: от кабель-лейтера станционной рамки по диагонали до кольца, расположенного против нужной гро-моотводной полосы, и по диагонали к кабель-лейтеру необходимой пары гро-моотводной полосы.

**Испытательные устройства.** Для испытания линейной и станционной частей абонентских линий на ручных телефонных станциях применяют испытательные приборы, основные данные о которых приведены в табл. 113.

Абонентская линия передаётся для испытания к испытательному устройству с главного щита переключения при помощи шнура с вилкой, вставляемой в испытательные гнёзда рамки щита. На станциях небольшой ёмкости применяется длинный шнур, позво-ляющий включиться в гнёзда любого або-нента.

На больших станциях при большой длине кросса монтируют в нескольких местах кросса специальные передаточные четырёхпроводные линии к испытательным устройствам (обычно столам).

На автоматических телефонных станциях декадно-шаговой системы применяют испы-тательные устройства следующих типов:

Характеристика испытательных приборов телефонных станций

Таблица 113

Тип и каталожный номер прибора (по каталогу МПСС 1949 г.)	Эксплоатационные данные	Размеры прибора в мм	Источник электро-питания
Настенный для телефонных станций системы МБ; В.390.00.02	Прибор позволяет: 1) производить раздельно испытание линий в сторону абонента и в сторону станции; 2) производить испытание проводов линии на обрыв, сообщение между собой и на сообщение каждого провода с землёй; 3) посылать вызов в сторону абонента и в сторону станции; 4) принимать вызывные сигналы от станций во время испытания линии в сторону абонента и наоборот, а также вести переговоры с вызывающей стороной; 5) осуществлять "сквозной" вызов и сквозной разговор между абонентом и станцией через испытательный шнур прибора.	Ширина 172, высота 240, глубина 128	Напряжения: 6 в для питания сигнальных цепей, 1,5 в для питания микрофонной цепи
Настенный для телефонных станций системы ЦБ; В.330.00.01	Прибор позволяет производить испытания по пп. 1, 2, 3, 4 и 5, указанным для прибора МБ № В.390.00.02, и, кроме того, испытание в сторону абонента и в сторону станции каждого провода на сообщение с минусом постоянной батареи, имеющей заземлённый плюс	Основание 240×172 Высота колпака 105	Напряжение 24±2 в

трёхпанельный испытательно-измерительный стол универсальный типа СИУ (для станций большой ёмкости),

двухпанельный испытательно-измерительный стол типа СИМ (для станций средней ёмкости) и

испытательный прибор типа ИП-УАТС-100 (для станций малой ёмкости).

Для испытания трёхпроводных соединительных линий между АТС применяют шестипроводный испытательный шнур и такие же передаточные линии.


Более подробно об испытательных устройствах телефонных станций см. [36, 37].

## ТЕЛЕФОННЫЕ РЕЛЕ И ИХ РАСЧЁТ

### Типы реле

В телефонной аппаратуре наибольшее применение нашли электромагнитные реле типов 100, 200, 300 (фиг. 117, а) и РПН (фиг. 117, б), а также встречаются реле типов РМ (фиг. 117, в), малогабаритные типов 106 (фиг. 117, г) и МРЦ (фиг. 117, д).

Каждое реле имеет: сердечник 1 с обмоткой 2, якорь 3 со штифтом 4 или пластиной 5 отлипания и ведущим мостиком 6, контактные группы 7 и корпус 8. Якори некоторых реле снабжены пружинами 9.

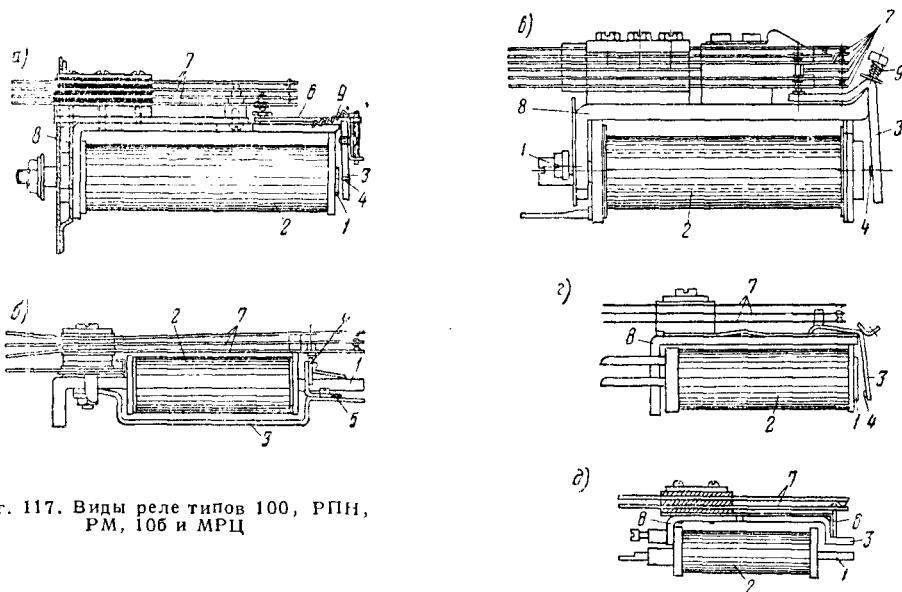

Фиг. 117. Виды реле типов 100, РПН, РМ, 106 и МРЦ

Реле различаются:

- а) по числу обмоток,
- б) по числу контактных пружин и групп и
- в) по времени работы (нормальные, быстродействующие и замедленные). Кроме этого, применяются реле специальных конструкций: фазные и купроксные — для работы в цепях переменного тока, маятниковые (с утяжеленным якорем) — для пульс-схем и некоторые другие.

Сердечник, якорь и корпус реле изготавливаются из специальной стали типа Армко или кремнистой. Контактные пружины изготавливаются из нейзильбера, марганцовистой или алюминиевой бронзы с серебряными, платиновыми или вольфрамовыми контактами.

Основные параметры телефонных реле приведены в табл. 114.

Реле типа 100 (фиг. 117, а), см. [36, 28, 68] применяются в большей части аппаратуры связи, выпускавшейся отечественной промышленностью до 1945 г. Реле типов 200 и 300 представляют собой соответственно сдвоенные или строенные реле типа 100, укрепленные на одном корпусе и закрывающиеся одним чехлом.

У реле с замедлением на сердечник надета медная трубка толщиной стенок 2 или 3 мм. Это создает замедление при срабатывании до  $25 \div 60$  мсек, а при отпускании соответственно до  $95 \div 140$  и  $150 \div 250$  мсек.

Основные параметры телефонных реле

Таблица 114

Технический параметр	Единица измерения	Реле типа					
		100	РПН	РМ	106	МРЦ-1	МРЦ-2
Количество контактных групп до . . . . .	—	2	3	2	3	1	2
Наибольшее число контактных пружин . . . . .	—	10	18	18	15	3	6
Наибольший допустимый ток в контактах:							
а) при безиндуктивной нагрузке:							
для серебряных контактов . . . . .	а	1,0	2	2	1,5	1,0	0,5
для платиновых контактов . . . . .	»	—	2	2	—	—	—
б) при индуктивной нагрузке с искрогасителем:							
для серебряных контактов . . . . .	»	0,3	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2
для платиновых или вольфрамовых контактов . . . . .	»	2	1	1	—	—	—
Гарантируемое число срабатываний при половинных значениях вышеуказанных токов . . . . .	млн.	5	10	10	5	5	5
Допустимое потребление мощности в катушке до . . . . .	вт	4	5	5	3	1,5	1,5
Наибольшее число обмоток: независимых . . . . .	—	2	2	2	2	1	1
с общей точкой . . . . .	—	—	3	3	—	—	—
Количество выводных штифтов у катушки . . . . .	—	$2 \div 4$ 0,1 $\div$ 10 000 № 124 № 126	$2 \div 5$ 0,1 $\div$ 10 000	$2 \div 5$ 0,1 $\div$ 10 000	$2 \div 4$ 0,1 $\div$ 5 000	2 1 $\div$ 3 000	2 1 $\div$ 3 000
Сопротивление обмотки . . . . .	ом						
Размер обмотки:							
длина . . . . .	мм	63,4	62,8	50	60	46	28
высота . . . . .	»	6	8	6,6	7,5	5	3,5
сечение . . . . .	мм <sup>2</sup>	380	500	330	450	230	100
Толщина пластины (штифта) отпайки . . . . .	мм	$0,05 \div 0,5$	$0,05 \div 0,7$	$0,1 \div 0,5$	0,1 и 0,2	—	—
Среднее число ампер-витков срабатывания при:							
максимальном числе пружин . . . . .	а-в	300	275	170	270	—	230
восьми пружинах . . . . .	»	250	180	135	240	—	—
трёх пружинах . . . . .	»	180	110	110	120	85	125
Среднее время срабатывания при 60 в и 2,5-кратном запасе по ампер-виткам:	мсек	$10 \div 20$ 8 $\div$ 12	$18 \div 25$ — 4 $\div$ 8	$15 \div 25$ —	—	3	5
нормальное реле . . . . .	»	—	—	—	—	—	—
быстро действующее реле . . . . .	»	—	—	—	—	—	—
Среднее время отпускания незамедленного реле . . . . .	»	8 $\div$ 20	8 $\div$ 17	10 $\div$ 40	—	3	2
Нормальные условия работы:							
температура . . . . .	°С	$+10 \div +30$ до 75	$+10 \div +30$ 60 $\div$ 75	$+15 \div +25$ 60 $\div$ 75	—	$+10 \div +30$ 40 $\div$ 60	$+10 \div +30$ 40 $\div$ 60
относительная влажность . . . . .	%						
Габариты реле:							
длина . . . . .	мм	106	108	100	75	60	60
высота . . . . .	»	55	36	57	35	17	23
ширина . . . . .	»	40	26	28	21	18	13
вес . . . . .	г	310 $\div$ 320	180 $\div$ 200	300	110 $\div$ 120	30	35

Фазное реле типа 100 имеет на конце сердечника продольный вырез с надетыми полукольцами из красной меди.

Купроксное реле образуется из реле постоянного тока и купроксного выпрямителя, укреплённого на месте одной из контактных групп. Купроксный выпрямитель типа МЗВ-12/5 состоит из 8 (тип М-8) или

16 (тип М-16) шайб, соединённых мостиком (фиг. 118).

Число шайб выбирается так, чтобы эффективное значение напряжения переменного тока не превышало 7,5 в на каждую шайбу; величина выпрямленного тока, проходящего через каждую шайбу, должна быть не более 20 ма.

Фиг. 118. Включение купроксных шайб

Выпрямитель устойчиво работает при относительной влажности до 80% и температуре от +10 до +40° С.

Плоское реле типа РПН<sup>1</sup> (фиг. 117, б), см. [36, 63, 71], выпускается промышленностью с 1945 г. и является основным типом реле для современной аппаратуры связи.

Для якоря и сердечника применяется сталь нормального (маркируется знаком  $\odot$ ) или улучшенного (+) качества, а также с нормальной (знак \*) или уменьшенной (\*\*) коэрцитивной силой. Сталь улучшенного качества применяется для уменьшения ампервитков срабатывания реле, а с уменьшенной коэрцитивной силой — для замедленных реле и для реле с пластиной отлипания толщиной  $< 0,1$  мм.

Контактные группы приведены в табл. 115.

Контактные группы располагаются на реле:


а) при одной группе — на третьем месте (считая сверху);

б) при двух группах — на втором и четвёртом местах, причём на втором месте помещают группу с меньшим порядковым номером;

в) при трёх группах — на первом, третьем и пятом местах, причём если все группы имеют одинаковое или разное число пружин, то группу с наименьшим порядковым номером устанавливают на первом месте, а с наибольшим порядковым номером — на третьем месте; если из трёх групп две имеют одинаковое число пружин, то их располагают на первом и пятом местах, причём на первом месте помещают группу с меньшим порядковым номером.

Замедление достигается намоткой на сердечник (под обмоткой) двух, четырёх или шести слоёв голой медной проволоки диаметром 0,5 мм (маркируется соответственно К1, К2 и К3). Этим достигается различное замедление (см. фиг. 124 и 125).

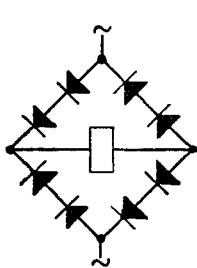Фазное плоское реле имеет на конце сердечника медное кольцо. Оно допускает установку одной контактной группы



с числом пружин до четырёх. Сопротивление обмоток  $22 \div 1\,500$  ом.

Маятниковое реле предназначено для работы в схемах вибраторов при частоте 25 гц.

Паспортные данные реле типа РПН см. [36], регулировку — [63, 71].

Реле типа РМ<sup>1</sup> (фиг. 117, в), см. [36], предназначено для устройств, работающих преимущественно в условиях тряски и вибрации.

Для замедления на сердечник реле надевается медная втулка: на передний конец длиной 12,8 и 25,5 мм (замедление при срабатывании) или на задний конец длиной 12,8, 25,5 и 38 мм (замедление на отпускание). Этим достигается замедление: при срабатывании до  $50 \div 100$  мсек, а при отпусканье до  $100 \div 400$  мсек.

Для увеличения индуктивности на сердечник надевается трубка из пермаллоя.

Для импульсных реле применяются якори с вырезом.

Фазные реле типа РМ имеют на переднем конце сердечника медные полукоильца.

Паспорта реле типа РМ — см. [36].

Малогабаритное реле типа 106 (фиг. 117, г), см. [36, 63], предназначено для работы в цепях постоянного тока как в стационарных условиях, так и при вибрации.

Замедление достигается намоткой на сердечник двух или четырёх слоёв голой медной проволоки диаметром 0,5 мм.

Малогабаритное реле Ципкина типа МРЦ (фиг. 117, д), см. [36, 28], имеет одну (тип МРЦ-1) и две (тип МРЦ-2) контактные группы. Они предназначены для работы в стационарной аппаратуре при постоянном токе.

Реле МРЦ-2 в настоящее время не выпускается и заменено реле типа 106.

Термореле. Термореле применяются в тех случаях, когда необходимо получить замедление срабатывания в несколько ( $5 \div 30$ ) секунд. Термореле изготавливаются в виде замыкающих или переключающих контактных групп.

Выпускаемые биметаллические термореле [36, 63] работают при окружающей температуре  $+15 \div +25^\circ$  С и влажности 50  $\div$  75%. Время срабатывания 6 и 12 сек. Рабочее напряжение 48 в. Сопротивление 600 и 800 ом, Обмотка из провода ПЭШОК 0,08 в 485 и 670 витков. Допустимый ток через контакты 0,2 а.

#### Подбор и расчёт реле

Тип реле выбирают в зависимости от условий, в которых оно должно работать. Основными исходными данными являются: цепь, в которой работает реле, напряжение батареи, нагрузка реле (число и тип контактных групп), а иногда требования к времени срабатывания и отпускания и к сопротивлению реле при переменном токе.

Сопротивление  $R$  обмотки реле выбирают, если нет специальных требований к условиям его срабатывания, из условия потребления

<sup>1</sup> Старое наименование — тип 70.

<sup>1</sup> Старое наименование — тип 3 000.

Контактные группы

Таблица 115


№ группы	Обозначение группы	Номинальное рабочее напряжение	Группа в положении покоя	Группа в рабочем положении	Действие	Номинальный зазор щетки	Действие щетки	Номинальный зазор щетки	Эквивалентная нагрузка					
									сработ.	неисп.	удерж.	отпуск		
01	II	33 35 17 24	для Шарик	1	НП присоедин щетки	0,5±0,1	23±3		1,1	40	12	64	54	
02	II	19 23 15 16	для Плата	2	Заторможен и вращающий платок (М)	15±2	23±3	35±15	>0,4	1,1	32	9,5	41	34
03	III	39 42 20 24 15 16	для Шарик	3	Потом замыкается Сначала размыкается	0,5±0,1	23±3	35±15	>0,3	1,1	34	9	65	60
04	II	39 42 34 37 17 21	для Шарик	2	Потом замыкается (Пр.3 поднять)	0,4±0,1	23±3	15±2	1,3	45	10	90	78	
05	III	25 29 18 22 15 16	для Шарик	3	ПР.3 поднять	15±2	23±3	35±15	>0,3	1,3	35	10	68	50
46	III	41 44 61 62 49 50 17 21	для Шарик	4	6±1	0,5±0,1	20±2	20±2	1,1	50	7,5	96	80	
26	III	41 44 45 47 49 50 17 21	для Шарик	3	6±1	0,4±0,1	20±2	20±2	1,5	33	4	70	64	
07	III	28 32 40 43 33 36 17 21	для Шарик	4	6±1	0,5±0,1	20±2	35±15	>0,3	1,1	54	8	85	70
27	III	46 48 53 54 51 52 17 21	для Шарик	3	0,1	0,4±0,1	20±2	35±15	>0,3	1,5	34	2,5	72	61
13	III	41 44 87 88 34 37 17 21	для Шарик	4	6±1	0,5±0,1	20±2	20±2	>0,3	1,5	43	14	112	90
28	III	41 44 63 64 53 56 15 16	для Шарик	3	0,2±0,1	0,4±0,1	20±2	35±15	>0,4	1,3	43	11	91	72
10	III	28 32 40 43 63 66 15 16	для Шарик	4	0,2±0,1	20±2	20±2	35±15	>0,3	1,1	58	20	73	61
29	III	41 44 35 38 20 24 15 16	для Шарик	4	0,1	0,4±0,1	20±2	15±2 (под 4 поднять)	1,5	38	10	91	72	
11	III	41 44 27 31 18 22 15 16	для Шарик	3	0,2±0,1 (Пр.3 поднять)	0,5±0,1	20±2	35±15	>0,3	1,5	36	8	92	70
12	III	28 32 59 60 18 22 15 16	для Шарик	4	0,1	0,5±0,1	20±2	20±2	>0,3	1,3	62	22	115	90
102	III	46 48 149 150 147 148 145 146 17 21	для Шарик	5	0,2±0,1	0,5±0,1	20±2	35±15	>0,4	1,3	57	13	91	91
100	III	46 48 149 150 147 148 145 146 15 16	для Шарик	5	0,2±0,1	0,5±0,1	20±2	35±15	>0,4	1,3	62	22	91	76

около 40–50% максимальной допустимой мощности для реле данного типа. Для реле, включаемого в цепь последовательно с сопротивлением  $r$ , наилучшие условия срабатывания получаются при  $R = (0,85 \div 1)r$ .

Для определения числа витков реле находят предельные значения электромагнитной

$AW_o$  — ампер-витки отпускания (возврата) — наибольшие значения, при которых реле полностью отпускает якорь.

Ампер-витки удержания и отпускания зависят от нагрузки, толщины пластины (штифта) отлипания и ампер-витков предварительного намагничивания.

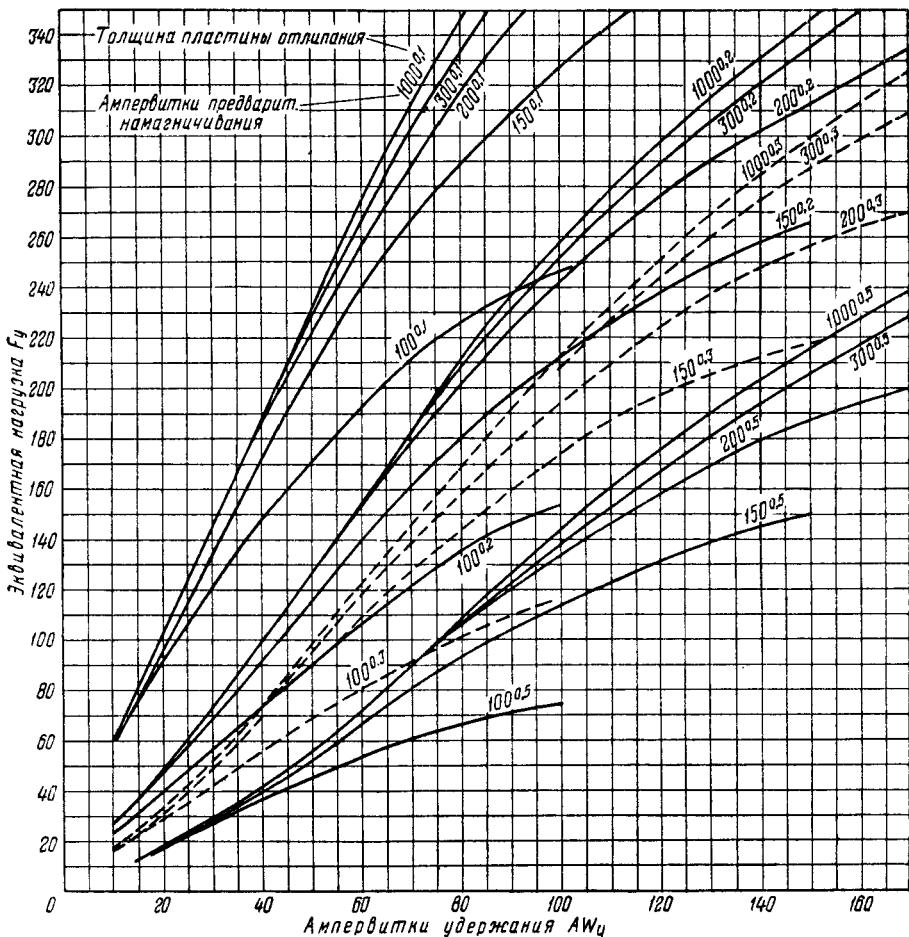

Фиг. 119. Кривые для расчёта ампер-витков удержания

силы (числа ампер-витков) при различных режимах его работы:

$AW_c$  — ампер-витки срабатывания (чувствительности или притяжения) — наименьшие значения, при которых реле полностью притягивает якорь;

$AW_h$  — ампер-витки несрабатывания — наибольшие значения, при которых якорь реле остаётся без движения.


Ампер-витки срабатывания и несрабатывания для реле данного типа зависят от нагрузки и величины междустального пространства (ход якоря плюс толщина пластины или штифта отлипания);

$AW_y$  — ампер-витки удержания — наименьшие значения, при которых якорь реле остаётся притянутым после срабатывания;


Соответствующие ампер-витки находят по специальным таблицам или кривым, построенным на основании опытных данных для каждого типа реле. Для реле типа 100 — см. [10, 28]. Для реле типа РН служат кривые, приведённые на фиг. 119 ( $AW_y$ ), фиг. 120 ( $AW_c$ ) и  $AW_h$  и фиг. 121 ( $AW_o$ ), где приведена зависимость ампер-витков от суммы соответствующих эквивалентных нагрузок  $F_c$ ,  $F_h$ ,  $F_y$  или  $F_o$ , создаваемых различными контактными группами и приведённых в табл. 115.

Для реле с сердечником из стали улучшенного качества ампер-витки срабатывания снижаются на 10% при  $AW_c < 140$  и на 5% при  $AW_c > 140$ .

$AW_h$ ,  $AW_y$  и  $AW_o$  определяют только в тех случаях, когда задана работа реле в этих режимах.

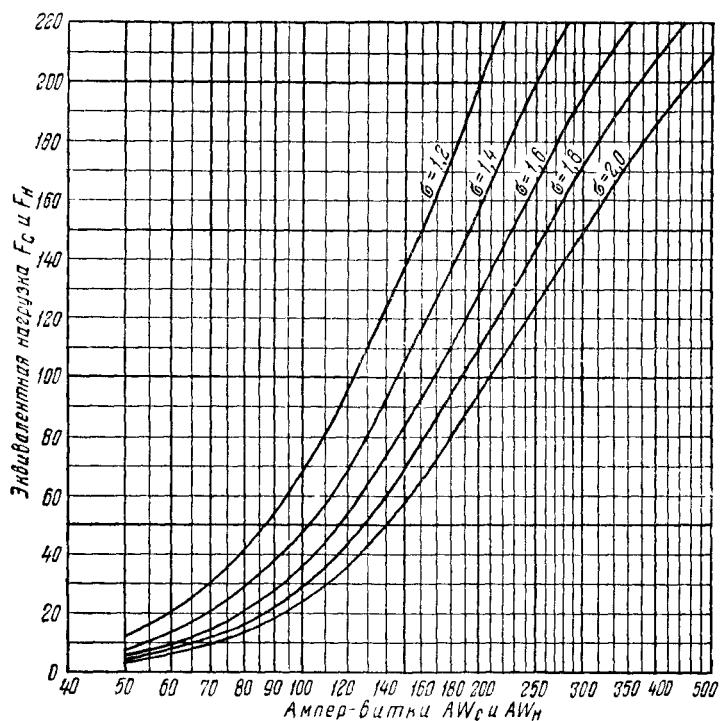

Фиг. 120. Кривые для расчёта ампер-витков срабатывания и несрабатывания

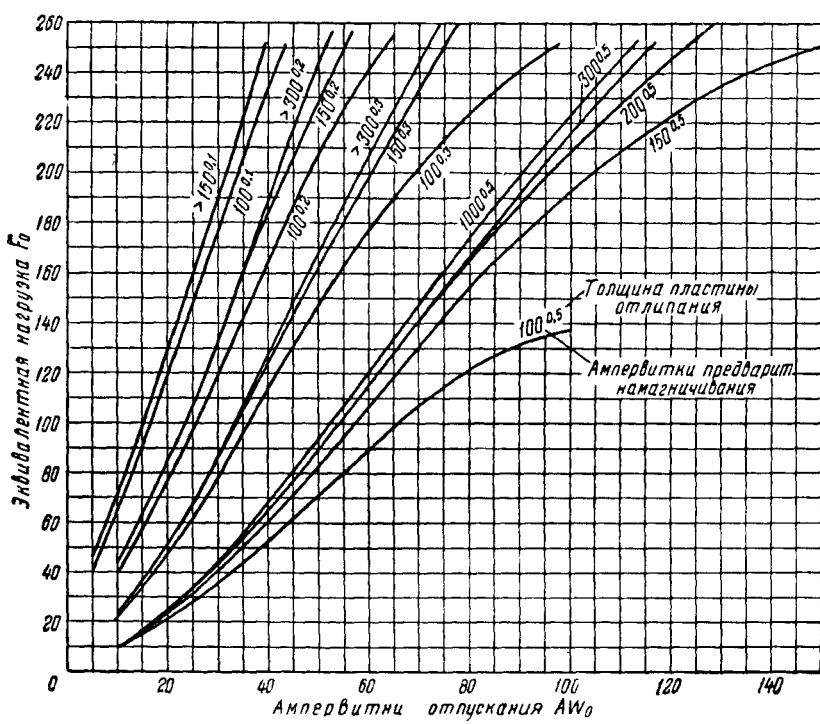

Фиг. 121. Кривые для расчета ампер-витков отпускания

Число витков  $W$  выбирают таким, чтобы

$$W > \frac{AW_c}{I_{pc}} ; \quad W < \frac{AW_n}{I_{pn}} ;$$

$$W > \frac{AW_y}{I_{py}} \text{ и } W < \frac{AW_o}{I_{po}} ,$$

где  $I_{pc}$ ,  $I_{pn}$ ,  $I_{py}$  и  $I_{po}$  — рабочие (схемные) токи срабатывания, несрабатывания, удержания и отпускания, определённые для наихудших условий (с учётом изменений напряжения батареи и отклонений в величинах сопротивлений до  $\pm 10\%$ ), т. е.:

для  $I_{pc}$  и  $I_{py}$

$$I_p = \frac{U_m}{1,1(R + r)} ;$$

для


$$I_{pn} \text{ и } I_{po}$$

$$I_p = \frac{U_b}{0,9(R + r)} ,$$

где  $U_m$  и  $U_b$  — соответственно наименьшее и наибольшее напряжения батареи;

$R$  — сопротивление реле;  
 $r$  — сопротивление внешней цепи.

По выбранным  $R$  и  $W$  подбирают диаметр провода с таким расчётом, чтобы заполнить по возможности весь объём катушки. В табл. 116 приведены данные обмоточного провода с эмалевой изоляцией (марки ПЭЛ-1), а также данные сопротивления и числа витков, которые получаются при заполнении этим проводом полного объёма катушки реле типа РПН.

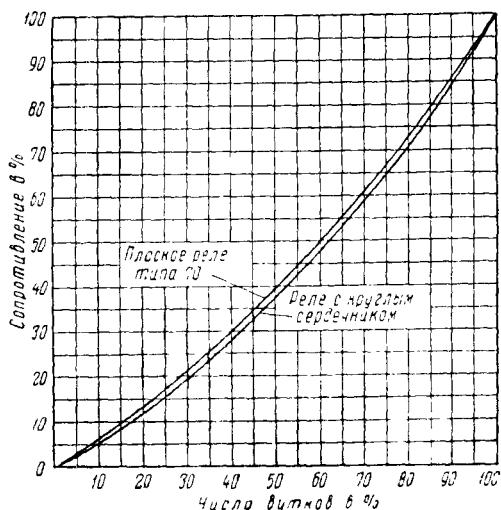

Фиг. 122. Соотношение между числом витков и сопротивлением при частичном заполнении катушки

При расчёте многообмоточных реле и обмоток, занимающих не весь объём катушки, пользуются кривыми фиг. 122, дающими зависимость между числом витков и сопротивлением при частичном заполнении катушки

Таблица 116  
Данные для расчёта обмоток реле при использовании провода марки ПЭЛ-1

Диаметр го- в. м.	Число витков на $mm^2$ $W'$	Для плоского реле типа РПН при 100% заполнения		
		сопротив- ление в ом	число вит- ков $W$	число вит- ков в двух рядах
0,06	160	18 500	59 400	—
0,07	132	10 500	46 100	—
0,08	99	6 300	36 000	—
0,09	82	3 890	28 000	—
0,10	69	2 560	22 800	—
0,11	59	1 810	19 400	—
0,12	51	1 310	16 800	—
0,13	44	974	14 600	—
0,14	39	740	12 900	—
0,15	34	568	11 400	—
0,16	30	444	10 100	—
0,17	27	352	9 050	—
0,18	23	280	8 100	470
0,19	21	227	6 300	447
0,20	19	182	6 500	417
0,21	17	151	5 900	399
0,23	15	105	4 950	368
0,25	13	75,5	4 200	341
0,27	10,6	54,6	3 540	308
0,29	9,2	40,6	3 050	289
0,31	8,2	31,5	2 700	268
0,33	7,3	24,9	2 400	254
0,35	6,6	19,9	2 170	241
0,38	5,6	14,5	1 870	223
0,41	4,9	10,9	1 630	208
0,44	4,2	8,13	1 400	193
0,47	3,75	6,32	1 240	182
0,49	3,41	5,31	1 130	175
0,51	3,15	4,55	1 050	163
0,53	2,95	3,92	980	162
0,55	2,75	3,40	917	156
0,57	2,60	2,97	858	151
0,59	2,44	2,58	805	146
0,62	2,22	2,14	732	140
0,64	2,10	1,89	693	136
0,67	1,91	1,57	630	130
0,72	1,64	1,17	541	120
0,77	1,45	0,91	478	113
0,80	1,35	0,78	445	109
0,86	1,18	0,59	390	102
0,90	1,07	0,49	353	97
0,96	0,94	0,38	310	92
1,00	0,87	0,32	288	87

(в % к значениям при заполнении всего объёма).

При выборе обмотки необходимо учитывать, что: а) вследствие отклонений диаметра провода от номинала объём катушки может увеличиться на 3÷4% для проводов диаметром  $\geq 0,19$  мм; 5÷7% — для проводов диаметром  $0,09 \div 0,18$  мм и на 10% при диаметре  $\leq 0,08$  мм; б) часть объёма катушки занимает прокладки между обмотками (у реле типа РПН прокладка занимает 2,5% объёма) и в) у замедленных реле часть объёма занимают медные трубки или короткозамкнутые обмотки (для реле типа РПН: К1 — 15%, К2 — 30% и К3 — 45% объёма).

Если при данном числе витков не может быть выдержано требуемое сопротивление, то часть обмотки делается из константанового провода марки ПЭШОК (табл. 117).

После расчёта обмоток проверяют потребляемую мощность и запасы надёжности. Для уверенной работы реле должны быть соблюдены условия:

при срабатывании

$$K_c = \frac{AW_{pc}}{AW_c} \geq 1 \text{ (обычно принимают 1,2);}$$

Таблица 117

Данные для расчёта обмоток реле при использовании константанового провода марки ПЭШОК

Диаметр го- лого провода в мм	Сопротив- ление 1 м в ом	Число витков на $\text{мм}^2$ $W'$	Для полной обмотки реле типа РПН	
			сопротив- ление в ом	число витков
0,07	127	50	83 500	13 300
0,08	97	42	54 100	11 300
0,09	77	37	36 300	9 570
0,10	62	33	25 300	8 250
0,12	43	27	14 300	6 700
0,13	37	25	11 000	6 100
0,15	28	21	7 200	5 270
0,18	19	16	3 850	4 060
0,20	16	14	2 530	3 300
0,25	10	9,6	1 110	2 270
0,30	6,9	7,4	605	1 780
0,35	5,1	5,6	342	1 370
0,40	3,9	4,55	212	1 110
0,45	3,1	3,75	139	915
0,50	2,5	3,18	93	755

при несрабатывании

$$K_n = \frac{AW_n}{AW_{pn}} \geq 1;$$

при удержании


$$K_y = \frac{AW_{py}}{AW_y} \geq 1;$$

при отпускании

$$K_o = \frac{AW_o}{AW_{po}} \geq 1 \quad (\text{для замедленных реле при-} \\ \text{нимают } K_o > 2,5),$$

где  $K_n$ ,  $K_h$ ,  $K_y$  и  $K_o$  — соответствующие коэффициенты надёжности;  $AW_{pc}$ ,  $AW_{ph}$ ,  $AW_{py}$  и  $AW_{po}$  — рабочие ампер-витки для полученного значения числа витков и соответствующих рабочих токов  $I_{pc}$ ,  $I_{ph}$ ,  $I_{py}$  и  $I_{po}$ .

Время срабатывания реле зависит от времени нарастания тока до величины тока срабатывания и времени движения

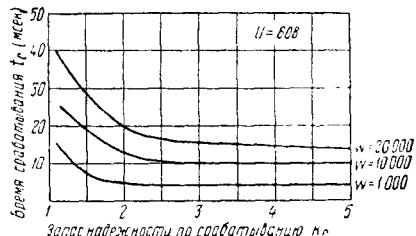


Фиг. 123. Время срабатывания реле типа РПН

якоря, причём наибольшее влияние оказывает первое. Время срабатывания зависит от постоянной времени цепи и запаса по току срабатывания. Время срабатывания плоского реле типа РПН от запаса надёжности по току срабатывания при различном числе витков и напряжении батарен 60 в дано на фиг. 123.

Наличие короткозамкнутых обмоток увеличивает время срабатывания (фиг. 124).

Время отпускания зависит от нагрузки, толщины пластины отлипания, тока предва-

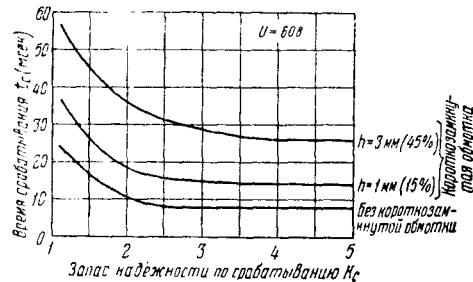


Фиг. 124. Время срабатывания реле типа РПН


рительного намагничивания и наличия короткозамкнутой обмотки.

Время отпускания плоского реле типа РПН с пластиной отлипания 0,1 мм определяют по кривым фиг. 125 в зависимости от коэффициента надёжности  $K_y$ .

При увеличении толщины пластины отлипания должен вводиться поправочный коэффициент:

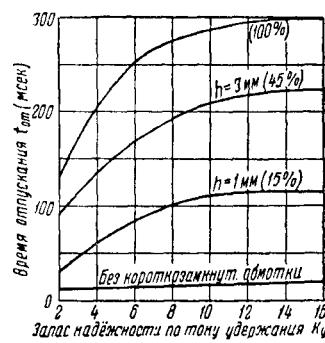

Фиг. 125. Время отпускания реле типа РПН

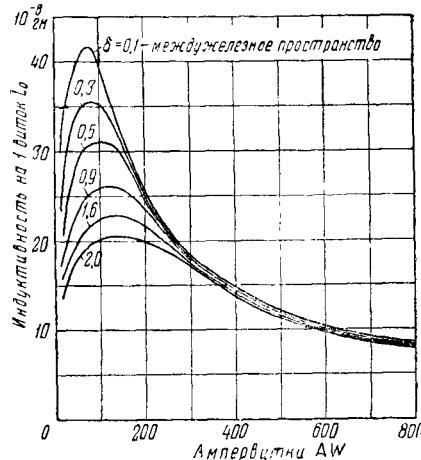

Фиг. 126. Индуктивность реле для постоянного тока

циент: при пластине 0,15 мм — 0,8; при 0,2 мм — 0,7; при 0,3 мм — 0,6; при 0,4 мм — 0,5; при 0,5 мм — 0,4.

Определение времени срабатывания и отпускания реле типа 100 — см. [10].

Значительное влияние на время срабатывания и отпускания оказывает наличие в цепи реле сопротивлений, ёмкостей и индуктивностей — см. [10].

Индуктивность реле постоянному току равна

$$L = l_0 W^2,$$


где  $l_0$  — коэффициент, учитывающий конструкцию реле, междужелезное пространство и подмагничивание. Значение этого коэффициента для реле типа 100 — см. [10, 28], для реле типа РПН — фиг. 126.

Полное сопротивление реле при переменном токе

$$Z = \sqrt{r_0^2 + x_0^2} W^2,$$

где  $r_0$  и  $x_0$  — активное и индуктивное сопротивления одного витка, зависящие от конструкции реле, междужелезного пространства, частоты тока и степени подмагничивания постоянным током.

Значения  $r_0$  и  $x_0$  для реле типа РПН даны на фиг. 127; расчёт полного сопротивления реле типа 100 — см. [10].

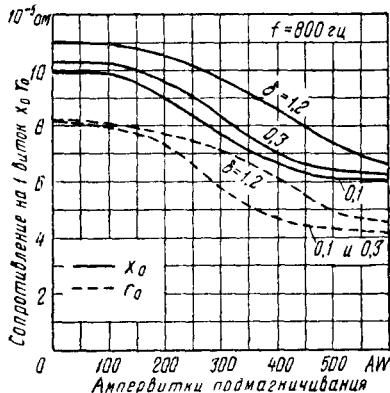

Фиг. 127. Полное сопротивление реле

$$Y = \frac{C_p N_p k_p t_p + C_o N_o k_o t_o + C_c N_c k_c t_c + C_k N_k k_k t_k}{60 \cdot 100} \text{ часо-занятий.} \quad (2)$$

### ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРОВАНИИ ТЕЛЕФОННЫХ СТАНЦИЙ

**Общие сведения.** К основным вопросам проектирования телефонных станций относятся: определение монтируемой и конечной ёмкостей станции, выбор типа станции и составление её скелетной схемы, определение величины телефонного сообщения, расчёт объёма оборудования станции, выбор и расчёт системы электропитания станции, планировка

помещений телефонной станции и размещение оборудования в них, составление кабельного плана станции, составление схемы токораспределительной сети и расчёт сечения питающих проводов.

Монтируемую ёмкость станции и обычно задают и уточняют в процессе проектирования. Конечную ёмкость определяют в ходе изысканий на основании данных о развитии железнодорожного узла на ближайшие 10 лет.

Систему станции — автоматическую или ручную телефонную станцию (АТС или РТС) обычно задают. Тип станции выбирают с учётом её конечной ёмкости и значения данного железнодорожного узла.

При составлении скелетной схемы станции учитывают как внутренние связи между абонентами, так и связи с междугородной и городской телефонными станциями, с коммутаторными установками того же железнодорожного узла и с удалёнными абонентами.

Величина телефонной нагрузки (трафика) телефонной станции является основой расчётов при проектировании телефонных станций. Для данной станции или группы приборов величина телефонной нагрузки в час наибольшей нагрузки (ЧНН) определяется по формуле

$$Y = \frac{CNkt}{100} \text{ минуто-занятий} = \frac{CNkt}{60 \cdot 100} \text{ часо-занятий,} \quad (1)$$

где  $C$  — среднее число занятых (вызовов, переговоров) на одного абонента в сутки;

$N$  — число абонентов данной станции и в группе, для которой определяется число соединительных приборов;

$k$  — величина коэффициента концентрации в процентах;

$t$  — продолжительность одного занятия в мин.

Абонентов железнодорожных станций можно подразделить на следующие категории, характеризующиеся не только различным числом абонентов каждой категории, но и различными значениями величин  $C$ ,  $k$  и  $t$ : руководство ( $N_p$ ,  $C_p$ ,  $k_p$ ,  $t_p$ ), оперативные работники ( $N_o$ ,  $C_o$ ,  $k_o$ ,  $t_o$ ), прочие служебные абоненты ( $N_c$ ,  $C_c$ ,  $k_c$ ,  $t_c$ ) и квартирные абоненты ( $N_k$ ,  $C_k$ ,  $k_k$ ,  $t_k$ ). Общая величина телефонной нагрузки в ЧНН, создаваемой указанными категориями абонентов, может быть вычислена по формуле:

Среднее число занятий на одного абонента в ЧНН

$$C_{cp} = C_p k_p \frac{N_p}{N} + C_o k_o \frac{N_o}{N} + C_c k_c \frac{N_c}{N} + C_k k_k \frac{N_k}{N}, \quad (3)$$

где  $N = N_p + N_o + N_c + N_k$  — общее число абонентов станции или в группе.

Средняя длительность одного занятия в ЧНН и среднее время ответа одного вызова  $t_o$  и среднем времени ответа станции  $t_{cp}$  приведены в табл. 118.

$$t_{cp} = \frac{C_p N_p k_p t_p + C_o N_o k_o t_o + C_c N_c k_c t_c + C_k N_k k_k t_k}{C_p N_p k_p + C_o N_o k_o + C_c N_c k_c + C_k N_k k_k}. \quad (4)$$

Исходные величины  $C$ ,  $t$  и  $k$ , входящие в формулы (2) — (4), определяются по данным наблюдения или существующей статистики телефонных нагрузок проектируемого объекта или существующего объекта, аналогичного проектируемому.

Величины  $\bar{Y}$ ,  $C_{cp}$  и  $t_{cp}$  рассчитываются с учётом всех видов соединений, т. е. внутренних переговоров, переговоров по соединительным линиям, заказов на междугороднюю телефонную станцию и т. п.

Остальные вопросы, связанные с проектированием телефонной станции, решаются в зависимости от системы станции — АТС или РТС, как показано ниже.

### Элементы проектирования ручных телефонных станций

Скелетная схема телефонной станции составляется после выбора типа телефонной станции (МБ, ЦБ  $\times 2$ , ЦБ  $\times 3 \times 2$ ) и решения вопроса о способах связи с городской телефонной станцией, коммутаторными установками железнодорожного узла, междугородной телефонной станцией и т. п.

**Расчёт оборудования ручной телефонной станции.** Пользуясь формулами (1) — (4), на основании выбранных исходных данных производят предварительные расчёты и затем приступают к расчёту оборудования станции.

**Расчёт числа рабочих мест.** Число рабочих мест на станции

$$m = \frac{NC_{cp}}{S_h}, \quad (5)$$

где  $N$  — ёмкость станции;

$C_{cp}$  — среднее число вызовов на одного абонента в ЧНН;

$S_h$  — количество вызовов, обслуживаемых в ЧНН одной телефонисткой.

Средние данные о числе вызовов, обслуживаемых одной телефонисткой в ЧНН,  $S_h$ , а также данные о среднем времени обработки

Таблица 118  
Данные об обработке вызовов

Системы станций	$S_h$	$t_o$ сек.	$t_{cp}$ сек.	Не ниже 90% ответов должны иметь продолжительность (в сек.) до
ЦБ ёмкостью по- ля 100 номеров	500	4	4,5	7
ЦБ ёмкостью местного поля 150 номеров . . . . .	580	4	5,5	8
МБ . . . . .	400	6	6	8,5

**Расчёт числа соединительных линий.** Нагрузка соединительных линий зависит от числа вызовов по ним в ЧНН и от продолжительности занятия на один разговор. Она учитывается в разговоро-минутах занятия. Число разговоро-минут занятия определяется для каждого пучка соединительных линий в требующихся направлениях по формуле

$$Ct = NC_{cp} [t_c (1 - p) + t_{nc} p], \quad (6)$$

где  $Ct$  — число минуто-занятий;

$N$  — ёмкость станции;

$C_{cp}$  — число вызовов в ЧНН;

$t_c$  — время занятия соединительных линий на один состоявшийся разговор в мин.;

$t_{nc}$  — время занятия соединительных линий на один несостоявшийся разговор;

$p$  — процент несостоявшихся разговоров или отказов в ЧНН вследствие занятости вызываемого абонента.

Величина  $p$  определяется по формуле

$$p = \frac{C_{cp} (t_1 + t_2)}{60 + C_{cp} (t_1 + t_2 - t_3)} \% , \quad (7)$$

где  $t_1$  — время занятия линии вызывающего абонента при состоявшемся разговоре в мин.;

$t_2$  — время занятия линии вызываемого абонента при состоявшемся разговоре в мин.;

$t_3$  — время занятия линии вызывающего абонента при несостоявшемся разговоре в мин.

Величины  $t_1$ ,  $t_2$  и  $t_3$  определяются как средние значения из данных, относящихся к каждой категории разговоров (внутреннее сообщение, исходящие и входящие разговоры по соединительным линиям, междугородний переговор).

Для ориентировочных расчётов могут быть использованы значения продолжительности соединений, указанные в табл. 119.

Расчёт величин  $t_1$ ,  $t_2$  и  $t_3$  ведут с учётом удельного веса каждого вида переговоров. Если, например, внутренние переговоры составляют  $q_{an}$  % общего числа переговоров, исходящие разговоры к коммутаторным установкам по соединительным линиям —  $q_{cl}$  %, исходящие разговоры на АТС —  $q_{ATC}$  % и заказы на междугородние переговоры —  $q_m$  %, то величина  $t_1$  на основании данных табл. 119 составит

$$t_1 = \frac{2,38 q_{an} + 3,06 q_{cl} + 3,25 q_{ATC} + 1,42 q_m}{100}. \quad (8)$$

Аналогично определяются и величины  $t_2$  и  $t_3$ .

Определив по формуле (6) величину  $Ct$  и задавшись величиной потерь  $p$  (обычно берут 10%), определяют искомое число соединительных линий по табл. 120.

Продолжительность соединений для различных видов переговоров

Таблица 119

Вид переговора	Продолжительность занятия линии в ЧН в минутах		
	вызывающего абонента при состоявшемся разговоре	вызываемого абонента при состоявшемся разговоре	вызывающего абонента при несостоявшемся разговоре
Внутреннее сообщение . . . . .	2,38	2,22	0,20
Сообщение по соединительным линиям	3,06	2,72	0,46
Исходящее сообщение на АТС . . . .	(исходящие) 3,25	(входящие) —	0,75
Заказ на междугородный коммутатор .	1,42	—	—
Междугородный разговор (при длительности чистого разговора 5 минут) . . . .	5,83	5,73	—

Таблица 120

Определение числа соединительных линий ( $P=10\%$ )

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	—	—	—	—	20	90	120	154	192	230
1	270	310	352	396	442	438	534	580	628	676
2	724	772	822	872	922	972	1 024	1 078	1 132	1 186
3	1 240	1 292	1 344	1 396	1 443	1 500	1 552	1 604	1 656	1 703
4	1 760	1 812	1 864	1 916	1 963	2 020	2 074	2 128	2 182	2 236
5	2 290	2 344	2 393	2 452	2 506	2 560	2 614	2 663	2 722	2 766
6	2 830	2 886	2 942	2 998	3 054	3 110	3 166	3 222	3 278	3 334
7	3 390	3 446	3 502	3 553	3 614	3 670	3 726	3 782	3 833	3 894
8	3 950	4 016	4 062	4 118	4 174	4 230	4 286	4 342	4 393	4 454
9	4 510	4 566	4 622	4 678	4 734	4 790	4 846	4 902	4 953	5 014
10	5 070	5 126	5 182	5 238	5 294	5 350	5 406	5 462	5 518	5 574

В этой таблице в столбцах помещены числа разговоро-минут занятия, в левом вертикальном ряду десятки, а в верхнем горизонтальном — единицы искомого числа соединительных линий.

Указанный расчёт производится для каждого пучка соединительных линий.

**Электропитание телефонных станций системы МБ.** Для электропитания приборов телефонных коммутаторов системы МБ (без многократного поля) применяют батареи с напряжением 3—4 в, составленные из 2—3 элементов типа 6СМВД или из 4—6 медно-окисных элементов на каждое рабочее место.

В качестве источников вызывного тока применяют токовращатели, машинные индукторы или вызывные трансформаторы, питающиеся от сети переменного тока. Токовращатели для станций системы МБ выбирают на напряжение 6 в и для питания их устанавливают батарею из 4—5 элементов типа 6СМВД или из соответствующего количества медно-окисных элементов.

**Электропитание телефонных станций системы ЦБ.** Для электропитания телефонных станций системы ЦБ может быть применён один из следующих способов:

непосредственное питание от аккумуляторных батарей по способу «заряд — разряд»; смешанное питание от аккумуляторных батарей и преобразователей, работающих параллельно с аккумуляторными батареями в течение части суток;

питание от выпрямителей, работающих параллельно с аккумуляторными батареями в буферном режиме.

Питание по способу «заряд — разряд» и смешанное питание применяют в тех случаях, когда не обеспечивается круглосуточное электроснабжение от сети переменного тока.

В пунктах, обеспеченных бесперебойным круглосуточным электроснабжением от сети переменного тока, целесообразнее применять выпрямители, работающие параллельно с аккумуляторными батареями в буферном режиме.

При наличии в узле связи аппаратуры дальней связи источники постоянного тока напряжением 24 в используются как для питания телефонной станции, так и для питания аппаратуры дальней связи.

Более подробно о системах электропитания узлов связи и схемах питающих установок см. в главе «Электропитание устройств связи» данного тома.

Расчёт ёмкости аккумуляторных батарей может быть произведен по формулам, приведённым в табл. 121.

Электропитающая установка телефонной станции системы ЦБ с номинальным напряжением в 24 в в отношении постоянства напряжения и его пульсации должна удовлетворять требованиям ГОСТ 5237-50.

В качестве источников вызывного тока на телефонных станциях применяют токовращатели, трансформаторы, машинные индукторы и мотор-генераторы.

Основные данные токовращателей и вызывных трансформаторов приведены в табл. 90 и 91. Машинные индукторы, состоящие из пятимагнитного индуктора и мотора в  $\frac{1}{8}$  ло-

Таблица 121

## Формулы для расчёта источников питания телефонной станции системы ЦБ

Определяемая величина	Расчётная формула при системе питания	
	по способу «заряд—разряд» и смешанного питания	по буферному способу
Ёмкость батареи в а·ч	$Q = Q_{cm} + q_B + q_{ao}$ , где $Q_{cm} = 1,05 \frac{qN}{100}$ , $q_B = I_B t_B$ ; при применении машинных индукторов и вызывных агрегатов $q_B = \frac{I_m N'}{1200}$ ; при применении токовращателей $q_{ao} = \frac{n w t_{av}}{24}$	$Q = (I_{chnn} + I_B + I_{ao}) t_p$

**Обозначения в формулах:**

- $N$  — число абонентов при конечной ёмкости станции;
- $q$  — ёмкость, требующаяся для питания 100 абонентов, в а·ч;
- $q_B$  — ёмкость, требующаяся для питания резервных источников вызывного тока, в а·ч;
- $I_B$  — величина тока питания мотора вызывного агрегата в а;
- $t_B$  — время действия в часах вызывного агрегата за сутки;
- $I_m$  — ток питания токовращателя в а;
- $N'$  — общее число вызовов в сутки;
- $n$  — число ламп аварийного освещения;
- $w$  — число ватт на лампу;
- $t_{av}$  — время действия освещения (для станций, обеспеченных электроснабжением, — 2 часа, для станций, необеспеченных б.специальным электроснабжением, — 6 час.); учитывается в том случае, когда аварийное освещение предусматривается от батареи РТС;
- $I_{chnn}$  — величина тока, потребляемого станцией, в ЧНН, в а;
- $I_{ao}$  — величина тока, потребляемого аварийным освещением;
- $t_p$  — время разряда батареи в часах (1—2 часа).

шадионой силы, устанавливают на станциях ёмкостью до 500 номеров.

Токовращатели устанавливаются в качестве резервных источников вызывного тока (из расчёта 1 токовращатель на 3—4 коммутатора). Мотор-генераторы типа П-0,25 (80 в и 0,5 а при частоте 16 гц) или типа П-1 (80 в и 3 а при частоте 16 гц) применяются на телефонных станциях больших ёмкостей.

**Планировка помещений ручной телефонной станции и размещение в них оборудования.** Для ручной телефонной станции выделяют следующие основные помещения: коммутаторный зал, кроссовую, помещение для вводной шахты, генераторную, аккумуляторную с кислотной, комнату отдыха телефонисток. При наличии на данной станции дру-

гих устройств связи источники электропитания устанавливают в генераторной и аккумуляторной данного узла связи.

Здание, в котором размещаются устройства телефонной станции, должно быть каменным или бетонным. Для очень малых станций допускают деревянные здания. Отопление желательно иметь центральное водяное. При печном отоплении топки должны быть вынесены из технических помещений станции.

При размещении оборудования в технических помещениях телефонной станции необходимо обеспечивать наибольшие удобства при эксплоатации; возможность расширения станции (исходя из десятилетнего развития) без перерыва её действия; экономию кабелей и проводов внутренней проводки; удобное и рациональное устройство желобов.

В коммутаторном зале устанавливается следующее оборудование: коммутаторы с правым и левым аннексами; вводные шкафы; ставивы шнуровых реле; стол старшей телефонистки, токораспределительные доски.

При установке оборудования в коммутаторном зале соблюдают следующие условия:

1) коммутаторы устанавливают так, чтобы была обеспечена хорошая видимость полей коммутатора; естественный свет должен быть с левой стороны;

2) вводные шкафы устанавливают в начале и в конце коммутаторного ряда, если в соседнем помещении устанавливают междугородные коммутаторы, к которым подаются кабели многократного поля;

3) ставивы шнуровых реле устанавливают сзади ряда коммутаторов и перпендикулярно к нему. Каждый ставив реле должен быть установлен против стыка двух смежных коммутаторов (1 и 2, 3 и 4 и т. д.);

4) стол старшей телефонистки устанавливают так, чтобы она могла наблюдать за работой рядовых телефонисток, сидя за столом;

5) токораспределительные доски крепят к одной из стен над жалобом, по которому подходит питающие провода к коммутаторному ряду и ставивам ШР.

Высота помещения коммутаторного зала должна быть не менее 3 м. Кубатура зала должна составлять 17—18 м<sup>3</sup> на одного работника.

Помещение кросса должно быть расположено рядом с коммутаторным залом, что необходимо для удобства монтажа и экономии кабелей. В кросской устанавливаются: главный щит переключений (кросс), ставивы лиценных реле и реле соединительных линий, ставивы реле междугородных коммутаторов, если последние установлены в смежном помещении, токораспределительная доска, испытательный прибор и сигнальные номерники.

Главный щит переключений и ставивы реле устанавливают так, чтобы была обеспечена наибольшая их освещённость. Испытательный прибор устанавливают поблизости от щита переключений. Прибор может быть установлен и на каркасе кросса с освещаемой стороны.

Токораспределительную доску устанавливают с учётом экономии проводов и эксплуатационных удобств.

Высота помещения кросса должна быть не меньше 2,7 м.


При размещении оборудования в коммутаторном зале и в кроссовой должны соблюдатьсь размеры проходов, приведённые в табл. 122.

Водная шахта предназначается для распайки линейных кабелей большой ёмкости на стопарные кабели, подаваемые к громоотводным полосам главного щита переключений. Размеры шахты определяют количеством распаек. Высота помещения шахты должна быть

по размещению в них оборудования см. в главе «Электропитание устройств связи» данного тома.

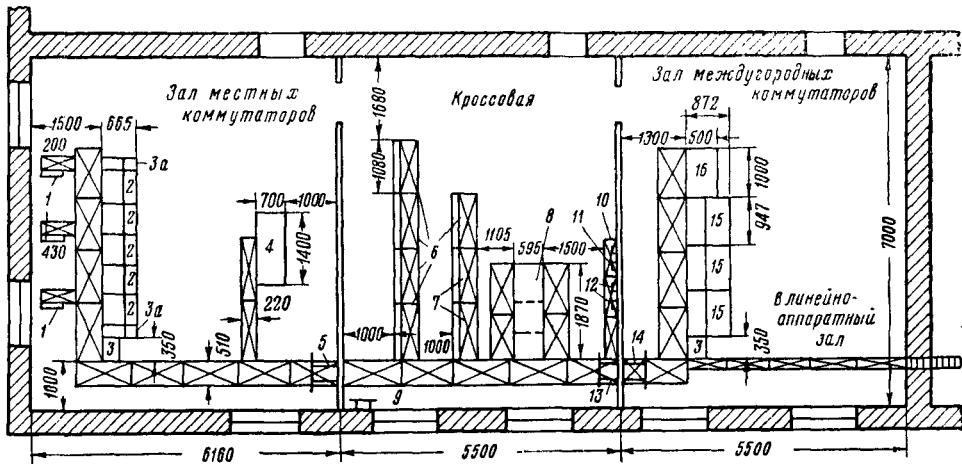Примерное расположение оборудования телефонной станции системы ЦБ $\times 3 \times 2$  ёмкостью 500 номеров приведено на фиг. 128.

Кабельный план телефонной станции объединяет на общем чертеже схему соединений станционного обору-




Фиг. 128. Расположение оборудования телефонной станции ЦБ $\times 3 \times 2$ : 1—стол шнуровых реле; 2—местный коммутатор системы ЦБ $\times 3 \times 2$ ; 3—вводный шкаф; 3а—аннексы; 4—контрольный стол на 20 рабочих мест; 5—токораспределительный щит коммутаторий; 6—стол линейных реле; 7—стол реле междугородных линий; 8—щит переключений из трёх ячеек; 9—испытательный прибор ЦБ; 10—сигнальный номерник на 20 сигналов; 11—сигнальный номерник на 20 сигналов (ЛР); 12—сигнальный номерник на 5 сигналов для кросса; 13—токораспределительный кроссовый щит; 14—токораспределительный щит междугородного коммутатора; 15—междугородний коммутатор ЦБ $\times 3 \times 2$ ; 16—стол заказов

не менее 2 м. Шахта размещается между станционным колодцем и помещением кросса в непосредственной близости к последнему. На станциях малой ёмкости при подземном вводе кабелей в качестве шахты используют телефонный колодец.

Требования, предъявляемые к помещениям генераторной и аккумуляторной, и указания

для размещения в них оборудования. Ёмкость кабелей, соединяющих отдельные элементы станционного оборудования, определяется в соответствии с принципиальной схемой и конструкцией оборудования. Длина каждого кабеля определяется непосредственно из чертежа размещения оборудования и разрезов здания.

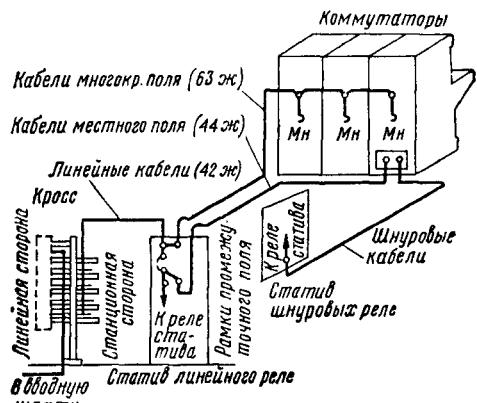

Фиг. 129. Кабельная схема телефонной станции ЦБ $\times 3 \times 2$

На фиг. 129 в качестве примера приведена кабельная схема телефонной станции системы ЦБ $\times 3 \times 2$ , а в табл. 123 указаны кабели, требующиеся для монтажа этой станции.

Наименование расстояния	Ширина в м не менее
От стены до начала коммутаторного ряда	0,8
От стены до конца коммутаторного ряда с учётом конечной ёмкости	0,5
Ширина авансала перед коммутаторами	2—3
От стены до задней стенки коммутатора	1,4
От стены до става шнуровых реле	0,15
От стены до главного щита переключений	1
Проходы между стеной и торцевыми краями главного щита переключений	0,8
Начало ряда ставов реле должно находиться от стены на расстоянии	0,8
Проход между стеной и задней стороной ставов реле	0,8
Проход между ставами реле и главным щитом переключений	1,2

Кабели для монтажа станции ЦБ $\times$ 3 $\times$ 2

Таблица 123

Наименование кабеля	Число жил на один комплект	Тип кабеля		Число кусков на 100 номеров
		число жил	марка	
Для соединения вводной шахты с кросом . . . . .	2	103 $\times$ 2	ТСО	1
Для соединения кросса с промежуточным полем . . . . .	2	21 $\times$ 2	»	5
Для соединения промежуточного поля с многократным полем . . . . .	3	21 $\times$ 3	»	5
Для соединения гнёзд многократного поля . . . . .	3	21 $\times$ 3	ТОС	Подсчитывается по расположению полей. Для каждой секции многократного поля требуется 5 кусков
Для соединения промежуточного поля с местным полем . . . . .	4	11 $\times$ 4	ТСО	10
Для соединения коммутаторов со ставками шнуровых реле . . . . .	4	11 $\times$ 4	»	2 кабеля на 18 шнуровых пар

**Токораспределительная сеть и её расчёт.** Токораспределительная сеть телефонной станции состоит из нескольких последовательно соединённых и разветвлённых участков с различной величиной тока, проходящего на каждом участке. Перед расчётом токораспределительной сети составляется её схема, на которой указываются длины отдельных участков сети и величины протекающих по ним токов.

Токораспределительную сеть рассчитывают так, чтобы при наименьшем расходе меди на сеть в целом падение напряжения между источником тока и потребителем тока не превышало 2% от рабочего напряжения. Расчёт прямого (минусового) и обратного (плюсового) проводов ведётся раздельно. Если принять падение напряжения в рубильниках и предохранителях равным 0,08 в, то допустимое падение напряжения в минусовом или плюсовом проводах при напряжении питающей установки в 24 в составит

$$\Delta U = \frac{0,48 - 0,08}{2} = 0,2 \text{ в.}$$

Необходимые для расчётов наибольшие значения токов определяют вычислением и суммированием токов в цепях, которые могут одновременно питаться данным участком токораспределительной сети.

Сечение проводов токораспределительной сети в  $\text{мм}^2$

$$q = \frac{I l}{\gamma \Delta U}, \quad (9)$$

где  $I$  — ток, протекающий по рассматриваемому участку, в а;

$l$  — длина участка в м;

$\gamma$  — удельная проводимость провода в  $\text{м/ом}\cdot\text{мм}^2$ ;

$\Delta U$  — допустимое падение напряжения на рассматриваемом участке в в.

#### Элементы проектирования шаговых автоматических телефонных станций (ЖАТС)

**Составление скелетной схемы станции и схемы группобразования.** Скелетная схема составляется после выбора типа АТС и решения

вопроса о способах связи с междугородной телефонной станцией, городской телефонной станцией и с коммутаторными установками железнодорожного узла.

Скелетная схема должна обеспечивать возможность применения общесетевой единой нумерации абонентов.

Основные скелетные схемы ЖАТС приведены на фиг. 107 и 108.

Схему группобразования составляют на основании скелетной схемы связи с учётом следующих соображений:

приборы каждой ступени искания, участвующие в установлении соединения, объединяются в группы;

приборы одной группы могут соединяться только с определённым числом приборов группы следующей ступени искания;

группа, устанавливающая соединение, называется передающей, а группа, воспринимающая соединение, — принимающей;

каждая группа может объединять несколько подгрупп; подгруппа объединяет одну или несколько стоек (плат), соединённых многократно;

число выходов в каждой подгруппе равно числу шагов вращения искателя;

передающая группа соединяется с принимающей пучком линий.

В случае, когда все приборы передающей группы могут подключаться к любому прибору принимающей группы, пучок линий называется полнодоступным, или совершенным; если же соединение каждого прибора передающей группы с каждым прибором принимающей группы не обеспечивается, то пучок линий называется несовершенным.


Потребное число приборов принимающей группы при совершенном пучке линий ниже, чем при несовершенном (фиг. 130).

Образование совершенного пучка возможно только тогда, когда число приборов принимающей группы меньше числа многократно соединённых шагов вращения искателей передающей группы.

Использование приборов принимающей группы, а следовательно, и требующееся количество их зависит от величины передающей группы (количества абонентов или приборов),

а при несовершенном пучке линий также и от числа шагов вращения искателей.

При составлении схемы группообразования исходят также из удобства монтажа и эксплуатации ЖАТС, для чего образовывают группы, кратные сотням ёмкости станции.

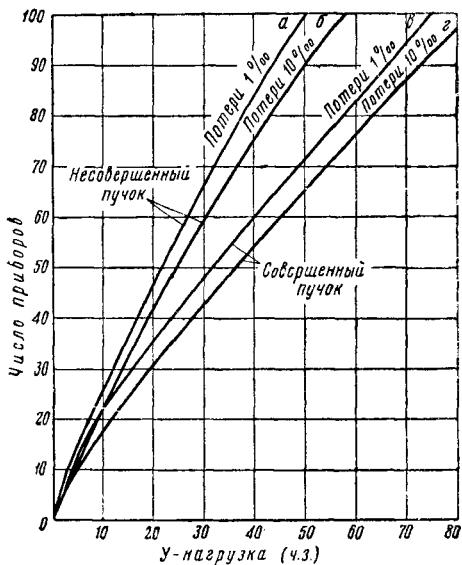

Фиг. 130. Графики зависимости числа приборов или соединительных линий от нагрузки.

Для большой нагрузки число приборов определяют по формуле  $n = \frac{y}{K}$ , где  $K = 0,5$  для случая  $a$ ;  $K = 0,57$  для случая  $b$ ;  $K = 0,75$  для случая  $c$ ;  $K = 0,83$  для случая  $g$ .

Примерная схема группообразования ЖАТС ёмкостью 2 000 номеров приведена на фиг. 131.

Расчёт числа приборов станции и числа соединительных линий производится на основе исходных данных, устанавливаемых при изысканиях.

Пользуясь этими данными, подсчитывают по формуле (2) величину телефонной нагрузки, создаваемой одним абонентом в ЧНН по каждому виду соединений: внутренних ( $y_{вн}$ ), исходящих и входящих к городской телефонной станции ( $y_{исх. гтс}$  и  $y_{вх. гтс}$ ), исходящих и входящих к коммутаторным установкам ( $y_{исх. ку}$  и  $y_{вх. ку}$ ), по специальному линиям ( $y_{сп. л}$ ) на междугородную телефонную станцию ( $y_{мтс}$ ).

Например, для внутреннего соединения:

$$y_{вн} = y_{вн}N = \frac{1,1 (N_p C_{pвн} k_{pвн} t_{pвн} + N_o C_{oвн} k_{oвн} t_{oвн} + N_c C_{cвн} k_{cвн} t_{cвн} + N_k C_{kвн} k_{kвн} t_{kвн})}{60 \cdot 100} \text{ часо-занятий, (10)}$$

где коэффициент 1,1 введён для учёта нагрузки от соединений, не оканчивающихся разговором.

Зная, какие виды соединений осуществляются той или иной группой приборов или

соединительных линий, определяют телефонную нагрузку от одного абонента на данную группу приборов или соединительных линий. Например, для ГИ, через которые проходят соединения: внутренние, исходящие к городской телефонной станции (ГТС), к коммутаторным установкам (КУ) и по специальному линиям (СП.Л), величина телефонной нагрузки составит

$$y_{ГИ} = y_{вн} + y_{исх. гтс} + y_{исх. ку} + y_{сп. л} \text{ часо-занятий. (11)}$$

Общая нагрузка на группу приборов или соединительных линий зависит от числа абонентов, обслуживаемых этой группой. Так, для линейных искателей, обслуживающих 100 абонентов, общая нагрузка в ЧНН составляет

$$y_{ЛИ} = 100 y_{ГИ} \text{ часо-занятий. (12)}$$

По кривым  $a$ ,  $b$ ,  $v$  и  $g$ , приведённым на фиг. 130, определяют число приборов или соединительных линий в группе, соответствующее полученным величинам телефонной нагрузки. Количество приборов и соединительных линий должно быть таким, чтобы потери в ЧНН из-за отсутствия свободных выходов для ГИ не превышали 0,1%, а для ЛИ и СЛ — 1%.

При невозможности получения данных для вычисления величины телефонной нагрузки количество потребных приборов можно определить по табл. 124 [61].

Монтаж станции должен быть выполнен так, чтобы имелась возможность увеличения числа приборов в каждой группе на 5—10%.

Число ЛИ на каждую сотню абонентов принимают равным: 17 — при универсальных ЛИ, 14 — при связи от междугородной телефонной станции помимо приборов ЖАТС (через многократное поле или промежуточный стол) и 12 — при связи от междугородной и городской телефонных станций помимо приборов ЖАТС (см. схему фиг. 107).

Расчёт оборудования кроссовой производится таким же способом, какой указан для расчёта оборудования кроссовой ручной телефонной станции, причём расчёт оборудования производится как для монтированной, так и для конечной ёмкостей станций (последнее необходимо для определения размеров кроссового помещения).


Схемы кроссировок разрабатываются в соответствии со схемой группообразования ЖАТС и данными расчёта числа приборов. По этим схемам производят соединения между передающей и принимающей группами. Создаваемые пучки линий должны обеспечивать наилучшее использование приборов.

Схемы кроссировок при образовании совершенных пучков линий представляют собой или простое запараллеливание ламелей одноимённых шагов вращения искателей разных подгрупп (фиг. 132, а) или запараллели-

Число приборов или соединительных линий

Таблица 124

Наименование приборов или соединительных линий	Число приборов или соединительных линий при ёмкости в номерах								
	200	300	400	500	600	700	800	900	1 000
ПИ . . . . .	200	300	400	500	600	700	800	900	1 000
ГГИ . . . . .	30	43	55	66	75	84	92	100	108
ГГИ при пропуске через них входящей нагрузки от междугородной и городской телефонных станций и от коммутаторных установок . . . . .	36	51	65	79	85	96	107	122	135
ГГИ при входящей связи от междугородной и городской телефонных станций через промежуточный стол или многократное поле . . . . .	26	37	48	58	67	75	83	91	99
Исходящие и входящие соединительные линии с городской телефонной станцией . . . . .	6	7	8	10	12	14	16	18	20
Соединительные линии к столу справок . . . . .	2	2	2	2	3	3	3	3	4

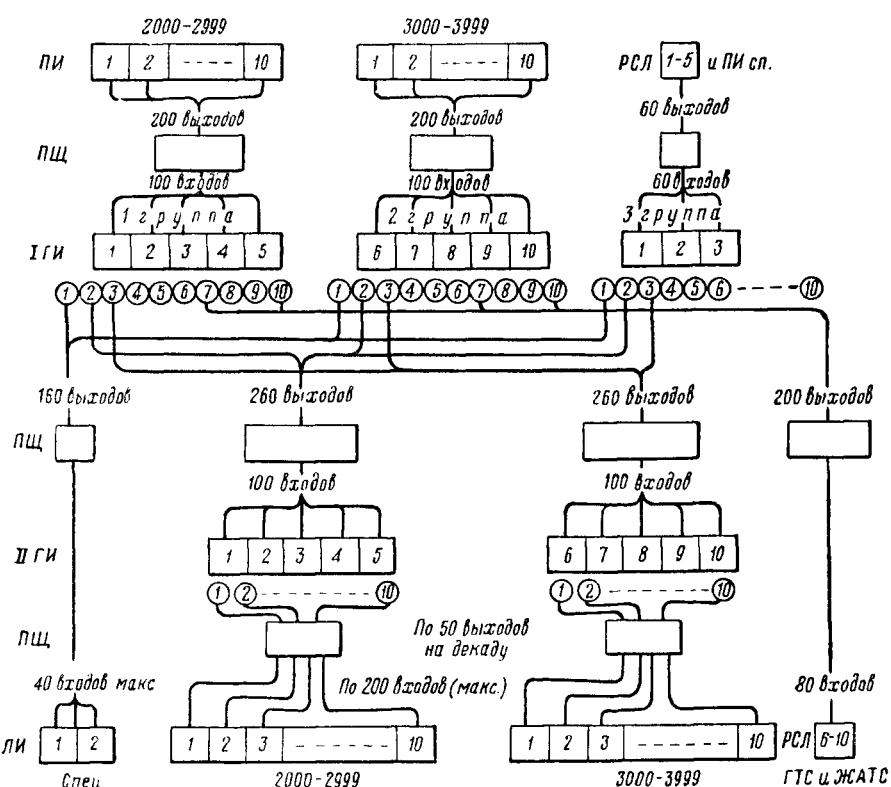

Фиг. 131. Схема группообразования

вание со сдвигом (фиг. 132, б). В последнем случае достигается более равномерное использование приборов принимающей группы.



Образование несовершенных пучков линий производят в случае, если число приборов принимающей группы больше числа шагов вращения искателей (в ЖАТС шаговой системы  $> 10$ ). Для лучшего использования приборов схемы составляются так, чтобы отношение числа выходов передающей группы

к числу приборов принимающей (отношение кроссировки) находилось в пределах  $(2:1) \div (4:1)$ .

Вискосителях с исходным положением (например, ПИ, ГИ) наиболее загруженными являются первые шаги вращения. Поэтому к I—IV ламелям всех подгрупп присоединяют 70% приборов принимающей группы  $\left(\frac{n}{100} 70\right)$ .

На следующих шагах вращения выходы разных подгрупп соединяются параллельно, причём на последних 1—3 шагах параллельно соединяются выходы всех подгрупп. Примерная схема межгруппового включения дана на фиг. 133.

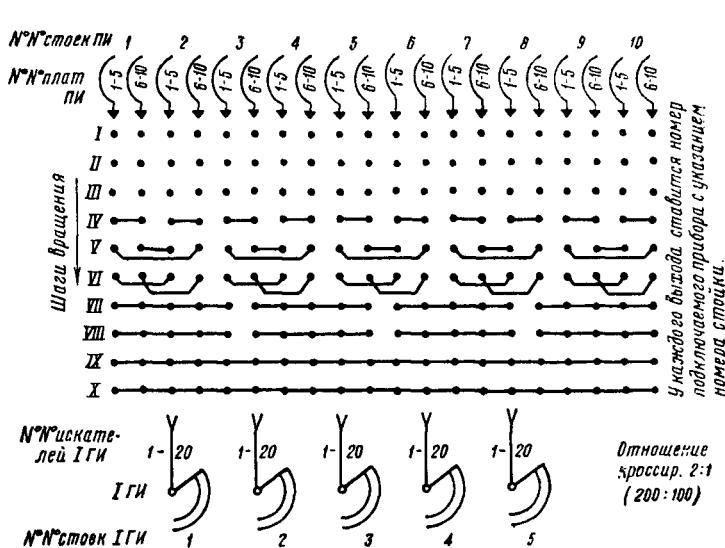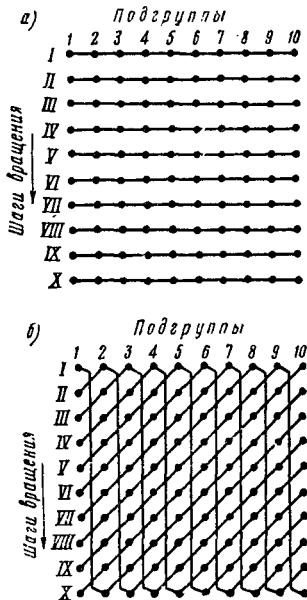**Электропитание ЖАТС.** Электропитание аппаратуры ЖАТС постоянным током может быть осуществлено непосредственно от аккумуляторных батарей или по буферному способу от преобразователей, работающих параллельно с аккумуляторными батареями.



Наиболее экономичным является буферный способ электропитания, применяемый в течение круглых суток, при котором аккумуляторные батареи работают в режиме непрерывного подзаряда.

Для питания ЖАТС устанавливаются два комплекта аккумуляторных батарей и преобразователей.

Каждую аккумуляторную батарею рассчитывают на непосредственное питание ЖАТС (при её конечной ёмкости) разрядным током аварийной нагрузки в течение 1,5—2 часов.

Число аккумуляторов в батарее определяется из условий допустимых пределов колебания напряжения (58—64 в) и с учётом допустимого падения напряжения в цепях питания аппаратуры (1,2 в).

Регулировка напряжения, подаваемого на аппаратуру ЖАТС, осуществляется с помощью противовоздушных элементов. Этот способ, однако, вызывает непроизводительную трату электроэнергии в противовоздушных элементах.

В настоящее время предпочтается схема регулировки напряжения с помощью дополнительных аккумуляторов.

Выбор типа аккумуляторов батарей производится по ёмкости и проверяется по наи-

большему разрядному току  $I_{ab}$ . Необходимая ёмкость в а·ч [61]:

$$Q = Q_c k t + q_{ao}, \quad (13)$$

где  $Q_c = q_c N$ , причём  $q_c \approx 0,5$  а·ч — среднесуточный расход электричества на питание одного номера и  $N$  — количество абонентов при конечной ёмкости АТС;

$k = 0,1$  — коэффициент концентрации;  
 $t$  — продолжительность в часах самостоятельной работы батареи и

$q_{ao}$  — расход ёмкости на аварийное освещение (если оно предусматривается от батареи АТС).

Фиг. 132. Схема кроссировок:  
а) — простая; б) — со сдвигом

Наибольший разрядный ток

$$I_{ab} = 0,1 Q_c + I_{ao}, \quad (14)$$

где  $I_{ao}$  — величина тока, потребляемого для аварийного освещения, рассчитываемая из условия обеспечения освещённости 20 лк на 1 м<sup>2</sup> основных помещений узла связи.

Дополнительные аккумуляторы выбирают той же ёмкости, что и основные.

В качестве преобразователей переменного тока на ЖАТС применяют мотор-генераторы и сухие выпрямители.

Мощность преобразователей должна обеспечивать возможность заряда одной из групп аккумуляторов в течение 7—8 часов.

Заряд или подзаряд дополнительных аккумуляторов предусматривается с помощью выпрямителей малой мощности, допускающих регулировку (ручную) напряжения в пределах 2—11 в. Этот же выпрямитель может быть использован для зарядки отдельных аккумуляторов после ремонта или выравнивающей подзарядки при их отставании.

Для питания ЖАТС вызывным и зуммерным токами в автоматном зале устанавлива-

ваются сигнально-вызывные машины, монтируемые на стойке токораспределительных, сигнальных и вызывных устройств (*TCBU*) — по две сигнальные машины на каждой. Комплект *TCBU* рассчитан на обслуживание АТС ёмкостью до 1 000 номеров (сигнальные машины мощностью 12 *вт*) или до 5 000 номеров (сигнальные машины — 60 *вт*). При большей ёмкости станции устанавливается соответствующее количество стоек *TCBU*.

Более подробные сведения об устройствах электропитания см. в главе «Электропитание устройств связи» данного тома.

**Планировка помещений и размещение оборудования ЖАТС.** Для размещения оборудования ЖАТС предусматривают следующие основные помещения: автоматный зал, кросsovая, вводная кабельная шахта и регулировочная, в необходимых случаях также зал передаточных столов.

Размещение оборудования в автоматном зале производится с учётом наименьшего расхода кабелей (как между приборами самого зала, так и с внешними устройствами) и с соблюдением габаритов проходов, принятых для аппаратуры шаговых АТС. Оборудование в автоматном зале размещается рядами, перпендикулярными стене с окнами. С одной стороны рядов оставляется главный проход шириной не менее 1 200—1 500 *мм*. Принцип размещения оборудования в автоматном зале (с указанием габаритов проходов) указан на фиг. 116. Высота автоматного зала должна быть не менее 3,2 *м*.

Пол помещения автоматного зала должен выдерживать нагрузку 500 *кг/м<sup>2</sup>*. Пол помещения автоматного зала покрывается линолеумом.

Размещение оборудования в кросской производится так же, как и на ручных станциях. Устройство вводной шахты аналогично устройству шахты на ручной станции.

Кабельный план станции составляют в соответствии с планом расположения оборудования и схемой группобразования. Соединение стоек *ПИ* и *ГШП*, а также соединение выходов стоек, входящих в одну подгруппу, производится помимо промежуточного щита (*ПЩ*). Остальные кабели заводят на промежуточный щит, причём для упрощения кроссировки выходы от приборов передающих групп (подгрупп) подают на одну сторону промежуточного щита (вертикальные рамки), а входы приборов принимающих групп — на другую сторону (горизонтальные рамки).

На кабельном плане указываются ёмкость и тип кабеля, а также номера рамок промежуточного щита, к которым они присоединяются. Размещение рамок на промежуточном щите и пакетаж кабеля производятся таким образом, чтобы не было взаимного пересечения отдельных пакетов при переходе с одного жёлоба на другой и при их спуске к стойкам или к промежуточному щиту.

**Токораспределительная сеть и расчёт проводов.** План токораспределительной проводки приведён на фиг. 134. Напряжение  $\pm 60$  *в* подаётся от зарядо-разрядного щита генераторной к токораспределительной доске автоматного зала двумя магистралями (медные шины или кабель ВРГ). В автоматном зале вся аппаратура разбивается на группы (по


несколько рядов аппаратуры) с потреблением тока до 60 *а* в каждой. В границах рядов каждой группы прокладываются групповые шины (провод *ПР*), соединяемые с рядовыми шинами.

К стойке сигнальных машин напряжение  $\pm 60$  *в* подаётся непосредственно от зарядо-разрядного щита.

Падение напряжения в токораспределительной проводке, устройствах защиты и измерительных приборах не должно превосходить 1,2 в (2% от номинального напряжения).

Расчёт проводов токораспределительной проводки производится так же, как и в случае ручных телефонных станций.

При вычислении величины тока на участках токораспределительной сети можно принимать следующие значения тока, потребляемого отдельными приборами АТС: на 100 *ПИ* абонентских линий при 12 *ЛИ* на сотню — 2,28 *а*,

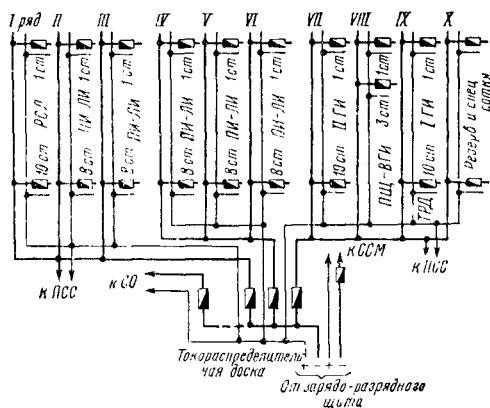

Фиг. 134. План токораспределительной проводки

при 14 *ЛИ* на сотню — 2,66 *а*, при 17 *ЛИ* на сотню — 3,23 *а*; на 100 *ПИ*, входящих в двусторонних соединительных линий — 19 *а*; на один *ГИ* — 0,05 *а*, на один *ПГИ* — 0,04 *а*, на один *ЛИ* — 0,105 *а*, запрещающее устройство — 0,01 *а* на линию; на один комплект сбрасывающего устройства — 0,105 *а*; на один комплект *РСЛ* (стола обслуживания, соединительной линии с РТС, АТС, МТС) — 0,1 *а* на линию, на один стол обслуживания, стол справок и испытательный прибор АТС — по 0,5 *а*.

Число приборов при расчёте принимают, исходя из копечной ёмкости станции.

**Заземления для телефонных станций.** Заземления для телефонных станций устраивают в соответствии с ТОCT 464-417.

Принципы устройства заземлений см. в главе «Телеграфия» данного тома.

Величины сопротивлений заземлений должны удовлетворять нормам, указанным в табл. 125. Разница величин сопротивлений двух отдельных заземлений не должна быть более двух.

Дополнительные сведения по проектированию телефонных станций — см [28, 36, 40, 66].

Таблица 125

## Нормы электрического сопротивления заземлений

Назначение заземления	Сопротивление в ом
Для разрядников в кабельных ящиках и будках при числе проводов:	
до 10 . . . . .	20
10–20 . . . . .	10
более 20 . . . . .	5
Для абонентов с одним телефонным аппаратом . . . . .	50
Для разрядников на промежуточных станциях и телефонных станциях МБ при числе входящих проводов:	
до 4 . . . . .	50
5–6 . . . . .	30
7–9 . . . . .	20
10–20 . . . . .	10
более 20 . . . . .	5
Для разрядников и батарей на телефонной станции ЦБ . . . . .	5
Для батарей АТС . . . . .	2
Для междугородных телефонных станций . . . . .	3

## ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕЛЕФОННЫХ СТАНЦИЙ

Техническое состояние телефонных станций должно обеспечивать нормальную и бесперебойную работу станции.

Качественными показателями работы станции являются следующие:

- а) быстрый ответ станции;
- б) быстрое осуществление соединений и своевременное разъединение абонентов;
- в) хорошая слышимость переговоров;
- г) отсутствие помех при переговорах (переходных разговоров, шумов и тресков);
- д) отсутствие неправильных соединений абонентов, разъединений во время разговоров и соединений с занятой линией.

Для выполнения этих требований необходимо:

- а) повседневное наблюдение за работой станции;
- б) немедленное устранение всех возникающих повреждений;
- в) выполнение календарного плана предупредительного (профилактического) осмотра и ремонта оборудования;
- г) содержание помещений и оборудования станции в соответствии с техническими требованиями.

Календарный план предупредительного осмотра и ремонта оборудования составляется на год для каждой станции старшим электромехаником и утверждается начальником дистанции сигнализации и связи. В соответствии с годовым планом составляются квартальные и месячные планы. В планах указываются: наименование работы, периодичность выполнения работы, исполнитель, норма затраты времени на выполнение работы. При установлении сроков проверки элементов станционного оборудования те детали, которые чаще выходят из строя, должны соответственно чаще подвергаться контрольным проверкам. Так, шнуровые пары, рабочее место телефонистки, соединительные линии проверяют ежедневно.

Все проверки следует производить во время наименьшей нагрузки станции — ночью или рано утром.

Если повреждение прибора будет обнаружено в часы интенсивной работы станции, но его отсутствие (например шнуровой пары) не может значительно повлиять на работу станции, то поврежденный прибор выключают из действия с тем, чтобы сделать исправление его в тот же день, во время наименьшей нагрузки станции. Повреждения аварийного характера (перегорание предохранителя и т. п.) должны устраиваться немедленно.

Для быстрой смены неисправных деталей на телефонной станции должен храниться запас деталей.

**Обслуживание кроссовой.** При обслуживании кроссовой выполняют следующие основные работы:

- а) предупредительный осмотр главного щита переключений;
- б) устранение повреждений;
- в) выполнение кроссыровки на щите переключений;
- г) плановые проверки абонентских, соединительных и прямых линий.

Проверка технического состояния оборудования кроссовой должна производиться в соответствии с периодичностью, указанной в табл. 126.

Таблица 126  
Периодичность предупредительных проверок оборудования кроссовой

Наименование работы	Периодичность выполнения
Общий осмотр щита переключений и приведение в порядок приборов защиты, рамок и кроссового шнура . . . . .	Ежедневно »
Проверка сигнализаций перегорания термических катушек . . . . .	Один раз в месяц
Проверка исправности испытательного прибора или стола . . . . .	Один раз в квартал
Проверка с регулировкой линейных реле и реле соединительных линий (на ручных телефонных станциях) . . . . .	Два раза в год
Полная проверка монтажа кроссовой с чисткой громоотводных полос . . . . .	Один раз в год
Полная проверка монтажа и деталей испытательного прибора или стола . . . . .	Один раз в квартал
Проверка абонентских, соединительных и прямых линий . . . . .	Один раз в неделю

Плановые проверки состояния абонентских, соединительных и прямых линий производятся при помощи испытательного прибора или стола. При этом проверка абонентских линий производится один раз в месяц, а проверка соединительных и прямых линий — один раз в неделю.

**Обслуживание коммутаторного зала ручной телефонной станции.** Все проверки оборудования коммутаторного зала разделяются на электрические и механические, включая осмотр, ремонт и регулировку.

Проверки технического состояния оборудования коммутаторного зала должны производиться в соответствии с периодичностью, указанной в табл. 127.

Таблица 127

**Периодичность предупредительных проверок оборудования коммутаторного зала**

Наименование работы	Периодичность
<b>Электрические проверки</b>	
Проверка шнуровых пар и приборов рабочего места с помощью микротелефонных трубок или проверочного прибора . . . . .	Ежедневно
Проверка коммутаторных шнуро- ров . . . . .	"
Проверка соединительных линий к другим телефонным стан- циям и заказных линий . . . . .	Один раз в неделю
<b>Осмотр и регулировка приборов и коммутаторов</b>	
Проверка и регулировка рамок местного и многократного поля .	Один раз в квартал
Проверка и регулировка абонентских комплектов (клапанов и реле) . . . . .	Два раза в год
Проверка и регулировка реле шнуровых пар и рабочих мест . .	Один раз в квартал
Чистка и регулировка опросно- вызывных ключей . . . . .	Один раз в полгода
Проверка и регулировка гарни- туры телефонистки и замена не- годных шнуров . . . . .	Шесть раз в месяц
Чистка и регулировка кнопок (МИ, Ф, З, Т) . . . . .	Один раз в месяц
Перезаделка и замена коммута- торных шнуров . . . . .	Один раз в полгода

Нормы эксплоатационно-технического содержания указаны в табл. 128.

Таблица 128

**Нормы эксплоатационно-технического содержания ручных телефонных станций**

Наименование	Норма
Линейные реле коммутатора ЦБ×2 должны работать при со- противлении абонентской линии .	От 0 до 800 ом
Отбойные реле $OP_1$ и $OP_2$ в ком- мутаторе ЦБ×2 должны работать при сопротивлении абонентской линии на стороне опросного (вы- зывного) штепселя . . . . .	800 ом
То же, на стороне вызывного (опросного) штепселя . . . . .	100 ом
Линейные реле коммутатора ЦБ×3×2 должны работать при сопротивлении абонентской линии	От 0 до 1 200 ом
Собственное затухание станции	Не более 0,15 nep
Переходное затухание . . . . .	Не менее 9 nep
Сопротивление изоляции стан- ционных кабелей совместно с включёнными рамками . . . . .	200 мгом
Сопротивление изоляции шнуро- вой пары . . . . .	0,2%
Асимметрия схемы относитель- но земли (рекомендуемая норма)	0,25 nep
Потери питания . . . . .	

Нормы регулировки указаны в табл. 129.

Таблица 129

**Нормы регулировки приборов ручной телефонной станции**

Наименование	Норма
Контактное давление в гнёздах, кнопках и ключах . . . . .	50 г По паспорту,
Контактные пружины реле . . . .	1 мм
Расстояние между контактами кнопки . . . . .	0,5 мм
То же между контактами ключа, замыкающими микрофонную цепь . . . . .	0,3 »
Контактное давление пружин ламподержателя на щёчки лампы . . . . .	50 г
Разрывное усилие на головках термических катушек . . . . .	100 г
Контактное давление пружины на сигнальную шину громоотводной полосы . . . . .	100 »
То же на колпачки трубчатых предохранителей . . . . .	1'000 »
То же на угольные бруски . . . . .	1'000 »
То же на сигнальную шину ста- тива реле . . . . .	10 »
Вызывной клапан:	
ход якоря . . . . .	От 0,75 до 1 мм
люфт якоря . . . . .	От 0,2 до 0,3 мм
зазор якоря в притянутом по- ложении . . . . .	От 0,1 до 0,3 мм
Бленкер вызывной — контактное давление пружин . . . . .	15 г
Бленкер индукторный — ход яко- ря . . . . .	От 0,4 до 0,6 мм

**Обслуживание автоматической телефонной станции**

Техническое обслуживание оборудования автоматического зала автоматической телефонной станции производится в соответствии с правилами обслуживания станций данной системы.

Общие нормы эксплоатационно-технического содержания автоматических телефонных станций приведены в табл. 130.

Таблица 130

**Общие нормы эксплоатационно-технического содержания автоматических телефонных станций**

Наименование	Норма
Сопротивление изоляции между проводами разговорной цепи (в пределах станции) . . . . .	Не менее 50 мгом
Переходное затухание . . . . .	Не менее 9 nep
Затухание станционных линий в пределах одной станции . . . . .	0,08—0,15 nep
Изменение напряжения электро- питающей установки постоянного тока . . . . .	В пределах ±3,3%

Технический персонал ЖАТС обязан обеспечивать чёткое и бесперебойное действие аппаратуры при всех видах соединений, предусмотренных схемой связи.

Работа по эксплуатационно-техническому обслуживанию ЖАТС состоит из следующих основных операций:

1) непрерывное наблюдение за работой стационарных устройств; выявление повреждённых приборов, определение характера повреждений и быстрое их устранение;

2) предупредительный осмотр и проверка аппаратуры;

3) содержание в чистоте приборов и монтажа станции;

4) регулировка и текущий ремонт приборов;

5) ведение журналов технического состояния и нагрузки ЖАТС.

Наблюдение за работой аппаратуры, проводимое круглосуточно, должно быть особо тщательным в дневные часы — часы наибольшей нагрузки станции.

Предупредительный осмотр, проверка, чистка и регулировка приборов должны проводиться в часы спада нагрузки (в ночное время).

Перечень работ по предупредительной проверке, чистке и регулировке аппаратуры автоматного зала ЖАТС дан в табл. 131. При этом каждая смена производит проверку прикреплённой аппаратуры и осуществляет общее эксплуатационное наблюдение за всеми устройствами ЖАТС.

Указания по регулировке и смазке оборудования шаговых железнодорожных автоматических телефонных станций — см. [63, 71].

#### Содержание технических помещений телефонной станции

Технические помещения телефонной станции, а также вспомогательные помещения, должны содержаться в полной чистоте. Удаление пыли с оборудования станции, желобов и кабелей должно производиться при помощи пылесоса не реже одного раза в месяц.

Технические помещения станции должны быть снабжены вентиляционной системой, обеспечивающей установленный обмен воздуха.

Температура воздуха в технических помещениях станции должна поддерживаться в пределах от 15 до 25°C.

Влажность в тех же помещениях должна поддерживаться в пределах от 55 до 65%. Измерения влажности должны производиться ежедневно.

Помещения телефонной станции должны быть снабжены противопожарными приспособлениями — сухими огнетушителями и ящицами с песком. Курение в помещениях станции, за исключением особы отведённых, категорически воспрещается.

Бензин, спирт, керосин и другие легко воспламеняющиеся вещества должны храниться в специально выделенных для этого помещениях.

#### ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕЛЕФОННЫХ СТАНЦИЯХ

Перед главным щитом переключений должен бытьложен резиновый коврик, проверенный на изоляцию.

Таблица 131

Перечень работ по проверке, чистке и регулировке аппаратуры автоматного зала ЖАТС

Наименование работы	Периодичность
<b>Электрическая проверка</b>	
Проверка предыскателей на вращение, остановку, возвращение в исходное положение на получение сигнала готовности . . . . .	Ежемесячно
Проверка I и II групповыхискателей на соединение, разговор и отбой . . . . .	»
Проверка линейныхискателей на соединение, разговор, занятость и отбой . . . . .	»
Проверка исправности много-кратного поля и проводов а, б, с (выходы и входы приборов) на всех ступенях искания . . . . .	»
Проверка шнуровых пар на прохождение соединения . . . . .	7—8 раз в месяц
Проверка соединительных линий с городской телефонной станцией и коммутаторными установками .	Два раза в сутки
Проверка специальных линий (стол справок, заказов и т. п.)	Один раз в сутки
Проверка пуска и переключения сигнальных машин . . . . .	Два раза в сутки
<b>Внешний осмотр, проверка, чистка и, при необходимости, регулировка аппаратуры автоматного зала</b>	
Вращательныеискатели (на рабочих местах) . . . . .	Один раз в год
Декадно-шаговыеискатели (снятием с рабочих мест) . . . . .	То же
Реле в комплектах (на рабочих местах) . . . . .	* *
Пульсары (снятием с рабочих мест) . . . . .	Три раза в месяц
Сигнально-вызывные машины . . . . .	Один раз в три месяца
Проверочная аппаратура и пробный ставив . . . . .	To же
Токораспределительная доска и измерительные приборы . . . . .	Один раз в год
Стоечный монтаж . . . . .	Один раз в год
Междустоечный монтаж, кабели, кабельсты; крепление питающих проводов и щин . . . . .	Один раз в месяц
Промщиты — рамки и кроссировка . . . . .	Два раза в год
Приборы и монтаж устройств сигнализации . . . . .	Один раз в месяц
Наружная чистка оборудования и приборов . . . . .	Один раз в три месяца
Проверка и возобновление нумерации и обозначений приборов, плат, рамок, стоек и пр. . . . .	Один раз в год

Замену предохранителей и разрядников на главном щите переключений в грозовой период необходимо производить в резиновых перчатках или при помощи специальных сжимов.

Касаться пальцами токоведущих частей для определения напряжения воспрещается.

Разжигать паяльные лампы разрешается только при соблюдении противопожарных мер.

При пользовании электрическими паяльниками по окончании работы не забывать выключать паяльники.

При шлямбуровке, штроблении и сверлении дыр над головой необходимо пользоваться предохранительными очками.

Лестницами необходимо пользоваться лишь установленного образца и требуемой длины. Надвзяка лестниц не допускается. Лестницы не должны иметь нашитых ступенек; ступеньки должны быть прочно заделаны. Высота лестницы должна быть такой, чтобы работаю-

щий мог вести свою работу, стоя на лестнице не выше предпоследней ступеньки, для чего последний (верхний) пролёт лестницы должен быть зашит стальной сеткой.

Лестница должна иметь наконечники в виде острокопечных стальных упоров или мягкие резиновые — для работы на скользком полу. Если возможно падение лестницы, несмотря на наличие указанных наконечников, то у нижнего конца её должна находиться рабочий для удержания её от возможного падения.

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ ВНУТРИСТАНЦИОННОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ТЕКСТЕ И НА СХЕМАХ

АРГ	— автоматическая регулировка громкости
Б	— батарея
БКВ	— блокер контроля вызова
Бл	— блокер
БР	— блокировочное реле
В	— выключатель
ВВ	— вызывной блокер
ВК	— вызывная кнопка
ВЛ	— вызывная лампа
Впр	— выпрямитель
ВР	— вызывное реле
ВТ	— вызывной трансформатор
Гн	— гнездо
Д	— динамик
ДВ	— дистанционное включение
ДЗв	— добавочный звонок
Др	— дроссель
Зв	— звонок
И	— индуктор
ИК	— индукционная катушка
КМТ	— клавиша микротелефонной трубки
Л	— линия
Лп	— электронная лампа
ЛР	— линейное реле
ЛТ	— линейный трансформатор
М	— микрофон
МИ	— машинный индуктор
ОВЛ	— общая вызывная лампа
ОР	— отбойное реле
ПВИ	— панель источников вызывного тока
Пд	— педаль
Пр	— предохранитель
Р	— рычаг
РДМ	— динамический микрофон
Рз	— разрядник
РК	— реактивная катушка
РУ	— реле управления
СтН	— стабилизатор напряжения
Т	— телефон
ТВ	— токовращатель
ТК	— термическая катушка
ТКВ	— трансформатор контроля вызова
Тр	— трансформатор
ТТ	— телефонный трансформатор
ШВ	— шина вызывная
ШВР	— шина вызывного реле
ШВЛ	— шина вызывной лампы
ШЗ	— шина зонковая
ШОВЛ	— шина общей вызывной лампы
ШР	— шина разговорная

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

К специальным видам внутристанционной телефонной связи относятся стрелочная, маневровая, внутридеповская и внутризаводская связь.

Первоначально стрелочная телефонная связь осуществлялась по системе МБ. В помещениях стрелочных постов устанавливались телефонные аппараты системы МБ, а в помещении дежурного по станции в зависимости от числа стрелочных постов или телефонный аппарат системы МБ с переключателем на два направления или коммутатор системы МБ.

Применение стрелочной телефонной связи по системе МБ связано с серьёзными недостатками, а именно — со сложностью обслуживания коммутатора системы МБ, обусловленной необходимостью пользоваться шнуровыми парами и опросно-вызывным ключом, а также с неустойчивостью действия связи, происходящей вследствие быстрого высыхания (от жара печки) или замерзания элементов при аппаратах стрелочных постов.

Поэтому было принято решение о переводе стрелочной связи на систему ЦБ. В связи с этим в период 1932—1935 гг. отечественной промышленностью были разработаны стрелочные коммутаторы системы ЦБ для крупных станций. С 1948 г. изготавливаются новые стрелочные коммутаторы системы ЦБ как для малых, так и для больших станций. Стрелочные коммутаторы системы ЦБ в основном должны удовлетворять следующим требованиям:

а) любой из абонентов, включённых в коммутатор, должен иметь возможность вызвать дежурного по станции (ДСП);

б) абоненты не должны иметь возможности вести переговоры друг с другом без участия ДСП;

в) ДСП должен иметь возможность вызывать любого из абонентов, а также осуществлять циркулярный вызов и разговор;

г) при циркулярном разговоре ДСП должен знать, кто из абонентов участвует в разговоре;

д) любой из абонентов, вызывая ДСП, должен сразу устанавливать занят или свободен ДСП, и при необходимости должен иметь возможность перебоя проходящего разговора;

е) коммутатор не должен иметь гнёзд и шнурков; вызов абонента с коммутатора должен осуществляться ДСП нажатием специальной кнопки;

ж) электропитание приборов коммутатора и аппаратов абонентов должно осуществляться от центральной батареи с напряжением 24 в.

### БЛЕНКЕРНЫЕ СТРЕЛОЧНЫЕ КОММУТАТОРЫ СИСТЕМЫ ЦБ ЗАВОДОВ «ТРАНССВЯЗЬ» И «КРАСНАЯ ЗАРЯ»


Бленкерные коммутаторы стрелочной связи системы ЦБ заводов «Трансвязь» и «Красная заря» монтировались в основном по одной и той же схеме, представленной на фиг. 135, и отличались друг от друга конструктивным оформлением и ёмкостью. Заводом «Трансвязь» выпускались коммутаторы настольного типа ёмкостью до 15 номеров. Коммута-

трелочных постов. Принципиальная схема коммутатора типа КСС-2 приведена на фиг. 136. Размеры коммутатора: высота 235 мм, ширина 153 мм и глубина 215 мм.

Для питания коммутатора требуется постоянный ток при напряжении 12 в. В качестве источника вызывного тока служит ручной индуктор, смонтированный в корпусе коммутатора. Технические данные о коммутаторе приведены в табл. 132.

### СТРЕЛОЧНЫЕ КОММУТАТОРЫ ЗАВОДА «ТРАНССВЯЗЬ» ТИПОВ КСС-14 И КСС-28

Стрелочные коммутаторы типов КСС-14 и КСС-28 предназначаются для оборудования стрелочной телефонной связи на крупных

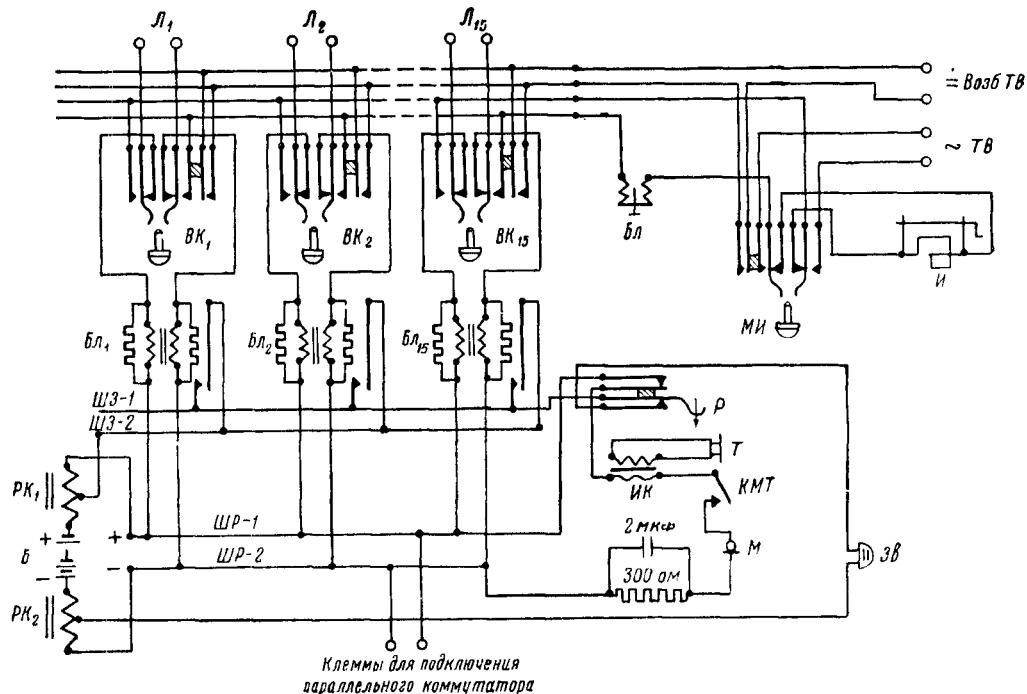

Фиг. 135. Принципиальная схема бленкерного коммутатора стрелочной связи

торы завода «Красная заря» монтировались в корпусе настольно-стенного коммутатора и изготавливались ёмкостью до 30 номеров.

Для электропитания коммутатора каждого типа требуется источник постоянного тока с напряжением 24 в и источник вызывного тока с напряжением 60—80 в и частотой 15—50 гц. Допускаемое колебание напряжения постоянного тока составляет 2 в. Потребление тока равно около 1 а·ч в сутки. В качестве источника вызывного тока применяют токовращатель или сеть переменного тока, подключаемую к коммутатору через понижающий трансформатор.

### СТРЕЛОЧНЫЙ КОММУТАТОР ТИПА КСС-2 ЗАВОДА «ТРАНССВЯЗЬ»

Коммутатор типа КСС-2 является бленкерным коммутатором системы ЦБ настольного типа, рассчитанным на включение двух

железнодорожных станций, а также для устройства различных видов специальной внутристанционной связи. Эти коммутаторы являются ламповыми бесшнуровыми коммутаторами с кнопочным вызовом настольного типа. Коммутаторы типов КСС-14 и КСС-28 монтируются по одной и той же принципиальной схеме и отличаются друг от друга ёмкостью. Коммутатор типа КСС-14 рассчитан на 14 номеров, а коммутатор типа КСС-28 — на 28 номеров. Внешние размеры коммутаторов указаны в табл. 133.

Схема коммутатора (фиг. 137) предусматривает возможность включения усилителя для двустороннего усиления. Переключение с микротелефона на усилитель и обратно осуществляется с помощью ключа  $K_2$ . Устройства коммутатора допускают ведение переговоров с коммутатором с любым числом вызванных абонентов. Абоненты, участвующие в этом разговоре, отмечаются горением их вызывных

Таблица 132

## Детали стрелочного коммутатора типа КСС-2

Наименование прибора и обозначение по схеме	Обмотки				Емкость в мкФ
	марка проволоки	диаметр проволоки в мм	сопротивление обмотки в ом	число витков обмотки	
Линейный трансформатор <i>ЛТ1, ЛТ2</i>	ПЭ	0,20	I—14 II—38 III—14	I—600 II—1 200 III—600	—
Вызывной блок <i>ВБ1, ВБ2</i>	ПЭ	0,12	200	3 000	—
Индукционная катушка	ПЭЛ	0,2	I—36 II—36	I—1 100 II—1 500	—
Звонок постоянного тока . . . . .	ПЭЛ	0,16	2×85	2×2 500	—
Конденсатор <i>C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub></i> . . . . .	—	—	—	—	1±10%
» <i>C<sub>3</sub></i> . . . . .	—	—	—	—	0,1±10%
» <i>C<sub>4</sub></i> . . . . .	—	—	—	—	1±16%
» <i>C<sub>5</sub></i> . . . . .	—	—	—	—	1±16%
Индуктор <i>И</i> . . . . .	Малогабаритный, напряжение на сопротивлении 1 000 ом составляет 50 в; $P = 2,5 \text{ вт}$				—
Телефон . . . . .	ПЭ	0,1	2×55	2×850	—
Микрофон . . . . .	ПШДК	0,2	200	—	—
Сопротивление <i>R<sub>2</sub></i> . . . . .					—

Таблица 133


## Размеры коммутаторов типов КСС-14 и КСС-28

Тип коммутатора	Высота	Ширина	Глубина
	в мм		
КСС-14 . . . . .	328	475	348
КСС-28 . . . . .	435	475	348

Штифты *АРГ* (автоматическая регулировка громкости) используются при совместном включении коммутатора с усилителем.

Электропитание коммутатора осуществляется от источника постоянного тока с напряжением  $24 \pm 2,5$  в.

В качестве основного источника вызывного тока может быть использована сеть переменного тока с напряжением 110—127 или 220 в, а также токовращатель на 24 в.

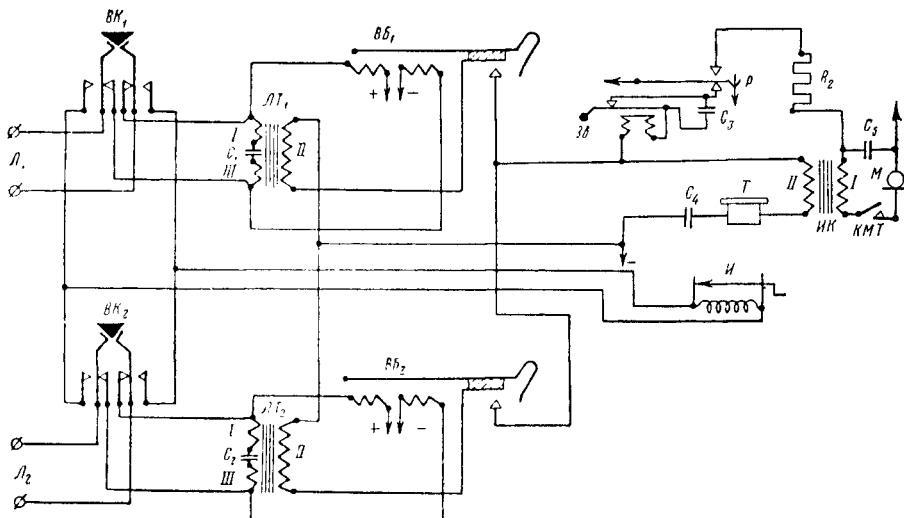

Фиг. 136. Принципиальная схема стрелочного коммутатора типа КСС-2

лами *ВЛ*. Вызов абонентов с коммутатора производится нажатием соответствующих вызывных кнопок *ВК*, а присоединение гарнитуры коммутатора к разговорным шинам *ШР-1* и *ШР-2* — нажатием клапана *КМТ* микротелефонной трубки. При пользовании усилителем последнее осуществляется нажатием ножной педали (присоединяемой к штифтам *ПД*) или кнопки (подключаемой к штифту *ДВ*).

Резервным источником вызывного тока служит или малогабаритный ручной индуктор *РИ*, смонтированный в корпусе коммутатора, или токовращатель.

Переход с основного источника вызывного тока на резервный осуществляется нажатием ключа *К1*.

Переключения на панели источников вызывного тока *ПВИ* при подключении к коммутатору

тору тех или иных источников вызывного тока производятся в соответствии с указаниями табл. 134.

Характеристика деталей коммутатора приведена в табл. 135.

Затухание, вносимое приборами коммутатора в цепь «гарнитура коммутатора—аппарат одного включённого абонента», не превышает 0,2 непри частоте 800 гц и 0,4 непри в полосе частот 300—2 400 гц. При подключении к указанной цепи через коммутатор девяти дополнительных аппаратов абонентов со снятыми трубками затухание, вносимое в эту цепь приборами коммутатора и параллельно подключёнными аппаратами абонентов, не превышает 2,0 непри частоте 800 гц.

Затухание, вносимое приборами коммутатора в разговорную цепь «аппарат абонента—аппарат абонента», не превосходит 0,7 непри частоте 800 гц.

Коммутатор рассчитан для совместной работы с обычными телефонными аппаратами системы ЦБ.

Таблица 134  
Переключения на панели источников вызывного тока

Положение ключа $K_1$	Источник вызывного тока	№ замкнутых между собой клемм на панели ПВИ
1 2	Сеть переменного тока . . . . Индуктор РИ . . . . .	1-3; 2-4 7-9; 8-10
1 2	Сеть переменного тока . . . . Токовращатель ТВ . . . . .	1-3; 2-4 5-7; 6-8 12-13
1 2	Токовращатель ТВ . . . . . Индуктор РИ . . . . .	3-5; 4-6 7-9; 8-10 11-12


Примечание. Положения ключа  $K_1$ :  
1 — основной источник вызывного тока;  
2 — резервный источник вызывного тока.

Таблица 135

## Технические данные о деталях коммутаторов типов КСС-14 и КСС-28

Наименование прибора и обозначение по схеме	Номер чертежа	Обмотка					Рабочее напряжение в в
		обозначение	марка проволоки	диаметр проволоки в мм	число витков	сопротивление в ом	
Телефонный трансформатор ТТ . . .	644.10.02	{ I II III	ПЭ	0,2 0,2 0,2	1 000 750 750	24±1 25±2,5 27±2,8	—
Трансформатор контроля вызова ТКВ . . . . .	644.11.30	{ I II	ПЭ	0,2 0,2	1 500 1 100	30±2 30±2	—
Вызывной трансформатор ВТ . . . . .	644.10.20	{ I II III	ПШД	0,25 0,25 0,35	900 900 920	60±3 55±2 234	—
Линейный трансформатор ЛТ . . . . .	644.10.03	{ I II III	ПЭ	0,2 0,2 0,2	600 1 200 600	14±1 38±2 23±1	—
Блокировочное реле БР . . . . .	611.10.12	{ I II III	ПЭ	0,12 0,06 0,16	2×7 000 2×7 000	(450±20)×2 (2 600±100)×2	—
Отбойное реле ОР .	611.10.02	—	ПЭ	0,16	14 500	600±30	—
Вызывное реле ВР .	611.10.02	—	ПЭ	0,16	14 500	600±30	—
Линейное реле ЛР .	611.10.01	{ I II	ПЭ	0,16 0,16	7 000 7 000	300±30 300±30	—
Дроссель Др . . . . .	644.20.37	—	ПЭ	0,12	8 000	600±20	—
Сопротивление $R_1$ .	737.93.01	—	Голая, константан	1,5	50	1	—
Сопротивление $R_2$ .	621.05.12	—	ПШДК	0,2	—	300±6	—
Сопротивление $R_3$ .	621.05.11	—	константан	0,1	—	1 000±1	—
Эвонок постоянного тока Зв . . . . .	616.15.32	—	ПЭ	0,12	2×50 000	(300±30)×2	—
Бленкер контроля вызова БКВ . . . . .	—	—	ПЭ	0,2	2×1 650	(30±3)×2	—
Телефон Т . . . . .	641.90.03	—	ПЭ	0,1	2×850	(70±5)×2	—
Микрофон М . . . . .	—	—	Капсюльный, ЦБ-5	—	150—250	—	—
Конденсаторы $C_1$ и $C_2$ . . . . .	—	—	—	—	—	—	1,0 0,1
Конденсатор $C_3$ . . . . .	—	—	—	—	—	—	2,0 0,2
Конденсатор $C_4$ . . . . .	—	—	—	—	—	—	6,0 2,0
Конденсатор $C_5$ . . . . .	—	—	—	—	—	—	200
Лампы вызывные ВЛ и общая вызывная ОВЛ . . . . .	—	—	—	—	—	300	—
Предохранитель $PR_1$	—	—	—	—	—	—	24
Предохранитель $PR_2$	—	—	—	—	—	—	—

Трубчатый с ножевыми контактами на 5 а  
Трубчатый с ножевыми контактами на 2 а

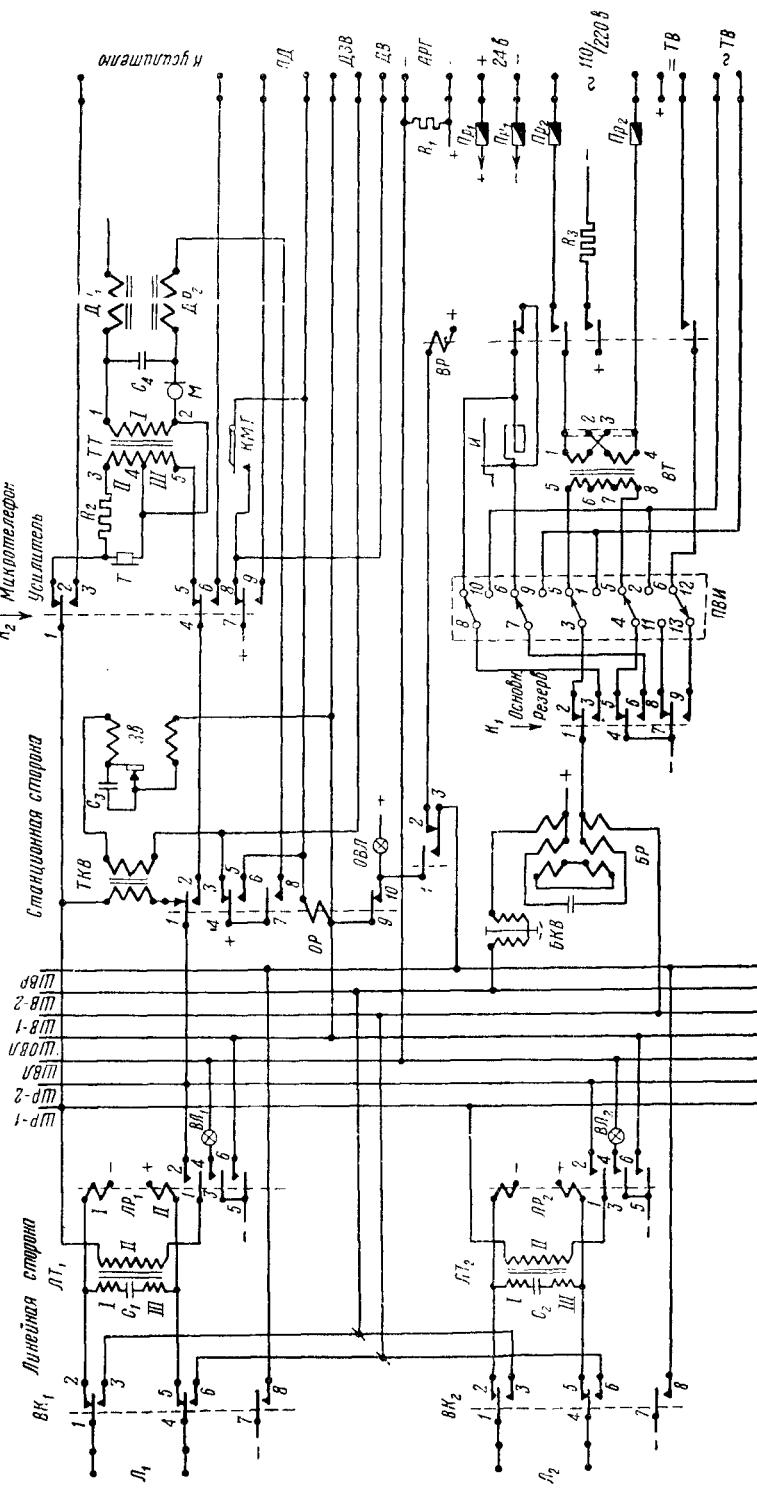

Фиг. 137. Принципиальная схема стрелочных коммутаторов типов КСС-14 и КСС-28

## АППАРАТУРА ВНУТРИСТАЦИОННОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ЗАВОДА «ТРАНССВЯЗЬ»

Для различных видов специальной внутристанционной связи (маневровой, внутридеповской и др.) в качестве оборудования распорядительных пунктов применяются стрелочные коммутаторы системы ЦБ, дополняемые усилителем с громкоговорителем, микрофоном на раздвижном бракете и ножной педалью.

В настоящее время заводом «Трансвязь» для применения на сетях внутристанционной связи изготавливаются специальные комплекты приборов внутристанционной связи.


Каждый комплект этих приборов состоит из:

- коммутатора стрелочной связи типа КСС-14 или КСС-28;

жения усилитель усиливает входящие разговорные токи. Изменение направления усиления усилителя осуществляется при помощи реле, управляемого ножной педалью или кнопкой.

Скелетная схема соединений приборов, входящих в комплект внутристанционной связи, применительно к коммутатору типа КСС на 28 номеров приведена на фиг. 138.

Усилительное устройство, схема которого изображена на фиг. 139, представляет собой трёхламповый усилитель с устройством для автоматической регулировки громкости. Одна усиливательная лампа  $L_{n4}$  служит в качестве предварительного микрофонного усилителя; остальные две лампы  $L_{n1}$  и  $L_{n2}$  используются при передаче в качестве двух последующих ступеней исходящего усилителя, а при приёме — в качестве входящего усилителя.

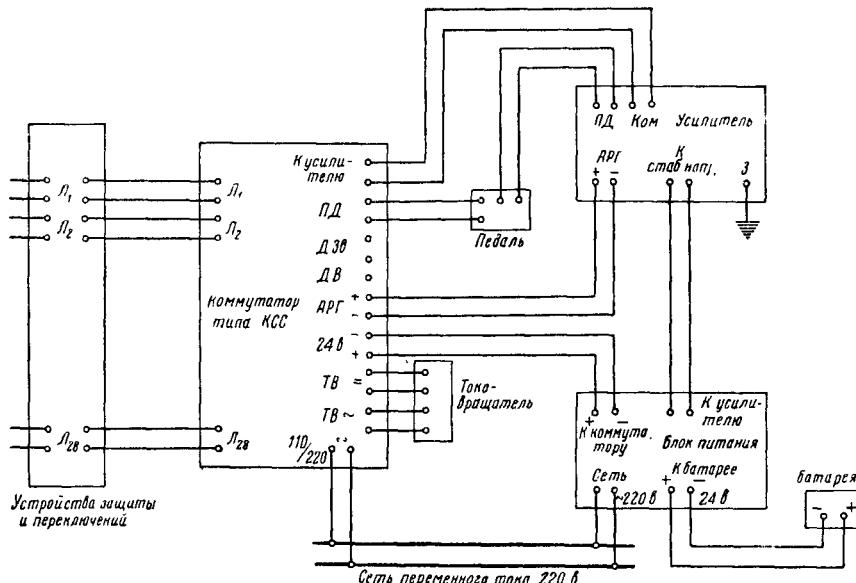

Фиг. 138. Скелетная схема распорядительной установки внутристанционной связи

б) устройства для защиты и переключения абонентских линий ёмкостью на 20 или 40 двухпроводных линий;  
в) усилителя для усиления входящих и исходящих разговорных токов с питанием от сети переменного тока;

г) электродинамического микрофона типа РДМ Тульского завода;  
д) электродинамического громкоговорителя типа ГДМ-0,5 с постоянным магнитом;  
е) ножной педали и кнопки;

ж) блока питания, обеспечивающего питание коммутатора от сети переменного тока.


Перечисленные устройства обеспечивают двустороннюю связь между распорядительным пунктом и абонентскими точками с возможностью приёма речи с линии на громкоговоритель и передачи с микрофона распорядительного пункта через усилитель. Усилитель в установке применён один как для приёма, так и для передачи речи. В нормальном положении

Электропитание усилительного устройства предусмотрено от сети переменного тока. Цепи накала ламп питаются непосредственно от сети через понижающую обмотку силового трансформатора, а остальные цепи получают питание от кенотронного выпрямительного устройства.

Всего для усилительного устройства требуется 5 электронных ламп, из которых одна типа 6С5, две типа 6К7, одна типа 6Ф6 и одна (кенотрон) типа 5Ц4-С.

Детали усилительного устройства, включая питающую установку, вместе с микрофоном, громкоговорителем и регулятором громкости смонтированы в общем ящике. Этот ящик предназначен для установки на столе перед лицом говорящего на расстоянии 80—100 см от него.

Блок питания, смонтированный по схеме фиг. 140, содержит селеновый выпрямитель, обеспечивающий питание коммутатора типа

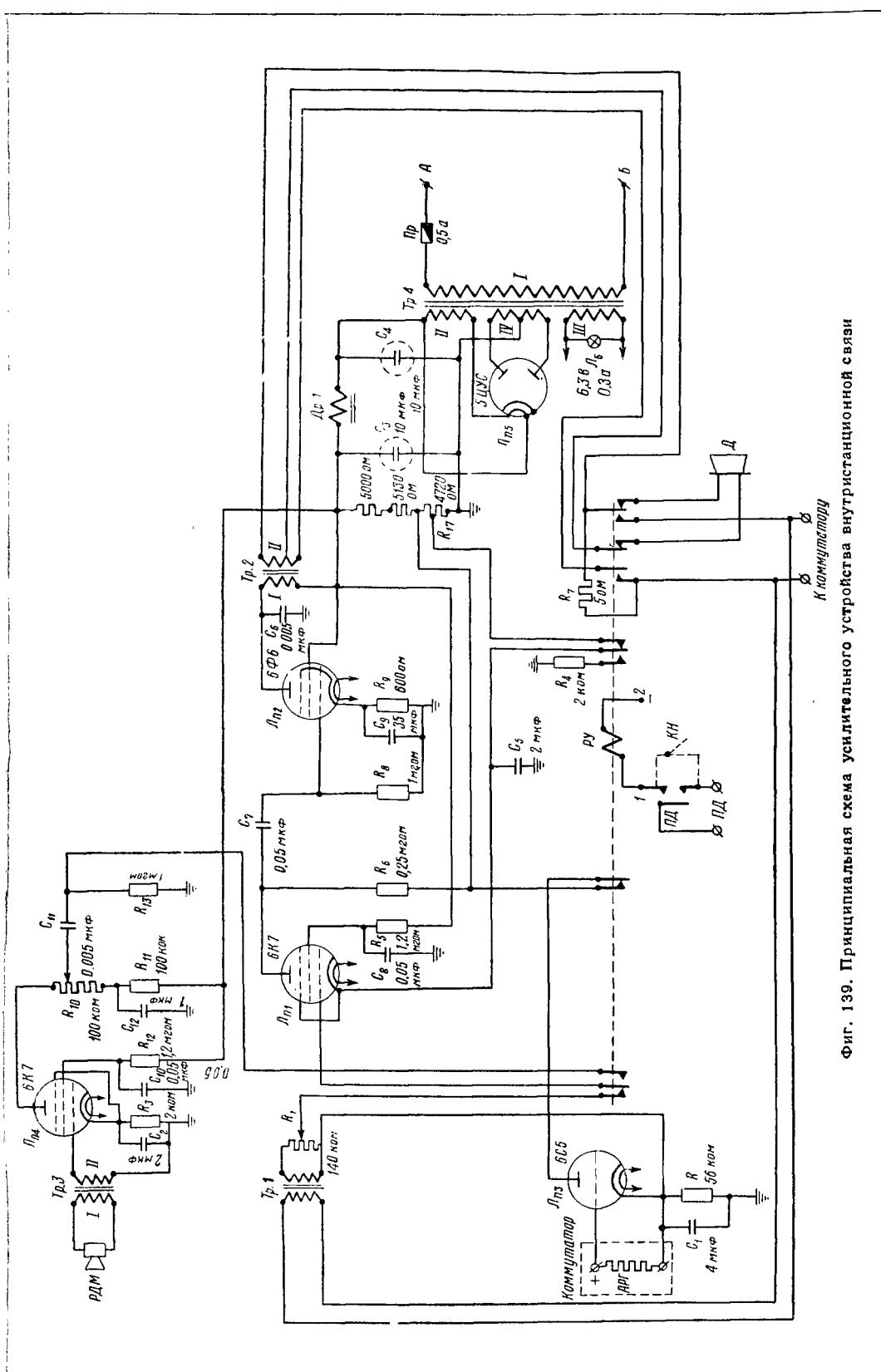


Фиг. 139. Принципиальная схема усилительного устройства внутристанционной связи  
к коммутатору

КСС, и стабилизатор напряжения (на стороне переменного тока). Применение стабилизатора напряжения обеспечивает нормальную работу всего комплекса устройств при колебаниях напряжения в сети переменного тока от 170 до 256 в. Выпрямленное напряжение,

доставляемое селеновым выпрямителем, при колебаниях тока нагрузки в пределах от 0,65 до 5,0 а изменяется в пределах от 26 до 21 в.

Устройство для защиты и переключения линий монтируется по схеме фиг.141 и может

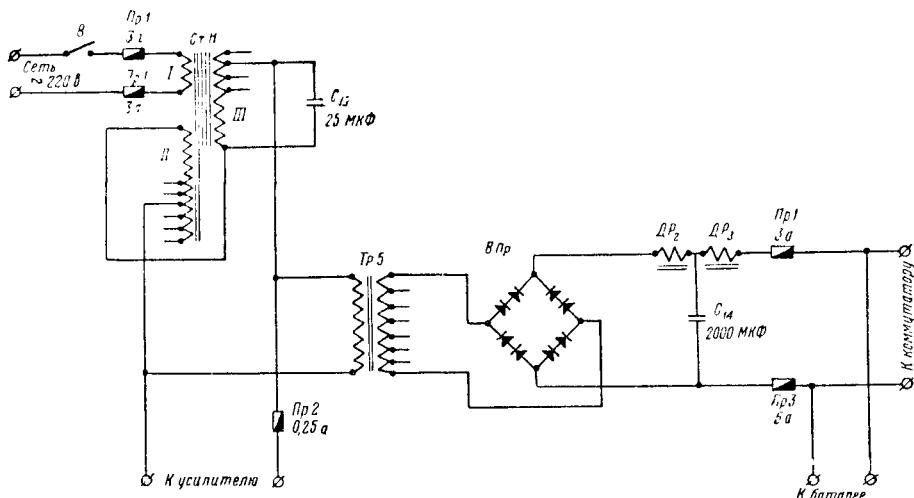

Фиг. 140. Принципиальная схема блока питания внутристанционной связи


Таблица 136

Основные детали усилительного устройства (фиг.139) и блока питания (фиг. 140)

Наименование прибора и обозначение на схеме	Обмотка					Примечание
	обозна- чение	марка проводники	диаметр прово- локи в мм	число витков	сопро- тивление в ом	
Трансформатор Tr-1 вход- ной . . . . .	I II	ПЭ	0,2 0,08	900 9 000	77 7 700	Экранирующий слой из прово- локи ПЭ диаметром 0,25 мм
Трансформатор Tr-2 вы- ходной . . . . .	I II	ПЭ	0,14 1,1	3 000 86	—	С ответвлением 55 витков
Трансформатор микрофон- ный Tr-3 . . . . .	I II	ПЭ	0,2 0,08	900 9 000	77 7 700	Экранирующий слой из прово- локи ПЭ диаметром 0,25 мм
Трансформатор силовой Tr-4 . . . . .	I II III IV	ПЭ	0,3 0,93 0,82 0,14	1 760 40 51 3 840	— — — —	
Трансформатор понижаю- щий Tr-5 . . . . .	I II	ПЭ	0,56 1,25	1 100 180	— —	С ответвлением 130 витков че- рез каждые 10 витков
Стабилизатор напряжения Cm H . . . . .	I II III	ПЭ	1,25 0,93 1,56	640 400 900	— — —	Отводы от 250 витков через каждые 30 витков С отводами от 900, 870 и 840 витков
Дросель Dr1 . . . . .	—	ПЭ	0,2	5 300	310	L = 20 гн
Дросели Dr2 и Dr3 . . . . .	—	ПЭ	1,0	390	1,5	L = 0,13 гн
Реле управления РУ . . .	Реле типа КДР-1				280	

иметь ёмкость в 20 или 40 двухпроводных линий.

Технические данные об основных деталях усилительного устройства и блока питания приведены в табл. 136.

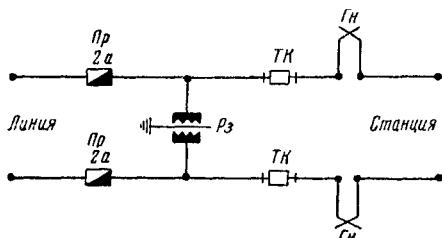


Фиг. 141. Схема устройства защиты и переключений абонентских линий

## ОБОРУДОВАНИЕ АБОНЕНТСКИХ ПУНКТОВ

На постах стрелочной связи устанавливают телефонные аппараты системы ЦБ. Установка аппаратов производится так же, как и установка телефонных аппаратов у абонентов местной телефонной связи. Некоторое отличие заключается лишь в том, что при оборудовании абонентского пункта стрелочной связи устанавливается наружный звонок. В качестве наружного звонка применяют мощный звонок переменного тока, который включают или непосредственно в вызывную цепь телефонного аппарата или в осветительную сеть переменного тока при помощи реле, как это делается в телефонных аппаратах постового типа (фиг. 142).

Абонентские пункты других видов внутристанционной связи, расположенные в помеще-

ниях, оборудуют телефонными аппаратами системы ЦБ. Для наружных точек можно применять нормальные телефонные системы ЦБ, устанавливаемые в шкафиках с дверцей, запирающейся замком, или розетки, монтируемые на столбах или стенах. При этом розетки или помещают в ящичках или защищают

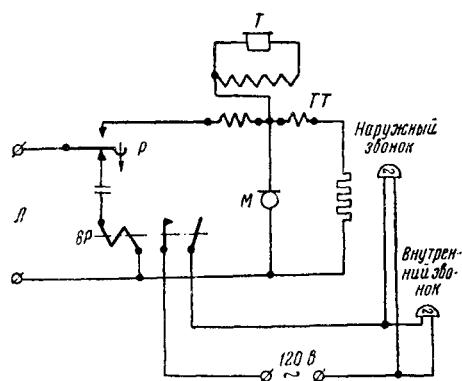

Фиг. 142. Схема телефонаного аппарата для установки на постах

ко кожухами. При розетках для переговоров пользуются переносными микротелефонными трубками со штекером на конце шнура. Для вызова при розетках устанавливают звонки переменного тока.

Телефонные аппараты, устанавливаемые в шкафиках, а также звонки и розетки защищаются разрядниками и предохранителями.

Для устройства проводки к внешним точкам могут быть использованы провода марки ПР или ВРГ.

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ТЕКСТЕ И НА СХЕМАХ

- БПУ — батарея прямого управления
- В — верхняя пружина
- ВВ — вызывная батарея
- ВФ — входной фильтр
- Выз Кн — вызывная кнопка
- ВР — верхняя рукоятка
- Г — громкоговоритель
- Дем — демодулятор
- ДСб — движущаяся собачка
- ДС — дополнительное сопротивление
- Др — дроссель
- ЗК — звонковый контакт
- ЗОД — заградитель обратного действия
- ЗПД — заградитель прямого действия
- Кн — кнопка
- КД — кодовый диск
- КК — кодовое колесо
- Ккн — корректирующий контур
- КП — контактная пружина
- Л — линия или провод линии
- ЛАЗ — линейно-аппаратный зал
- ЛР — линейное реле
- М — микрофон

- МА — максимальный автомат
- МБ — местная батарея
- Мод — модулятор
- МР — реле, меняющее полюсы
- МУ — микрофонный усилитель
- Н — нижняя пружина
- НР — нижняя рукоятка
- О — ось (вращения)
- ОС — оконечная станция
- ОУ — оконечный усилитель
- ПВУ — переговорно-вызывное устройство
- ПТ — промежуточная трансляция
- ПЭ — поляризованный электромагнит
- Р — рычаг
- РЗ — замедленное реле
- РПУ — реле прямого управления
- РППОУ — реле приёма прямого и обратного управления
- РТСВ — реле трансформации селекторного вызова
- РУТ — реле управления трансляцией
- СИ — сегмент изогнутый
- СП — сегмент плоский
- СПр — спиральная пружина
- Т — телефон
- ТП — тормозная пружина

<i>Тр</i>	трансформатор
<i>УР</i>	удерживающее реле
<i>Ус</i>	усилитель
<i>УТ</i>	узловая трансляция
<i>УУ</i>	управляющее устройство
<i>ЦТС</i>	центральная телефонная станция
<i>Ш</i>	штифт
<i>Эм</i>	электромагнит
<i>Я</i>	якорь

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Специальные виды телефонной связи на железнодорожном транспорте были созданы в годы первых сталинских пятилеток. В разработке этих устройств принимал участие большой коллектив работников связи железнодорожного транспорта, в том числе Фомичёв В. А., Снарский А. А., Танцюра А. А., Парфёнов С. Н. и др.

В годы послевоенной сталинской пятилетки были проведены большие работы по дальнейшей модернизации и усовершенствованию оборудования специальных видов связи.

В 1947 г. МПС приняло для общесетевого внедрения новую схему четырёхпроводной связи совещаний по телефонным каналам высокой частоты, разработанную Богушем И. М., Гиждеу В. В., Пивко Г. М. и Фельдманом А. Б. Эта схема обеспечила более высокое качество связи сравнительно с прежде применявшейся схемой.

В 1948—1949 гг. коллективом инженерно-технических работников Всесоюзного научно-исследовательского института железнодорожного транспорта и Ленинградской проектной конторы «Транссигналсвязьпроект» (Шуплов В. И., Волоцкий А. Н., Кривицкий К. А. и др.) по заданию Главного управления сигнализации и связи МПС была разработана новая аппаратура постанционной автоматической связи (ПАС) со взаимно-избирательным вызовом.

В 1949—1950 гг. вся аппаратура симплексной связи подверглась модернизации, в результате чего была создана серия значительно улучшенных в электрическом и конструктивном отношении усилителей (*СПД-5*, *ПТ-1*, *УТ-1*, *СТ-1*). Кроме того, была обновлена и другая аппаратура специальных видов связи. Этот комплекс работ был выполнен инженерно-техническими работниками завода «Транссигналсвязь» (инженеры Алёхин К. А., Митрофанов И. Е. и др.).

Многих видов специальной железнодорожной телефонной связи, как связь совещаний, ДГП, линейно-путевая и пр., в других странах не имеется.

### Состав и назначение специальных видов железнодорожной телефонной связи

На железнодорожном транспорте СССР применяются специальные виды телефонной связи, перечисленные в табл. 137.

### Устройство цепей избирательной телефонной связи

С точки зрения передачи разговорных токов все перечисленные в табл. 137 виды связи являются связями одностороннего дей-

ствия (симплексными). Схемы применяющихся на этих связях промежуточных телефонных аппаратов, а также оконечных установок построены таким образом, что разговорные приборы передачи и приёма включаются в линию не одновременно, а поочерёдно. В момент передачи разговора в линию включена только передающая часть аппарата или установки (микрофон, через трансформатор или через усилитель передачи). При приёме разговора в линию включается приёмная часть (телефон или громкоговоритель, непосредственно или через усилитель приёма).

Переключение приборов приёма и передачи в процессе переговоров производится при помощи специальной кнопки или клавиши, непосредственно или через систему реле.

Усилители, устанавливаемые на цепях избирательной связи и связи совещаний как промежуточные, так и оконечные, характеризуются односторонним действием, т. е. усиливают разговорные токи только в одном направлении передачи. Для усиления токов в обратном направлении передачи вход и выход этих усилителей переключаются при помощи системы реле.

В тех оконечных усилительных установках, которые имеют отдельные усилители для передачи и приёма, при работе релейной схемы происходит переключение линии с одного усилителя на другой.

Управление работой реле осуществляется посредством передаваемого по линии постоянного тока, называемого током прямого управления.

Перебой говорящего, т. е. переключение всех усилителей цепи в нормальное (исходное) положение, осуществляется передачей по линии постоянного тока, называемого током обратного управления (обратное управление) при одновременной передаче по линии тока прямого управления.

С точки зрения системы посылки вызова все перечисленные в табл. 137 виды связи, за исключением связи совещаний, являются избирательными связями, характеризующимися тем, что вызов посылаемый одной из нескольких, параллельно включённых в одну общую цепь станций, или группе их, получается только на этой или на этих станциях и не получается ни на одной из остальных.

В настоящее время на железнодорожном транспорте СССР в основном применяется система одностороннего избирательного вызова, при которой избирательный вызов может быть послан только со стороны распорядительной станции. Вызов со стороны линейного (промежуточного) пункта осуществляется: в цепях диспетчерской связи — голосом (произнесением слова: «Диспетчер!»), а в цепях постанционной (неавтоматической) и линейно-путевой связи — нажатием кнопки, в результате чего в линию включается источник постоянного тока, приводящий в действие вызывное реле в установке распорядительной станции.

В новой аппаратуре постанционной телефонной связи (ПАС), предназначающейся для совместной работы с автоматическими телефонными станциями шаговой системы, применена система двустороннего избирательного вызова.

Таблица 137

## Специальные виды железнодорожной телефонной связи

Наименование	Назначение	Типы цепей, применяемых для организации связи	Примечания
Поездная диспетчерская телефонная связь	Для сношений поездного диспетчера со станциями, входящими в его участок	Воздушная стальная цепь с проводами диаметром 5 мм	
Диспетчерская телефонная связь энергоснабжения	Для сношений энергодиспетчера с тяговыми подстанциями и постами контактной сети	То же	Применяется на электрифицированных участках железных дорог. По своему устройству и применяемому оборудованию не отличается от поездной диспетчерской связи
Постанционная телефонная связь	Для переговоров работников промежуточных станций участка железной дороги между собой по служебным вопросам	Воздушная стальная цепь с проводами диаметром 4 мм	Применяется для замены цепи поездной диспетчерской связи при повреждениях последней
Линейно-путевая телефонная связь	Для переговоров работников службы пути по вопросам содержания в исправности пути и сооружений	То же	В последние годы устраивается так же, как постанционная телефонная связь
Дорожная диспетчерская телефонная связь (связь ДГП)	Для оперативного руководства работой дороги	Воздушная стальная цепь с проводами диаметром 5 мм; канал тональной частоты на цветных цепях	Находится в распоряжении дежурного диспетчера распорядительного отдела службы движения (ДГП)
Дорожная связь совещаний	Для проведения совещаний руководящих работников управления дороги с работниками отделений, дистанций, станций и других железнодорожных организаций	То же, а также каналы высокочастотного телефонирования	Иногда совмещается с сетью дорожной диспетчерской связи
Магистральная связь совещаний	Для проведения совещаний руководящих работников Министерства путей сообщения с работниками железных дорог и управляемых ими дорог	Каналы высокочастотного телефонирования, а также каналы тональной частоты на цветных цепях	

П р и м е ч а н и е . На железнодорожных кабельных магистралях для связей, осуществляемых токами тональной частоты, используются пары с жилами диаметром 1,2—1,4 мм и со средней степенью повышения индуктивности кабеля (система 140/83—1,7). Дальность телефонной передачи при этом получается такого же порядка, как и по воздушным стальным цепям.

Для цепей линейно-путевой связи до 1939 г. выпускалась аппаратура со взаимно-избирательным вызовом, при котором каждый из промежуточных пунктов мог вызывать любой другой пункт непосредственно, без участия и контроля телефонистки или оператора распорядительной станции. Такие установки еще работают на некоторых дорогах, но в силу ряда присущих им схемных и технико-эксплоатационных недостатков производство их было прекращено, а имеющаяся на сети аппаратура постепенно заменяется аппаратурой постанционной связи.

На цепях связи совещаний вызов в обоих направлениях передачи осуществляется голосом.

Оборудование симплексных цепей избирательной телефонной связи состоит из оконечных установок, называемых распорядительными станциями, из оборудования промежуточных пунктов и из трансляций, состоящих, в основном,

из симплексных усилителей и устройств для транслирования избирательного вызова и токов управления.

Распорядительные станции устанавливают в пунктах, где располагается командный пункт связи (управление дороги—для связи ДГП, отделение—для поездной диспетчерской и постанционной связи и т. п.).

Оборудование промежуточных пунктов, устанавливаемое в помещениях дежурных по станции и других работников железных дорог, включается параллельно в провода цепи избирательной связи.

Распорядительная станция и промежуточные аппараты, включенные в общую цепь используемые на данном участке железной дороги для организации поездной диспетчерской связи, диспетчерской связи энергоснабжения, постанционной или линейно-путевой связи, образуют в совокупности круж г соответствующей связи, например, круг поездной диспетчерской связи.

Симплексные трансляции включаются в качестве промежуточных трансляций в стальные воздушные цепи поездной диспетчерской связи и связи ДГП через расстояния 80—100 км. В цепях поездной диспетчерской связи промежуточные трансляции применяются при наличии обходных участков, что может иметь место при большой длине участка железной дороги, подчинённого данному отделению. Соединительные трансляции применяются только на цепях поездной диспетчерской связи; они устанавливаются в пунктах деления кругов поездной диспетчерской связи и включаются в цепи только на время переговоров между диспетчерами смежных кругов.

На цепях поездной диспетчерской связи все усилители своими выходами нормально направлены к диспетчеру. Диспетчер при ответе посыпает в линию ток прямого управления и, таким образом, переключает направление усиления усилителей на обратное. Перебой диспетчера работниками линии не допускается.

На цепях связи совещаний нормальным положением усилителей является положение, соответствующее усилинию в направлении от командного пункта. При ответе в линию посыпается ток прямого управления, который через систему реле переключает направление усиления усилителей на обратное. Командной станции на этих связях предоставляется право перебоя говорящего с линии; для этого командная станция посыпает ток обратного управления, в результате чего восстанавливается исходное направление усиления усилителей.

Соответственно сказанному, направление передачи от командного пункта называется распорядительным направлением, а встречное направление передачи — исполнительным направлением.

### Избирательный вызов<sup>1</sup>

Посылка избирательного вызова осуществляется путём передачи с распорядительной станции в линию серии из семнадцати чередующихся по направлению импульсов постоянного тока. Импульсы посыпаются тремя группами с интервалами между ними, во время которых изменения направления посыпаемого в линию тока не происходит. Между передатчиком импульсов и линией включается фильтр нижних частот, благодаря чему импульсы тока в линии становятся близкими по форме синусоидальному току с частотой около 3,5 гц.


При трансформаторном вызове вызывные импульсы постоянного тока передаются в линию через специальный вызывной трансформатор.

На промежуточных пунктах цепи избирательной связи импульсы вызывного тока принимаются особым электромагнитным прибором — селектором, который в рабочем положении замывает местную цепь установленного в промежуточном пункте звонка.

Избирательность вызова достигается тем, что селекторам различных пунктов, включённым в одну общую цепь, присваиваются разные комбинации настройки, отличающиеся

друг от друга по количеству импульсов в отдельных группах (3—7—7, 5—3—9, 11—4—2 и т. п.). Таких индивидуальных комбинаций настройки при трёх группировке может быть 78.

Кроме указанных 17 импульсов, называемых рабочими, в линию при каждом вызове посыпаются ещё два спомогательных импульса: зарядный — перед посылкой первой группы рабочих импульсов и отбойный — примерно через три секунды после посылки последней группы рабочих импульсов. В связи с посылкой в линию одиночных вспомогательных импульсов цифра 1 в комбинациях настройки не применяется. График, иллюстрирующий построение кодовой комбинации, приведён на фиг. 143.

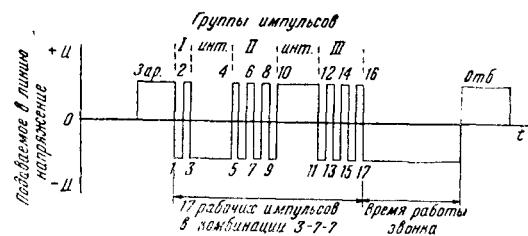

Фиг. 143. Графическое изображение избирательного кода

Кроме посылки индивидуального вызова, применяют посылку группового вызова, при котором одновременно вызывается группа из нескольких станций, и циркулярного вызова, при котором одновременно вызываются все станции участка.

Для группового вызова нескольких станций их индивидуальные комбинации настройки выбирают так, чтобы суммарное количество импульсов в двух первых или в двух последних цифрах кода у всех станций данной группы было одинаковым, например 4—6—7, 4—5—8, 4—4—9 и т. д. Для группового вызова этих станций посыпают две группы импульсов тока; в данном примере 4—13—0.

Циркулярный вызов осуществляется путём посылки всех 17 импульсов тока одной группой.


Для некоторых специальных целей, как например, для управления соединительными диспетчерскими трансляциями, применяется вызов из 19, 21 и 23 импульсов.

Источником вызывного тока служит установленная на распорядительной станции вызывная аккумуляторная батарея или другой источник постоянного тока надлежащего напряжения. При гальванической связи батареи с линией вызывная батарея должна быть отдельной для каждой цепи избирательной связи, если эти цепи используются для наложения телеграфной работы. При трансформаторном вызове вызывная батарея может быть одна, общая для любого количества цепей, причём она же может быть использована и для питания других нагрузок в данном узле связи.

Передатчиком вызывных импульсов тока служит вызывной ключ, управляемый системой реле, включающих в линию

<sup>1</sup> Содержание этого раздела на аппаратуру ПАС не распространяется.

вызывную батарею и изменяющих направление посылаемого в линию тока в соответствии с передаваемой комбинацией импульсов.

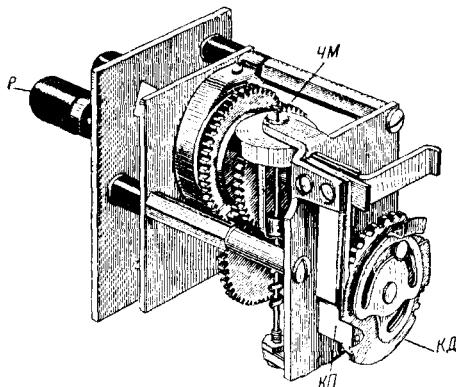


Фиг. 144. Индивидуальный вызывной ключ


**Индивидуальный вызывной ключ** состоит из часового механизма ЧМ (фиг. 144) с цепнотрёхжильным фрикционным регулятором скорости вращения, рукоятки Р для завода часового механизма, кодового диска КД и контактных пружин КП.

Часовой механизм заводят поворотом рукоятки на  $90^\circ$  по часовой стрелке (кодовый диск при этом не вращается). Вращение кодового диска, приводимого в движение часовым

диска пружина Н выходит из углубления а и начинает скользить по окружности диска, входя в электрический контакт с корпусом вызывного ключа. При дальнейшем движении зубцы кодового диска поднимаются и опускают пружину Н, которая, не теряя контакта с диском, периодически соединяется с верхней контактной пружиной В. Пройдя выемку за

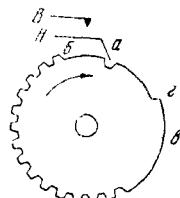


Фиг. 145. Кодовый диск индивидуального вызывного ключа

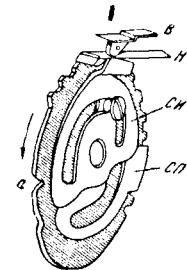

Фиг. 146. Расположение сегментов на кодовом диске

14-м зубцом, пружина Н, находясь в контакте с пружиной В, скользит по поверхности в, опускается с выступа г (в этот момент соединение её с пружиной В нарушается) и через некоторое время приходит в исходное положение, опускаясь в углубление а; в этот момент движение диска прекращается. Один полный оборот кодового диска совершается в течение 7–8 секунд.

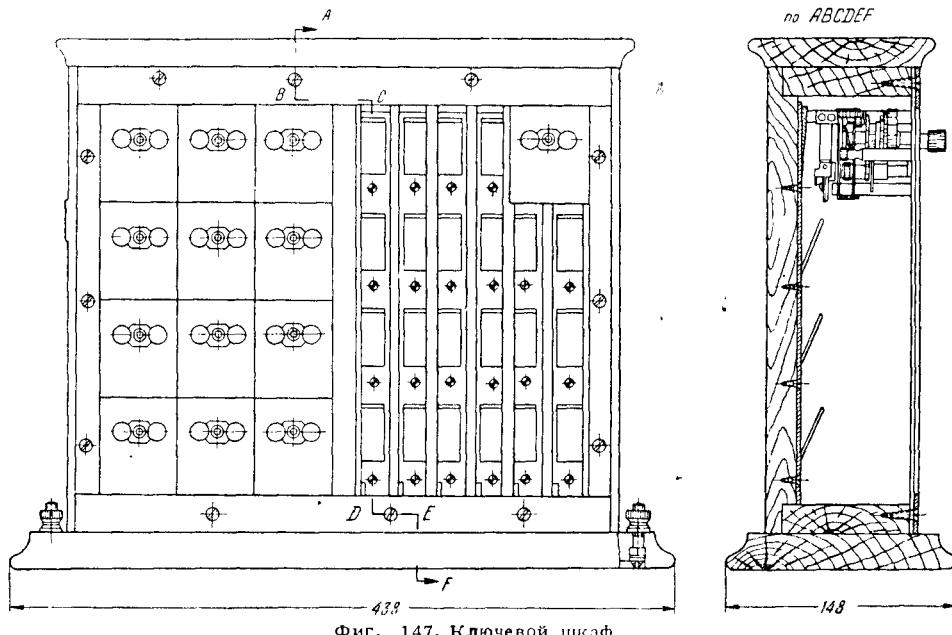

Фиг. 147. Ключевой шкаф


механизмом, начинается по отпусканью рукоятки. После того как кодовый диск сделает один полный оборот, движение прекращается.

Кодовый диск (фиг. 145) имеет 14 зубцов и углубление а, в котором в спокойном положении ключа находится, не касаясь диска, отогнутый конец нижней контактной пружины Н. После начала вращения кодового

для получения различных комбинаций настройки применяют плоские СП (фиг. 146) и изогнутые СИ сегменты, которые располагаются против части зубцов и закрепляются на кодовом диске при помощи винта. Плоский сегмент не даёт возможности пружине Н опускаться в выемки между закрываемыми им зубцами; изог-


н у т ы й сегмент отводит вверх пружину  $B$ , не давая ей войти в соприкосновение с пружиной  $H$  при подъёме последней на верхние грани зубцов. Положение сегмента на кодовом диске определяет положение интервала в комбинации кода.

Индивидуальные вызывные ключи устанавливают в ключевых шкафах. Стандартный ключевой шкаф (фиг. 147) рассчитан на размещение в нём 24 вызывных ключей в четыре ряда по шесть ключей в каждом.

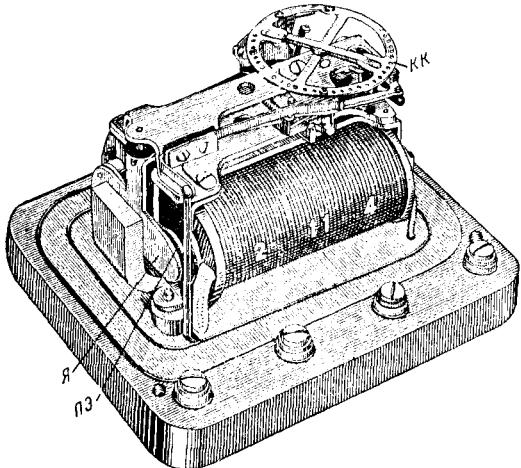

Фиг. 148. Селектор

Селектор (фиг. 148) состоит, в основном, из двухкатушечного поляризованного электромагнита  $P\mathcal{E}$  с якорем  $\mathcal{J}$ , передаточного механизма и кодового колеса  $KK$ .

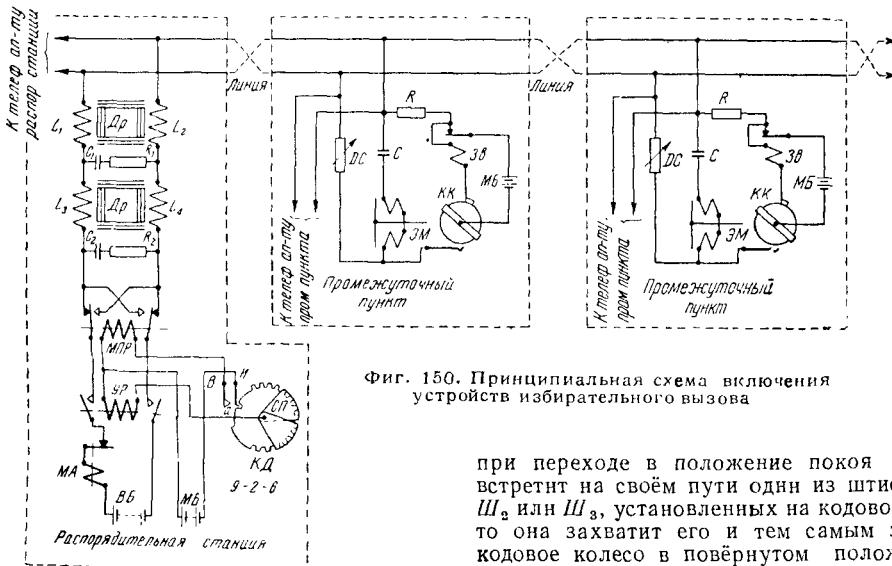


Фиг. 150. Принципиальная схема включения устройств избирательного вызова

При прохождении по обмоткам селектора импульсов тока переменного направления якорь его попеременно притягивается то к одному, то к другому сердечнику, передвигая

при этом посредством передаточного механизма кодовое колесо против часовой стрелки каждый раз на один шаг (фиг. 149).

При прекращении прохождения тока через обмотки электромагнита якорь его под действием пружины  $C$  возвращается в среднее

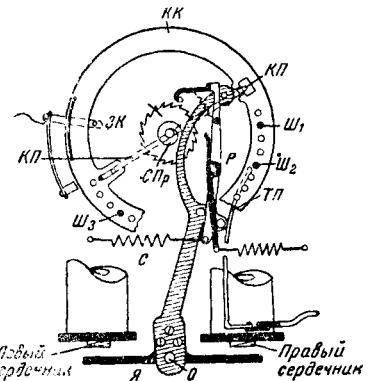

Фиг. 149. Передаточный механизм селектора

положение. На кодовом колесе КК укреплена контактная пружина КП и имеется 31 отверстие, в три из которых устанавливаются кодовые штифты  $Ш_1$ ,  $Ш_2$  и  $Ш_3$ . Штифт  $Ш_3$ , за исключением особых случаев, всегда устанавливается в 17-м отверстии; положение штифтов  $Ш_1$  и  $Ш_2$  зависит от комбинации настройки селектора.

Предаточный механизм снабжён тормозной пружиной  $T_P$ , конец которой при помощи рычага  $P$  при каждом колебании якоря отводится вправо. Если тормозная пружина

при переходе в положение покоя (налево) встретит на своём пути один из штифтов  $W_1$ ,  $W_2$  или  $W_3$ , установленных на кодовом колесе, то она захватит его и тем самым задержит кодовое колесо в повёрнутом положении до посылки следующей группы импульсов тока; если же штифта не будет, то кодовое колесо вернётся в исходное положение.

При достижении кодовым колесом 17-го положения контактная пружина соединяется с звонковым контактом ЗК. Замыкание этого

контакта продолжается около 3 секунд. После этого в обмотку селектора поступает отбойный импульс тока. Под воздействием этого импульса кодовое колесо делает ещё один шаг и затем под действием спиральной пружины  $CPr$  возвращается в исходное положение.


**Электрические данные селектора:** сопротивление обмоток постоянному току  $10\,000 \times 2 \text{ ом}$ ; число витков  $55\,000 \times 2$ ; индуктивность  $1\,000 \text{ гн}$ . Селектор должен устойчиво работать при переменном напряжении на его зажимах, равном  $60 \text{ в}$  с частотой  $3,5 \text{ Гц}$ . Модуль полного сопротивления обмотки селектора при этих условиях составляет около  $30\,000 \text{ ом}$ .

Принципиальная схема включения устройств избирательного вызова показана на фиг. 150.

Для посылки вызова поворачивают рукоятку вызывного ключа на  $90^\circ$  и отпускают её. Заведённый поворотом ключа часовой механизм приходит в движение и начинает вращать кодовый диск  $KD$ . Выйдя из углубления  $a$  и коснувшись кодового диска, контактная пружина  $H$  замыкает цепь удерживающего реле  $UR$ , которое срабатывает и подключает к линии через фильтр вызывную батарею  $VB$ . При этом в линию будет послан первый (зарядный) импульс тока, который замкнётся через цепи селекторов и зарядит конденсаторы  $C$  до напряжения, приблизительно равного напряжению батареи  $VB$ . В результате прохождения по обмоткам селекторов зарядного тока якоря всех селекторов притянутся к одному из сердечников своих электромагнитов, однако, затем по окончании заряда конденсатора снова вернутся в среднее положение. При дальнейшем движении кодового диска

для него сигналом контроля получения вызова. Сопротивление  $DC$  является дополнительным сопротивлением, служащим для уравнивания величин тока в обмотках всех селекторов, включённых в данную цепь.


**Электрические данные основных приборов** схемы посылки избирательного вызова. Удерживающее, или линейное, реле  $UR$ : сопротивление  $130 \text{ ом}$ ; число витков  $5\,800$ ; проволока ПЭ диаметром  $0,20 \text{ мм}$ , рабочий ток  $75 \text{ мА}$ .

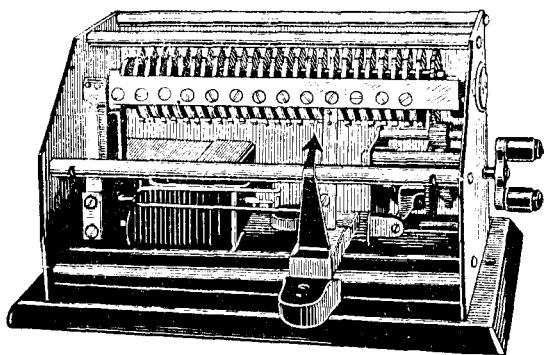

Фиг. 151. Универсальный вызывной ключ (изделие 22), вид при снятом кожухе


Реле, меняющее полюсы ( $MPP$ ): сопротивление обмоток  $12,5 \times 2 \text{ ом}$ ; число витков  $1\,900 \times 2$ ; проволока ПЭ диаметром  $0,40 \text{ мм}$ ; рабочий ток  $400 \text{ мА}$ .

Дроссель фильтра: сопротивление обмоток  $11 \times 2 \text{ ом}$ ; число витков  $600 \times 2$ ; проволока ПБД диаметром  $0,5 \text{ мм}$ ; индуктивность  $12,5 \text{ Гн}$ .

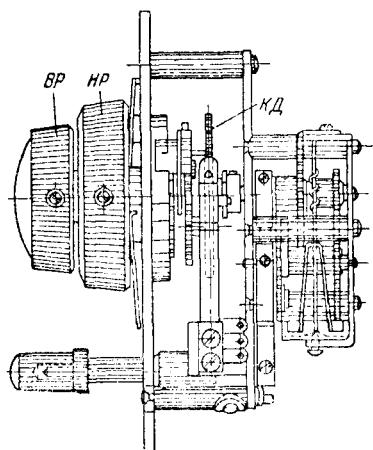

Фиг. 152. Универсальный вызывной ключ типа КСУ

ключа в линию посредством реле, меняющего полюсы (реле  $MPP$ ), будет послана определённая комбинация импульсов тока, под действием которых кодовые колёса селекторов, имеющих данную настройку, достигнут звонкового положения и на вызываемом промежуточном пункте (или пунктах) зазвонят звонок. При работе звонка в линию через сопротивление  $R$  посыпается ток контроля, который воспринимается в телефоне или громкоговорителе лица, посылающего вызов, и служит

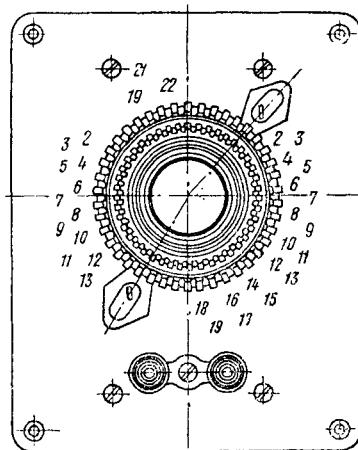

Универсальный вызывной ключ (изделие 22 завода «Трансвязь»), показанный на фиг. 151, применяется на междугородных коммутаторах для посылки вызова по заданным на коммутатор цепям постстанционной и линейно-путевой связи. Основными частями этого ключа являются часовой механизм, такой же как у индивидуального ключа, и 25 выштампованных на определённые комбинации настройки кодовых дисков, насаженных на общую ось. Параллельно оси (по на-

правляющим) ходит каретка с контактными пружинами и указателем их положения на расположенной снаружи ключа шкале, на которой нанесены цифры, соответствующие различным кодовым комбинациям. Этот ключ даёт возможность послать 20 различных индивидуальных вызовов, циркулярный вызов, два групповых и два специальных вызова. Габариты ключа  $152 \times 335 \times 116$  мм. Как и к ключевому шкафу, к ключу 22 подводятся три провода ( $B$ ,  $H$ ,  $K$ ).


**Универсальный вызывной ключ типа КСУ** (ключ селекторный, универсальный, фиг. 152) применяется в переносной аппаратуре распорядительных станций поездной диспетчерской связи, а также на стойках оконечных и промежуточных усилителей (трансляций) избирательной связи. Используется электромехаником при необходимости посылки вызова непосредственно со стойки усилителей. Ключ КСУ состоит из часового механизма и двух

Эта операция происходит автоматически и исключает возможность посылки неправильного вызова при последующем наборе другой кодовой комбинации.

Кроме номеронабирателя, в схему ключа (фиг. 153) входят: шесть телефонных реле, три электролитических конденсатора на напряжение 40 в, три сопротивления по 500 ом и сигнальная лампа.

При наборе первого знака (предположим «5»), как только вращающаяся часть диска будет выведена на исходное положение, контакты номеронабирателя 1—2—3 замкнутся между собой, в результате чего срабатывают реле  $A$ ,  $B$  и  $C$ . Вслед за реле  $B$  срабатывает линейное реле распорядительной станции постанционной связи, и в линию подаётся первый зарядный импульс.

В процессе возвращения диска в исходное положение импульсный контакт номеронабирателя (нн 4—5) соответственно набранной

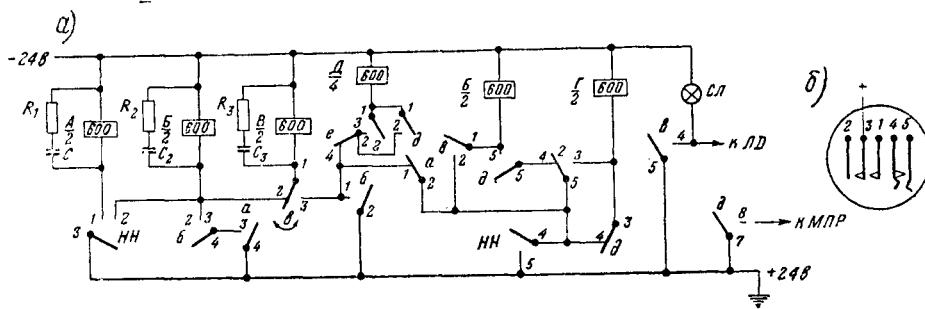

Фиг. 153. Схема дискового вызывного ключа системы Минченко

руковаток — верхней  $BP$  и нижней  $HP$ , служащих для настройки ключа. На передней стенке каркаса ключа нанесены цифры кода. Настойка ключа производится установкой указателей руководок  $HP$  и  $BP$  против первой ( $HP$ ) и последней ( $BP$ ) цифр кодовой комбинации. Средняя цифра кодовой комбинации устанавливается автоматически. После набора комбинации ключ заводится и отпускается аналогично тому, как это происходит в индивидуальном ключе.

**Дисковый вызывной ключ системы Минченко.** Набор кодовой комбинации в ключе системы Минченко осуществляется обычным номеронабирателем, подобно тому как набирают номер на номеронабирателе телефонного аппарата АТС.

Дисковый ключ применяется на международных коммутаторах для посылки вызова по цепям постанционной и линейно-путевой связи и допускает возможность посылки как индивидуальных, так и групповых вызовов, а также циркулярного вызова.

Продолжительность работы звонка на вызываемом промежуточном пункте может быть произвольно увеличена. Для этого достаточно сразу же по окончании набора основной комбинации цифр произвести дополнительный набор цифры «1» или любой другой и не отпускать вращающуюся систему диска.

Схема дискового ключа обеспечивает возвращение кодовых колёс селекторов в исходное положение, если почему-либо был произведен набор только одного или двух знаков.

цифре «5» пять раз замкнётся и разомкнётся. Этот контакт через систему промежуточных реле управляет работой реле  $MPR$ .

Для питания устройств ключа требуется источник постоянного тока напряжением 24 в.

#### ПОЕЗДНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СВЯЗЬ

В цепь поездной диспетчерской связи включают телефонные аппараты, устанавливаемые у дежурных по раздельным пунктам, у дежурных по депо, на тяговых подстанциях и у энергодиспетчеров на электрифицированных участках железных дорог и в отделениях паровозного хозяйства. Кроме того, аппараты могут устанавливаться у нарядчиков кондукторских бригад. Никаких других аппаратов включать в цепь поездной диспетчерской связи не разрешается. Общее количество включаемых в цепь поездной диспетчерской связи аппаратов в среднем равно 12—15, но иногда доходит до 20 и более.

Границы цепи (круга) поездной диспетчерской связи, как правило, совпадают с границами соответствующего тягового плеча.

В качестве распорядительных станций поездной диспетчерской связи на сети железных дорог в настоящее время применяются главным образом следующие:

а) оконечные усилители связи совещаний (изделия 90, 90м и 90т завод «Трансвязь» — см. стр 700);

б) распорядительные станции типа СПД-2 (стойка поездного диспетчера) завода «Трансвязь».

С 1949 г. в качестве типовой аппаратуры для распорядительных станций поездной диспетчерской связи применяют стойку типа СПД-5.

При небольших расстояниях от кабинета диспетчера до линейно-аппаратного зала (меньше 400 м) аппаратуру распорядительных станций устанавливают в последнем. При больших расстояниях аппаратуру устанавливают в здании отделения или же принимают специальные меры к защите микрофонных цепей от мешающих влияний (вынос к диспетчеру каскада предварительного усиления, прокладка микрофонных цепей отдельным кабелем и др.).

В качестве промежуточных диспетчерских трансляций применяются главным образом трансляции 83/87 завода Трансвязь. Иногда для этой же цели применяются промежуточные трансляции связи совещаний (83/84 завода Трансвязь). В 1950 г. на базе стойки СПД-5 была разработана новая по конструкции и схеме промежуточная диспетчерская трансляция типа ПТ-1.

В качестве соединительных диспетчерских трансляций используется в основном изделие 89 завода Трансвязь. С 1951 г. заводом Трансвязь вместо изделия 89 выпускается трансляция типа СТ-1.

Количество различных конструкций и схем аппаратуры промежуточных пунктов довольно значительно, что объясняется наличием в эксплуатации аппаратов старых выпусков (завода им. Кулакова, завода Трансвязь, и др.).

#### Распорядительные станции поездной диспетчерской связи

**Распорядительная станция поездной диспетчерской связи типа СПД-2.** В комплект, помимо стойки, входят ключевой шкафик, электромагнитный громкоговоритель, головной телефон, рефлекторный микрофон и педаль. На стойке смонтированы панели: входная, измерительная, релейно-контрольная, панель усилителя, панель фильтров питания, панель селекторного вызова.

Усилитель двухкаскадный, рассчитанный для работы на лампах типа УБ-132, с автоматической подачей смещения на сетки лами. Регулятор усиления имеет 10 ступеней по 0,2 - 0,05 nep каждая. Усиление усилителя при десятом положении регулятора усиления должно соответствовать данным табл. 138 с допустимыми отклонениями от них в пределах до  $\pm 0,3$  nep.

Таблица 138

#### Усиление усилителя распорядительной станции типа СПД-2

Частота в Гц	30	800	1 400	2 400
Усиление в nep	5,0	5,65	6,2	6,8

Модуль входного сопротивления стойки при включённом в линию входе усилителя, в диапазоне от 300 до 2 400 Гц составляет около 7 000 ом.

Питание анодных цепей производится от анодной батареи с напряжением 160 в. Для питания цепей реле, накала и микрофона необходима местная батарея с напряжением 12 в. Питание вызывных цепей и цепей управления усилителями осуществляется от отдельных батарей, напряжение которых определяется расчётом.

Габариты стойки даны в табл. 139.

Таблица 139  
Габариты и вес аппаратуры избирательной связи завода Трансвязь

Наименование аппаратуры	Размеры однотипной стойки в мм			Вес однотипной стойки в кг
	высота	ширина	глубина	
Стойка оконечных усилителей (изделие 90 м) . . . . .	2 500	512	350	200
Распорядительная станция поездной диспетчерской связи типа СПД-2 . . . . .	1 500	512	350	—
То же, типа СПД-5 . . . . .	2 500	522	305	180
Промежуточная трансляция поездной диспетчерской связи (изделие 83/87-2 стойки) . . . . .	2 000	512	350	150
То же типа ПТ-1 . . . . .	2 500	512	306	135
Соединительная трансляция поездной диспетчерской связи (изделие 89) . . . . .	2 000	512	350	150
То же типа СТ-1 . . . . .	2 500	522	306	—
Промежуточная трансляция дорожной диспетчерской связи для стальных цепей (изделие 83/87-2 стойки) . . . . .	2 000	512	350	150
То же для цветных цепей (изделие 83/87-2 стойки) . . . . .	2 000	512	350	150
Узловая трансляция на 4 направления (изделие 85/86-2 стойки) . . . . .	2 500	512	350	200
То же (изделие 98/99-2 стойки) . . . . .	2 500	512	350	200
То же на 8 направлений (изделие 99/208/209-3 стойки) . . . . .	2 500	512	350	200
Узловая трансляция типа УТ-1 . . . . .	2 500	522	306	—
Распорядительная станция постстанционной и линейно-путевой связи (изделие 41) . . . . .	1 855	512	350	100
То же, изделие 345 . . . . .	1 855	512	350	100
То же, типа СПС-2 . . . . .	1 800	512	350	100

**Распорядительная станция поездной диспетчерской связи типа СПД-5** может быть использована как для поездной диспетчерской связи, так и для дорожной диспетчерской связи и связи совещаний (вместо изделия 90).


На стойке СПД-5 смонтированы приборы, необходимые для оборудования двух оконечных, работающих независимо друг от друга, распорядительных станций поездной диспетчерской связи. Примерная скелетная схема использования СПД-5 показана на фиг. 154.

На СПД-5 расположены: два симплексных телефонных усилителя, по одному для каждой из двух цепей поездной диспетчерской связи, которые могут быть поданы на СПД-5; два комплекта устройств для посылки в линию избирательного вызова; два комплекта реле для управления усилителями; два комплекта приборов для питания стойки от сети переменного тока напряжением 220 в и от резервных батарей; один комплект контрольных и переговорно-вызывных приборов,

посредством которых электромеханик может со стойки контролировать прохождение разговора в обеих цепях, вести разговор и посыпать вызовы по обеим цепям, а также измерять токи и напряжения в отдельных цепях стойки.

В состав оборудования распорядительной станции поездной диспетчерской связи входят: стойка СПД-5; два микрофонных усилителя


специальный каскад на лампе 6Р17Б (с переменной крутизной), служащий для автоматической регулировки чувствительности (АРЧ) усилителя. Благодаря наличию АРЧ диспетчер слышит передачу речи со всех станций своего участка с одинаковой громкостью.

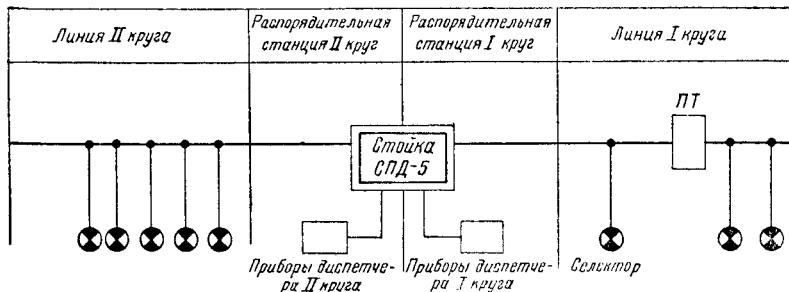

Фиг. 154. Примерная скелетная схема использования СПД-5

типа МУ-1 с электродинамическими микрофонами типа РДМ (фиг. 155); два электродинамических громкоговорителя типа ГДМ-0,5; два ключевых шкафа на 24 индивидуальных ключа каждый; два резервных микротелефонных устройства диспетчера; две педали.


Все реле, кроме МПР и РППОУ, применены типа КДР. Цепи звуковой частоты экранированы. Использование СПД-5 возможно как по распорядительной, так и по исполнительной схеме; изменение схемы достигается путём несложных переключений.

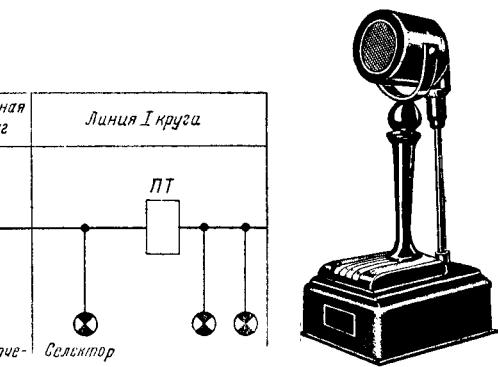

Фиг. 155. Микрофонный усилитель типа МУ-1

Подача постоянного напряжения смешения на лампу 6К17Б, пропорционального уровню приходящего сигнала и необходимого для осуществления регулирования чувствительности, производится при помощи лампы 6Р17Б. Триодная часть этой лампы работает как усилитель напряжения звуковой

Таблица переключений	
Диспетчер- ская связь	Схема ДП и схема сбрасывания посыпки пром. приказов управл. и прием. Управл. диспетч. управл. управл. управл. управл.
1-3, 5, 6, 7-8, 9-10 11-12, 15, 16, 17-18	1-3, 5, 6, 7-8, 9-10 12, 5, 6, 7-8, 9-11 10-11 11-12, 15, 16, 17-18 10-12, 13-15, 18-20

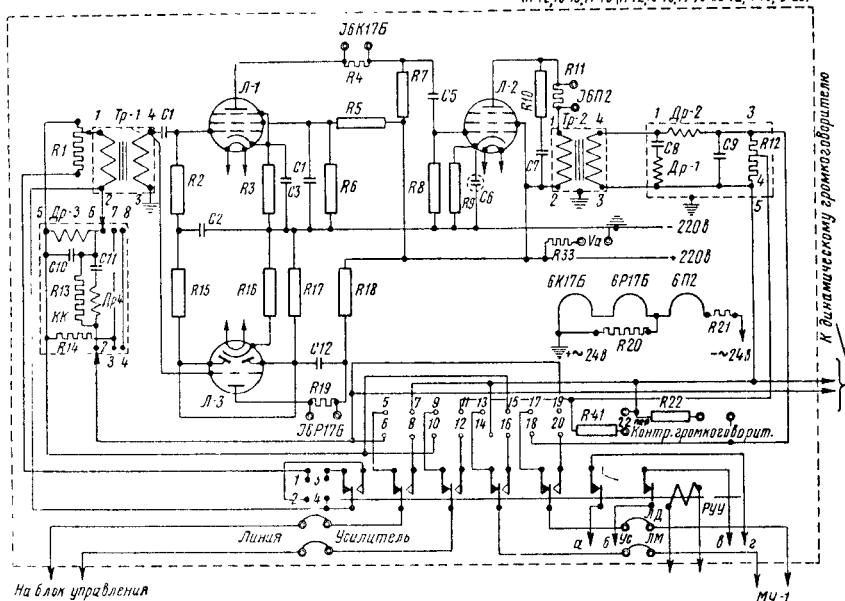

Фиг. 156. Схема усилителя СПД-5

Усилитель СПД-5, схема которого приведена на фиг. 156, является общим как для приема, так и для передачи разговора. Двухкаскадный усилитель разговорных токов собран на лампах 6К17Б и 6П2. Кроме того, имеется

частоты, которое подаётся на сетку лампы со вторичной обмотки входного трансформатора. Усиленное напряжение звуковой частоты, возникающее на анодной нагрузке лампы (R18), детектируется диодной частью, в результате

чего на сопротивлении  $R17$  возникает выпрямленное напряжение, пропорциональное уровню приходящего сигнала. Это напряжение через фильтр  $R15-C2$  подаётся на управляющую сетку лампы 6К17Б (лампа Л-1).

Потенциометр  $R6-R5$  служит для подачи напряжения на экранирующую сетку.

Сопротивление  $R10$  и конденсатор  $C7$  обеспечивают корректировку частотной характеристики усиления.

Фильтр ВФ на выходе усилителя срезает все частоты выше 2400 Гц.

Усилители СПД-5 рассчитаны для работы на стальных цепях с затуханием до 3,0 nep, но могут работать и на цветных цепях, для чего в корректирующем контуре КК, предусмотренном на входе усилителя, производятся соответствующие переключения. Контур рассчитан на корректирование частот характеристики 4 мкм стальной цепи длиной 120 км.

Усиление усилителя при передаче в диапазоне от 300 до 2400 Гц равно  $5,0 \pm 0,3$  nep, что обеспечивает уровень на выходе  $+0,6 \pm 0,3$  nep при подаче на вход усилителя напряжения 15 мв.

При приёме усиление усилителя в диапазоне от 300 до 2400 Гц составляет при подаче на вход напряжения 15 мв не менее 7,3 nep при мощности на выходе не менее 0,6 вт. При подаче на вход усилителя напряжений в пределах от 15 мв до 1 в мощность на выходе практически остаётся неизменной ( $0,6 \pm 0,08$  вт); коэффициент нелинейных искажений при этом не превышает 15%.

Входное сопротивление усилителя при приёме с линии составляет  $1400 \pm 280$  ом для стальных цепей и  $600 \pm 60$  ом для цветных (медных) цепей.

Применение на станциях со стойкой СПД-5 электродинамических микрофонов с вынесеными к диспетчеру микрофонными усилителями обеспечивает практически полное отсутствие искажений передаваемой речи.

Микрофонный усилитель МУ-1 развивает на частоте 300 Гц усиление, равное  $3,3 \pm 0,3$  nep, а на частотах от 600 до 2400 Гц  $3,6 \pm 0,3$  nep.

Прямоугольность амплитудной характеристики обеспечивается при подаче на вход уровней до  $-3,0$  nep.

Модуль входного сопротивления в диапазоне частот от 300 до 2400 Гц составляет  $700 \pm 1300$  ом.

Основными источниками питания стойки являются сеть переменного тока 220 в, 50 Гц и постоянно включённая батарея 24 в.

Питание осуществляется следующим образом.

Местные цепи питаются постоянным током 24 в от селенового выпрямителя; исключение составляют цепи микрофонов и сигнализации, которые питаются от упомянутой выше батареи 24 в.

Анодные цепи — постоянным током 220 в от кенотронного выпрямителя на лампе 5Ц4С.

Вызывные цепи — постоянным током 120, 160 или 220 в от такого же кенотронного выпрямителя. Указанные градации напряжения получаются посредством переключающих трансформаторов.

Цепи и накала ламп усилителя — переменным током 24 в.

Допуск по всем напряжениям равен  $\pm 10\%$ .

В случае прекращения подачи переменного тока стойка вручную, посредством отдельного для каждого из питающих напряжений ключа на блоке питания, переключается на питание от резервных аккумуляторных батарей.

Феррорезонансный стабилизатор напряжения обеспечивает нормальную работу приборов стойки при колебаниях напряжения сети в пределах от 170 до 240 в и частоты от 49 до 51 Гц. При более значительных отклонениях частоты стабилизатор может быть отключён посредством специально предусмотренного для этой цели ключа.

На блоке питания предусмотрена возможность проверки линейных селекторов пониженным на 25% вызывным напряжением; для этого переключения имеются специальные гнёзда.

На стойке СПД-5 имеются оптическая и акустическая сигнализация, приходящая в действие при перегорании предохранителей, при переходе диспетчера на работу с резервного телефонного аппарата и при коротком замыкании на линии. Кроме того, сигнализацией контролируется работа линейного (удерживающего) реле.

Размеры стойки СПД-5 даны в табл. 139, а данные о потреблении энергии — в табл. 140.

### Промежуточные трансляции

Промежуточная трансляция поездной диспетчерской связи (изделие 83/87 завода Трансвязь) применяется на цепях поездной диспетчерской связи, а также иногда и на цепях дорожной диспетчерской связи и служит для усиления токов разговорных частот и для трансляирования селекторного вызова.

В комплект входят две стойки: стойка усилителей (83) и релейная стойка (87).

На стойке усилителей имеются два одинаковых симплексных усилителя — рабочий и запасный. Переход с рабочего усилителя на запасный осуществляется переводом валькового переключателя, установленного на этой стойке, из одного крайнего положения в другое.


Усилители (фиг. 157) имеют два каскада усиления на лампах типа УБ-132. Входное сопротивление усилителя соответствует среднему значению волнового сопротивления стальных цепей с проводами диаметром 4—5 мкм. Зависимость входного сопротивления усилителя от частоты показана на фиг. 158. На входе усилителей параллельно первичной обмотке входного трансформатора включён корректирующий контур, с помощью которого можно несколько изменять входное сопротивление усилителя. Для корректировки наклона частотной характеристики усилителя соответственно затуханию 5 мкм стальных цепей различной длины (110, 140, 170 и 200 км) имеется второй корректирующий контур, расположенный между первым и вторым каскадами усилителя. Переменными элементами этого контура являются первичная и вторичная секционированные обмотки между ламповыми транс-

Таблица 14

Данные о потреблении электроэнергии на питание аппаратуры избирательной связи завода Трансвязь


Наименование аппаратуры	Единица измерения	Местная батарея 12 в		Анодная батарея 160 в		Вызывные цепи		Цепи прямого управления	
		Максимальный ток в а	расход тока в сутки в а·ч	максимальный ток в а	расход тока в сутки в а·ч	максимальный ток в а	расход тока в сутки в а·ч	максимальный ток в а	расход тока в сутки в а·ч
Стойка оконечных усилителей (изделие 90м)	стойка	1,20	26,18	0,07	1,50	0,15	0,13	—	—
Промежуточная трансляция поездной диспетчерской связи (изделие 83/87)	комплект	0,78	11,45	0,026	0,63	0,15	0,13	0,005	0,06
Промежуточная трансляция дорожной диспетчерской связи для стальных цепей (изделие 83/84)	»	1,58	14,0	0,037	0,77	0,08	0,05	0,005	0,06
То же для цветных цепей (изделие 81/84)	»	1,42	10,1	0,021	0,4	0,03	0,05	0,005	0,06
Узловая трансляция на 4 направления (изделие 85/86)	»	3,0	30,54	0,1	2,31	0,15	0,1	0,005	0,02
То же (изделие 98/99)	»	2,81	26,5	0,085	2,1	0,15	0,1	0,005	0,02
То же на 8 направлений (изделие 99/208/209)	»	5,0	43,0	0,15	3,46	0,3	0,2	0,005	0,015
Соединительная трансляция поездной диспетчерской связи (изделие 89)	стойка	1,14	2,70	0,03	0,08	—	—	0,005	0,01
Распорядительные станции постстанционной и линейно-путевой связи (изделие 44)	»	0,64	0,15	—	—	0,25	0,21	—	—
То же изделие 3/5	»	0,71	0,18	—	—	0,60	0,22	—	—
То же типа СПС-2	»	0,63	0,25	—	—	0,25	0,4	—	—
Распорядительная станция поездной диспетчерской связи типа СПД-5	»	0,57	11,9	Местная батарея 24 в 0,06	Анодная батарея 220 в 1,42	—	—	—	—

При мечания: 1. Питание стойки СПД-5 нормально производится от переменного тока с возможностью перехода на питание от аккумуляторов при прекращении подачи переменного тока. Посылка прямого управления производится от вызывной батареи.  
 2. Стойка СПС-2 может работать также и от местной батареи с напряжением 24 в.  
 3. Расход тока для питания диспетчерской связи принят из расчёта 400 посылок вызова в сутки, для связи ДГП-300 посылок и для постстанционной и линейно-путевой связь 200 посылок в сутки.  
 4. Напряжение вызывных батарей определяется расчётом.

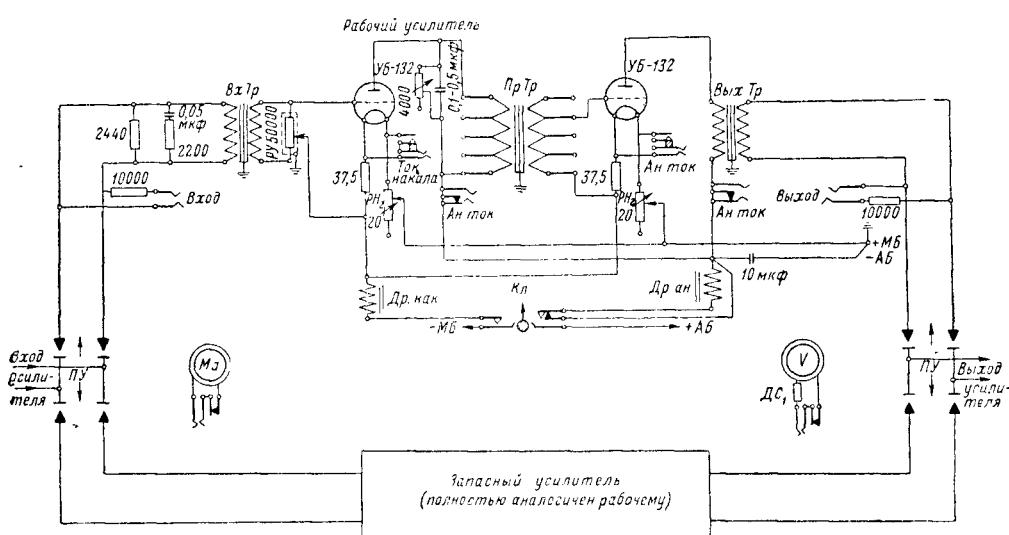

Фиг. 157. Схема усилителя стойки 83

форматора, а также сопротивление и ёмкость, включённые параллельно первичной обмотке. Частотные характеристики усиления уси-

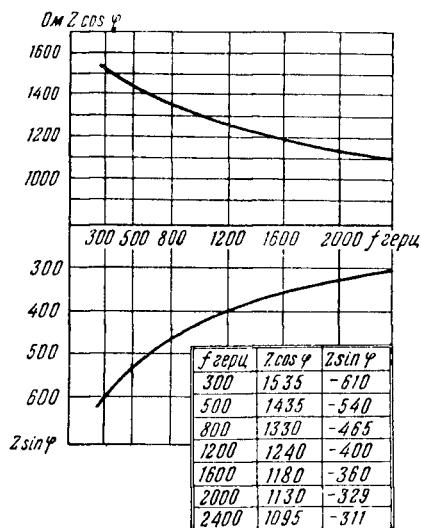


Фиг. 158. Частотная характеристика входного сопротивления усилителя стойки 83

лигеляя, соответствующие указанным выше условиям, показаны на фиг. 159.

Мощность на выходе усилителя достигает  $0,4 \text{ вт}$ .

Регулятор усиления имеет 10 положений и даёт возможность изменять усиление на 2 неп ступенями по  $0,2 \pm 0,05 \text{ неп}$ .

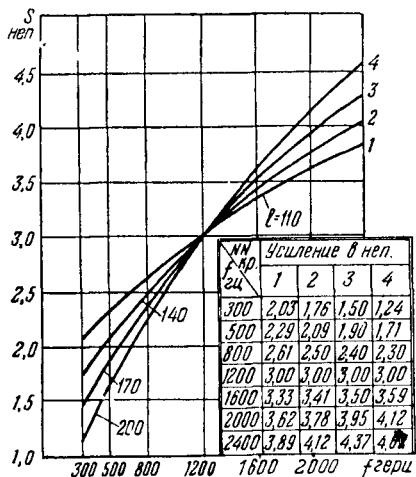

Фиг. 159. Частотная характеристика усиления усилителя стойки 83

Данные об источниках тока, необходимых для питания трансляции, приведены в табл. 140. Напряжение и ёмкость вызывной батареи (она же батарея обратного управления) определяются по расчёту.

Напряжение смещения на сетки ламп (около 6 в) подаётся автоматически с сопротивлений по  $37,5 \text{ ом}$ , включённых в цепях накала. Регулировка тока в цепях накала производится вручную при помощи реостатов. При питании трансляции от общих батарей ЛАЗ (24 и 220 в) необходимо произвести ряд изменений в заводской схеме и включить в отдельные цепи питания на обеих стойках дополнительные сопротивления.

Габариты стоек даны в табл. 139.

Промежуточная комплексная телефонная трансляция поездной диспетчерской связи и связи ДГП типа ПТ-1 предназначена для двустороннего усиления токов разговорной частоты и одностороннего транслирования избирательного вызова. ПТ-1 применяется на неразветвлённых участках поездной диспетчерской связи и связи ДГИ и может работать как по стальным, так и по цветным цепям.

На стойке ПТ-1 смонтированы панели усиленителя, переговорно-вызывного устройства, избирательного вызова, управления, блок питания, панель селектора и вводная панель.

Конструктивное оформление ПТ-1 аналогично стойке СПД-5. Все реле, кроме МПР, РТСВ и РНУ, применены типа КДР.

ПТ-1 допускает работу в двух вариантах:

- прямое управление осуществляется со стороны распорядительного пункта;
- прямое управление осуществляется со стороны исполнительного направления с обратным управлением со стороны распорядительного пункта.

Для усиления разговорных токов служит один комплексный усилитель, переключающийся посредством системы реле.

По схеме и конструкции этот усилитель аналогичен усилителю СПД-5.

На входе усилителя имеется плавный регулятор усиления, дающий возможность изменять усиление от нуля до номинального значения при подаче на вход напряжения, равного  $15 \text{ мв}$ .

В диапазоне частот от 300 до 2400 гц модуль входного сопротивления усилителя при приёме составляет  $1400 \pm 40 \text{ ом}$  при работе на стальных цепях и  $600 \pm 60 \text{ ом}$  при работе на цветных цепях. Усилитель снабжён автоматическим регулятором чувствительности, обеспечивающим постоянство мощности на выходе. Коэффициент нелинейных искажений при этом не превосходит 15% при подаче на вход сигналов напряжением от  $15 \text{ мв}$  до  $1 \text{ в}$ . На входе усилителя имеется контур, корректирующий затухание двухпроводной 4-мм стальной цепи длиной 120 км. При работе на цветных цепях в схеме контура производятся соответствующие переключения. На выходе усилителя имеется фильтр низких частот, обеспечивающий затухание в диапазоне частот от 300 до 2400 гц не более  $0,2 \text{ неп}$ , а при частотах свыше 3000 гц — не менее  $4 \text{ неп}$ .

Усиление усилителя на стальных цепях соответствует данным, приведённым в табл. 141, с допуском  $\pm 0,3 \text{ неп}$ .

Усиление усилителя на цветных цепях составляет  $5,0 \pm 0,3 \text{ неп}$  в диапазоне от 300 до 2400 гц, что обеспечивает уровень на выходе, равный  $+0,6 \pm 0,3 \text{ неп}$  при подаче на вход напряжения  $15 \text{ мв}$ .

Таблица 141

Усиление усилителя трансляции типа ПТ-1

Частота в гц	300	500	800	1 400	2 400
Усиление в nep . . .	1,25	2,15	2,65	3,45	4,55

Питание устройств стойки осуществляется от сети переменного тока с номинальным напряжением 220 в и от постоянно включённой батареи напряжением 24 в, служащей для питания микрофона ПВУ и сигнальных цепей. Резервирование осуществляется от батарей: накала — 24 в (так же батарея, что выше), анода + 220 в и вызова  $\pm$  120, 160 или 220 в (по расчёту).

В блоке питания имеется феррорезонансный стабилизатор, обеспечивающий отклонение питающих напряжений не более чем на 7% от номинала, при колебаниях напряжения сети в пределах от 170 до 240 в и частоты от 49 до 51 гц. При больших колебаниях частоты стабилизатор не обеспечивает своих функций и должен быть отключён.

Напряжение вызывного выпрямителя не стабилизировано и при изменениях нагрузки от 0 до 120 ма изменяется в пределах до 40 в.

Размеры стойки ПТ-1 даны в табл. 139.

Соединительная трансляция поездной диспетчерской связи (изделие 89 завода Трансвязь) обеспечивает соединение и последующее разъединение цепей поездной диспетчерской связи двух смежных кругов, а также усиление разговорных токов при переговорах между диспетчерами.

Оборудование трансляции монтируется на одной стойке, на которой расположены один усилитель и приборы релейной схемы, включающей в себя четыре селектора, служащих для соединения и разъединения кругов.

Усилитель по схеме и характеристикам одинаков с усилителем, применённым на стойке 83 (см. выше).

Для соединения между собой обоих диспетчерских кругов и для разъединения их диспетчером посыпаются комбинации из 19 импульсов тока, воспринимаемые (на каждой стороне трансляции) селекторами для соединения и разъединения кругов.

Соединение и разъединение кругов возможны со стороны обоих диспетчеров.

Габариты стойки приведены в табл. 139; данные об источниках питания — в табл. 140.

Соединительная симплексная телефонная трансляция поездной диспетчерской связи типа СТ-1 предназначена для автоматического соединения и разъединения цепей соседних кругов поездной диспетчерской связи и для двустороннего усиления разговорных токов. Трансляция СТ-1 может работать как на стальных, так и на цветных цепях.

На стойке СТ-1 смонтированы панели — вводная, управления и усилителя, блоки — переговорного устройства, соединения и контроля, селекторов линии  $L_1$  и  $L_2$ , питания.

В конструктивном отношении СТ-1 офор-млена подобно стойкам СПД-5 и ПТ-1.

Селекторы имеют настройку по 19-импульсному коду.


Контрольное устройство даёт возможность измерения величин напряжения и тока во всех цепях, где это необходимо в процессе эксплуатации.

Для двустороннего усиления разговорных токов служит один симплексный усилитель, переключающийся в цепи  $L_1$  —  $L_2$  посредством реле. Усилитель применён того же типа, что и в ПТ-1. Габариты СТ-1 даны в табл. 139.

### Аппаратура промежуточных пунктов


В комплект аппаратуры промежуточного пункта входят: вводный щиток, селекторный ящик, телефонный аппарат и источники питания.

Схема вводного щитка показана на фиг. 160; схема селекторного ящика — на фиг. 150 (правая часть).

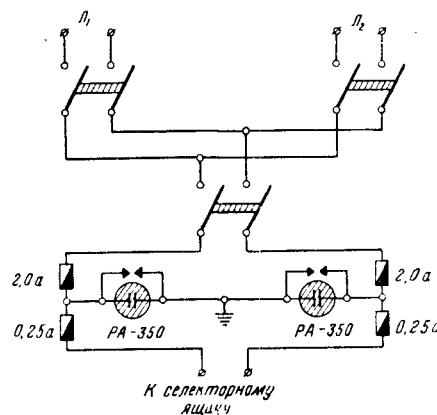

Фиг. 160. Схема вводного щитка

Схема телефонного аппарата дана на фиг. 161. Входное сопротивление телефонного аппарата при приёме составляет  $8\ 800 \pm 3200$  ом с углом  $57^\circ \pm 3^\circ$ , а при передаче  $1\ 000$ — $2\ 000$  ом (измерения должны произ-

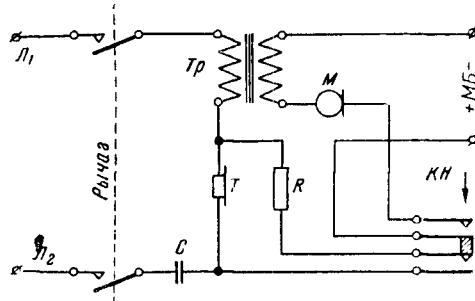

Фиг. 161. Схема телефонного аппарата промежуточного пункта диспетчерской связи

водится на частоте 800 гц при уровне передачи на входе телефонного аппарата, равном +1 nep, и токе питания микрофона, равном 40 ма).

Качество передачи между двумя аппаратами должно быть удовлетворительным при включении между ними искусственной линии с затуханием 3,5 *неп* при  $Z = 1\ 400\ \text{ом}$  и уровне шума в помещении, где находится испытуемый аппарат, до 60 *дб*. Удовлетворительным качеством считается такое, при котором не требуется повторения отдельных фраз и слов.

Для питания микрофона и звонка в промежуточном пункте должна быть установлена батарея напряжением 4,5 в (6 элементов типа МОЭ-250 или 3 элемента БСМВД).

Электрические данные современных телефонных аппаратов диспетчерской связи (по ТУ 1950 г.) следующие (см. фиг. 161).

Трансформатор *Tr* — первичная обмотка: проволока ПЭ диаметром 0,41 *мм*, 280 витков, сопротивление обмотки 1,4 *ом*; вторичная обмотка: проволока ПЭ (ПЭЛ) диаметром 0,2 *мм*, 1 350 витков, сопротивление обмотки 47 *ом*. Сопротивление *R* — 1 500 *ом*, 0,25 *вт*, типа СС. Конденсатор *C* — 0,5 *мкф*, типа МКВ, микрофон капсюльный МБ, типа МК-10. Телефон имеет обмотки с сопротивлением 1 000  $\times$  2 *ом*, проволока ПЭ (ПЭЛ) диаметром 0,05 *мм*, витков 3 700  $\times$  2.

### ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СВЯЗЬ ЕНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

Диспетчерская связь энергоснабжения устраивается на электрифицированных участках железных дорог для обеспечения наблюдения за состоянием энергоснабжения и контактной сетью.

Диспетчерские участки связи энергоснабжения, как правило, совпадают с границами участка энергоснабжения, а энергодиспетчер помещается в здании отделения дороги.

В цепи диспетчерской связи энергоснабжения включаются аппараты, устанавливаемые у дежурных по тяговым подстанциям, в постах секционирования, в дежурных пунктах контактной сети и в электродепо.

Технические устройства распорядительных станций и промежуточных пунктов диспетчерской связи энергоснабжения, а также нормы передачи по этим цепям те же, что и для цепей поездной диспетчерской связи.

### ПОСТАНЦИОННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

Постанционная телефонная связь может быть неавтоматическая и автоматическая. При неавтоматической посттанционной телефонной связи распорядительные станции устанавливают, как правило, на отделенческих станциях.

В пункте установки распорядительной станции цепь посттанционной связи включается в междугородний (иногда в местный) коммутатор.

При наличии на противоположном конце цепи или на промежуточных станциях телефонных коммутаторов или номерников ёмкостью 10 номеров и выше цепь посттанционной связи включается и в них.

Прежде, примерно до 1940 г., очень часто аппаратура распорядительных станций уста-

нивалась на обоих концах цепи; в настоящее время этого не делается, и цепью распоряжается только одна телефонистка, что более удобно в эксплоатационном отношении.

В качестве распорядительных станций посттанционной телефонной связи на сети дорог в настоящее время применяются:

а) распорядительные станции стоечного типа (изделие 44 завода Трансвязь);

б) то же, но с трансформаторным вызовом (изделие 345 завода Трансвязь);

в) распорядительные станции стоечного типа на два направления (СПС-2).

С 1951 г. завод Трансвязь начал выпускать аппаратуру посттанционной телефонной связи в новом конструктивном оформлении (ПС-1).

Аппаратуру промежуточных пунктов посттанционной телефонной связи устанавливают на всех станциях, разъездах и остановочных пунктах участка.

Кроме того, аппараты посттанционной телефонной связи могут устанавливаться в помещениях телеграфа (для передачи телеграмм по телефону), в грузовых и технических котлах, у дорожных мастеров (на участках, не оборудованных линейно-путевой связью). Общее количество промежуточных пунктов, включаемых в один круг посттанционной телефонной связи, составляет в среднем 12—15 при длине круга порядка 80—100 км.

Вызов коммутатора со стороны промежуточного пункта осуществляется нажатием специальной, установленной на телефонном аппарате, кнопки. Опрос вызывающего абонента телефонисткой коммутатора и получение заказа на соединение производится тем же порядком, как и на цепях дальней телефонной связи. Вызов промежуточного пункта со стороны коммутатора осуществляется путём посылки избирательного вызова, для чего на коммутаторах устанавливается универсальный вызывной ключ или дисковый вызывной ключ системы Минченко. Сигналов отбоя нет. Перед тем как послать вызов, телефонистка или абонент промежуточного пункта обязана убедиться в том, что линия свободна.

Поскольку цепи посттанционной связи используются для замены цепей поездной диспетчерской связи при повреждениях последних, настройка селекторов аппаратуры промежуточных пунктов обоих этих видов связи, устанавливаемой в одном и том же пункте, выбирается одинаковой.

### Распорядительная станция типа СПС-2


На стойке СПС-2 смонтировано оборудование для двух цепей посттанционной связи.

В схему СПС-2 (фиг. 162) входят приборы, необходимые для приёма вызова с линии, а также для посылки избирательного вызова в сторону линии и контроля получения его в вызываемом пункте. Кроме того, схемой предусмотрено включение цепи посттанционной связи в междугородный коммутатор и наложение телеграфной работы по схеме с дифференциальным дросселием.

Особенностью схемы СПС-2 является то, что в ней применены общие приборы для посылки избирательного вызова по обеим включаемым на стойку цепям посттанционной связи.

Питание аппаратуры СПС-2 осуществляется от источника постоянного тока с напряжением 12 или 24 в.


Данные об источниках тока приведены в табл. 140, а размеры стойки — в табл. 139.

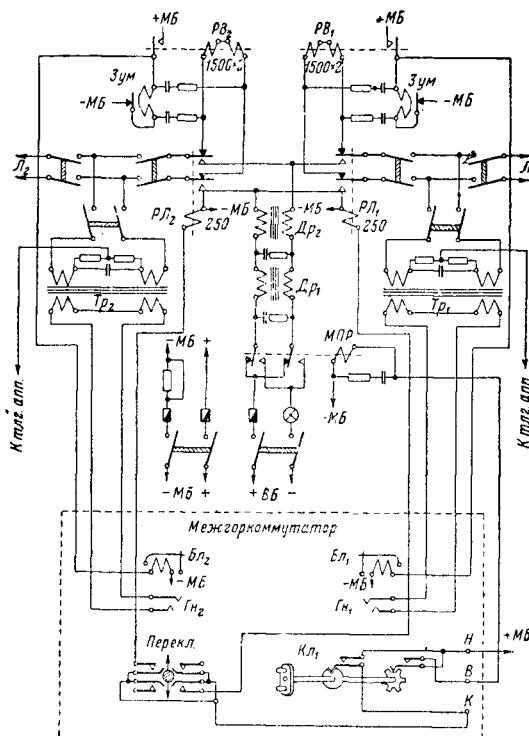

Фиг. 162. Схема стойки СПС-2

#### Аппаратура промежуточных пунктов

В комплект входят: вводный щиток, селекторный ящик, телефонный аппарат и источники питания.

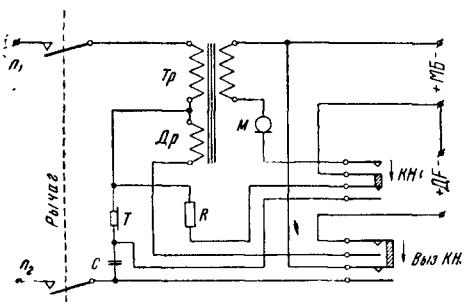

Фиг. 163. Схема телефонного аппарата постстанционной телефонной связи

Вводный щиток и селекторный ящик ничем не отличаются от таких же приборов, применяемых на цепях поездной диспетчерской связи. Схема телефонного аппарата дана на фиг. 163.

Вызов распорядительной станции осуществляется нажатием кнопки КН при снятой

трубке. Электрические данные аппарата такие же, как у аппаратов промежуточных пунктов диспетчерской связи.

Для питания микрофона и звонка необходимы такие же источники питания, как и при диспетчерской связи; для вызова распорядительной станции используется эта же батарея при последовательном включении дополнительной батареи.

Напряжение дополнительной батареи зависит от расстояния между рассматриваемым пунктом и распорядительной станцией и определяется расчётом.

#### Постанционная автоматическая телефонная связь

Внедрение местных АТС и начавшаяся с 1947 г. автоматизация дальней телефонной связи потребовали автоматизации также и постстанционной связи. Это оказалось необходимым для того, чтобы полностью исключить из процесса установления соединений по сети железнодорожной телефонной связи общего служебного пользования элементы ручного обслуживания. В результате предпринятой в связи с этим обстоятельством разработки была создана новая система постстанционной автоматической телефонной связи, получившая название ПАС.

С помощью устройства постстанционной автоматической телефонной связи работники промежуточных станций участка железной дороги, оборудованного этой связью, могут осуществлять автоматическое соединение как между собой, так и с абонентами местных автоматических телефонных станций, включённых в данную цепь. Кроме того, через ближайшую узловую АТС абоненты цепи постстанционной автоматической телефонной связи могут без участия телефонистки междугородного коммутатора выходить на сеть дальней автоматической телефонной связи.

На всех промежуточных станциях участка, оборудованного постстанционной автоматической связью, устанавливается специальное оборудование, в комплект которого входят:

а) специальный телефонный аппарат с номеронабирателем (таким же, какой устанавливается на телефонных аппаратах ЦБ-АТС);

б) комплект реле, с помощью которых осуществляются посылка и приём избирательного вызова;

в) вводный щиток с приборами защиты и рубильниками;

г) источники электропитания.

Каждый комплект этих приборов является совершенно независимо действующей установкой, не требующей для своей работы наличия в данной цепи оборудования распорядительных станций. Это обстоятельство является весьма важным, так как неисправность и выход из строя командной, узловой станции или даже целого участка цепи не парализует работы оставшихся исправных аппаратов промежуточных пунктов.

Каждому из промежуточных пунктов присваивается определённый двухзначный номер, набором которого данный пункт может быть вызван из любого другого пункта данной цепи, а также с узловой АТС.

Для наиболее эффективного использования цели постанционной автоматической телефонной связи она может быть оборудована специальными разделительными устройствами, позволяющими делить цепь на части, в пределах каждой из которых может вестись отдельный разговор. Наличие разделительных устройств не препятствует тому, чтобы абонент мог вызвать любого другого абонента, в какой бы из участков цепи он ни был включён, если только этот участок не будет в данный момент занят.

Во время разговора двух абонентов аппараты всех других абонентов данного участка или части цепи оказываются заблокированными и абоненты этих пунктов не имеют возможности подслушать или перебить ведущийся разговор.


Подключение к занятой цепи НАС допускается лишь в случае крайней необходимости (пожар, авария и т. п.); для этого вызы-

Процесс соединения между двумя абонентами постанционной автоматической связи происходит следующим образом.

При снятии микротелефонной трубки с любого аппарата в линию посыпается импульс занятия, посредством которого все оставшиеся аппараты цепи блокируются. С этого момента линия является занятой и на всех аппаратах открываются бленкеры занятости. С этого же момента ни один другой абонент не может включиться в линию, если даже он и снимет микротелефонную трубку.

снимет микротелефонную трубку.

Для посылки вызова необходимо при помощи номеронаабирателя набрать номер, присвоенный требующемуся пункту. Во время набора номера в линию посылаются импульсы тока, которые принимаются приёмными устройствами всех остальных аппаратов. В том аппарате, приёмное устройство которого настроено соответственно набранному номеру, после окончания набора звонит звонок, а

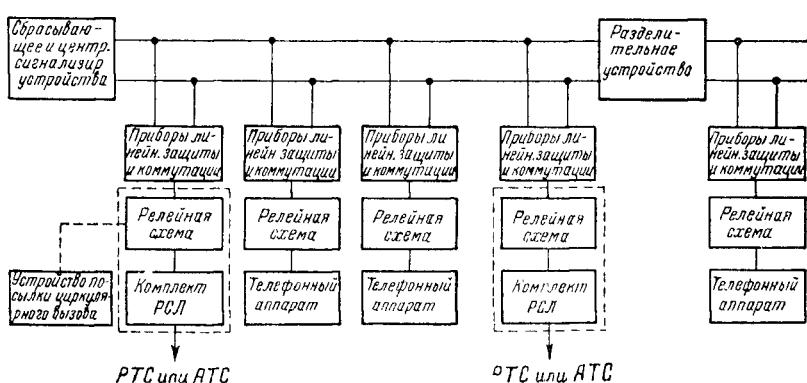

Фиг. 164. Скелетная схема цепи постационной автоматической телефонной связи

вающий абонент должен нажать специальную, нормально запломбированную кнопку, сняв предварительно пломбу и сделав соответствующую запись в журнале.

Занятость линии отмечается установленным на телефонном аппарате блокером, который в этом случае будет показывать белое поле.

в этом случае будет показывать белое поле.

Во избежание непроизводительного простоя цепи из-за ложного занятия, которое может произойти при случайном возникновении в цепи импульса тока, предусмотрено сбрасывающее устройство. Это устройство автоматически освобождает цепь и деблокирует аппараты, если в период времени до 40 сек. после её занятия не последует набора номера.

после ее занятия не последует набора номера.

Аппаратура постстанционной автоматической связи допускает возможность посылки как индивидуальных, так и групповых и циркулярных вызовов. Индивидуальный вызов может быть послан с любого пункта, циркулярный вызов может быть послан только телефонисткой командной станции. Этой же телефонистке (при АТС — телефонистке контрольного стола) предоставлено право и возможность принудительного освобождения цепи и разъединения абонентов в случае особой в том необходимости.

Скелетная схема цепи постанционной автоматической телефонной связи приведена на фиг. 164.

вызывающий абонент услышит при этом контроль вызова. Звонковый сигнал и контроль вызова подаются до тех пор, пока вызываемый абонент не снимет трубку или пока вызывающий абонент не даст отбой, положив свою трубку на рычаг аппарата.

При снятии вызываемым абонентом трубки в линию посыпается импульс отчета, и оба аппарата приходят в разговорное положение. По окончании разговора абоненты дают отбой. Освобождение цепи происходит сразу же, как только один из разговаривавших абонентов положит свою трубку на рычаг аппарата.

Для подключения к схеме АТС или РТС служит комплект реле соединительной линии (комплект РСЛ). Вводные щитки применяются того же типа, что и для неавтоматической постанионной и диспетчерской связи.

Основным прибором приёмного устройства является реле-искатель.

Для питания устройств промежуточного пункта требуется источник постоянного тока с напряжением 6 в.

### Основные данные аппаратуры ПАС:

Модуль входного сопротивления промежуточного аппарата при приёме на частоте 1 000 гц . . . . .	12 000	ом
Модуль входного сопротивления промежуточного аппарата при передаче . . . . .	60	»

Модуль входного сопротивления промежуточного аппарата при положенной на рычаг микротелефонной трубке . . . . .	12 000 ом
Амплитуда индуктивного импульса в начале линии . . . . .	50 ма
Ток чувствительности поляризованного реле . . . . .	2 »
Величина тока, потребляемого от местной батареи при наборе номера . . . . .	4,5 а
Суточный расход энергии на аппарат промпункта (ориентировочно по эксплуатационным данным) . . . . .	3,5 а-ч
Количество промпунктов в цепи должно быть не более . . . . .	20

## ЛИНЕЙНО-ПУТЕВАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

Линейно-путевая телефонная связь служит для переговоров работников дистанций пути между собой и с дежурными по станциям. На новых железнодорожных линиях в первые годы эксплуатации линейно-путевая связь может быть совмещена с постстанционной связью на одной общей паре проводов, но при условии, если общее количество промежуточных пунктов не превысит при этом 20.

Цепи линейно-путевой связи организуются в границах дистанции пути с выходом на станцию, имеющую прямую связь с отделением дороги. Если граница дистанции пути находится между раздельными пунктами, цепь линейно-путевой связи доводят до соседнего раздельного пункта другой дистанции пути.

В цепь линейно-путевой связи включаются аппараты, устанавливаемые у начальника дистанции пути, у дорожных мастеров и бригадиров пути, а также у путевых обходчиков, участки которых требуют особого наблюдения. Для связи с дежурными по станциям цепь линейно-путевой связи включается в коммутаторы участковых и деповских железнодорожных станций, а на двух-трёх станциях участка аппараты устанавливаются и в помещениях дежурных по станциям.

Распорядительная станция линейно-путевой связи устанавливается на железнодорожной станции, где находится контора начальника дистанции пути. При необходимости в помещении конторы устанавливают дублирующие вызывные ключи и оборудование для приема передач на громкоговоритель.

Технические устройства распорядительных станций и промежуточных пунктов, а также и нормы передачи для цепей линейно-путевой связи те же, что и для цепей постстанционной телефонной связи.

## ДОРОЖНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

Дорожная диспетчерская телефонная связь (связь ДГП) организуется, как правило, в пределах всей дороги. При нескольких ДГП дорожная сеть может быть разделена на несколько отдельных частей (кругов).

несколько отдельных частей (кругов). На некоторых дорогах цепи дорожной диспетчерской связи используются также и для организации дорожной связи совещаний. Такой порядок использования цепей дорожной диспетчерской связи является нежелательным, так как на время проведения совещаний действие связи ДГП прекращается.

В цепь дорожной диспетчерской связи включаются аппараты, установленные у дежурных по отделениям, дежурных по крупным станциям, дежурных по основным и обратным депо, у маневровых диспетчеров, у поездных диспетчеров, у дежурных по стыковым станциям между дорогами и некоторые другие.


Возможность пользования цепями дорожной диспетчерской связи, помимо ДГП, представляется локомотивному диспетчеру, который может пользоваться ею только по решению ДГП, подключающему его к линии. Кроме того, по дорожной диспетчерской связи могут вести переговоры начальник дороги, его заместитель по движению и начальник службы движения (Д), которым предоставляется право включаться в линию непосредственно, без участия ДГП.

Для того чтобы ДГП имел возможность связаться со всеми необходимыми ему работниками в крупных узлах и в отделениях, цепь дорожной линейческой связи включается в коммутаторы местных ЦТС на всех отделен-ческих, сортировочных, участковых и других крупных станциях с большой грузовой рабо-той. Включение цепей дорожной диспетчер-ской связи в коммутаторы осуществляется без права обратного вызова ДГП по этим цепям.

Каждому ДГП представляется возможность подключения к ДГП соседнего круга своей дороги, если таковой имеется.

Для дорожной диспетчерской связи применяется та же аппаратура, что и на цепях поездной диспетчерской связи и связи со всеми.

Для увеличения дальности передачи в цепь дорожной диспетчерской связи включают промежуточные и узловые симплексные усилители (трансляции) (фиг. 165). Эти

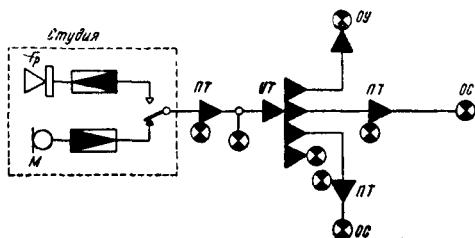

**Фиг. 165. Скелетная схема сети связи ДГП (распорядительный вариант)**

трансляции при стальных проводах включаются в цепь через каждые 80—100 км и обеспечивают усиление разговорных токов, а также транслирование токов избирательного вызова и токов управления.

Узловые трансляции устанавливаются в тех пунктах, где цепь дорожной диспетчерской связи разветвляется на несколько направлений.

В качестве распорядительных станций дорожной диспетчерской связи в настоящее время применяются стойки СПД-5. До 1950 г. в качестве распорядительных станций применялись преимущественно стойки оконечных усилителей связи совещаний (90 и 90м). Эти же стойки использовались и в наиболее крупных промежуточных пунктах.

так, например в отделениях дороги, для обеспечения громкоговорящего приёма в тех случаях, когда цепи дорожной диспетчерской связи использовались также и для связи совещаний.

В качестве промежуточных трансляций используются стойки 83/84 завода Трансвязь, а в качестве узловых — стойки 85/86.

На промежуточных станциях применяется оборудование промежуточных пунктов поездной диспетчерской связи, которые могут быть включены как в местах установки усилителей, так и на любой другой промежуточной станции. Один из аппаратов, расположенных в пункте местонахождения усилителя, может быть подключен непосредственно к усилительной стойке в клеммы линии абонента.

Вызов от ДГП в сторону линии — избирательный; вызов ДГП со стороны линии осуществляется, как и на цепях поездной диспетчерской связи, голосом.


Применяемая для связи ДГП аппаратура может быть включена в линию или по распорядительной или по исполнительной схеме.

При распорядительной схеме на распорядительной станции связи ДГП в линию включен усилитель передачи оконечной установки, а усилители промежуточных пунктов включены входом в сторону ДГП (фиг. 165). Прямое управление подаётся в этом случае в сторону ДГП.

Для перебоя говорящего ДГП должен послать в линию ток обратного управления.

При исполнительной схеме в нормальных условиях в линию включен усилитель приёма оконечной установки ДГП, а усилители промежуточных пунктов включены выходами в сторону ДГП (фиг. 166). Ток прямого управления посылается в данном случае со стороны ДГП. Обратного управления при исполнительной схеме не требуется.

Первая схема обладает следующими достоинствами: возможность применения узловых усилителей и ведения групповых переговоров при любой конфигурации сети; к её недостаткам относится необходимость применения устройств обратного управления.

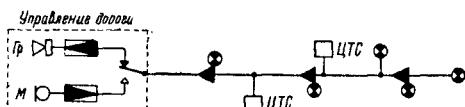

Фиг. 166. Скелетная схема сети связи ДГП (исполнительный вариант)

Достоинством второй схемы является отсутствие необходимости в применении устройств обратного управления; к недостаткам её относятся: невозможность применения узловых усилителей и в связи с этим невозможность ведения групповых переговоров со станциями, лежащими на разных направлениях.


Наличие аппаратов, включённых на промежуточных станциях, вызывает осложнения, связанные с необходимостью управления усилителями с этих аппаратов. При второй схеме можно отказаться от управления усилителями со стороны промежуточного пункта, но тогда передача с этого пункта не будет слышна ни в одном из аппаратов, расположенных за

ближайшим к данному пункту усилителем, считая в направлении от распорядительной станции.

При первой схеме прямое управление усилителями с промежуточных аппаратов обязательно.

Прямое управление из промежуточного пункта происходит одновременно с нажатием клавиши микротелефона, включающей микрофон, и может быть осуществлено двумя способами:

а) путём замыкания на обмотку дросселя цепи, состоящей из реле РУТ (реле управления трансляцией) и батареи прямого управления, установленных в одном и том же трансляционном пункте (фиг. 167, а). Наложе-

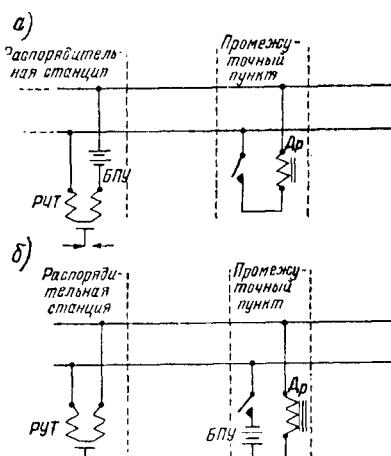

Фиг. 167. Схемы подачи прямого управления из линейного пункта

ние телеграфной работы при данной схеме невозможно, так как дифференциальный дроссель замыкает цепь реле приёма прямого управления;

б) путём включения в линию батареи прямого управления, установленной на каждом промежуточном пункте, и замыкания таким образом цепи тока через установленное на трансляции реле РУТ (фиг. 167, б).

В первом случае реле РУТ находится в более тяжёлых условиях работы, так как оно должно срабатывать от разности двух токов — тока, идущего по цепи, замкнутой через обмотку дросселя аппарата промежуточного пункта, и тока утечки в линии связи, величина которого меняется с течением времени.

Во втором случае регулировка РУТ несколько облегчается, но применение этой схемы усложняет и удороожает эксплуатацию связи ДГП, поскольку число батарей управления увеличивается.

Второй вариант схемы связи ДГП — исполнительная схема — вообще не требует посыпалки токов управления со стороны промежуточных пунктов, но зато, как указано, исключает возможность применения узловых усилителей и, кроме того, обладает некоторыми другими эксплуатационными недостатками.

Невозможность применения узловых усилителей является большим недостатком этого варианта, но тем не менее он получил наиболее широкое распространение по сети дорог.

Объясняется это следующими причинами:

1) исполнительная схема даёт возможность включения в цепь ДГП абонентов местных телефонных коммутаторов, причём разговор с ДГП осуществляется абонентами без посылки тока прямого управления с их стороны;


2) исполнительная схема даёт возможность использования в промежуточных пунктах

приёма, релейная схема управления усилителями, контрольные, переговорные и коммуникационные устройства и прочее вспомогательное оборудование.

Микрофоны (рабочий и резервный) и громкоговорители в поставляемый заводом комплект стойки не входят.

Разновидности стоеч 90: без мощного каскада в усилителе приёма, с мощным каскадом в усилителе приёма (изделие 90 м), то же, но с трансформаторным вызовом (изделие 90 т).

Стойка 90 может быть использована в качестве студийного усилителя дорожной

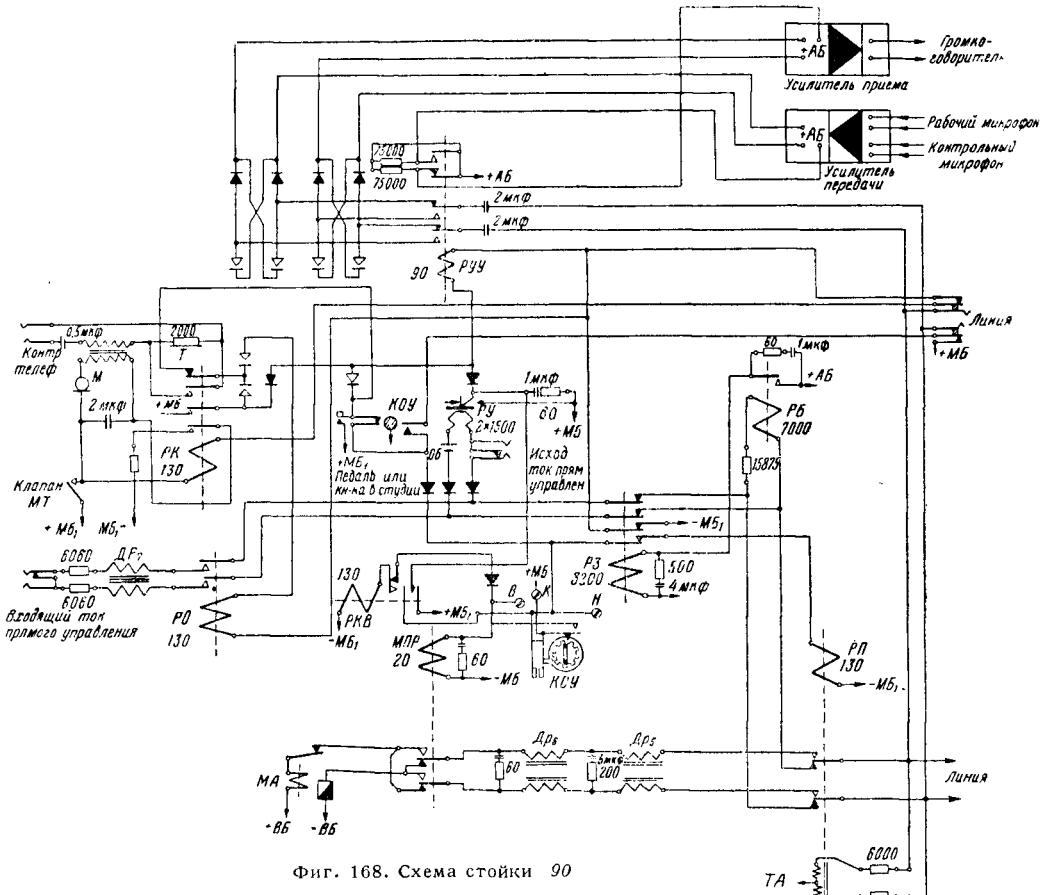

Фиг. 168. Схема стойки 90

обычных телефонных аппаратов поездной диспетчерской связи, не имеющих, как известно, устройств, необходимых для посылки тока прямого управления;

3) шумы и трески в громкоговорителе ДГП, появляющиеся в момент переключения промежуточных усилителей, при исполнительном варианте схемы значительно меньше, чем при распорядительном.

При исполнительной схеме некоторые неисправности линии отмечаются появлением шумов в громкоговорителе распорядительной станции, постоянно включённом в линию через усилитель приёма, что способствует своеестественному обнаружению их.

**Стойка оконечных усилителей** (изделие 90 завода Трансвязь). На стойке (фиг. 168) смонтированы отдельные усилители передачи и

и магистральной связи совещаний, в качестве оконечного усилителя для распорядительных станций дорожной диспетчерской связи, а также как распорядительная станция поездной диспетчерской связи или диспетчерской связи энергоснабжения.

Усилитель передачи (микрофонный) рассчитан для работы от маломощного (мраморного) микрофона с внутренним сопротивлением порядка 600 ом, развивающего электродвижущую силу в 2–3 мв.

Усилитель (фиг. 169) состоит из трёх каскадов усиления, работающих на лампах (в порядке последовательности каскадов) типа УБ-110, УБ-107 и УБ-132. Наибольшее усиление в диапазоне частот от 300 до 2 400 гц порядка 8 неп (табл. 142). Уровень на входе (при микрофоне ММ-2) составляет около 6 неп;

уровень на выходе (в 5-м положении РУ) — от  $+0,5$  до  $-0,9$  неп. Регулятор усиления имеет 10 положений и даёт возможность изменять усиление в пределах 2 неп ступенями по  $0,2 \pm 0,05$  неп. Наибольшая неискажённая мощность на выходе равна приблизительно 50 мвт. Выход рассчитан на включение нагрузки с сопротивлением 1 400 ом.

Таблица 142

Зависимость усиления усилителя передачи стойки 90 от частоты

Частота в гц . . .	300	800	1 400	2 400
Усиление в неп . .	$7,9 \pm 0,3$	$8,2 \pm 0,3$	$8,2 \pm 0,3$	$8,3 \pm 0,3$

Усилитель приёма изделия 90м имеет три каскада усиления на лампах типа УБ-132. Выходной каскад собран по двухтактной схеме и рассчитан на включение электродинамического громкоговорителя мощностью  $0,2 - 0,5$  вт с сопротивлением звуковой катушки 20—30 ом. Зависимость усиления усилителя от частоты при 10-м положении регулятора усиления показана в табл. 143.

Таблица 143

Зависимость усиления усилителя приёма стойки 90 от частоты

Частота в гц	300	800	1 400	2 400
Усиление в неп . .	$2,3 \pm 0,3$	$3,3 \pm 0,3$	$3,8 \pm 0,3$	$4,3 \pm 0,3$

Регулятор усиления имеет 10 положений и даёт возможность изменять усиление в пределах 2 неп ступенями по  $0,2 \pm 0,05$  неп.

При необходимости, вместо электродинамического, может быть включён высокомощный электромагнитный громкоговоритель, для чего на выходе второго каскада имеются соответствующие отводы от вторичной обмотки междудлампового трансформатора.

Зависимость входного сопротивления усилителя от частоты представлена в табл. 144.

Таблица 144

Входное сопротивление усилителя приёма стойки 90

Частота в гц	300	800	2 400
о.м . . . . .	4 750	4 450	3 950
— . . . . .	-6	-6	-4

Величина входного сопротивления схемы стойки при включённом в линию усилителе приёма составляет не менее 7 000 ом во всём диапазоне частот.

Данные об источниках тока приведены в табл. 140.

Посылка тока обратного управления осуществляется от вызывной батареи. Напряже-

ние смещения на сетки ламп выходного каскада усилителя приёма подаётся от отдельной специальной батареи, а на сетки всех остальных ламп — автоматически с сопротивлений, включённых в цепь накала. При питании анодных и местных цепей от общих батарей ЛАЗ (24 и 220 в) в соответствующие цепи должны быть включены дополнительные сопротивления.

Размеры стойки даны в табл. 139.

**Промежуточная трансляция дорожной диспетчерской связи для стальных цепей** (изделие 83/84 завода Трансвязь) применяется на цепях дорожной и магистральной связи совещаний и на цепях дорожной диспетчерской связи (фиг. 170).

В комплект входят две стойки: стойка усилителей (83) и релейная стойка (84). Первая из указанных стоек та же, что и применяющаяся в изделии 83/87 (см. выше). Схема релейной стойки 84 отличается от схемы релейной стойки 87 тем, что первая рассчитана на транслирование обратного селекторного вызова и обратного управления, а также снабжена устройствами для подключения линии местного абонента, чего в схеме стойки 87 не предусмотрено.

Данные об источниках тока, необходимых для питания трансляции, приведены в табл. 140; габариты трансляции даны в табл. 139.

## СВЯЗЬ СОВЕЩАНИЙ

Для магистральной связи совещаний используют каналы магистральной и дальней дорожной телефонной связи. Для дорожной связи совещаний используют каналы дальней внутридорожной связи или, как это практикуется на некоторых дорогах, сеть связи ДГЦ, с прекращением работы последней на время совещания.

Первоначально связь совещаний работала по каналам тональной частоты с использованием оконечной и промежуточной аппаратуры симплексной связи (фиг. 171).


Для проведения совещаний в управлении дорог и в отделениях устраиваются специальные студии — комнаты с особой драпировкой стен, предотвращающей отражение от них звуков. Студии оборудуются усиленными установками, микрофонами, громкоговорителями и кнопками управления.

Дорожная связь совещаний работает по распорядительной схеме.


Перед проведением совещания занимаемые под связь совещаний цепи дорожной связи переключаются в управлении дорог и на всех промежуточных пунктах, которые должны участвовать в совещании, в студии. После переключения производится техническая проверка исправности всех устройств связи совещаний.

Избирательный вызов на сети связи совещаний не применяется. В процессе работы этой связи, а также в процессе её технической проверки вызов необходимых пунктов и лиц осуществляется только голосом.

После окончания совещания аппаратура установки управления дороги и промежуточных пунктов выключается и цепи передаются обратно на коммутаторы или под связь ДГЦ.

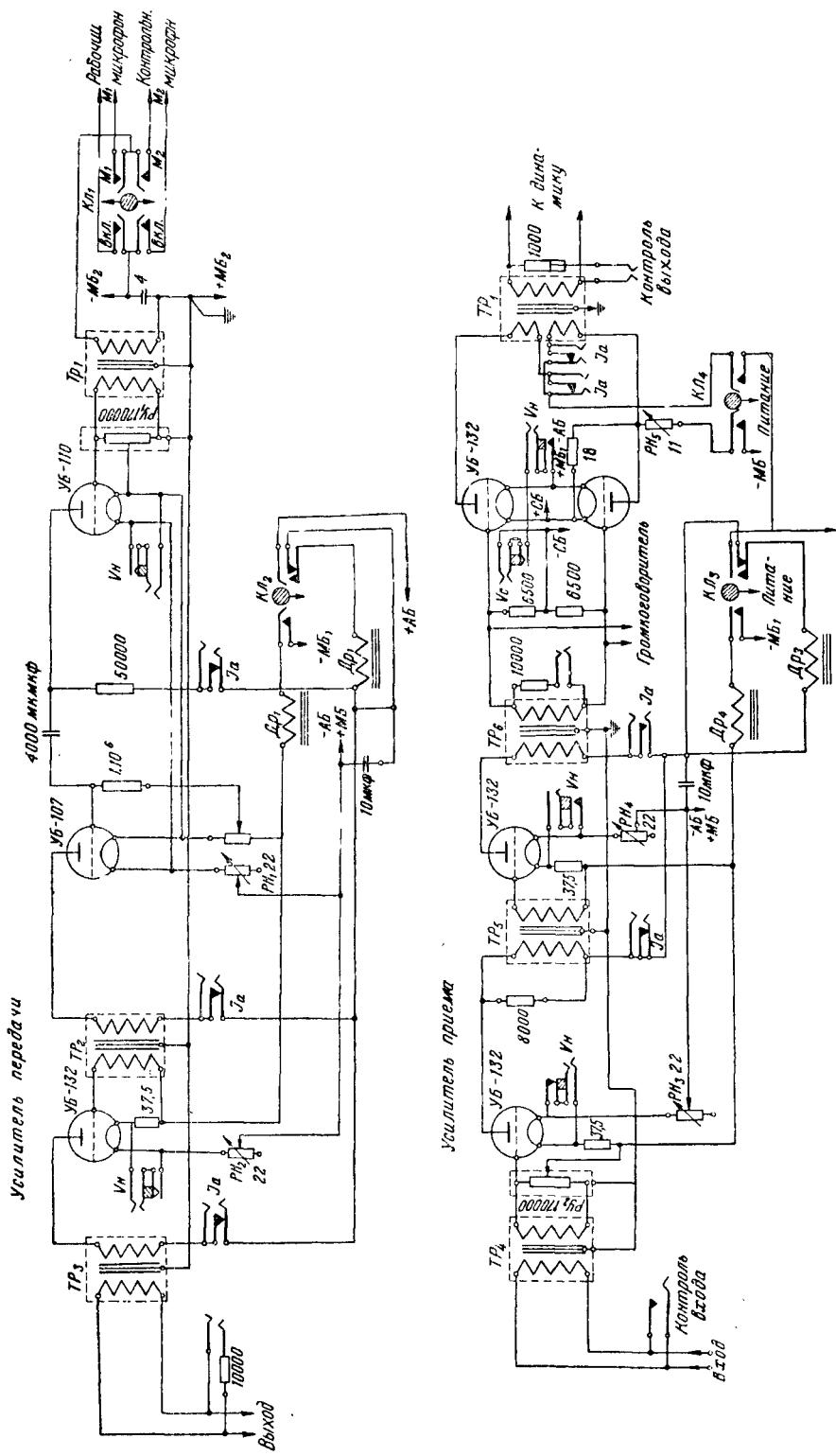

Фиг. 169. Схемы усилителей стойки 90

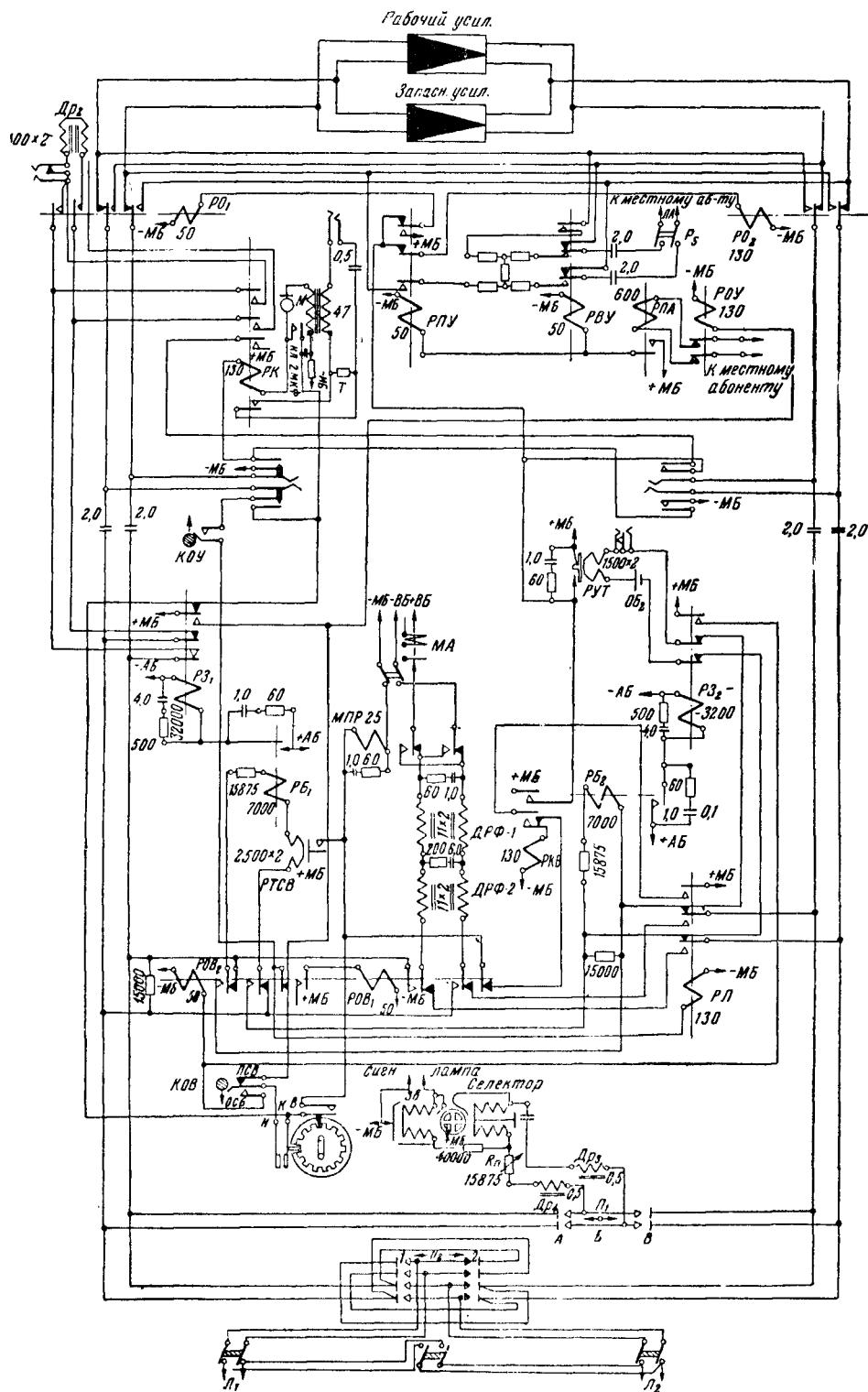


Фиг. 170. Схема стоек 8318.1

Магистральная связь совещаний работает также по распорядительной схеме. Поскольку распорядительной станцией в данном случае будет МПС, то перед проведением совещания оконечные усилители всех управлений дорог, которые должны участвовать в совещании, переключаются на работу по исполнительной схеме.

В магистральном совещании, проводимом МПС, могут участвовать управления всех дорог или только часть из них. Кроме управлений дорог, при необходимости в магистральном совещании могут участвовать и отделения дорог и крупные железнодорожные узлы.

В некоторых случаях в сеть связи совещаний включаются также и цепи постстанционной и линейно-путевой связи (только с правом слушания, так как устройства для управления усилителями аппараты этих цепей не имеют). Такие широкие общесетевые совещания организуются в некоторых особых случаях, как, например, при проведении директивных до-

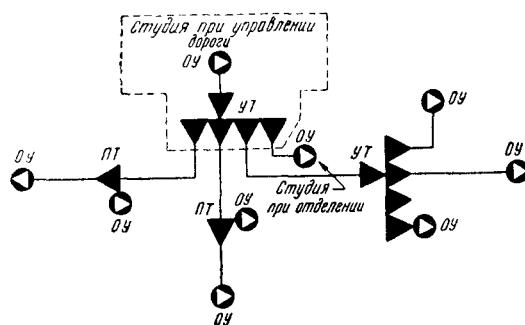

Фиг. 171. Скелетная схема связи совещаний


кладов о подготовке к зиме, подготовке к массовым перевозкам и т. д. Кроме того, сеть связи совещаний с подключением цепей постстанционной и линейно-путевой связи используется для передачи всему многомилионному коллективу работников железнодорожного транспорта особо важных правительственные сообщений и выступлений членов правительства. Традиционным стало транслирование по расширенной сети связи совещаний торжественного заседания и концерта из Москвы в Сталинский день железнодорожника.

В процессе эксплуатации системы связи совещаний по каналам тональной частоты с симплексными усилителями выявился ряд недостатков этой системы (неустойчивая работа цепей прямого и обратного управлений, наличие большого количества контактов реле в разговорных цепях, большое время замедления работы переключающих реле на длинных линиях, увеличение уровня помех благодаря параллельному включению многих телефонных каналов тональной частоты и другие).

В результате выявления всех перечисленных выше недостатков были предложены новые способы организации связи совещаний, основанные на применении телефонных каналов высокой частоты.

В результате опытной эксплуатации этих способов была разработана новая система связи совещаний, получившая в настоящее время применение на ряде направлений.


**Новая система связи совещаний** построена по четырёхпроводной схеме с применением телефонных каналов высокой частоты. В простейшем случае для одного неразветвлённого направления схема связи имеет вид, изображённый на фиг. 172.

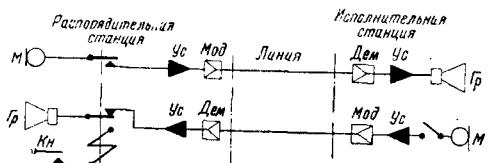

Фиг. 172. Принципиальная схема новой системы связи совещаний

Как видно из схемы, связь в обоих направлениях осуществляется без применения токов прямого и обратного управления. Отсутствие прямого и обратного управления делает систему весьма устойчивой и надёжной в эксплуатации.

В том случае, когда от канала высокой частоты, по которому производится передача связи совещаний, необходимо сделать параллельное ответвление в каком-либо пункте на местную станцию или на другой ответвляющийся канал высокой частоты, применяются схемы, аналогичные изображённой на фиг. 173, на которой показана схема для узла на четыре направления.

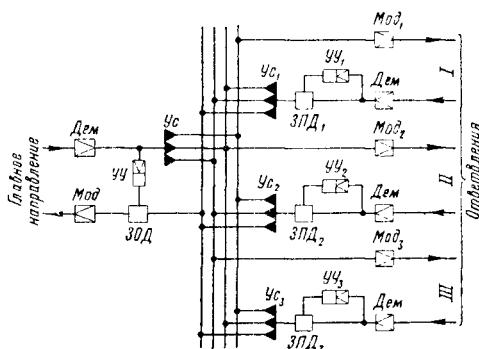

Фиг. 173. Схема узла связи совещаний на четыре направления

Характерной особенностью этой схемы является то, что в ней выделение ответвлений производится при помощи разделительных усилителей УУ. Эти усилители служат для разделения каналов передачи и приема главного направления и ответвлений, для предотвращения возможности круговой генерации в системе связи совещаний и для компенсации затухания, возникающего вследствие параллельного включения усилителей в пункте разветвления.

Важным преимуществом новой схемы является полное отсутствие в ней всяких переключающих устройств (реле) в промежуточ-

ных пунктах, благодаря чему повышаются устойчивость и надёжность действия и улучшается качество связи (вследствие отсутствия тресков и шумов, возникающих при работе реле, включённых в разговорные цепи).

Параллельное соединение многих каналов в одну общую цепь при любой схеме включения приводит к увеличению шумов, прослушивающихся в пунктах приёма, вследствие суммирования шумов, поступающих из отдельных линий. В новой системе связи совещаний это нежелательное явление устранено путём включения в цепь приёма на выходе каждого демодулятора исполнительного направления заградительного блока прямого действия (ЗПД), который при отсутствии передачи с данной линии находится в закрытом состоянии и открывается только при поступлении разговорного тока с данной линии.

Открытием и закрытием заградительного блока управляет особое «управляющее устройство» (УУ), которое преобразует переменное напряжение разговорного тока в постоянное напряжение, управляющее работой ЗПД.

Заградительный блок по принципу действия и устройству почти ничем не отличается от эхо заградителей, применяющихся в установках дальней телефонной связи.

При перебое со стороны распорядительной, командной станции передача во встречном направлении запирается заградительным блоком обратного действия (ЗОД), который отличается от ЗПД только местом своего включения в схему аппаратуры связи совещаний.

**Аппаратура связи совещаний для работы по каналам тональной частоты.** В качестве студийных оконечных усилителей применяют преимущественно стойки 90. В качестве промежуточных усилителей применяют симплексные промежуточные и узловые усилители завода Трансвязь (изделия 81/84, 83/87, 85/86 и 98/99).

Характеристика стоек 90 и 83/84 приведена в предыдущем разделе.

**Промежуточная трансляция дорожной диспетчерской связи и связи совещаний для цветных цепей 81/84** применяется главным образом на цепях магистральной связи совещаний (фиг. 173).

В комплект входят две стойки: стойка усилителей (81) и релейная стойка (84); последняя аналогична применяемой в изделии 83/84 (см. выше).

Усилителей два — рабочий и резервный, ничем друг от друга не отличающиеся. Каскад предварительного усиления работает на лампе типа УБ-107, а выходной каскад — на лампе типа УБ-132.

Входное сопротивление усилителя соответствует среднему значению волнового сопротивления цветных цепей (меди и биметалл).

Частотная зависимость величины входного сопротивления усилителя показана в табл. 145, а величины усиления усилителя — в табл. 146.

Регулятор усиления имеет 10 положений и даёт возможность изменять усиление в пределах 2 керст ступенями по 0,2 керст.

В остальном усилитель стойки 81 не отличается от усилителя стойки 83.

Таблица 145

## Входное сопротивление усилителя стойки 81

Частота в гц	300	800	2 400
Z ом . . . . .	985	880	690
φ° . . . . .	-23	-13	-3

Таблица 146

## Зависимость усиления усилителя стойки 81 от частоты

Частота в гц	300	800	1 400	2 400
Усиление в кер . . .	2,1	2,35	2,50	2,55

Данные об источниках тока, необходимых для питания усилителя, приведены в табл. 140; габариты стоек даны в табл. 139.

**Узловые трансляции для работы по проводам из цветного металла и по стальным проводам 85/86 и 98/99.** Применяются на цепях дорожной и магистральной связи совещаний, а также для дорожной диспетчерской связи.

Комплект из стоек 85/86 предназначен для работы на стальных цепях и рассчитан на четыре выхода.

На стойке 85 (релейная стойка) находятся приборы управления трансляцией для трёх исполнительных и одного распорядительного направления. Трансляция допускает посылку вызова по каждому направлению. Нормально на вход предварительного усилителя подаётся линия распорядительного направления. При передаче со стороны исполнительного направления соответствующая линия подаётся на вход предварительного усилителя, а линия распорядительного направления переключается на выход вместо ведущего передачу исполнительного направления.

Трансляция имеет абонентский выход, к которому подключается местная установка. При передаче линия абонента включается на вход усилителя через удлинитель в 1 кер.

На стойке 86 находится усилитель, имеющий два каскада предварительного усиления и четыре выходных каскада, из которых три предназначены для линий исполнительных направлений и один для линии местного абонента (фиг. 174). Во всех каскадах применены лампы типа УБ-132 (всего 6 ламп).

Данные о необходимых для питания трансляций источниках тока даны в табл. 140.

Узловой усилитель 98/99, комплектуемый из стоеч 98 (усилительной) и 99 (релейной), предназначен для работы по цветным цепям.

В отличие от узлового усилителя 85/86 каскад предварительного усиления в изделии 98/99 работает на одной лампе. В остальном между обоими типами узловых усилителей принципиальных различий не имеется.

Комплект источников тока необходим такой же, как и для усилителя 85/86. Данные о потреблении электроэнергии для питания усилителя приведены в табл. 140.

Значения входного сопротивления узловых усилителей приведены в табл. 147.

Таблица 147

## Входное сопротивление узловых усилителей


Тип уси- лителя (№ стойки)	Частота в гц	300	800	2 400
		860	730	700
98 {	Z ом	-37	-16	-4
86 {	Z ом	1 670 -22	1 400 -19	1 092 -11

нительным пунктам и обеспечивает двустороннее усиление токов разговорной частоты, транслирование избирательного вызова и токов прямого (со стороны исполнительных направлений) и обратного управления (со стороны распорядительного направления).

В конструктивном отношении УТ-1 оформлена аналогично стойке СПД-5 и трансляциям ПТ-1 и СТ-1.

Все реле, кроме МИР, РУТ-2, РУТ-3, РУТ-4 и РТСВ, применены типа КДР и РКАМ.

Трансляция снабжена устройством для контроля транслирования избирательного вызова, а также контрольно-переговорным устройством, дающим возможность осуществлять посылку вызова в сторону исполнительных направлений, ведение переговоров со стойки с посылкой прямого и обратного управления, контроль работы усилителя,

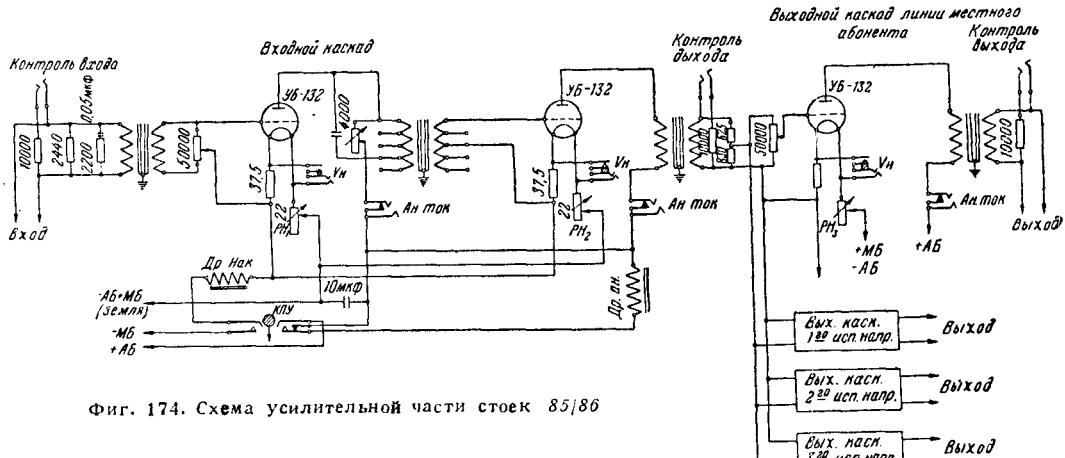

Фиг. 174. Схема усилительной части стоеч 85/86

Частотная характеристика усиления усилителей приведена в табл. 148.

Таблица 148

## Зависимость усиления узловых усилителей от частоты

Тип уси- лителя (№ стойки)	Частота в гц	300	800	1 400	2 400
		98 . . . . .	2,70	2,90	2,90
S nep {	86 . . . . .	3,15	3,20	3,20	3,15

Каждый усилитель имеет регулятор усиления на 10 положений, который дает возможность изменять усиление в пределах 2 неп ступенями по 0,2 неп.

Габариты узловых трансляций даны в табл. 139.

Узловая симплексная телефонная трансляция связи совещаний и связи ДГП типа УТ-1 предназначена для оборудования узловых трансляционных пунктов и может работать как на стальных, так и на цветных цепях.

Трансляция УТ-1 имеет четыре выхода — один к распорядительному и три — к исполь-

зуемым пунктам и обеспечивает двустороннее усиление токов разговорной частоты, транслирование избирательного вызова и токов прямого (со стороны исполнительных направлений) и обратного управления (со стороны распорядительного направления).

В конструктивном отношении УТ-1 оформлена аналогично стойке СПД-5 и трансляциям ПТ-1 и СТ-1.

Все реле, кроме МИР, РУТ-2, РУТ-3, РУТ-4 и РТСВ, применены типа КДР и РКАМ.

Трансляция снабжена устройством для контроля транслирования избирательного вызова, а также контрольно-переговорным устройством, дающим возможность осуществлять посылку вызова в сторону исполнительных направлений, ведение переговоров со стойки с посылкой прямого и обратного управления, контроль работы усилителя,

размеры стойки УТ-1 приведены в табл. 139.

## ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ АППАРАТУРЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СВЯЗИ

Усилительная аппаратура симплексной избирательной связи (стойки ПТ-1, УТ-1, 85/86 и др.), а также стойки распорядительных станций избирательных связей, как

правило, устанавливаются в ЛАЗ узлов связи и монтируются аналогично тому, как монтируется другая, устанавливаемая в ЛАЗ, аппаратура.

Распорядительные станции диспетчерской связи при установке их более трёх в одном пункте резервируются одной однотипной установкой. Кроме того, в таких случаях предусматривается коммутационное устройство для быстрой замены повредившейся стойки — резервной.

Аппаратура связи совещаний может быть установлена как в ЛАЗ, так и в отдельном помещении, смежном со студией связи совещаний, называемом аппаратной. Между аппаратной, студией и ЛАЗ должна иметься сигнализация о передаче каналов и прямая телефонная связь.

Студийные усилительные установки в помещениях аппаратных монтируются по тем же правилам и нормам, какие приняты для ЛАЗ.

Студийные микрофоны устанавливаются на столах с соблюдением мероприятий по амортизации и снабжаются кнопками для включения на время ведения передачи. Микрофонов и кнопок, как правило, устанавливается два-три комплекта, что необходимо для создания наибольших удобств для лиц, участвующих в проводимых из студии совещаниях.

Громкоговорители располагаются в студиях с таким расчётом, чтобы возможность акустической связи между ними и микрофонами была минимальной.

Монтаж в студии выполняется, как правило, скрытой проводкой (в стенах или под драпировкой), монтаж в аппаратной — по правилам монтажа линейно-аппаратных залов. Монтаж цепей низкого уровня (например микрофонных) должен выполняться экранированным проводом, в качестве которого могут быть, например, применены кабели РВЧС-60, а также кабели РД. При отсутствии кабелей можно применять, что менее желательно, провод ПР в тонкостенных металлических трубках. В каждую трубку закладывается два перевитых провода; оболочки трубок тщательно пропаиваются и заземляются.

Цепи высокого уровня могут выполняться как экранированными кабелями, так и проводом ПР. В последнем случае провода должны обязательно свиваться и прокладываться в тонкостенных металлических трубках. Применение невитых кабелей без металлической оболочки не допускается. Для цепей высокого напряжения могут применяться любые провода, рассчитанные на данное рабочее напряжение.

В аппаратную студии должны быть введены два отдельных заземления, из которых одно (грозозащитное) должно иметь сопротивление не более 25 ом, а другое (для заземления каркасов и корпусов аппаратуры) — не более 4 ом.

Аппаратура промежуточных пунктов избирательной связи располагается в надлежащих помещениях (в помещениях ДСП, станционных диспетчеров и т. п.) следующим образом. Вводной щиток с рубильниками и приборами защиты устанавливается

на стене в непосредственной близости от места ввода проводов. Селекторный ящик располагается под вводным щитком на высоте 1,5—2,0 м от уровня пола. Телефонный аппарат в большинстве случаев ставится на столе. Источники питания помещаются на полу, в деревянном ящике, в месте, защищённом от чрезмерного воздействия со стороны приборов отопления и от наружных дверей. Для монтажа внутренней проводки наиболее подходящими являются провода ВРГ, а также ПР при условии прокладки в трубках.

## ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЦЕПЕЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СВЯЗИ

### Общие указания и исходные нормативы

При проектировании цепей избирательной связи производятся следующие расчёты:

а) поверочный расчёт качества передачи (расчёт рабочего затухания);

б) расчёт дополнительных сопротивлений к селекторам промежуточных аппаратов;

в) расчёт напряжения вызывной батареи распорядительной станции или трансляционного пункта.

Кроме того, для цепей постанционной и линейно-путевой связи рассчитывается напряжение вызывных батарей, устанавливаемых в промежуточных пунктах.

Официально утверждённых норм передачи для цепей избирательной и симплексной связи в настоящее время не имеется.

В связи с этим, а также принимая во внимание, что выпускаемая промышленностью аппаратура полностью не удовлетворяет всем требованиям эксплуатации, приводимые ниже нормативы следует считать временными (ориентировочными), рассчитанными для использования применительно к работающей на сети аппаратуре и относящимися к связям по воздушным линиям.

Наибольший уровень передачи по каналам избирательной связи всех видов для всех передаваемых частот не должен быть выше + 0,6 nep.

Наименьший уровень приёма для частоты 800 гц не должен быть ниже — 2,9 nep для цепей диспетчерской связи и — 2,2 nep для цепей постанционной и линейно-путевой связи.

Полоса эффективно передаваемых частот по всем каналам избирательной и симплексной связи должна заключаться в следующих пределах:

- для цветных цепей 300  $\div$  2 400 гц;
- для стальных цепей 300  $\div$  2 000 гц.

Рабочее затухание всех трансляционных участков цепей диспетчерской связи, организованных по каналам тональной частоты, должно быть одинаковым и равным 2,2 nep при частоте 800 гц. При меньшем затухании в соответствующие цепи включаются удлинители.

Усилильные пункты симплексной связи должны, как правило, совпадать с усилильными пунктами дальней телефонной связи по каналам тональной частоты.

Рабочее затухание цепи постанционной связи при разговоре между двумя любыми промежуточными или оконечными пунктами

данного круга не должно превышать 2,8 *неп* при частоте 800 *гц*.

Во всех случаях рабочее затухание определяется для условий: лето, сырьё,  $t = 20^\circ \text{C}$ .

При расчётах должно учитываться затухание, вносимое в разговорные цепи переходными трансформаторами и дифференциальными дросселями, устанавливаемыми для наложения телеграфной работы.

Переходное затухание между цепью избирательной или симплексной связи и любой другой телефонной цепью не должно быть ниже 8,5 *неп*.

Величина тока, протекающего через селектор при посылке избирательного вызова, не должна быть меньше 3 *ма*, что соответствует напряжению на зажимах промежуточной или оконечной установки (аппарат или усиленная станция) избирательной или симплексной связи, равному 60 *в*.

Напряжение батареи, применяемой для посылки избирательного вызова, не должно превышать 160 *в*.

для аппарата, находящегося в наихудших условиях по затуханию в предположении циркулярной передачи.


Для участка, не имеющего ответвления, расчёт производится по формуле

$$b_p = \beta' l + \Delta b_n + 0,1 + \beta_k l_k,$$

где  $\beta'$  — километрическое затухание линии эквивалентной цепи диспетчерской связи при циркулярном разговоре;  $l$  — расстояние от распорядительного пункта до наиболее удалённого аппарата в *км*;

$\beta_k$  и  $l_k$  — соответственно километрическое затухание и длина кабельной вставки.

Величины  $\beta'$  и  $\Delta b_n$  определяются в зависимости от диаметра проводов, расстояния между проводами и среднего расстояния между аппаратами  $l_{cp}$  по кривым фиг. 175;  $l_{cp} = \frac{l}{N}$ , где  $N$  — число включённых промежуточных аппаратов.

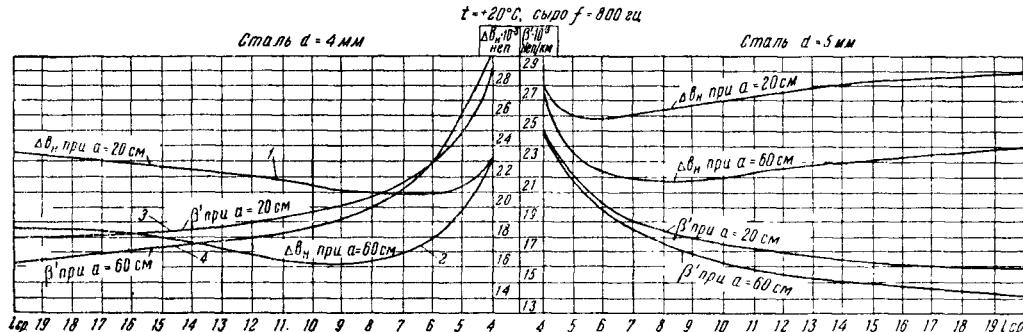

Фиг. 175. Кривые для определения  $\beta'$  и  $\Delta b_n$

Величина тока прямого управления в обмотке реле прямого управления не должна быть ниже 5 *ма*. Напряжение батареи прямого управления для всех без исключения случаев должно быть равным 60 *в*; при этом напряжении указанная выше норма для величины тока в цепи реле прямого управления будет выдержана даже в наиболее тяжёлых условиях работы.

Величина тока в цепи реле обратного управления при посылке тока обратного управления не должна быть ниже 10 *ма*.

Величина тока в цепи реле приёма вызова на распорядительной станции постаппционной связи при посылке вызова с промежуточного пункта не должна быть ниже 5 *ма*.

Электрические нормы передачи по каналам магистральной и дорожной связи сошваний ничем не отличаются от норм передачи для прямой магистральной и дорожной телефонной связи по каналам тональной и высокой частоты.

#### Расчёт качества передачи по цепям диспетчерской связи

Рабочее затухание цепи между распорядительной диспетчерской станцией и любым абонентом при циркулярном или индивидуальном разговоре не должно превышать 3,5 *неп* при частоте 800 *гц*. Расчёт ведётся

В пункте установки распорядительной станции любое число аппаратов учитывается в величине  $N$  как один аппарат.

Для участка, имеющего ответвления, расчёт рабочего затухания производится по формуле



$$b_p = \beta' l + \Delta b_n + \beta_k l_k + \\ + \Delta b_{o1} + \Delta b_{o2} + \dots + \Delta b_{om}.$$

Величины  $\beta'$  и  $\Delta b_n$  определяются как для участка, не имеющего ответвления;  $l$  — расстояние от распорядительного пункта до наиболее удалённого аппарата на самой длинной ветви;  $\Delta b_{om}$  — затухание, вносимое ответвлением, определяется в зависимости от длины ответвления, диаметра проводов и расстояния между проводами по кривым фиг. 176.

При расположении распорядительного пункта в середине участка расчёт производится как для цепи, имеющей ответвление, причём за ответвление принимается более короткое плечо.

В тех случаях, когда затухание участка превышает 3,5 *неп*, необходимо устанавливать трансляцию (промежуточный усилитель). Рабочее затухание от распорядительной станции до трансляции

$$b_p = b'_p + 0,02 N,$$

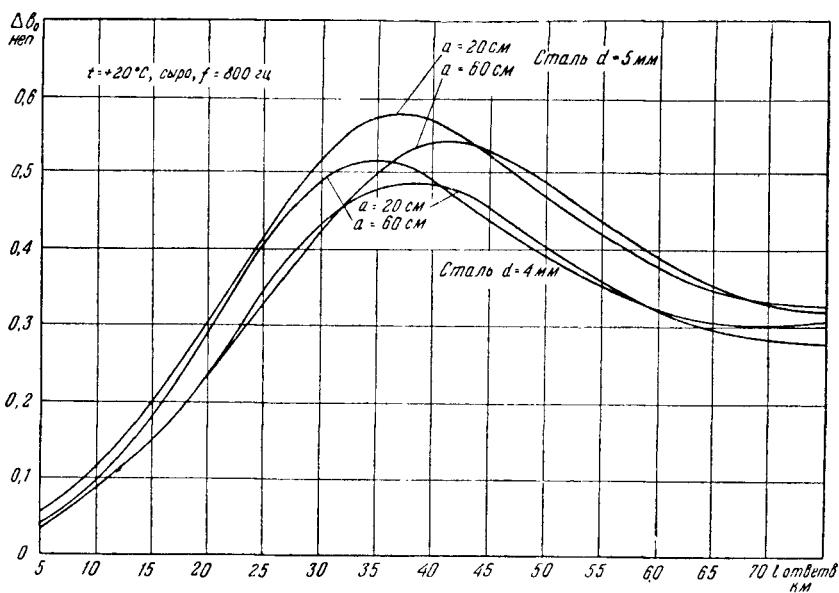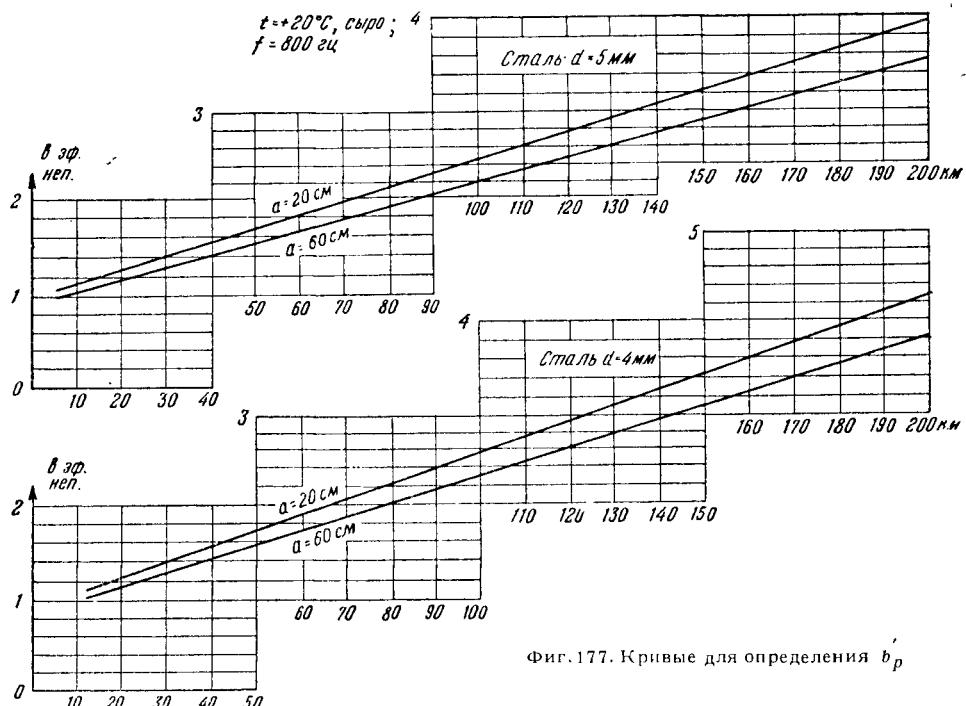Фиг. 176. Кривые для определения  $\Delta b_{om}$ Фиг. 177. Кривые для определения  $b_p$ 

где  $N$  — число селекторов на участке между распорядительным пунктом и трансляцией;

$b'_p$  определяется в зависимости от длины трансляционного участка, диаметра проводов и расстояния между проводами по кривым фиг. 177.

Расчет рабочего затухания при индивидуальном разговоре производится аналогично расчету качества передачи для цепи постстанционной связи.

При наличии ответвлений необходимо учитывать величину  $\Delta b_{om}$ , как указывалось выше.

#### Расчет качества передачи по цепям постстанционной связи

Рабочее затухание цепи постстанционной связи определяется между распорядительным пунктом и аппаратом, находящимся в наиболее плохих условиях по затуханию в предположении индивидуального разговора.

Расчёт ведётся по формуле

$$b_p = b_1 + b_2,$$

$$b_1 = \beta l_1,$$

$$b_2 = f(l_2),$$

где  $l_1$  — расстояние от начала линии до аппарата, для которого ведётся расчёт;  
 $l_2$  — расстояние от аппарата, для которого ведётся расчёт, до конца линии;  
 $\beta l_1$  и  $f(l_2)$  определяют в зависимости от диаметра проводов, расстояния между проводами и длин  $l_1$  и  $l_2$  по кривым фиг. 178.


Если на какой-либо станции установлено несколько аппаратов, то все они получают разные номера, но расчёт дополнительного сопротивления делается только для первого из них. Такое сопротивление устанавливается на всех аппаратах.

При наложении телеграфной работы расчёт ведётся в следующем порядке:

а) определяют величину  $R_d$  без учёта наложения телеграфной работы, как указывалось выше;

б) определяют эквивалентное число селекторов  $K$ , соответствующее дифференциальному дросселю

$$K = \frac{R_c + R_d}{R_{dp}},$$

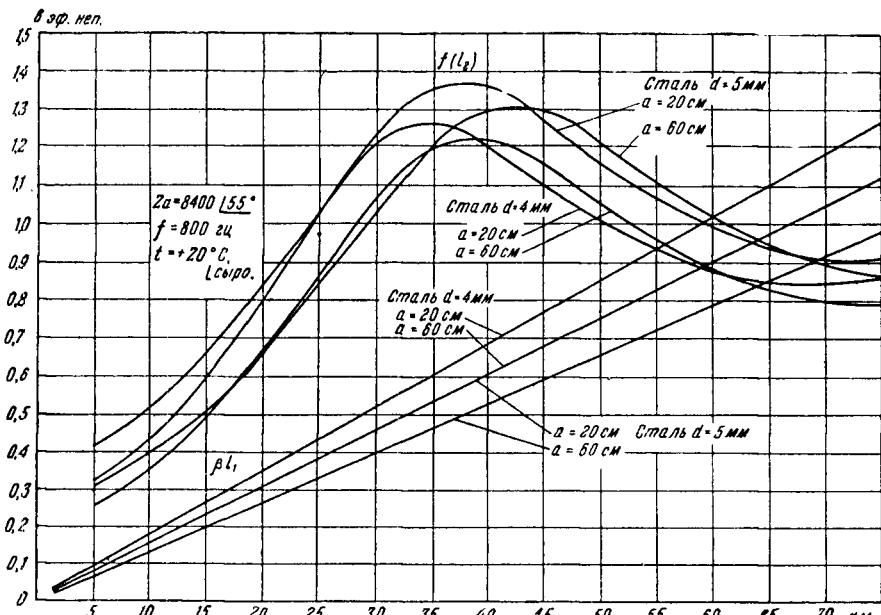

Фиг. 178. Кривые для определения  $\beta l_1$  и  $f(l_2)$

#### Расчёт дополнительных сопротивлений в цепях селекторов

Расчёт дополнительных сопротивлений производится по номограмме, приведённой на фиг. 179.

Если круг диспетчерской или постстанционной связи не имеет ответвлений и на нём нет наложения телеграфной работы, то определение величин дополнительных сопротивлений проводится в следующем порядке:

а) нумеруются, начиная с конца, все селекторные аппараты, включённые в данную цепь, и записывается расстояние всех пунктов от конца последней;

б) при помощи линейки соединяется номер данного аппарата по левой шкале  $n$  номограммы с цифрой по правой шкале  $l$ , указывающей, на каком расстоянии в километрах этот аппарат расположен (от конца цепи);

в) величина дополнительного сопротивления  $R_d$  находится по средней шкале: при стальных 5-мм проводах — на левой стороне, при 4-мм — на правой.

где  $R_c$  — 20 000  $\text{ом}$  — сопротивление селектора;


$R_d$  — дополнительное сопротивление в цепи селектора, находящегося в месте включения дифференциального дросселя;

$R_{dp}$  — сопротивление дифференциального дросселя с дополнительным сопротивлением;

в) для всех аппаратов, расположенных между распорядительной станцией и местом включения дифференциального дросселя, дополнительное сопротивление должно быть увеличено на величину  $\Delta R_d$ , которое находят по той же номограмме. Для этого линейкой соединяется величина  $K$  на левой шкале с величиной  $l$  на правой, соответствующей расстоянию от места включения дифференциального дросселя до данного аппарата.

При наличии в цепи ответвлений для аппаратов, расположенных между распорядительной станцией и местом ответвления, дополнительное сопротивление  $R_d$ , определённое без учёта ответвления, должно быть

увеличено на  $\Delta R_d$  (определенное, как и при дифференциальном дросселе); при этом величина  $K$  берется равной числу аппаратов в ответвлении, а  $l$  — расстоянию от места ответвления до данного аппарата.

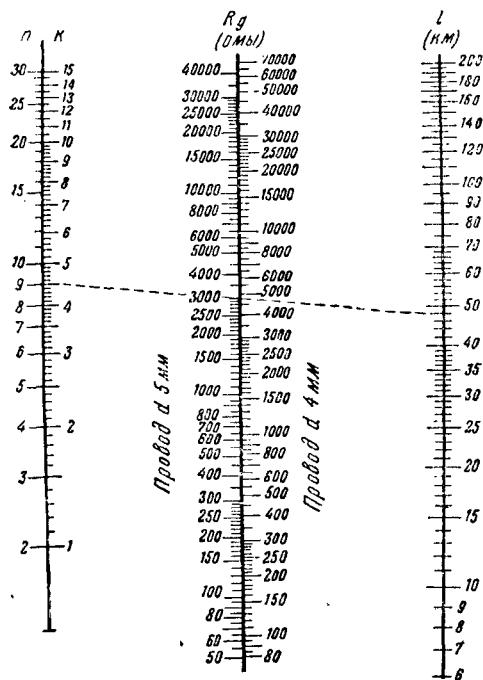

Фиг. 179. Номограмма для определения дополнительных сопротивлений в цепях селекторов

Для аппаратов ответвления расчёт дополнительных сопротивлений производится по той же номограмме (как для линий без ответвлений), начиная с конца, до аппарата, расположенного в точке ответвления. Таким образом, для этого аппарата получим две величины дополнительного сопротивления: при расчёте по основной линии и при расчёте по ответвлению. Разность этих двух величин должна быть прибавлена к величинам  $R_d$  всех аппаратов ответвления, полученным по номограмме.

#### Расчёт напряжения вызывных батарей для распорядительных станций и трансляционных пунктов


Расчёт напряжений вызывных батарей производится по номограммам, показанным на фиг. 180 и 181.

Для линий без ответвлений и без наложения телеграфной работы необходимое напряжение вызывной батареи находится по номограмме (фиг. 180) в следующем порядке:


1) линейкой соединяется число включённых в цепь аппаратов  $N$  на левой шкале номограммы с величиной длины цепи  $l$  на правой шкале. Последняя цифра берётся по правой стороне этой шкалы для проводов диаметром 4 мм и по левой стороне для проводов диаметром 5 мм;

2) по средней шкале  $U_b$  находится величина требуемого напряжения вызывной бата-

реи. При этом, если линия оборудована типовой аппаратурой завода Трансвязь с максимальной величиной дополнительного сопротивления в цепи селектора 15 875 ом, то величина напряжения прочитывается по

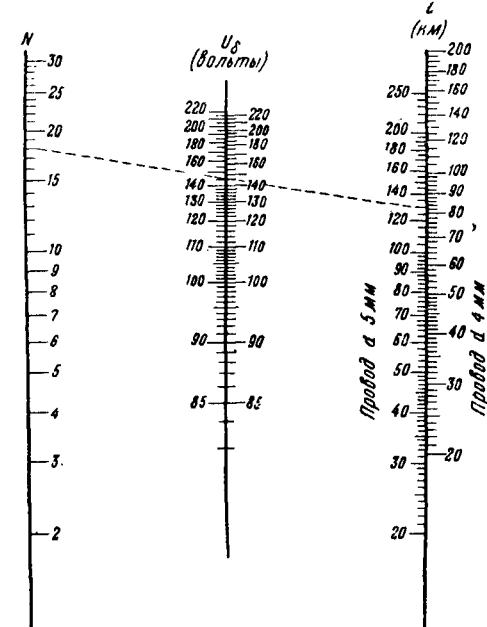

Фиг. 180. Номограмма для определения напряжения вызывных батарей (линия без ответвлений и без наложения телеграфной работы)

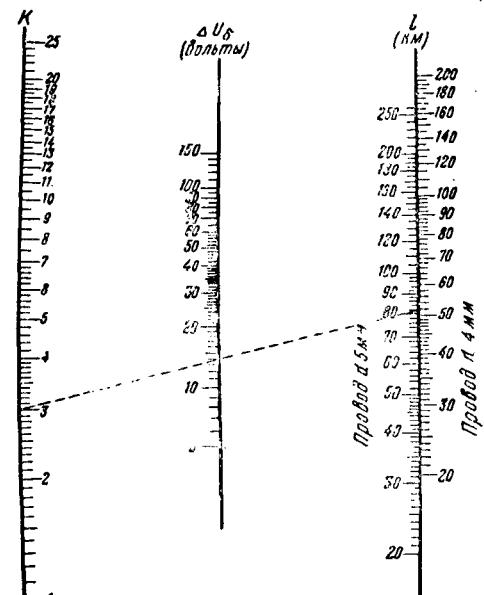


Фиг. 181. Номограмма для определения напряжения вызывных батарей (линия с ответвлением и с наложением телеграфной работы)

правой стороне шкалы; если же на всех аппаратах величины дополнительных сопротивлений соответствуют расчёты, —то по левой.

При наличии ответвлений или дифференциальных дросселей полученное по номограмме (фиг. 180) напряжение должно быть увеличено на  $\Delta U_b$ , определяемое по номограмме (фиг. 181). Здесь по шкале  $K$  берётся число аппаратов ответвления или эквивалентное число селекторов, соответствующее дифференциальному дросселю,  $l$  — расстояние от распорядительной станции до места ответвления или до места включения дросселя.

#### Расчёт напряжения вызывной батареи промежуточного аппарата постанционной связи

Этот расчёт производится по кривым, приведённым на фиг. 182, где на оси  $l$  нанесены расстояния от распорядительной станции до

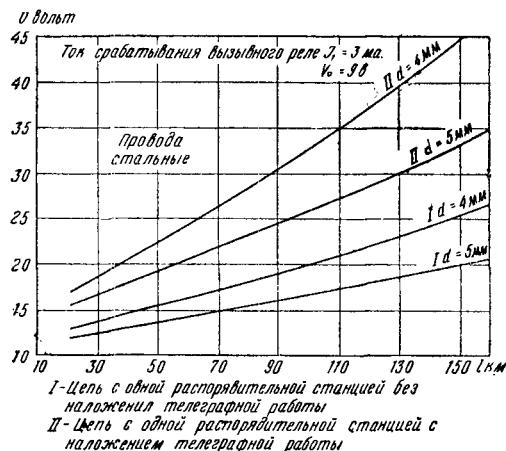

Фиг. 182. Кривые для определения напряжения вызывных батарей промежуточного аппарата постанционной связи

промежуточного пункта, а на оси  $U$  — требуемое напряжение. При расчётах следует учитывать диаметр проводов и наличие наложения телеграфной работы.

#### Общие сведения о проектировании студий

Основными условиями хорошей слышимости в студии являются:

1) достаточная громкость передачи, что достигается применением усиительных устройств, выбором надлежащей мощности и количества громкоговорителей и правильной их расстановкой;

2) отсутствие эха и шума, что достигается проведением ряда мероприятий, направленных на усиление звукоизоляции студии и снижение времени реверберации<sup>1</sup>.

В процессе проектирования студий производится расчёт времени реверберации и суммарной акустической мощности громко-

<sup>1</sup> Реверберация — появление побочного звука в закрытом помещении вследствие повторных отражений, после того как основной источник звука прекратил излучение. Время реверберации — время, за которое средняя плотность энергии звукового поля, после прекращения звучания основного источника звука, спадает до  $1 \cdot 10^{-6}$  своей первоначальной величины — характеризует собой акустические условия помещения.

говорителей. С этими достаточно сложными расчётами можно ознакомиться в специальной литературе.

Оптимальное время реверберации для студий принимается равным 0,45—0,50 сек.

К звукоизоляции студий предъявляются повышенные требования. Уровень проникающих извне шумов не должен превышать 10—15 дБ.

В стене, разделяющей аппаратную и студию, должно быть контрольное окно. Устройство дверей непосредственно между этими помещениями не допускается.

Помещение студии должно быть прямоугольным.

Лучшее соотношение линейных размеров является 2,6 : 1,6 : 1,0. Соотношение сторон пола допускается от 1 : 1 до 1 : 2. Чрезмерно длинные и низкие помещения под студии непригодны.

Студия должна иметь надёжную естественную защиту от внешних помех, поэтому её необходимо изолировать от проникновения шума с улицы, со станционных путей и из соседних помещений; наиболее удобны для этой цели помещения, выходящие во дворы домов верхних этажей зданий. Наиболее уязвимыми местами в отношении звукоизоляции являются окна и двери. Звукоизоляция окон достигается устройством двойных, а в некоторых случаях тройных оконных рам с тщательной заделкой щелей войлоком или резиной. В дверях желательно наличие тамбура; вход должен быть занавешен тяжёлыми портьерами.

Студия должна иметь хорошую искусственную вентиляцию. Искусственное освещение должно составлять 100 лк на горизонтальной плоскости, расположенной на расстоянии 1,0 м от пола.

Необходимое поглощение звука в студии, т. е. снижение времени реверберации, достигается посредством отделки стен и потолка различными звукопоглощающими материалами, в качестве которых рекомендуется применять безинерционные поглотители (например ткань), специальные акустические штукатурки и т. п. Заглушение при помощи тканей, не обработанных огнестойким составом, может быть допущено лишь как исключение.

Шторы на окнах и дверях, гардины, ковры и мягкая мебель заметно увеличивают общее звукопоглощение студии. Если применяемого поглотителя недостаточно для покрытия им всей поверхности стен и потолка, то последний можно оставить незаглушенным. Стены также могут быть покрыты неполностью; в этом случае должны чередоваться заглушенные и незаглушенные зоны, располагаясь несимметрично.

Заглушение стен за микрофоном (перед лицом или лицами, ведущими передачу) во всех случаях обязательно.

С увеличением расстояния между жёсткой, отражающей звук поверхностью и поверхностью звукопоглотителя коэффициент поглощения увеличивается, поэтому звукопоглощающие драпировки располагают на расстоянии около 20 см от дверей, окон, стен и потолка; материя укладывается в крупную складку с коэффициентом гофры — 2,

т. е. длина материала должна быть вдвое больше длины драпируемой поверхности.

Общая акустическая мощность устанавливаемых в студии громкоговорителей зависит от акустических свойств помещения и от его размеров. Для получения наиболее равномерного звукового поля определённую расчётом мощность не следует сосредоточивать в одном громкоговорителе; для этого следует применять несколько (3—4) громкоговорителей соответственно меньшей мощности.

В студии должен быть световой транспарант, сигнализирующий о включении микрофона. При включении микрофона всякого рода акустические сигналы должны выключаться. Телефон, включённый в местную ЦТС и предназначенный для обслуживания участников совещания, должен быть расположен вне студии, в одном из смежных с ней помещений.

Кабинеты поездных и других диспетчеров проектируются как студии, предназначаемые для ведения речевых передач, рассчитанных на нахождение в ней только одного человека. Объём такой студии должен составлять 30—60 м<sup>3</sup> (7,5—15 м<sup>2</sup> по площади пола).

#### ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ УСТРОЙСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СВЯЗИ

Техническое состояние устройств избирательной связи должно обеспечивать следующие основные качественные показатели работы цепей:

- а) хорошую слышимость переговоров при отсутствии заметных помех;
- б) чёткую работу приборов прямого и обратного управления;
- в) быстрый вызов любого одного пункта, группы или всех промежуточных пунктов;
- г) отсутствие ложных вызовов;
- д) получение контроля вызова;
- е) быстрое соединение и разъединение цепей смежных кругов поездной диспетчерской связи.

Для соблюдения указанных требований необходимо:

- а) повседневное наблюдение за работой аппаратуры и линий;
- б) немедленное устранение всех возникающих повреждений;
- в) выполнение календарных планов профилактического осмотра и ремонта оборудования;

г) содержание помещений и оборудования оконечных и промежуточных пунктов, а также каналов связи в соответствии с техническими требованиями и нормами.

Календарные планы профилактического осмотра и ремонта оборудования составляются на год для каждого пункта старшим электромехаником и утверждаются начальником дистанции. В соответствии с годовым планом составляются квартальные и месячные планы.

В процессе текущего обслуживания распорядительных станций, оконечных усилителей и трансляций всех видов избирательной связи обслуживающий персонал обязан

ежедневно проверять: а) напряжения местных, вызывных, анодных и микрофонных батарей; б) соответствие токов накала и анодных токов ламп усилителей установленным нормам; в) прохождение вызова, получение контроля и качество разговора со всеми промежуточными пунктами; г) состояние контактов МИР, линейного реле и зуммера; д) регулировку поляризованных реле; е) величины исходящих и входящих токов прямого и обратного управления; ж) качество работы микрофонов и громкоговорителей.

Один раз в месяц аппаратура должна подвергаться более тщательному осмотру и чистке с регулировкой реле. При этом производятся следующие работы: а) очистка от пыли всех приборов и монтажа; б) осмотр состояния пакетов и перепайка неисправных; в) проверка регулировки всех реле и очистка их контактов от нагара; г) проверка регулировки и укрепление вызывных ключей; д) чистка педалей и кнопок, проверка их регулировки, смазка оси педали, проверка прочности крепления педали к полу, исправности шнуров и перезаделка неисправных; е) замена износившихся частей.

Одни раз в полгода должна производиться проверка усилителей со снятием всех относящихся к ним электрических характеристик.

Аппаратуру промежуточных пунктов рекомендуется проверять в следующие сроки: а) промежуточные пункты диспетчерской и постационной связи — один раз в десять дней; б) промежуточные пункты линейно-путевой связи — один раз в месяц.

В процессе проверки аппаратуры производятся следующие работы: а) чистка аппаратуры; б) проверка качества слышимости; прохождения и контроля вызова; в) проверка исправности шнуров и перезаделка неисправных; г) проверка крепления и взаимодействия рычагов, контактов и других частей аппарата; д) чистка и регулировка контактов; е) проверка состояния и напряжения источников питания; ж) проверка состояния комнатной проводки и приборов защиты; з) проверка крепления аппаратуры к стенам; и) замена износившихся частей.

Перезаделка или замена микрофонных капсюлей должна производиться по мере надобности, но не реже, чем два раза в год.

При неправильной или недостаточно чёткой работе селектора последний должен быть отрегулирован в мастерской дистанции или на распорядительной станции опытным регулировщиком.

Напряжения батарей измеряют под нагрузкой (при снятой микротелефонной трубке, при включённом звонке и т. п.).

При осмотре комнатной проводки должно быть обращено внимание на надёжность крепления роликов, скоб, подрозетников и розеток, на отсутствие провисания проводов, исправность и чистоту желобов, качество заделки концов и плотность крепления их на зажимах, на отсутствие холодных скруток, исправность грозозащитных приборов и изоляционных покровов проводов.

Проверка вызова промежуточных станций с распорядительного пункта производится при понижении на 25% напряжении вызывных батарей.

## ДАЛЬНЯЯ СВЯЗЬ

### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ТЕКСТЕ И НА ЧЕРТЕЖАХ

**АРУ** — автоматическая регулировка уровня  
**АТ** — автотрансформатор  
**БАТ** — балансный автотрансформатор  
**БД** — балансный (дроссельный или нижних частот) фильтр; если это обозначение сопровождается числом (например *БД-2,8*), то это число указывает предельную частоту фильтра  
**БДК** — балансных фильтров комплект  
**БК** — балансный контур  
**БИК** — балансный искусственный кабель  
**БЛФ** — балансных линейных фильтров комплект  
**БПТ** — балансный переходной трансформатор  
**БУК** — буферный усилительный каскад  
**В** или **ВК** — амплитудный выравнивающий контур  
**Вп** — выпрямитель  
**ВР** — вызывное реле  
**в. ч.** — высокая частота  
**Г** — генератор  
**ГКК** — генератор контрольного канала  
**ГКЧ** — генератор контрольной частоты  
**ГН** — генератор несущих частот  
**ГП** — групповой преобразователь частоты  
**ГУ** — групповой усилитель  
**гц** — герц  
**Д** — демодулятор  
**Д** — с числом после буквы (например *Д-2,8*) — фильтр низких частот; число указывает его предельную частоту в *кгц*  
**ДК** — комплект фильтров низких и верхних частот; если сопровождается числом (*ДК-2,8*), то оно указывает предельную частоту фильтров в *кгц*  
**ДС** — дифференциальная система  
**ДТ** — дифференциальный трансформатор  
**ДУ** — дополнительный усилитель  
**ДФ** — дополнительный фильтр  
**ИВЛ** — искусственная воздушная линия  
**ИК** — корректирующий (исправляющий) контур  
**ИКК** — индикатор контрольного канала  
**ИЛ** — искусственная линия затухания  
**К** — коммутаторные клеммы канала  
**КГ** — кварцеванный генератор  
**КК** — корректирующий контур  
**КК в. ч.** — корректирующий контур верхних частот  
**КК н. ч.** — корректирующий контур нижних частот  
**Л** — линия  
**ЛАЗ** — линейно-аппаратный зал  
**ЛВ** — линейный выравнивающий контур  
**ЛР** — линейное реле  
**ЛТ** — линейный трансформатор  
**ЛФ** — линейных фильтров комплект  
**М** — модулятор

**МТС** — междугородная телефонная станция  
**НФ** — направляющий фильтр  
**О** — ограничитель амплитуд  
**ОВК** — основной выравнивающий контур  
**П** — передатчик  
**ПлП** — полосовой преобразователь частоты  
**ПКК** — приёмник контрольного канала  
**ПП** — предварительный преобразователь частоты  
**Пр** — приёмник  
**Пр АРУ** — приёмник автоматической регулировки уровня  
**Пр НР** — приёмник наклонной регулировки  
**ПТВ** — приёмник тонального вызова  
**ПТ** — переходной трансформатор  
**ПТф** — подтональный телеграф  
**ПФ** — полосовой фильтр  
**РИЛ** — регулируемая искусственная линия  
**РС** — релейная схема  
**Р<sub>2</sub>С** — регулируемое сопротивление  
**РУ** — регулятор усиления  
**СгУ** — сигнальное устройство  
**СП** — сигнальная панель  
**СУ** — селективный усилитель  
**СУД** — селективный усилитель-детектор  
**Т** — телефон  
**ТВ** — тональный вызов  
**ТВыр** — тональный выравниватель  
**Тр** — трансформатор  
**ТУ** — транзитный удлинитель  
**т. ч.** — тональная частота  
**У** — удлинитель  
**УУ** — указатель уровня  
**УВЧ** — усилитель высокой частоты  
**УПФ** — узкополосный фильтр  
**УТЧ** — усилитель тональной частоты  
**УЭ** — усилительный элемент  
**Ф** — фильтр  
**ФВЧ** — фильтр верхних частот  
**ФНЧ** — фильтр нижних частот  
**ФК** — фототелеграфный канал  
**ФУ** — фильтрующее устройство

### ДАЛЬНЯЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

В развитии техники дальней телефонной связи большую роль сыграли отечественные специалисты и учёные. В. И. Коваленко-вым был изобретён промежуточный телефонный усилитель, образец которого в 1923 г. был установлен на линии Москва — Петроград.

В 1926 г. впервые была сдана в эксплуатацию высокочастотная телефонная связь на участке Ленинград — Бологое Октябрьской ж. д. Аппаратура для этой связи была разработана под руководством П. А. Азбукина. В годы сталинских пятилеток дальнняя телефонная связь получила особенно большое развитие при широком применении цветных проводов и уплотнении их высокочастотными телефонными связями. При помощи аппаратуры высокочастотного телефонирования были организованы длиннейшие в мире телефонные связи. Для оборудования узлов дальней

связи железнодорожного транспорта была принята по предложению В. А. Новикова и В. И. Шуплова система линейно-аппаратных залов. Широкое развитие получила также сеть стальных проводов для дорожных телефонных связей. Большой вклад в дело развития дальней связи внесла отечественная слаботочная промышленность, освоившая производство различных типов оборудования дальней связи при участии и под руководством В. Н. Листова, М. Н. Востокова, В. Г. Черных, Г. Г. Бородзюка, В. Н. Амарантова и др.

В годы послевоенной сталинской пятилетки техника дальней связи развивается в направлении применения многоканальных систем для уплотнения воздушных линий, использования кабелей дальней связи и автоматизации сети дальней связи.

### ОРГАНИЗАЦИЯ ДАЛЬНЕЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ СССР

Сеть дальней телефонной связи железнодорожного транспорта строится по узловой системе и состоит из сетей магистральной и внутридорожных связей. Сеть магистральной связи образуют телефонные каналы, соединяющие Министерство путей сообщения с управлениями железных дорог и последние между собой. Сеть внутридорожной связи составляют телефонные каналы, соединяющие управление железной дороги с отделениями, последние между собой и с крупными железнодорожными узлами и станциями, а также те и другие между собой.

На сети магистральной связи для организации телефонных каналов используют цветные (médные и биметаллические) воздушные цепи, уплотняемые телефонными системами высокочастотного телефонирования, и междугородные телефонные кабели.

На сетях внутридорожной связи для переговоров на большие расстояния и при необходимости организации в одном направлении нескольких телефонных каналов применяют цветные уплотнённые цепи. Для связи на относительно короткие расстояния используют стальные цепи. На участках прокладки между городских телефонных кабелей для внутри-

дорожных связей предусматривают каналы в этих кабелях.

Телефонные каналы используют не только для ведения переговоров, но и для работы тонального телеграфа.

Системы уплотнения телефонных цепей, принятые на железнодорожном транспорте, предусматривают организацию по одной и той же цепи нескольких различных видов связи.

Основные системы уплотнения воздушных цветных цепей указаны в табл. 149.

При рассмотрении табл. 149 следует учесть следующие моменты:

1) в ряде случаев при старой системе уплотнения цепи уплотняют четвёртым и пятым телефонными каналами в. ч., занимающими область частот от 42,0 до 65,0 кгц;

2) при отсутствии многоканальной системы и использования аппаратурой без несущей частоты дополнительные четвёртый и пятый телефонные каналы в. ч. организуют в полосе частот от 33,4 до 55,0 кгц;

3) в отдельных случаях вместо трёхканальной и многоканальной систем применяют уплотнение цветных цепей при помощи восьмиканальной системы, работающей в полосе частот от 6 до 60 кгц;

4) в некоторых случаях в качестве многоканальной системы применяют пятнадцатиканальную систему, занимающую полосу частот от 48 до 152 кгц.

Система уплотнения воздушных стальных цепей предусматривает организацию на одной цепи: канала подтонального телеграфирования по искусственной цепи в полосе частот от 0 до 80 гц, телефонного канала т. ч. в полосе частот от 300 до 2 000 гц и телефонного канала в. ч. в полосе частот от 2,6 до 9,2 кгц. Система для уплотнения кабельных линий в настоящее время находится в процессе разработки.

Выделение частотных спектров, относящихся к различным видам связи, осуществляют в окончных и промежуточных пунктах уплотнённых воздушных цепей при помощи линейных фильтров.

Линейные фильтры включаются между уплотняемой линией и аппаратурой уплотнения и обеспечивают работу всех видов этой аппаратуры без взаимных помех.

Таблица 149

Основные системы уплотнения воздушных цветных цепей, принятые на железнодорожном транспорте СССР

Виды связи	Занимае- мая поло- са частот в кгц	Количество каналов связи в системах уплотнения		Примечание
		старой	новой	
Телеграфирование подтональное по ис-кусственной цепи . . . . .	0—0,08	1	1	Может быть заменён двумя каналами подтонального телеграфирования
Телефонирование токами тональной ча-стоты (т. ч.) . . . . .	0,3—2,4	1	1	
Фототелеграфирование . . . . .	3,2—5,2	1	1	
Телефонирование токами высокой ча-стоты (в. ч.):				
при помощи трёхканальной системы {	10,4—33,1 6,3—26,7	3 —	— 3	Система в. ч. с передачей тока несущей частоты
при помощи многоканальной системы	36,0—143,0	—	12	{ Системы в. ч. без передачи тока несущей частоты

Каждый вид аппаратуры уплотнения присоединяется к линии через «группу» или «пояс» линейных фильтров, состоящий из двух параллельно включенных фильтров: одного — нижних частот, другого — верхних частот. Оба фильтра, рассчитанные для параллельной работы, имеют одну и ту же предельную частоту и одно и то же номинальное характеристическое сопротивление.

Различные пояса линейных фильтров, согласованные между собой, включаются последовательно и образуют систему линейных фильтров. Число поясов в системе линейных фильтров и электрические данные фильтров выбирают соответственно распределению спектра частот.

До последнего времени все пояса линейных фильтров монтировали на отдельной стойке, называемой стойкой линейных фильтров (СЛФ).

Для каждой уплотняемой цепи в каждом оконечном пункте устанавливали по одной, а в каждом промежуточном пункте — по две стойки линейных фильтров.


В настоящее время необходимые пояса линейных фильтров монтируют непосредственно на самой аппаратуре уплотнения.

Скелетные схемы стоеч линейных фильтров, соответствующие системам уплотнения, указанным в табл. 149, представлены на фиг. 183 и 184.


Полоса частот 6,0—9,0 кГц (фиг. 183) может быть использована или для организации второго канала фототелеграфной связи или совместно с полосой частот 3 200—5 200 для наложения телефонного разговора в. ч. по одноканальной системе.

Вариант II распределения каналов на шкале частот используется Министерством связи.

На СЛФ каждого из существующих типов, помимо самих линейных фильтров, смонтированы: линейные переходные трансформаторы; балансные фильтры и балансные переходные трансформаторы, вводимые в балансные цепи дуплексных усилителей для уравновешивания фильтров и трансформаторов, включенных в линию; балансный контур,

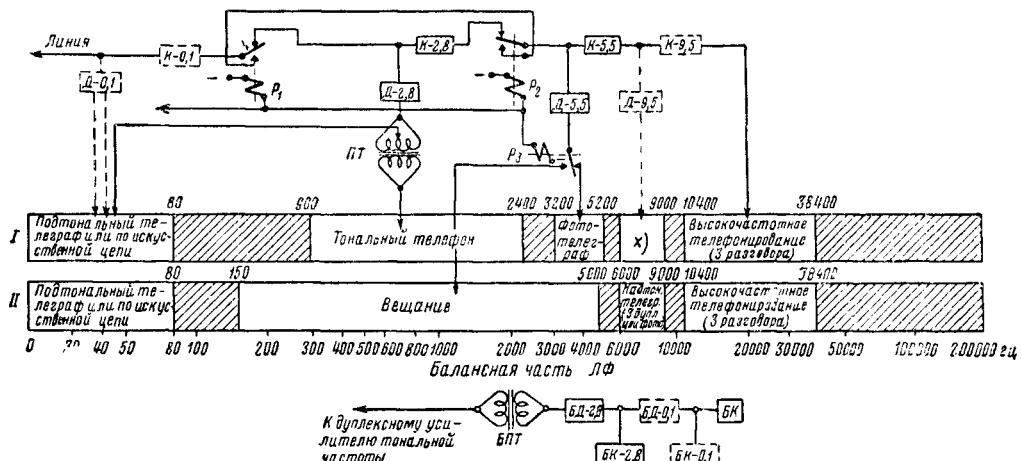

Фиг. 183. Скелетная схема ЛФ при уплотнении цветной цепи при помощи аппаратуры в. ч. с передачей тока несущей частоты

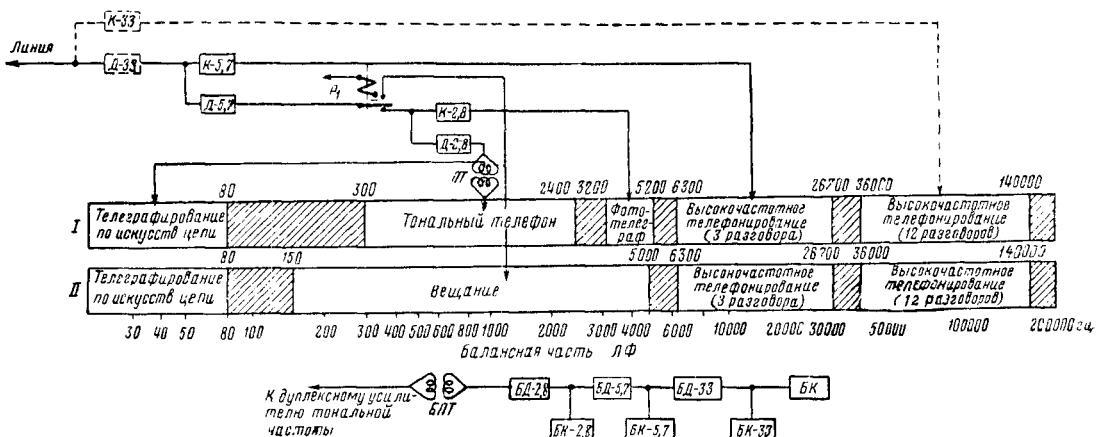

Фиг. 184. Скелетная схема ЛФ при уплотнении цветной цепи при помощи аппаратуры в. ч. без передачи тока несущей частоты

Пунктиром показаны изменения в схеме ЛФ при уплотнении цепи двенадцатиканальной системой в. ч. Вариант II распределения каналов на шкале частот используется Министерством связи

состоящий из набора конденсаторов и катушек сопротивления и предназначенный для уравновешивания воздушной линии; переключающие и сигнальные реле и испытательные гнёзда.


Скелетные схемы балансной части ЛФ указаны на тех же фиг. 183 и 184. Номинальное характеристическое сопротивление фильтров 600 ом. Величины затухания, вносимого ЛФ в отдельные каналы связи, указаны ниже в табл. 159. Стойки, на которых смонтировано указанное оборудование, имеют высоту 2500 и ширину 526 мм.

Для питания реле ЛФ требуется напряжение 24 в.

## ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕФОННОГО КАНАЛА Т. Ч.

### Общие сведения

Телефонирование токами тональной частоты (т. ч.) осуществляется по уплотнённым и неуплотнённым воздушным цепям. На междугородных кабельных линиях для телефонирования токами т. ч. предоставляются, как правило, неуплотнённые цепи. По телефонным каналам т. ч. на воздушных линиях организуются преимущественно телефонные связи внутригородского значения, на кабельных линиях — также и магистральные.

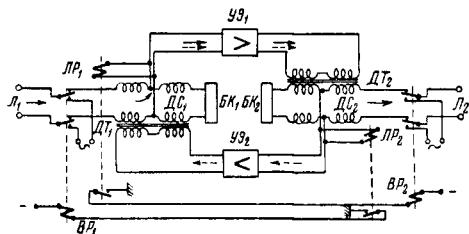

Фиг. 185. Дуплексный усилитель для двухпроводных цепей

Дальность непосредственной телефонной передачи по каналу т. ч., ограниченная допу-

стимой величиной остаточного затухания 0,8—1,3 nep при частоте 800 гц, не превышает: 300—500 км при медных цепях с проводами диаметром 3—4 мм, 80—100 км при стальных цепях с проводами диаметром 4—5 мм и 70—140 км при кабельных цепях с повышенной индуктивностью и медными жилами диаметром 0,9—1,4 мм.

Для увеличения дальности передачи в двухпроводные каналы т. ч. включают оконеч-

ные и промежуточные ламповые усилители с двусторонним усилением (фиг. 185), а в четырёхпроводные каналы т. ч. оконечные и про-




Фиг. 186. Четырехпроводный телефонный канал т. ч. с оконечными и промежуточными усилителями

межуточные усилители с односторонним усилением (фиг. 186). Указанные усилители для двухпроводных и четырёхпроводных цепей представляют наиболее существенную часть оборудования канала т. ч.

### Дуплексные усилители т. ч.

Практически схема двустороннего усилителя включает не только усилительные элементы, дифференциальные системы и вызывные устройства, но ещё и ряд вспомогательных устройств, необходимых для обеспечения нормального качества передачи и правильной технической эксплуатации канала т. ч., а именно: выравнивающие и корректирующие устройства для придания кривой усиления усилителя требуемой формы с целью устранения амплитудных искажений, вносимых линией; фильтры низких частот для ограничения полосы частот, усиливаемых усилителем; регуляторы усиления для регулировки усиления усилителя; контрольно-перегородочные и измерительные устройства.

**Дуплексные усилители для воздушных линий.** Усилители типа ТДУ-35 завода «Красная Заря» выпускались трёх типов — для медных, биметаллических и стальных цепей. Скелетная схема усилителей всех типов ТДУ-35 одна и та же и дана на фиг. 187.

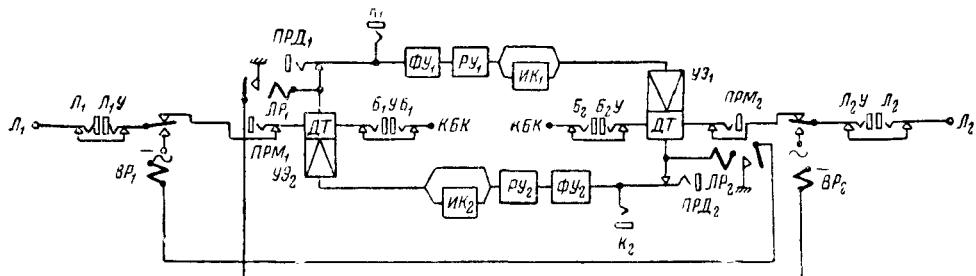

Фиг. 187. Скелетная схема усилителя типа ТДУ-35

стимой величиной остаточного затухания 0,8—1,3 nep при частоте 800 гц, не превышает: 300—500 км при медных цепях с проводами диаметром 3—4 мм, 80—100 км при стальных цепях с проводами диаметром 4—5 мм и 70—140 км при кабельных цепях с повышенной индуктивностью и медными жилами диаметром 0,9—1,4 мм.

Для увеличения дальности передачи в двухпроводные каналы т. ч. включают оконеч-

ные и промежуточные ламповые усилители с двусторонним усилением (фиг. 185), а в четырёхпроводные каналы т. ч. оконечные и про-

стимой величиной остаточного затухания 0,8—1,3 nep при частоте 800 гц, не превышает: 300—500 км при медных цепях с проводами диаметром 3—4 мм, 80—100 км при стальных цепях с проводами диаметром 4—5 мм и 70—140 км при кабельных цепях с повышенной индуктивностью и медными жилами диаметром 0,9—1,4 мм.

Кривые усиления усилителя типа ТДУ-35 вместе со схемами корректирующих устройств даны на фиг. 188, а, б, в.

Регуляторы усиления усилителя позволяют изменять усиление усилителя ступенями через 0,1 *неп* в пределах 1 *неп*.


В усилителях применены лампы типа ТО-142 и бареторы типа 1-Б-9 при питании цепи накала от батареи с напряжением 12 в

Для трансляции вызывных индукторных токов в усилителе предусмотрена релейная схема.


Усилитель рассчитан для работы на лампах типа 10-Ж-1Л.

Оборудование 8 усилителей размещено на одной стойке размером 2 500 × 680 мм.

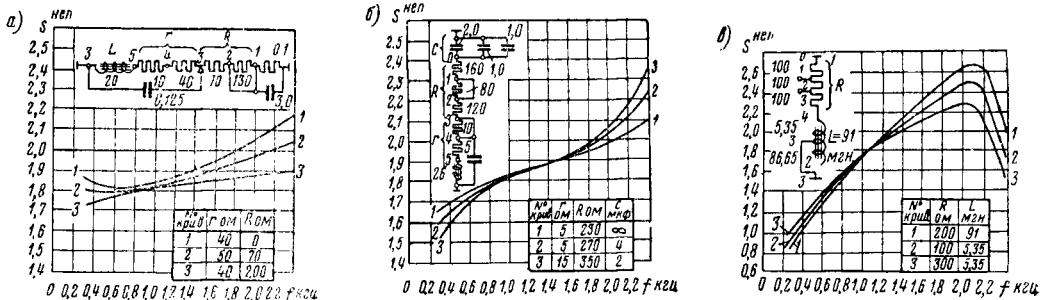Для питания усилителя требуются следующие источники постоянного тока: накала



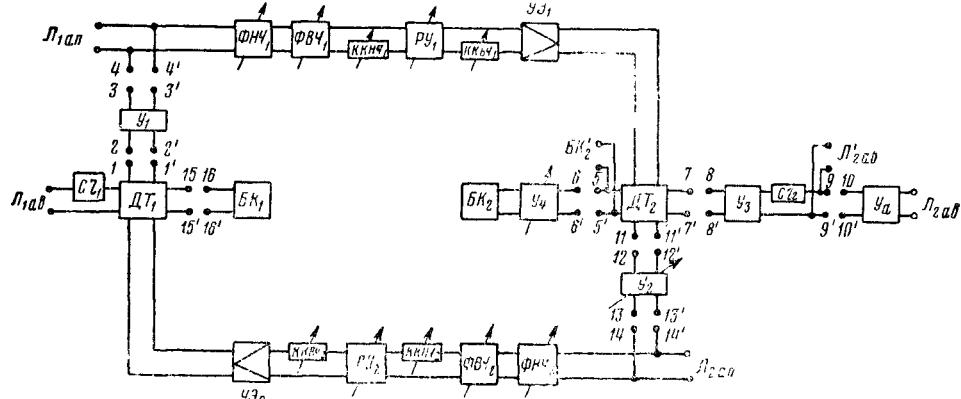оборудованным подтональным телеграфированием, в схеме усилителя предусмотрены два комплекта линейных и вызывных реле, которые используют при оконечном или промежуточном включении усилителя.



Тип усилителя	ФНЧ	ФВЧ	Схема сигнализации клемм															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Промежуточный для четырёхпроводных каналов	Выкл.	Выкл.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Переходной для соединения двухпроводных и четырёхпроводных каналов	Вкл.	Выкл.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Промежуточный для двухпроводных каналов	Вкл.	Вкл.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Оконечный для двухпроводных каналов	Вкл.	Вкл.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Оконечный для четырёхпроводных каналов	Вкл.	Выкл.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Фиг. 189. Скелетная схема усилителя типа УУ-II

На двухпроводных линиях, оборудованных подтональным телеграфированием, и на четырёхпроводных линиях применяют тональный вызов, вследствие чего при включении усилителей в такие линии в качестве промежуточных усилителей особых устройств для транслирования вызова не требуется. В оконечных пунктах таких линий при использовании усилителя в качестве оконечного совместно с ним устанавливают (на отдельных стойках) устройства тонального вызова.


Усиление усилителя при наивысшем положении регуляторов усиления имеет значения, указанные в табл. 150.

Таблица 150  
Усиление усилителя типа УУ-II

Способ использования усилителя	Усиление в неперах для направления передачи	
	$L_1 - L_2$	$L_2 - L_1$
Двухпроводный промежуточный усилитель . . . . .	$2,0 \pm 0,2$	$2,0 \pm 0,2$
Четырёхпроводный промежуточный усилитель . . . . .	$3,3 \pm 0,2$	$3,3 \pm 0,2$
Переходной усилитель (с двухпроводной на четырёхпроводную цепь) . . . . .	$2,5 \pm 0,2$	$2,8 \pm 0,2$
Двухпроводный оконечный усилитель . . . . .	$3,0 \pm 0,2$	$3,6 \pm 0,2$
Четырёхпроводный оконечный усилитель . . . . .	$3,8 \pm 0,1$	$3,1 \pm 0,1$

Изменение усиления при колебании анодного напряжения на 1 в или напряжения накала на 1 в составляет 0,01 nep.

Для регулировки усиления в схеме усилителя предусмотрены регуляторы усиления

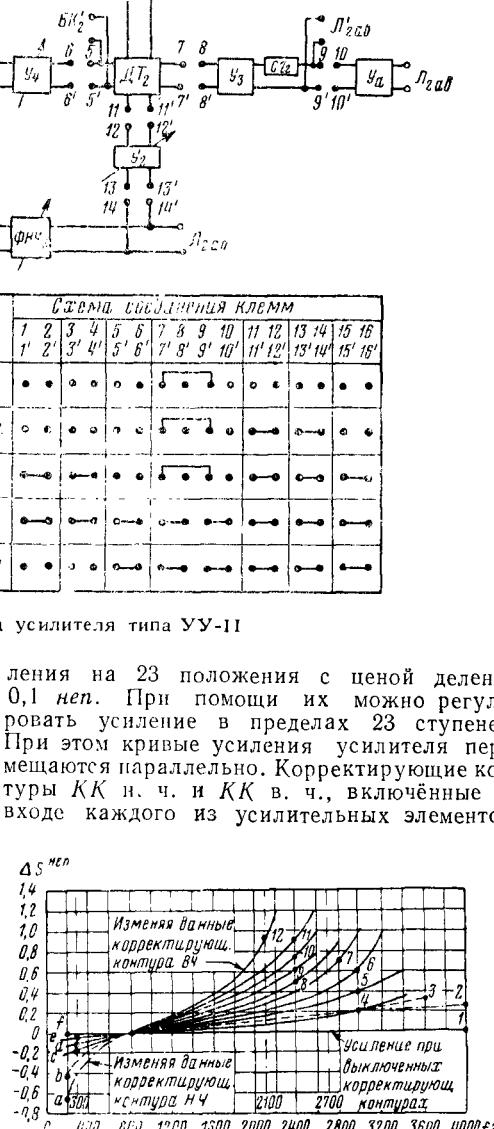

Фиг. 190. Кривые усиления усилителя типа УУ-II

позволяют приспособить кривые усиления усилителя к условиям работы на линиях различного рода.

Как показано на фиг. 190, в области частот ниже 800 гц можно получить пять различных кривых усиления, а в области частот выше 800 гц — 11 кривых (сверх основной кривой f=1).

В табл. 151 указано, на каких линиях должна применяться та или иная кривая усиления.

Таблица 151

## Возможности использования усилителя типа УУ-II

Тип линии	Длина усиливаемого участка в км	Кривая усиления
В направлении передачи для линии любого типа . . .	—	<i>f-1</i>
В направлении приёма для:		
ОЛб, ИЛб . . . . .	72,5	<i>a-2</i>
Ола, Ила . . . . .	72,5	<i>b-3</i>
И 0,9б . . . . .	72,5	<i>e-4</i>
И 0,9а, О 0,9б . . . . .	72,5	<i>e-5</i>
И 0,9б . . . . .	145	<i>c-5</i>
И 1,4б . . . . .	145	<i>e-6</i>
Звёздн. О 0,9 . . . . .	140	<i>d-6</i>
О 0,9а . . . . .	72,5	<i>e--7</i>
И 0,9а . . . . .	145	<i>d-7</i>
О 0,9б . . . . .	145	<i>c-7</i>
Звёздн. О 1,4 . . . . .	140	<i>e-7</i>
О 0,9а, И 1,4а . . . . .	145	<i>d-8</i>
О 1,4б . . . . .	145	<i>e-8</i>
Звёздн. И 0,9 . . . . .	140	<i>d-8</i>
И 1,4б . . . . .	290	<i>d-9</i>
Звёздн. И 1,4 . . . . .	140	<i>d-9</i>
О 1,4а . . . . .	145	<i>d-10</i>
О 1,4б . . . . .	290	<i>c-11</i>

Примечание. В первом столбце применены следующие обозначения: О — основная цепь со средней степенью повышения индуктивности; И — искусственная цепь со средней степенью повышения индуктивности; ОЛ — основная цепь с низкой степенью повышения индуктивности; ИЛ — искусственная цепь с низкой степенью повышения индуктивности; 0,9 и 1,4 — диаметр жгута в мм; а — междугородний кабель с длинной участка между катушками  $s=2$  км и с сердечниками катушек из прессованного порошка; б — междугородний кабель с длинной участка между катушками  $s=1,7$  км и с сердечниками катушек из прессованного порошка.

Фильтр верхних частот позволяет ограничить рабочую полосу частот частотой, равной 300 гц. Фильтр нижних частот с переменной предельной частотой допускает ограничение верхней границы рабочей полосы частот одной из следующих частот: 2 100, 2 400 и 2 700 гц.

Усилитель рассчитан для работы на лампах типа С3е. Универсальные усилители II типа монтируются на стойке размерами 2 365 × 660 × 490 мм, причём на одной стойке их размещается 12 комплектов. На этой же стойке монтируются 24 комплекта вызывных реле и 24 комплекта балансных контуров,

а также переговорно-вызывное устройство (общее для всех 12 усилителей), приборы управления и контроля, устройства сигнализации, испытательные гнёзда и другие детали.

Напряжения источников питания и расход тока указаны в табл. 152.

Таблица 152

## Источники питания усилителя типа УУ-II

Назначение и напряжение источника тока <sup>1</sup>	Расход тока	
	на 1 усилитель	на стойку с 12 усилителями
Напряжение для питания анодных и экранных цепей 220 в . . . . .	Около 30 ма	Около 360 ма
Постоянное или переменное напряжение накала (стабилизированное) 20 в . . . . .	Около 0,5 а	Около 6 а
Напряжение для питания сигнализации в 24 в	—	До 1,4 а

<sup>1</sup> Вызывное напряжение 60 в с частотой 25 гц (при необходимости).

## Устройства тонального вызова

При системе тонального вызова (ТВ) передача вызывных сигналов по телефонным каналам осуществляется при помощи переменного тока с частотой 500 или 1 000 гц.

Приборы ТВ работают следующим образом.

Индукторный ток, поступающий от междугородной телефонной станции (МТС), в окончном передающем пункте при помощи реле включает в линию генератор вызывного тока с частотой 500 или 1 000 гц. На приёмной станции вызывной ток этой частоты поступает в приёмник ТВ, где усиливается и выпрямляется. Выпрямленный ток приводит в действие систему реле, посылающих на МТС индукторный вызывной ток от местного источника.

Устройства тонального вызова старого типа монтировались заводом «Красная Заря» на стойке размерами 2 500 × 526 мм; на ней размещались два генератора (действующий и запасной), до четырёх приёмников, переговорно-вызывное устройство и приборы сигнализации повреждений в цепях питания.

Источники питания стойки тонального вызова: напряжение накала 24 в, расход тока до 5 а в зависимости от числа включённых приёмников, анодное напряжение 220 в, расход тока до 100 ма, вызывное напряжение 60–80 в с частотой 15–50 гц.

В настоящее время отечественной промышленностью изготавливаются стойки тонального вызова: а) на 24 приёмника и 3 генератора и б) на 16 приёмников и 2 генератора. Стойка последнего типа предназначена для работы на цветной цепи, уплотнённой в полосе частот до 150 кгц. Генераторы и приёмники этих стоек рассчитаны для передачи и соответственно приёма тока с частотой 1 000 гц, прерываемого 20 раз в сек. Предусмотрена возможность работы током с частотой 500 гц, прерываемым 20 раз в сек. Размеры стоек 2 500 × 646 мм.

## БАЛАНСНЫЕ КОНТУРЫ И ЦЕПИ

На двухпроводных цепях для обеспечения устойчивой работы каналов т. ч. в оконечных и промежуточных усилителях т. ч. двустороннего действия применяют балансные цепи, служащие для искусственного воспроизведения входного сопротивления линий, присоединенных к усилителю.

На четырёхпроводных цепях применяют балансные контуры лишь только в дифференциальных системах оконечных пунктов цепи. Схемы балансных цепей составляют по принципу зеркального отображения линии; иначе говоря, в схему балансной цепи вводят все элементы, включённые в линию, или эквивалентные им контуры и в том именно последовательном порядке, в каком они расположены в линейной цепи. Балансные цепи заканчиваются кон-

туром, служащим для уравновешивания самой линии — балансным контуром.

### Уравновешивание воздушных линий

Основные схемы балансных цепей для уравновешивания воздушных линий даны в табл. 153.

Сосредоточенные четырёхполюсники, включённые между усилителем и линией, уравновешиваются в балансной цепи соответствующими приборами или эквивалентными им схемами, подобранными обычно на заводе.

Вставки кабеля и участки воздушной цветной линии при наличии вставки кабеля на расстоянии от усилителя (случаи 2, 4, 5, табл. 153), меньшем 150 км, балансируются искусственными кабелями ИК и искусственными

Таблица 153

Основные схемы линейных и уравновешивающих их балансных цепей

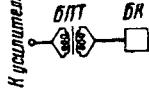
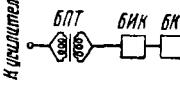
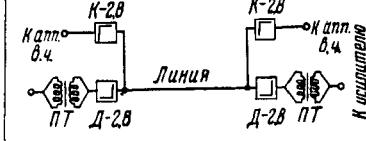
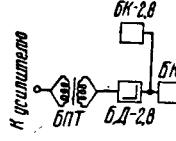
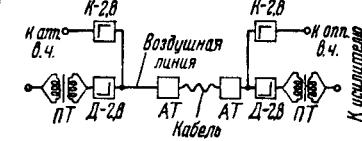
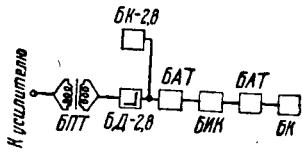
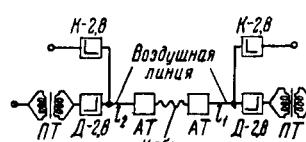
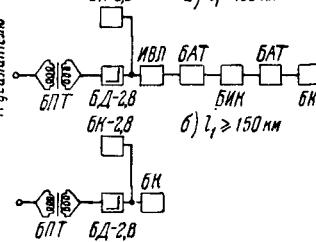
Род цепи	Схема линейной цепи	Схема балансной цепи
Неуплотнённая цепь с переходными трансформаторами		
Неуплотнённая цепь с кабельной вставкой в начале усилительного участка		
Цветная цепь, уплотнённая каналами высокочастотного телефонирования		
Цветная цепь, уплотнённая каналами высокочастотного телефонирования с кабельной вставкой в начале усилительного участка		
Цветная цепь, уплотнённая каналами высокочастотного телефонирования с кабельной вставкой на середине усилительного участка		 <p style="text-align: center;">a) <math>l_c &lt; 150 \text{ км}</math></p> <p style="text-align: center;">б) <math>l_c &gt; 150 \text{ км}</math></p>

Таблица 154

Схемы балансных контуров для уравновешивания воздушных и кабельных линий

Тип линии	Схема балансного контура	Примечание
Однородная медная цепь с проводами диаметром 4 мм		Исходные величины элементов балансных контуров даны в табл. 155
Однородная цветная цепь с проводами диаметром 3—4 мм или стальная цепь с проводами диаметром 4—5 мм		
Однородная кабельная цепь		Исходные величины элементов балансного контура даны в табл. 156
Кабельная цепь с повышенной индуктивностью, начинающаяся половиной участка между катушками индуктивности		Исходные величины элементов балансного контура даны в табл. 157


Таблица 155

Исходные значения элементов двухзвенного балансного контура для воздушных линий связи

Материал проводов	Диаметр проводов в мм	Значения элементов контура			
		R <sub>1</sub> в ом	C <sub>1</sub> в мкФ	R <sub>2</sub> в ом	C <sub>2</sub> в мкФ
Твердоизолированная медь . . . . .	4,0	550÷700	1,5÷2,0	—	—
» . . . . .	3,0÷4,0	550÷700	0,8÷1,5	750÷1 200	1,0÷1,5
Биметалл с толщиной медной оболочки 0,4 мм . . . . .	4,0	600÷750	0,8÷1,5	750÷1 200	1,0÷1,5
Сталь . . . . .	4,0÷5,0	800÷1 100	0,1÷0,25	700÷1 000	0,6÷1,0

воздушными линиями ИВЛ, показанными на фиг. 191.

Балансные контуры, служащие для уравновешивания самой линии, монтируют по схемам, приведенным в табл. 154.

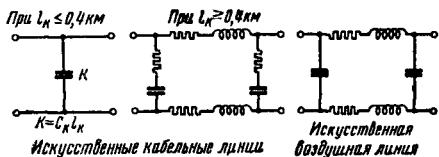

Фиг. 191. Искусственные кабельные и воздушные линии:  $C_k$  — ёмкость кабеля в ф/км;  $l_k$  — длина кабеля в км

Исходные значения элементов балансного контура для однородных воздушных линий, которые могут применяться при практическом подборе элементов, указаны в табл. 155.

#### Уравновешивание кабельных линий

Кабельные линии четвёрочного типа уравновешивают при помощи балансного контура, схема которого представлена в табл. 154. Исходные значения элементов этого контура даны в табл. 156.

Кабельные линии с искусственно повышенной индуктивностью, начинающиеся полу-

Таблица 156  
Исходные значения элементов балансного контура для кабеля четвёрочного типа с медными жилами

Диаметр жил в мм	Значения элементов контура				Примечание
	R <sub>0</sub> в ом	R <sub>1</sub> в ом	C <sub>0</sub> в мкФ	C <sub>1</sub> в мкФ	
0,8	340	900	1,2	0,44	Переходной трансформатор типа 1:1
0,9	325	760	1,2	0,51	Ёмкость блокировочных конденсаторов 2 мкФ
1,2	290	510	1,3	0,74	
1,4	265	500	1,5	0,90	

вной участка между катушками, могут быть уравновешены при помощи балансного контура, показанного в табл. 154. Ёмкость  $C_2$ , включённая в схему контура, служит для уравновешивания переходного трансформатора и конденсаторов линейной цепи, блокирующих вызванные токи, а также для уравновешивания ёмкостной составляющей характеристического сопротивления кабеля при низких разговорных частотах. Исходные значения элементов этого балансного контура даны в табл. 157.

Таблица 157

Исходные значения элементов балансного контура для кабеля с повышенной индуктивностью

Система повышения индуктивности	Тип цепи	<i>d</i> в м.м.	Переходной трансформатор	<i>C<sub>1</sub></i> в мкФ	<i>C<sub>1</sub></i> в мкФ	<i>C<sub>0</sub></i> в мкФ	<i>R<sub>1</sub></i> в ом	<i>L</i> в гн
Средняя степень повышения индуктивности, <i>s</i> = 1,7 к.м.	Основная	0,9	1:1,41*	1,9**	0,044	0,029	830	0,026
	*	1,4	1:1,41	2,1	0,046	0,033	800	0,026
Окончание полуучастком	Искусственная	0,9	1:1	1,5	0,030	0,035	780	0,019
	Искусственная	1,4	1:1	1,85	0,032	0,038	760	0,019


\* Первая цифра относится к линейной обмотке.

\*\* Ёмкость блокировочных конденсаторов 2 мкФ.

**Подбор балансных контуров**

**Практический подбор балансных контуров.** Элементы балансных контуров, служащих для уравновешивания однородных линий, подбираются опытным путём. Способ подбора элементов балансного контура, или, иначе, настройки усилителя, основан на том, что устойчивость промежуточного усилителя не уменьшается, если при ухудшении условий уравновешивания на одной стороне одновременно будет улучшаться степень уравновешенности другой стороны.

Элементы балансного контура для одной линии, например левой, подбирают по фиг. 192, где  $R_1 = 1\ 000$  ом и  $R_2$  в пределах 0—1 000 ом, а БК — подбираемый однозвездный или двухзвеный контур.

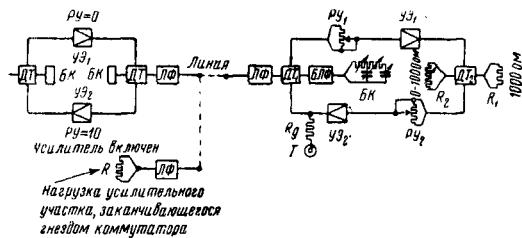
Фиг. 192. Схема для подбора элементов балансного контура:  $R=600$  ом при цветных цепях;  $R=1\ 300$  ом при стальных цепях

Если линия уплотнённая, то перед подбором балансного контура в ней и в балансной цепи включают линейные и балансные приборы уплотнения.

Подбор элементов контура ведут при наибольшем усилении усилителя. Начиная настройку, прежде всего устанавливают сопротивление  $R_2 = 1\ 000$  ом и после этого определяют, слышен ли свист в телефоне *T*. Если свист отсутствует, то уменьшают сопротивление  $R_2$  до тех пор, пока он не возникнет. Как только появится свист, подбирают элементы контура (начиная с первого звена), чтобы свист прекратился. После этого переключают местами линию и балансный контур и проверяют, не возник ли свист вследствие изменения фазы тока обратной связи на  $180^\circ$ . Если свист возникает, то вновь подбирают элементы балансного контура, до-

биваясь отсутствия свиста в телефоне. Так поступают до тех пор, пока не удастся уменьшить переменное сопротивление до величины 700—600 ом, т. е. добиться расстройки в 30—40%.


В качестве переменных сопротивлений и конденсаторов при настройке усилителя применяют однозвездные балансные контуры

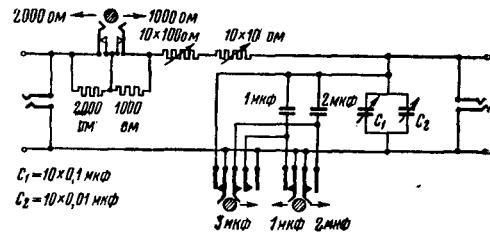

Фиг. 193. Схема переменного балансного контура

завода «Красная Заря» (фиг. 193). Двухзвенный контур составляется из двух таких приборов.

Качество подбора балансного контура проверяют измерением балансного затухания по одной из схем фиг. 194. При измерении, установив переключатель *P* в положение *I*, замечают показание лампового вольтметра *ЛВ*

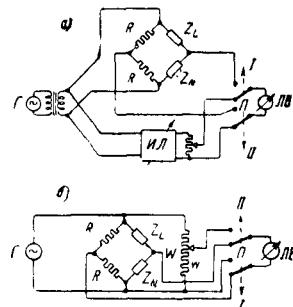

Фиг. 194. Схема для измерения балансного затухания

(с высоким входным сопротивлением); затем, переставив переключатель в положение *II*, изменяют положение движка потенциометра *ИЛ* или затухание магазина *ИЛ* до тех пор, пока отсчёт на вольтметре *ЛВ* не будет равен отсчёту, полученному при первом измерении.

Искомая величина балансного затухания при применении потенциометра

$$b_e = \ln \frac{W}{2w}, \quad (1)$$

где  $W$  — сопротивление всего потенциометра;  $w$  — сопротивление найденной части потенциометра.

При использовании магазина затуханий

$$b_e = b_{us}, \quad (2)$$

где  $b_{us}$  — затухание, отсчитанное на магазине затуханий.

### ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКЕ УСИЛИТЕЛЕЙ Т.Ч. И РЕГУЛИРОВКЕ КАНАЛА Т.Ч.

Работы по проверке усилителя т. ч. состоят из механической (путём осмотра) и электрической проверок.

Механическую и электрическую проверки усилителя производят в соответствии с заводской инструкцией.

При этом устраняют все обнаруженные повреждения. При снятии электрических характеристик усилителя измеряют:

а) частотные характеристики усиления в полосе частот от 200 до 3 000 гц через каждые 200 гц при нормальном рабочем положении регуляторов усиления и при подаче на вход усилителя уровня, равного —1 nep (величины усиления усилителя в различных направлениях передачи при использовании одной и той же лампы должны отличаться друг от друга не более чем на 0,1 nep);

б) регулировочные характеристики усиления при частоте 800 гц и при подаче на вход усилителя уровня, равного 0 (усиление измеряют при положениях регуляторов усилителя от 1 до наибольшего).

Балансные контуры подбирают: при установке усилителя вновь, при изменении конструкции линии (например при устройстве вставки кабеля в воздушную цепь) и в том случае, когда путём измерения в процессе эксплуатации обнаруживается пониженная величина балансного затухания.

Балансные контуры подбирают по способу, указанному выше; качество подбора проверяют путём измерения балансного затухания, которое в рабочей полосе частот на уплотнённых линиях обычно бывает порядка 3,0 nep. Измерение производят при частотах: 0,2; 0,3; 0,5; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4 и 2,5 кгц. По найденным величинам элементов монтируются постоянные балансные контуры, которые включаются для постоянной работы в усилитель; после включения этих контуров в усилитель производится проверка процента расстройки усилителя и повторно измеряется балансное затухание.

В процессе эксплуатации измерение балансного затухания рекомендуется производить 2 раза в год — весной и осенью.


При регулировке канала т. ч. в целом:

а) измеряют рабочие затухания усилительных участков в полосе частот от 200 до 3 000 гц через каждые 200 гц при подаче в линию уровня, равного 0;

б) в зависимости от формы кривых затухания усилительных участков подбирают кривые усиления промежуточных усилителей, изменяя, например, как указано на фиг. 188, величины элементов корректирующих контуров;

в) снимают диаграмму уровней передачи сперва в одном и потом в другом направлении передачи при частоте 800 гц и при подаче на вход канала уровня, равного 0; РУ промежуточных усилителей должны находиться в нормальных рабочих положениях; на промежуточных пунктах измеряют поочерёдно уровни на входе и выходе своих усилителей;

г) измеряют частотную характеристику остаточного затухания канала в полосе 200—2 400 гц через каждые 200 гц; измерение производят в одном, а затем в другом (обратном) направлении передачи; сначала измеряют остаточное затухание через один промежуточный усилитель, т. е. между пунктами А и В (фиг. 195); в пункте Б при этом устанавливают рабочие положения РУ; при измерении от пункта В к пункту А уровень передачи,

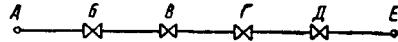

Фиг. 195. К измерению остаточного затухания телефонного канала

посыпаемой из пункта В, определяется из диаграммы уровней и поддерживается постоянным при всех измерительных частотах; если измеренное затухание получится повышенным на крайних частотах, то корректируют кривую усиления усилителя. Откорректировав участок А—В, приступают к корректировке в том же порядке участка А—Г, включая усилитель в пункте В, и т. д.; остаточное затухание всего канала при крайних частотах передаваемого спектра не должно отличаться от затухания при частоте 800 гц свыше чем на:

$0,1 \div 0,15$ nep	при одном усилителе
$0,2 \div 0,30$ »	» двух усилителях
$0,3 \div 0,45$ »	» трёх »
$0,4 \div 0,60$ »	» четырёх »
$0,5 \div 0,75$ »	» пяти »

д) измеряют амплитудную характеристику канала в обоих направлениях передачи при частоте 800 гц и при рабочих положениях РУ в измеряемом направлении передачи; РУ обратного направления в это время должны находиться в нулевом положении; измерение ведётся между оконечными пунктами канала при изменении уровня передачи на его входе от —1 до +1 nep ступенями по 0,2—0,5 nep;

е) измеряют устойчивость канала путём измерения остаточного затухания генерации; для этого отключают канал на концах от нагрузок и одновременным постепенным увеличением усиления одного или нескольких усилителей вызывают генерацию канала; после этого постепенно уменьшают усиление в обоих направлениях передачи до прекращения генерации; затем, прекратив передачу в одном направлении путём установки соответствующих РУ в нулевые положения, измеряют остаточное затухание канала при частоте 800 гц, которое называют остаточным затуханием генерации; аналогичным путём измеряют оста-

Таблица 158

Электрические характеристики телефонных каналов т. ч. и нормированные значения их

Наименование нормируемой величины	Единица измерения	Норма			
		воздушные линии		кабельные линии со средней степенью повышения индуктивности	
		цветные цепи	стальные цепи	двухпроводные цепи	четырёхпроводные цепи
Полоса эффективно передаваемых частот . . . . .	кгц	0,3÷2,4	0,3÷2,0	0,3÷2,4*	0,3±2,6*
Уровень передачи наибольший .	неп	+0,6	+0,6	+0,6	+1,1
Уровень передачи наименьший .	»	—	—	—	-3,0
Затухание цепи на усиленном участке при частоте 0,8 кгц . . .	»	<1,6	<1,6	<1,6	<3,2
Остаточное затухание при частоте 0,8 кгц . . . . .	»	1,0	1,0÷1,3	1,0	0,8
Разность величин остаточного затухания одного и того же канала в разных направлениях передачи при частоте 0,8 кгц:					
а) канал входит в транзитные соединения . . . . .	»	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
б) канал не входит в транзитные соединения . . . . .	»	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Превышение остаточного затухания в пределах полосы эффективно передаваемых частот над его величиной при частоте 0,8 кгц для частот:					
0,3÷0,4 кгц . . . . .	»	1,0	1,0	1,0**	1,0**
0,4÷0,6 » . . . . .	»	0,5	0,5	0,5	0,5
0,6÷1,2 » . . . . .	»	0,3	0,3	0,3	0,2
1,2÷1,6 » . . . . .	»	0,5	0,5	0,5	0,5
1,6÷2,0 » . . . . .	»	0,8	1,0	0,8	0,5
2,0÷2,4 » . . . . .	»	1,0	—	1,0	1,0
2,4÷2,6 » . . . . .	»	—	—	—	—
Снижение остаточного затухания на всех частотах эффективно передаваемой полосы по отношению к его величине при частоте 0,8 кгц . . . . .	»	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Колебания остаточного затухания при частоте 0,8 кгц с течением времени . . . . .	»	<0,2	<0,2	<0,2	<0,1
Устойчивость при холостом ходе канала . . . . .	»	≥0,2	≥0,2	≥0,2	≥0,3
Амплитудная характеристика . . .	»	Должна быть достаточно прямолинейной с тем, чтобы максимальное изменение остаточного затухания при частоте 0,8 кгц и при повышении уровня на входе канала до +0,9 неп было < ± 0,1 неп			
Разность между фактическим и минимально допустимым затуханием на пути тока эхо . . . . .	»	—	—	—	≥0
Псифометрическое напряжение шума на разделительных гнёздах испытательной стойки при остаточном затухании 1 неп на частоте 0,8 кгц и при нагрузке канала на сопротивление 600 ом:					
в каналах, входящих в транзитные соединения (ориентировочно)	мв	<1,5***	<1,75***	<1,5****	<1,5****
то же в каналах, не входящих в транзитные соединения . . . . .	»	<2,5	<2,5	<2,5****	<2,5****
Защищённость от переходного разговора, определённая на рабочем месте телефонистки между городского коммутатора при остаточном затухании 1 неп для частоты 0,8 кгц . . . . .	неп	≥5,4	≥5,4	≥5,8	> 6,7 для 90% всех возможных комбинаций каналов, > 6,0 для 100% всех возможных комбинаций каналов

\* 0,3÷2,0 кгц—для искусственных цепей в кабелях со звёздной скруткой.

\*\* 1,0; 0,5; 0,3; 0,5; 1,0 — для искусственных цепей в кабелях со звёздной скруткой.

\*\*\* При атмосферных условиях «сухой» и «сырой», +20°C; нормы относятся как к цепям с оконечными усилителями, так и к цепям без них.

\*\*\*\* Нормы относятся к цепям с оконечными усилителями; при отсутствии оконечных усилителей они снижаются соответственно до 0,6 и 1,0.

точное затухание генерации в обратном направлении передачи; пусть они будут соответственно  $b_1$  и  $b_2$ ; тогда устойчивость

$$\sigma = b_r - \frac{b_1 + b_2}{2}, \quad (3)$$

где  $b_r$  — среднее остаточное затухание канала в нормальных условиях;

ж) измеряют переходное затухание при частоте 800  $\text{кГц}$  между коммутаторными клеммами данного канала и других каналов, обвязованных как на той же, так и на соседних параллельных цепях;

з) измеряют при помощи псометра напряжение шума при нагрузке противоположного конца канала на сопротивление 600  $\Omega$ ;

и) проверяют канал на прохождение разговора и вызова в обоих направлениях передачи.

Все электрические характеристики канала должны удовлетворять нормам, указанным ниже.

### ОСНОВНЫЕ НОРМЫ ПЕРЕДАЧИ ДЛЯ ТЕЛЕФОННЫХ КАНАЛОВ Т. Ч.

Основные электрические характеристики телефонных каналов т. ч. различного типа и нормированные значения этих характеристик указаны в табл. 158.

При пользовании нормами табл. 158 следует иметь в виду, что нормы для телефонных каналов т. ч. на кабельных линиях составлены на основании норм МККФ для кабельных линий с учётом особенностей устройства дальней телефонной связи на железнодорожном транспорте СССР. Эти нормы следуют поэтому рассматривать как ориентировочные.

Данные табл. 158 не исчерпывают всех электрических характеристик телефонных каналов, организованных на кабельных линиях. В частности, в таблице не указаны нормы для времени распространения и для разности времён распространения, определяющей фазовые искажения, так как пока ещё не установлено распределение этих величин для каналов железнодорожной связи. Общее время распространения при телефонной связи двух абонентов не должно превышать 250 м/сек. Наибольшая разность времён распространения токов с частотой 0,8 кГц и низшей передаваемой частотой не должна превосходить 50 м/сек; она же для токов с частотой 0,8 кГц и высшей передаваемой частотой не должна превосходить 25 м/сек.

### ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАСЧЁТА ТЕЛЕФОННЫХ КАНАЛОВ Т. Ч.

#### Электрические расчёты каналов т. ч., организуемых на воздушных линиях

Основными электрическими расчётами при проектировании телефонных каналов тональной частоты являются: проверка правильности размещения промежуточных усилителей вдоль магистралей путём построения диаграммы уровней, проверка устойчивости и расчёт защищённости от переходного раз-

говара между каналами, организованными на параллельных цепях.

Расчёт затухания усиливательного участка производится согласно правилам расчёта рабочего затухания.

Так как на протяжении одного усиливательного участка обычно больших неоднородностей не допускается (в случае наличия, например, при кабельных вставках их устраивают путём включения согласовывающих контуров или автотрансформаторов), то в большинстве случаев это затухание может быть определено по формуле

$$b_{y\chi} = 2b_\phi + b_t + \Sigma b_k + \Sigma b_{at} + \Sigma b_{obx} + \Sigma b_{z\phi}, \quad (4)$$

где  $b_t$  — затухание воздушной линии;

$b_k$  — затухание кабельной вставки;

$b_\phi$  — затухание системы линейных фильтров, включая переходные трансформаторы на одном конце усиливательного участка;

$b_{at}$  — затухание согласовывающего автотрансформатора;

$b_{obx}$  — затухание обходных фильтров, устанавливаемых для обхода аппаратуры уплотнения в пунктах, где канал т. ч. не имеет усилителей;

$b_{z\phi}$  — затухание заградительных фильтров, включаемых в цепи, параллельные цепи уплотнённой аппаратурой двадцатиканальной системы, для ограждения промежуточных усилителей последней от обратной связи через соседние цепи.

Значения величин  $b_\phi$ ,  $b_{at}$ ,  $b_{obx}$  и  $b_{z\phi}$  указаны в табл. 159.

Таблица 159

Значения затухания элементов линейной цепи, принимаемые при расчётах каналов т. ч.

Обозначение величины	Рекомендованная величина в неперах при частоте 0,8 кГц	Примечание
$b_t$ . . . . .	0,05	Для отдельного переходного трансформатора
$b_\phi$ . . . . .	0,15	Для цветных цепей
$b_\phi$ . . . . .	0,10	Для стальных цепей
$b_{at}$ . . . . .	0,05	
$b_{obx}$ . . . . .	0,06	Принимается при обходе усилителя многоканальной системы в. ч.
$b_{z\phi}$ . . . . .	0,02	

Расчёт усиления усилителей может быть произведён одним из способов, указанных в табл. 160.

При этом принимают значение  $p_o$  до +0,6 неп, а значения  $b_{Tr} = 0$  для каналов магистральной связи и 0,1—0,2 неп для каналов внутригородской связи.

После определения величин усиления промежуточных и оконечных усилителей строят

Таблица 160

Формулы для расчёта усиления оконечных и промежуточных дуплексных усилителей

Вид канала	Расчётная схема	Формулы для расчёта усиления	Примечание
Канал без оконечных усилителей		$s_1 = b_1 + \frac{b_s}{2} - \frac{b_r}{2};$ $s_K = \frac{b_K + b_{K+1}}{2};$ $s_n = b_n + 1 + \frac{b_n}{2} - \frac{b_r}{2}$	
Канал с двумя оконечными усилителями		$s_{0K1} = p_{01} + b_{y1};$ $s_{0K2} = p_{02} + b_{y2};$ $s_K = b_K;$ $s_{0K1} = b_1 - p_{01} - b_{y2} - b_{Tp};$ $s_{0K2} = b_n + 1 - p_{01} - b_{y1} - b_{Tp}$	
Канал с одним оконечным усилителем и одним усиливательным участком		$s_{0K} = s_{0K} = b_y + p_0$	Предполагается, что $p_0 = b_1 - b_r$ и $b_y = b_r - b_{Tp}$
Канал с одним оконечным усилителем и $n+1$ усиливательными участками		$s_{0K} = b_y + p_0;$ $s_K = b_K + \frac{1}{n}(b_{n+1} - p_0 - b_{Tp});$ $s_K = b_K + 1;$ $s_{0K} = b_1 - b_{Tp}$	

## Обозначения:

- $b_1, b_2, \dots, b_K, \dots, b_n, b_{n+1}$  — затухание цепи на усиливательных участках в неперах при частоте 0,8 кэд;  
 $b_r$  — остаточное затухание канала в неперах при частоте 0,8 кэд;  
 $b_y$  — затухание транзитного усилителя в неперах;  
 $b_{Tp}$  — транзитное затухание в неперах;  
 $p_0$  — начальный уровень в неперах;  
 $s$  — усиление усилителя в неперах.







Таблица 161

Порядок расчёта устойчивости телефонного канала с дуплексными усилителями

Вид канала	Канал без оконечных усилителей	Канал с оконечными усилителями
Схема канала		
Пассивные балансные затухания		
Пути генерации и приведённые пассивные балансные затухания		
Активные балансные затухания без учёта последнего пути генерации	$b_{ean} = -\frac{1}{2} \ln [e^{-2b_{el}} + e^{-2b_{e2}} + e^{-2b_{e3}}];$ $b'_{ean} = -\frac{1}{2} \ln [e^{-2b_{e4}} + e^{-2b_{e5}} + e^{-2b_{e6}}]$	$b_{ean} = -\frac{1}{2} \ln [e^{-2b_{el}} + e^{-2b_{e2}} + e^{-2b_{e3}}];$ $b'_{ean} = -\frac{1}{2} \ln [e^{-2b_{e4}} + e^{-2b_{e5}} + e^{-2b_{e6}}]$
Активные балансные затухания с учётом последнего пути генерации	$b_{ean} = -\ln [e^{-2b_{ean}} + e^{-b'_{ean}}];$ $b'_{ean} = -\ln [e^{-b_{ean}} + e^{-b'_{ean}}]$	$b'_{ean} = -\ln [e^{-b'_{ean}} + e^{-b_{ean}}];$ $b_{ean} = -\ln [e^{-b_{ean}} + e^{-b'_{ean}}]$
Критическое усиление	$s_0 = \frac{b_{ean} + b_{ean}}{2}$	$s_0 = \frac{b_{ean} + b_{ean}}{2}$
Среднее усиление усилителя	$\bar{s}_s = s_s$	$\bar{s}_s = \frac{s' + s''}{2}$
Устойчивость	$\sigma_1 = s_0 - \bar{s}_s$	$\sigma_1 = s_0 - \bar{s}_s$

Примечание. Все величины в неперах.

Таблица 162

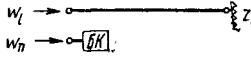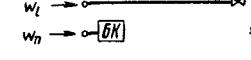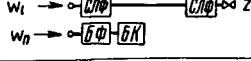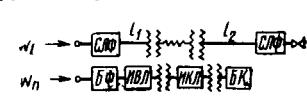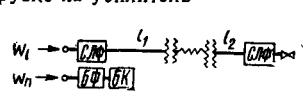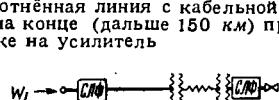Схемы усиливального участка	Расчетные формулы
Однородная неуплотнённая линия 	$b_e = b_{el}$
Однородная неуплотнённая линия при нагрузке на усилитель 	$e^{-2b_e} = e^{-2b_{el}} + e^{-2(b'_{er} + 2b_l)}$
Однородная уплотнённая линия 	$e^{-2b_e} = e^{-2b_{ef}} + e^{-2(b_{el} + 2b_f)} + e^{-2[b_{elf} + 2(b_f + b_l)]}$
Однородная уплотнённая линия при нагрузке на усилитель 	$e^{-2b_e} = e^{-2b_{ef}} + e^{-2(b_{el} + 2b_f)} + e^{-2[b_{elf} + 2(b_f + b_l)]} + e^{-2[b'_{er} + 2(b_l + 2b_f)]}$
Уплотнённая линия с кабельной вставкой в начале при нагрузке на усилитель 	$e^{-2b_e} = e^{-2b_{ef}} + e^{-2(b_{et} + 2b_f)} + e^{-2[b_{ek} + 2(b_f + b_{at})]} + e^{-2[b_{et} + 2(b_f + b_{at} + b_k)]} + e^{-2[b_{et} + 2(b_f + 2b_{at} + b_k)]} + e^{-2[b_{elf} + 2(b_f + 2b_{at} + b_k + b_l)]} + e^{-2[b'_{er} + 2(2b_f + 2b_{at} + b_k + b_l)]}$
Уплотнённая линия с промежуточной кабельной вставкой ближе 150 км при нагрузке на усилитель 	$e^{-2b_e} = e^{-2b_{ef}} + e^{-2(b_{el} + 2b_f)} + e^{-2[b_{et} + 2(b_f + b_{l1})]} + e^{-2[b_{ek} + 2(b_f + b_{l1} + b_{at})]} + e^{-2[b_{et} + 2(b_f + b_{l1} + b_{at} + b_k)]} + e^{-2[b_{et} + 2(b_f + b_{l1} + 2b_{at} + b_k)]} + e^{-2[b_{elf} + 2(b_f + b_{l1} + 2b_{at} + b_k + b_{l2})]} + e^{-2[b'_{er} + 2(2b_f + b_{l1} + 2b_{at} + b_k + b_{l2})]}$
Уплотнённая линия с промежуточной кабельной вставкой (далее 150 км) при нагрузке на усилитель 	$e^{-2b_e} = e^{-2b_{ef}} + e^{-2(b_{el} + 2b_f)} + e^{-2[b_{elt} + 2(b_{l1} + b_f)]} + e^{-2[b_{etk} + 2(b_f + b_{l1} + b_{at})]} + e^{-2[b_{etk} + 2(b_f + b_{l1} + b_{at} + b_k)]} + e^{-2[b_{elt} + 2(b_f + b_{el} + 2b_{at} + b_k)]} + e^{-2[b_{elf} + 2(b_f + b_{l1} + 2b_{at} + b_k + b_{l2})]} + e^{-2[b'_{er} + 2(2b_f + b_{l1} + 2b_{at} + b_k + b_{l2})]}$
Уплотнённая линия с кабельной вставкой на конце (далее 150 км) при нагрузке на усилитель 	$e^{-2b_e} = e^{-2b_{ef}} + e^{-2(b_{el} + 2b_f)} + e^{-2[b_{elt} + 2(b_l + b_f)]} + e^{-2[b_{etk} + 2(b_f + b_l + b_{at})]} + e^{-2[b_{etk} + 2(b_f + b_l + b_{at} + b_k)]} + e^{-2[b_{etf} + 2(b_f + b_l + 2b_{at} + b_k)]} + e^{-2[b'_{er} + 2(2b_f + b_l + 2b_{at} + b_k)]}$

диаграммы уровня в обоих направлениях передачи.

Уровни передачи нигде не должны выходить за пределы, установленные нормами, а усиление усилителей не должно превосходить усиительной способности аппарата.

Расчёт устойчивости канала тональной частоты сводится к расчёту устойчивости каждого из усилителей, включённых в цепь. Наименьшая величина устойчивости, полученная при этом расчёте (обычно среднего усилителя), определяет собой устойчивость всего канала в целом.

Порядок расчёта устойчивости указан в табл. 161 для каналов, не оборудованных и оборудованных оконечными усилителями.

Если канал оборудован оконечным усилителем на одном конце, то для той стороны рассматриваемого усилителя, которая примыкает к оконечному усилителю, расчёт активного балансного затухания  $b_{eal}$  или соответственно  $b_{eap}$  ведут так, как указано в табл. 161 для случая канала с оконечными усилителями; для второй стороны рассматриваемого усилителя расчёт величины активного балансного затухания ( $b_{eap}$  или  $b_{ea}$ ) ведут по способу, указанному в табл. 161 для случая канала без оконечных усилителей.

Величины пассивных балансных затуханий определяют по формулам, приведённым в табл. 162, или им аналогичным. С влиянием пунктов включения фильтров для обхода усилителей многоканальных систем при расчёте пассивных балансных затуханий можно не считаться.

Величины затуханий всякого рода неоднородностей и несогласованностей, используемых при расчёте устойчивости, указаны в табл. 163.

Ожидаемые колебания остаточного затухания канала определяют по формулам:

$$+\Delta b_r = \sqrt{(\Delta b_{r1})^2 + (\Delta b'_{r2})^2}; \quad (5)$$

$$-\Delta b_r = \sqrt{(\Delta b_{r1})^2 + (\Delta b''_{r2})^2}. \quad (6)$$

В этих формулах:  $\Delta b_{r1}$  — колебание остаточного затухания, обусловленное колебанием изменения режима источников питания усилителей, которое для усилителей типа ТДУ-35 находят по формуле

$$\Delta b_{r1} = \pm 0,06 \sqrt{n} \text{ неп}, \quad (7)$$

где  $n$  — число усилителей в цепи, считая и оконечные;

$\Delta b_{r2}$  — колебание остаточного затухания линии, обусловленное изменением затухания линии в зависимости от изменения атмосферных условий (табл. 164).

Устойчивость цепи при вероятных колебаниях остаточного затухания сохранится, если  $|\Delta b_r| < \sigma$ .

Расчёт защищённости от переходного разговора между телефонными каналами, орга-

низованными на параллельных цепях, с достаточной для практических целей точностью ведётся по формулам, приведённым в табл. 165.

Таблица 163

**Затухания неоднородности и несогласованности, используемые при расчётах устойчивости**

Название величины	Обозначение	Рекомендуемое значение в неперах
Затухание неоднородности воздушной линии для цепей из цветного металла . . . . .	$b_{el}$	3,1
То же для стальных цепей: при частоте 0,3 кгц . . . . .	$b_{el}$	2,6
»     0,8 » . . . . .	$b_{el}$	3,2
»     2,0 » . . . . .	$b_{el}$	4,0
Затухание неоднородности линейных и балансных фильтров с учётом переходного трансформатора . . . . .	$b_{ef}$	3,5
Затухание неоднородности воздушной линии с искусственной воздушной линией . . . . .	$b_{el}$	4,0
Затухание неоднородности кабельной линии с искусственной кабельной линией . . . . .	$b_{ek}$	4,0
Затухание неоднородности линейного трансформатора (или автотрансформатора) и балансного трансформатора (или автотрансформатора) . . . . .	$b_{et}$	4,0
Затухание несогласованности воздушной линии с линейным фильтром . . . . .	$b_{elf}$	2,8
Затухание несогласованности автотрансформатора с кабельной линией . . . . .	$b_{elk}$	2,8
Затухание несогласованности воздушной линии с автотрансформатором . . . . .	$b_{elt}$	2,8
Затухание несогласованности на конце рассматриваемого участка при холостом ходе . . . . .	$b_{er}$	0,0
Затухание несогласованности на конце рассматриваемого участка при нагрузке на гарнитуру телефонистки . . . . .	$b_{er}$	0,6
Затухание несогласованности на конце рассматриваемого участка при нагрузке на промежуточный усилитель . . . . .	$b_{er}$	1,6

Таблица 164

**Величины колебания остаточного затухания, обусловленные изменением затухания воздушной медной линии с течением времени**

Длина воздушной медной линии в км	Диаметр проводов в мм		
	3,0	3,5	4,0
колебание остаточного затухания в неперах			
400	+0,15 -0,08	+0,14 -0,06	+0,13 -0,05
800	+0,29 -0,13	+0,27 -0,10	+0,26 -0,07
1 200	+0,37 -0,16	+0,35 -0,12	+0,33 -0,09
1 600	+0,41 -0,18	+0,39 -0,14	+0,37 -0,11

### Таблица 165

## Расчёт защищённости от переходного разговора между телефонными каналами, организованными на параллельных цепях

Род телефонных каналов	Расчётная схема	Расчётная формула
Каналы без оконечных усилителей		$\xi = B_{0p} - \bar{b} + \frac{1}{2} \Delta b_r -$ $- \frac{1}{2} \ln [n + e^{-2(\bar{b} - \bar{b}_r)}]$
Каналы с оконечными усилителями		$\xi = B_{0p} - \bar{b}' + b'_T p -$ $- \Delta p - \frac{1}{2} \ln (n + 1)$

### Обозначения величин:

ξ — защищённость от переходного разговора;

$B_{0p}$  – результирующая величина переходного затухания на ближнем конце;

$b_k$  или  $b_k'$  — затухание на  $k$ -ом усилительном участке;

$$\bar{b} = \frac{\sum_{k=1}^{n+1} b_k + \sum_{k=1}^{n+1} b'_k}{2(n+1)} - \text{среднее значение затухания на усилительных участках, влияющего и подверженного влиянию каналов;}$$

$\bar{b}' = \frac{\sum_{k=1}^{n+1} b_k}{n+1}$  — среднее значение затухания на усилительных участках канала, подвержен-

$\bar{b}' = \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^n b_k$  — среднее значение затухания на усилительных участках канала, подверженного влиянию;

$b_L + b_R$

$$\bar{b}_r = \frac{b_r + b_f}{2} - \text{среднее значение по каналам;}$$

$$\Delta b_r = b_r - b'_r;$$

$b_{Tp}$  — транзитное затухание канала, подверженного влиянию;

$\Delta p$  — разность уровней на выходе оконечных усилителей, влияющего и подверженного влиянию каналов;

$n + 1$  — число усилительных участков.

## Электрические расчёты каналов т. ч., организуемых на кабельных линиях

ние конечных и промежуточных переходных трансформаторов и приборов уплотнения для наложения подтонального телеграфа в раз- мере 0,05 *неп.*

Если конечные переходные трансформаторы входят в комплект оборудования усилителя и учитываются при измерении усиления усилителей, то они не принимаются во внимание при определении усиления усилителей.

г) При выборе величины уровня передачи необходимо иметь в виду, что основными факторами, определяющими их значения в двухпроводных цепях, являются переходной разговор на ближнем конце и устойчивость связи.

С точки зрения обеспечения наибольшей величины переходного затухания на ближнем конце желательно было бы соблюдение

в каждом направлении передачи одинаковых величин уровня на выходе всех промежуточных усилителей. Однако с точки зрения устойчивости связи выгодным было бы иное распределение уровня передачи, а именно: последовательное уменьшение их на выходе каждого промежуточного усилителя в каждом направлении передачи.

Так как указанные требования к распределению уровней передачи вдоль цепи несогласимы, то можно пользоваться компромиссным решением: в каждом направлении передачи последовательно снижать уровень передачи на выходе промежуточных усилителей на 0,05 *неп* при средних температурных условиях; усиление оконечного промежуточного усилителя при этом следует выбирать такой величины, чтобы получилась требуемая величина остаточного затухания канала. При этом усиления усилителей получаются различными в разных направлениях передачи.

д) Для увеличения переходного остаточного затухания на ближнем конце не следует допускать параллельного пробега двух каналов в одной и той же четвёрке более чем на протяжении одного усилительного участка.

е) При длине двухпроводных каналов т. ч., не превышающей 500–600 км, с явлением фазовых искажений в каналах можно не считаться.

ж) При учёте колебаний остаточного затухания канала в зависимости от температуры вычисление постоянной затухания кабельной цепи при температуре  $t^{\circ}\text{C}$ , стличной от расчёты температуры, может быть произведено по формуле

$$\beta_t = \beta (1 \pm 0,0043 \Delta t), \quad (8)$$

где  $\Delta t$  — изменение температуры в  $^{\circ}\text{C}$ .

Если отсутствуют точные данные о суточных колебаниях температуры, то для ориентировочных расчётов можно принимать для воздушных кабелей  $\Delta t = 10 \div 15^{\circ}\text{C}$ , для подземных кабелей  $\Delta t = 3 \div 5^{\circ}\text{C}$ .

Годовые колебания температуры примерно в 2,5–3 раза больше суточных. Полное изменение затухания линейной цепи длиной  $l$  км может быть определено по формуле

$$\Delta b_r = \Delta b_l = \pm 0,0043 \Delta t b_l, \quad (9)$$

где  $b_l = \beta l$  — затухание всей линии.

Изменение остаточного затухания, обусловленное колебаниями усиления усилителей, вследствие колебаний питающих напряжений и старения ламп, т. е. величина  $\Delta b'_r$ , может быть определено по выражению, аналогичному (7).

Результирующее ожидаемое колебание остаточного затухания составляет

$$\Delta b_r = \pm \sqrt{(\Delta b'_r)^2 + (\Delta b_l)^2}. \quad (10)$$

Четырёхпроводные каналы т. ч. Электрические расчёты четырёхпроводных каналов должны выполняться с учётом следующих соображений:

1. Затухания усилительных участков определяют путём сложения собственных затуханий элементов, входящих в линейную цепь (предполагается, что ука-

занные элементы в достаточной степени согласованы друг с другом).

2. Усиление оконечного усилителя в направлении передачи выбирают такой величины, чтобы в начале цепи обеспечивалась требуемая величина уровня передачи, равная  $(+0,6) \div (+0,8)$  *неп*.

Усиленные промежуточных усилителей должно быть таково, чтобы уровень передачи в начале усилительных участков был равен возможности  $+0,6$  *неп* и во всяком случае не превышал  $+0,8$  *неп* и не был ниже  $+0,2$  *неп* при частоте 800 гц.


Величину усиления оконечного усилителя в направлении приёма выбирают так, чтобы обеспечивалась принятая величина остаточного затухания при оконечном трафике.

3. Если длина большого числа участков цепи значительно отличается от нормальной длины (140 или 70 км при средней степени повышения индуктивности), то предусматривают выравнивание каждого участка в отдельности. Если при этом какой-либо участок настолько короток, что нехватает положений регуляторов усиления, то следует предусмотреть включение искусственной линии затухания.

В случае, если большинство усилительных участков цепи сравнительно мало отличается по длине от номинальной длины усилительного участка, то для устранения амплитудных искажений в цепь можно включить один выравнивающий контур, компенсирующий искажения во всей цепи, а кривые усиления усилителя подбирать под номинальную длину участка. Указанный выравниватель включают на входе усилителя, непосредственно следующего за наиболее коротким усилительным участком.

Частотную кривую затухания этого выравнивателя в таком случае определяют следующим образом. Пусть, например, длина четырёхпроводной цепи с жилами диаметром 0,9 мм со средней степенью повышения индуктивности и с четырьмя усилительными участками на  $x$  км меньше суммы номинальных длин усилительных участков, равной, например,  $4 \times 140 = 560$  км. Если кривая усиления промежуточных усилителей будет соответствовать номинальной длине участка, то в каждом направлении передачи кривая линейного остаточного затухания исказится и в области частот выше 800 гц пойдёт более полого. Это искажение должно быть устранено путём включения в цепь дополнительного выравнивателя. Его затухание должно до- полнить затухание

всей цепи до номинального значения. Способ определения частотной кривой затухания этого дополнительного выравнивателя представлен на фиг. 196. На этой фигуре кривая 1 представляет кривую затухания четырёхпроводной линии с усилительными участками

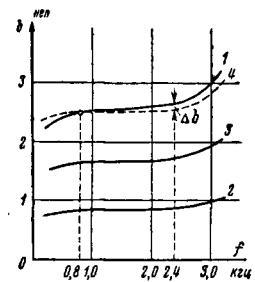

Фиг. 196. К определению затухания выравнивателя

номинальной длины. Кривая 2 на той же фигуре изображает кривую затухания участка цепи длиной  $x$  км. Точки для построения этой кривой могут быть получены по формуле

$$b_x = b_n \frac{x}{l}, \quad (11)$$

где  $x$  — разность между суммой номинальных длин усилительных участков и действительной длиной цепи;

$b_x$  — затухание цепи длиной  $x$  км;


$b_n$  — затухание участка номинальной длины;

$l$  — номинальная длина усилительного участка.

Кривая 3 на фиг. 196 представляет разность кривых 1 и 2, которая является действительной частотной зависимостью затухания рассматриваемой линии ( $4 \cdot 140 - x$  км).

Недостающее затухание при частоте 800 гц должно быть затем введено в цепь при помощи уменьшения положений регуляторов усиления усилителей (это должно быть сделано по возможности на усилителях, примыкающих к наиболее короткому усилительному участку) или путем включения в линию удлинителя. В результате кривая 3 сдвигается параллельно самой себе вверх и займет положение пунктирной кривой 4. Разность между кривыми 1 и 4 представит то затухание, которым должен обладать дополнительный выравниватель. Пусть, например, при частоте 2 400 гц его затухание будет равно  $\Delta b$  неп. Далее, пользуясь семейством кривых переменного выравнивателя, соответствующего типу данной линии, находят такую кривую, которая обладает разностью затухания при частотах 2 400 и 800 гц, ближе всего подходящей к найденной выше величине  $\Delta b$  (фиг. 197).

При определении области дополнительного выравнивания следует иметь в виду, что на линиях со средней степенью повышения индуктивности выравнивание следует производить главным образом в области частот свыше 800 гц, а на линиях с малой степенью повышения индуктивности — в области частот ниже 800 гц.

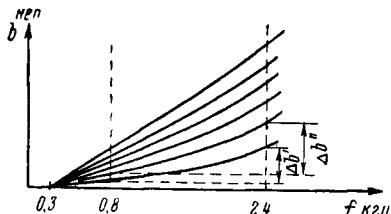

Фиг. 197. Выбор кривой выравнивателя

При применении выравнивателей следует учитывать их начальное затухание.

4. Диаграмму уровня передачи строят обычным образом, причем наибольшие и наименьшие значения уровней не должны по возможности выходить за пределы, установленные нормами. С этой целью не рекомендуется, как указано в п. 2 данного раздела, выбирать усиление промежуточных усилителей большим, чем его величина, при которой уровень пере-

дачи в начале линии превышает +0,8 неп. При удовлетворении этого условия можно быть уверенными, что при колебаниях затухания линии или усиления усилителей наибольшие значения уровня не будут превосходить максимально допустимой по нормам величины +1,1 неп.

5. Фазовые выравниватели применяют в тех случаях, когда заданная дальность передачи превышает

$$l \geq \frac{\Delta t f_0 s}{0,13}, \quad (12)$$

где  $\Delta t$  — разность времён пробега по каналу токов с частотой 800 гц и высшей передаваемой частотой;

$f_0$  — предельная частота кабельной цепи;

$s$  — расстояние между катушками индуктивности.

Требуемую от фазового выравнивателя частотную характеристику времени пробега определяют по формуле

$$t_e = t_{\max} - t_f, \quad (13)$$

где  $t_e$  — время пробега через выравниватель при частоте  $f$ ;

$t_{\max}$  — наибольшее время пробега по кабелю;

$t_f$  — время пробега по кабелю при частоте  $f_0$ .

При наличии включенных в кабель выравнивателей дальность передачи по каналу возрастает до величины

$$l_{\max} \approx 2,23 t_{\max} f_0 s, \quad (14)$$

где  $t_{\max}$  — наибольшее допустимое время пробега по кабелю, а  $f_0$  и  $s$  имеют указанные выше значения.

6. Проверка влияния эхо. Время пробега по пути тока эхо (при частоте 800 гц)

$$t_E = \frac{0,636 l}{f_0 s} \cdot \sqrt{\frac{1}{1 - \left(\frac{800}{f_0}\right)^2}}, \quad (15)$$

где  $l$  — длина четырехпроводной цепи;  $f_0$  и  $s$  имеют прежние значения.

Затухание на пути тока эхо

$$b_E = 2b_r + b_e, \quad (16)$$

где  $b_r$  — остаточное затухание канала при  $f = 800$  гц;


$b_e$  — затухание несогласованности оконечной дифференциальной системы. Эту величину обычно принимают равной 0,6 неп.

После определения  $t_E$  и  $b_E$  по фиг. 198 определяют наименьшее допустимое затухание на пути тока эхо  $b_{E\min}$  в зависимости от величины  $t_E$ .

Если разность  $b_E - b_{E\min} \geq 0$ , то цепь считается удовлетворительной с точки зрения эхо. Если же  $b_E - b_{E\min} < 0$ , то в цепь включают заградители эхо.

В случае, если явления отражения, обусловливающие возникновение электрического

эхо, возникают не только в оконечных, но и в промежуточных точках цепи, например при транзитном соединении двух четырёхпровод-

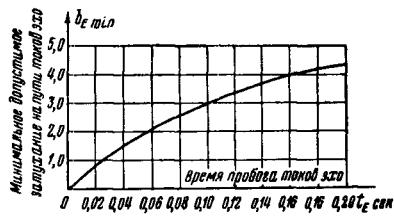

Фиг. 198. Минимально допустимое затухание на пути тока эхо в зависимости от времени пробега токов эхо

ных цепей по двухпроводной схеме (фиг. 199), то должно быть удовлетворено соотношение:


$$\begin{aligned} e^{-2(b_E - b_{E \min})} &= e^{-2(b'_E - b'_{E \min})} + \\ &+ e^{-2(b''_E - b''_{E \min})} + e^{-2(b'''_E - b'''_{E \min})} + \\ &+ \dots < 1, \end{aligned} \quad (17)$$

где величины  $b'_E - b'_{E \min}$ ,  $b''_E - b''_{E \min}$  и т. д. имеют прежние значения и вычисляются указанным выше способом для каждого отдельного пути тока эхо.

В условиях холостого хода

$$a = b_r. \quad (19)$$

Иначе говоря, устойчивость канала определяется наименьшим значением остаточного

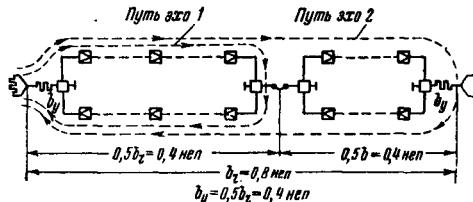


Фиг. 199. К расчёту влияния электрического эха

затухания в полосе эффективно передаваемых частот.

8. Напряжение шума в канале рассчитывают в тех случаях, когда известны величины напряжения шума на каждом усилительном участке. Суммирование отдельных напряжений шума для определения его результирующего значения должно производиться по квадратичному закону.

9. Защищённость от переходного разговора на дальнем конце между четырёхпроводными каналами (фиг. 200) рассчитывают по формуле

$$\zeta = B_{gp} - \bar{b}' - \Delta p + b'_{Tp} - \frac{1}{2} \ln(n+1), \quad (20)$$

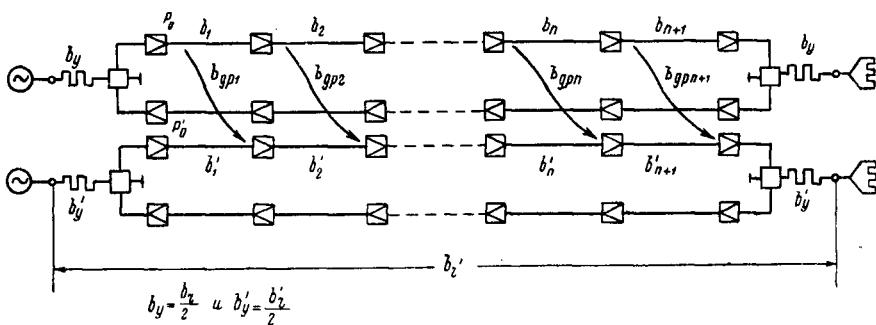

Фиг. 200. К расчёту защищённости от встречного переходного разговора

Необходимо отметить, что при вычислении затухания на пути токов эха по формуле (16) величины  $b_r$  и  $b_e$  для каждого пути имеют свои значения. Например, в случае схемы по фиг. 199 для первого пути

$$b'_E = 2b_r + b_e = 0,8 + 1,6 = 2,4 \text{ неп}$$

и для второго пути

$$b''_E = 2b_r + b_e = 1,6 + 0,6 = 2,2 \text{ неп.}$$

7. Устойчивость четырёхпроводной цепи

$$\sigma = 2b_y + b_{er}, \quad (18)$$

где  $b_y$  — затухание транзитного удлинителя; обычно  $b_y = 0,5b_r$  ( $b_r$  — остаточное затухание канала);

$b_{er}$  — затухание несогласованности сопротивления нагрузки с характеристическим сопротивлением удлинителя; в условиях холостого хода  $b_{er} = 0$ .

где  $B_{gp}$  — результирующая величина встречного переходного затухания в пределах усилительного участка; предполагается, что  $B_{gp} = B_{gp1} = B_{gp2} = \dots = B_{gpn+1}$ ;

$\bar{b}'$  — среднее значение затухания цепи на усилительных участках канала, подверженного влиянию, равное

$$\frac{b'_1 + b'_2 + \dots + b'_n + b'_{n+1}}{n+1};$$

$\Delta p$  — разность верхних уровней в каналах, влияющем и подверженном влиянию, равная  $p_0 - p'_0$ ;

$b'_{Tp}$  — транзитное затухание в канале, подверженном влиянию;

$n+1$  — число усилительных участков.

Защищённость от переходного разговора на ближнем конце между четырёхпроводными каналами определяется так же, как и в случае

влияния между двухпроводными телефонными каналами тональной частоты с оконечными усилителями, т. е. по формулам, приведенным в табл. 165.

### ОБОРУДОВАНИЕ КАНАЛОВ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ТЕЛЕФОНИРОВАНИЯ

#### Общие сведения

Телефонирование токами высокой частоты (в. ч.) осуществляется в настоящее время на железнодорожном транспорте СССР в основном по воздушным цепям и применяется для осуществления магистральных и внутридорожных связей.

Телефонная связь токами в. ч. по воздушным линиям осуществляется по двухпроводным цепям с применением различных частотных полос для передачи в противоположных направлениях, т. е. по схеме, электрически эквивалентной четырехпроводной цепи. На кабельных линиях для телефонирования токами высокой частоты используют преимущественно однополосные системы связи по четырехпроводным цепям.

Ниже приводятся основные данные, характеризующие аппаратуру высокочастотного телефонирования, нашедшую распространение на сети связи железнодорожного транспорта СССР.

#### Одноканальная аппаратура высокочастотного телефонирования без передачи тока несущей частоты типа ОКС

Эта аппаратура, изготавляемая отечественной промышленностью, предназначена для уплотнения стальных цепей одним каналом в. ч. телефонирования в полосе частот 2,6—9,2 кГц. Она также может быть использована для уплотнения цветных цепей.

В комплект аппаратуры оконечной или усилительной станции входит не только оборудование для одного высокочастотного канала, но также и оборудование для телефонного канала т. ч., занимающего полосу частот 0,3—2,0 кГц. Кроме того, предусмотрена возможность уплотнения стальной цепи по схеме телеграфирования по искусственной цепи.

Частотные полосы каналов и несущие частоты указаны в табл. 166.

Таблица 166

Частотные полосы каналов одноканальной системы в. ч. телефонирования по стальным цепям

Наименование телефонного канала двухстороннего действия	Номер одностороннего канала	Несущая частота в кГц	Рабочая полоса боковых частот в кГц
Тональной частоты . . .	1	—	0,3÷2,0
Высокой частоты . . .	1'	5,4	2,6÷5,1
	1''	6,4	6,7÷9,2

Основные электрические характеристики аппаратуры и образуемых при её помощи каналов указаны в табл. 167.

Таблица 167  
Электрические характеристики аппаратуры одноканальной системы для стальных цепей и образуемых при её помощи каналов

Наименование электрической характеристики	Единица измерения	Значение электрической характеристики
Усиление усилителя т. ч., входящего в комплект одноканальной системы при частоте 0,8 кГц . . . . .	неп	1,6—1,7
Затухание, компенсируемое оконечной аппаратурой в. ч. при наивысшей передаваемой частоте . . . . .	"	7,0
Усиление промежуточного усилителя в. ч. при наивысшей передаваемой частоте . . . . .	"	7,3
Уровень передачи боковой частоты на выходе оконечной станции или промежуточного усилителя в. ч. при подаче нулевого уровня с частотой 0,8 кГц на коммутаторные клеммы канала . . . . .	"	Около +2,0 по мощности, +2,35 по напряжению
Остаточное затухание телефонного канала в. ч. при частоте 0,8 кГц . . . . .	"	0,8
Полоса частот, эффективно передаваемых по телефонным каналам в. ч. . . . .	кГц	0,3—2,8

Примечание. В данной и последующих таблицах под величинами затухания, компенсируемого аппаратурой, и её усиления следует понимать их максимальные значения, а под величиной остаточного затухания — его номинальное значение.

Скелетные схемы оконечной установки и промежуточного усилителя представлены на фиг. 201 и 202.

Оконечная и промежуточная усилительная аппаратура в. ч. снабжена устройствами автоматической регулировки уровня (APU). В качестве контрольных частот, управляющих действием приборов APU, используются несущие частоты 5,4 и 6,4 кГц, которые передаются по линии с уровнем, на 2,0 неп меньшим уровня боковых частот.

Для передачи и приёма вызова по телефонному каналу в. ч. применена система тонального вызова с частотой 1 000 Гц.

Аппаратура рассчитана для работы на лампах типа 6Ж7 и 6Ф6.

Всё оборудование как оконечной, так и промежуточной усилительной станции размещается на одной стойке размерами 2 500 × 530 мм. Монтаж оборудования двусторонний.


Для электропитания аппаратуры требуются источники постоянного тока с напряжениями 24 и 220 в; потребление тока составляет: на оконечную станцию 2,0 а при 24 в и 0,095 а при 220 в, на усилительную станцию 1,7 а при 24 в и 0,085 а при 220 в.

Аппаратура высокочастотного телефонирования с передачей тока несущей частоты типов СМТ-34 и ТВЧ-34


Отечественная аппаратура типа СМТ-34 и ТВЧ-34 первоначально была предназна-

чена для уплотнения цветной цепи тремя разговорами в. ч. в полосе частот от 10,4 до 38,4 кгц. Впоследствии также выпускалась


На линиях, уплотнённых трёхканальными системами без передачи тока несущей частоты, применяют расположение частотных

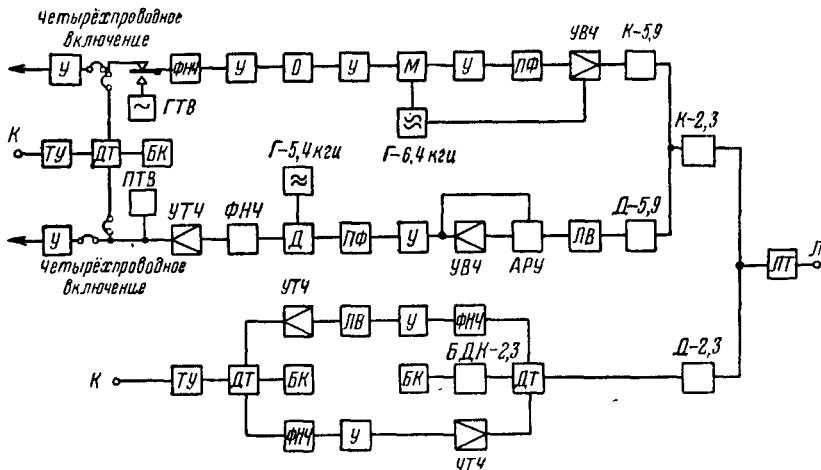

Фиг. 201. Скелетная схема оконечной установки одноканальной системы для стальных цепей

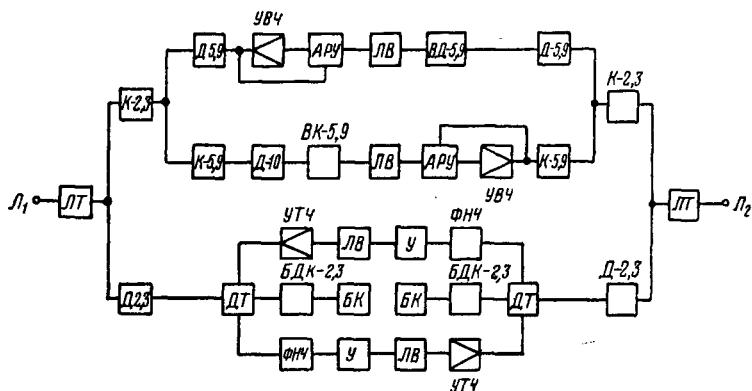

Фиг. 202. Скелетная схема промежуточной установки одноканальной системы для стальных цепей

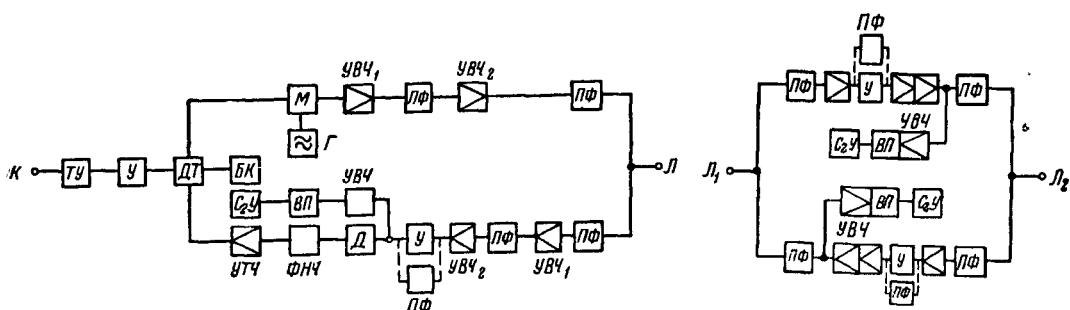

Фиг. 203. Скелетная схема оконечного полукомплекта в. ч. типа СМТ-34

Фиг. 204. Скелетная схема усилителя в. ч. типа ТВЧ-34

аппаратура четвёртого и пятого разговоров для дополнительного уплотнения в полосе частот 42—65 кгц.

Распределение частотных полос отдельных каналов для пяти разговоров указано в табл. 168.

полос каналов № 4 и 5, указанное в табл. 169.

Основные электрические характеристики аппаратуры типа СМТ-34 и ТВЧ-34 и образуемых при помощи её телефонных каналов указаны в табл. 170.

Скелетные схемы оконечного полукомплекта типа СМТ-34 и промежуточного усилителя

Таблица 168  
Распределение частотных полос каналов аппаратуры типа СМТ-34 и ТВЧ-34

Номер двустороннего канала (разговора)	Номер канала	Несущая частота в кГц	Передаваемая полоса боковых частот в кГц
1	1	12,8	10,4—12,8
	1'	23,0	25,6—28,0
2	2	17,8	15,4—17,8
	2'	33,4	31,0—33,4
3	3	20,7	20,7—23,1
	3'	38,4	36,0—38,4
4	4	42,0	42,0—44,4
	4'	51,0	43,6—51,0
5	5	53,6	53,6—56,0
	5'	62,6	62,6—65,0

Таблица 169

Распределение частотных полос каналов № 4 и 5, применяемых на цепях, уплотняемых трёхканальными системами без передачи тока несущей частоты

Номер двустороннего канала (разговора)	Номер канала	Несущая частота в кГц	Передаваемая полоса боковых частот в кГц
4	4	44,4	42,0—44,4
	4'	33,4	31,0—33,4
5	5	49,4	47,0—49,4
	5'	38,4	36,0—38,4

Таблица 170

Электрические характеристики аппаратуры типа СМТ-34 и ТВЧ-34 и образуемых при её помощи телефонных каналов

Наименование электрической характеристики	Единица измерения	Значение электрической характеристики
Затухание, компенсируемое оконечной аппаратурой	неп	5,0
Усиление промежуточного усилителя	"	5,0
Уровень несущей частоты на выходе оконечной установки или промежуточного усилителя	"	+2,5
Уровень боковой частоты на выходе оконечной установки или промежуточного усилителя при подаче нулевого уровня с частотой 0,8 кГц на коммутаторные клеммы канала	"	+ (0,8—1,0)
Остаточное затухание телефонного канала при частоте 0,8 кГц	"	1,0
Полоса частот, эффективно передаваемых по телефонным каналам	кГц	0,3—2,4

типа ТВЧ-34 показаны на фиг. 203 и 204 соответственно.

Регуляторы усиления приёмника в оконечных полукомплектах позволяют изменять его усиление: грубый в. ч. — в пределах 3,5 неп ступенями по 0,7 неп, точный в. ч. и точный т. ч. в пределах 1,5 неп ступенями по 0,1 неп каждый. Усилительные элементы промежуточных усилителей снабжены грубым и точным регуляторами в. ч. такого же типа, как и в оконечных полукомплектных.

Оконечная и промежуточная аппаратура снабжена сигнализацией уровня, причём в качестве контрольного тока используют ток несущей частоты. Сигнализатор уровня содержит усилительную и детекторную лампы. Сигнализация уровня приходит в действие

Таблица 171  
Основные эксплуатационные регулировки аппаратуры СМТ-34 и ТВЧ-34

Название регулировки	Способ выполнения
Подбор смещения на сетку модуляторной лампы	Заметив положение стрелки миллиамперметра $MA_1$ , когда ключ $PRMK_1$ находится в положении «норм. смещ.», регулируют потенциометр $C_{MML}$ до тех пор, пока отсчёт на $MA_1$ не будет равен замеченному при первом измерении
Проверка уровня несущей частоты на выходе передатчика	Переводят измерительный ключ в положение $U_P$ . $Per$ , и прочитывают показание миллиамперметра $MA_1$ , которое должно соответствовать данным, полученным при первоначальной регулировке связи
Проверка уровня несущей частоты вдоль линии	Проверку начинают с ближайшего промежуточного усилителя. Персонал, обслуживающий этот усилитель, после получения тока несущей частоты должен установить регуляторы усиления в. ч. $P_{UW}$ и $P_{UV}$ или $P_{eU}$ и $P_{eV}$ так, чтобы зелёная лампа ( $UW$ или $UV$ ) не горела; при этом точный регулятор должен находиться в положении, среднем между двумя положениями, при которых загорается зелёная лампа. Затем производят ту же работу со следующим усилителем
Регулировка усиления приёмника на в. ч.	После получения тока несущей частоты устанавливают регуляторы в. ч. ( $P_{UV}$ и $P_{eV}$ ) так, чтобы зелёная лампа $UPR$ не горела. При этом точный регулятор должен находиться в положении, среднем между двумя положениями, при которых загорается лампа $UPR$
Регулировка усиления т. ч. приёмника	В гнездо $G_{BX}$ н. ч. на передающем конце включают генератор с частотой 0,02 Гц и с нулевым уровнем. На приёмном конце в том же гнезде измеряют уровень приходящего тока на сопротивление 600 ом. Регулируя регулятор усиления т. ч. $P_{UVH}$ , добиваются получения заданной для данного канала величины уровня с точностью $\pm 0,05$ неп

при изменениях уровня на входе в установку приблизительно на  $\pm 0,3$  nep. Передача вызова осуществлена при помощи перерыва посылки в линию тока несущей частоты. С междугородного коммутатора и на междугородный коммутатор посылается вызывной ток с частотой  $25 \div 50$  гц. В оконечных полукомплектах и промежуточных усилителях применены электронные лампы типов ТО-141, ТО-142 и УО-186 и бареторы типа 1-Б-17.

Оконечную аппаратуру типа СМТ-34 монтируют на стойках размером 2 500 × 680 мм. На каждой стойке размещаются все детали оборудования, необходимые на оконечной станции для осуществления одного двустороннего разговора и его обслуживания. Такая стойка называется оконечным полукомплектом. Прямой и ответный полукомплекты образуют комплект.

Источники электропитания оконечного полукомплекта:  $24 \pm 2$  в, расход тока около  $2$  а;  $220 \pm 10$  в, расход тока около  $0,220$  а и вызывное напряжение  $60 \div 80$  в с частотой  $25 \div 50$  гц. Оборудование промежуточного усилителя ТВЧ-34 на один разговор размещается на стойке размером  $2\ 500 \times 680$  мм.

Источники питания промежуточного усилителя:  $24 \pm 2$  в, расход тока 2 а и  $220 \pm 10$  в, расход тока около 0,25 а.


Эксплуатационные регулировки аппаратуры СМТ-34 и ТВЧ-34 даны в табл. 171.

## Аппаратура высокочастотного телефонирования без передачи тока несущей частоты типов СМТ-35 и ТВЧ-35

Отечественная аппаратура типов СМТ-35 и ТВЧ-35 рассчитана для уплотнения трёх разговорами цепи из цветного металла в полосе частот от 6,5 до 28,5 кгц.

Распределение частотных полос каналов на шкале частот дано в табл. 172.

Основные электрические характеристики аппаратуры типов СМТ-35 и ТВЧ-35 и обра-

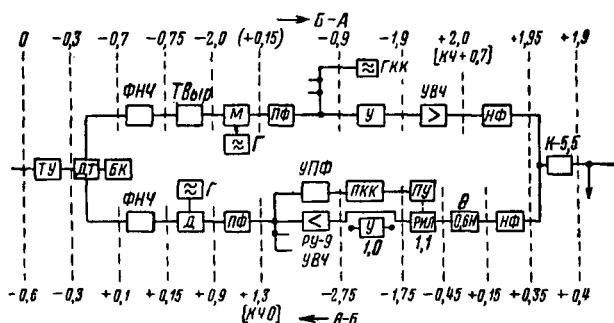

Фиг. 205. Скелетная схема окоиечной станции в. ч. типа СМТ-35

зуемых при её помощи телефонных каналов даны в табл. 173.

Скелетные схемы окончной станции типа СМТ-35 и промежуточного усилителя типа ТВЧ-35 с указанием внутренней диаграммы уровней даны на фиг. 205 и 206. Усилитель ТВЧ-35 для биметаллических цепей снабжён дополнительным усилителем для группы низших частот.

Таблица 172

Номер дву-стороннего канала (разговоры)	Номер канала	Частота не-сущего тока в кГц	Передаваемая полоса боковых частот в кГц	Примечание
3	3	6,3	6,5—9,0	Группа нижних каналов
2	2	9,4	9,6—12,1	
1	1	12,0	13,1—15,6	Группа верхних каналов
2	2'	20,7	18,0—20,5	
1	1'	24,4	21,7—24,2	
3	3'	28,7	26,0—24,5	

Таблица 173


Наименование электрической характеристики	Единица измерения	Значение электрической характеристики
Затухание, компенсируемое оконечной аппаратурой при наивысшей передаваемой частоте . . . . .	неп	5,5
Усиление промежуточного усилителя при наивысшей передаваемой частоте . . . . .	»	5,5
Уровень боковой частоты на выходе оконечной установки или промежуточного усилителя при подаче нулевого уровня с частотой 0,8 кгц на коммутаторные клеммы канала . . . . .		+2,0
Остаточное затухание телефонного канала при частоте 0,8 кгц . . . . .	»	0,8
Полоса частот, эффективно передаваемых по телефонным каналам . . . . .	кгц	0,2—2,7

Усиление групповых усилителей оконечных станций и промежуточных усилителей составляет около 4,5 *неп* в полосе частот 6,0–26,0 кгц. Регуляторы усиления позволяют изменять его ступенями по 0,2 *неп*. Для регулировки усиления в отдельных каналах предусмотрены регуляторы усиления на входе в демодуляторы, имеющие по 16 ступеней, каждая ступень соответствует 0,1 *неп*.

Устройства автоматической регулировки уровня (*APU*) приходят в действие при длительном изменении затухания линии на величину, не меньшую ( $\pm 0,05$ )  $\div$  ( $\pm 0,07$ ) *неп.*  
В этом случае по истечении 3  $\div$  60 сек. срабатывает релейная схема, изменяющая затухание регулируемой искусственной линии затухания (*RIL*) до тех пор, пока на выходе группового усилителя не восстановится нормальное значение уровня контрольной частоты.

В качестве контрольной частоты может быть выбрана одна из указанных в табл. 174.

Наиболее удобны частоты 12 950 гц для направления  $A - B$  и 24 450 гц для направления  $B - A$ . Уровень тока контрольной

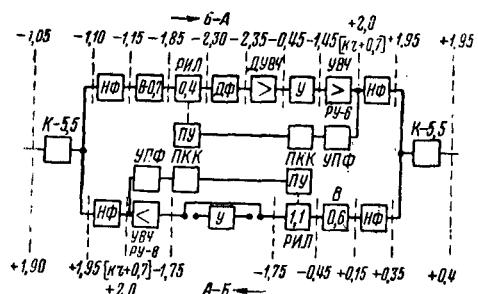

Фиг. 206. Скелетная схема усилителя в. ч.  
типа СМТ-35

Таблица 174

## **Контрольные частоты, применяемые в аппаратуре типа СМТ-35**

Направление передачи	<i>A-B</i>	<i>B-A</i>
Возможные контрольные частоты в гц . . . . .	6 350, 9 450, 12 950	20 750, 24 450, 28 550


из которых семь звеньев (фиг. 207) с номинальными затуханиями  $0,1 \text{ nep}$  (одно звено),  $0,2 \text{ nep}$  (одно звено) и  $0,4 \text{ nep}$  (пять звеньев) являются искусственными линиями с искажением; восьмое звено представляет удлинитель с затуханием в  $0,05 \text{ nep}$ . Пределы регулировки составляют  $2,35 \text{ nep}$  ступенями по  $0,05 \text{ nep}$ . Выравниватели изготавливаются двух типов: I (для участков до  $400 \text{ км}$ ) и II (для участков до  $550 \text{ км}$ ). Схемы выравнивателей и их кривые затухания даны на фиг. 208. Если длина участка меньше номинальной, то вводят некоторое первоначальное затухание РИЛ для дополнения затухания участка до номинальной величины. Для передачи и приёма вызова в аппаратуре применена система тонального вызова с частотой  $1\,000 \text{ гц}$ .

оконечные станции и промежуточные усилители рассчитаны для работы на лампах типов ТО-141, ТО-142 и УО-186 и на бариторах типа 1-Б-17.


Аппаратура оконечной станции СМТ-35 расположена на восьми стойках размером  $2500 \times 526$  *мм.*

Оборудование усилителя ТВЧ-35 расположено на шести стойках размерами  $2\ 500 \times 2\ 562$  мм.

Источники питания оконечной станции:  $22+1$  в, расход тока около  $20\ a$ ;  $200+6$  в, расход тока около  $1\ a$ ;  $36+2$  в, расход тока около  $0,1\ a$  и вызывное напряжение  $60 \div 80$  в, потребляемое  $25 \div 50$  мк.

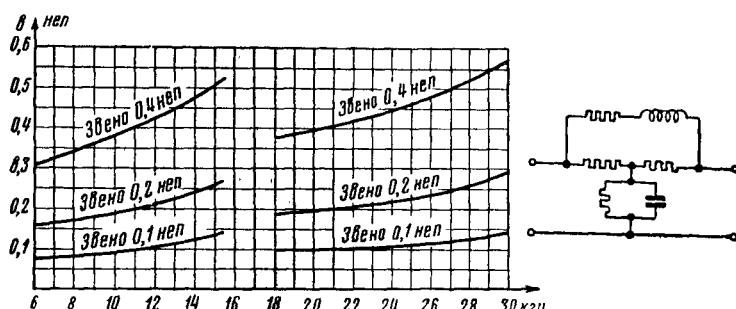

**Фиг. 207. Схема звена регулируемой искусственной линии и кривые затухания звеньев**

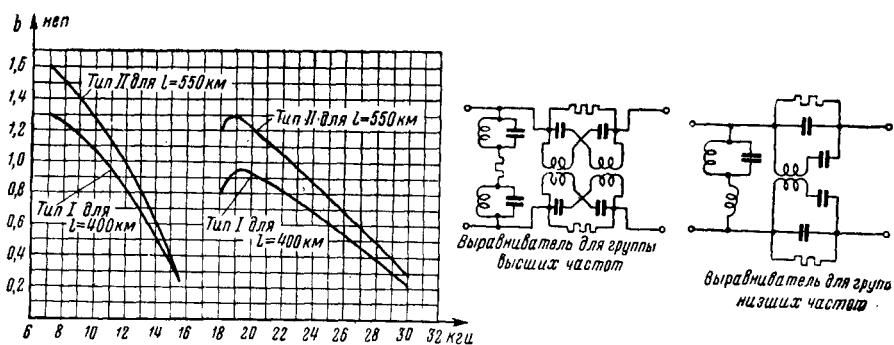

Фиг. 208. Схемы выравнивателей для медных цепей и их кривые затухания

частоты на выходе группового усилителя должен быть  $+0,7 \pm 0,2$  nep.

Основной элемент АРУ—регулируемая искусственная линия состоит из восьми звеньев,

Источники питания усилителя: 22 + 1 в. расход тока  $8 \div 9$  а; 200+6 в, расход тока около 0,8 а; 36 + 1 в, расход тока около 0,2 а.


Основные эксплоатационные электрические регулировки аппаратуры типа СМТ-35 со схемами их выполнения и нормами, которым

переменных тональных выравнивателей, от которых можно получить 42 кривые затухания. Принцип корректировки показан на фиг. 209.

Основные эксплоатационные регулировки аппаратуры типа СМТ-35

Таблица 175

Название регулировки	Схема измерения	Норма
Регулировка частоты генератора модулятора		$P_1 - P_2 = 1,75 \text{ неп}$
Балансировка модулятора		$p_{\text{вых}} \leq 0 \text{ неп}$
Проверка уровня боковой частоты на окончной станции		То же
Проверка уровня боковой частоты на промежуточной станции		»
Проверка передающей части окончной станции		Разница уровней при $f = 300, 800 \text{ и } 2400 \text{ Гц}$ должна быть не больше 0,2 неп
Проверка приемной части окончной станции		То же

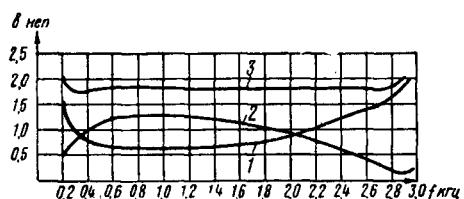

Фиг. 209. Принцип корректирования остаточного затухания: 1—кривая остаточного затухания канала в. ч. до корректирования  $b_r$ ; 2—кривая 28 затухания тонального выравнивателя  $b_e$ ; 3—кривая остаточного затухания канала в. ч. после корректирования  $b_r + b_e$

должна удовлетворять аппаратура, указаны в табл. 175. Корректировка кривых остаточного затухания осуществляется при помощи

### Аппаратура высокочастотного телефонирования типа В-3

Новая отечественная аппаратура высокочастотного телефонирования типа В-3 предназначена для уплотнения воздушных цветных цепей тремя высокочастотными разговорами в полосе частот 6,3—26,7 кгц.

Аппаратура спроектирована для работы без передачи по линии тока несущей частоты и построена по групповой системе.

Предусмотрено два варианта распределения частотных полос каналов на шкале частот основной и дополнительной, представленных на фиг. 210. Эти варианты применяются при уплотнении параллельных цепей.


Аппаратура допускает вторичное уплотнение одного из каналов тональным телеграфом.

В остальных двух каналах в этом случае включаются предусмотренные в схеме оконечных станций ограничители амплитуд.

Общая дальность передачи по каналам, образованным при помощи аппаратуры типа В-3, может достигать 10 000 км. Наибольшая длина усилительного участка при медных проводах диаметром 4 мм, расстояние между

в направлении передачи низших частот ( $A \rightarrow B$ ) 9 и 24 кгц и в направлении передачи высших частот ( $B \rightarrow A$ ) 15 и 18 кгц.

Контрольные частоты 9 и 24 кгц используются для управления приборами автоматической регулировки уровня, а частоты 15 и 18 кгц — для приведения в действие сигналь-

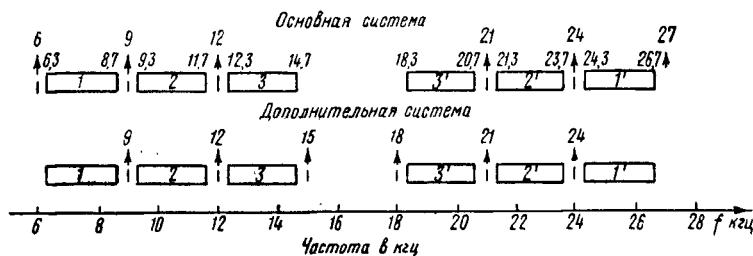

Фиг. 210. Распределение частотных полос каналов аппаратуры типа В-3 на шкале частот

проводами 20 см и при условиях погоды «зима, изморозь, толщина отложений до 15 мм» может доходить до 400 км.

Аппаратура состоит из оконечных станций типа ОВ-3 (СМТ-47) и промежуточных усилителей типа УВ-3 (ТВЧ-47). Основные электрические характеристики аппаратуры типов ОВ-3 и УВ-3 и образуемых при её помощи каналов приведены в табл. 176.

Таблица 176  
Электрические характеристики аппаратуры типов  
ОВ-3 и УВ-3 и образуемых при её помощи  
телефонных каналов

Наименование электрической характеристики	Единица измерения	Значение электрической характеристики
Затухание, компенсируемое оконечной аппаратурой при наивысшей передаваемой частоте . . . . .	неп	5,7
Усиление промежуточного усилителя при наивысшей передаваемой частоте	»	5,7
Уровень боковой частоты на выходе оконечной установки или промежуточного усилителя при подаче нулевого уровня с частотой 0,8 кгц на коммутаторные клеммы канала . . . . .	»	+2,0
Остаточное затухание телефонного канала при частоте 0,8 кгц	»	0,8
Полоса частот, эффективно передаваемых по телефонным каналам . . . . .	кгц	0,3—2,7

Упрощённые скелетные схемы оконечных станций  $A$  и  $B$  типа ОВ-3 и промежуточного усилителя типа УВ-3 с указанием внутренней диаграммы уровней приведены на фиг. 211, 212 и 213.

Аппаратура снабжена устройствами плоской и наклонной автоматической регулировки уровня и дополнительной ручной регулировки. В каждом направлении передаются две контрольные частоты, а именно (независимо от варианта распределения частотных полос каналов на шкале частот):

ных устройств дополнительной ручной регулировки. Частота 9 кгц используется также для принудительной синхронизации несущих частот обеих совместно работающих оконечных станций.

Контрольные частоты передаются по линии с уровнями, на 1,5 неп меньшими уровней боковых частот.

Все несущие и контрольные частоты кратны частоте 3 кгц и получаются, как гармоники этой частоты, от гармонического генератора с основной частотой 3 кгц.


Индивидуальное оборудование оконечных станций представляет собой трёхканальный блок индивидуального оборудования каналов, передающий и принимающий полосу частот от 6,3 до 14,7 кгц. Эта полоса частот используется для передачи в направлении  $A \rightarrow B$ . Полоса частот, передаваемая в направлении  $B \rightarrow A$  (18,3—26,7 кгц), получается путём преобразования полосы частот 6,3—14,7 кгц в групповом преобразователе частоты, питаемым несущей частотой 33 кгц.

Устройство оконечных станций  $A$  и  $B$  допускает преобразование при помощи простых переключений станции  $A$  в станцию  $B$  и наоборот.


Для передачи и приёма вызова в аппаратуре применена система тонального вызова 1 000/20 или 500/20 гц.

Оконечные станции и промежуточные усилители рассчитаны для работы на новых стандартных лампа для аппаратуры дальней связи типов ТО-1 и ТО-2 или ТО-3 и ТО-4. Если стационарное напряжение накала стабилизировано, то применяются лампы типов ТО-1 и ТО-2. При нестабилизированном напряжении накала используются лампы типов ТО-3 и ТО-4 с бареторами типа 0,425 Б5,5—12 (для ламп типа ТО-3) и 0,85 Б5,5—12 (для ламп типа ТО-4). В обозначениях бареторов первое число обозначает ток накала, а числа после буквы Б — пределы баретирования.


Оборудование оконечной станции типа ОВ-3 располагается на двух стойках размером 2 500 × 646 мм каждая, а оборудование промежуточного усилителя — на одной стойке такого же размера.

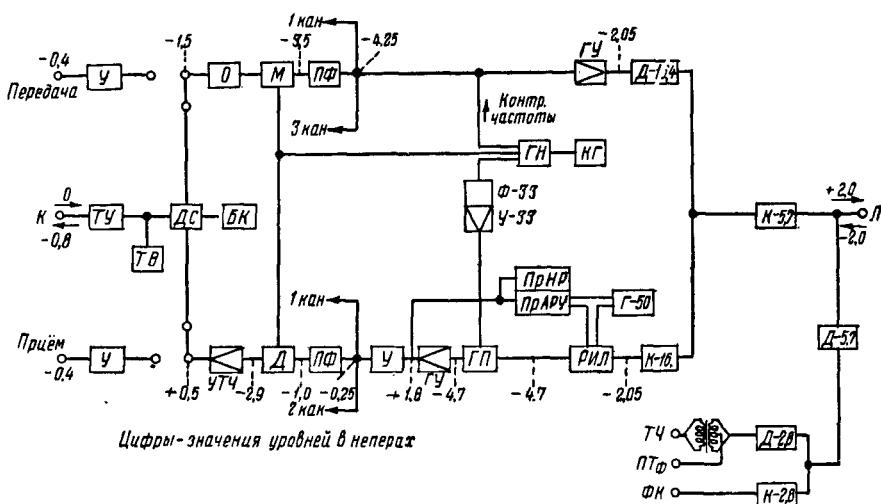

Фиг. 211. Скелетная схема оконечной станции А типа ОВ-3

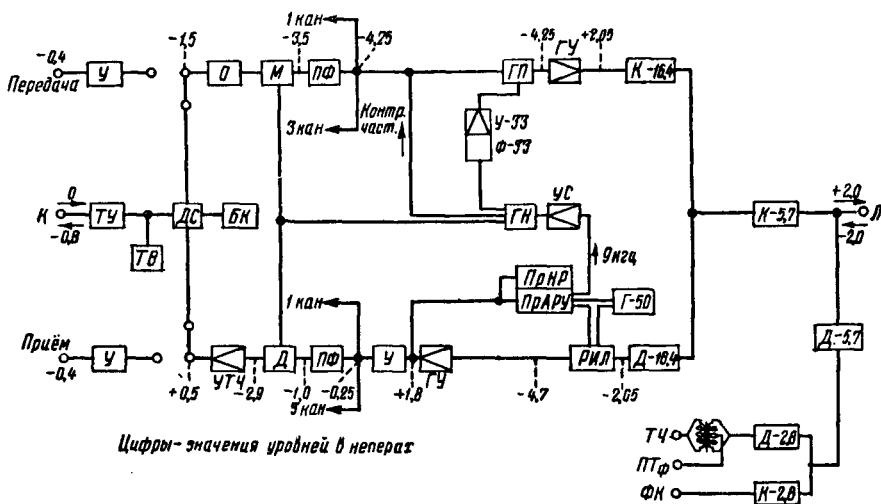

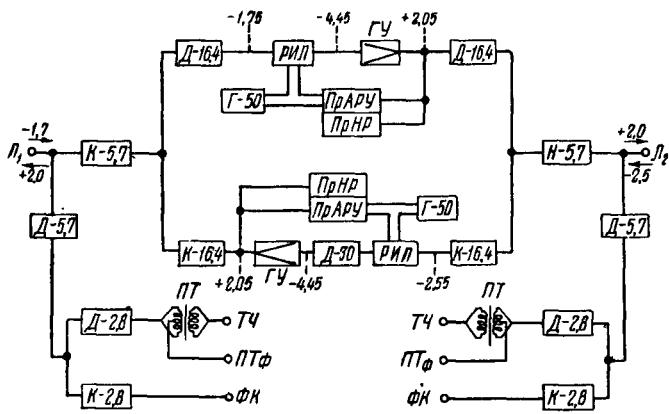Фиг. 212. Скелетная схема оконечной станции Б типа ОВ-3



### Цифры-значения уровней в неператах

Фиг. 213. Скелетная схема промежуточного усилителя типа УВ-3

Таблица 177  
Данные о потреблении тока в цепях питания аппаратуры типов ОВ-3 и УВ-3

Тип ламп	Потребление тока в а														
	оконечная станция						промежуточный усилитель								
	цепи анодов		цепи на- кала		сигнальные цифы		транспарант		цепи анодов		цепи на- кала		сигнальные цифы		транспарант
	от	до	от	до	от	до	от	до	от	до	от	до	от	до	
ТО-1 и ТО-2	0,27 *	4,5 *	0,22	1,0	0,2	0,6	0,18 **	3,5 **	0,1	0,9	0,2	0,6			
ТО-3 и ТО-4	0,20	6,0	0,22	1,0	0,2	0,6	0,18	4,7	0,1	0,9	0,2	0,6			

\* Без нормального генератора.

\*\* Без указателя уровня.

В состав оборудования оконечных и промежуточных усилительных станций, кроме основного оборудования, входят также линейные фильтры ДК-2,8 и ДК-5,7 и соответствующие им балансные фильтры БДК-2,8 и БДК-5,7, линейные и балансные переходные трансформаторы, а также измерительные приборы.


Электропитание аппаратуры может быть осуществлено от источников постоянного тока с напряжениями 24 и 220 в, а также от источника переменного тока с напряжением 127 или 220 в. В последнем случае аппаратура снабжается питающим устройством, содержащим выпрямители для цепей анодов и сигнализации и понижающий трансформатор для питания цепей накала.

Данные о потреблении тока в цепях питания приведены в табл. 177.

Аппаратура типа В-3 является наиболее совершенной из существующих в настоящее время типов аппаратуры в ч. трёхканальных систем.

#### Аппаратура высокочастотного телефонирования без передачи тока несущей частоты типа С

Эта аппаратура, применяемая на некоторых линиях дальней связи железнодорожного транспорта, рассчитана для уплотнения цветных цепей тремя разговорами в полосе частот до 30 кгц (фиг. 214). В отношении схем, конструкции и электрических характеристик она

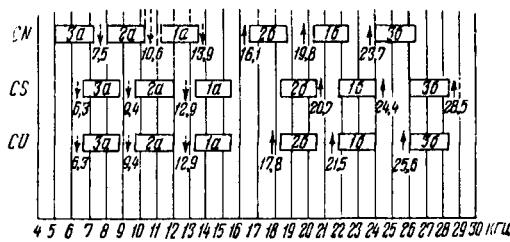

Фиг. 214. Распределение частотных полос каналов аппаратуры типа С на шкале частот

сходна с аппаратурой типов СМТ-35 и ГВЧ-35. Некоторое различие имеется в способе управления затуханием РИЛ; так, в аппаратуре С старого типа для этого вместо

релейной схемы применены двухходовые ступенчатые переключатели (искатели).

Один из последних выпусков аппаратуры типа С предназначенный для уплотнения цветных цепей тремя телефонными каналами двустороннего действия в полосе частот от 6,3 до 28,4 кгц. Предусмотрены два варианта распределения частотных полос каналов на шкале частот, обозначаемые CS и CU (фиг. 214); они отличаются друг от друга инверсией несущих частот в группе высших по частоте каналов.

Основные электрические характеристики аппаратуры и образуемых при её помощи телефонных каналов приведены в табл. 178.

Таблица 178  
Электрические характеристики аппаратуры типа С в шкафном оформлении и образуемых при её помощи телефонных каналов

Наименование электрической характеристики	Единица измерения	Значение электрической характеристики
Затухание компенсируемое оконечной аппаратурой с выравнивателем для медных цепей при наивысшей передаваемой частоте . . . . .	nep	5,17
То же, но с выравнивателем для биметаллических цепей . . . . .	"	5,29
Усиление промежуточного усилителя с выравнивателем для медных цепей при наивысшей передаваемой частоте . . . . .	"	5,17
То же, но с выравнивателем для биметаллических цепей . . . . .	"	5,29
Уровень боковой частоты на выходе оконечной станции или промежуточного усилителя при подаче нулевого уровня с частотой 0,8 кгц на коммутаторные клеммы канала . . . . .	"	+2,07
Остаточное затухание телефонного канала при частоте 0,8 кгц . . . . .	"	0,7—1,04
Полоса частот, эффективно передаваемых по телефонным каналам . . . . .	кгц	0,25—2,75

Оконечная аппаратура и промежуточные усилители снабжены автоматической регулировкой уровня, приходящей в действие при изменениях затухания линий в  $\pm 0,057$  nep.

Рекомендуемые частоты контрольного тока указаны в табл. 179.

Таблица 179

## Частота контрольного тока

Варианты	Частота контрольного тока в кгц	
	группа низших по частоте каналов	группа высших по частоте каналов
CS	9,45	24,35
CU	9,45	21,45

Уровень контрольных частот на 1,2 nep ниже уровня боковых частот.

Для передачи и приёма вызова в аппаратуре применена система тонального вызова 1 000/20 гц.

В оконечной аппаратуре и в промежуточных усилителях применены электронные лампы типов 310А и 311А, выпрямительные лампы 394А и лампы с холодным катодом 346В.

В устройствах тонального вызова используют лампы типов 6S17 или 6S1GT и 6V6GT/G. Оборудование оконечной станции, а также и оборудование промежуточного усилителя, размещены в двух шкафах размерами 2 135 × 565 × 432 мм каждый. В оконечных пунктах, кроме того, в отдельном шкафу размерами 712 × 565 × 432 мм размещены устройства тонального вызова.

Электропитание аппаратуры рассчитано от сети переменного тока с напряжением 105–125 или 210–250 в и частотой 50–60 гц. Потребление электроэнергии составляет 250 вт на одну оконечную станцию и 200 вт на промежуточный усилитель. Потребление электроэнергии устройствами тонального вызова составляет 70 вт.

Для работы в устройствах тонального вызова используют статический преобразователь, служащий для преобразования переменного тока с частотой 50–60 гц и напряжением 110 в в переменный ток с частотой  $16^2/3 \div 20$  гц и напряжением 75 в.

## Аппаратура высокочастотного телефонирования без передачи тока иесущей частоты типа SO-3-F

Данная аппаратура трёхканальной системы является одной из разновидностей аппаратуры типа С и изготавливается в двух вариантах, обозначенных SOS-3-F и SOT-3-F. Оба вида аппаратуры по своим электрическим

и аппаратура типа С, для работы на линиях из цветного металла.

Основные электрические характеристики оконечной и усилительной аппаратуры типа SO-3-F приведены в табл. 180.

Таблица 180

## Электрические характеристики аппаратуры типа SO-3-F и образуемых при её помощи телефонных каналов

Наименование электрической характеристики	Единица измерения	Значение электрической характеристики
Затухание, компенсируемое оконечной аппаратурой при наивысшей передаваемой частоте . . . . .	nep	5,2
Усиление промежуточного усилителя при наивысшей передаваемой частоте . . . . .	»	5,2
Уровень боковой частоты на выходе оконечной станции или промежуточного усилителя при подаче нулевого уровня с частотой 0,8 кгц на коммутаторные клеммы канала . . . . .	»	+2,05
Остаточное затухание телефонного канала при частоте 0,8 кгц . . . . .	»	0,7–1,0
Полоса частот, эффективно передаваемых по телефонным каналам . . . . .	кгц	0,3–2,6

Скелетные схемы оконечной станции и промежуточного усилителя типа SO-3-F приведены на фиг. 216 и 217.


Усиление групповых усилителей оконечных станций и промежуточных усилителей может быть регулируемым в пределах почти 4,5 nep ступенями по 0,115 nep.

Аппаратура автоматической регулировки уровня не имеет, а снабжена сигнализацией уровня, что является её существенным недостатком.

Таблица 181

## Контрольные частоты, используемые в аппаратуре типа SO-3-F

Система SOT-3-F		Система SOS-3-F	
направление передачи	частота контрольного тока в кгц	направление передачи	частота контрольного тока в кгц
A–B B–A	10,8 или 14,2 23,6 или 27,6	A–B B–A	9,3 или 12,8 20,8 или 24,5

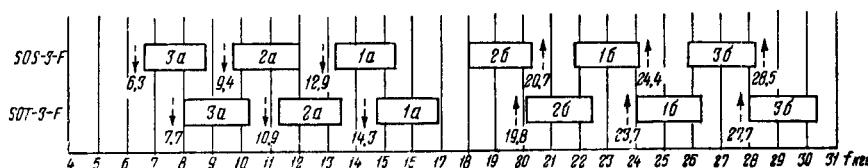

Фиг. 215. Распределение частотных полос каналов аппаратуры типа SO-3-F на шкале частот


схемам и конструктивному оформлению одинаковы и отличаются друг от друга только различным расположением частотных полос каналов на шкале частот (фиг. 215). Аппаратура типа SO-3-F рассчитана так же, как

статком. Устройства сигнализации уровня приходят в действие при изменении уровня на  $\pm 0,2$  nep. Контрольные частоты, используемые для работы сигнализации уровня, указаны в табл. 181.

Выравнивание уровней осуществляется при помощи постоянного и переменного выравнивающих контуров. Постоянный контур служит для компенсации частотных искажений, вносимых участком длиной 160 км, а также

точного усилителя — на двух таких же стойках. Монтаж оборудования двусторонний.

Для работы окончной и промежуточной аппаратуры требуется напряжения накала  $24 \pm 3$  в, анодное напряжение  $130 \pm 5$  в

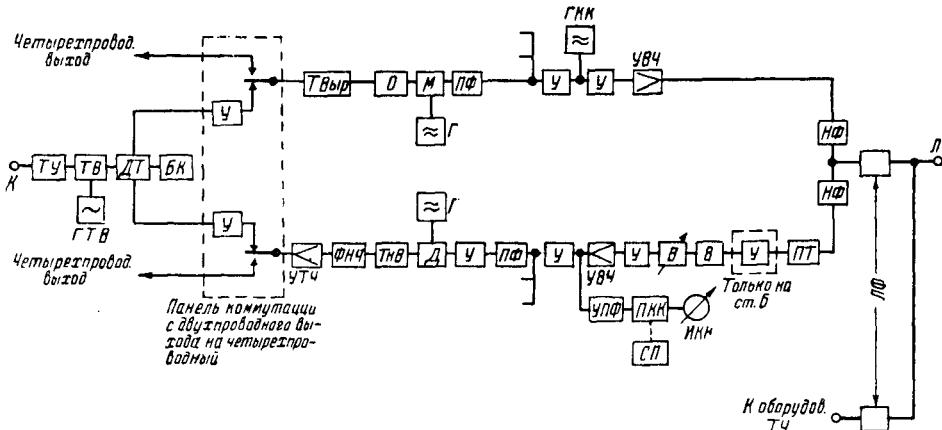

Фиг. 216. Скелетная схема оконечной станции в. ч. типа SO-3-F

для устранения искажений, вносимых направляющими фильтрами. Переменный выравнивающий контур в совокупности с постоянным контуром позволяет компенсировать частотные искажения участка линии длиной до 350 км. Переменный контур состоит из трёх зиньев, которые можно включать или выключать из цепи. Одно звено контура обладает крутизной наклона его частотной кривой затухания в 0,023  $\text{nep}/\text{кгц}$ , а два других звена — по 0,046  $\text{nep}/\text{кгц}$ . Все три звена позволяют получить наибольшую крутизну затухания в 0,115  $\text{nep}/\text{кгц}$  ступенями по 0,023  $\text{nep}/\text{кгц}$ .

и напряжение смещения для ламп выходных ступней групповых усилителей 59-60 в. Потребление тока на одну оконечную станцию составляет в цепях накала 11 а, в анодных цепях 0,4 а, на промежуточную станцию — в цепях накала 7 а и в анодных цепях 0,275 а. При наличии специального блока питания аппаратуру можно питать от сети переменного тока с напряжением 120/220 в и частотой 50 гц.

Электрические регулировки подобны указанным в табл. 175.

## Аппаратура высокочастотного телефонирования типа В-12

Новая отечественная аппаратура высокочастотного телефонирования типа В-12 предназначена для уплотнения воздушных цветных цепей двенадцатью разговорами в полосе частот 36-143 кец.


Аппаратура спроектирована для работы без передачи по линии тока несущей частоты и построена по групповой системе.

Для облегчения условий работы аппаратуры на параллельных цепях одной и той же воздушной линии предусмотрены четыре варианта расположения частотных полос каналов на шкале частот, отличающихся друг от друга инверсиями несущих частот и сдвигом частотных полос каналов.

Оконечная аппаратура типа ОВ-12 рассчитана для работы на линии с затуханием до 9 кеп при наивысшей передаваемой частоте. Остаточное затухание каналов при этом составляет 0,8 кеп при частоте 0,8 кец. Полоса эффективно передаваемых частот по каналам заключается в пределах 300—3 400 ги.

Для увеличения дальности передачи сложат промежуточные усилители типа УВ-12, их наибольшее усиление составляет 9 *неп* при наибольшей передаваемой частоте.

Уровни передачи боковой частоты на выходе оконечных станций и промежуточных усилителей равны  $+2 \text{ nep}$  при подаче нулевого напряжения на вход.

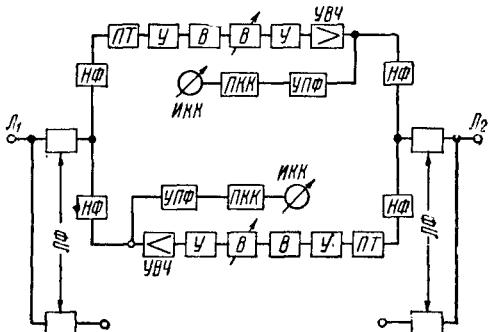

Фиг. 217. Скелетная схема усилителя в. ч.  
типа SO-3-F

вого уровня с частотой 0,8 кгц на коммутаторные клеммы любого канала.

При медных проводах диаметром 4 мм, расстоянии между проводами цепи 20 см и наличии на проводах отложений изморози толщиной слоя, равной 20 см, длина усиленного участка может доходить до 90 км. При меньшей толщине слоя изморози длина усиленного участка может быть соответственно увеличена.

Общая дальность связи по каналам, образованным при помощи аппаратуры типа В-12, достигает нескольких тысяч километров.

Для обеспечения постоянства остаточного затухания каналов оконечная и промежуточная аппаратура снабжена устройствами двухчастотной автоматической регулировки усиления электромеханической системы. Для управления работой приборов автоматической регулировки усиления по линии передаются контрольные токи частотой 40 и 80 кгц в одном направлении и 92 и 143 кгц — в обратном направлении. Эти частоты одинаковы для всех вариантов расположения частотных полос каналов на шкале частот. Контрольные частоты 40 и 143 кгц служат для управления работой приборов наклонной регулировки, а частоты 80 и 92 кгц — для управления действием приборов плоской регулировки. Уровни контрольных токов на 1,5 неп ниже уровней боковых частот.

■ Для передачи и приёма вызова оконечные станции типа ОВ-12 снабжены устройствами тонального вызова, посылающими в сторону линии и принимающими из неё ток с частотой 1 000 или 500 гц, прерываемый 20 раз в секунду.

Включение оконечной и промежуточной аппаратуры в линию производится при помощи комплекта линейных фильтров ДК-33.

Оконечные станции и промежуточные усилители рассчитаны для работы на лампах типов ТО-1 и ТО-2 или ТО-3 и ТО-4. Лампы типов ТО-1 и ТО-2 применяются при стабилизированном напряжении накала, а лампы типов ТО-3 и ТО-4 — при нестабилизированном. В последнем случае в цепи накала включаются баристоры типов 0,425-Б5,5-12 (для ламп типа ТО-3) и 0,85-Б5,5-12 (для ламп типа ТО-4).

Оборудование оконечной станции типа ОВ-12 располагается на 8 стойках размером 2 500 × 646 мм каждая, а оборудование промежуточного усилителя — на трёх стойках того же размера. Промежуточные усилители изготавливаются двух типов — основные и дополнительные. Основные усилители предназначены для установки в пунктах, где размещаются усилители тональной частоты и промежуточные усилители трёхканальной системы. Дополнительные усилители устанавливаются в тех пунктах, где нет усилителей трёхканальной системы.

В отношении свойств усилительных трактов оба типа усилителей одинаковы. Различие между ними состоит в наличии в дополнительных усилителях обходных фильтров ДК-2,6 и переговорно-вызывного устройства для служебной связи.

Электропитание аппаратуры предусмотрено от источников постоянного тока. При стабилизированных напряжениях источников

тока напряжение накала может заключаться в пределах от 21,2 до 27 в, а анодное напряжение должно быть равно 206 в; допустимые колебания напряжения в обоих случаях составляют ±3%. При нестабилизированных напряжениях источников тока напряжение накала может составлять от 23,0 до 25,2 в, анодное напряжение должно быть равно 220 в, допустимые колебания напряжений в обоих случаях составляют -10%.

Потребление тока оборудованием оконечной станции в зависимости от типа станции (А или Б) и варианта распределения частотных полос каналов на шкале частот от источника тока накала составляет от 18,9 до 21,8 а при стабилизированном напряжении и от 24,5 до 28,4 а — при нестабилизированном напряжении, а от источника анодного напряжения — от 0,95 до 1,08 а.

Потребление тока оборудованием промежуточного усилителя от источника тока накала равно 6,08 а при стабилизированном напряжении и 8,1 а — при нестабилизированном напряжении, а от источника анодного напряжения — 0,432 а. Периодический расход тока, потребляемого устройствами автоматической регулировки уровня и приборами сигнализации, составляет 0,7 а от источника тока накала и 0,015 а от источника анодного напряжения. Для дополнительных усилителей требуется ещё 0,15 а от источника тока накала для питания приборов переговорно-вызывного устройства.

Источник вызывного тока, требующийся для оконечных и дополнительных усилительных станций, должен иметь напряжение 60 ± 80 в частоту 15 ± 50 гц.

#### Аппаратура высокочастотного телефонирования без передачи тока несущей частоты типа МЕ-8

Эта аппаратура предназначена для уплотнения двухпроводных цепей восемью телефонными каналами двустороннего действия в полосе частот от 6 до 60 кгц. Она может работать как на цветных воздушных, так и на кабельных линиях.


Распределение частотных полос каналов на шкале частот дано в табл. 182.

Таблица 182  
Распределение частотных полос каналов  
аппаратуры типа МЕ-8


Номер пункто- важного канала	Номер канала	Частота несущего тока в кгц	Переда- ваемая по- лоса боко- вых частот в кгц	Примечание
1	1	6,0	6,3—8,6	Группа ниж- них каналов
2	2	9,0	9,3—11,6	
3	3	12,0	12,3—14,6	
4	4	15,0	15,3—17,6	
5	5	18,0	18,3—20,6	
6	6	21,0	21,3—23,6	
7	7	24,0	24,3—26,6	
8	8	27,0	27,3—29,6	
1	1'	36,0	36,3—38,6	Группа верх- них каналов
2	2'	39,0	39,3—41,6	
3	3'	42,0	42,3—44,6	
4	4'	45,0	45,3—47,6	
5	5'	48,0	48,3—50,6	
6	6'	51,0	51,3—53,6	
7	7'	54,0	54,3—56,6	
8	8'	57,0	57,3—59,6	

Основные электрические характеристики аппаратуры типа МЕ-8 и образуемых при её помощи каналов даны в табл. 183.

и другого для наклонной регулировки усиления. Устройство для наклонной регулировки (выравниватель) имеет 24 ступени регулировки

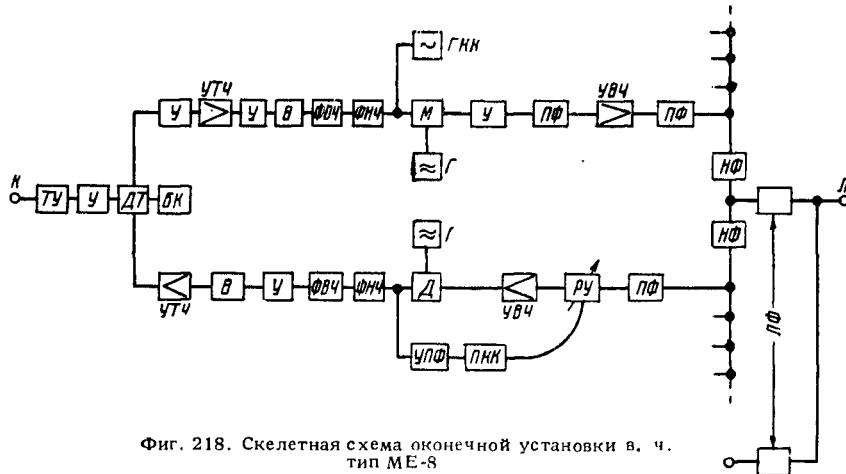

Фиг. 218. Скелетная схема оконечной установки в. ч. тип МЕ-8

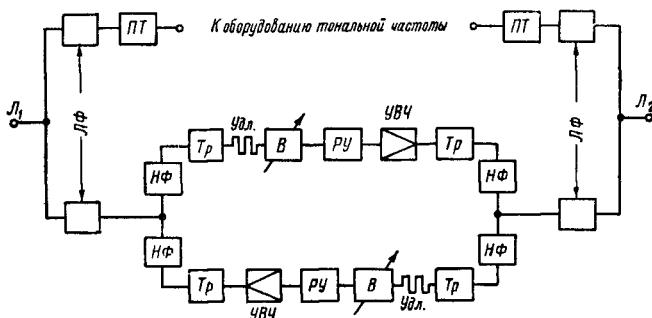

Фиг. 219. Скелетная схема промежуточного усилителя в. ч. типа МЕ-8

Скелетные схемы оконечной установки и промежуточного усилителя типа МЕ-8 приведены на фиг. 218 и 219. Аппаратура приспособлена для выделения отдельных каналов в пунктах установки промежуточных усилителей. Скелетные схемы включения оконечной аппаратуры для выделения каналов в пункте установок промежуточного усилителя показаны на фиг. 220, а и б.

Линейные фильтры в оконечных и промежуточных установках приспособлены для работы на воздушных и кабельных линиях с волновыми сопротивлениями 600 и 150 ом соответственно.

Оконечная аппаратура снабжена автоматической регулировкой уровня, отдельной для каждого телефонного канала. Для приведения в действие приборов АРУ используется контрольный ток с частотой 2,9 кгц, одинаковой для всех каналов. Устройства АРУ приходят в действие при изменении затухания линии в пределах  $\pm 0,075$  nep и обеспечивают постоянство остаточного затухания канала в пределах  $\pm 0,2$  nep.


Уровень тока контрольной частоты в линии на 2,5 nep ниже уровня боковых разговорных частот.

Устройства для ручной регулировки усиления в промежуточном усилителе для каждого направления передачи состоят из двух регуляторов усиления — одного для плоской

Таблица 183  
Электрические характеристики аппаратуры типа МЕ-8 и образуемых при её помощи каналов

Наименование электрической характеристики	Единица измерения	Значение электрической характеристики
Затухание, компенсируемое оконечной аппаратурой в нормальных условиях . . . . .	nep	4,0
То же, но в исключительных условиях . . . . .	»	6,0
Усиление промежуточного усилителя при наивысшей передаваемой частоте . . . . .	»	5,0
Уровень передачи на выходе оконечной установки или промежуточного усилителя при подаче нулевого уровня с частотой 0,8 кгц на коммутаторные клеммы канала при использовании воздушной линии в нормальных условиях . . . . .	»	+1,2
То же, но в исключительных условиях . . . . .	»	+1,6
То же, но при работе на кабельной линии . . . . .	»	+0,5
Остаточное затухание телефонного канала при частоте 0,8 кгц . . . . .	»	0,8
Полоса частот, эффективно передаваемых по телефонным каналам . . . . .	кгц	0,3—2,6

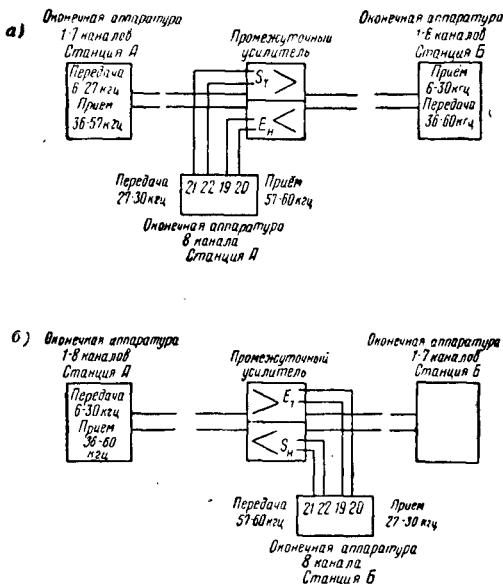(показанные на фиг. 221 и 222 для прямого и обратного направлений передачи). Регулятор



Фиг. 220. Скелетные схемы включения аппаратуры типа МЕ-8 при выделении канала в пункте установки промежуточного усилителя. Передатчик выделяемого канала присоединяется через потенциометр, вносящий затухание порядка 3 неп., параллельно входу усиительного элемента промежуточного усилителя соотвествующего направления передачи; приемник подключается через потенциометр, вносящий затухание около 4,2 неп., параллельно выходу усиительного элемента обратного направления передачи

Отсутствие автоматической регулировки уровня в промежуточных усилителях является крупным недостатком аппаратуры типа МЕ-8.

Передача вызова осуществляется путём повышения уровня тока контрольной частоты при посылке с коммутатора индукторного вызова.

Аппаратура допускает применение тонального вызова и передачу импульсов дальнего искаания.


Оконечная аппаратура рассчитана для работы на электронных лампах типа В1, Е2а и С3б. В промежуточном усилителе применены лампы типа Е2d.

В конструктивном отношении аппаратуру типа МЕ-8 подразделяют на переносную и стационарную. Оборудование оконечной станции переносного типа (МЕК-8) состоит из восьми стоек каналов и одной стойки общего оборудования. Размер каждой стойки 1 000 × 735 × 400 мм. Каждая стойка каналов содержит все элементы, необходимые для организации одного телефонного двухстороннего канала. Оборудование оконечной станции на восемь каналов стационарного типа располагается на трёх стойках стандартного размера.


Детали оборудования промежуточного усилителя в обоих случаях монтируются на одной стойке размерами 1 485 × 735 × 400 мм.

Питание аппаратуры предусмотрено от сети переменного тока с напряжением 110, 127, 150, 220 или 240 в и с частотой 50 гц.

Оборудование одного канала на оконечной станции потребляет 180 вт, а промежуточный усилитель 300 вт.

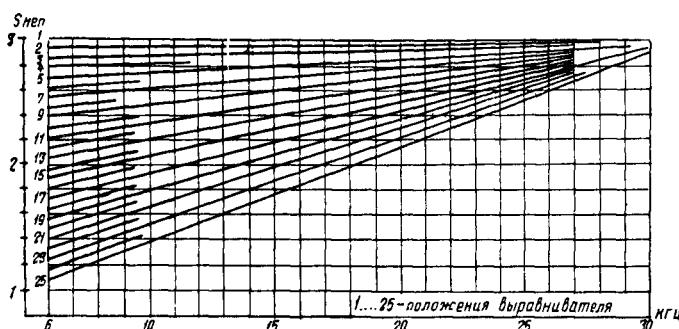

Фиг. 221. Кривые усиления промежуточного усилителя типа МЕ-8 в полосе частот 6 – 30 кГц при 17-м положении регулятора усиления и всех положениях переключателя выравнивающего контура

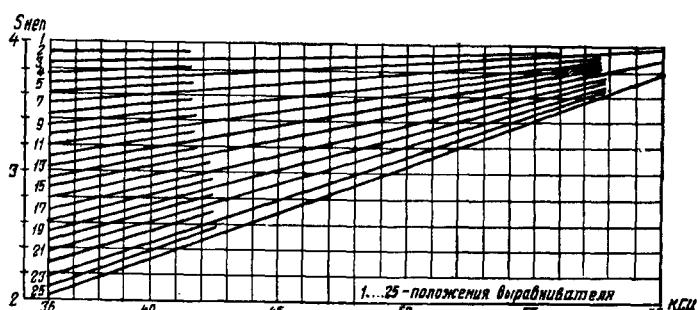

Фиг. 222. Кривые усиления промежуточного усилителя типа МЕ-8 в полосе частот 36 – 60 кГц при 17-м положении регулятора усиления и всех положениях переключателя выравнивающего контура

усиления для плоской регулировки имеет 24 ступени и служит для изменения усиления в пределах 3,6 неп ступенями по 0,15 неп.

При необходимости аппаратура может быть переведена путём небольших переделок на питание от постоянного тока.

Основные эксплоатационные регулировки аппарата типа МЕ-8 даны в табл. 184.

используется частота 204 кгц. При желании можно не пользоваться групповым

Таблица 184

## Основные эксплоатационные регулировки аппаратуры типа МЕ-8

Наименование регулировки	Схема измерения	Норма
Балансировка модулятора		$r \leq -1,3 \text{ неп}$ при включении ЛФ на 600 ом, $r \leq -2,0 \text{ неп}$ при включении ЛФ на 150 ом
Регулировка уровней исходящих токов боковой частоты		$p_1 = +1,2 \text{ неп}$ при включении ЛФ на 600 ом, $p_1 = +0,5 \text{ неп}$ при включении ЛФ на 150 ом
То же контрольного тока		$p = -1,3 \text{ неп}$ при включении ЛФ на 600 ом, $p = -2,0 \text{ неп}$ при включении ЛФ на 150 ом
То же контрольного тока при посылке вызова	Измерение производится по предыдущей схеме, но уровень контрольного тока повышается на 2 неп путём нажатия на якори реле В и К или А и К	$p = +1 \text{ неп}$ при включении ЛФ на 600 ом, $p = +0,3 \text{ неп}$ при включении ЛФ на 150 ом

## Аппаратура высокочастотного телефонирования без передачи тока несущей частоты типа MG 15/3

Эта аппаратура рассчитана для уплотнения цветных цепей пятнадцатью телефонными каналами двустороннего действия в полосе частот от 48 до 156 кгц. Данная система высокочастотного телефонирования является системой с предварительным, полосовым и групповыми преобразованиями частот.

Полосы частот, используемые в системе для передачи в прямом и обратном направлениях, и принцип преобразования частот показаны на фиг. 223. Кроме того, данные о несущих частотах, используемых в системе, приведены в табл. 185.

Основные электрические характеристики аппаратуры и образуемых при её помощи телефонных каналов указаны в табл. 186.

Скелетные схемы оконечной станции и промежуточного усилителя типа MG-15/3 приведены на фиг. 224 и 225. В схеме промежуточного усилителя для упрощения устройства вводов в здания усилительных станций предусмотрено групповое преобразование частоты, причём в качестве несущей частоты

преобразованием в промежуточных усилителях.

На оконечных и промежуточных усилительных станциях предусмотрена автоматическая регулировка уровня, приходящая в действие при изменении затухания линии на  $\pm 0,2 \text{ неп}$ . Наибольший предел регулировки составляет 2,5 неп.

Контрольные частоты, используемые для работы АРУ, имеют значения 90 кгц  $\pm$

Таблица 185


## Несущие частоты, используемые в пятнадцатиканальной системе

Обозначение несущей частоты	Значение несущей частоты в кгц
Несущая частота предварительного преобразования . . .	6,0
Несущая частота полосового преобразования . . . . .	21, 24, 27 и т. д. до 54
Несущая частота первого группового преобразования . . .	171
Несущая частота второго группового преобразования . . .	204


$\pm 50$  гц для одного направления и 114 кгц  $\pm 50$  гц для обратного направления передачи.

Для передачи вызова в аппаратуре применена система тонального вызова 500/20 гц.


общими размерами  $3\ 340 \times 2\ 600 \times 615$  м.м. Промежуточная станция состоит из двух стоек, заключенных в раму общими размерами  $1\ 140 \times 2\ 600 \times 615$  м.м.

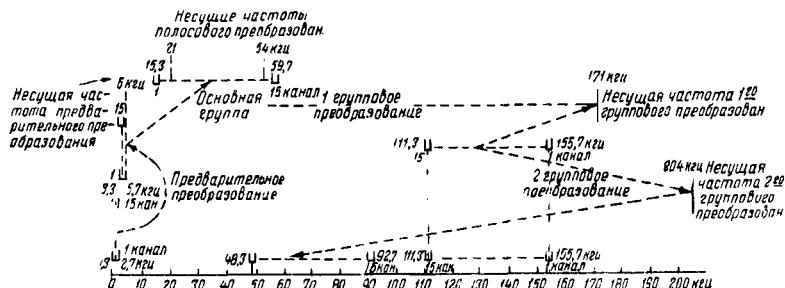

Фиг. 223. Схема преобразования частот в аппаратуре пятнадцатиканальной системы

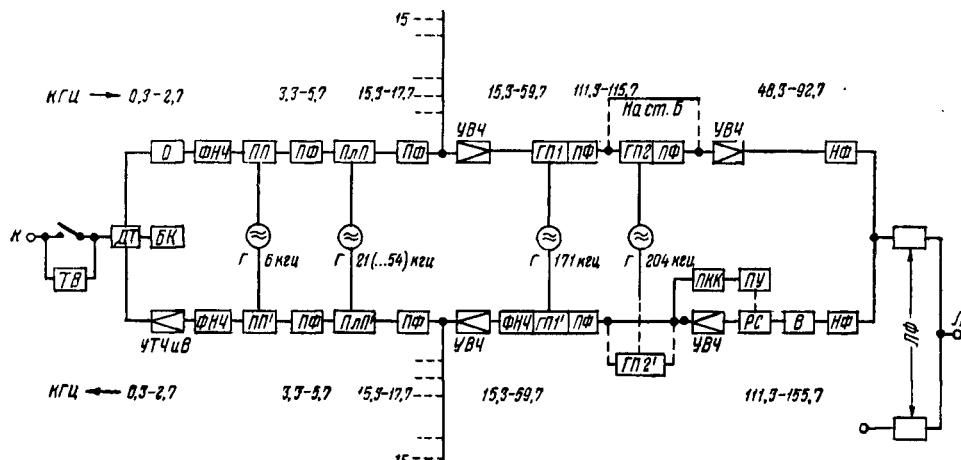

Фиг. 224. Скелетная схема оконечной станции А пятнадцатиканальной системы в. ч.

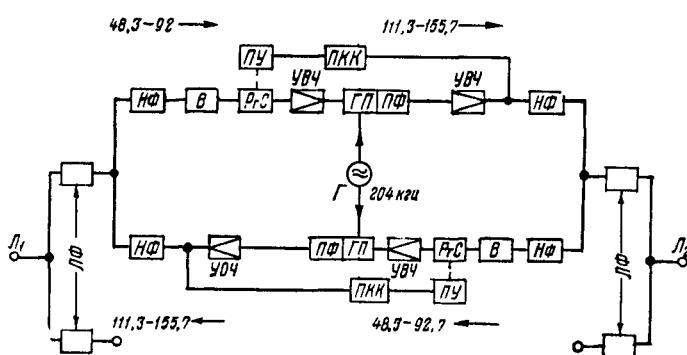

Фиг. 225. Скелетная схема промежуточного усилителя пятнадцатиканальной системы в. ч.

Оконечная аппаратура рассчитана для работы на электронных лампах типов Аа, С3д, Е2с и Ес.

В промежуточных усилителях применены лампы типов Е2с и Ес.

Оборудование оконечной станции размещено на пяти стойках, заключенных в раму

Электропитание аппаратуры предусмотрено непосредственно от сети переменного тока с напряжениями 110/125 или 220/240 в и с частотой 50 гц. Мощность переменного тока, потребляемая оконечной станцией, составляет 900 вт, а промежуточным усилителем — 560 вт.

Таблица 186

**Электрические характеристики аппаратуры в. ч.  
пятнадцатиканальной системы и образуемых  
при её помощи телефонных каналов**

Наименование электрической характеристики	Единица измерения	Значение электрической характеристики
Затухание, компенсируемое оконечной аппаратурой при наивысшей передаваемой частоте .	неп	5,0
Усиление промежуточного усилителя при наивысшей передаваемой частоте .	»	5,0
Уровень передачи на выходе оконечной установки или промежуточного усилителя при подаче нулевого уровня с частотой 0,8 кгц на коммутаторные клеммы канала .	»	+1,5
Остаточное затухание телефонного канала при частоте 0,8 кгц .	»	0,8
Полоса частот, эффективно передаваемых по телефонным каналам .	кгц	0,3—2,7

Электрические проверки и регулировки аппаратуры производятся в соответствии с особыми инструкциями.

Аппаратура типа MG 15/3 обладает рядом существенных недостатков, к главнейшим из которых относятся: небольшая дальность передачи; небольшая величина затухания, компенсируемого оконечной аппаратурой и промежуточными усилителями; одночастотная система АРУ; узкая полоса частот, эффективно передаваемых по телефонным каналам, и др.

#### Общие сведения об аппаратуре высокочастотного телефонирования без передачи по линии тока несущей частоты типа J - 2

Эта аппаратура предназначена для уплотнения цветных цепей двенадцатью телефонными каналами двустороннего действия в полосе частот свыше 36 кгц. Существуют четыре варианта расположения частотных полос каналов на шкале частот, занимающих область частот от 36 до 143 кгц. Перенос полосы разговорных частот в полосу частот, передаваемых по линии, осуществляется при помощи одной индивидуальной и двух групповых ступеней преобразования.

Оконечная аппаратура и промежуточные усилители двенадцатиканальной системы компенсируют при высшей передаваемой частоте затухание линии до 9 неп. Уровень боковой частоты на выходе оконечных станций и промежуточных усилителей при подаче на коммутаторные клеммы каналов нулевого уровня с частотой 0,8 кгц составляет +2,0 неп. Остаточное затухание телефонных каналов может быть установлено в пределах 0,7—1,0 неп при частоте 0,8 кгц. Полоса частот, эффективно передаваемых по телефонным каналам, лежит в пределах от 0,15 до 3,55 кгц. Система допускает удвоение числа каналов путём разделения частотной полосы 0,15—3,55 кгц

«широкого» канала на два «узких» канала. В случае деления каналов по каждому узкому каналу передаётся полоса частот 0,3—1,7 кгц. Уровень боковой частоты в каждом канале при этом снижается с +2,0 до +1,0 неп.

Оконечные станции и промежуточные усилители снабжены автоматической регулировкой уровня, управляемой двумя токами контрольной частоты 40 и 80 кгц для одного направления передачи и 92 и 143 кгц для обратного направления. Приборы АРУ приходят в действие при изменении затухания линии на  $\pm 0,05$  неп.

Промежуточные усилители системы способом установки разделяются на основные и дополнительные. Основными называются усилители, устанавливаемые совместно с усилителями трёхканальной системы. Дополнительные усилители располагаются в числе от одного до трёх между главными усилителями (через 80—120 км).

По методу обслуживания различают главные и вспомогательные усилительные станции. Последние, как правило, приспособлены для работы без обслуживающего персонала.

Оборудование оконечной станции при установке первой системы занимает до 15 стоек, а промежуточный усилитель — до 5—7 стоек. При дальнейшем развитии на каждую новую систему требуется меньшее количество стоек.

Для электропитания аппаратуры требуются источники постоянного тока с напряжениями 24 и 130 в; потребление тока составляет соответственно 29 а (регулируемые батареи) и 1,35 а на оконечную станцию и 5,2 и 0,35 а на промежуточный усилитель.

#### Общие сведения об уплотнении междугородных кабелей

В практике высокочастотного телефонирования по кабелям используют кабели четырёхного типа со звёздной скруткой, кабели того же типа, но с повышенной индуктивностью, и коаксиальные, или концентрические кабели.

Высокочастотные кабели четырёхного типа применяют с бумажно-кордельной или со стирофлексно-кордельной изоляцией жил. В качестве материала жил используют медь или алюминий. Диаметр медных жил составляет обычно 1,2 мм, а алюминиевых — 1,55 мм.

Электрическая ёмкость пары жил высокочастотного кабеля составляет 0,0265 мкф/км при бумажно-кордельной изоляции и 0,0235 мкф/км при стирофлексно-кордельной изоляции.


Кабели с бумажно-кордельной изоляцией, не имеющие устройств для повышения индуктивности, уплотняются, как правило, по однополосной четырёхпроводной системе в полосе частот от 12 до 60 кгц. При использовании этой полосы частот применяется двенадцатиканальная система высокочастотного телефонирования. Предусматривается уплотнение непупнизованных кабелей в полосе частот от 12 до 108 и даже до 156 кгц с использованием высокочастотных систем на 24 и соответственно 36 телефонных каналов.

Длина усилительного участка при диаметре медных жил 1,2 мм достигает при двенадцатиканальной системе 40 км, а при двадцатичетырёхканальной системе — 33 км.

Возможно уплотнение кабелей также по двухполосной двухпроводной системе, например, при помощи аппаратуры типа МЕ-8 или специально разработанной для этого аппарата. Однако этот способ уплотнения применяется относительно редко.

При стироффлексно-кордельной изоляции жил обычно применяется повышение индуктивности кабеля при помощи катушек индуктивности. В настоящее время применяется следующая система повышения индуктивности кабеля:  $L_s = 1,75$  миллигени и  $s = 284$  м, где  $L_s$  — индуктивность катушки и  $s$  — расстояние между катушками. Предельная частота такого кабеля составляет 91,4 кгц, что позволяет уплотнить в полосе частот до 60 кгц. Длина усилительного участка достигает 120 км.

Некоторыми недостатками кабелей с повышенной индуктивностью являются меньшая скорость распространения (по сравнению с непупинизированными кабелями) и ограниченная возможность уплотнения их. Однако в ряде случаев применение их приносит известное преимущество, обусловленное большей длиной усилительного участка.

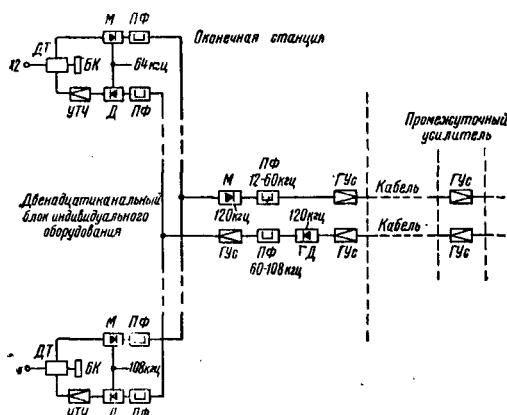

Фиг. 226. Скелетная схема уплотнения непупинизированного кабеля

При уплотнении многоканальными высокочастотными системами четырёхпроводных цепей требуется достаточно высокое переходное затухание на ближнем конце как между парами одной системы, так и между парами различных систем. В связи с этим применяют или специально экранированные кабели или отдельные кабели для прямого и обратного направлений передачи. Несмотря на занятие четырёх жил кабеля, однополосная система высокочастотного телефонирования в экономическом отношении выгодна при наложении многих разговоров, вследствие простоты устройства промежуточных усилителей, даже при включении их в линию через сравнительно небольшие расстояния (порядка 40 км).

Многоканальные однополосные системы высокочастотного телефонирования, приме-

няемые для уплотнения кабелей, являются, как правило, системами с многократным преобразованием частоты. Пример построения скелетной схемы одной из таких систем на 12 телефонных каналов двустороннего действия показан на фиг. 226.

Аппаратура высокочастотного телефонирования типа К-12 для кабельных линий. Для уплотнения кабелей с кордельной изоляцией и четырёхочной скруткой жил отечественная промышленность изготавливает аппаратуру высокочастотного телефонирования двенадцатиканальной системы типа К-12. Эта аппаратура, спроектированная для работы без передачи по линии тока несущей частоты и построенная по групповой системе, предназначена для организации связи по однополосной четырёхпроводной системе. В каждом направлении по линии передаётся одна и та же полоса частот от 12 до 60 кгц.

Оконечная аппаратура и промежуточные усилители при частоте 60 кгц компенсируют затухание линии до 7,5 неп, что соответствует длине усилительного участка около 45 км при жилах диаметром 1,2 мм и кордельно-бумажной изоляции жил.

Остаточное затухание телефонных каналов составляет нормально 0,8 неп при частоте 0,8 кгц.

Полоса частот, эффективно передаваемых по каналам, заключается в пределах от 300 до 3 400 гц. Максимальный уровень боковой частоты при подаче нулевого уровня с частотой 0,8 кгц на коммутаторные клеммы канала равен +0,5 неп. Постоянство остаточного затухания каналов обеспечивается применением в оконечной аппаратуре и в промежуточных усилителях автоматической регулировки усиления.

Система вызова такая же, как и в аппаратуре типа В-12.

В зависимости от наличия и типа устройств автоматической регулировки усиления промежуточные усилители изготавливают следующих типов: с фиксированным усилием, с плоской автоматической регулировкой усиления и со сложной (плоскоаклонной) автоматической регулировкой усиления.

Кроме того, при длине связи, превышающей 2 000 км, применяется «выпуклая» автоматическая регулировка. Промежуточные усилители также подразделяются на обслуживаемые и необслуживаемые.


Основное оборудование оконечной станции размещается на 6 стойках размером 2 500 × 646 мм, а промежуточных усилителей всех типов — на одной такой же стойке.

Электропитание аппаратуры предусмотрено от источников постоянного тока напряжением 24 и 220 в.

Концентрические кабели, обладая теми же преимуществами, что и четырёхочные кабели обычного типа, имеют ещё и свои достоинства: сравнительно малое затухание в области частот до нескольких тысяч мгц и хорошую защиту от внешних помех при частотах ниже 60 кгц. Помехи в концентрических парах обуславливаются только внутренними шумами кабеля. Поэтому кабели такого рода возможно уплотнить в полосе частот до нескольких мгц.

Принцип построения одной из скелетных схем уплотнения концентрического кабеля представлен на фиг. 227. Схема основана на применении стандартных двенадцатиканальных блоков (применяющихся также в аппаратуре высокой частоты для уплотнения двенадцатью каналами воздушных линий и кабелей четырёхного типа), работающих в полосе частот 60—108 кГц. Девятнадцать таких полос переносятся при помощи второй групповой модуляции в определённую часть полосы частот от 108 до 1 020 кГц. Двадцатая полоса 60—108 кГц совместно с частотами от 108 до 1 020 кГц через групповой усилитель передаётся в линию.

На приемной станции процесс преобразования частот происходит в обратном порядке. Таким образом, удается осуществить одновременную передачу 240 разговоров по четырёхпроводной цепи.

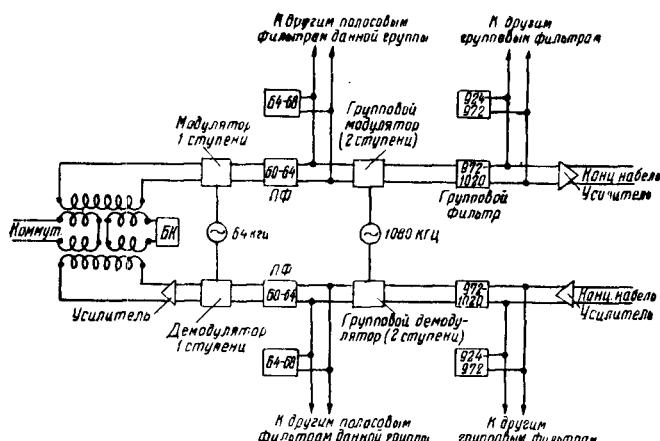

Фиг. 227. Принцип уплотнения концентрического кабеля

Промежуточные усилители состоят только из двух усилительных элементов с отрицательной обратной связью. Усиление их обеспечивает длину усилительного участка в 16 км при диаметре внутренней медной жилы кабеля в 1,8 мм и внутреннем диаметре внешнего проводника (цилиндра), равном 6,7 мм.

Также возможно уплотнение концентрических кабелей в полосе частот 1 000—4 000 кГц, в пределах которой можно разместить или 720 телефонных разговоров или передачу высококачественного телевидения; промежуточные усилители для этой полосы частот устанавливают через 8 км.

Промежуточные усилители вследствие частого расположения их частично устраивают необслуживаемыми; питание к ним подают переменным током из ближайших обслуживаемых пунктов по тем же концентрическим парам.

Более подробные сведения о высокочастотных кабелях и системах их уплотнения см. в данном томе в разделе «Линии связи и СЦБ», стр. 31—56, а также [21, 24, 62 и 74].

## ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО РЕГУЛИРОВКЕ ТЕЛЕФОННЫХ КАНАЛОВ В. Ч.

Работы по регулировке каналов высокой частоты включают: проверку и регулировку аппаратуры в. ч. в соответствии с заводскими инструкциями и устранение обнаруженных повреждений в ней, регулировку каналов по переприёмным участкам и затем регулировку каналов магистрали в целом.

При регулировке каналов в. ч. выполняют следующие работы.

а) Измерение рабочего затухания усиительных участков в пределах рабочей полосы частот через каждые 500—1 000 гц.


б) Синхронизацию несущих частот в каналах без несущей частоты по схеме фиг. 228 или иным способом, предусмотренным в инструкции по обслуживанию аппаратуры.

в) Снятие диаграммы уровней высокой частоты путём измерения уровней на выходных клеммах оконечных станций и входных и выходных клеммах промежуточных усилителей (диаграмму снимают поочерёдно в обоих направлениях передачи).

При системах без передачи тока несущей частоты уровень передачи измеряется в каждом канале при частоте  $F_0 \pm 800$  гц, где  $F_0$  — несущая частота канала. Знак «+» или «—» берётся соответственно передаваемой полосе боковых частот. На выходе оконечных и усилительных станций уровень боковой частоты должен быть отрегулирован до величины  $+2 \pm 0,1$  неп или до иной величины, предусмотренной для данной аппаратуры (например  $+1,2 \pm 0,1$  неп для аппаратуры типа МЕ-8).

Уровень на входе усилителей должен быть равен затуханию усиительного участка уменьшенному на  $2 \pm 0,1$  неп и взятыму с обратным знаком.

Если уровни на выходе какого-либо усилителя по всем трём каналам резко отличаются друг от друга, то прибегают к выравниванию

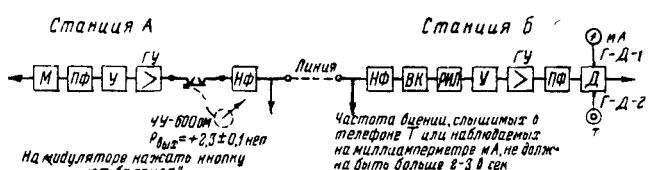

Фиг. 228. Синхронизация несущих частот

их. Уровни на выходе усилителя приёма оконечной станции по всем трём каналам должны иметь одинаковые величины, равные величине уровня, установленной для аппаратуры в. ч. данного типа.

При системе с передачей тока несущей частоты диаграмму уровней снимают при несущих частотах каналов. На выходе оконечных полукомплектов и усилителей уровень

несущей частоты должен быть равен  $2,5 \pm 0,1$  nep. Уровень на входе усилителей определяется так же, как и при системе без передачи несущей частоты.

г) Снятие частотной характеристики остаточного затухания каналов высокой частоты без передачи тока несущей частоты производится в полосе частот от 200 до 2 600 гц через каждые 200 гц. Для каналов с передачей тока несущей частоты достаточно произвести измерения в полосе частот от 200 до 2 400 гц. Перед измерением и после измерения проверяют величину остаточного затухания при 800 гц, которая должна иметь заданное для измеряемого канала значение, что достигается регулировкой усиления приёмников на н. ч. Уровень измерительного тока, подаваемого в канал, должен быть равен нулю. Измерения производят поочерёдно в обоих направлениях передачи.

Полученные кривые остаточного затухания сравнивают с нормами или с заданными по проекту кривыми.

Если измеренные кривые оказываются неудовлетворительными, то их корректируют. В аппаратуре без несущей частоты для этой цели используют тональные выравнители или корректирующие контуры, а в аппаратуре с несущей частотой — корректирующие контуры, включённые на входе в передатчик и на выходе приёмника.

Эти корректировки выполняют в соответствии с заводскими инструкциями по регулировке аппаратуры.

д) Снятие амплитудной характеристики производится поочерёдно в обоих направлениях передачи путём измерения уровня на выходе канала в зависимости от величины уровня на его входе при 800 гц.

Уровень на входе канала изменяют ступенями по 0,2 nep в пределах от  $-1$  до  $+1$  nep. При этом уровень на выходе канала должен измениться на  $2 \pm 0,1$  nep. Если амплитудная характеристика будет неудовлетворительна, то следует обратить внимание на исправность электронных ламп.

е) Проверка устойчивости связи. Для этого на концах канала регуляторы усиления демодуляторов или приёмников постепенно и одновременно врачают до тех пор, пока во включённом телефоне переговорно-вызывного устройства не будет слышна генерация. Затем врачают регуляторы в обратном направлении до прекращения генерации, устанавливают их для неизмеряемого направления передачи в нулевое положение и измеряют «остаточное затухание генерации». После этого измеряют его в обратном направлении передачи. Устойчивость канала будет

$$\sigma = \frac{b_{r1} + b_{r2}}{2} - \frac{b_1 + b_2}{2}, \quad (21)$$

где  $b_{r1}$  и  $b_{r2}$  — остаточные затухания канала в прямом и обратном направлениях передачи при нормальных условиях эксплуатации;

$b_1$  и  $b_2$  — остаточные затухания генерации.

ж) Измерение напряжения шума при помощи психофотометра по переприёмным участкам.

3) Измерение переходного затухания на ближнем и дальнем концах между каналами в. ч. одной и той же цепи и каналами в. ч. параллельных цепей при помощи приборов для измерения переходного затухания. Измерения производятся по переприёмным участкам. Если частотные полосы каналов сдвинуты, то переходное затухание измеряется для частот совпадающей части частотных полос.

Регулировка каналов магистрали в целом начинается регулировкой остаточного затухания каналов на длине всей магистрали при 800 гц; после этой регулировки выполняются работы, аналогичные операциям по пунктам г—з, относящимся к регулировке каналов по переприёмным участкам, причём результаты регулировки должны соответствовать требованиям (в части электричества) проекта магистрали.

### ОСНОВНЫЕ НОРМЫ ПЕРЕДАЧИ ДЛЯ ТЕЛЕФОННЫХ КАНАЛОВ В. Ч.

Основные электрические характеристики телефонных каналов в. ч., организованных на воздушных линиях, и их нормированные значения указаны в табл. 187.

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАСЧЁТЫ ТЕЛЕФОННЫХ КАНАЛОВ В. Ч., ОРГАНИЗУЕМЫХ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ

В состав основных расчётов при проектировании каналов в. ч. входят проверка правильности размещения усилительных пунктов вдоль магистрали путём построения диаграммы уровней передачи и расчёт напряжения шума, получающегося в канале; при очень длинных магистралях производится также проверка влияния эхо.

При наличии уплотнённых параллельных цепей производится расчёт защищённости от переходного разговора между совпадающими или частично совпадающими по спектру каналами в. ч., а в отдельных случаях и расчёт напряжения шума, получающегося в них вследствие интерференции несущих частот.

Расчёт затухания цепи на усилительных участках в предположении, что элементы цепи достаточно согласованы друг с другом, производится по формуле, аналогичной формуле (1) настоящей главы. Если отдельные элементы цепи, как, например, кабельные вставки, не согласованы по волновому сопротивлению, то затухание цепи определяется как рабочее затухание.

Метеорологические условия, при которых определяются затухания усилительных участков каналов в. ч., обычно берут «лето, сырь»,  $t = +20^\circ\text{C}$  и «изморозь», а в отдельных случаях и «гололёд», интенсивность которых принимается равной той или иной величине в зависимости от типа аппаратуры, при помощи которой организуются проектируемые каналы в. ч. (см. выше нормы шума).

Если на магистрали ожидаются такие атмосферные условия, при которых не будут выдержаны приведённые выше нормы шума, то при проектировании необходимо стремиться всеми возможными способами определить

Таблица 187

Электрические характеристики телефонных каналов высокой частоты, организованных на воздушных цепях, и нормированные значения их

Наименование электрической характеристики	Единица измерения	Н о р м а	
		цветные цепи	стальные цепи
Полоса эффективно передаваемых частот:			
системы с передачей тока несущей частоты . . . . .	кгц	0,3—2,4	—
системы без передачи тока несущей частоты с числом каналов до 3—4 . . . . .	»	0,3—2,7	0,3—2,8
то же, но многоканальные . . . . .	»	0,3—3,4	—
Наибольший уровень передачи несущей частоты . . . . .	неп	+2,5	—
Наибольший уровень передачи боковой частоты:			
системы с передачей тока несущей частоты . . . . .	»	+1,0	—
системы без передачи тока несущей частоты . . . . .	»	+2,0	+2,0
Наименьшие уровни передачи несущей и боковых частот . . . . .	»		
Затухание цепи на усилительных участках . . . . .	»		
Остаточное затухание при частоте 0,8 кгц:			
системы с передачей тока несущей частоты . . . . .	»	1,0	—
системы без передачи тока несущей частоты . . . . .	»	0,6—0,8	0,8
Разность величин остаточного затухания одного и того же канала в разных направлениях передачи:			
канал входит в транзитные соединения . . . . .	»	0,1	0,1
канал не входит в транзитные соединения . . . . .	»	0,2	0,2
Превышение остаточного затухания на всех частотах эффективно передаваемой полосы над его величиной при частоте 0,8 кгц для частот:			
системы с передачей тока несущей частоты:			
0,3—0,4 кгц . . . . .	»	1,0	—
0,4—0,6 »	»	0,5	—
0,6—1,6 »	»	0,2	—
1,6—2,0 »	»	0,5	—
2,0—2,4 »	»	1,0	—
системы без передачи тока несущей частоты с числом каналов до 3—4:			
0,3—0,4 кгц . . . . .	»	1,0	1,0
0,4—0,6 »	»	0,5	0,5
0,6—1,6 »	»	0,2	0,2
1,6—2,4 »	»	0,5	0,5
2,4—2,7 »	»	1,0	1,0
многоканальные системы без передачи тока несущей частоты:			
0,3—0,4 кгц . . . . .	»	1,0	—
0,4—0,6 »	»	0,5	—
0,6—2,4 »	»	0,25	—
2,4—3,0 »	»	0,5	—
3,0—3,4 »	»	1,0	—
Снижение остаточного затухания на всех эффективно передаваемых частотах по отношению к его величине при частоте 0,8 кгц . . . . .	»	< 0,2	< 0,2
Колебание остаточного затухания при частоте 0,8 кгц с течением времени . . . . .	»	< 0,2	< 0,2
Устойчивость при холостом ходе канала . . . . .	»	> 0,3	> 0,3
Амплитудная характеристика . . . . .			
Разность между фактическим и минимально допустимым затуханием на пути тока эхо . . . . .	неп	> 0	Не учитывается
Псифометрическое напряжение шума на разделятельных гнёздах испытательной стойки при остаточном затухании 1 неп для частоты 0,8 кгц и при нагрузке канала на сопротивление 600 ом на один переприемный участок:			
в каналах, входящих в транзитные соединения . . . . .	мв	< 0,8	< 1,4
в каналах, не входящих в транзитные соединения . . . . .	»	2,5*	2,5*

\* Для цветных цепей при толщине слоя изморози до 5 мм, для стальных цепей при толщине слоя изморози до 25 мм и гололёда до 20 мм. При более интенсивных отложениях изморози и гололёда допускается напряжение шума до 6,3 мв.

Продолжение табл. 187

Наименование электрической характеристики	Единица измерения	Норма	
		цветные цепи	стальные цепи
Защищённость от переходного разговора, определяемая на рабочем месте телефонистки междугородного коммутатора при остаточном затухании 1 nep для частоты 0,8 кгц: между каналами в. ч., организованными на одной и той же цепи . . . . . между каналами в. ч., организованными на разных цепях . . . . .	nep в	6,8* 5,4*	— 5,4*

\* При проектировании магистрали, состоящей из  $N$  переприёмных участков, указанные нормы должны быть повышенены на величину  $\frac{1}{2} \ln N$  для каждого переприёмного участка.

хотя бы ориентировочно среднегодовую повторяемость таких условий и время работы телефонных каналов с повышенными шумами, а также время их простоя.

На основе данных об ожидаемых перерывах связи во время гололёдообразования на проводах при различных вариантах размещения усиленных пунктов проектировщик, исходя из важности магистрали, решает вопрос о целесообразности увеличения числа усиленных пунктов на данной магистрали или прокладки кабеля на участках, подверженных гололёдообразованию.

Затухания аппаратуры уплотнения и других элементов, принимаемые при расчётах затухания цепи на усиленных участках, указаны в табл. 188.

Таблица 188

Величины затухания аппаратуры уплотнения и других элементов высокочастотных цепей

Наименование элемента высокочастотной цепи	Обозначение	Рекомендуемая величина в nep
Затухание стойки линейных фильтров образца СМТ-35	$b_{\phi}$	0,10
Затухание комплекта линейных фильтров для выделения многоканальной системы . . . . .	$b_{\phi}$	0,05
Затухание согласовывающего автотрансформатора . . .	$b_{at}$	0,03

Усиление аппаратуры высокочастотного телефонирования вычисляется по формулам:  
окончательной аппаратуры в направлении передачи

$$s_{nep1} = s_{nep2} = b_y + p_o; \quad (22)$$

окончательной аппаратуры в направлении приёма

$$s_{np1} = b_1 - p_o - b_y - b_{Tp}; \quad (23)$$

$$s_{np2} = b_{n+1} - p_o - b_y - b_{Tp}; \quad (24)$$

промежуточного усилителя №  $k$  в одном направлении передачи

$$s_k = b_k \quad (25)$$

и в обратном направлении

$$s'_k = b_{k+1}. \quad (26)$$

В этих формулах:  $b_y$  — затухание транзитного удлинителя;  $p_o$  — уровень передачи на выходе окончательной аппаратуры;  $b_k$  — затухание цепи на  $k$ -ом усиленном участке;  $b_{k+1}$  — то же на  $k+1$  усиленном участке;  $b_{Tp}$  — транзитное затухание.

Величина  $p_o$  определяется из паспорта применяемой аппаратуры высокой частоты и принимается такой величины, чтобы разность уровней передачи в одноименных системах высокой частоты (например трёхканальных без передачи тока несущей частоты), работающих на параллельных цепях, не превосходила 0,2—0,3 nep.

Диаграмма уровней передачи для систем без передачи тока несущей частоты строится для частот  $f_p = F_0 \pm 0,8$  кгц, где  $F_0$  — несущая частота верхних по частоте каналов прямого и обратного направлений передачи. Знак «плюс» или «минус» при определении расчётной частоты выбирается в зависимости от того, какая полоса боковых частот (верхняя или нижняя) передаётся по линии. Для систем с передачей тока несущей частоты диаграмма уровня строится для несущих частот.

Диаграмма уровней передачи строится для условий погоды, указанных выше.

Наивысшие допустимые уровни передачи при построении диаграммы уровней выбираются, как указано на стр. 753.


Величина наименьшего допустимого уровня

$$p_{min} = p_{min0} + 1 \ln \frac{2,5}{u_{sh}} + (1 - b_r) + \frac{1}{2} \ln (n + 1), \quad (27)$$

где  $p_{min0}$  — наименьший допустимый уровень при одном усиленном участке ( $n=0$ ), при остаточном затухании  $b_r = 1$  nep, при напряжении шума  $u_{sh} = 2,5$  мв и при отсутствии помех селективного характера. Если уровень помех  $p_{sh}$  в линии измерен, то

$$p_{min0} = p_{sh} + 4,73. \quad (28)$$

Если измеренного значения  $p_{\text{ш}}$  не имеется в распоряжении, то требующаяся для расчёта величина  $p_{\text{min}0}$  может быть взята из кривой, представленной для цветных цепей на фиг. 229, в зависимости от расчётной частоты.

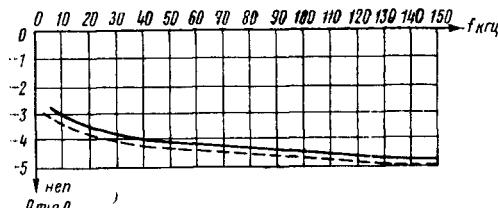

Фиг. 229. Минимальный допустимый уровень в зависимости от частоты тока

Расчёт напряжения шума производится для верхних каналов каждого из направлений передачи в случае, когда уровень передачи на каком-либо из усилительных участков опускается ниже величины  $p_{\text{min}}$ .

Порядок расчёта следующий.

Сначала подсчитывают уровень шумов  $p_{\text{шк}}$ , который получился бы на коммутаторе от каждого усилительного участка в отдельности, если бы фактический уровень передачи точно совпадал с допустимым уровнем  $p_{\text{min}}$ :

$$p_{\text{шк}} = p_{\text{ш}} - \frac{1}{2} \ln(n+1), \quad (29)$$

где  $p_{\text{ш}}$  — уровень шумов, соответствующий напряжению  $u_{\text{ш}}$ , которое подставлялось в формулу для вычисления  $p_{\text{min}}$ , и  $(n+1)$  — число усилительных участков.

Затем для каждого усилительного участка вычисляют величину  $\Delta p_{\text{шк}}$  (фиг. 230):

$$\Delta p_{\text{шк}} = p_{\text{min}} - p_{\text{min}k}, \quad (30)$$

где  $p_{\text{min}k}$  — фактический наименьший уровень, который берётся из диаграммы уровней передачи.

После этого подсчитывают уровень шумов, который будет создаваться на коммутаторе каждым усилительным участком с учётом фактической величины наименьшего уровня на каждом из них;

$$p'_{\text{шк}} = p_{\text{шк}} + \Delta p_{\text{шк}}. \quad (31)$$

Общий уровень шумов на коммутаторе  $p'_{\text{ш}}$  от всех усилительных участков может быть найден из уравнения


$$e^{2p'_{\text{ш}}} = e^{2p'_{\text{ш}1}} + e^{2p'_{\text{ш}2}} + \dots + e^{2p'_{\text{ш}n}} + e^{2p'_{\text{ш}(n+1)}}. \quad (32)$$

Если величина  $\Delta p_{\text{шк}}$  для всех усилительных участков имеет отрицательное значение, то  $p_{\text{ш}}$  должно всегда получиться меньше  $p_{\text{ш}}$  того уровня шумов, из величины которого исходили при определении  $p_{\text{min}}$ .

Напряжение шума в милливольтах

$$u_{\text{ш}} = 775 e^{p'_{\text{ш}}}. \quad (33)$$

Расчёт влияния эха следует производить лишь для сравнительно длинных

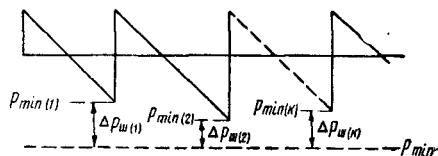

Фиг. 230. К расчёту уровня помех в телефонных каналах в. ч.

магистралей (3 500 км и больше). Методика расчёта указана на стр. 733.

Время распространения токов эхо, необходимое для определения наименьшего затухания токов эхо,

$$t_E = 0,007 l + n t_a + N t_v, \quad (34)$$

где  $l$  — длина магистрали (в одну сторону) в км;

$n$  — число промежуточных усилителей;

$N$  — число оконечных установок;  
 $t_a$  и  $t_v$  — время распространения по шлейфу промежуточной и оконечной аппаратуры в мсек (табл. 189).

Таблица 189

Время распространения по шлейфу оконечной и промежуточной аппаратуры в. ч.

Тип аппаратуры в. ч.	Время распространения в мсек
Оконечная аппаратура типа СМТ-34 . . . . .	1,5
Промежуточный усилитель типа ТВЧ-34 . . . . .	1,3
Оконечная аппаратура трёхканальной системы без передачи тока несущей частоты . . . . .	1,5
Промежуточный усилитель трёхканальной системы без передачи тока несущей частоты . . . . .	0,75
Оконечная станция двенадцатиканальной системы . . . . .	2,0
Промежуточный усилитель двенадцатиканальной системы	0,02

Определив  $t_E$ , далее поступают, как указано на стр. 733 — 734.

Расчёг защищённости от переходного разговора между телефонными каналами высокой частоты предусматривает определение её между разделительными гнёздами испытательной стойки для каналов высокой частоты, образованных на параллельных физических цепях, подвешенных на одной и той же столбовой линии.

Следует различать два случая: 1) когда частотные полосы каналов совпадают и 2) когда частотные полосы каналов сдвинуты одна относительно другой.

Случай 1. В этом случае защищённость от переходного разговора на дальнем конце определяется по формуле (20).

Расчёт защищённости от переходного разговора на ближнем конце производится так же, как и в случае влияния между телефонными каналами тональной частоты с оконечными усилителями (см. табл. 165).

При указанных расчётах за расчётную частоту принимают  $f_p = F_0 \pm 0,8 \text{ кгц}$ , где  $F_0$  — несущая частота данных каналов. Знаки + или — выбираются в зависимости от того, происходит ли передача разговоров на верхней или нижней боковой полосе.

**Случай 2.** Если полосы частот каналов, работающих на параллельных цепях, сдвинуты относительно друг друга или инвертированы несущие частоты, то защищённость от переходного разговора увеличивается по сравнению с вариантом совпадения полос частот.

Определение защищённости от переходного разговора при сдвиге частотных полос каналов производится следующим образом.

По формуле (20) или по формуле, приведённой в табл. 165, находят защищённость  $\zeta$  от переходного разговора для трёх частот в диапазоне совпадения полос частот рассматриваемых каналов. Частоты, при которых ведётся расчёт, должны соответствовать четверти, половине и трём четвертям ширины совпадающей полосы частот.

Найденные величины должны быть увеличены на разность затуханий полосовых фильтров передающей и соответственно приёмной станции при расчётах частотах и при частоте  $F_0 \pm 800 \text{ гц}$ . Таким образом,

$$\zeta' = \zeta + \Delta b_{\phi k}' + \Delta b_{\phi k}'' \quad (35)$$

После этого находят из этих трёх величин среднее значение защищённости и к полученной таким образом величине прибавляют некоторую величину  $\Delta b$ .

Таким образом, искомое значение защищённости

$$\zeta = \frac{\zeta'_1 + \zeta'_2 + \zeta'_3}{3} + \Delta b. \quad (36)$$

Величина  $\Delta b$  представляет увеличение защищённости вследствие взаимного сдвига частотных полос и принимается равной:

а) при определении переходного разговора между каналами низшей группы частот трёхканальных установок без передачи тока несущей частоты  $\Delta b = 1,0 \text{ неп}$ ;

б) при определении переходного разговора между каналами высшей группы частот тех же установок  $\Delta b = 1,5 \text{ неп}$ ;

в) при определении переходного разговора между каналами, частотные полосы которых хотя и не совпадают, но расположены на

шкале частот на расстоянии  $0,1 - 0,3 \text{ кгц}$  друг от друга,  $\Delta b = 3,0 \text{ неп}$ ;

г) в случаях, не предусмотренных в пунктах «а», «б», «в», для ориентировочной оценки увеличения переходного затухания может применяться величина

$$\Delta b = \ln \frac{\Delta F}{\Delta f} \text{ неп}, \quad (37)$$

где  $\Delta F$  — ширина канала в  $\text{гц}$ ;

$\Delta f$  — ширина совпадающей полосы в  $\text{гц}$ .

Защищённость от переходного разговора между каналами высокой частоты с инвертированными несущими частотами определяется так же, как и в случае каналов с совпадающими частотными полосами, но к результату расчёта добавляется  $\Delta b = 0,8 \text{ неп}$ .

Расчёт напряжения шума, обусловленного интерференцией несущих частот, производится в том случае, когда из одного канала в другой, кроме полосы боковых частот, переходит ещё несущая частота.

Напряжение шума в милливольтах, обусловленное интерференцией несущих частот,

$$u_w = 6,3 I_0 u_1 e^{-B+s_{np}} \sqrt{n+1}, \quad (38)$$

где  $I_0$  — значение влияющего тока несущей частоты в  $\text{ма}$  на выходе передающей станции;

$u_1$  — коэффициент шума, определяемый в зависимости от частоты  $f_u$  тока биений по табл. 190. Величина  $f_u$  находится, как разность несущих частот интерферирующих каналов;

$B$  — переходное затухание в неперах (на ближнем или на дальнем конце) между цепями при частоте влияющего тока несущей частоты;

$s_{np}$  — усиление в неперах приёмной станции канала, подверженного влиянию при частоте влияющего тока несущей частоты;

$n$  — число промежуточных усилителей на участке параллельного пробега каналов.

В табл. 190 помимо коэффициента  $u_1$ , используемого при расчёте шума от непрерывного мешающего тока (для систем с несущей частотой), приведён ещё коэффициент  $u_2$ , которым следует пользоваться, подставляя его вместо коэффициента  $u_1$ , при расчёте шума от прерывистого мешающего тока (надтональный телеграф и тональный телеграф по каналам высокой частоты).

Указания по проектированию высокочастотных связей по кабельным линиям см. [24].

Таблица 190

Коэффициенты  $u_1$  и  $u_2$ , используемые при расчётах шума от влияния непрерывного и прерывистого мешающего тока

$f_u$ в $\text{кгц}$	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,15	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6
$u_1$	14	36	62	98	137	164	143	65	38	27	23	23,5	26	34
$u_2$	25	48	76	110	145	184	177	82	46	40	37	38	40	44

## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МАГИСТРАЛЕЙ ДАЛЬНЕЙ СВЯЗИ

Трасса магистрали должна проходить через пункты, с которыми необходимо дать связь оконечным пунктам; она должна быть возможно короче, итти вдоль железной дороги и пролегать через местности с наиболее благоприятными метеорологическими условиями. Следует по возможности создавать между заданными пунктами обходное направление, если таковое отсутствует.

**Материал проводов** должен соответствовать назначению цепей. Для магистральных связей следует использовать воздушные провода из цветного металла и подземные кабели междугородного типа, для внутридорожных связей — провода из цветного металла и стальные. Провода из цветного металла для внутридорожных связей следует применять при необходимости устройства не менее чем трёх каналов в одном направлении, а также при длине связи, превышающей 250—300 км.

**Диаметр проводов** выбирается с учётом допустимого затухания усилительного участка, а также с учётом метеорологических условий на трассе.

В целях взаимозаменяемости цепей следует стремиться, чтобы цепи одного и того же назначения, идущие параллельно, имели провода одного и того же диаметра.

**Профиль опор** воздушных линий выбирается с учётом назначения магистрали, числа пар проводов, метеорологических условий и принятой на данной магистрали системы уплотнения.

**Кабельные вставки** устраиваются на переходах через большие реки, на подходах к большим железнодорожным узлам, при прохождении через участки с тяжёлыми метеорологическими условиями или через участки, на которых по тем или иным причинам ожидается сильная коррозия проводов, а также по другим соображениям.

**Усилительные пункты** выбираются с учётом эксплоатационного задания, если в нём указаны пункты выделения тех или иных каналов связи, с учётом допустимых длин усилительных участков и, наконец, с учётом наличия в намечаемых пунктах свободной площадки для установки промежуточного оборудования, источников энергии для питания этого оборудования и жилых помещений для обслуживающего персонала.

**Средние длины усилительных участков.** При предварительном размещении усилительных пунктов вдоль магистрали при медных проводах для всех видов каналов связи, кроме каналов многоканальной системы, можно ориентироваться на среднюю длину усилительного участка 250—350 км, для каналов же многоканальной системы — на длину участка 80—120 км. При проводах из биметалла ( $d = 4 \text{ мм}$ ;  $\Delta = 0,4 \text{ мм}$ ) можно принимать те же длины и лишь для каналов т. ч. следует сокращать длину усилительных участков до 150—200 км.

При стальных проводах средняя длина усилительного участка должна быть равна 70—90 км.

Длина трансляционных телеграфных участков при телеграфировании по искусственной цепи обычно равняется удвоенной длине усилительных участков канала т. ч.

**Схема связи.** На основании приведённых выше общих соображений, а также допустимых длин усилительных участков составляется расчётная схема магистрали.

На расчётной схеме магистрали должны быть указаны все необходимые для расчёта данные: пункты установки оконечной и промежуточной аппаратуры для всех каналов связи, типы линий по участкам (воздушная, кабельная, материал и диаметр проводов, расстояние между проводами и т. п.), общие длины усилительных участков, отдельно длины кабельных вставок и т. д.

При этом следует иметь в виду, что, исходя из удобства эксплуатации, необходимо, чтобы телефонные каналы в. ч. имели переприёмные пункты не реже чем через семь усилительных участков, считая по трёхканальной групповой системе любого типа.

Из тех же соображений желательно, чтобы в переприёмных пунктах трёхканальных систем организовывался переприём и в каналах многоканальных систем.

Каналы высокой частоты, образованные при помощи аппаратуры типа СМТ-34, должны иметь переприёмные пункты не более чем через 1 000—1 200 км, а одноканальные системы для стальных цепей не более чем через 200—250 км. Число переприёмов в этих двух случаях не должно быть более одного.

Усилители одноканальных систем должны устанавливаться в тех же пунктах, что и усилители трёхканальных систем.

**Направление частот.** Для увеличения защищённости от переходных разговоров распределение систем в. ч. связи по направлениям следует производить в соответствии с табл. 191.

Таблица 191  
Порядок распределения частот  
по направлениям

Направление передачи	Используемые каналы связи		
	одноканальная система	трёхканальная система	многоканальная система
С севера на юг и с запада на восток . . . . .	Верхний канал	Нижняя группа каналов	Верхняя группа каналов
С юга на север и с востока на запад . . . . .	Нижний канал	Верхняя группа каналов	Нижняя группа каналов

Исходя из общих соображений, обычно бывает возможно наметить несколько вариантов как прохождения трассы магистрали, так и размещения вдоль неё усилительных пунктов.

Окончательный выбор того или иного варианта производится после электрического расчёта каналов связи и экономического сравнения возможных вариантов.

## ОБОРУДОВАНИЕ УЗЛОВ ДАЛЬНЕЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА ЧЕРТЕЖАХ И В ТЕКСТЕ

<i>АА</i> — аппарат абонента	<i>КнК</i> — кнопка контроля
<i>АТС</i> — автоматическая телефонная станция	<i>КнЛ</i> — кнопка для гашения вызывной лампы
<i>Б</i> — батарея	<i>КнМ</i> — кнопка переключения междугородной линии в местный коммутатор
<i>БлЗ</i> — бленкер занятости	<i>КнМИ</i> — кнопка машинного индуктора
<i>БлР</i> — блокировочное реле	<i>КнОРМ</i> — кнопка объединения рабочих мест
<i>В</i> — вызов, или вызывная шина	<i>КнП</i> — кнопка подготовки
<i>ВБл</i> — вызывной бленкер	<i>КнРазбл</i> — кнопка разблокировки
<i>ВГИ</i> — групповой искатель входящих соединений	<i>КнТ</i> — кнопка для соединения переговорных приборов телефонистки со столом старшей телефонистки
<i>ВИС</i> — вводно-испытательная стойка	<i>КнФ</i> — кнопка фонического вызова
<i>ВЛ</i> — вызывная лампа	<i>КОС</i> — опросно-контрольный ключ
<i>ВН</i> — выбиратель направления	<i>КР</i> — комплект реле
<i>ВС</i> — вводная стойка	<i>Л</i> — линия, провод
<i>ВР</i> — вызывное реле	<i>ЛАЗ</i> — линейно-аппаратный зал
<i>ВШ</i> — вызывной штепсель	<i>ЛГ</i> — линейное гнездо
<i>Вщ</i> — вещание	<i>ЛГВх</i> — линейное гнездо входящих соединений
<i>Г</i> — гнездо	<i>ЛГИ</i> — линейное гнездо исходящих соединений
<i>ГЗ</i> — гаситель знаков	<i>ЛЗ</i> — лампа занятости
<i>ГнМП</i> — гнездо местного поля	<i>ЛИ</i> — линейный искатель
<i>ГнМнП</i> — гнездо многократного поля	<i>ЛИСпец</i> — линейный искатель специальных линий
<i>ГИ</i> — групповой искатель	<i>ЛН</i> — лампа набора
<i>ГТС</i> — городская телефонная станция	<i>ЛР</i> — линейное реле
<i>ГУ</i> — главный узел связи	<i>ЛТр</i> — линейный трансформатор
<i>Дем</i> — демодулятор	<i>М</i> — микрофон
<i>ДГИ</i> — групповой искатель дальней автоматической связи	<i>МАТС</i> — междугородная автоматическая телефонная станция
<i>ДГТС</i> — двухсторонняя групповая телефонная связь	<i>МЗ</i> — машинный зуммер
<i>Др</i> — дроссель	<i>МИ</i> — машинный индуктор
<i>ДУ</i> — дорожный узел связи	<i>МЛ</i> — реле междугородной линии
<i>ЖАТС</i> — железнодорожная автоматическая телефонная станция	<i>Мод</i> — модулятор
<i>З</i> — зуммер	<i>НИ</i> — направляющий искатель
<i>Зв</i> — звонок	<i>НН</i> — номеронабиратель
<i>И</i> — индуктор или шины индукторного вызова	<i>О</i> — опрос
<i>ИВ</i> — положение ключа <i>И<sub>1</sub></i> , при котором вызов посыпается по вызывному штепселью	<i>ОВЛ</i> — общая вызывная лампа
<i>ИО</i> — положение ключа <i>И<sub>1</sub></i> , при котором вызов посыпается по опросному штепселью	<i>ОЛ</i> — отбойная лампа
<i>ИсхГ</i> — гнездо исходящих соединений	<i>ОР</i> — отбойное реле
<i>ИРГ</i> — индукторное реле генератора	<i>ОС</i> — оконечная станция связи
<i>ИС</i> — испытательная стойка	<i>ООЛ</i> — общая отбойная лампа
<i>ИРЛ</i> — индукторное реле линии	<i>ООР</i> — общее отбойное реле
<i>К</i> — конденсатор	<i>ОУ</i> — отделеческий узел связи
<i>КДН</i> — комплект дальнего набора	<i>ОШ</i> — опросный штепсель
<i>КИС</i> — контрольно-испытательная стойка	<i>ПА</i> — реле прямого абонента
<i>Кл</i> — ключ	<i>ПИ</i> — предыскатель
<i>ЛКГ</i> — лампа контроля генератора	<i>ПРР</i> — пробное разделительное реле
<i>ЛКЛ</i> — лампа контроля линии	<i>ПТН</i> — приёмник тонального набора
<i>КлНаб</i> — ключ набора номера абонента	<i>Р</i> — реле
<i>КлП</i> — ключ подготовки	<i>РВК</i> — разговорно-вызывной ключ
<i>КлВРМ</i> — ключ вызывной рабочего места	<i>РДН</i> — реле дальнего набора
<i>Кли</i> — ключ индукторного вызова	<i>РЗ</i> — реле зуммерное
<i>КлР</i> — ключ разделительный	<i>РКГ</i> — реле контроля генератора
<i>КлС</i> — ключ скидывания	<i>РКВ</i> — реле контроля вызова
<i>КлТ</i> — ключ переключения переговорных приборов телефонистки	<i>РКЛ</i> — реле контроля линии
<i>КМ</i> — купроксный мост	<i>РМ</i> — реле рабочего места
<i>КнЗ</i> — кнопка зуммера	<i>РПЗ</i> — реле пробы на занятость
<i>КнЗв</i> — кнопка звонка	<i>РР</i> — разделительное реле
<i>КнИ</i> — кнопка индукторного вызова	<i>РТ</i> — реле транзита
	<i>РТС</i> — ручная телефонная станция
	<i>РШ</i> — реле шнуровое
	<i>С</i> — сопротивление
	<i>СГ</i> — сигнальный генератор
	<i>СИ</i> — смешивающий искатель
	<i>СЛ</i> — соединительная линия

<i>T</i>	телефон
<i>ТВ</i>	положение ключа <i>T</i> , при котором переговорные приборы телефонистки присоединяются к вызывному штепселью
<i>TO</i>	положение ключа <i>T</i> , при котором переговорные приборы телефонистки присоединяются к опросному штепселью
<i>Твр</i>	токовращатель
<i>Тр</i>	трансформатор
<i>ТрГ</i>	транзитное гнездо
<i>Ту</i>	транзитный удлинитель
<i>Ш</i>	шина
<i>ШИ</i>	шины индукторного вызова
<i>ШКГ</i>	шины контроля генератора
<i>Шт</i>	штепсель
<i>ЧНН</i>	час наибольшей нагрузки

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В узловых пунктах сети дальней телефонной связи железнодорожного транспорта, а именно при Министерстве путей сообщения, управлениях и отделениях железных дорог организованы междугородные телефонные станции (МТС).

По своему значению и положению на сети дальней связи их разделяют на главные, дорожные и отделенческие. В отдельных случаях МТС устраивают и на крупных железнодорожных станциях.

На междугородных телефонных станциях устанавливают оборудование, служащее в основном для организации каналов дальней и избирательной телефонной связи, для соединения их с телефонными аппаратами абонентов, для транзитных соединений каналов, для организации связи по обходным направлениям и других переключений каналов, для технического обслуживания физических цепей, каналов и аппаратуры связи и т. д.

Основными цехами МТС являются:

1. Линейно-аппаратный зал, служащий для размещения оборудования, необходимого для включения физических цепей и защиты стационарного оборудования, образования каналов связи и технического обслуживания физических цепей, аппаратуры и каналов связи.

2. Коммутаторный зал при ручном обслуживании соединений с дальними линиями, предназначенный для установки коммутаторов, на которых устанавливают соединения с дальними линиями, и зал специального оборудования при автоматизации процесса соединений с дальними линиями, служащий для той же цели.

3. Ставная коммутаторного зала, служащая для установки стативов реле, а также вводных, испытательных и других устройств, необходимых для включения и технического обслуживания различного рода соединительных линий.

На железнодорожном транспорте стативные, как правило, объединяются с кроссовыми местных телефонных станций.

4. Цех электропитания устройств МТС. В узлах транспортной связи устройства электропитания МТС обычно объединяются с устройствами электропитания других видов

аппаратуры связи, установленной в том же пункте.

5. Вспомогательные службы — мастерская, измерительная и т. п.

## СИСТЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕЛЕФОННЫХ КАНАЛОВ ДАЛЬНЕЙ СВЯЗИ

Существуют следующие системы эксплуатации телефонных каналов дальней связи: заказная, немедленная, скорая и комбинированная.

Заказная система характеризуется тем, что абоненты предварительно заказывают переговоры, а затем после более или менее длительного ожидания, в порядке очереди вызываются станцией и получают соединение с дальней линией. Приём заказов на переговоры по дальним линиям и соединение осуществляют на разных рабочих местах разные телефонистки.

Продолжительность времени ожидания соединения зависит от скорости обработки заказа на МТС и от степени загрузки требуемого направления. При этом возможно установление определённой очерёдности, например, руководящих и оперативных работников.

Коммутаторное оборудование МТС заказной системы состоит из заказных коммутаторов для приёма заказов, контрольно-распределительных столов (на МТС большой ёмкости), для проверки правильности оформления заказов и распределения их по рабочим местам и междугородных коммутаторов для установления соединений с дальними линиями.

МТС заказной системы соединяются с местной телефонной станцией (ЦТС) заказными и соединительными линиями. На ЦТС заказные линии проходят многократно по местным коммутаторам, а соединительные заканчиваются шнурами на особом коммутаторе — форшальтере. На МТС заказные линии включаются в заказные коммутаторы, а соединительные линии — в междугородные коммутаторы. На железнодорожном транспорте ЦТС и МТС обычно размещают в одном здании, и вызов абонентов ЦТС для предоставления им дальней линии, как правило, осуществляется не по соединительным линиям, а по общему многократному полю.

При заказной системе достигается наибольшее использование каналов дальней телефонной связи, так как замедление исполнения заказов позволяет выравнивать нагрузку МТС и обеспечивать использование каналов и после падения поступления заказов. Этому также способствует освобождение междугородных телефонисток от операций, непосредственно не связанных с установлением соединений с дальними линиями, малое число линий, обслуживаемых одной телефонисткой (2—4 и редко больше), применение предварительной подготовки и других аналогичных мероприятий. Высокая степень использования дальних линий позволяет обслуживать данную потребность в переговорах при относительно малом числе линий.

Недостатками заказной системы является необходимость ожидания начала переговоров, часто весьма значительного, и большая стоимость внутристанционной эксплуатации.

**Немедленная (ускоренная) система** характеризуется тем, что абоненты, вызвав МТС, сразу попадают к междугородной телефонистке и, заказав переговор по дальней линии, получают требуемое соединение, не вешая микротелефона на рычаг аппарата. Время ожидания для 80—90% заказов не превышает 1—2 мин. Для остальных 20—10% заказов допускается замедление установления соединений на 10—15 мин. (вследствие занятости требуемой линии, отсутствия вызываемого абонента и т. п.). В этих случаях абоненту предлагается повесить микротелефон на рычаг аппарата, а его заказ передаётся для исполнения на коммутатор замедленных соединений. Телефонистка этого коммутатора вызывает абонента при установлении соединения.

Достоинством немедленной системы является малое время ожидания для большинства абонентов, заказывающих соединение с дальней линией. Однако она требует наличия значительно больших пучков линий дальней связи, чем заказная система.

Соединение при заказной и немедленной системах возможно ручное и полуавтоматическое.

При ручном обслуживании оборудование МТС состоит из коммутаторов исходящих или заказно-междугородных, исходящих для замедленных соединений и входящих междугородных.

При полуавтоматическом соединении набор номера вызываемого абонента осуществляется телефонисткой другого города при помощи устройств дальнего набора. При этом входящие междугородные коммутаторы не применяются, а взамен них устанавливаются устройства для приёма дальнего набора. Исходящие коммутаторы дополняются устройствами для передачи дальнего набора.

**Скорая система** характеризуется тем, что абонент, вызвав МТС, или сразу получает соединение, если требуемое направление свободно, или получает отказ в нём, если это направление занято. Для получения соединения он должен вызвать станцию вторично. Эта система, таким образом, характеризуется не временем ожидания, а процентом отказов в соединениях в час наибольшей нагрузки (*ЧНН*).

Количество дальних линий и соединительных приборов МТС рассчитывается таким образом, чтобы процент отказов (или потерь) не превосходил 5—10% в ЧНН.

При скорой системе возможно ручное, полуавтоматическое и автоматическое обслуживание соединений.

При ручном обслуживании оборудование МТС состоит из исходящих и входящих междугородных коммутаторов и устройств для связи с местной телефонной станцией и для осуществления транзитных соединений.

При полуавтоматическом обслуживании, как и при немедленной системе, автоматизируется процесс соединения с абонентом другого города.

При автоматическом обслуживании полностью автоматизируется весь процесс соединения. Абонент при помощи номеронабирателя получает соединение с требующейся ему линией и затем после ответа станции


другого города набирает номер вызываемого абонента. Оборудование МТС в таком случае состоит из устройств, обеспечивающих автоматическую передачу и приём импульсов дальнего набора и других сигналов, а также связь с местными автоматическими телефонными станциями.

Система скорой связи требует больших пучков каналов, чем немедленная система. Достоинством её является более высокое качество обслуживания абонентов, чем при других системах эксплоатации.

**Комбинированная система** сочетает в себе заказную и немедленную систему эксплоатации, позволяя эксплуатировать дальние линии всех направлений по заказной или немедленной системе или эксплуатировать любую часть направлений по заказной системе, а остальные по немедленной; она также позволяет осуществлять быстрый переход от одной системы эксплоатации к другой при суточном регулировании работы станций.

МТС комбинированной системы состоит из оборудования, позволяющего осуществлять работу по заказной системе, и из оборудования, необходимого для работы по немедленной системе. При этом заказные и исходящие междугородные коммутаторы соединяются передаточными линиями, используемыми в случае, когда часть направлений эксплуатируется по немедленной системе, а остальные направления — по заказной системе.

Степень использования линий при различных системах эксплоатации характеризуется графиками, представленными на фиг. 231. Наи-

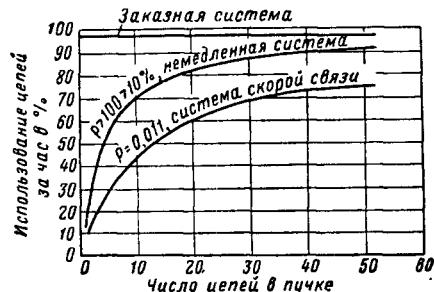

Фиг. 231. Использование цепей при различных системах эксплоатации

большая степень использования получается при заказной системе.

При немедленной и скорой системах степень использования линий зависит от числа линий в пучке и от заданного качества обслуживания (времени ожидания или процента отказов в соединении).

Время ожидания абонентами соединений различно для разных систем. Минимальное время ожидания, обусловленное внутристанционной обработкой соединения и осуществлением самого соединения для разных систем эксплоатации, характеризуется данными, приведёнными в табл. 192.

На железнодорожном транспорте СССР наиболее широко распространена заказная система эксплоатации телефонных линий дальней связи. Однако за последние годы получает большое распространение также и скорая автоматическая система эксплоатации.

Таблица 192

Система эксплоатации	Время, необходимое для приёма заказа от абонента, в сек.	Время, необходимое для обработки заказа и осуществления соединения, в сек.	Наименьшее время ожидания при наличии свободных цепей в сек.
Заказная . . . .	60	150÷240	210÷300
Немедленная . .	30	30	60
Скорая ручная . .	15	10÷15	25÷30
* автоматическая . .	—	15÷20	15÷20
Комбинированная . . . . .	Бремя определяется основными системами		

## МЕЖДУГОРОДНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ СТАНЦИИ ЗАКАЗНОЙ СИСТЕМЫ

## Типы междугородных коммутаторов, применяемых на железнодорожном транспорте

В настоящее время эксплуатируют между-  
городные коммутаторы следующих типов:

а) для совместной работы с местной телефонной станцией системы ЦБ  $\times$  2;

б) для совместной работы с местной телефонной станцией системы ЦБ  $\times$  3  $\times$  2;

в) МПС для совместной работы с местной телефонной станцией системы ЦБ  $\times 3 \times 2$  и с возможностью установления транзитных соединений телефонных каналов.

Некоторое применение на сети дальней связи железнодорожного транспорта может получить также новый междугородный коммутатор типа М-49, например, для совместной работы с АТС.

В коммутаторах всех перечисленных типов предусмотрена возможность осуществления связи по соединительным линиям с местными телефонными станциями различных систем.

**Междугородный коммутатор для совместной работы с телефонной станцией системы ЦБ × 2.** Междугородный коммутатор этого типа рассчитан на включение четырёх дальних линий и имеет одно рабочее место. Детали коммутатора монтируют в двухшпенельном корпусе размерами 1515 × 650 × 1100 мм.


На вертикальной доске коммутатора размещается многократное поле местных абонентов станции системы ЦБ  $\times$  2 (ёмкость поля соответствует ёмкости местной телефонной станции), многократное поле местных абонентов МБ (30 ближних и 30 удалённых), гнёзда и бленкеры соединительных (20 комплектов) и заказных линий и местное поле дальних линий. Коммутатор имеет восемь шнуровых пар и восемь кнопок подготовки.

Схемы включения дальней линии в коммутатор, шнуровой пары и рабочего места, а также заказной линии представлены на фиг. 232-234 соответственно.

Для работы коммутатора требуется источник постоянного тока с напряжением  $24 \pm 2$  в. Наибольшая величина тока, потребляемого коммутатором, составляет  $0.4$  а; коли-

чество электричества, потребное в сутки, равно 4.8 а-час.

**Междугородный коммутатор для совместной работы с телефонной станцией системы**

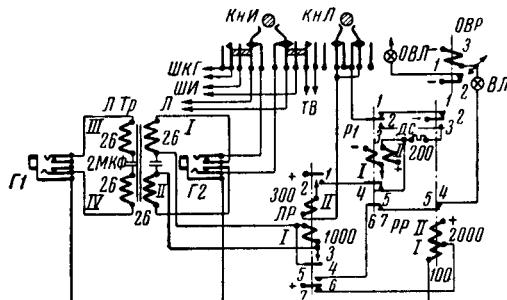


Фиг. 232. Схема включения дальней линии в междугородный коммутатор для совместной работы с коммутатором системы ЦБx2

**ЦБ × 3 × 2.** Этот коммутатор нормально рассчитан на включение шести дальних линий и имеет два рабочих места.

Детали коммутатора монтируют в трёхпанельном корпусе размерами 1595 × 947 × 872 мм.

На передней доске коммутатора располагаются гнёзда многократного поля местных абонентов станции ЦБ  $\times 3 \times 2$  общей ёмкостью до 900 номеров. Под ними помещаются гнёзда и блоки занятости исходящих и

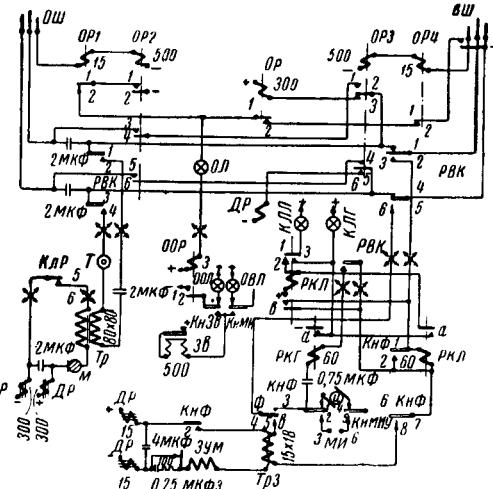


Фиг. 233. Схема шнуровой пары и рабочего места междугородного коммутатора для совместной работы с коммутатором ИБх-2

двусторонних соединительных линий; предельная ёмкость поля соединительных линий составляет 120 номеров. Ниже поля соединительных линий на первой и третьей панелях находятся гнёзда и бленкеры занятости двух линий передачи на стол старшей телефонистки, а на средней панели — гнёзда и вызывные бленкеры заказных линий.

В нижней части доски коммутатора на двух панелях монтируют приборы шести дальних линий по три на каждой панели: место на

третьей панели оставляется свободным (запасным).

Число шнуровых пар коммутатора может доходить до 21. Обычно монтируется 12 пар, из которых восемь для основного рабочего места и четыре для добавочного. Схемы вклю-

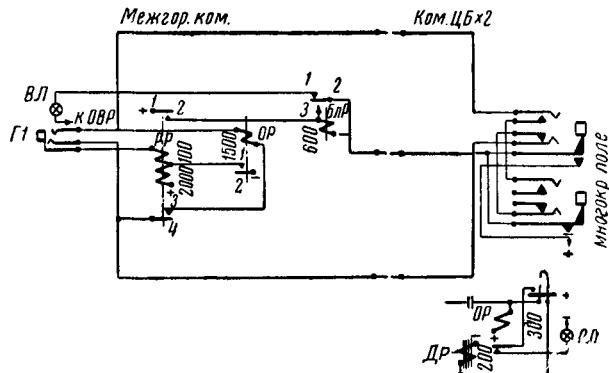

Фиг. 234. Схема включения заказной линии в междугородний коммутатор для совместной работы с коммутатором ЦБx2

чения дальней линии в коммутатор, шнуровой пары, рабочего места и заказной линии приведены на фиг. 235 — 237 соответственно.

Коммутаторы разделяются на правые и левые. В правом коммутаторе основное рабочее место находится справа, в левом — слева. Приборы междугородных, заказных и передаточных линий размещаются на специальном

Междугородный телефонный коммутатор типа МПС для совместной работы с коммутатором системы ЦБ  $\times 3 \times 2$  и с возможностью установления транзитных соединений телефонных каналов. Этот коммутатор рассчитан на включение четырех дальних линий и имеет одно рабочее место. Детали коммутатора монтируются в двухпанельном корпусе<sup>1</sup>.


Схема коммутатора обеспечивает возможность транзитных соединений между городскими линиями. Также предусмотрена возможность включения в коммутатор линий прямых абонентов с аппаратами систем ЦБ и МБ.

Для посылки селекторного вызова по целям постстанционной и линейно-путевой связи в коммутаторе предусмотрен дисковый селекторный ключ системы А. И. Минченко, присоединяемый к требуемой цепи при помощи кнопок.

Коммутаторы допускают совместную работу с междугородними коммутаторами старого типа, предназначенными для работы с телефонными станциями системы ЦБ  $\times 3 \times 2$ .

На передней доске коммутатора расположены:

гнёзда многократного поля местных абонентов станции системы ЦБ  $\times 3 \times 2$  общей ёмкостью 500 номеров (монтаж гнёзд многократного поля предусмотрен по четырёхпанельной системе);

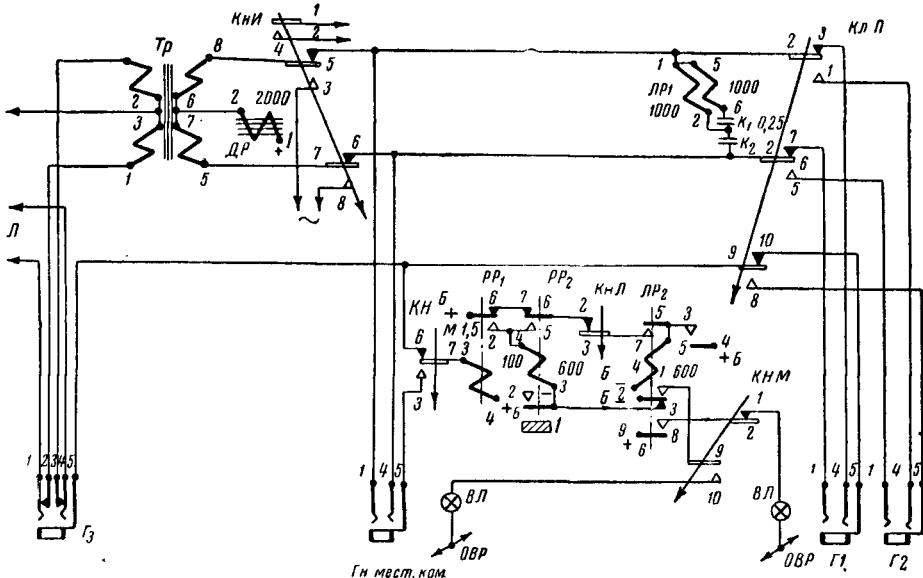


Фиг. 235. Схема включения дальней линии в междугородний коммутатор ЦБ  $\times 3 \times 2$

стативе, а шнуровые реле и общие реле рабочих мест — в корпусе коммутатора. Для работы коммутатора необходим источник постоянного тока с напряжением  $24 \pm 2$  в.

Наибольшая величина тока, потребляемого коммутатором, составляет 0,6 а, а количество электричества, потребляемое в сутки, — 7,2 а·час.

гнёзда и сигналы занятости (лампы или малогабаритные блоки) многократного поля соединительных линий общей ёмкостью до 40 линий; эти гнёзда соединяются параллельно с гнёздами многократного поля соединительных линий местной станции;


<sup>1</sup> С 1951 г. эти коммутаторы выпускают на 6 линий.

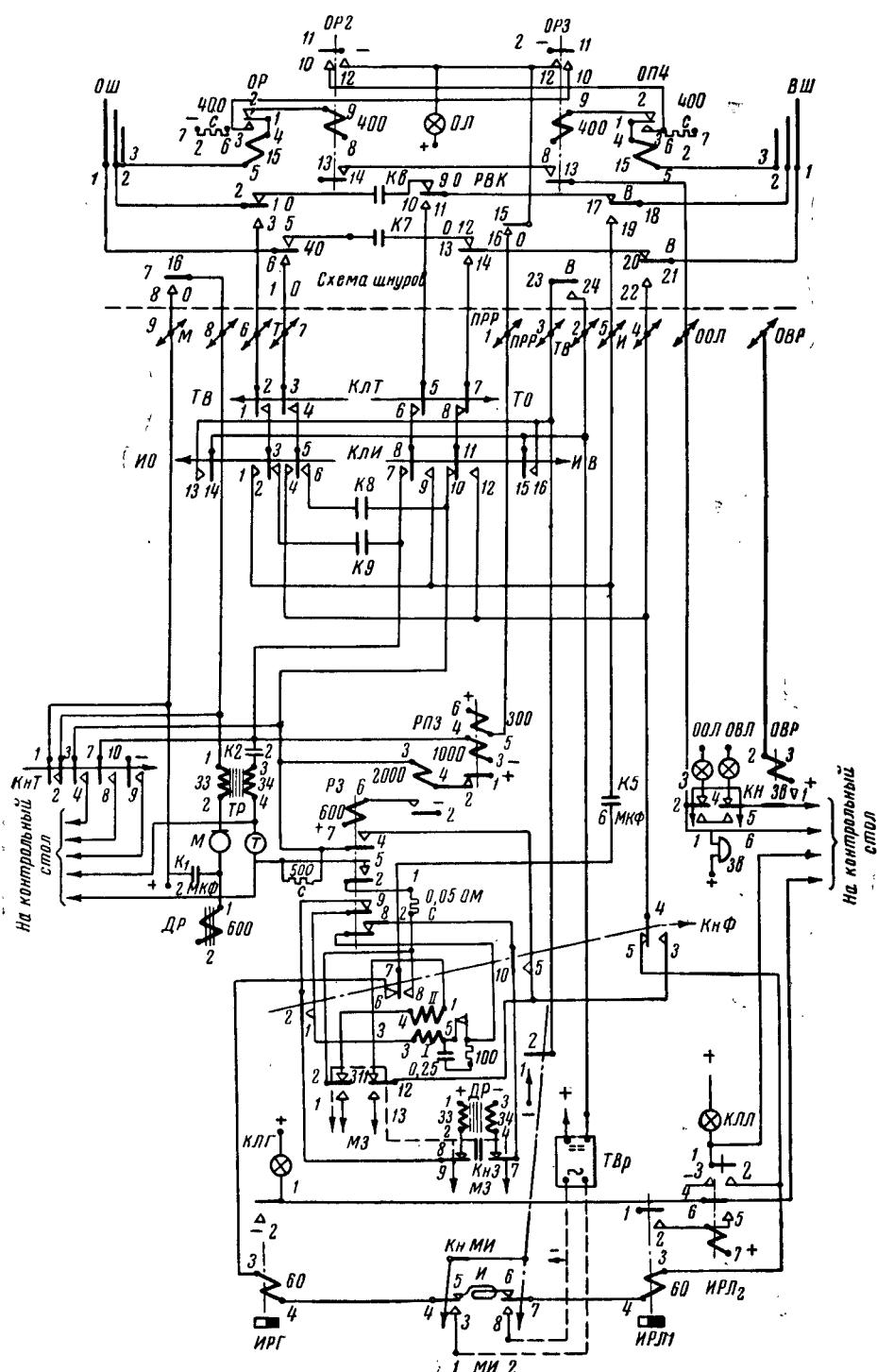

Фиг. 236. Схема шнуровой пары и рабочего места междугородного коммутатора ЦБ×3×2

гнёзда многократного поля линий прямых абонентов, не имеющие связи с гнёздами многократного поля местной станции общей ёмкостью до 40 линий;

гнёзда местного поля и вызывные лампы четырёх линий прямых абонентов с аппаратами системы ЦБ и трёх линий прямых абонентов с аппаратами системы МБ;

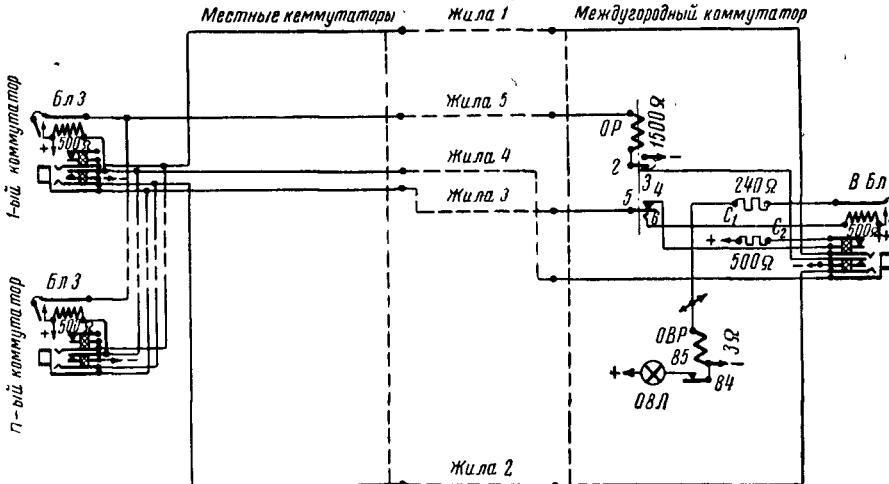


Фиг. 237. Схема заказной линии междугородного коммутатора ЦБx3x2

гнёзда и сигналы занятости (лампы или малогабаритные бленкеры многократного поля междугородных линий общей ёмкостью до 30 линий);

гнёзда местного поля и вызывные лампы одной односторонней заказной линии и двух двусторонних служебных линий.

Схема включения в коммутатор дальней

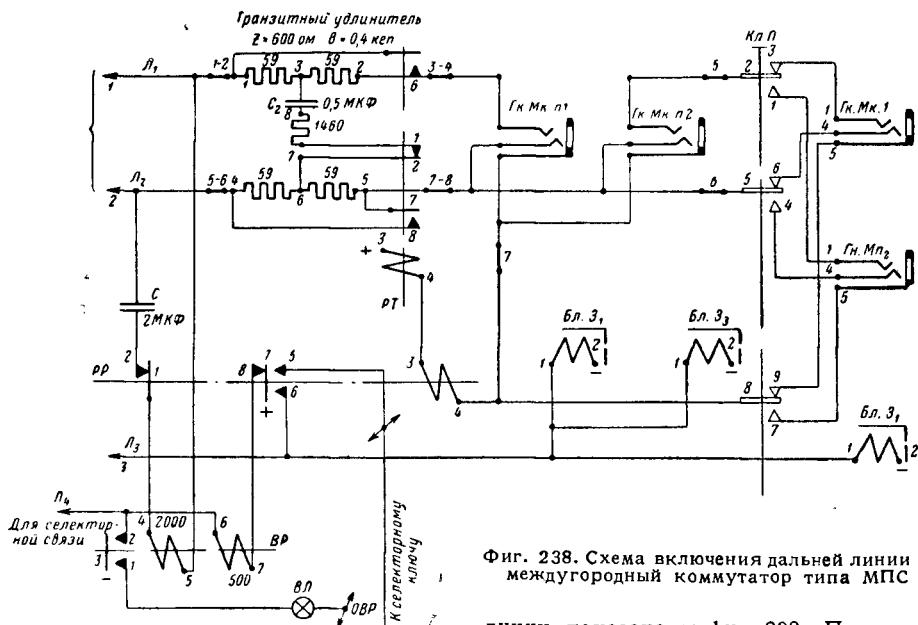

Фиг. 238. Схема включения дальней линии в междугородный коммутатор типа МПС

комплекты приборов местного поля для четырёх-шести междугородных линий; в каждый из этих комплектов входят следующие приборы:

основное гнездо, гнездо для подготовки, ключ для переключения гнёзд, вызывная лампа, лампа занятости и кнопка для посылки селекторного вызова;

линии показана на фиг. 238. Провода линии проходят к гнёздам многократного и местного поля через транзитный удлинитель  $TU$  с затуханием в 0,4 кеп и с характеристическим сопротивлением 600  $\Omega$ . Соединение дальней линии с абонентскими линиями происходит через этот удлинитель.

В случае, когда одна дальняя линия соединяется с другой такой же линией, срабатывает реле  $PT$  в схемах включения обеих дальних линий. Благодаря этому оба тран-

зитных удлинителя выключаются из цепи, и затухание всего транзитного соединения уменьшается на 0,8 *нел*. Удлинитель *ТУ* также выключается при посылке вызова в сторону дальней линии.

В местном поле дальней линии имеются два гнезда *ГнМП1* и *ГнМП2* и ключ переключения *КлП*, используемый для предварительной подготовки соединения.

Вызов со стороны дальней линии принимается реле *ВР*.

Схема включения дальней линии даёт возможность приёма селекторного вызова по проводу *Лз*.

Коммутатор имеет 10 трёхпроводных шнуровых пар и один отдельный двухпроводный шнур для номеронабирателя. Схема шнуровой пары и рабочего места представлена на фиг. 239. Каждый из шнуротов может быть использован в качестве опросного и вызывного. Для пробы на «занято» используется тот шнур, который расположен ближе к телефонистке.

В схеме шнуровой пары имеются пять реле, из которых реле *ОР1* и *ОР3* предназначены для выключения транзитного удлинителя при транзитных соединениях, реле *ОР2* и *ОР4* — для приёма сигнала отбоя со стороны линий абонентских, соединительных со станциями системы ЦБ и АТС и прямых абонентов с аппаратами системы ЦБ и реле *ОР5* (индукторное) — для приёма сигнала отбоя со стороны линий междугородных, соединительных со станциями системы ЦБ и прямых абонентов с аппаратами системы МБ. Отбойные лампы на коммутаторе не закреплены за определёнными шнурами. При срабатывании любого из реле *ОР2* или *ОР4* загорается отбойная лампа *ОЛА*, указывая на получение отбоя со стороны абонентской или другой, относящейся к этим реле линии, а при срабатывании реле *ОР5* загорается отбойная лампа *ОЛм*, указывая на получение отбоя со стороны междугородной или другой относящейся к этому реле линии. При этом совершенно не имеет значения, какой именно шнур вставлен в гнездо междугородной линии и какой в гнездо абонентской линии. В схеме каждой шнуровой пары предусмотрен опросно-контрольный ключ *КОС* на три положения, при помощи которого телефонистка может производить опрос без нарушения соединения и вести контроль переговоров.

При среднем положении ключа гарнитуры телефонистки отключаются от шнуровой пары.

При включении штепселей шнуров *Ш1*, *Ш2* в гнёзда междугородных линий (при транзите) срабатывают *ОР1* и *ОР3*, которые переключением своих контактов уменьшают сопротивление цепей питания транзитных реле *РТ* дальних линий. Реле *РТ* срабатывают и выключают удлинители.

Все приборы рабочего места являются общими для 10 шнуровых пар. Приборы гарнитуры телефонистки смонтированы по противоместной схеме; телефон *Г* защищён селеновым фильтром; при помощи ключа раздельного разговора *РР* гарнитура может быть присоединена к любому из шнуротов; при этом второй шнур подключается к вызывному реле *ВР* с блокирующей обмоткой, служащей для приёма вызова со стороны абонентской или дальней линии, присоединён-

ной к этому шнтуру. Цепь блокировки реле *ВР* может быть разомкнута путём нажатия кнопки разблокировки *КнРазбл*. Посылка вызова осуществляется раздельно по каждому из шнуротов путём перевода в соответствующее положение ключа раздельного вызова *РВ*. Кнопки *О1* и *О2* служат для объединения рабочих мест соседних коммутаторов.

На коммутаторе устанавливается номеронабиратель (на схеме не показан) для набора номера при соединении дальних линий с соединительными линиями к АТС.

Схемы включения в коммутатор линий прямых абонентов с телефонными аппаратами систем ЦБ и МБ представлены на фиг. 240 и 241.

Комплекты для включения линий прямых абонентов с аппаратами системы ЦБ могут быть использованы для включения дальних линий. Схемой этих комплектов предусмотрена возможность приёма селекторного вызова.

Комплекты междугородных коммутаторов типа МПС. Новые междугородные коммутаторы выпускаются заводом в двух комплектах: а) для междугородных станций из двух коммутаторов (восемь дальних линий); б) в виде одиночных коммутаторов, поставляемых для развития существующих междугородных телефонных станций.

Поставляемое при этом оборудование указано в табл. 193.

Таблица 193


Комплекты оборудования МПС с междугородными коммутаторами типа МПС

Наименование оборудования	Станция из двух коммутаторов (8 дальних линий)	Одиночный коммутатор для развития МТС
Междугородные коммутаторы . . . . .	2	1
Аннексы . . . . .	2	—
Вызывное устройство (токовращатель) . . . . .	1	1
Гарнитуры телефонисток . . . . .	10	5
Микротелефонные трубки . . . . .	2	1
Комплект запасных частей . . . . .	1	1
Комплекты технической документации . . . . .	2	2
Набор сопротивлений для соединительных линий . . . . .	1	1
Кабельный жёлоб для ввода кабелей . . . . .	1	—

В табл. 194 приведены данные реле шнуровой пары и рабочего места коммутатора, схемы дальней линии, внутристанционной служебной линии, схемы прямых абонентов ЦБ и МБ и схема дискового селекторного ключа.

Все реле расположены на поворотной раме, помещённой внутри корпуса коммутатора.

Ввиду того что многократное поле монтируется по четырёхпанельной системе совместно с коммутаторами поставляются однопанельные аннексы, устанавливаемые в начале и в конце ряда коммутаторов.

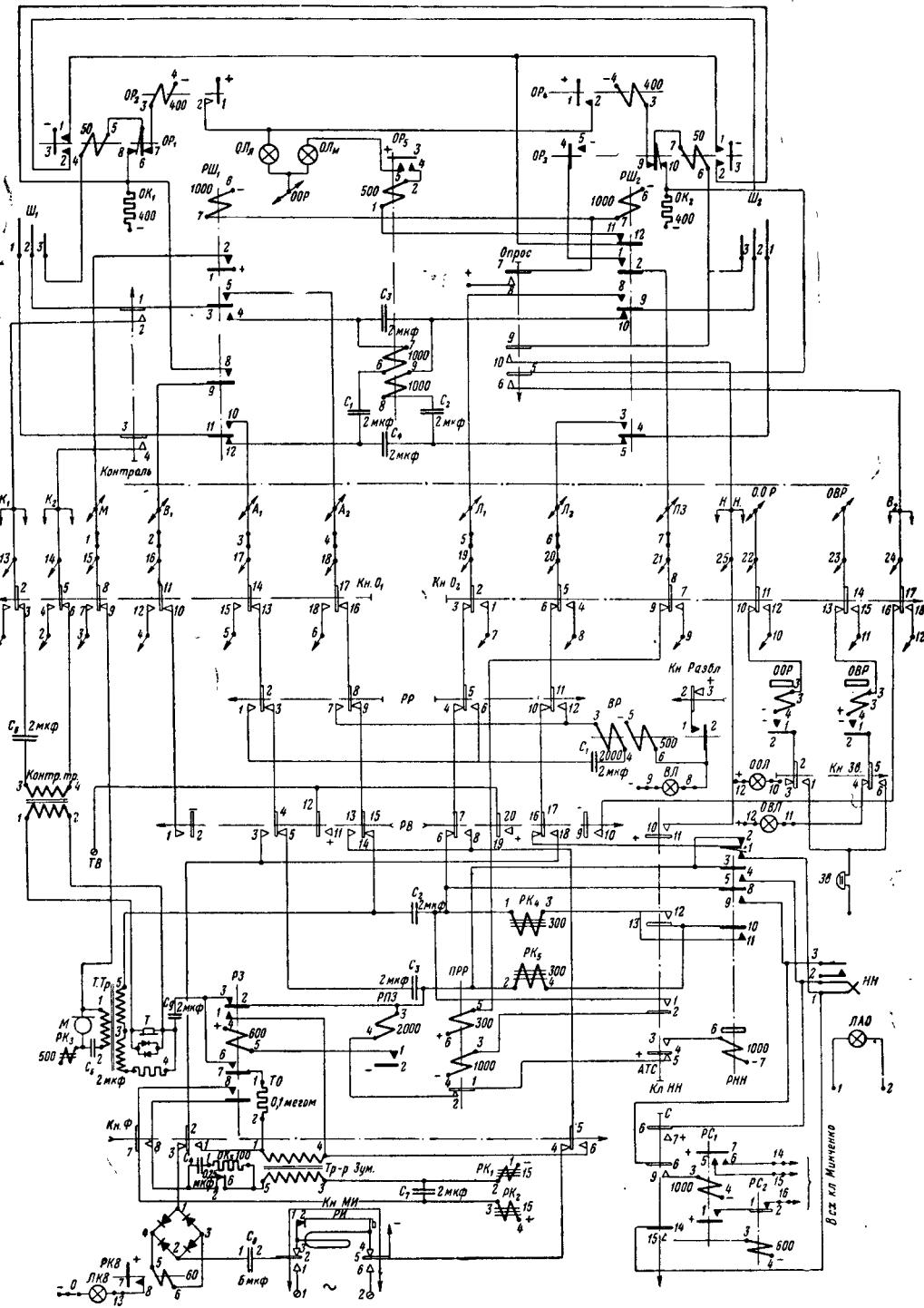


Фиг. 239. Схема шнуровой пары и рабочего места междугородного коммутатора типа МПС


Реле междугородного коммутатора типа МПС

Таблица 194

Обозначение реле и со-противление его обмоток в ом	Якорный штифт в мм	Ход яко-ря в мм	Контакт-ное дав-ление в г	Давление свобод-ных пру-жин в г	Нагружа-якоря в г	Люфт между контактами не менее в мм	Запас на-дёйности по пас-порту	Ток в ма, при ко-тором реле притя-гивает якорь
<i>Данные реле комплекта для включения дальней линии</i>								
BP-2000-500 . . . . .	0,1	0,5	10	5-10	5-10	0,2	1,3	3,8—внутренняя об-мотка, 15,7—наружная об-мотка 33
PP-100 . . . . .	0,2	0,7	25	5-10	5-10	0,3	2	
PT-5 . . . . .	0,2	0,7	10	5-10	5-10	0,3	1,2	11, ток отпуска-ния менее 50,5
<i>Данные реле шнуровой пары и рабочего места коммутатора</i>								
OVP-3, OOP-3 . . . . .	0,1	0,4	15	4-10	4-10	0,2	1	70
РП3-2000 . . . . .	0,1	0,4	15	4-10	4-10	0,2	1	70
ПРР-1000-300 . . . . .	0,2	0,7	30	—	5-10	0,3	2	10—внутренняя об-мотка, 23—наружная об-мотка
P3-600 . . . . .	0,2	0,7	25	5-10	5-10	0,3	2	20
OP1-50; OP3-50 . . . . .	0,15	0,6	20	5-10	5-10	0,2	1,5	39
OP2-400; OP4-400 . . . . .	0,1	0,5	10	5-10	5-10	0,3	1,2	8
OP5-2000-500 . . . . .	0,1	0,5	10	5-10	5-10	0,2	1,3	3,8—внутренняя об-мотка, 15,7—наружная об-мотка
<i>Данные реле комплекта для включения линий прямых абонентов</i>								
ЛР-300 . . . . .	0,2	0,7	25	5-10	5-10	0,3	2	13
РР-600-600 . . . . .	0,2	0,7	25	5-10	5-10	0,3	2	11,5—внутренняя обмотка, 19—наружная об-мотка
BP-2000-500 . . . . .	0,1	0,5	10	5-10	5-10	0,3	1,3	5—внутренняя об-мотка, 22—наружная об-мотка
PP-100 . . . . .	0,2	0,7	25	5-10	5-10	0,3	2	28,4
<i>Данные реле комплекта внутристанционной служебной линии</i>								
РР-2000-100 . . . . .	0,1	0,5	10	5-10	5-10	0,3	1,3	5—при последова-тельном соединении обмотки
БР-600 . . . . .	0,2	0,7	25	—	5-10	0,3	2	15
<i>Данные реле схемы дискового селекторного ключа</i>								
P1, P2, P3, P4, P5, P6	0,2	0,7	25	5-10	5-10	0,3	2	P1—10,5 P2—10,5 P3—13 P4—11,6 P5—17,5 P6—13,6

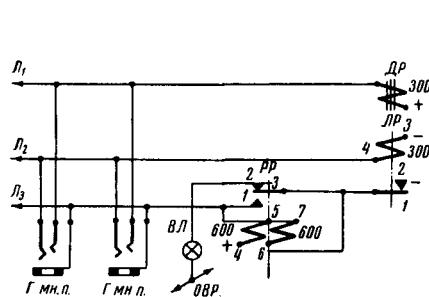

Фиг. 240. Схема комплекта для включения телефона ЦБ прямого абонента в междугородный коммутатор типа МПС

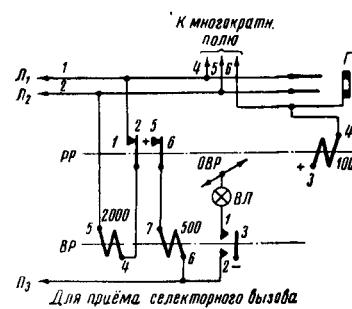

Фиг. 241. Схема комплекта для включения телефона МБ прямого абонента в междугородный коммутатор типа МПС


**Междугородный коммутатор типа М-49 для совместной работы с телефонными коммутаторами системы ЦБ.** Коммутатор типа М-49 предназначен для использования в качестве индивидуального междугородного коммутатора в небольших узлах дальней связи, для новых МТС ёмкостью до 40 линий и для расширения существующих МТС, коммутаторное оборудование которых состоит из индивидуальных коммутаторов системы ЦБ старых выпусков. Схема и оборудование коммутатора позволяют эксплуатировать линии дальней связи и по заказной и по немедленной системе эксплоатации. Устройство коммутатора обеспечивает возможность установления транзитных соединений телефонных линий, имеющих оконечное усиление. Коммутатор рассчитан на включение шести

и с характеристическим сопротивлением 600 ом, который выключается при помощи реле при установлении транзитных соединений (через транзитные гнёзда многократного поля).

В многократном поле дальняя линия имеет два гнезда (одно для установления оконечных соединений и другое для установления транзитных соединений), вызывную лампу и сигнал занятости.

В местном поле дальняя линия имеет два гнезда, ключ *Кл* для подготовки и переключения сигнализации о вызове с местного на многократное поле, вызывную лампу и сигнал занятости.

Шнуровая пара, схема которой приведена на фиг. 243, приспособлена для оконечных и транзитных соединений и оборудована разговорно-вызывным ключом *PBK*.

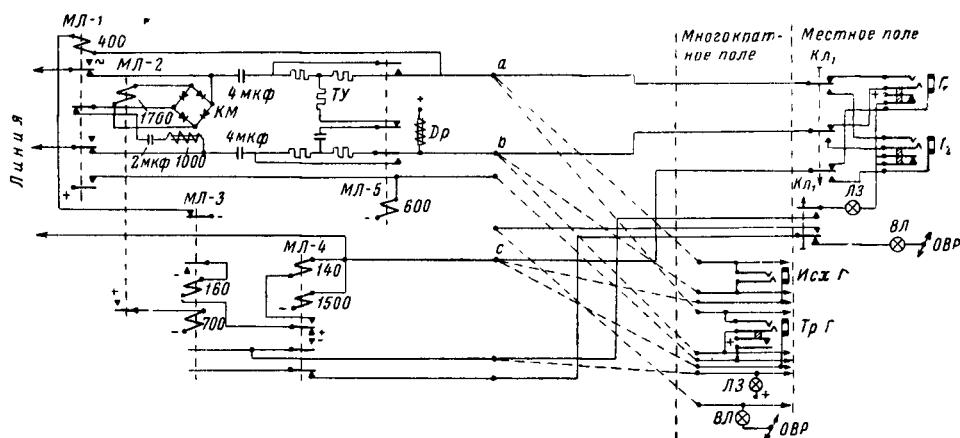

Фиг. 242. Схема включения дальней линии в междугородный коммутатор М-49

дальних линий и имеет два рабочих места— основное и дополнительное.

Детали коммутатора монтируются в двухпанельном корпусе.


В местном поле коммутатора смонтированы шесть комплектов приборов для включения дальних линий.

Предельная ёмкость станции при двухпанельном размещении многократного поля составляет 20 дальних линий, а при четырёхпанельном размещении многократного поля— 40 дальних линий.

Связь с местными абонентами предусмотрена по соединительным линиям через форшальтер ручных телефонных станций и через специальные приборы междугородных сообщений автоматических телефонных станций. В связи с этим в поле коммутатора предусмотрено 30 комплектов гнёзд и сигналов занятости (ламп или бленкеров) соединительных линий с местными телефонными станциями. Кроме того, в поле коммутатора смонтированы 20 комплектов гнёзд, вызывных ламп и сигналов занятости линий прямых абонентов и четыре комплекта гнёзд и вызывных ламп заказных линий.

Число шнуровых пар коммутатора равно 10. Дальняя линия, схема включения которой показана на фиг. 242, присоединяется к гнёздам многократного и местного полей через транзитный удлинитель с затуханием в 0,4 nep

В третьих жилах шнуров предусмотрены малоомные отбойные реле РШ-1 и РШ-2. Эти реле притягивают якори только в том случае, когда по третьему проводу гнёзда любой линии получают соединение с минусом батареи

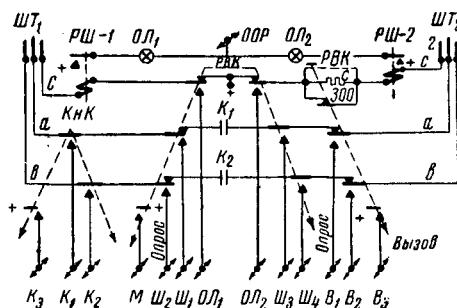


Фиг. 243. Схема шнуровой пары междугородного коммутатора М-49

через сопротивление, не превосходящее 300 ом, и отпускают якори при увеличении сопротивления в цепи до 1 500 ом.

В схеме основного рабочего места (фиг. 244) имеются четыре ключа. Из них ключ *КлВРМ* предназначен для посылки вызова по любому шнурку. Ключ *С* (скидывания) служит для

принудительного разъединения абонентов местной телефонной станции. Ключ *КлР* (разделительный) предназначен для разделенного разговора. Ключ *КлНаб* (набора номера абонента) служит для набора номера абонента по любому шину.

В схеме рабочего места также предусмотрены две кнопки *КнОРМ* для объединения рабочих мест.

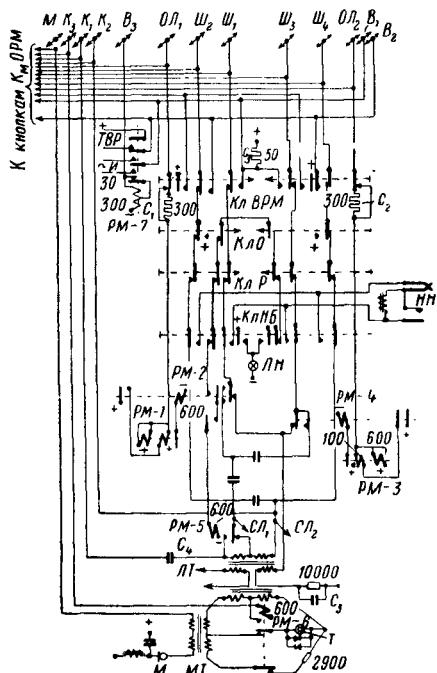


Фиг. 244. Схема рабочего места междугородного коммутатора M-49

Из числа семи реле рабочего места реле *PM1*, *PM2*, *PM3* и *PM4* служат для отключения пробной схемы и для подготовки изменения входного сопротивления гарнитуры рабочего места. Реле *PM5* изменяет это сопротивление. Реле *PM6* переключает схему гарнитуры в положение контроля. Реле *PM7* подключает источник вызывного тока к общим вызывнымшинам *B<sub>1</sub>* и *B<sub>2</sub>*.

Гарнитура рабочего места смонтирована по противоместной схеме. При нажатии кнопки *КнK* шнуровой пары гарнитура подключается своим высокоменным входом через конденсатор *C<sub>4</sub>* к разговорным жилам шнуровой пары, благодаря чему затухание, вносимое гарнитурой в разговорную цепь при опросе, не превышает 0,05 *неп* в полосе разговорных частот. В случае параллельного подключения к абонентской и дальней линиям или к двум дальним линиям при переводе ключа *РВК* в положение «Опрос» гарнитура включается также своим высокоменным входом, при нормальном опросе гарнитура подключается к линии с согласованным с последней входным сопротивлением.

Номеронабиратель, предусмотренный в схеме рабочего места, монтируется на столе коммутатора.


Схемы релейных комплектов линии прямого абонента и заказной линий приведены на фиг. 15 и 16 соответственно. Схема комплекта соединительной линии является универсальной и может быть использована для работы

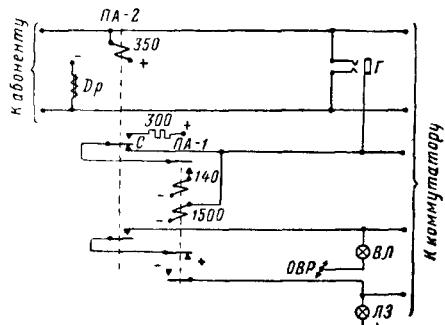

Фиг. 245. Схема включения линии прямого абонента в междугородний коммутатор M-49

с АТС машинной и шаговой систем, а также с ручными телефонными станциями систем ЦБ × 2 и ЦБ × 3 × 2.

Реле рабочего места и шнуровых пар размещены на поворотной раме внутри коммутатора. На этой же раме смонтированы комплексы реле шести дальних линий, девяти соеди-

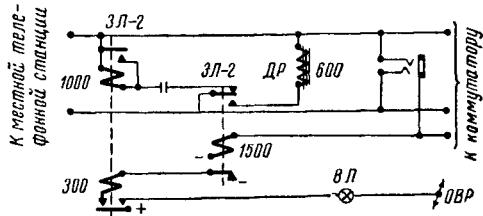

Фиг. 246. Схема заказной линии междугородного коммутатора M-49

нительных линий, пяти линий прямых абонентов, одной заказной линии и двух служебных линий для связи с форшальтером.

Электропитание коммутатора предусмотрено от источника постоянного тока с напряжением 24 в. Для посылки вызова требуется переменное напряжение 60—80 в с частотой 50 гц.

#### Электропитание оборудования междугородных телефонных станций заказной системы

Питание оборудования междугородных телефонных станций заказной системы осуществляется от источника постоянного тока с напряжением 24 в. Для посылки вызова используется переменный ток с напряжением 80 в и частотой 15—50 гц.


#### МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ

Монтаж кабелей на междугородных телефонных станциях производится в основном так же, как и монтаж кабелей местных ручных телефонных станций (см. стр. 640).

## ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ДАЛЬНЯЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

Полуавтоматический способ установления соединений по каналам дальней связи применяется на железнодорожном транспорте как при заказной, так и при скорой системе эксплоатации.

Наиболее просто при заказной системе эксплоатации связь может быть организована в соответствии со схемой, представленной на фиг. 247, предусматривающей использование

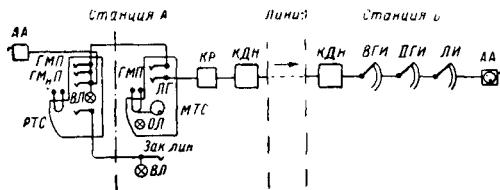


Фиг. 247. Схема организации полуавтоматической дальней телефонной связи при заказной системе эксплоатации

специализированных каналов только в исходящем направлении. Согласно фиг. 247 дальней линия, оборудованная комплектами дальнего набора *КДН* той или иной системы. На исходящем конце включается через комплект реле *КР* в междугородний коммутатор. На входящем конце — через комплекты дальнего набора присоединяется к *ВГИ* местной АТС.

При вставлении штепселя в гнездо полуавтоматизированной линии происходит занятие *ВГИ* вызываемой станции, и телефонистка, получив сигнал готовности, производит набор номера вызываемого абонента.

Схемы устройств, применяемых для организации полуавтоматической дальней связи, должны обеспечивать автоматическое подключение к занятому абоненту и соединение с ним при его согласии на ведение международного переговора, а также получение телефонисткой сигналов ответа и отбоя вызываемого абонента.

Применение полуавтоматического способа установления соединения при двустороннем

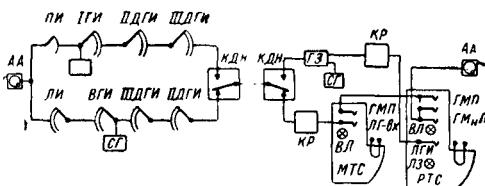

Фиг. 248. Схема организации полуавтоматической дальней телефонной связи при скорой системе эксплоатации

использовании каналов дальней связи также возможно, но при условии некоторого усложнения применяемых для этой цели устройств.

При скорой системе эксплоатации полуавтоматический способ установления соединений применяется в тех случаях, когда пункты, включённые в автоматизированную сеть, не оборудованы международными АТС. Для организации связи в этом случае может быть при-

менена схема (фиг. 248), предусматривающая двустороннее использование каналов.

При специальных схемах комплектов реле *КР* полуавтоматической связи и при соответствующем приспособлении схем шнуровых пар ручных коммутаторов возможно осуществление сквозного набора от абонентов ручной телефонной станции к абонентам автоматической телефонной станции.

## УСТРОЙСТВА ДАЛЬНЕЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ


Устройства дальней автоматической телефонной связи начали применяться на железнодорожном транспорте СССР в 1947 г. (по предложению А. Н. Волоцкого, Н. Р. Збара, Б. П. Зовского, В. В. Калищук, Г. М. Пивко, А. М. Погоднина, Б. В. Уласевича и др.). Опыт эксплуатации автоматизированных сетей дальней связи показал, что при автоматизации улучшается качество обслуживания лиц, пользующихся дальней связью.

Автоматизация узлов сети дальней телефонной связи железнодорожного транспорта осуществляется на базе аппаратуры автоматических телефонных станций шаговой системы.

Устройства дальней автоматической телефонной связи помимо функций, указанных в главе «Автоматические телефонные станции» (стр. 641), должны выполнять ещё следующее:

- обеспечивать возможность установления соединений абонентов соседних станций по прямым каналам (поперечная связь);
- обеспечивать высокое качество транзитных соединений;
- допускать возможность объединения пучков каналов;
- обеспечивать установление обходной связи при занятости или повреждении связи на основном направлении.

Принципы построения сети дальней телефонной связи сохраняются и при автоматизации. На автоматизированной сети применяется трёхзначная постоянная (закрытая) нумерация узлов дальней связи.

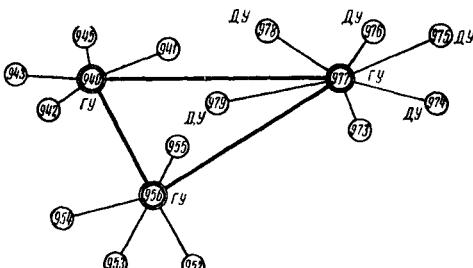


Фиг. 249. Нумерация узлов связи на автоматизированной магистральной сети дальней телефонной связи

На сети магистральной связи, как показано на фиг. 249, в качестве первой цифры номера принята цифра 9; вторая цифра определяет узел дальней связи при МПС или глав-

ный узел связи (*ГУ* на схеме) и третья цифра — узел дальней связи при управлении железной дороги (*ДУ* на схеме).

На сети внутридорожной связи, как видно из фиг. 250, первой цифрой является цифра 8; вторая цифра определяет узел дальней связи

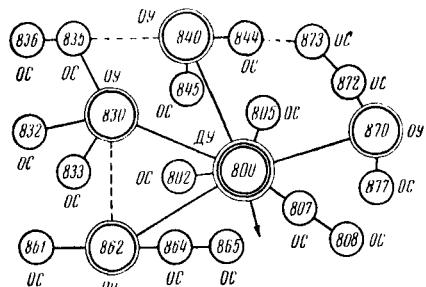


Фиг. 250. Нумерация узлов связи на автоматизированной внутридорожной сети дальней телефонной связи

при отделении дороги (*OY* на схеме) и третья цифра — окончательный пункт дальней связи (*OC* на схеме).

Соединение абонентов узлов внутридорожной сети (*OY* и *OC*) с абонентами узлов магистральной сети происходит через узел дальней связи при управлении этой дороги.

Для ориентировки абонентов подача сигнала готовности от каждой вызванной станции осуществляется, как правило, голосом (например «Я Киев»).

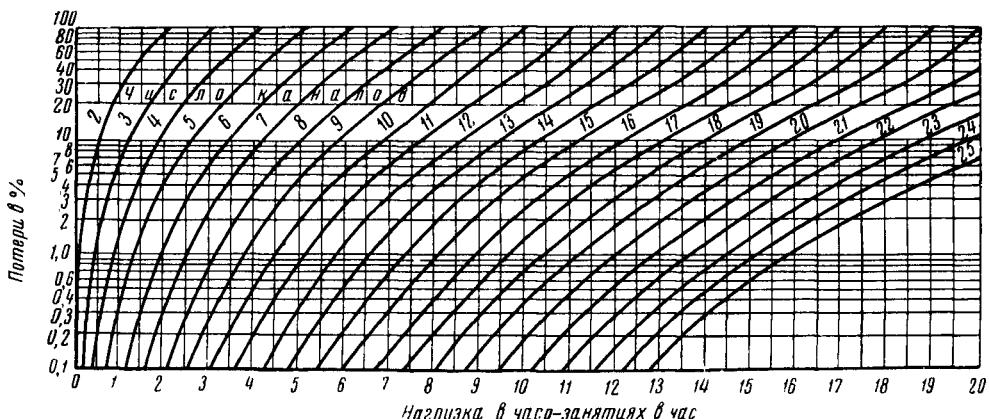

Фиг. 251. Кривые зависимости числа каналов, необходимого при скорой системе эксплоатации, от нагрузки и от величины потерь (для малой нагрузки)

Эксплоатация каналов дальней автоматической связи производится по скорой системе. Число каналов, необходимое для организации дальней автоматической связи, показано на фиг. 251 для разных значений нагрузки в часах-занятиях и для различных потерь [32].

Если существующее число каналов недостаточно для пропуска соединений от всех абонентов, то применяют ограничения права пользования дальней связью.

В зависимости от числа каналов на участках сети дальней автоматической связи ограничение распространяется на различные ка-

терии абонентов. Например, в первом этапе дальней автоматической связью пользуются только узкий круг руководящих работников, имеющих возможность вызвать только абонентов этой же категории. На втором этапе руководящие работники получают возможность вызова всех абонентов ЖАТС автоматизированной сети, но без права выхода к городской телефонной станции. На третьем этапе право вызова по линиям автоматизированной сети предоставляется всем абонентам, имеющим право пользования дальней связью.

Скелетная схема автоматизированной сети магистральной связи показана на фиг. 252, а сети внутридорожной связи — на фиг. 253. Для автоматизации сети дальней телефонной связи применяют следующие приборы:

а) групповые искатели дальней связи *ДГИ*, устанавливаемые в узлах сети *ГУ*, *ДУ*, *OY* и служащие для установления соединений с линиями дальней связи;

б) комплекты дальнего набора *КДН*, включаемые в автоматизируемые каналы дальней связи и обеспечивающие передачу по каналам импульсов набора и других управляющих импульсов;


в) смешивающие искатели *СИ*, устанавливаемые на промежуточных станциях, на которых происходит соединение отдельных каналов без групповых искателей, и служащие для выбора свободного канала в группе каналов следующего участка;

г) направляющие искатели *НИ*, устанавливаемые в пунктах, где происходит разветвление сети; эти искатели обес-


печивают установление соединения как по ближайшему направлению (по прямым каналам), так и по обходным направлениям;

д) выборатели направлений *ВН* — устройства, добавляемые к комплектам дальнего набора с целью использования каналов одного участка дальней связи для прямого соединения с несколькими пунктами, лежащими за этим участком;

е) гасители знаков *ГЗ* — устройства, воспринимающие какой-либо знак номера без воздействия на искатели станций. Гасители знаков позволяют сохранить единую

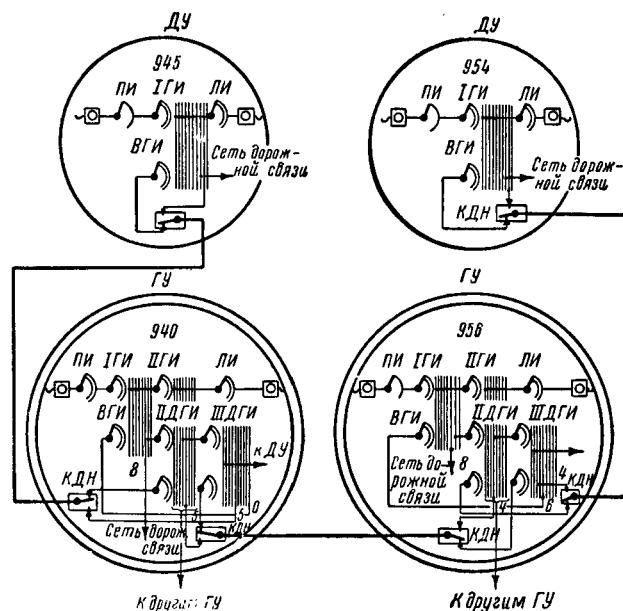


Фиг. 252. Скелетная схема автоматизированной сети магистральной телефонной связи

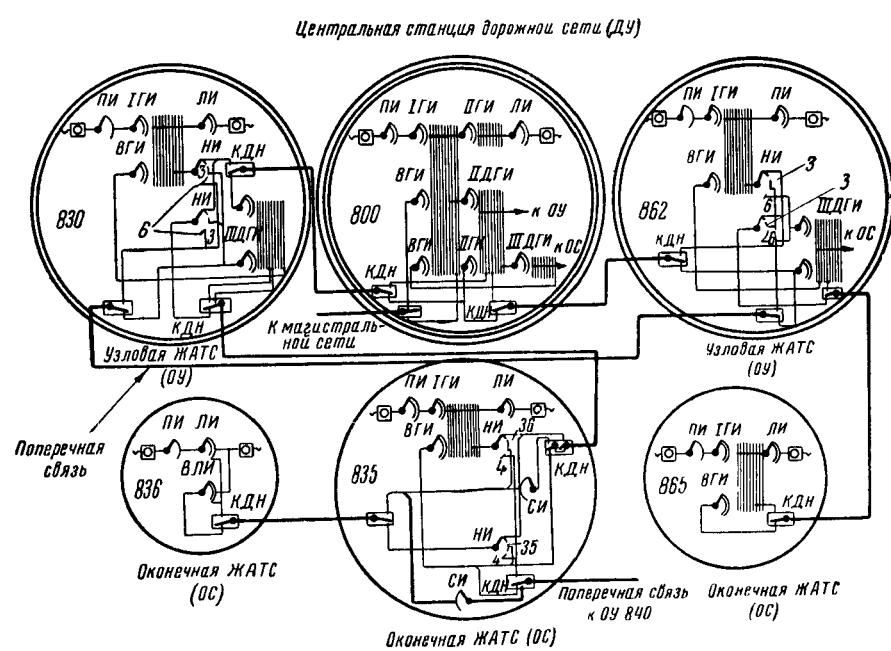

Фиг. 253. Скелетная схема автоматизированной сети внутридорожной телефонной связи

нумерацию при использовании меньшего числа ступеней искания, чем это требуется по количеству знаков номера; они монтируются в виде отдельных комплектов реле или входят в состав приборов АТС (например ГИ, комплектов РСЛ).

В некоторых случаях для руководящих работников при управлении железных дорог устраиваются отдельные междугородные АТС (МАТС) ёмкостью до 100 номеров. Нумерация абонентов этих станций трёхзначная (000—099; в настоящее время применяется нумерация 300—399), единая; абонентские номера присваиваются по должностям. Внутренняя связь с абонентами своей МАТС, местной железнодорожной и городской телефонной станций и по внутриузловым соединительным линиям в этом случае не предусматривается. На фиг. 254 показана скелетная схема.

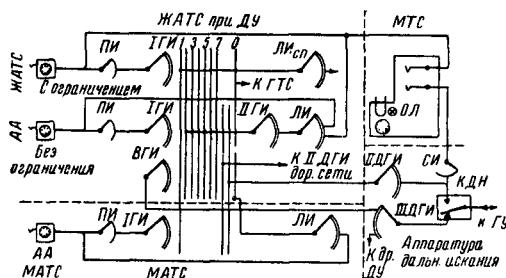



Фиг. 254. Скелетная схема междугородной автоматической телефонной станции при управлении железной дороги

ма МАТС при управлении дороги с возможностью предоставления входящей связи со всеми абонентами ЖАТС управления дороги.

#### Системы дальнего набора

Устройства дальнего набора, включаемые между аппаратурой дальнего искания и каналами связи, должны обеспечивать:

- двустроннюю передачу управляющих импульсов, необходимых для установления соединения и для разъединения;

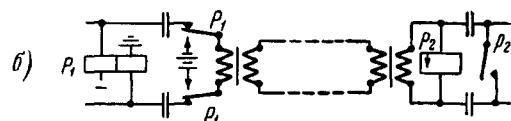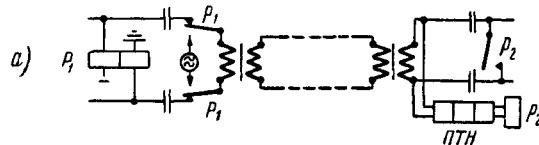


Фиг. 255. Скелетные схемы дальнего набора: а—импульсами тока тональной частоты и б—индуктивными импульсами

- прохождение токов тональной частоты как в процессе установления соединений, так и при разговоре и притом без внесения искажений и помех в передачу речи;

- блокировку канала от занятий при занятости канала или при повреждении;


г) подачу сигналов повреждения и возможность проверки работы канала.

На железнодорожном транспорте получили применение следующие комплекты дальнего набора (фиг. 255):

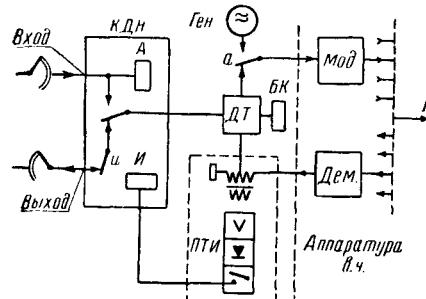



Фиг. 256. Схема включения комплекта дальнего набора тональной частоты в телефонный канал высокой частоты

а) токами тональной частоты (600 и 750 Гц) КДНТ, пригодные для работы по любым телефонным каналам. Для посылки импульсов

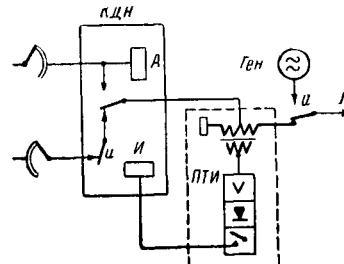

Фиг. 257. Схема включения комплекта дальнего набора тональной частоты в телефонный канал тональной частоты

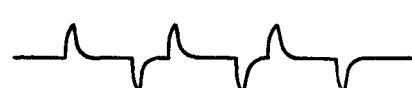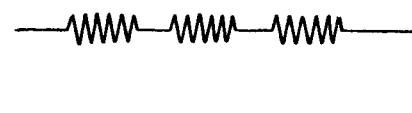по дальней линии в этом случае используется ламповый или машинный генератор. Приём импульсов переменного тока осуществляется



при помощи специального приёмника тональных импульсов ПТИ, преобразующего импульсы переменного тока в импульсы постоянного тока. Схемы включения КДНТ в каналы высокой и тональной частоты приведены на фиг. 256 и 257 соответственно;

б) индуктивными импульсами *КДНИ*, т. е. импульсами постоянного тока, передаваемыми через трансформатор, пригодные для работы по телефонным каналам тональной частоты, не имеющим промежуточных усилителей и не уплотненным подтональным телеграфом.

Для передачи управляющих импульсов также могут использоваться вызывные устройства аппаратуры высокочастотного телефонирования.

#### **Электропитание оборудования дальней автоматической связи**

Для электропитания аппаратуры дальней автоматической связи требуется источник постоянного тока напряжением 60 в и сигнально-вызывные агрегаты типа, применяемого на ЖАТС шаговой системы; для питания цепей накала и анода устройств дальнего набора тональной частоты, устройства для ответа голосом и т. п., кроме того, требуются источники постоянного тока напряжением 24 и 220 в.

#### **Конструктивное оформление**

Конструктивное оформление и монтаж оборудования дальней автоматической связи в основном не отличаются от таковых оборудования шаговых АТС.

### **ЛИНЕЙНО-АППАРАТНЫЕ ЗАЛЫ И ИХ ОБОРУДОВАНИЕ**

С момента возникновения дальней телефонной связи и примерно до начала тридцатых годов аппаратура дальней телефонной связи располагалась в технических помещениях местных телефонных станций, в кроссолинковых (а иногда даже в коммутаторном зале), в помещениях телеграфа и т. п. Обслуживание аппаратуры и контроль за исправным действием цепей и каналов дальней телефонной связи осуществлялись по совместительству теми же лицами, которые обслуживали местную телефонную связь, телеграф и т. д.

С ростом количества каналов дальней телефонной связи и с соответствующим увеличением количества аппаратуры выявилась необходимость сосредоточения всей аппаратуры дальней телефонной связи данного узла связи в одном месте и выделения для её обслуживания специального штата. Практическая реализация этих мероприятий привела к возникновению идеи о создании линейно-аппаратного зала в том смысле, как мы это понимаем в наше время.

Сосредоточение всей аппаратуры дальней телефонной связи в одном общем помещении создало предпосылки к введению специальных коммутационных и вспомогательных устройств и к унификации включения каналов дальней связи по единым, типовым схемам, получившим в дальнейшем название схем прохождения цепей по линейно-аппаратному залу.

Всё это позволило резко улучшить и облегчить технический надзор как за самой аппаратурой, так и за каналами связи. Инициатором в организации линейно-аппаратных залов принадлежит Д. М. Андрееву и Н. А.

Баеву, которые приступили к разработке этого вопроса в 1932 г.

На железнодорожном транспорте оборудование узлов дальней связи по системе линейно-аппаратного зала было принято в 1934 г. по предложению В. А. Новикова и В. И. Шуплова.

На основе этого предложения были разработаны общие принципы организации линейно-аппаратных залов железнодорожного транспорта, основные схемы прохождения цепей по линейно-аппаратному залу, схемы и конструкции коммутационной аппаратуры с учётом обслуживания цепей избирательной телефонной связи. Производство коммутационной аппаратуры для линейно-аппаратных залов было организовано на Харьковском электротехническом заводе Трансвязь НКПС.

В настоящее время эта система является обязательной единой системой для всех узлов связи железнодорожного транспорта.

За годы сталинских пятилеток дальнняя телефонная связь на железнодорожном транспорте значительно усилилась. В годы послевоенной сталинской пятилетки на сети дальней связи получила применение аппаратура многоканальных систем для уплотнения телефонных цепей в полосе частот до 150 кгц. Для дальней связи стали использовать кабельные линии. Одновременно возросли и требования к технической эксплуатации между городных связей как с точки зрения качества передачи по каналам связи, так и в отношении бесперебойности их действия.

В связи с этим Министерством промышленности средств связи была разработана новая аппаратура *ЛАЗ*. В результате выполнения этой разработки номенклатура коммутационной и вспомогательной аппаратуры *ЛАЗ*, по сравнению с существовавшей ранее, значительно расширилась. Одновременно были резко улучшены электрические и эксплуатационные характеристики этой аппаратуры.

#### **Назначение и состав оборудования линейно-аппаратных залов**

Комплекс оборудования линейно-аппаратного зала должен обеспечивать:

- бесперебойность действия и высокое качество работы всех видов связи;
- возможность быстрого и точного определения места повреждений отдельных элементов оборудования и заведённых в *ЛАЗ* физических цепей (проводов и кабелей);
- возможность выполнения всех необходимых в процессе эксплуатации переключений цепей, аппаратуры и каналов связи;
- правильную организацию выполнения всякого рода профилактических мероприятий, регулировок, настроек и измерений аппаратуры, цепей и каналов связи;
- возможность последующего развития *ЛАЗ* и доуплотнения отдельных цепей без необходимости изменения основной схемы и структуры *ЛАЗ*.

Соответственно своему назначению и характерным особенностям всё оборудование *ЛАЗ* подразделяют на следующие четыре группы:

Коммутационная аппаратура. К ней относятся: вводные (*ВС*) и испы-

тательные (*ИС*) стойки, стойки промежуточных переключений (*СПМ, ПСИ*), а также ряд других стоек аналогичного назначения: вводные стойки для кабельных линий (*ВСК*), вводно-испытательные (*ВИС*) и контрольно-испытательные (*КИС*) стойки, стойки четырёхпроводной коммутации (*СЧК*) и др.

Усилильная аппаратура и аппаратура многократного уплотнения. К этой группе относятся стойки СЛФ, СТДУ-35, стойки аппаратуры высокочастотного телефонирования всех систем и т. п.

Аппаратура специальных видов железнодорожной связи. В эту группу входит аппаратура всех видов избирательной связи (постанционной, линейно-путевой, диспетчерской), аппаратура дорожной диспетчерской связи (*ДГИ*), аппаратура дорожной и магистральной связи совещаний и т. п.

Вспомогательная аппаратура. К этой группе относятся стационарная измерительная аппаратура (*ИСА, КИЛ*) и другие всякого рода специальные измерительные приборы (в том числе переносные), токо-распределительная аппаратура: стойки питания (*СИ*), стойки автоматической регулировки напряжения (*САРН*) и др.

Вспомогательная аппаратура непосредственно не участвует в организации каналов связи и предназначена для обслуживания аппаратуры связи и обеспечения исправности её действия.

#### Основные технико-эксплоатационные характеристики коммутационной и вспомогательной аппаратуры *ЛАЗ*

**Вводные стойки (*ВС*).** На них включаются все заводимые в *ЛАЗ* провода, сразу же после ввода их в помещение. *ВС* служит:

а) для размещения приборов защиты оборудования станций и обслуживающего персонала от опасных воздействий грозовых разрядов и высоковольтных линий и

б) для коммутации, замены и испытания физических цепей (проводов).


**Вводная стойка завода Трансвязь<sup>1</sup>** (изделие 301) рассчитана на включение 40 проводов воздушных линий связи. В пределах этой ёмкости включение телефонных и телеграфных проводов возможно в любых соотношениях.

Телефонные цепи, включаемые на *ВС* завода Трансвязь, могут быть уплотнены в спектре до 30 кгц.

10 проводов защищены полным комплектом приборов защиты, состоящим из предохранителя типа СН-0,5 а, разрядника типа РА-350 и предохранителя типа СН-0,15 а, а остальные 30 проводов — только предохранителями СН-0,15 а (фиг. 258). Кроме того, конструкция *ВС* допускает установку на ней мощных барьерных разрядников типа РБ-280 на любом проводе.

10 линейных однопроводных цепей из числа 40, имеющихся на стойке, смонтированы попарно таким образом, что переходное затухание между любыми двумя парами,

образованными из этих цепей, измеренное в полосе частот от 0 до 30 кгц, составляет не менее 12 неп; монтаж 10 других линейных цепей обеспечивает такое же переходное затухание при частотах до 10 кгц. Монтаж остальных линейных цепей обеспечивает переходное затухание между парами, равное 9 неп при частоте 800 гц.

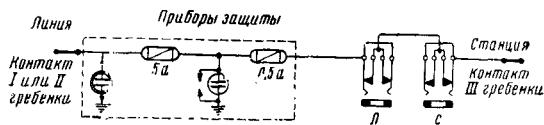

Фиг. 258. Схемы комплектов для включения физических проводов в вводную стойку завода Трансвязь

Помимо устройств, непосредственно относящихся к включению коммутации и защищенные заведённых на *ВС* физических цепей, на ней смонтированы: испытатель линий, переговорно-вызывное устройство (*ПВУ*), дающее возможность ведения переговоров по цепям комплексной телефонной связи, 4 комплекта гнёзд линий служебной связи, 12 однопроводных соединительных линий и 2 комплекта монтёрских линий.

Коммутация проводов осуществляется: в нормальных условиях — через пружинные однопроводных разделительных гнёзд, которых имеется два на каждый провод; при всяком рода переключениях — при помощи упомянутых выше гнёзд и однопроводных шнуров.

Размеры стойки — 2500 × 512 мм; вес стойки — 250 кг.

**Вводная стойка завода МПСС** рассчитана на включение 20 двухпроводных цепей и в том числе 4 двухпроводных цветных цепей, уплотнённых в полосе частот до 150 кгц. Кроме того, на ней можно включить 20 телеграфных цепей, образованных посредством наложения на указанные выше телефонные цепи.



Фиг. 259. Схемы комплектов для включения физических проводов в вводную стойку завода МПСС: а — для неуплотнённых цепей, б — для цепей, уплотнённых в полосе частот до 150 кгц

Схемы комплектов для включения физических проводов показаны на фиг. 259. Каждый провод на уплотнённой цепи защищается предохранителями на 1 и 0,15 а и разрядником типа РА-350.

В комплект приборов защиты уплотнённых цепей, сверх того, входит дренажная катушка.

Все детали и монтаж, относящиеся к цветным цепям, уплотняемым в полосе частот до

<sup>1</sup> По ТУ 1948 г.

150 кГц, экранированы, в результате чего переходное затухание на этой частоте для разнесённых к краям панели комплектов составляет не менее 15 неп, а для соседних—не менее 12 неп.

Помимо приборов, непосредственно относящихся к включению, коммутации и защите заведённых на ВС физических цепей, на ней смонтированы: испытатель линий, два комплекта ПВУ, два комплекта переходно-измерительных устройств (ПИУС), прибор для проверки исправности и асимметрии предохранителей, часы с пружинным заводом, ручной индуктор, восемь передаточных телефонных линий, две передаточные телеграфные линии, пять служебных линий для связи с ЦТС или с аппаратами МБ, четыре монтёрские служебные линии, шесть внутристанционных служебных линий.

Конструктивно стойка оформлена в виде каркаса из профильной стали высотой 2 500 мм и шириной 526 мм. Размещение панелей двустороннее.

Спереди стойки на высоте 775 мм от пола укреплён стол, передняя часть которого может быть опущена. В угольниках основания и в боковых угольниках каркаса имеются отверстия для крепления стойки при её установке в ЛАЗ.

Вес стойки 250 кг.

**Испытательные стойки (ИС)** являются основным рабочим местом дежурного электромеханика (техника) ЛАЗ. С этих стоек ведутся испытания телефонных каналов при их повреждениях, при непрохождениях действия и при профилактических проверках. Здесь же производятся все необходимые переключения телефонных каналов. Кроме того, ИС является центральным пунктом всей сигнализации ЛАЗ.


На ИС располагаются:

- разделительные гнёзда всех образованных в данном ЛАЗ телефонных каналов;
- переходные трансформаторы со средними точками и дифференциальные дроссельные катушки, включаемые в телефонные цепи для наложения телеграфной работы;
- кнопки для передачи каналов на аппаратуру связи совещаний;
- разделительные гнёзда телеграфных каналов, образованных посредством наложения на телефонные цепи;
- гнёзда и комплекты реле служебных, соединительных и передаточных линий.

**Испытательная стойка завода Трансвязь<sup>1</sup>** (изделие 302) рассчитана на включение 40 телефонных каналов, в том числе 20 телефонных каналов без наложения телеграфной работы (каналы тональной частоты неуплотнённых цепей и каналы высокочастотных связей), 10 телефонных каналов тональной частоты с наложением телеграфной работы при помощи дифференциальных трансформаторов и 10 каналов тональной частоты с наложением телеграфной работы при помощи дифференциальных дросселей (фиг. 260). Кроме того, на ИС предусмотрены разделительные гнёзда для 20 телеграфных каналов, образованных путём наложения на телефонные цепи.

В комплекты устройств, предназначенных для включения телефонных цепей без наложения телеграфной работы, могут быть включены каналы тонального телеграфа.

Помимо приборов, непосредственно относящихся к включению перечисленных выше каналов, на ИС завода Трансвязь смонтированы: два ПВУ (из них одно для цепей избирательной и симплексной связи), шесть переходных трансформаторов 1 400 : 600 ом и 4 с соотношением 600 : 600 ом, 10 дифференциальных дросселей, 10 кнопок для передачи телефонных каналов в студию связи совещаний, 10 кнопок для подключения к каналам избирательной связи устройств избиратель-

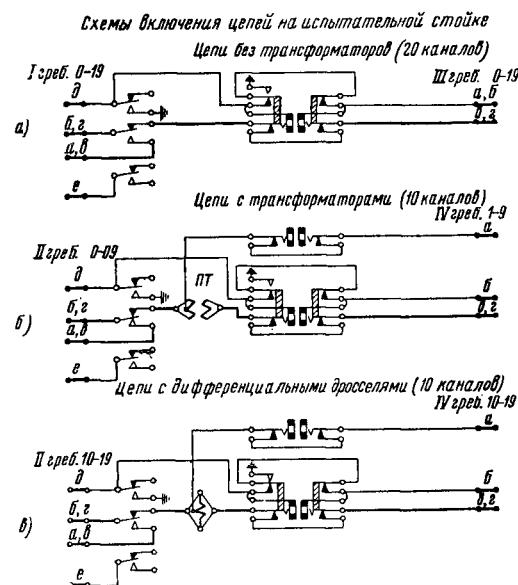

Фиг. 260. Схемы комплектов для включения в испытательную стойку завода Трансвязь каналов тональной частоты: а—без наложения телеграфной работы; б—с наложением телеграфной работы при помощи дифференциальных трансформаторов; в—с наложением телеграфной работы при помощи дифференциальных дросселей

но о вызова, гнёзда и комплекты реле служебных, соединительных и передаточных линий (шесть линий ЦБ, четыре линии МБ, 10 однопроводных соединительных линий).

Кроме того, на стойке предусмотрены места для помещения на них неперметра и генератора, которые заводом не поставляются.

Затухание, вносимое ПВУ при включении его для контроля в телефонную цепь, не превышает 0,05 неп.

Затухание, вносимое включением в телефонную цепь дифференциального дросселя, не превышает 0,03 неп в полосе частот 300—40 000 гц для цепей из цветного металла и 0,05 неп в полосе частот 300—2 400 гц для стальных цепей. При работе дросселей с постоянным подмагничиванием до 10 ма указанные величины затухания могут несколько увеличиваться, но не более чем на 0,05 неп.

Переходные трансформаторы обеспечивают переходное затухание между основной и ис-

<sup>1</sup> По ТУ 1948 г.

кусственной цепями не менее 8 *неп* в полосе частот от 300 до 2 400 *гц* (для двух трансформаторов эта норма повышена до 8,4 *неп*). Собственное затухание трансформаторов в полосе частот 300—2 400 *гц* не превышает 0,09 *неп*, а при частоте 800 *гц* — 0,07 *неп*.

Затухание неоднородности подобранных попарно линейного и балансного трансформаторов составляет не менее 4 *неп* в полосе частот 300—2 400 *гц*.

Переходное затухание между любыми двумя парами междугородных цепей, измеренное при частоте 800 *гц* с контактами вводных гребёнок, составляет не менее 9 *неп*.

Габаритные размеры и вес стойки *ИС* завода Трансвязь такие же, как и вводной стойки (изделие 301).

**Испытательная стойка** завода МПСС рассчитана на включение 40 телефонных каналов, из которых на 20 каналов может быть наложена



Фиг. 261. Схема комплектов для включения в испытательную стойку завода МПСС каналов тональной частоты

телеграфная работа посредством имеющихся на стойке 20 дифференциальных трансформаторов 1 400 : 600 *ом* (фиг. 261).

Ёмкость стойки может быть увеличена до 60 каналов путём использования для вкл-

тированы: генератор на 800 *гц* и указатель уровня на 300—10 000 *гц* (от -3 до +3 *неп*), два *ПВУ* (из них одно с возможностью четырёхпроводного включения), 20 комплектов устройств для образования временных четырёхпроводных транзитных соединений (фиг. 262,а), пять комплектов устройств для образования двухпроводных транзитных соединений (фиг. 262,б), 20 кнопок для включения реле переключения каналов на аппаратуру двухсторонней групповой телефонной связи (*ДГТС*), пять кнопок передачи каналов на аппаратуру радиотрансляционного вещания, 20 передаточных линий, три служебные линии МБ, две служебные линии ЦБ, пять линий служебной внутристанционной связи, громкоговоритель для служебного канала, часы с пружинным заводом.


Переходное затухание между каналами связи и передаточными линиями составляет на частоте 800 *гц* не менее 12 *неп*.

Размеры стойки: 2 500 × 526 *мм*, вес стойки 300 *кг*.

**Вводно-испытательные стойки (ВИС)** устанавливают в *ЛАЗ* небольшой ёмкости; они совмещают функции стоек *ВС* и *ИС*.

Стойка *ВИС* завода МПСС рассчитана на включение 16 неуплотнённых стальных цепей (фиг. 259,а), 4 цветных цепей, уплотнённых в полосе частот до 150 *кгц* (фиг. 259,б), 20 телеграфных каналов, образованных путём наложения на указанные выше телефонные цепи, 20 телефонных каналов с возможностью передачи на *ДГТС* и 20 каналов без возможности передачи на *ДГТС* (фиг. 263).

Кроме приборов, непосредственно относя-

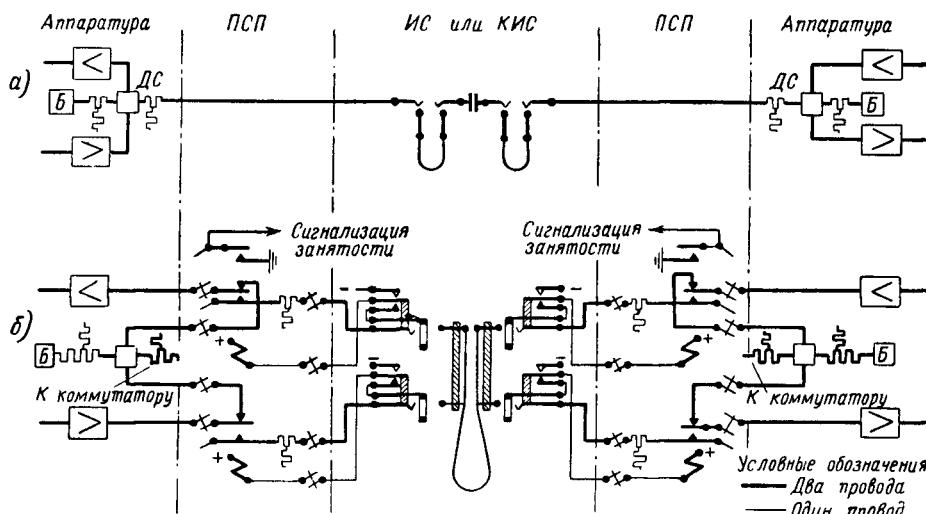

Фиг. 262. Схемы организации транзитных соединений на испытательной или контрольно-испытательной стойке завода МПСС: а—двухпроводных, б—четырёхпроводных

чения каналов имеющихся на ней 20 комплектов устройств, предназначенных для осуществления четырёхпроводного транзита.

На *ИС* завода МПСС помимо приборов, непосредственно относящихся к коммутации телефонных каналов дальних связей, смон-

тируются к перечисленным выше цепям и каналам (гнёзда, кнопки приборы защиты и др.), на *ВИС* завода МПСС смонтированы: измерительный генератор (частота  $f=800$  *гц*) и указатель уровня для измерений уровней от -3 до +3 *неп* в полосе частот от 300


до 10 000 гц, испытатель линий, переходно-измерительное устройство (ПИУС), основное и резервное переговорно-вызывные устройства (ПВУ), прибор для измерения асимметрии предохранителей и для проверки их исправности, часы с пружинным заводом, ручной индуктор, шесть служебных двухпроводных соединительных линий МБ, которые могут быть использованы также для включения коммутатора местной телефонной станции, две служебные линии ЦБ, две монтерские служебные линии, четыре пары гнёзд для осуществления временных двухпроводных транзитных соединений, 10 двухпроводных передаточных линий, 15 линейных трансформаторов 1 400 : 600 ом, выведенные на гнёзда нагрузочные сопротивления (два по 600 и два по 1 400 ом), три гнезда, на которые подано заземление.

опущена. В угольниках основания и в боковых уголниках каркаса имеются отверстия для крепления стойки при её установке в ЛАЗ.

Вес стойки 300 кг.

**Стойка ВИС** завода Министерства связи рассчитана на включение и обслуживание четырёх цепей из цветного металла, уплотнённых до 30 кгц, 16 стальных неуплотнённых цепей, 20 телеграфных каналов, образованных путём наложения телеграфной работы на указанные выше цепи, 10 телефонных каналов тональной частоты высокочастотных связей и 20 каналов тональной частоты неуплотнённых цепей.

Кроме приборов, непосредственно относящихся к перечисленным выше цепям и каналам (гнёзда, приборы защиты и пр.) на ВИС завода Министерства связи смонтированы: испытатель линий, переходно-измеритель-

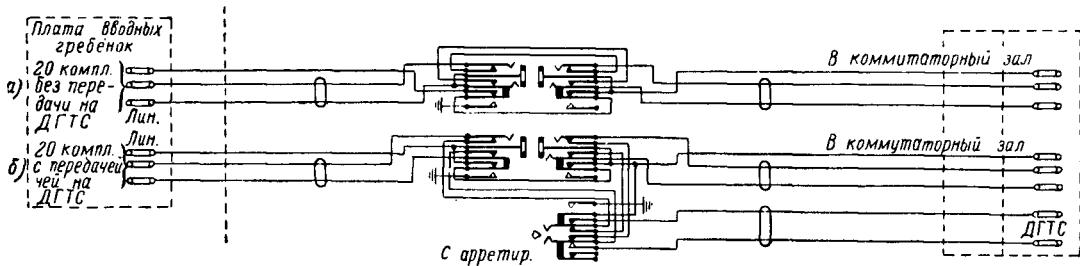

Фиг. 263. Схемы комплектов для включения в вводно-испытательную стойку завода МПСС каналов тональной частоты: а—без возможности передачи на ДГТС; б—с возможностью передачи на ДГТС

Комплект приборов защиты физических цепей состоит из плавких предохранителей на 1 и 0,15 а и разрядников типа РА-350. Для цепей, уплотнённых до 150 кгц, предусмотрена установка дренажных катушек. Комплекты защиты этих цепей, равно как и все другие относящиеся к ним детали и провода внутристоечного монтажа, экранированы.

Коммутация физических цепей осуществляется при помощи однопроводных беспружинных гнёзд и дужек.

Переходное затухание между экранированными линейными комплектами, разнесёнными к разным краям стойки, составляет на частоте 150 кгц не менее 15 неп, а между рядом расположенным комплектами — не менее 12 неп при той же частоте.

Переходное затухание между неэкранированными линейными комплектами и между передаточными линиями при частоте 60 кгц составляет не менее 12 неп для разнесённых комплектов и 9 неп для смежных. По своим электрическим данным эти разнесённые комплекты обеспечивают возможность включения в них цепей из цветного металла, уплотнённых в полосе частот до 60 кгц.

Переходное затухание между каналами тональной частоты составляет не менее 12 неп при частоте 800 гц.

Конструктивно стойка оформлена в виде каркаса высотой 2 500 мм и шириной 526 мм. Размещение панелей двустороннее. Спереди стойки, на высоте 775 мм от пола, укреплён стол, передняя часть которого может быть

использована. В угольниках основания и в боковых уголниках каркаса имеются отверстия для крепления стойки при её установке в ЛАЗ.

Вес стойки 300 кг.

**Стойка ВИС** завода Министерства связи рассчитана на включение и обслуживание четырёх цепей из цветного металла, уплотнённых до 30 кгц, 16 стальных неуплотнённых цепей, 20 телеграфных каналов, образованных путём наложения телеграфной работы на указанные выше цепи, 10 телефонных каналов тональной частоты высокочастотных связей и 20 каналов тональной частоты неуплотнённых цепей.

Кроме приборов, непосредственно относящихся к перечисленным выше цепям и каналам (гнёзда, приборы защиты и пр.) на ВИС завода Министерства связи смонтированы: испытатель линий, переходно-измеритель-

ное устройство (ПИУС), переговорно-вызывное устройство (ПВУ), пять служебных двухпроводных соединительных линий МБ, четыре двухпроводные передаточно-соединительные линии, 8 пар гнёзд, в которые включены нагрузочные сопротивления 600 и 1 400 ом, 16 линейных трансформаторов 1 400 : 600 ом и 4 трансформатора 600 : 600 ом.

Комплект приборов защиты физических цепей состоит из предохранителей на 1 и 0,15 а и разрядников типа РА-350.

Коммутация физических цепей и каналов осуществляется при помощи однопроводных гнёзд и дужек. Для контроля за прохождением связи на дужках имеются гнёзда.

Для получения достаточно высокого переходного затухания между включёнными на ВИС уплотнёнными цепями комплекты приборов этих цепей максимально удалены друг от друга; для монтажа их применён экранированный кабель. Благодаря этому переходное затухание между любыми двумя уплотнёнными цепями составляет 13 неп при частоте 30 кгц. Между комплектами устройств для включения неуплотнённых цепей переходное затухание при частоте 800 гц равно 12 неп.

Конструктивно стойка оформлена в виде каркаса из угловой стали высотой 2 500 мм и шириной 530 мм. Ширина каждой панели 480 мм, высота кратна 30 мм. В передней части стойки на высоте 775 мм от пола укреплён рабочий столик техника с открывающейся крышкой.

Вес стойки 300 кг.

**Контрольно-испытательная стойка (КИС)** завода МПСС предназначена для проведения проверок состояния телефонных каналов путём переговоров по ним и простейших измерений переменным током. Кроме того, на КИС можно осуществлять временные двух- и четырёхпроводные транзитные соединения, а также передачу соответствующих каналов на аппаратуру двусторонней групповой телефонной связи.

Стойка КИС рассчитана на включение 120 телефонных каналов тональной частоты и в том числе каналов высокочастотной связи (см. фиг. 261). Помимо приборов, непосредственно относящихся к этим каналам, на КИС смонтированы: неперметр, два ПВУ, 20 комплектов приборов для образования четырёхпроводных транзитных соединений, четыре комплекта приборов для образования двухпроводных транзитных соединений (см. фиг. 262), 20 кнопок для передачи каналов на аппаратуру ДГТС, 20 трёхпроводных соединительных линий, шесть служебных линий МБ, четыре служебные линии ЦБ, 10 служебных линий внутристанционной связи, четыре нагрузочных сопротивления по 600 ом и два по 1 400 ом, часы с пружинным заводом.

Переходное затухание между любой парой каналов при частоте 800 гц составляет не менее 12 дБ.

Конструктивно стойка КИС оформлена аналогично стойке ВИС завода МПСС.

**Стойки переключений междугородных линий** предназначаются для кроссировки кабелей внутренней линейной проводки ЛАЗ и для разделки кабелей, соединяющих ЛАЗ с МТС и другими службами данного узла связи.

Стойка переключений междугородных линий (СПМ) завода Трансвязь (изделие 303) рассчитана на 160 трёхпроводных и 160 двухпроводных кроссировок. Для этой цели на обеих сторонах стойки (линейной и станционной — условные названия) установлено по восемь гребёнок с 20 × 2 штифтами каждая и по восемь гребёнок с 20 × 3 штифтами каждая.

На одну кроссировку требуется в среднем 1,5 м кабельного шнура. Размеры стойки СПМ: 2 500 × 512 × 632 мм, вес стойки 150 кг.

Промежуточная стойка переключений (ПСП-М) завода МПСС рассчитана на 600 четырёхпроводных кроссировок. Для этой цели на обеих сторонах стойки установлено по 30 гребёнок с 20 × 4 штифтами каждая. В условиях работы ЛАЗ в системе Министерства связи на ПСП-М могут быть установлены панели реле и съёмных удлинителей, предназначенных для переключения каналов тональной частоты на аппаратуру двусторонней групповой телефонной связи и для осуществления четырёхпроводного транзита. Установка двух таких панелей требует снятия со стойки одного горизонтального ряда кроссировочных гребёнок и уменьшает предельную ёмкость стойки на 60 четырёхпроводных кроссировок.

Конструктивно стойка ПСП-М представляет собой каркас, собранный из трёх секций, сваренных из угловой и полосовой стали.

Высота стойки 2 500 мм, ширина 526 мм, глубина 800 мм.

Вес стойки 125 кг.

**Стойки питания (СП)** служат для распределения подаваемых в ЛАЗ напряжений по рядам установленной в нём аппаратуры или по отдельным стойкам. На стойке СП устанавливаются предохранители, включённые в отдельные цепи питания, устройства сигнализации и приборы для контроля величин напряжений и токов в цепях нагрузки.

Стойка питания завода Трансвязь (изделие 304) рассчитана на включение фидеров — 24, + 220 в, телеграфных батарей, источников вызывного тока, батарей избирательного вызова и батарей управления комплексными трансляциями. Кроме того, на ней предусмотрены: шина земли, запасные шины с предохранителями и отдельная панель с рубильником и предохранителями для подачи к стойкам ЛАЗ напряжения сети переменного тока. Для батарей + 220 в и батарей избирательного вызова на стойке установлены рубильники с вмонтированными предохранителями. Конструкция этих рубильников позволяет быстро вынимать и вставлять нож в основание, что бывает необходимо при замене предохранителя.

Ёмкость СП допускает подачу основных источников питания (24 и 220 в) к 20 стойкам ЛАЗ и остальных напряжений к 10 стойкам.

При пропадании на шинах стойки СП напряжения 24 в действуют оптическая и акустическая сигнализации.

Размеры стойки 2 500 × 512 мм, вес 200 кг.

**Стойка питания** завода МПСС по назначению и оборудованию сходна с предыдущей. На ней могут быть поданы напряжения — 24, ± 220, ± 130, ± 40, ± 60, ± 80 в, ± ВБ (вызывная батарея 220 в) и вызывное напряжение. При помощи установленных на стойке приборов можно контролировать все подводимые к ней напряжения (за исключением вызывного напряжения), а также токи в цепях — 24, ± 130 и ± 220 в.

Стойка оформлена в виде каркаса из угловой стали высотой 2 500 и шириной 526 мм.

**Вводная стойка для кабельных вводов междугородных цепей (ВСК)** рассчитана на включение 40 пар жил вводных кабелей и в том числе 8 пар уплотнённых в полосе частот до 150 кгц. На ВСК расположены два обычных бокса ёмкостью 20 × 2 и один экранированный бокс ёмкостью 8 × 2. Кроме того, на ней расположены приборы защиты и ряд контрольных и коммутационных устройств, аналогичных устройствам, монтируемым на ВС завода МПСС и, кроме того, измерительный мост постоянного тока. По конструкции ВСК подобна другим стойкам ЛАЗ.

**Стойка запирающих фильтров (СФЗ).** Эта стойка оборудована фильтрами, включаемыми в цепи, имеющие параллельный пробег с цепями, уплотнёнными в полосе частот до 150 кгц, с целью устранения влияния с выхода этих цепей на их вход через третью цепь. На стойке размерами 2 500 × 530 мм смонтированы фильтры трёх типов, а именно, предназначенные для включения: а) в цветные цепи, уплотнённые при помощи аппарата высокочастотного телефонирования трёх-

канальной системы, б) в неуплотнённые или уплотнённые стальные цепи и в) в телеграфные провода.

**Стойка четырёхпроводной коммутации (СЧК)** предназначена для включения в неё четырёхпроводных телефонных каналов через разделительные гнёзда и служит для проверки уровней передачи и приёма, а также для установки и проверки остаточного затухания каналов.

Ёмкость стойки СЧК рассчитана на 60 четырёхпроводных каналов. В комплект для включения одного такого канала входят разделительные гнёзда и регулятор усиления в тракте приёма. На стойке, кроме того, размещаются нормальный генератор, указатель уровня, оборудование служебных и соединительных линий и четырёхпроводное переговорно-вызывающее устройство.

**Стойка дифференциальных систем (СДС)** предназначена для образования двухпроводных выходов четырёхпроводных телефонных каналов. Ёмкость стойки составляет 100—120 дифференциальных систем.

**Стационарная измерительная аппаратура ЛАЗ** представляет собой комплект измерительных и коммутационных устройств, смонтированных на стандартных стойках. При помощи системы соединительных и передаточных линий эти стойки могут быть связаны с любой другой аппаратурой ЛАЗ. По этим линиям на измерительные стойки передаются подлежащие испытаниям или измерениям провода, приборы или отдельные узлы аппаратуры.

Измерительная секция (ИСА-2) выпускалась заводом Министерства связи до 1941 г.

При помощи приборов стойки ИСА-2 можно производить следующие основные измерения:

а) измерение сопротивления проводов линий связи и других устройств в пределах до 111 100  $\text{ом}$ ;

б) определение места повреждения цепи при заземлении или понижении изоляции одного провода;

в) измерение асимметрии сопротивления проводов двухпроводных цепей;

г) определение места короткого замыкания или сообщения проводов;

д) измерение переходного затухания линий связи и станционной проводки до 11  $\text{nep}$  в полосе тональных частот;

е) измерение входного сопротивления в полосе тональных частот (до 5 000  $\text{гц}$ );

ж) измерение рабочего затухания в полосе частот от 50 до 60 000  $\text{гц}$ ;

з) измерение остаточного затухания в диапазоне от 50 до 60 000  $\text{гц}$ ;

и) проверку настройки усилителей путём измерения балансного затухания;

к) измерение уровня передачи в диапазоне от 50 до 60 000  $\text{гц}$ ;

л) измерение усиления усилителей тч и вч;

м) испытание электронных ламп.

Для выполнения перечисленных выше измерений на ИСА-2 смонтированы следующие приборы: мост постоянного тока, магазин сопротивлений, генератор и указатель уровня на диапазон частот от 50 до 60 000  $\text{гц}$ , мост переменного тока, магазин ёмкостей, ма-

газин затуханий, испытатель ламп, вспомогательный генератор на 7 фиксированных частот и панель управления.

На ИСА-2 могут быть включены 40 соединительных двухпроводных линий и 4 соединительных провода. Помимо этих линий ИСА-2 соединяется со всеми другими стойками ЛАЗ.

В комплект ИСА-2 входят две стойки: стойка для измерения уровней и стойка для измерения сопротивлений. Обе стойки дополнены друг друга и порознь использованы быть не могут.

Размеры каждой из стоек: 2 500 × 538  $\text{мм}$ , вес обеих стоек вместе 300 кг.

**Контрольно-измерительное устройство (КИЛ)** линейно-аппаратного зала выпускалось заводом Министерства связи до 1942 г. По конструкции и оперативным возможностям КИЛ почти полностью тождественно аппаратуре ИСА-2.

В настоящее время заводы МПСС изготавливают измерительную тележку типа ИТ, в которую входит комплект приборов, необходимых для измерений в ЛАЗ в полосе частот до 150 кгц.

#### Коммутация цепей в линейно-аппаратном зале

Соединение аппаратуры, устанавливаемой в ЛАЗ, между собой, а также с между городской телефонной станцией, телеграфом, узлом связи совещаний и т. п. осуществляется, как правило, по типовым схемам, называемым схемами прохождения цепей по линейно-аппаратному залу. Эти схемы разработаны для всех встречающихся на железнодорожном транспорте видов связей и для различных вариантов их использования [13, 15, 22]; указанные схемы составляются примерно так, как показано на фиг. 264.

#### Электропитание аппаратуры линейно-аппаратного зала

Электропитание аппаратуры дальней связи осуществляется от источника постоянного тока с напряжениями 24 в (цепи накала и реле) и 220 в (анодные цепи).


В некоторых случаях при наличии в ЛАЗ импортной аппаратуры дальней связи для питания анодных цепей приходится предусматривать источник постоянного тока напряжением 130 в.

Для посылки вызова используют переменный ток с напряжением 60—80 в частотой 15—50  $\text{гц}$ .

При наличии в ЛАЗ высокочастотной аппаратуры типа СМТ-35 и ТВЧ-35, кроме указанных выше источников тока, требуется батарея смещения напряжением 40 в.

Для питания аппаратуры избирательной телефонной связи, устанавливаемой в ЛАЗ, требуются источники тока, указанные в характеристиках этой аппаратуры, приведённых в главе «Специальные виды железнодорожной телефонной связи» данного тома.

Требования, предъявляемые к источникам электропитания аппаратуры ЛАЗ, должны удовлетворять ГОСТ 5237-50.

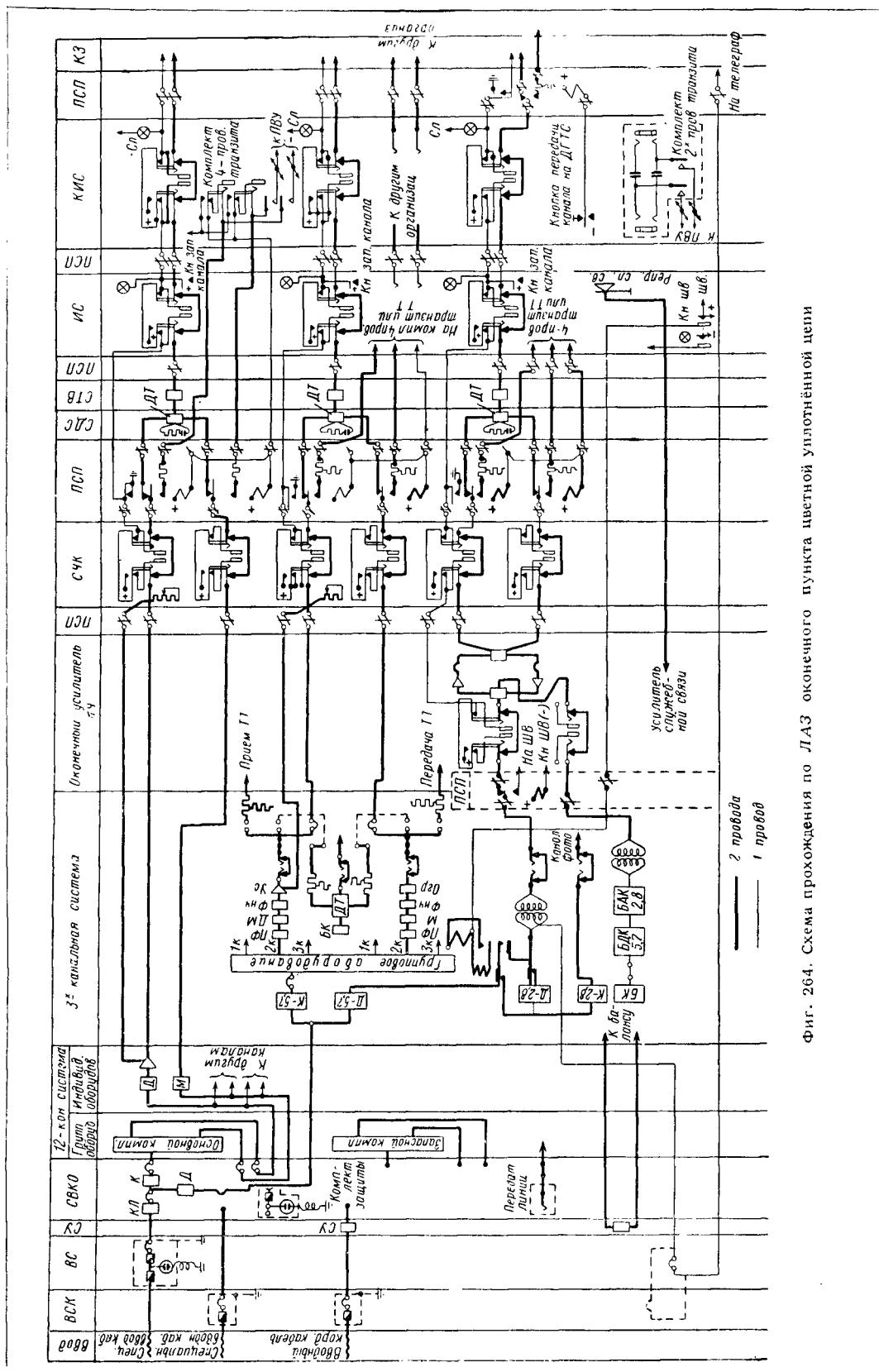

Фиг. 264. Схема прохождения по ЛАЗ окончного пучка цветной уплотнённой цепи

### Вспомогательные устройства линейно-аппаратного зала

К вспомогательным устройствам *ЛАЗ* относятся соединительные, измерительные и служебные линии, а также устройства сигнализации.

Соединительные линии прокладываются в *ЛАЗ* для замены аппаратуры. Эти линии проходят многократно по всем стойкам однотипной аппаратуры, снабжённым гнёздами для включения соединительных линий. К каждой стойке подводят провода от двух линий для включения её входа и выхода.

Для замены телефонной аппаратуры соединительные линии должны быть двухпроводными.

Измерительные линии прокладываются в *ЛАЗ* при наличии измерительных стоек (*ИСА*, *КИЛ*) между этими последними и всей аппаратурой, установленной в *ЛАЗ*. К каждому виду оборудования подводят двухпроводные или трёхпроводные соединительные линии, которые включают многократно в комплекты оборудования этого вида. Трёхпроводные соединительные линии в основном подаются к стойкам *ИС*, *КИС* и тонального вызова. Для монтажа измерительных линий применяют, как правило, экранированные кабели.

Для осуществления служебных переговоров между *ЛАЗ* и *МТС*, телеграфом, студией связи совещаний, генераторной и т. д. устраивают служебные линии, заканчивающиеся на стойках *ИС* и *КИС* (если она предусматривается). Часть этих линий оборудуется по системе *МБ* (например с генераторной) и часть по системе *ЦБ*.

Для оповещения о повреждениях в цепях питания и о поступлении вызова по какой-либо служебной линии, в *ЛАЗ* устраивают два вида оптической и акустической сигнализации: о повреждениях в цепях питания и о поступлении вызова. Устройство оптической сигнализации должно обеспечивать указание или ряда аппаратуры, в котором произошло повреждение в цепи питания, или стойки, на которую поступил вызов, а также отмечать повреждённую стойку или стойку, на которую поступил вызов. Лампы, сигнализирующие повреждения в цепях питания, берут красного цвета, а сигнализирующие поступление вызова — зелёного цвета. Одновременно с действием оптической сигнализации должна приходить в действие акустическая сигнализация (звонок). При этом предусматривается возможность выключения акустической сигнализации на время устранения повреждения.

### Основные указания по монтажу линейно-аппаратных залов

Для установки и крепления оборудования *ЛАЗ* в нём монтируется изготавляемая на месте специальная металлическая конструкция, которая в основном состоит из перечисленных ниже частей. Вдоль каждого ряда стоек на уровне их верхнего края (обычно 2 500 мм от пола) прокладывается угловая сталь 45 × 45 × 5 мм. По концам ряда эта деталь опирается на вертикальные стойки 60 × 60 × 6 мм и скрепляется со стальным уголком 45 × 45 × 5 или 60 × 60 × 6 мм,

проходящим вдоль помещения *ЛАЗ* по краям рядов и заделанным концами в стены. Такая конструкция может быть смонтирована в *ЛАЗ* совершенно отдельно, до установки стоек.

Установленные в ряд стойки *ЛАЗ* прикрепляются к рядовому уголку и к смежным стойкам или к стояку болтами, а к полу при помощи глухарей.

Для большей жёсткости конструкции один или несколько рядовых уголков также могут быть заделаны одним или обоими концами в стены.

Для монтажа разговорных цепей линейной проводки, соединительных и измерительных линий *ЛАЗ* должны применяться экранированные провода и кабели. Для этой цели может быть применён кабель марки РВЧС-60 и РВЧС-160 (резиновый, высокочастотный, стационарный на 60 и 160 гц). Возможно применение и других равноценных по качеству проводов и кабелей. На вводную стойку линейные провода подаются кордальным кабелем с оконечной разделкой его в *ЛАЗ*. От СПМ (ПСН) на междугородную станцию провода подаются кабелем марки ТСО 21 × 3. Токораспределительная проводка может быть смонтирована проводом ПР или ВРГ надлежащего сечения. Для подачи и распределения переменного тока, и в том числе вызываемого, частотой 15—50 гц, должны применяться парные витые провода, проложенные в трубках с металлической экранной оболочкой, или кабели с металлическим покрытием (например СРГ).

Для прокладки проводов и кабелей внутренней проводки в *ЛАЗ* предусматривается устройство воздушных желобов лестничного типа. Эти желоба устанавливаются как вдоль всего помещения *ЛАЗ*, по краям рядов (главные желоба), так и вдоль каждого из рядов (рядовые желоба). Главные желоба обычно специализируют, используя один из них для преимущественной прокладки линейных проводов, а другой для токораспределительной сети.

Желоба изготавливают из полосовой стали сечением 5 × 40 мм. Скалки желобов делают из круглой стали диаметром 8—10 мм. Ширина главного жёлоба обычно принимается равной 200 мм, а рядового жёлоба 150 мм. Желоба крепятся к упомянутым выше рядовым и продольным уголкам.

Кабели и провода укладываются на желоба и сшиваются в пакеты прямоугольного сечения с одновременным прикреплением их к скалкам желобов через каждые 200—400 мм. При укладке пакетов стремятся расположить более тяжёлые кабели внизу, более лёгкие наверху. Пересечение слоёв в пакетах и отдельных кабелей, как правило, не допускаются. Ответвление кабелей из пакетов к рядам и к отдельным стойкам должно происходить с ближайшего к ним края пакета. Допустимым радиусом изгиба кабелей на ответвлениях, поворотах и спусках считается величина, равная 10-кратному диаметру наиболее толстого кабеля в подлежащем изгибу пакете. На поворотах и спусках пакеты прикрепляются к каждой скалке жёлоба.

Переходное затухание в пределах *ЛАЗ* между двумя любыми парами линейной проводки на частоте 800 гц не должно быть менее

9 *nep*; для измерительных линий, соединяющих аппаратуру *ЛАЭ* с *ИСА-2* (*КИЛ*), эта норма повышается до 11 *nep*. Между цепями, уплотненными в спектре до 30 кГц, переходное затухание должно быть не ниже 10 *nep*, а для уплотненных до 150 кГц не ниже 13 *nep*.

## ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЗЛОВ ДАЛЬНЕЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

### Общие указания

Помещения, в которых размещаются устройства дальней телефонной связи, обычно сосредоточиваются совместно с помещениями других устройств связи в одном здании.

К техническим помещениям узлов дальней связи относятся: коммутаторный зал и стативная при ручном обслуживании соединений, отдельное или общее с автоматным залом АТС помещение для приборов дальней автоматики при автоматическом обслуживании соединений и, наконец, помещение линейно-аппаратного зала.

Устройства электропитания узлов дальней связи обычно совмещаются с устройствами электропитания других видов связи и потому для них, как правило, особые помещения не выделяются.

Здание, в котором размещаются устройства дальней связи, должно быть кирпичным, каменным или бетонным.

Помещения коммутаторного зала, стативной, помещения для приборов дальней автоматики и линейно-аппаратного зала следует располагать так, чтобы имелась возможность их развития за счёт смежных помещений подсобного характера. Взаимное расположение указанных помещений, а также помещений местной телефонной станции и генераторной должно обеспечивать наименьшую длину соединительных кабелей и питающих фидеров.

### Коммутаторный зал и его стативная

Состав оборудования коммутаторного зала и его стативной и необходимость выделения последней определяются количеством линий дальней и избирательной телефонной связи, оканчивающихся в данном узле связи, а также типом применяемых междугородных коммутаторов.

При небольшом числе линий и применении междугородных коммутаторов со стативами реле последние обычно устанавливаются в помещении кроссовой местной телефонной станции. Если реле размещаются в корпусе коммутатора, то надобность в помещении стативной отпадает. Выделение отдельного помещения для стативной может быть допущено лишь при проектировании крупных узлов дальней связи и то лишь при установке междугородных коммутаторов со стативами реле.

Связь между междугородными и местными коммутаторами при ручных телефонных станциях на железнодорожном транспорте осуществляется, как правило, по многократному полю. Поэтому помещение зала междугородных коммутаторов должно быть смежным с помещением коммутаторного зала местной телефонной станции.

Количество междугородных коммутаторов определяется в зависимости от необходимого числа рабочих мест и типа применяемых коммутаторов. Число рабочих мест устанавливается в зависимости от величины телефонной нагрузки междугородной телефонной станции в час наибольшей нагрузки (*ЧНН*).

Величина телефонной нагрузки междугородной телефонной станции для *ЧНН* определяется по формуле

$$y = \frac{n}{1} (N_x C_{\text{сум. } x} T_x K_x),$$

где  $N_x$  — число линий в отдельном пучке;  $C_{\text{сум. } x}$  — число переговоров на одну линию данного пучка в сутки;

$T_x$  — продолжительность полного цикла времени, необходимого для занятия линии в течение одного разговора;

$K_x$  — коэффициент концентрации междугородных переговоров в *ЧНН* для данного пучка и

$n$  — общее число пучков линий.

Кроме того, необходимо знать процентное соотношение переговоров входящих, исходящих и транзитных, процентное соотношение переговоров обычных и прямых абонентов, продолжительность занятия стационарных линий междугородной телефонной станции для одного соединения и величины коэффициента концентрации нагрузки для различных видов обмена междугородной станции в *ЧНН*. Значения этих величин должны уточняться в процессе изысканий перед составлением проекта.

Некоторые данные, которые могут быть использованы при расчётах, указаны в табл. 195 и 196.

Таблица 195

Продолжительность занятия стационарных линий междугородной телефонной станции заказной системы для одного соединения

Вид линии или прибора	Время занятия линий в сек.
Заказная линия при приёме заказа . . . . .	40÷60
Служебная линия . . . . .	8÷10
Соединительная линия с АТС на один переговор с предварительной подготовкой его . . . . .	420÷600
Регистры междугородного сообщения АТС . . . . .	10÷15
Справочная линия для одной справки . . . . .	40÷60

Таблица 196

Значения коэффициента концентрации нагрузки для различных видов обмена в час наибольшей нагрузки

Вид обмена	Величина коэффициента концентрации $K$
Заказы на междугородные переговоры (по поступлению) . . . . .	0,15÷0,2
Междугородные переговоры (по исполнению) . . . . .	0,07÷0,12
Справки (по поступлению) . . . . .	0,10÷0,15

Количество переговоров, приходящихся на долю прямых абонентов, может быть принято равным 10—15% от общего числа переговоров.

Качественная сторона обслуживания международной телефонной станции определяется величиной потерь из-за занятости станционных линий и приборов, временем ожидания абонентами исполнения заказов (см. табл. 192) и качеством передаваемой речи.

Величины потерь указаны в табл. 197.

Таблица 197

**Величина потерь из-за занятости станционных линий и приборов**

Вид линий или прибора	Величина потерь p %
Соединительная линия с местной телефонной станцией (АТС) . . . . .	0,1
Регистр международного сообщения АТС . . . . .	0,1
Заказная линия . . . . .	0,5

**Расчёт числа телефонных каналов дальней связи**

Число каналов дальней связи определяется для каждого направления отдельно по данным потоков обмена. Если данные потоков обмена отсутствуют, то при определении числа каналов исходят из существующей или проектируемой схемы связи узла с учётом перспектив развития. Число каналов определяются для монтируемой и предельной ёмкости станции. Более подробно о расчёте числа каналов см. [1, 2, 6, 7, 5].

**Расчёт числа станционных и соединительных линий международной телефонной станции.** Число станционных и соединительных линий определяют после установления числа дальних линий с таким расчётом, чтобы обеспечить наибольший возможный обмен по дальним линиям при монтируемой или соответственно при предельной ёмкости станции.

При расчёте соединительных, заказных, справочных и прочих линий определяют величину трафика, приходящуюся на каждый вид линий. После этого, найдя часо-занятия для часа наибольшей нагрузки, определяют число линий по кривым фиг. 130 главы «Устройства местной телефонной связи».

**Расчёт числа рабочих мест международной телефонной станции.** Число рабочих мест станции определяется по формуле

$$N_{p.m} = \frac{C_{\text{чнн}} t_{\text{ср. опер}}}{3600 \alpha},$$

где  $C_{\text{чнн}}$  — число соединений, которое необходимо выполнить на станции в час наибольшей нагрузки;

$t_{\text{ср. опер}}$  — среднее оперативное время телефонистки в сек.;

$\alpha$  — коэффициент использования труда телефонистки. При предварительных расчётах можно принимать значения  $t_{\text{ср. опер}}$ , указанные в табл. 197.

Таблица 198

**Среднее оперативное время телефонистки**

Вид операции	$t_{\text{ср. oper}}$ в сек.
Приём заказа на международный переговор заказной телефонисткой . . .	50÷60
Приём заказа на справку заказной телефонисткой . . .	30÷45
Установление одного международного переговора международной телефонисткой . . . . .	100÷120
Выдача справки справочной телефонисткой . . .	40÷60

Коэффициент  $\alpha$  в соответствии с результатами стахановского движения можно принимать равным 0,85—0,9. Указанные величины  $t_{\text{ср. oper}}$  и  $\alpha$  не следует рассматривать как окончательно установленные. С улучшением процесса эксплуатации, с новыми достижениями стахановок-телефонисток, с введением технических усовершенствований снижается величина оперативного времени телефонисток и повышается производительность их труда. Поэтому при конкретном проектировании следует сопоставлять приведённые выше данные с фактическими достижениями передовых международных телефонных станций и вводить в них соответствующие корректизы.

Если телефонистке приходится выполнять различные операции, характеризующиеся различным оперативным временем, то в этом случае определяют среднее оперативное время с учётом удельного веса различных операций.

Если, например, для какого-либо вида рабочих мест:  $a$  % соединений имеет оперативное время  $t_1$ ,  $b$  % соединений —  $t_2$  и  $c$  % соединений —  $t_3$ , то среднее оперативное время для телефонистки, обслуживающей это рабочее место,

$$t_{\text{ср. oper}} = \frac{at_1 + bt_2 + ct_3}{100}.$$

По приведённым формулам определяется число рабочих мест заказных, справочных, международных и других видов коммутаторов международной телефонной станции. После этого в зависимости от типа намеченных к применению коммутаторов устанавливается количество коммутаторов каждого рода, а также количество другого необходимого оборудования: ставив реле, стол старшей и т. п.

**Размещение оборудования международной телефонной станции.** После определения состава и объёма оборудования составляют план его размещения в помещениях узла связи.

Коммутаторное оборудование располагается в коммутаторном зале международной телефонной станции. Коммутаторы устанавливаются, как правило, в один ряд. Расстояние между задней стороной ряда коммутаторов и стеной с окнами, при наличии радиаторов

отопления, берётся равным 850 мм, а при отсутствии их — равным 700 мм.

Расстояние между лицевой стороной ряда коммутаторов и другой стеной помещения должно быть не менее 2 000 мм. Пример расположения оборудования в коммутаторном зале приведён на стр. 664, фиг. 128. Высота помещения коммутаторного зала должна быть не менее 3,5 м. Она определяется объёмом воздуха, требующимся на одного человека, и площадью, необходимой для размещения оборудования. Объём воздуха должен составлять 17—18 м<sup>3</sup> на одного человека. Общая площадь окон должна быть не менее  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{7}$  освещаемой площади пола. Окна должны быть снабжены шторами.

Полы в помещении коммутаторного зала должны выдерживать нагрузку в 400 кг/м<sup>2</sup>.

В акустическом отношении коммутаторный зал должен быть обработан таким образом, чтобы мешающие шумы не превосходили уровня, равного 35—40 дБ. Для уменьшения шумов применяют плотно закрывающиеся окна, занавесы, мягкие дорожки в зале и т. п.

Главные двери зала должны иметь высоту не менее 2 100 мм и ширину не менее 1 300 мм. В больших залах предусматривается запасный выход.

Стативы реле, если они применяются, устанавливают обычно в кроссовых местных телефонных станций.

Для подвода кабелей в коммутаторном зале устраивают напольные желоба или применяют верхние желоба лестничного типа.

**Каблирование междугородной телефонной станции.** В разработку проекта каблирования междугородной телефонной станции входят:

1. Разработка монтажных скелетных схем для всех цепей станции, т. е. для дальних соединительных и заказных линий, линий прямых абонентов и т. п.; эти схемы составляют на основании монтажных схем завода, по которым смонтировано оборудование.

2. Подбор марок кабелей, необходимых для соединения оборудования и расчёта числа их кусков. Для монтажа цепей тональной частоты в пределах коммутаторного зала для соединения коммутаторов со стативами реле и для соединения последних с оборудованием линейно-аппаратного зала применяют кабели марок ТСС и ТСО. Кабели марки ТСС применяют для соединений между коммутаторами и стативами и для соединения с линейно-аппаратным залом. Кабели марки ТСО используют для соединений внутри ряда коммутаторов (для монтажа многочлестного поля). В настоящее время для монтажа применяют, как правило, неосвиванные кабели.

Расчёт числа кусков кабеля производят на основании монтажных скелетных схем.

Результаты работы оформляют в виде таблицы или чертежа кабельных соединений (кабель-плана).

3. Разработка пакетажа кабелей и системы желобов для их укладки.

Пакетаж кабелей и систему желобов увязывают с планом размещения оборудования. Эта часть проекта оформляется в виде эскизов и конструктивных чертежей, определяющих способы укладки кабелей и конструкции желобов.

4. Расчёт потребности в кабелях в метрах для каждой их марки. Этот расчёт производят по планам расположения желобов станции и эскизам укладки в них кабелей, по которым определяют длины отдельных кусков. После определения длин кусков последние умножают на число их и таким образом находят длины кабелей.

5. Разработка таблиц для включения жил кабелей в штифты рамок стативов и коммутаторов.

Эта работа выполняется на основании заводских монтажных схем и планов расположения штифтов и оборудования.

### Устройства дальней автоматической связи

Вопросы проектирования узлов дальней автоматической связи в настоящее время находятся в стадии разработки. Поэтому ниже отмечаются лишь основные этапы проектирования таких узлов, к которым относятся:

а) определение телефонной нагрузки в ЧНН и расчёт числа телефонных каналов, необходимых в проектируемых направлениях; число каналов при скорой системе эксплуатации зависит от величины потерь, которую в настоящее время принимают равной 8—10%, и может быть определено по кривым фиг. 25;

б) определение состава и объёма переустройства сети дальней телефонной связи на проектируемых направлениях с разработкой проекта этого переустройства;

в) разработка схемы проектируемой связи с указанием на ней скелетных схем устройств в узлах сети и установление нумерации узлов в соответствии с принятой системой постоянной нумерации;

г) определение состава и количества оборудования для каждого из узлов проектируемой сети дальней автоматической связи;

д) выбор помещений в узлах для размещения в них проектируемого оборудования;

е) расположение оборудования в выбранных помещениях;

ж) решение вопросов, связанных с электропитанием проектируемого оборудования;

з) разработка монтажных схем выключений оборудования и кабель-планов линейной и токораспределительной проводки.

### Линейно-аппаратные залы

В состав основных работ по проектированию линейно-аппаратного зала входят:

а) определение состава и номенклатуры оборудования;

б) разработка системы электропитания ЛАЗ;

в) разработка плана расположения оборудования в помещениях ЛАЗ и цеха электропитания;

г) разработка кабель-плана линейной проводки;

д) расчёт токораспределительной проводки;

е) разработка кабель-плана токораспределительной проводки;

ж) проектирование заземлений.

Состав оборудования ЛАЗ определяется: а) по аппаратуре связи—исходя из схемы связи данного узла и перспектив её развития, б) по вводно-коммутационной и вспомогательной аппаратуре—в соответствии с количеством вводимых в ЛАЗ проводов и каналов связи, а также в соответствии с ёмкостью коммутационной и другой специальной аппаратуры ЛАЗ, с учётом некоторого резерва ёмкости стоек на перспективное развитие (в ЛАЗ отделеческих станций—до 25%).

Система электропитания ЛАЗ выбирается в зависимости от условий снабжения рассматриваемого пункта электроэнергией и увязывается с системой электропитания других устройств связи того же пункта; при этом руководствуются указаниями, приведёнными в разделе «Электропитание устройств связи» данного тома.

В случае устройства обособленного ЛАЗ, что может иметь место при проектировании вспомогательных усилительных пунктов многоканальных систем высокочастотного телефонирования для воздушной или кабельной линий, могут быть применены следующие способы питания оборудования:

а) при наличии энергоснабжения от местной сети—постоянное буферное питание. На каждое необходимое напряжение постоянного тока устанавливаются два комплекта преобразователей, батарей и угольных регуляторов; для резервирования энергоснабжения устанавливается резервная электрическая станция;

б) при отсутствии энергоснабжения от местной сети—периодическое буферное питание с подачей электроэнергии от собственной электрической станции или дистанционное питание от ближайшего пункта, обеспеченного энергоснабжением.

При периодическом буферном питании устанавливаются два электротепловых агрегата с генераторами трёхфазного тока и по два комплекта преобразователей, батарей и угольных регуляторов на каждое рабочее напряжение постоянного тока. Питание оборудования производится в течение 8 час. в сутки по буферному способу; в это же время одновременно производится заряд обеих батарей. В остальное время питание оборудования осуществляется от батареи.

При дистанционном питании подача питания может быть осуществлена или по отдельной иловой линии или по рабочим проводам линии дальней связи. Более целесообразным является последний способ. Для подачи питания по рабочим проводам могут быть использованы:

а) однопроводные искусственные цепи (с применением земли в качестве обратного провода);

б) двухпроводные искусственные цепи.

Последний способ применяется в основном на кабельных линиях при двухкабельной системе связи.

Подача питания может осуществляться переменным или постоянным током.

Для уменьшения напряжения и мощности питающей установки в усилителях дальней связи, устанавливаемых в пунктах, питаемых на расстоянии, применяют наиболее экономичные лампы.

При дистанционном питании постоянным током цепи катодов и анодные цепи усилителей питаются от одного напряжения. При этом катоды ламп соединяют последовательно, и в эту цепь для гашения излишнего напряжения включают балластное сопротивление.

Более подробно о дистанционном питании см. [24].

При разработке плана расположения оборудования в ЛАЗ и определении его площади всегда резервируют некоторую площадь для возможного добавления стоек вновь (порядка 15—25%).

Оборудование располагают в помещении ЛАЗ рядами, как правило, перпендикулярно окнам, и группируют по эксплуатационным признакам. План расположения оборудования в одном из действующих ЛАЗ дан на фиг. 265.

Вводно-коммутационную и испытательную аппаратуру (ВС, ВИС, ИС и т. п.) устанавливают в отдельном ряду, обычно одном из крайних, наиболее удобном с точки зрения подведения линейных проводов. В этом же ряду обычно устанавливают и измерительную аппаратуру (ИСА, КИЛ).

Стойки СП устанавливают с края одного из рядов, по возможности ближе к аппаратуре высокочастотного телефонирования, создающей наибольшую нагрузку по потреблению энергии.

Кроме того, СП должна быть установлена так, чтобы на неё возможно удобнее можно было подать фидеры, питающие аппаратуру ЛАЗ.

Стойки СПМ(ПСП) устанавливают так же, как и стойки СП с края одного из рядов, в месте, откуда намечается передача линейной проводки телефонных каналов на междугороднюю телефонную станцию.

Аппаратуру избирательной и симплексной связи, как правило, располагают в отдельном ряду.

Аппаратуру дальней связи высокой и тонкой частоты группируют по цепям, на которых она работает. На краю ряда, ближнем к лестничному жёлобу линейной проводки, устанавливают стойки СЛФ.


При наличии аппаратуры высокочастотного телефонирования с совпадающими спектрами частот стремятся располагать её на расстояниях не менее 3,0 м ряд от ряда или на таком же расстоянии между крайними стойками комплектов при расположении их в общем ряду.

Проходы в ЛАЗ выдерживают в соответствии со следующими нормами:

Главный, при одностороннем расположении рядов . . . . .	1,2—1,5 м
То же при двустороннем расположении рядов . . . . .	1,5—1,6 »
Между торцами рядов и стеной . . . . .	0,6—0,7 »
Между лицевыми сторонами рядов . . . . .	1,1 »
То же при наличии в одном из рядов вводно-коммутационной аппаратуры . . . . .	1,3 »
Между задними сторонами рядов . . . . .	0,7 »
Между стеной и задней стороной ряда без вводно-коммутационной аппаратуры . . . . .	0,7 »
То же с вводно-коммутационной аппаратурой . . . . .	0,7—1,0 »

Как правило, следует применять верхний предел указанных норм, снижая его только при невозможности применения по местным условиям (при размещении аппаратуры в существующих помещениях).

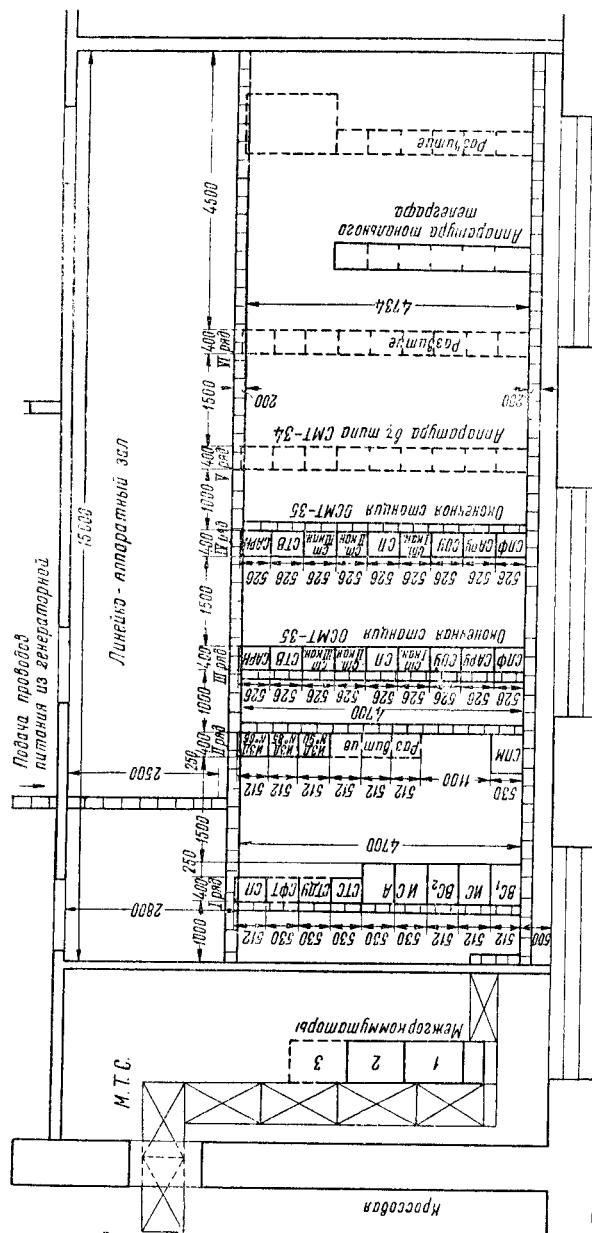Аппаратуру располагают так, чтобы в смежных рядах она находилась либо лицевы-



- в) применения минимального количества кабелей и проводов питающей сети;  
г) обеспечения минимальных помех от источников питания.

На кабель-плане указываются сечения и марки проводов на отдельных участках токораспределительной сети.

Система заземлений для ЛАЗ должна быть спроектирована исходя из следующих соображений.

В линейно-аппаратных залах, на усиительных пунктах без дистанционного питания, а также на междугородных телефонных станциях с соединительными линиями, в схемах которых земля в качестве обратного провода не используется, должно быть оборудовано три отдельных заземления, а именно:

а) объединённое заземление, используемое одновременно в качестве экранно-батарейного и защитного для разрядников;

б) защитное заземление;

в) вспомогательное заземление для целей измерения сопротивления основных заземлений.

К экранно-батарейному заземлению должны присоединяться:

а) общая точка батарей, используемых для питания оборудования коммутаторных залов, ЛАЗ или усиительных пунктов;

б) металлические части стативного и коммутаторного оборудования МТС, а также металлические каркасы вводно-коммутационных и других стоек ЛАЗ;

в) металлические экранирующие прокладки в коммутаторном оборудовании и в оборудовании междугородной автоматики;

г) экраны аппаратуры ЛАЗ и экранирующие оболочки кабелей и шнурков;

д) разрядники типа РА-350.

Сопротивление экранно-батарейного заземления должно быть не более 4 ом при количестве проводов свыше 60 и 5 ом при количестве проводов менее 60.

К защитному заземлению должны присоединяться металлические части силового оборудования генераторной (корпуса, станины, кожухи, каркасы электрических машин, трансформаторов, выпрямителей, щитов и т.п.).

Сопротивление защитного заземления должно быть не более 10 ом.

В случае необходимости установки на МТС и усиительных пунктах баризовых разрядников РБ-280 последние должны присоединяться к защитному заземлению, причём величина защитного заземления в данном случае определяется расчётом в соответствии с правилами ограждения устройств связи и сигнализации от вредного действия установок сильного тока.

Сопротивление вспомогательного заземления для целей измерения сопротивления основных заземлений МТС и усиительных пунктов должно быть не более 100 ом.

При проектировании заземлений следует пользоваться указаниями ГОСТ 648-51.

## ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ УЗЛОВ ДАЛЬНЕЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

Основные задачи технической эксплуатации узлов дальней телефонной связи состоят в обеспечении бесперебойного действия всех каналов и оборудования связи при высоком качестве передачи, максимальном использовании телефонных каналов для пропуска

Таблица 199

**Допустимые падения напряжения в токораспределительной сети ЛАЗ и предельные значения напряжения, допускаемые на зажимах аппаратуры**

Наименование цепи питания	Номинальное напряжение источника тока в в	Допустимое падение напряжения в цепи питания на участке от аккумуляторной батареи до зажимов питаемой аппаратуры <sup>1</sup> в в	Предельные напряжения на зажимах питаемой аппаратуры в в	Допустимая пульсация напряжения на зажимах питаемой аппаратуры, создаваемая источником тока (псофометрическое значение) в в
Цепи накала и сигнализации аппаратуры дальней телефонной связи, тонального телеграфа и фототелеграфа	24	0,8	26,4 и 21,6 — без стабилизации напряжения; 21,8 и 20,6 — при стабилизации напряжения (для ламп 10-вольтовой серии)	$2,4 \cdot 10^{-3}$ (для ламп с прямым накалом)
Анодные цепи аппаратуры дальней телефонной связи, тонального телеграфа и фототелеграфа	220	5	240 и 200 — без стабилизации напряжения; 212 и 200 — при стабилизации напряжения	$4,4 \cdot 10^{-3}$

<sup>1</sup> Без учёта падения напряжения в стойках автоматического регулирования напряжения.

переговоров при высоком качестве обслуживания абонентов, содержании оборудования и помещений в соответствии с техническими требованиями, предупреждении возможности возникновения повреждений, немедленном и быстрым устранении повреждений в случае их возникновения.

Для этого в процессе технической эксплуатации осуществляют повседневное наблюдение за работой и состоянием линий, оборудования и каналов дальней связи, а также контрольно-эксплоатационные и периодические проверки регулировки и измерения цепей оборудования и каналов связи с проведением необходимого предупредительного ремонта. Эти последние работы выполняются в соответствии с календарными планами профилактического осмотра и ремонта оборудования, утвержденными начальником дистанции сигнализации и связи.

Выполнение профилактических работ должно производиться без нарушения нормальной работы узла дальней связи в целом. В тех случаях, когда выполнение профилактических работ связано с нарушением действия отдельных цепей, рабочих мест или приборов, то их проводят по расписанию в часы наименьшей нагрузки или в часы прекращения работы проверяемого объекта.

Для повышения ответственности технического персонала за состояние линий, оборудования и каналов связи обслуживаемая аппаратура закрепляется за определенными работниками. При этом линии, оборудование и каналы связи закрепляются для планово-предупредительных осмотров или проверок и для обслуживания во время дежурств по отдельным сменам.

В крупных узлах периодические измерения и регулировки возлагаются на специально выделенную измерительную группу.

### Оборудование коммутаторного зала

К ежедневным контрольно-испытательным проверкам коммутаторного оборудования МТС в основном относятся:

а) проверка шнуровых пар и приборов рабочих мест на прохождение вызова, разговора и на действие сигнализации;

б) проверка соединительных, заказных и справочных линий на прохождение вызова, разговора и на действие сигнализации;

в) проверка дальних линий на прохождение вызова и разговора;

г) проверка напряжений источников питания;

д) проверка исправности предохранителей и сигнализации в цепях питания.

Один раз в квартал производят осмотр оборудования коммутаторного зала, заключающийся в проверке состояния оборудования, чистке оборудования от пыли, регулировке пружин реле, ключей, кнопок, гнезд и других приборов, чистке контактов и т. п. Все дефекты оборудования, обнаруженные при осмотре, должны немедленно устраняться. Регулировка всех деталей производится в соответствии с их паспортными данными. Технические требования к наиболее распространенным деталям указаны в табл. 200.

Таблица 200

## Технические требования к основным деталям МТС

Наименование детали	Контактное давление в г	Люфт в мм	Ход якоря в мм	Натяжение пружины якоря в г	Штифт якоря в мм
Пружины ключей и кнопок . . . . .	50	—	—	—	—
Гнёзда многоократного поля и гнёзда индивидуальные . . . . .	50	—	—	—	—
Штепсели . . . . .	—	0,05	—	—	—
Реле постоянного тока . . . . .	25	0,2	0,7	5	0,2
Реле переменного тока . . . . .	25	0,2	0,7	—	0,2
Клапаны и бленкеры . . . . .	25	—	0,75—1	—	—

Периодические измерения стационарного оборудования производят один раз в полгода; они состоят из измерений рабочего и переходного затухания в разговорных цепях и из измерения сопротивления изоляции кабелей и монтажа оборудования. Результаты измерений должны удовлетворять основным электрическим нормам, указанным в табл. 201.

Таблица 201

## Нормированные значения основных электрических характеристик МТС

Наименование электрической характеристики	Частота тока в герцах	Нормированное значение
Рабочее затухание, вносимое оборудованием и кабелями МТС . . . . .	800	< 0,1 неп
Рабочее затухание шнуровой пары . . . . .	800	< 0,05 »
Затухание, вносимое в разговорную цепь при подключении телефона телефонистки для контроля . . . . .	800	< 0,05 »
Переходное затухание между шнуровыми парами . . . . .	800	> 8,5 »
Переходное затухание между разговорными цепями . . . . .	800	> 8,5 »
Сопротивление изоляции между разговорными проводами, между разговорными и сигнальными проводами, а также между любым разговорным или сигнальным проводом и землей . . . . .	—	> 30 мгом

## Устройства дальней автоматической связи

Ежедневное текущее обслуживание устройств дальней автоматической связи состоит в непрерывном наблюдении за работой оборудования. При этом в основном выполняют следующие работы:

а) проверка частоты тока генераторов тональной частоты;

б) проверка работы групповых искателей дальней связи и МАТС;

в) проверка прохождения набора, разговора и отбоя по каналам дальней связи (через каждые 3 часа);

г) проверка работы соединительных линий со столом заказов, коммутаторами МТС и т. д.;

д) проверка режима питания электронных ламп;

е) измерение остаточного затухания каналов дальней связи при частоте 800 гц;

ж) контроль прохождения разговора по каналу (каждые  $\frac{1}{2}$  часа).

При периодических проверках состояния оборудования дальней автоматической связи в основном производят: один раз в месяц — проверку, чистку и регулировку на рабочих местах искателей и связанных с ними комплектов реле, а также генераторов тональной частоты и плат сигнализации; один раз в год — проверку номеронабирателей абонентских пунктов; один раз в месяц — проверку номеронабирателей коммутаторов и передаточных столов.

Проверкам подвергают все свободные приборы; занятые приборы отмечают и проверяют после освобождения. Перед проверкой прибор должен быть заблокирован от занятия.

Проверки и регулировки приборов производят в соответствии с инструкциями по обслуживанию приборов дальней автоматической связи. Результаты проверок и регулировок должны удовлетворять паспортным данным приборов и требованиям инструкций.

Периодически измеряют следующие основные величины: один раз в месяц — уровень тока управляющих импульсов на исходящих и входящих каналах, оборудованных комплектами тонального набора, и частоты входящих импульсов; один раз в квартал — импульсные коэффициенты входящих и исходящих импульсов тока и один раз в полгода — затухание, вносимое приборами МАТС в разговорные цепи, переходные затухания между разговорными цепями и сопротивления изоляции разговорных и сигнальных цепей.

Измеренные величины уровней управляющих токов не должны отличаться более чем на  $\pm 0,3$  nep от данных, приведённых в табл. 202.

Частота входящих импульсов тока не должна отличаться более чем на  $\pm 10$  гц от номинального значения. Измеренная величина импульсного коэффициента должна заключаться в пределах от 1,3 до 1,9.

Затухание, вносимое приборами МАТС в разговорную цепь, не должно превышать 0,1 nep при частоте 800 гц.

Переходное затухание между разговорными цепями не должно быть меньше 8,5 nep при частоте 800 гц.

Сопротивление изоляции между разговорными проводами, между разговорными и сигнальными проводами, а также между любым разговорным или сигнальным проводом и землёй должно быть не меньше 30 мгом.

Температура и влажность в помещениях, где установлены приборы дальней автоматической телефонной связи, должны поддерживаться постоянными. Наиболее благоприятными являются следующие данные: относительная влажность 65% при температуре  $18^\circ$ , 62% при  $19^\circ$ , 58% при  $20^\circ$  и 55% при  $21^\circ\text{C}$ .

Таблица 202

## Требования к величинам уровней управляющих токов

Тип аппаратуры высокочастотного телефонирования	Уровни в nep по напряжению	
	передающая часть	приёмная часть
В-3	-1,5	+0,5
СМТ-34	-1,4	+1,0
ОКС	-0,8	0
МЕ-8	0	+0,4
МГ-15/3	-0,8	0

Приложения. 1. При использовании для передачи импульсов тока с частотой выше 800 гц уровни должны быть снижены: при частотах 1 200, 1 600, 2 000, 2 400 и 2 800 гц соответственно на 0,35, 0,45, 0,57, 0,7 и 0,9 nep.

2. При передаче управляющих импульсов токами двух частот, посыпаемыми одновременно, наибольшая величина уровня мощности тока каждой частоты должна быть на 0,35 nep ниже величин, приведённых в таблице.

Более подробные указания по вопросу технической эксплуатации устройств дальней автоматической телефонной связи см. [63, 32].

## Линейно-аппаратный зал

В состав ежедневных контрольных испытаний входят:

а) проверка режима питания аппаратуры и работы электронных ламп;

б) проверка телефонных каналов на прохождение разговора и вызова;

в) измерение остаточного затухания телефонных каналов при частоте 800 гц;

г) измерение психофизического напряжения шума.

Испытания по пунктам б—г производятся на испытательных стойках.

Кроме того, ежедневно производят внешний осмотр всей аппаратуры ЛАЗ с очисткой её внешних поверхностей от пыли, проверку работы переговорно-вызывных устройств и исправности шнурков вводных и испытательных стоеч, проверку действия устройств автоматической регулировки уровня и устройств для сигнализации об изменениях уровня.

В планово-предупредительном порядке выполняются следующие работы.

Один раз в месяц производят детальный осмотр аппаратуры дальней и избирательной связи с чисткой, проверкой и регулировкой отдельных её приборов и деталей, включая реле, ключи, кнопки и гнёзда и т. д., проверкой состояния и чисткой контактов, проверкой качества спаек и выправкой монтажа и т. п.

Такой же детальный осмотр коммутационного оборудования ЛАЗ производят два раза в год. Состояние приборов защиты на вводных стойках проверяют ежемесячно.

Один раз в квартал производят проверку эмиссии ламп с заменой ламп, имеющих пониженную эмиссию.

Один раз в полгода производят проверку всех измерительных устройств *ЛАЗ* с градуировкой их в случае надобности.

Периодическим измерениям в ЛАЗ подвергают физические цепи, оборудование и каналы связи.

измерение физических цепей производится один раз в месяц по усилительным участкам постоянным и переменным током. При измерении постоянным током определяется сопротивление проводов, асимметрия сопротивления двухпроводных цепей, состояние спаек и сопротивление изоляции между проводами цепей и каждого провода по отношению к земле.

Результаты измерений после соответствующей обработки сравнивают с действующими нормами и с результатами предыдущих измерений.

Один раз в год производят измерения переменным током по усилительным участкам рабочего затухания и входного сопротивления цепей, а также переходного затухания между цепями. Эти измерения производят в пределах полосы частот, передаваемой по испытуемой цепи.

Оборудование связи, установленное в ЛАЗ, периодически подвергают контрольным проверкам и регулировкам в соответствии с инструкциями по обслуживанию аппаратуры и в сроки, указанные в этих инструкциях. Основные регулировки для некоторых типов аппаратуры указаны в табл. 171, 175, 184 главы «Дальняя связь».

При периодических измерениях оборудования связи в основном производят измерения, указанные в табл. 203.

Частоты измерительного тока и уровни, подаваемые на вход оборудования, при проведении измерений, указанных в табл. 203, устанавливают в зависимости от типа испытуемого оборудования.

Периодические измерения каналов связи производят в окончных ЛАЗ с целью проверки электрических характеристик отдельных каналов связи.

Эти измерения производят один раз в квартал.

При измерениях каналов тональной и высокой частот определяют частотные характеристики остаточного затухания, амплитудные характеристики и устойчивость.

Измерения частотной зависимости остаточного затухания телефонных каналов производ-

дят при подаче на коммутаторные клеммы канала измерительного тока с уровнем, равным 0, ис частотами, указанными в табл. 204.

Таблица 203

Наименование аппаратуры	Измеряемая величина
Оконечные и промежуточные усилители тональной ча-стоты	Частотная характеристика усиления. Регулировочная характеристика.
Оконечные уста-новки высокоча-стотного телефони-рования	Амплитудная характеристика. Балансное затухание
Промежуточные усилители высокочастотного телефонирования для обоих направлений пе-редачи	Частотная характеристика передающей части. Амплитудная характеристика передающей части. Частотная характеристика приёмной части. Амплитудная характеристика приёмной части. Диаграмма внутренних уровней передачи
П р и м е ч а н и е . Периодичность изме-рений—один раз в полгода.	

Амплитудные характеристики снимают при частоте 800 гц и при подаче на вход испытуемого канала следующих уровней передачи: -1,5; -1,0; -0,5; 0; +0,2; +0,4; +0,6; +0,8; +1,0 *неп.*

Устойчивость каналов измеряется при частоте 800 гц.

Измерения стационарных заземлений производят один раз в год.

## ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При обслуживании устройств в узлах дальней связи руководствуются основными указаниями по технике безопасности, приведёнными в главе «Местная телефонная связь» данного тома.

Таблица 204

Частоты измерительного тока, применяемые при измерениях частотной характеристики остаточного затухания

## РАДИОТЕХНИКА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ТЕКСТЕ И НА ЧЕРТЕЖАХ

Кн — кнопка  
 Тн — тангента  
 НН — ножная педаль  
 ВК — вызывная кнопка  
 КАВ — кнопка аварийного вызова  
 КО — кнопка отбоя  
 КС — кнопка соединения  
 ВБ — вызывная батарея  
 БПУ — батарея прямого управления  
 ЛС — лампа сигнальная  
 МРР — реле, меняющее полярность  
 РС — реле соединения  
 РАС — реле автоматического соединения  
 РВ — реле включения  
 РИ — реле переключения  
 РУ — реле управления  
 РО — реле отбоя  
 РК — реле контроля

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

7 мая 1895 г. русский учёный Александр Степанович Попов продемонстрировал на заседании Русского физико-химического общества первый в мире радиоприёмник.

Этот день является днём рождения радио. В ознаменование этой исторической даты в нашей стране установлен «День радио», который ежегодно отмечается 7 мая.

В 1897 г. после доклада А. С. Попова «О телеграфировании без проводников» впервые в мире был поставлен вопрос о возможности применения радиотехники на железнодорожном транспорте. Первая практическая радиосвязь, организованная А. С. Поповым, была связь между кораблём и берегом.

Широкое развитие радиотехники началось только после Великой Октябрьской революции. Декрет Совнаркома, подписанный В. И. Лениным, «О централизации радиотехнического дела» послужил началом советского радиостроительства. Вторым декретом о радио, подписанным В. И. Лениным, было «Положение о радиолаборатории и мастерской НКПиТ», которое предусматривало организацию Нижегородской радиолаборатории — первого советского научно-исследовательского института в области радиотехники. Работы советских учёных в Нижегородской радиолаборатории имели большое значение для дальнейшего развития радиотехники. В 1922 г. руководитель Нижегородской радиолаборатории проф. М. А. Бонч-Бруевич по заданию В. И. Ленина построил в Москве первую, в то время наиболее мощную в мире, радиовещательную станцию имени Коминтерна. С тех пор количество радиостанций в нашей стране и их мощность непрерывно растут. Особенно большое развитие получила радиотехника в годы сталинских пятилеток. По указанию товарища Сталина была создана мощная отечественная радиопромышленность. По основным качественным показателям и по бесперебойности работы советская радиосвязь занимает первое место в мире.

В области техники радиопередающих и радиоприёмных устройств важнейшими являются

работы акад. А. И. Берга, члена-корреспондента Академии наук А. Л. Минца и проф. В. И. Сифорова. Основные положения теории антенн были разработаны акад. М. В. Шулейкиным и членом-корреспондентом Академии наук А. А. Пистолькорсом. В области распространения радиоволн ведущие работы принадлежат проф. М. А. Бонч-Бруевичу, акад. Б. А. Введенскому и члену-корреспонденту Академии наук А. Н. Щукину.

Бурное развитие радио в нашей стране создало все предпосылки для широкого использования его на железнодорожном транспорте, так как в ряде случаев радиосвязь имеет большие технические и эксплуатационные преимущества перед проводной связью.

Одним из преимуществ радиосвязи является возможность связи с машинистами маневровых и поездных паровозов во время движения, когда проводная связь принципиально невозможна. В настоящее время на железнодорожном транспорте нашли широкое применение радиосредства различных видов, начиная от усилительной аппаратуры для громкоговорящей связи и кончая приёмно-передающими радиостанциями, работающими в диапазоне ультракоротких волн.

По оснащённости радиосвязью железнодорожный транспорт Советского Союза занимает первое место в мире.

### ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В радиотехнике используют электромагнитные колебания, частота которых лежит примерно в пределах от  $10^4$  до  $10^{10}$  Гц. Зависимость между частотой, периодом колебаний и длиной волны указана в табл. 205.

Таблица 205  
Зависимость между частотой, периодом колебаний и длиной волны

Наименование понятия	Обозначение	Определение	Связь с другими величинами
Частота	$f$	Число периодов в 1 сек.	$f = \frac{1}{T} = \frac{c}{\lambda}$
Круговая частота	$\omega$	—	$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$
Период	$T$	Продолжительность одного колебания в сек.	$T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}$
Длина волны в м	$\lambda$	Расстояние, на которое распространяется электромагнитная энергия за время одного периода	$\lambda = c T = \frac{c}{f}$ , где $c = 3 \times 10^8$ м/сек — скорость распространения электромагнитной энергии

В радиотехнике для получения переменного тока высокой частоты используют нестационарный процесс в колебательном контуре.

Колебательным контуром называют замкнутую электрическую цепь, состоящую из последовательного соединения индуктивности  $L$ , ёмкости  $C$  и омического сопротивления  $r$  при условии, что  $r < \sqrt{\frac{L}{C}}$ .

Период колебаний  $T$ , устанавливающихся в колебательном контуре,

$$T = 2\pi \sqrt{LC}.$$

Качество колебательного контура определяется его добротностью  $Q = \frac{\omega L}{r}$ . Контуры, используемые в радиотехнических устройствах, имеют добротность в пределах  $50 \div 200$ .

Зависимость между длиной волны и частотой приведена в табл. 206 (ОСТ 7768).

Таблица 206

## Зависимость между длиной волны и частотой

$f$ Гц	$\lambda$ м	Название волн
$> 10^2$	$> 3000$	Длинные
$10^3 \div 15 \cdot 10^3$	$3000 \div 200$	Средние
$15 \cdot 10^3 \div 6 \cdot 10^4$	$200 \div 50$	Промежуточные
$> 10^6$		
$6 \cdot 10^6 \div 3 \times 10^7$	$50 \div 10$	Короткие
$3 \cdot 10^7 \div 3 \times 10^8$	$10 \div 1$	Метровые
$3 \cdot 10^8 \div 3 \times 10^9$	$1 \div 0,1$	Дециметровые
$3 \cdot 10^9 \div 3 \times 10^{10}$	$0,1 \div 0,01$	Сантиметровые

Примечание. Волны короче 10 м называются также ультракороткими.

Условия распространения волн различных диапазонов отличаются друг от друга; поэтому каждый диапазон волн имеет свою область применения.

Длинные волны применяются иногда для дальней радиотелеграфной связи, средние для радиовещания. Промежуточные волны применяются для связи на небольшие расстояния (несколько десятков или нескольких сотен километров), в частности, для внутристанционной и поездной радиосвязи. Короткие волны находят применение для передачи сигналов на большие расстояния (несколько сотен или тысячи километров), в частности, для связи со снегоочистительными поездами. Ультракороткие волны используются для связи в пределах прямой видимости. Волны метрового диапазона применяются также для внутристанционной радиосвязи и для телевидения. Дециметровые и сантиметровые волны используются для создания радиолиний многоканальной связи с ретрансляциями и радиолокации.

Чем короче волны, тем большее количество радиостанций может одновременно работать в данном диапазоне волн без взаимных помех.

Классификация линий радиосвязи приведена в табл. 207.

К линиям радиосвязи предъявляются следующие основные требования. Линия радиосвязи должна быть надёжной и устойчивой, обеспечивая уверенную связь в течение заданного отрезка времени, иногда в течение круглых суток.

В ряде случаев предъявляется требование беспоискового входления в связь и бесподстроечного её поддержания.

К радиотелеграфной линии связи часто предъявляется требование большой пропускной способности, так как повышение скорости передачи выгодно с точки зрения уменьшения эксплуатационных расходов.

Для увеличения эффективности использования магистральной линии радиосвязи желательно введение автоматизации процессов передачи и приёма и применение телеконтроля некоторыми элементами радиооборудования. Эффективность использования радиоканала может быть иногда повышена, если имеется возможность соединить линию радиосвязи с проводной линией связи. Поэтому к некоторым радиолиниям предъявляется требование устойчивости при работе в комплексной радиопроводной системе связи. Экономическая целесообразность строительства линии радиосвязи определяется стоимостью сооружения и эксплуатации.

## ЭЛЕКТРОННЫЕ И ИОННЫЕ ПРИБОРЫ

## Общие сведения

Электронной лампой называется устройство, состоящее из нескольких электродов, заключённых в стеклянный или металлический баллон, в котором воздух разрежен до малого давления. В каждой электронной лампе один из её электродов является источником потока электронов, возникающего вследствие нагревания этого электрода; он имеет форму тонкой проволоки (нити) и называется катодом. Процесс выделения электронов называется термоэлектронной эмиссией.

**Катоды электронных ламп.** Основным материалом для изготовления простых (однородных) катодов служит вольфрам. Большое распространение имеют активированные катоды; их получают обработкой вольфрама щёлочно-земельными металлами — торием, барием, а также покрытием никелевой или вольфрамовой основы окисью бария, стронция и кальция (оксидные катоды). Активированные катоды работают при более низких температурах, чем чисто вольфрамовые, и поэтому более экономичны. Параметры катодов различных типов приведены в табл. 208. Различают катоды прямого накала и подогревные. Первые применяются преимущественно при питании накала постоянным током, вторые — переменным.

Значительная часть электронов, выделяемых катодом, образует вокруг последнего электронную оболочку, несущую на себе отрицательный заряд; такое состояние среды вокруг катода называется пространственным зарядом.

Таблица 207

## Классификация линий радиосвязи

Признак классификации	Виды линий радиосвязи	
Направление обмена	Односторонние (радиовещание и телевидение) Двусторонние	
Род работы (вид передаваемого сигнала)	Телеграфные	Передача кодом Морзе Передача кодом Бодо
	Телефонные	Радиовещание Радиотелефония
	Фототелеграфные	Передача чёрно-белого изображения Передача полуточная
	Телевизионные	
	Телемеханические (управление механизмами)	
Характер связи (способ организации связи)	Симплексные	Приём и передача происходит по очереди, с переключением, например при помощи тангенты
	Дуплексные	Возможность передачи во время приёма
Диапазон используемых волн	См. табл. 206 (ОСТ 7768)	
Способ использования линий связи	Одноканальные	
	Многоканальные	
Способ передачи сигнала	Непосредственные	Наличие оборудования только в конечных пунктах линии связи
	Ретрансляционные	Наличие промежуточных пунктов для переприема вдоль трассы связи

Таблица 208

## Рабочие параметры простых и активированных катодов

Типы катодов	Рабочая температура в °C	Удельная эмиссия в ма/см²	Экономичность в ма/вт	Срок службы в час.
<i>Простые</i>				
Вольфрамовые . . . . .	2 200 ± 2 400	200 ± 700	4 ± 14	800 ± 1 000
<i>Активированные</i>				
Карбидированные . . . . .	1 680 ± 1 800	700 ± 1 500	50 ± 70	500 ± 600
Торированные . . . . .	1 530 ± 1 630	300 ± 800	30 ± 50	860 ± 1 000
Оксидные . . . . .	720 ± 880	150 ± 500	60 ± 150	1 500 ± 2 000
Барированные . . . . .	580 ± 60	300 ± 80	70 ± 120	1 200 ± 1 500

**Анод электронной лампы.** Анод является вторым электродом электронной лампы; материалами анода служат никель, молибден, tantal, а в лампах с водяным охлаждением, предложенных в 1927 г. М. А. Бонч-Бруевичем, также медь. Для образования между электродами электрического поля, необходимого для перемещения электронов от катода к аноду, к последнему прикладывается положительный потенциал относительно катода, для чего используется источник постоянного анодного напряжения.

Электроны, достигающие в своём движении анода, являясь носителем заряда, в тоже время отдают материалу анода свою кинетическую энергию, переходящую при этом в тепловую. Количественно этот процесс характеризуется мощностью рассеяния на аноде.

Для каждого типа лампы в зависимости от материала анода устанавливается предельная допустимая мощность рассеяния (табл. 209), превышение которой влечёт за собой размягчение и расплавление анода.

Таблица 209  
Допустимая мощность рассеяния на аноде

Материал анода	Удельная нагрузка в $\text{вт}/\text{см}^2$
Никель белый . . . . .	$0,5 \div 1,5$
» черненый . . . . .	$2,3 \div 4,2$
Молибден . . . . .	$1 \div 6$
Тантал . . . . .	$7 \div 9$
Медь (с водяным охлаждением) . . . . .	$25 \div 30$

В конструктивном отношении большинство электронных ламп выполняется в форме баллона, внутри которого помещаются электроды. Баллон скрепляется с цоколем, на котором располагаются выводы электродов в виде штырьков. В баллоне создаётся вакуум, доходящий до  $10^{-8}$  мм ртутного столба. Вакуум необходим для устранения столкновений перемещающихся в лампе электронов с молекулами газа. При несовершенном вакууме величина анодного тока весьма неустойчива. Ухудшение вакуума при попадании в баллон газа выводит лампу из строя.

Электронные лампы в зависимости от назначения могут иметь несколько электродов (катод, анод, несколько сеток и т. п.). Кроме того, в зависимости от назначения, параметров и конструкции лампам присваивается условное наименование (марка). С 1950 г. эти наименования определяются общесоюзным стандартом ГОСТ 5461-50. В основу маркировки по этому ГОСТ положен принцип последовательного составления наименования ламп и других приборов, образуемого из сочетания трёх, четырёх или пяти элементов (букв и цифр), значения которых указаны в табл. 210.

Таблица 210  
Наименование электровакуумных приборов по ГОСТ 5461-50

Элемент наименования	Группа электровакуумных приборов	Условное обозначение
Первый	Лампы приёмные, усиительные и малые выпрямительные . . . . .	Цифра, указывающая напряжение накала в в
	Лампы генераторные для длинных, средних и коротких волн (для частот не выше 25 мгц). То же для ультракоротких волн (для частот не выше 600 мгц). То же для сантиметровых волн (для частот выше 600 мгц). Лампы модуляторные . . . . .	ГК
	Кенотроны . . . . .	ГУ
	Газотроны с газовым наполнением . . . . .	ГС
	Газотроны с парами ртути . . . . .	ГМ
	Тиратроны с газовым наполнением . . . . .	В
	Тиратроны с парами ртути . . . . .	ГГ
	Тиратроны с парами ртути . . . . .	ГР
	Тиратроны с парами ртути . . . . .	ТГ
	Тиратроны с парами ртути . . . . .	ТР
	Фотозлементы . . . . .	ТХ
	Магнетроны . . . . .	Ф
	Клистроны . . . . .	М
		К

Продолжение табл. 210

Элемент наименования	Группа электровакуумных приборов	Условное обозначение
Второй	Диоды . . . . .	Д
	Двойные диоды . . . . .	Х
	Триоды . . . . .	С
	Двойные триоды . . . . .	Н
	Тетроды . . . . .	Э
	Пентоды низкой частоты и лучевые тетроды . . . . .	П
	Пентоды высокой частоты и лучевые тетроды с удлинённой характеристикой . . . . .	К
	То же с короткой характеристикой . . . . .	Ж
	Частотно-преобразовательные лампы с двумя управляющими сетками . . . . .	А
	Триоды с одним или двумя диодами . . . . .	Г
	Пентоды с одним или двумя диодами . . . . .	Б
	Триоды-пентоды . . . . .	Ф
	Кенотроны малые . . . . .	Ц
	» мощные, газотроны и тиратроны . . . . .	Порядковый номер типа
	Фотозлементы с цезиевым катодом . . . . .	Ц
	То же с сурьмяно-цециевым катодом . . . . .	С
	Генераторные и модуляторные лампы, магнетроны и клистроны . . . . .	Не имеют
Третий	Все приборы, кроме газотронов, тиратронов и мощных кенотронов . . . . .	Заводской номер типа
Четвёртый	Лампы приёмно-усилительные и маломощные кенотроны: типа «Жёлудь» . . . . .	Ж
	диаметром 6 мм . . . . .	А
	» 10 » . . . . .	Б
	» 4 » . . . . .	Р
	с замковым цоколем . . . . .	Л
	нальчикового типа . . . . .	П
	с дисковыми вкладышами . . . . .	Д
	стеклянный баллон . . . . .	С
	металлический баллон . . . . .	Без буквы
	Лампы генераторные: с водяным охлаждением . . . . .	А
	» воздушным охлаждением . . . . .	Б

П р и м е ч а н и е. К первому элементу наименования импульсных ламп добавляется буква И.

### Диод


Диодом называется электронная лампа, содержащая два электрода — катод и анод. Каждая схема с применением диода имеет две цепи: цепь накала и цепь анода, соединённые между собой в общей точке, относительно которой отчитываются потенциалы на электродах электронной лампы.

**Характеристики и параметры.** Зависимость анодного тока от величины анодного напряжения, выраженная графически, называется характеристикой диода. По характеристике определяют параметры диода (фиг. 266).

Основным параметром диода является внутреннее сопротивление

$$R_t = \frac{dE_a}{dI_a} \approx \frac{\Delta E_a}{\Delta I_a} \text{ ом.}$$

Практически величина внутреннего сопротивления диода выражается сотнями ом. Обратная величина внутреннего сопротивления носит название крутизны характеристики.

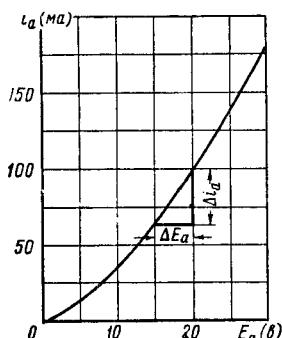

Фиг. 266. Характеристика диода 5Ц4С

Кенотроны для напряжений ниже 1,5 кв и небольших мощностей изготавливаются с двумя анодами, представляя собой два диода в одном баллоне.

Благодаря односторонней проводимости кенотроны в выпрямительных схемах должны выдерживать напряжение, несколько превышающее полное напряжение источника (трансформатора). Устанавливаемое заводом-изготовителем предельное значение напряжения, приложенного между анодом и катодом, при котором еще не происходит пробоя, называется допустимым обратным напряжением  $U_{обр}$ .

### Триод

Триод имеет три электрода: катод, анод и сетку.

Для управления анодным током на сетку подают некоторое напряжение относительно общей точки (катода); при этом положительно заряженная сетка увеличивает анодный ток, а отрицательно заряженная уменьшает его.

**Характеристики и параметры.** Параметрами триода, определяемыми по семейству характеристик (фиг. 267), являются:

крутизна характеристики

$$S = \frac{di_a}{de_g} \approx \frac{\Delta i_a}{\Delta e_g} \text{ ма/в;}$$

внутреннее сопротивление

$$R_i = \frac{dE_a}{di_a} \approx \frac{\Delta E_a}{\Delta i_a} \text{ ом;}$$

коэффициент усиления

$$\mu = \frac{dE_a}{de_g} \approx \frac{\Delta E_a}{\Delta e_g}.$$

В некоторых случаях применяют параметр, обратный по величине коэффициенту усиления.

Проницаемость

$$D = \frac{1}{\mu} = \frac{de_g}{dE_a}.$$

Параметры триода связаны между собой следующим соотношением:

$$SR_i D = 1.$$

Зависимость анодного тока триода от напряжений на сетке и аноде выражается основным уравнением анодного тока, имеющим вид:

$$i_a = S [e_g + D (E_a - E_{a_0})], \quad (1)$$

где  $E_{a_0}$  — параметр лампы, называемый напряжением анодного приведения; при этом значении анодного напряжения и нулевом напряжении на сетке анодный ток равен нулю.

**Область применения.** Триоды используются для усиления, детектирования и генерирования.

В зависимости от назначения триоды подбираются со средними значениями параметров, указанными в табл. 212.

Основные данные триодов некоторых типов приведены в табл. 213.

Трёхэлектродной лампе свойственны следующие недостатки:

1) значительные междуэлектродные ёмкости, ограничивающие усиление напряжения высокой частоты;

2) малые значения коэффициента усиления  $\mu$  и внутреннего сопротивления  $R_i$ ;

Таблица 211

Паспортные и эксплуатационные данные некоторых диодов

Марки		Катод	$U_H$ в в	$I_H$ в а	$I_{a\max}$ в ма	$U_{обр}$ в в	$R_i$ в ом	$P_a$ в вт	Основное назначение
старая	новая								
5Ц4С	5Ц4С	2	Оксидный, подогревный . . . . .	5,0	2,0	375	1 400	166	8 Выпрямление
5У4С	5Л3С	2	Оксидный, прямого накала . . . . .	5,0	3,0	675	1 550	230	14 То же
30Ц1М	30Ц1	1	Оксидный, подогревный . . . . .	30,0	0,3	500	500	200	12 "
30Л6С	30Л6С	2	То же . . . . .	30,0	0,3	250	700	180	10 "
ВО-183	—	2	Оксидный, прямого накала . . . . .	4,0	2,1	500	1 200	100	8 "
ВО-188	—	2	То же . . . . .	4,0	2,3	500	1 300	200	8 "
ВО-230	—	1	" . . . . .	4,0	0,7	300	900	220	3 "
В-27/800 6×6	6Х6С	2	Вольфрам . . . . .	16,0	10,5	800	27 000	670	400 "
			Оксидный, подогревный . . . . .	6,3	0,3	48	100	500	0,5 Выпрямление и детектирование

3) невысокий коэффициент полезного действия в схеме усиления мощности.

Таблица 212

## Средние значения параметров триода

Назначение	$S$ в мА/в	$R_i$ в кОм	$P_a$
Усиление напряжения . . .	1 ± 3	20 ± 100	20 ± 100
Мощное усиление . . . . .	2 ± 15	0,5 ± 5	4 ± 15
Генерирование . . . . .	2 ± 5	20 ± 40	40 ± 200

## Тетрод

Тетрод — четырёхэлектродная лампа, называемая также экранированной, имеет катод, анод и две сетки: управляющую и экранирующую. Первая из них расположена ближе к катоду. Экранирующая сетка экранирует анод от управляющей сетки и катода, благодаря чему в тетроде почти полностью устраняется основной недостаток триода — большая ёмкость между анодом и управляющей сеткой. Наличие второй сетки уменьшает проникаемость  $D$ ; коэффициент усиления тетрода  $\mu$  значительно больше, чем в триоде.

Основные данные некоторых тетродов указаны в табл. 214.

Существенным недостатком тетрода является динатронный эффект, заключающийся в выбивании из анода вторичных электронов первичными электронами, движущимися к аноду. Динатронный эффект вызывает резкое искажение характеристик тетрода; последнее в значительной мере ограничивает область применения тетрода. Анодный ток тетрода, как функция напряжений на управляющей и экранной сетках и на аноде, определяется тем же выражением (1), что и для триода.

Тетроды находят ограниченное применение в качестве усиленительных ламп в генераторных схемах.

## Пентоды и лучевые тетроды

Пентодом называется пятиэлектродная лампа, имеющая управляющую, экранирующую и защитную или антидинатронную сетку; назначением последней является устранение динатронного эффекта. Пентод

Таблица 213

## Паспортные данные некоторых триодов

Марки	Катод								$P_a$ в вт	Назначение
	старая	новая	$U_H$ в в	$I_H$ в а	$E_A$ в в	$S$ в мА/в	$R_i$ в кОм			
955 6С1Ж		Подогревный . . . . .	6,3	0,15	250	1,6	25	15,6	1,6	Усиление на сверхвысоких частотах
ТО141	—	Оксидный, прямого накала	2,5	1,0	160	2,3	23,5	10	3,0	Усиление низкой частоты
ТО142	—	То же . . . . .	2,5	1,0	300	2,2	11,5	5,2	6,0	То же
УО-186	—	»	4	1,0	250	3,2	4	1,2	1,5	»
6С5	6С5	Подогревный . . . . .	6,3	0,3	250	2	20	10	2,6	Детектирование, усиление, маломощное генерирование
6Ф5С	6Ф5	То же . . . . .	6,3	0,3	250	1,5	100	66	0,4	Усиление
УБ240		Барийовый, прямого накала	2,0	0,12	120	1,55	22	13	0,6	То же и детектирование
6Н7С	—	Подогревный . . . . .	6,3	0,8	300	3,1	35	11,3	1×2	Двойной триод, усиление низкой частоты
6Н3М	6Н3С	То же . . . . .	6,3	0,6	250	2,6	20	7,7	2,5×2	Генерирование
ГК36	—	Карбидированный прямого накала . . . . .	5,6	0,85	750	1,7	60	35	20	Генерирование
ГД200	—	Вольфрам . . . . .	11	6,3	3 000	2,4	85	35	150	То же
М-80	—	То же . . . . .	11	3,5	1 200	1,5	10,5	7	80	Усиление мощности


Таблица 214

## Паспортные данные некоторых тетродов

Марки	$U_H$ в в	$I_H$ в а	$E_A$	$E_\Phi$	$S$ в мА/в	$R_i$ в кОм	$P_a$ в вт	$C_{a-c}$ в мкмкф	Основное назначение	
			в в	в в						
Со245	—	1,8	0,32	160	80	1,8	540	300	1,3	Усиление высокой частоты
Со154	—	2,0	0,11	160	80	1,25	500	400	1,0	—
Со147	—	4,0	0,15	160	80	1,6	350	220	2,0	—
ГК320	—	4,0	1,7	750	150	2,5	300	120	20	—
ГК3100	—	11	2,0	1 500	250	2,5	225	90	80	Генерирование
ГК3150	—	11	6,3	3 000	500	2,0	250	125	100	—
ГК350	—	15	17	6 000	500	3,0	300	100	600	—

обладает малой ёмкостью между анодом и управляющей сеткой. Наличие трёх сеток уменьшает проницаемость  $D$ ; коэффициент усиления пентода  $\mu$  имеет большую величину.

Анодный ток, как функция напряжения на сетках и на аноде, определяется тем же выражением (1), что и для триода, с тем условием, что значение  $E_{a0}$  является функцией напряжений на экранной и защитной сетках.

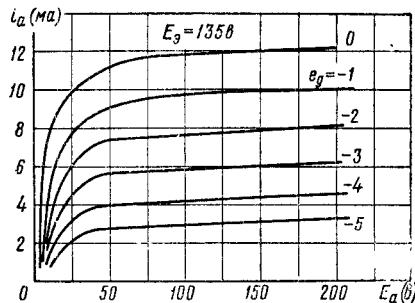


Фиг. 268. Характеристики высокочастотного пентода ТО1

Большое внутреннее сопротивление пентода  $R_i$  является при усиливании высокой ча-

стоты положительным качеством лампы, так как уменьшает шунтирующее действие последней на колебательный контур.

По конструкции и параметрам различают пентоды для усиления высокой частоты и для усиления низкой частоты (фиг. 268 и 269).

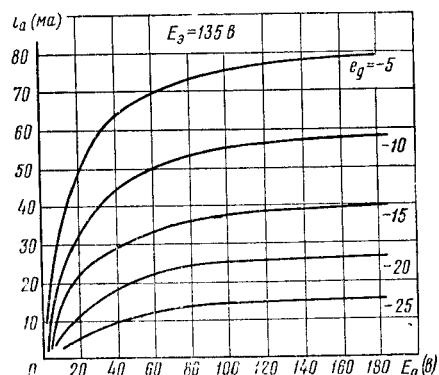

Фиг. 269. Характеристики низкочастотного пентода ТО2

Основные данные некоторых пентодов приведены в табл. 215.

Таблица 215

Паспортные данные некоторых пентодов

Марки		$U_H$ в в	$I_H$ в а	$E_a$	$E_g$	$S$ в мв/в	$\mu$	$R_t$ в ком	$P_a$ в вт	$C_{a-c}$ в мкмкф
старая	новая			в в						
Пентоды для усиления высокой частоты										
6К7	6К7	6,3	0,3	250	100	1,45	1 200	830	2,25	0,005
6Ж7	6Ж7	6,3	0,3	250	100	1,2	1 200	1 000	0,75	0,006
6SK7	6К3	6,3	0,3	250	100	2	1 600	800	4	0,003
6SJ7	6Ж8	6,3	0,3	250	100	1,65	2 500	1 500	2,5	0,005
6SG7	6К4	6,3	0,3	250	125	4,7	4 200	900	3,0	0,003
6AC7	6Ж4	6,3	0,45	300	150	9,0	9 000	1 000	3,02	0,015
2Ж2М	2Ж2	2,0	0,06	120	70	0,8	1 200	1 500	0,5	0,02
2К2М	2К2	2,0	0,06	120	70	0,95	950	1 000	0,5	0,02
Z62Д	6Ж6С	6,3	0,3	250	100	7,5	15 000	2 000	2,5	0,03
1К1П	1К1П	1,2	0,06	90	45	0,75	560	750	1,5	0,01
6АЖ5	6Ж3П	6,3	0,3	250	150	5,0	4 000	800	2,0	0,025
—	ТО1	9 ± 11	0,32	250	180	1,6 ± 2,1	800 ± 1 000	500	1,9	0,04
—	ТО3	6,7 ± 8	0,425	250	180	1,6 ± 2,1	800 ± 1 000	500	1,9	0,04
Пентоды для усиления сверхвысокой частоты										
954	6Ж1Ж	6,3	0,15	250	100	1,5	1 800	1 200	1,2	0,02
956	6Ж1Ж	6,3	0,15	250	100	1,8	1 260	1 700	1,7	0,07
Пентоды для усиления низкой частоты										
—	ТО2	9 ± 11	0,64	200	150	2,5 ± 3,2	75 ± 96	30	8	0,5
Со244	ТО4	6,7 ± 8	0,85	200	150	2,5 ± 3,2	75 ± 96	30	8	0,5
Со258	—	2,0	0,185	120	120	1,8	270	150	1,5	0,5
6G6	—	1,8	0,32	160	120	2	16	80	2	0,5
6Ф6	6П4	6,3	0,3	180	180	2,3	400	175	2,75	0,5
—	—	6,3	0,7	250	250	2,5	200	78	10	0,6
Пентоды для генерирования										
СО257	—	2,0	0,275	200	100	1,8	200	110	2,5	0,06
Г-111	—	10/20	0,6/0,3	400	250	5,5	110	20	20	0,3
Г-413	—	10/20	1,0/0,5	750	250	4,7	375	80	40	0,22
Г-414	—	10/20	3,0/1,5	1 500	350	6,0	450	67	100	0,2
Г-440	—	20	3,0	1 400	400	4,2	250	60	125	0,15
Г-425	—	20	22,0	4 000	1 500	4,0	400	100	750	0,15

Лучевым тетродом называется тетрод с особой системой взаимного расположения сеток, при которой достигается лучевидная форма электронного потока, исключающая влияние динатронного эффекта на форму характеристики лампы. По сравнению с пентодами лучевые тетроды для усиления низкой частоты имеют лучшую форму анодных характеристик и меньший ток экранированной сетки; значения коэффициента усиления и внутреннего сопротивления в лучевом тетроде меньше, нежели в пентоде. Основные данные некоторых лучевых тетродов приведены в табл. 216.

Для целей усиления и генерирования пентоды являются наиболее совершенными современными лампами, благодаря чему в современных схемах приемников, а также передающих устройств пентоды широко используются. Лучевые тетроды применяются для усиления мощности низкой частоты.


### Лампы с двойным управлением

В супергетеродинных схемах радиоприемников оказывается необходимым воздействовать (управлять) на анодный ток лампы двумя независимыми напряжениями. С этой целью используются лампы с двумя управляющими сетками. К ним относятся гептод и пентагрид.

Гептод представляет семиэлектродную (пятисеточную) лампу (фиг. 270, к), снабженную второй управляющей сеткой.

Пентагрид является пятисеточной (семиэлектродной) лампой (фиг. 270, и), представляющей собой сочетание триода с тетродом.

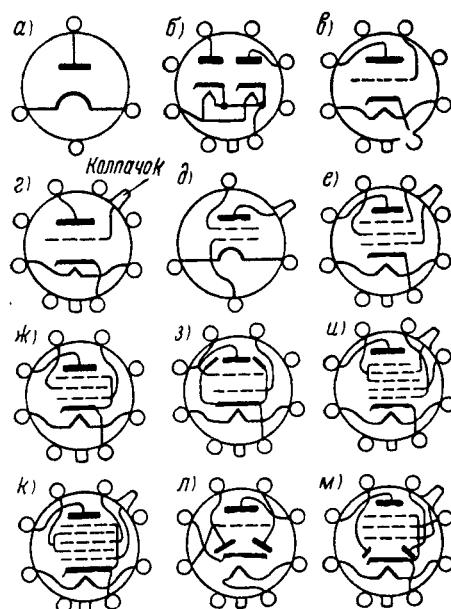Гептод и пентагрид применяются для преобразования частоты; в числе параметров этих ламп (табл. 217) имеется крутизна преобразования  $S_{np}$ , представляющая собой отношение амплитуды анодного тока преобразованной частоты к амплитуде напряжения, подведенного к управляющей сетке.



Фиг. 270. Схемы и цоколевки ламп: а—одноанодный диод В0230 (В360); б—двойной диод БЦ4С; в—триоды БС2 и БС2С; г—триод БФ5; д—тетрод СВ147; е—пентоды высокой частоты БХ6С, БЖ7, БК7; ж—пентод низкой частоты БФ6; з—лучевые тетроды БП3С, БП6С, БЛ6, 12П4С, 25П1С, ЗОП1С; и—пентагрид БА8; к—гептод БЛ7; л—двойной диод и триод БГ2; м—двойной диод и пентод ББ8С

### Комбинированные лампы

Комбинированными называются лампы, в баллоне которых размещено более одной системы электродов; во многих конструкциях таких ламп катод является общим (фиг. 270, л). Основные данные комбинированных ламп приведены в табл. 218.

Таблица 216

#### Паспортные данные некоторых лучевых тетродов

Марки		$U_H$ в в	$I_H$ в а	$E_a$	$E_\varphi$	$S$ в ма/в	$\mu$	$R_l$ в ком	$P_a$ в вт	$C_{a-c}$ в мкмкф
старая	новая									
6Л6	6Л6	6,3	0,9	250	250	6	135	22,5	20	0,4
6П3	6П3С	6,3	0,9	250	250	6	150	25	20,5	1,0
6V6	6П6С	6,3	0,45	250	250	4,1	220	52	12	0,7
12A6	12П4С	12,6	0,15	250	250	3	210	70	7,5	0,3
25П1С	25П1С	25	0,3	110	110	8,5	85	10	10	2
30П1М	30П1С	30	0,3	110	110	9	270	30	7	1,5

Таблица 217

#### Паспортные данные некоторых ламп с двойным управлением

Марки		Тип	$U_H$ в в	$I_H$ в а	$E_a$	$E_\varphi$	$S$	$S_{np}$	$R_l$ в ком
старая	новая				в в		в ма/в		
6A8	6A8	Гептод	{ 6,3 6,3	0,3 0,3	250	100	1,3	0,51	360
6SA7	6A7		1,2	0,06	250	100	—	0,45	1 000
1A1П	1A1П		2,0	0,16	45	45	—	0,235	600
СВ242	—		6,3	0,3	120	70	0,85	0,45	150
БЛ7	БЛ7				250	100	1,1	0,35	1 000

Таблица 218

## Паспортные данные некоторых комбинированных ламп

Марки		Тип	$U_H$ в в	$I_H$ в а	$E_a$		$S$ в ма/в	$\mu$	$R_l$ в ком
старая	новая					в в			
6SR7	6Г1	Двойной диод и триод . . . . .	6,3	0,3	250	—	1,9	16	8,5
6SQ7	6Г2	То же . . . . .	6,3	0,3	250	—	1,1	100	91
6Г7	6Г7	» . . . . .	6,3	0,3	250	—	1,2	70	58
12SQ7	12Г2	» . . . . .	12,6	0,15	250	—	1,1	100	91
6B8M	6Б8С	Двойной диод и пентод . . . . .	6,3	0,3	250	125	1,12	670	600
CO243	—	Двойной триод . . .	2,0	0,24	120	—	2,1	32	16
832	ГУ-32	Двойной тетрод . . .	6,3	1,6	500	200	3,5	167	49

Преимуществами комбинированных электронных ламп являются экономия в объёме и весе устройств, использующих эти лампы, и частичная экономия в питании ламп.

Недостатками комбинированных ламп являются паразитная межэлектродная ёмкость, создающая нежелательные связи между элементами схемы в эксплоатации, и усложнение конструкции при производстве.

Комбинированные лампы могут быть применены во всех схемах, где используются обычные лампы.

## Лампы для сверхвысоких частот

Применение электронных ламп на частотах более  $3 \cdot 10^7$  гц, называемых сверхвысокими, связано с рядом затруднений в нормальном использовании ламп. Затруднения вызываются следующими причинами: значительным увеличением диэлектрических потерь в элементах конструкции лампы, влиянием межэлектродных ёмкостей и индуктивностей выводов на образование паразитных связей и возникновением добавочных потерь в динамическом режиме в цепи сетки. Перечисленные причины делают лампу менее эффективной по мере увеличения частоты усиливаемых или генерируемых ею колебаний. Преодоление трудностей в использовании ламп на сверхвысоких частотах ведётся двумя путями: разработкой улучшенных конструкций существующих ламп и использованием новых принципов в специальных лампах для сверхвысоких частот.


К лампам новых конструкций относятся лампы типа «Жёлудь», «Миниатюрные», телевизионные, «Маяковые», металлокерамические и типа ГУ; в основу их конструкции положены стремления уменьшить время пролёта электронов от катода до управляющей сетки и анода, индуктивности выводов и диэлектрические потери в изолирующих материалах. Лампы, в основу которых положены новые принципы, носят название клистронов и магнетронов.

Для уменьшения межэлектродных ёмкостей в лампах для сверхвысоких частот применяются электроды малых размеров. Для уменьшения потерь применяется бесцокольная система разнесённых выводов, что также уменьшает ёмкость между ними. Катодные выводы выполняются или в виде нескольких


коротких параллельных проводников или в форме диска. В качестве материалов для баллона лампы и её внутренних элементов конструкции применяются кварцевое стекло и керамика (радиофарфор), обладающие малым углом потерь.

Клистроном называется многоэлектродная электронная лампа, предназначенная для генерирования колебаний сверхвысокой частоты небольшой мощности. Конструктивно клистрон выполняется в виде сочетания лампы и колебательной системы; в качестве последней применяются полые (объёмные) резонаторы. Наиболее распространённым является отражательный клистрон. В процессе прохождения электронного потока через электроды к отражателю (фиг. 271) происходит модуляция скорости электронов, приводящая к группировке их в «пачки». Число «пачек», прошедших через электроды в единицу времени, определяет частоту колебаний, которая для каждого клистрона является фиксированной. Клистроны находят применение преимущественно в радиоприёмных устройствах сантиметрового диапазона.


Магнетроном называется электронная лампа, предназначенная для генерирования колебаний значительной мощности на сверхвысоких частотах (сантиметровые волны). Корпус лампы изготавливается из меди и служит анодом; внутри него расположен катод. Управление электронным потоком производится путём одновременного воздействия на него электрического и магнитного полей. Колебательные системы в виде объёмных контуров имеют форму полостей (фиг. 272), сделанных в теле анода (многокамерный магнетрон). Современные магнетроны разработаны Н. Ф. Алексеевым и Д. Е. Маляровым. Магнетроны применяются в передающих устройствах сверхвысоких частот (фиг. 273) и большей частью используются в импульсном режиме.

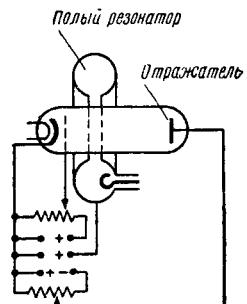

Фиг. 271. Схема включения клистрона

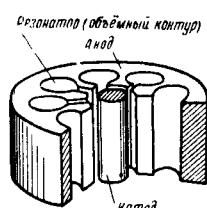

Фиг. 272. Внешнее устройство магнетрона (разрез)

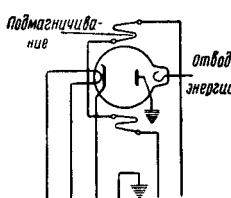

Фиг. 273. Схема включения магнетрона

### Фотоэлементы

Фотоэлементом называется прибор, используемый для преобразования световой энергии в электрическую. Действие фотоэлемента основано на явлении фотоэлектронной эмиссии, открытой А. Г. Столетовым в 1887 г. Фотоэлектронная эмиссия заключается в выходе электронов с поверхности некоторых металлов (калий, цезий, литий, натрий) под действием падающего на неё света (внешний фотозащитный эффект).

В фотоэлементе излучающий электронный слой — катод наносится на внутреннюю поверхность стеклянного баллона; вышедшие с катода электроны направляются к аноду, помещенному также внутри баллона. Между анодом и катодом прикладывается рабочее напряжение; последнее по величине не должно превышать напряжения зажигания, при котором происходит разрушение фотокатода. Фотоэлементы делятся на вакуумные и газонаполненные. Основными параметрами фотоэлемента являются:

а) интегральная чувствительность  $k = \frac{I}{\Phi}$  мкА/лм, представляющая собой отношение силы тока через фотоэлемент к вызвавшему его световому потоку (любого спектрального состава);


б) рабочее напряжение;

в) напряжение зажигания (для газонаполненных фотоэлементов); при этом значение в фотоэлементе возникает самостоятельный разряд, т. е. под действием приложенного напряжения проходит ток вне зависимости от того, освещён фотокатод или нет;

г) темновой ток, существующий при отсутствии освещения фотоэлемента.

Данные некоторых фотоэлементов указаны в табл. 219.

Токи, протекающие по цепи фотоэлемента, весьма малы (десятки микроампер); поэтому фотоэлементы используются в соединении с усилительными схемами. Типовая схема этого рода дана на фиг. 274.

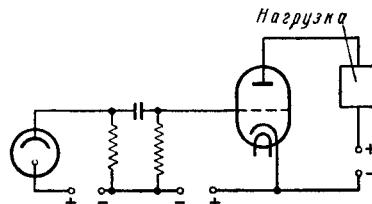

Фиг. 274. Схема фотоэлемента с усилителем

Фотоэлементы применяются в схемах фото-реле, в устройствах телемеханики, звукозаписи (например в звуковом кино).

### Газотрон

Газотроном называется газонаполненный диод; в качестве газа применяются аргон, неон, а также пары ртути. Отличительной чертой газотрона сравнительно с кенотроном является образование ионных процессов в газовой среде после «зажигания» газотрона. Поток ионов, смешиваясь с электронами пространственного заряда, нейтрализует отрицательный заряд последнего; это обстоятельство приводит к резкому уменьшению падения напряжения между анодом и катодом; в среднем эта величина равна  $10 \div 16$  в.

Основными параметрами газотрона являются: напряжение накала  $U_n$ , падение напряжения между анодом и катодом  $U_a$ , напряжение зажигания  $U_z$ , напряжение обратного зажигания  $U_{obr}$ , среднее значение выпрямленного тока  $I_{acp}$ , максимальное среднее значение выпрямленного тока  $I_{am}$ , время разогрева  $t_p$ .

Газотроны, снабжённые сеткой, носят название тиратронов.

Основные данные газотронов и тиратронов см. в разделе «Электропитание устройств связи» данного тома.

Газотроны используются в выпрямительных схемах. Малое падение напряжения на газотроне позволяет с его помощью выпрямлять токи значительной величины при больших потерях. Тиратроны также применяются в схемах выпрямления, причём благо-

Таблица 219

#### Паспортные данные некоторых фотоэлементов

Марка	Тип	Рабочее напряжение в в	Напряжение зажигания в в	Чувствительность в л мкА/лм	Темновой ток в а
ЦГ3	Кислородно-цециевый, газонаполненный . . . . .	240	300	150	$1 \cdot 10^{-7}$
СЦГ51	Сурьмяно-цециевый газонаполненный . . . . .	180	275	150	$1 \cdot 10^{-7}$
ЦВ3	Кислородно-цециевый вакуумный . . . . .	240	—	20	$1 \cdot 10^{-7}$
СЦВ51	Сурьмяно-цециевый вакуумный . . . . .	240	—	80	$1 \cdot 10^{-9}$

годаря сетке дают возможность управлять величиной выпрямленного тока.

При эксплуатации газотронов и тиатронов требуется обязательное соблюдение порядка включения. До включения высокого напряжения должна быть включена цепь накала для предварительного разогрева лампы. Не выполнение этого условия приводит к гибели прибора.

### Выпрямление

Выпрямительной называется схема, с помощью которой производится преобразование переменного тока в постоянный. В качестве выпрямляющих элементов применяются приборы, обладающие односторонней проводимостью, как, например, кенотроны, газотроны, ртутные колбы и твёрдые (полупроводниковые) вентили.

Схемы выпрямления обычно содержат питающие (повышающие) трансформаторы, выпрямляющие элементы, а также фильтры. Последние состоят из ёмкостей и индуктивностей (конденсаторов и дросселей), предназначенных для сглаживания пульсаций выпрямленного тока.

Соотношения напряжений в выпрямительных схемах указаны в табл. 220.


Таблица 220

#### Соотношения напряжений в выпрямительных схемах


Название схемы	Частота пульсаций	$\frac{U_{\infty}^*}{E_0}$	$\frac{E_{\infty}^{**}}{U_2}$
Однополупериодная (фиг. 275)	50	1,57	0,45
Двухполупериодная (фиг. 276)	100	0,67	0,90
Трёхфазная (фиг. 277) ...	150	0,25	1,17

\* Отношение переменной составляющей выпрямленного напряжения к постоянной составляющей.


\*\* Отношение постоянной составляющей выпрямленного напряжения к эффективному значению напряжения питания.

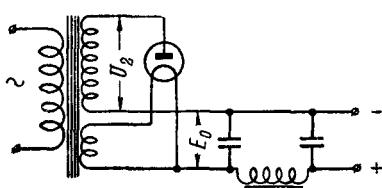

Фиг. 275. Схема однополупериодного выпрямителя

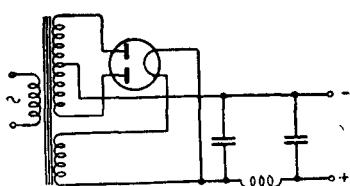

Фиг. 276. Схема двухполупериодного выпрямителя

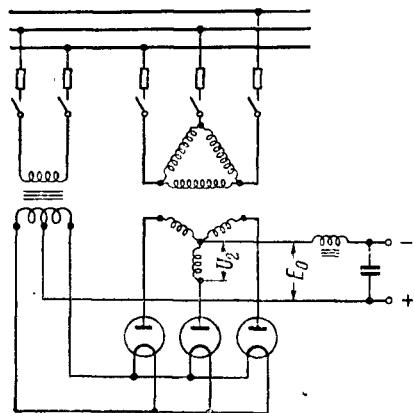

Фиг. 277. Схема трёхфазного выпрямителя

Барретер представляет собой проводниковый электровакуумный прибор, включаемый последовательно в цепь накала электронной лампы для поддержания силы тока в цепи накала неизменной. Действие барретера основано на неравномерном распределении температуры вдоль металлической нити, являющейся основой данного прибора. При повышении напряжения на баррете ток, проходящий через прибор, остаётся в пределах барретирования постоянным благодаря изменению удельного сопротивления нити с изменением температуры. Изменение температуры, вызванное, например, увеличением рассеиваемой в нити мощности, сопровождается изменением удельного сопротивления также в сторону увеличения. Барретер, как прибор, использующий явление нагревания нити, является инерционным. Барретеры выпускаются на токи в 1 и 0,3 а с диапазоном регулировки напряжений до 7 в более.

## РАДИОПЕРЕДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

### Основные определения

Радиопередающим устройством, или передатчиком, называется устройство, в котором происходят процессы генерации и управления током высокой частоты.

Передающее устройство состоит из генератора тока высокой частоты, аппаратуры для управления током высокой частоты и источником электрической энергии для питания всей установки.

Классификация передатчиков по диапазону волн производится согласно ОСТ 6099. Классификация радиопередатчиков по назначению указана в табл. 221.

Основные показатели радиопередатчиков приведены в табл. 222.

Если полярная диаграмма направленности имеет форму окружности, то напряжённость поля  $E = \frac{m}{d}$  вблизи антенны связана с излучаемой мощностью следующим соотношением:

$$P_{\Sigma} = 11 \cdot 10^{-6} d^3 E^2 \text{ квт},$$

где  $d$  — расстояние до антенны в км.

Таблица 221

## Классификация радиопередатчиков по назначению

Название радиопередатчиков	Назначение передатчика
Стационарные	Неподвижные радиостанции, поддерживающие связь также с неподвижными радиостанциями
Наземные	Неподвижные радиостанции, поддерживающие связь с подвижными радиостанциями
Подвижные, работающие на фиксированных волнах	Радиостанции на подвижных объектах, в частности паровозные
Подвижные, работающие на любой волне в пределах определенного диапазона	Радиостанции на подвижных объектах
Радиовещательные	Передатчики для вещания и телевизионные передатчики

Таблица 222

## Основные электротехнические и радиотехнические показатели передатчика

Показатели	Предъявляемые требования
Диапазон волн передатчика	Должны быть указаны границы рабочего диапазона волн передатчика с допустимыми разрывами в диапазоне. Если передатчик предназначен для работы на фиксированных волнах, то должны быть указаны длины фиксированных волн. Время, необходимое для смены волны, 1÷3 мин.
Мощность передатчика	Нормируется мощность, отдаваемая в антенну или в фидер. При телеграфной работе фиксируется мощность при нажатом ключе. При телефонной работе фиксируется мощность несущей частоты при заданном коэффициенте модуляции
Стабильность частоты	См. табл. 228
Электроакустические требования	Глубина модуляции $m = 70 \div 100\%$ . Полоса пропускаемых частот — см. табл. 232. Крайние ординаты частотной характеристики должны отличаться от средней не более чем на $10 \div 20\%$ . Коэффициент нелинейных искажений при $m=70 \div 80\%$ при телефонной связи $K_p < 10 \div 12\%$ , при вещании $K_2 < 2 \div 5\%$ . Уровень шумов должен быть на $50 \div 70 \text{ дБ}$ ниже уровня передачи при $m=100\%$
Содержание высших гармоник в антenne передатчика	См. табл. 223
Коэффициент полезного действия передатчика, равный отношению мощности в антenne к мощности питающей сети	$\gamma_i = 15 \div 35\%$
Устойчивость работы передатчика	Постоянство мощности в антenne при длительной работе. Устранение самовозбуждения в усилительных элементах схемы
Питание передатчика	Должны быть указаны типы источников питания и напряжение питающей сети. Определяются требования к стабилизации напряжения источников питания и допустимые величины пульсаций постоянных напряжений

Требования к интенсивности гармоник для радиостанций некоторых типов указаны в табл. 223.

Таблица 223

**Требования к интенсивности гармоник для стационарных, наземных и радиовещательных станций**

Диапазон частот	Требования к интенсивности гармоник
Для частот ниже 3 000 кгц ( $\lambda > 100$ м)	Напряжённость поля, созданная любой гармоникой на расстоянии 5 км от передающей антенны, должна быть менее 300 мкв/м
Для частот выше 3 000 кгц ( $\lambda < 100$ м)	Уровень по мощности любой гармоники в антенне должен быть на 40 дБ ниже уровня по мощности основной волны и, во всяком случае, не более 200 мвт

Подвижные радиостанции по возможности также должны удовлетворять этим допускам.

Допустимые значения коэффициентов пульсации источников питания, используемых для передатчиков, приведены в табл. 224.

Таблица 224

**Допустимые значения коэффициентов пульсации источников питания для передатчиков**

Род передачи	Коэффициент пульсации в %
Телеграфия . . . . .	0,1÷1
Телефония . . . . .	0,02÷0,2
Радиовещание . . . . .	0,01÷0,06

Передатчик должен удовлетворять требованиям техники безопасности. Аппаратура, находящаяся под напряжением выше 250 в, относительно земли должна быть недоступной при работе передатчика. При открывании дверей в шкафах опасное напряжение должно быть автоматически выключено, для чего согласно правилам техники безопасности передатчики должны иметь не зависящие друг

от друга механическую и электрическую системы блокировки.

Блокировка служит для выключения напряжения соответствующими рубильниками и для замыкания на землю заряженных конденсаторов фильтров. При механической блокировке рубильники механически связаны с дверями или дверными замками. При электрической блокировке автоматическое выключение напряжения производится контакторами, в цели управления которых последовательно включены контакты дверей передатчика, замыкающие цель только при закрытых дверях.

**Ламповые генераторы**

Различают ламповые генераторы с самовозбуждением и с посторонним возбуждением. Различные схемы генераторов с самовозбуждением отличаются друг от друга видом обратной связи и способом питания в цепи анода и в цепи сетки.

Схемы генераторов с посторонним возбуждением различаются по способу питания в цепи анода и в цепи сетки и по виду анодной нагрузки. В зависимости от формы тока в анодной цепи различают два возможных режима лампового генератора. Режимом колебаний первого рода называют такой, при котором изменение анодного тока в точности соответствует изменению сеточного напряжения. Так как при колебаниях первого рода коэффициент полезного действия всегда меньше 50%, то в радиоаппаратуре в большинстве случаев для генерации тока высокой частоты применяется режим колебаний второго рода.

Режимом колебаний второго рода называют такой, при котором форма анодного тока не совпадает с формой сеточного напряжения вследствие отсечки (фиг. 278).

Углом отсечки называется произведение круговой частоты  $\omega$  на время, в течение которого анодный ток изменяется от максимума до нуля.

При расчётах генераторов в режиме колебаний второго рода пользуются функциями угла отсечки, называемыми функциями Берга; выражения, определяющие некоторые из этих функций, указаны в табл. 225.

Таблица 225

**Функции угла отсечки**

Обозначение и определение функции	Выражение, определяющее функцию
$\alpha_0$ — отношение постоянной составляющей анодного тока $I_0$ к максимальному импульсу $I_{max}$	$\alpha_0 = \frac{I_0}{I_{max}} = \frac{\sin \Theta - \Theta \cos \Theta}{\pi (1 - \cos \Theta)}$
$\alpha_1$ — отношение амплитуды первой гармоники $I_1$ анодного тока к максимальному импульсу $I_{max}$	$\alpha_1 = \frac{I_1}{I_{max}} = \frac{\Theta - \sin \Theta \cos \Theta}{\pi (1 - \cos \Theta)}$
$\alpha_2$ — отношение амплитуды второй гармоники $I_2$ анодного тока к максимальному импульсу $I_{max}$	$\alpha_2 = \frac{I_2}{I_{max}} = \frac{2 \sin^3 \Theta}{3\pi (1 - \cos \Theta)}$


Значения функций Берга приведены в табл. 226.

Таблица 226

## Значения функций Берга

$\Theta$	$\alpha_0$	$\alpha_1$	$\alpha_2$	$\Theta'$	$\alpha_0'$	$\alpha_1'$
40	0,149	0,279	0,243	85	0,304	0,485
45	0,165	0,311	0,257	90	0,318	0,500
50	0,183	0,342	0,267	95	0,335	0,510
55	0,200	0,370	0,273	100	0,351	0,518
60	0,218	0,391	0,276	105	0,366	0,525
65	0,237	0,409	0,273	110	0,380	0,529
70	0,256	0,427	0,267	115	0,394	0,533
75	0,274	0,445	0,257	120	0,406	0,536
80	0,293	0,465	0,240			

Определяемое в результате расчёта сопротивление контура  $z = \frac{L}{Cr}$  должно быть обеспечено правильным выбором первичных параметров контура, удовлетворяющих условию

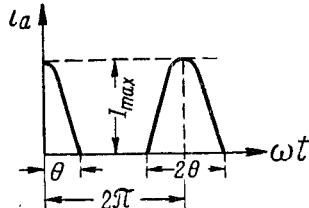

Фиг. 278. Форма анодного тока с отсечкой

Расчёт генератора часто производится на заданную мощность высокой частоты  $P_1$  при усилении или мощность  $P_2$  при удвоении частоты. Выбор типа лампы, обеспечивающей заданную мощность, определяется произведением  $E_a I_S$ , где  $E_a$  — анодное напряжение и  $I_S$  — ток насыщения лампы.

настройки контура в резонанс на заданную частоту.

Последовательность расчёта генераторов при колебаниях второго рода указана в табл. 227.

Для генерации сверхвысоких частот ( $f > 3 \cdot 10^7$  герц/сек.) применяются специальные


Таблица 227

## Расчётные формулы для технического расчёта лампового генератора

Наименование величины	Расчётные формулы	
	режим усиления	режим удвоения
Полезная мощность	$P_1 < 0,2 E_a I_S$	$P_2 = 0,1 E_a I_S$
Критический коэффициент использования анодного напряжения	$\xi_0 \approx 1 - \frac{I_S}{SE_a}$ $\xi < \xi_0$	$\xi_0 \approx 1 - \frac{I_S}{SE_a}$ $\xi < \xi_0$
Коэффициент использования анодного напряжения	$U_a = \xi E_a$	$U_a = \xi E_a$
Амплитуда переменного напряжения на контуре	$I_1 = \frac{2P_1}{U_a}$ $\Theta = 60 \div 120^\circ$	$I_2 = \frac{2P_2}{U_a}$ $\Theta = 45 \div 60^\circ$
Амплитуда первой (второй) гармоники анодного тока	$I_{\max} = \frac{I_1}{\alpha_1} I_S$ $I = I_{\max} \alpha_0$	$I_{\max} = \frac{I_2}{\alpha_2} I_S$ $I = I_{\max} \alpha_0$
Угол отсечки анодного тока	$a_0, a_1$	$a_0, a_2$
Функции угла отсечки (см. табл. 226)		
Максимальное значение анодного тока	$P = E_a I$	$P = E_a I$
Постоянная составляющая анодного тока	$\tau_{11} = \frac{P_1}{P}$	$\tau_{12} = \frac{P_2}{P}$
Потребляемая анодной цепью мощность	$P_A = P - P_1 - P_0$	$P_A = P - P_2 - P_0$
Коэффициент полезного действия лампового генератора	$z = \frac{U_a}{I_1}$	$z = \frac{U_a}{I_2}$
Потери на аноде лампы		
Сопротивление анодного контура	$U_g = \frac{I_{\max}}{S(1-\cos\Theta)} + D U_a$	$U_g = \frac{I_{\max}}{S(1-\cos\Theta)} + 2D U_a (1+\cos\Theta)$
Амплитуда переменного сеточного напряжения	$E_g = -U_g \cos\Theta - D(E_a - E_{a_0} - U_a \cos\Theta)$	$E_g = -U_g \cos\Theta - D(E_a - E_{a_0} - U_a \cos 2\Theta)$
Сеточное смещение		

Условные обозначения:  $S$  — крутизна в амперах на вольт,  $D$  — проницаемость,  $E_{a_0}$  — напряжение анодного приведения,  $P_0$  — максимальная мощность рассеяния на аноде лампы.

малогабаритные лампы с малой междуэлектродной ёмкостью и малой индуктивностью выводов. Полезная мощность, получаемая от

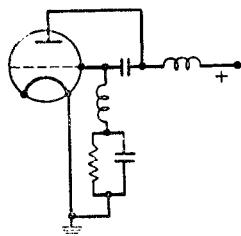

Фиг. 279. Схема ультракоротковолнового генератора

триодного генератора при сверхвысокой частоте (фиг. 279),

$$P_1 = \frac{1}{2} U_a I_1 \cos \varphi,$$

где  $\varphi$  — угол запаздывания анодного тока относительно сеточного напряжения,

$$\text{равный } \frac{2\pi \cdot 10^3 r_a}{\lambda_a V E_a};$$

$r_a$  — радиус анода в м.


#### Стабилизация частоты

Частота генератора, используемого для радиосвязи, должна быть строго постоянной величиной, неизменной во времени. Постоянство частоты необходимо для того, чтобы при одновременной работе многих радиостанций не создавал помех друг другу и для того,

чтобы при помощи настроенного на определённую волну приёмника можно было осуществить устойчивый приём.

Практически в каждый момент времени действительная частота  $f$  будет отличаться от заданной  $f_0$  на некоторую величину  $\Delta f$ . Относительное отклонение частоты  $\frac{\Delta f}{f} \%$  не должно выходить за пределы, установленные нормами, указанными в табл. 228 и 229.

Наиболее радикальное средство для стабилизации частоты, весьма часто применяемое на практике, заключается в использовании кварца (фиг. 280).

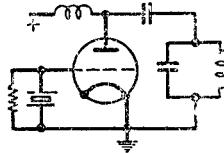

Фиг. 280. Схема генератора, стабилизированного квадратом

Пластина, вырезанная из кварца, эквивалентна по своим свойствам колебательному контуру, обладающему высокой добротностью.

Собственная частота кварцевой пластины определяется её толщиной  $d$ :

$$\lambda_m = (110 \div 140) d \text{ м.м.}$$

Кварц может быть применён для стабилизации генераторов только относительно небольшой мощности, порядка 1 вт, при условии, что  $\lambda \geq 50$  м.

Т а б л и ц а 228

#### Нормы стабильности частоты $(\frac{\Delta f}{f} \%)$

Типы радиостанций	Диапазон волн в м			
	30 000 $\div$ 545	545 $\div$ 200	200 $\div$ 50	50 $\div$ 10
Радиовещательные	$\pm 20$ пер/сек.	$\pm 20$ пер/сек.	$\lambda > 187,5$ $\pm 20$ пер/сек. $\lambda < 187,5$ $\pm 0,025\%$	$\pm 0,005\%$
Стационарные	$\pm 0,1\%$	—	$\pm 0,01\%$	$\pm 0,01\%$
Наземные	$\pm 0,1\%$	$\pm 0,05\%$	$\pm 0,02\%$	$\pm 0,02\%$
Подвижные (кроме указанных в следующем пункте)	$\pm 0,1\%$	$\pm 0,1\%$	$\lambda > 75$ $\pm 0,05\%$ $\lambda < 75$ $\pm 0,02\%$	$\pm 0,02\%$
Подвижные	$\lambda = 2727 \div 1875$ $\lambda = 822 \div 583$ $\pm 0,5\%$	—	$\lambda = 72,90 \div 72,03$ $\lambda = 54,55 \div 54,05$ $\pm 0,05\%$	$\lambda = 48,39 \div 48$ $\lambda = 36,45 \div 36,61$ $\lambda = 27,27 \div 27,01$ $\lambda = 24,31 \div 24$ $\lambda = 18,23 \div 18,01$ $\lambda = 13,64 \div 13,51$ $\pm 0,05\%$
Самолётные	$\pm 0,3\%$	—	$0,025\%$	$\pm 0,025\%$

Таблица 229

## Практические значения стабильности частоты

Показатели схемы	Относительная стабильность частоты $\frac{\Delta f}{f} \%$
Генератор с плавным диапазоном. Для поддержания постоянства частоты никаких мер не принято . . .	1÷2
Генератор с деталями среднего качества. Приняты элементарные меры для стабилизации частоты . . .	0,2÷1
Использованы все меры бескварцевой стабилизации	0,05÷0,2
Применён кварц без термостата . . . . .	0,02÷0,05
Применён кварц с термостатом . . . . .	0,001÷0,005
Приняты все возможные меры для поддержания постоянства частоты . . . . .	$10^{-6} \div 10^{-4}$

последующего каскада к предыдущему. Это отношение называется коэффициентом усиления мощности. Мощность предыдущего каскада должна быть примерно в 5÷10 раз больше мощности потерь в цепи сетки последующего каскада.

Рекомендуемые значения коэффициентов усиления мощности в зависимости от типа генераторной лампы приведены в табл. 230.

Таблица 230

## Значения коэффициентов усиления мощности в зависимости от типа генераторной лампы


Тип лампы		
триод	тетрод	пентод
10÷15	15÷25	20÷30

## Модуляция и манипуляция

## Многокаскадные схемы

Генератор с самовозбуждением часто используется для подачи колебаний устойчивой частоты на цепь сетки генератора с посторонним возбуждением. Усиленные колебания, полученные от генератора с независимым возбуждением, могут быть усилены ещё раз, если их подать на сетку следующего генератора с независимым возбуждением. Такая схема, состоящая из нескольких генераторов, называется многокаскадной (фиг. 281).

Схемы для получения мощности порядка 1 квт состоят примерно из шести каскадов;

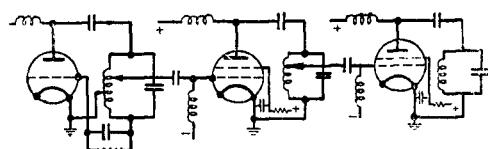

Фиг. 281. Трёхкаскадный генератор

при большей мощности число каскадов достигает  $8 \div 9$ . Один или несколько промежуточных каскадов часто используют в качестве удвоителя или утроителя частоты.

Настройка генератора с посторонним возбуждением в качестве удвоителя (уроителя) частоты сводится к настройке анодного контура в резонанс на выделяемую частоту и к выбору такого угла отсечки тока  $\theta$ , при котором амплитуда второй (третьей) гармоники была бы возможно больше. Так,  $I_2 = I_{2\max}$  при  $\theta^\circ = 60^\circ$  и  $I_3 = I_{3\max}$  при  $\theta^\circ = 45^\circ$ .

Использование одного или двух каскадов в многокаскадной схеме в режиме удвоения или утроения частоты повышает устойчивость передающего устройства и даёт возможность использовать кварцевый генератор для получения более коротких волн ( $\lambda < 50 \text{ м}$ ).

Число каскадов многокаскадного передатчика зависит от отношения мощности каждого

Управление током высокой частоты с целью передачи сигналов производится путём изменения амплитуды, фазы или частоты тока в соответствии с мгновенным значением передаваемого сигнала.

Практически чаще всего используется управление амплитудой тока. Управление током при помощи звуковых колебаний, в частности при помощи голоса, называется модуляцией.

Ток высокой частоты при амплитудной модуляции (фиг. 282) определяется выражениями:

$$\begin{aligned} i &= I(1 + m \cos \Omega t) \cos \omega t = \\ &= I \cos \omega t + \frac{1}{2} Im \cos (\omega + \Omega) t + \\ &\quad + \frac{1}{2} Im \cos (\omega - \Omega) t, \end{aligned}$$


где  $m$  — коэффициент модуляции, равный отношению наибольшего приращения амплитуды к среднему её значению;

$\Omega$  — частота модуляции, равная частоте звуковых (модулирующих) колебаний;  $\Omega = 2 F$ ;

$\omega$  — несущая частота;  $\omega = 2\pi f$ ;

$\omega + \Omega$  — верхняя боковая частота;

$\omega - \Omega$  — нижняя боковая частота.

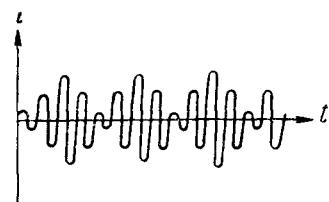

Фиг. 282. Модулированный ток


На появление токов боковых полос при модуляции впервые указал акад. М. В. Шульгейкин.

Средняя мощность модулированных колебаний


$$P = P_H \left( 1 + \frac{m^2}{2} \right),$$

где  $P_H$  — мощность при отсутствии модуляции, мощность несущей частоты.

Для осуществления амплитудной модуляции используются схемы сеточной (фиг. 283) или анодной модуляции (фиг. 284).

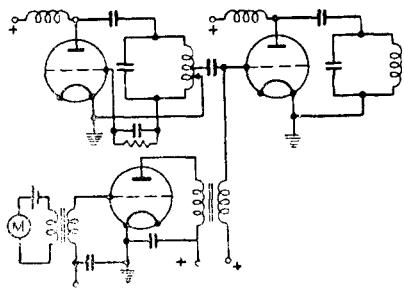

Фиг. 283. Схема сеточной модуляции

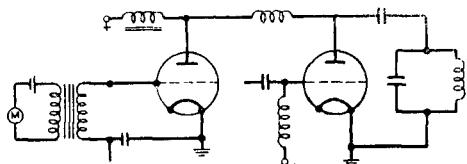

Фиг. 284. Схема анодной модуляции

Соотношения электрических величин при амплитудной модуляции указаны в табл. 231.

При частотной модуляции (фиг. 285) частота колебаний

$$\omega = \omega_0 + \Delta \omega \cos \Omega t,$$

где  $\Delta \omega$  — отклонение частоты, пропорциональное амплитуде модулирующей частоты;

$$\Omega = 2\pi F.$$

Мгновенное значение частотно-модулированного тока


$$i = \Omega \cos \left( \omega_0 t + \frac{\Delta \omega}{\Omega} \sin \Omega t \right),$$

где  $\frac{\Delta \omega}{\Omega}$  — индекс модуляции.

Индекс модуляции при наибольшей звуковой частоте может быть больше или меньше единицы, в соответствии с чем частотную модуляцию принято называть широкополосной или узкополосной.

Чтобы осуществить частотную модуляцию, необходимо воздействовать на каскад, работающий с самовозбуждением, изменяя в такт с напряжением звуковой частоты ёмкость или индуктивность колебательного контура этого генератора.

Для получения переменной индуктивности может быть использована схема (фиг. 285),

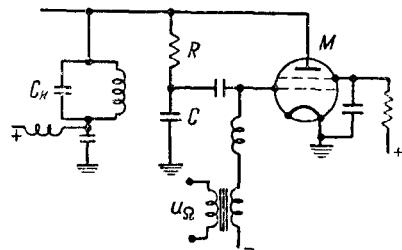

Фиг. 285. Схема частотной модуляции

Таблица 231

Соотношения электрических величин при амплитудной модуляции

Режим несущей частоты	Режим максимальной мощности		Режим минимальной мощности	
	анодная модуляция	сеточная модуляция	анодная модуляция	сеточная модуляция
Амплитуда первой гармоники $I_1$	$I_1(1+m)$	$I_1(1+m)$	$I_1(1-m)$	$I_1(1-m)$
Амплитуда напряжения на контуре $U_a$	$U_a(1+m)$	$U_a(1+m)$	$U_a(1-m)$	$U_a(1-m)$
Коэффициент использования анодного напряжения $\xi$	$\xi$	$\xi(1+m)$	$\xi$	$\xi(1-m)$
Коэффициент полезного действия генератора $\eta$	$\eta$	$\eta(1+m)$	$\eta$	$\eta(1-m)$
Колебательная мощность $P_1$	$P_1(1+m)^2$	$P_1(1+m)^2$	$P_1(1-m)^2$	$P_1(1-m)^2$
Подводимая мощность $P$	$P(1+m)^2$	$P(1+m)$	$P(1-m)^2$	$P(1-m)$
Потери на аноде лампы $P_a$	$P_a(1+m)^2$	$P_a(1+m) - P_1(1+m)^2$	$P_a(1-m)^2$	$P_a(1-m) - P_1(1-m)^2$

в которой параллельно контуру задающего генератора присоединены цепь  $RC$ , где  $R \gg \frac{1}{\omega C}$ , и модуляторная реактивная лампа  $M$  с переменной крутизной  $S$ .

При помощи переменного напряжения звуковой частоты будет меняться крутизна  $S$  и, следовательно, частота задающего генератора

$$\frac{\Delta \omega}{\omega_0} = \frac{1}{2} \frac{1}{\omega CR} \frac{\Delta S}{C_k},$$

где  $\Delta S$  — возможное приращение крутизны лампы от среднего значения;  $C_k$  — ёмкость колебательного контура.


Приём частотно-модулированных сигналов сопровождается значительно меньшими потерями по сравнению с приёмом сигналов, модулированных по амплитуде.

Управление током высокой частоты при помощи телеграфного аппарата, в частности при помощи телеграфного ключа, называется манипуляцией.


Первое практическое применение радио заключалось в передаче телеграфных сигналов. Первая в мире радиотелеграфная связь была осуществлена А. С. Поповым 24 марта 1896 г.

В простейшем случае телеграфная передача по радио осуществляется при помощи обычного телеграфного ключа. Малая скорость передачи приводит к экономически невыгодному использованию дорогостоящего радиооборудования, так как стоимость эксплуатации линии радиосвязи, определяемая главным образом расходом электроэнергии и оплатой штата, пропорциональна времени работы радиостанции. Большое распространение на линиях радиосвязи получила быстродействующая телеграфная аппаратура, позволяющая практически осуществить манипуляцию со скоростью  $300 \div 350$  стандартных слов в минуту. Стандартное слово принято считать состоящим из 48 точек. Продолжительность среднего слова, встречающегося в телеграммах, как показывает статистика, примерно в 2 раза больше. За последние годы на магистральных линиях радиосвязи всё большее применяются телеграфные аппараты Бодо и стартстопные аппараты.

Амплитудная манипуляция обычно осуществляется в сеточной цепи лампового генератора (фиг. 286).

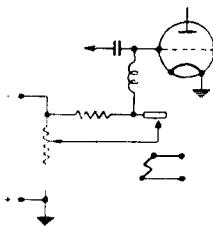

Фиг. 286. Схема для быстродействующей манипуляции

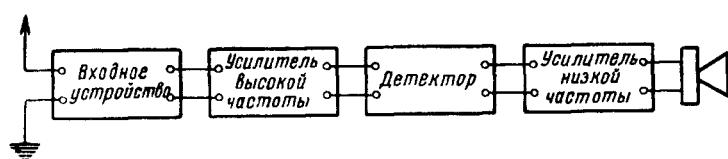

Фиг. 287. Схема приёмника прямого усиления

При частотной манипуляции передатчик отдаёт энергию в antennу на одной частоте  $f_1$  во время передачи сигнала и на другой ча-

стоте  $f_2$  во время интервала между сигналами ( $f_1 - f_2 \approx 1000$  герц/сек.). Применение частотной манипуляции в значительной степени повышает надёжность радиосвязи.

Полосы частот, требующиеся для работы передатчиков различного назначения, приведены в табл. 232.

Таблица 232  
Полосы частот, занимаемые телеграфными, телефонными и телевизионными передатчиками

Род передачи	Ширина полосы в герцах при передаче двумя боковыми полосами
Телеграфия незатухающими колебаниями (кодом Морзе или Бодо)	Численно равна скорости телеграфирования в бодах для основной частоты; с учётом третьей гармоники ширина полосы утраивается
Телеграфия тонально-модулированными колебаниями	Численно равна удвоенной частоте модуляции плюс скорость телеграфирования в бодах
Радиотелефония	$6000 \div 8000^*$
Радиовещание	$15000 \div 20000$
Фототелеграфия	Численно равна отношению числа элементов изображения, подлежащих передаче, к числу секунд, необходимых для передачи
Телевидение	Численно равна произведению числа элементов изображения на число изображений, передаваемых в 1 сек.

\* Для многократной телефонии (например при импульсной модуляции) ширина полосы будет больше.

## РАДИОПРИЁМНЫЕ УСТРОЙСТВА

### Основные определения

Радиоприёмным устройством, или приёмником, называется устройство, в котором происходит выделение передаваемых сигналов из всего комплекса различных напряжений, по-данных на вход приёмника, усиление и преобразование этих сигналов.

Основные радиотехнические и электротехнические показатели приёмного устройства указаны в табл. 233.


Классификация радиоприёмников профессионального типа дана в табл. 234.

Практически применяются два типа приёмников: приёмник прямого усиления (фиг. 287) и приёмник супергетеродинного типа (фиг. 288).

Таблица 233

Основные радиотехнические и электротехнические показатели радиоприёмного устройства

Показатель	Определение	Предъявляемые требования
Чувствительность	Чувствительностью называется минимальное напряжение на входе приёмника, необходимое для получения заданной мощности на выходе (при определенном коэффициенте модуляции $m = 30\%$ )	$1 \div 20 \text{ мкв}$ для профессиональных приёмников, $50 \div 200 \text{ мкв}$ для вещательных. Максимальная чувствительность ограничивается уровнем помех на входе приёмника и внутриламповыми шумами
Избирательность	Избирательностью называется отношение чувствительности при определённой расстройке приёмника (иногда полагают, что расстройка $\Delta f = 10 \text{ 000 гц}$ ) к чувствительности при резонансе	Избирательность часто принято выражать в децибеллах: $\approx 30 \div 40 \text{ дБ}$
Диапазон волн приёмника	Диапазон, в пределах которого при настройке приёмника на любую волну основные показатели приёмника удовлетворяют техническим требованиям	Границы диапазона с допустимыми разрывами. Если приёмник предназначен для работы на фиксированных волнах, то должны быть указаны длины фиксированных волн. Диапазон приёмника для магистральной связи $\lambda = 14 \div 100 \text{ м}$ . Диапазон вещательного приёмника $\lambda = 200 \div 2 \text{ 000 м}$ (с разрывом $\lambda = 550 \div 700 \text{ м}$ ) и $\lambda = 15 \div 50 \text{ м}$
Выходная мощность	Мощность, потребляемая оконечным аппаратом (громкоговорителем, телеграфным реле и т. д.)	$P = 0,15 \div 4 \text{ вт}$ , если на выходе включен громкоговоритель. При нагрузке на телефон или на телеграфное реле мощность определяется единицами или десятками милливатт
Полоса пропускаемых частот	Полоса частот, для которых усиление должно быть не менее 0,7 максимального	$200 \div 3 \text{ 000 пер/сек.}$ для приёма речи. От $50 \div 100 \text{ пер/сек.}$ до $4 \text{ 000} \div 6 \text{ 500 пер/сек.}$ для приёма вещания
Коэффициент нелинейных искажений	—	$10 \div 15\%$
Питание приёмника	Должны быть указаны типы источников питания, напряжение питающей сети и потребляемый ток или мощность	Вещательные приёмники потребляют мощность при питании от сети $\approx 50 \div 100 \text{ вт}$ , при питании от батареи $0,8 \div 1,9 \text{ вт}$

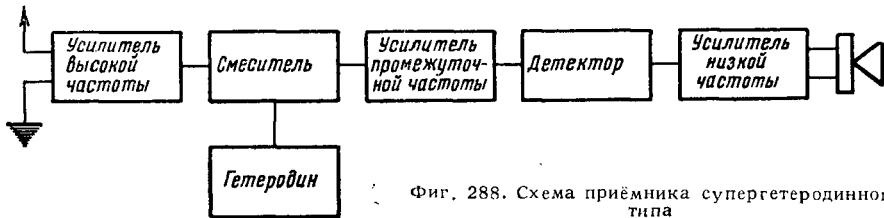

Фиг. 288. Схема приёмника супергетеродинного типа

Таблица 234  
Классификация профессиональных радиоприёмников

Класс приёмника	Назначение
I	Для магистральных связей
II	Для областных связей (внутридорожных)
III	Для внутриобластной и внутрирайонной связи

Подавляющее большинство современных приёмников выполнено по супергетеродинной схеме.

#### Супергетеродинный приёмник

Этот приёмник по сравнению с приёмником прямого усиления имеет следующие преимущества и недостатки.

Преимущества супергетеродина: большая чувствительность, повышенная избирательность при малой величине частотных искажений, постоянство чувствительности и избирательности по диапазону, большая простота перестройки на другую волну.

Недостатки супергетеродина: большая сложность схемы и конструкции, опасность помех со стороны генераторов, работающих на промежуточной частоте, большее потребление энергии от источников питания.

#### Входное устройство


Входным устройством называется часть схемы приёмника до первой лампы, используемая для связи приёмника с антенной.

Формулы для определения коэффициента передачи входного устройства даны в табл. 235.


Таблица 235

## Коэффициент передачи входного устройства

Вид связи с антенной	Коэффициент передачи	Значения величин
Ёмкостная связь. Конденсатор связи $C_s = 10 \div 30 \text{ мкмкФ}$ для профессиональных приёмников (фиг. 289)	$K = \frac{C_s}{C} Q$	$Q$ — добротность контура входного устройства; $C$ — ёмкость контура в $\text{мкмкФ}$
Индуктивная связь (фиг. 290)	$K = \frac{M}{z_A} Q$	$z_A$ — сопротивление антенны; $M$ — коэффициент взаимной индукции в $\text{гн}$
Индуктивная связь с фидером, настроенным на бегущую волну	$K = \frac{1}{2} Q \sqrt{\frac{r}{z_c}}$	$r$ — сопротивление потерь контура; $z_c$ — волновое сопротивление фидера

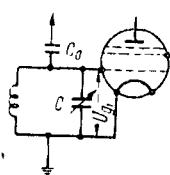

Фиг. 289. Схема входного устройства при ёмкостной связи с антенной

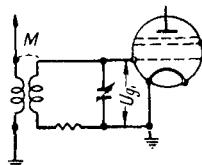

Фиг. 290. Схема входного устройства при ёмкостной связи с антенной

Основные показатели входного устройства:

1) коэффициент передачи, равный отношению напряжения  $U_{g1}$  на сетке первой лампы к электродвижущей силе  $E_a$  в антенне, т. е.

$$k = \frac{U_{g1}}{E_a};$$

2) постоянство коэффициента передачи по диапазону;

3) избирательность

$$V = \sqrt{1 + \left( 2 \frac{\Delta f}{f} Q \right)^2},$$

где  $Q$  — добротность контура,  
 $f$  — частота настройки контура,  
 $\Delta f$  — отклонение частоты принимаемых колебаний от частоты настройки контура;

4) величина расстройки контура вследствие связи с антенной от 1 до 3%.

## Усиление высокой частоты

Назначением усилителя высокой частоты (фиг. 291) является усиление принимаемых сигналов и осуществление избирательности.

Основные показатели усилителя высокой частоты приведены в табл. 236.

Таблица 236

## Основные показатели усилителя высокой частоты


Вид схемы усилителя	Сопротивление анодной нагрузки $z_a$	Коэффициент анодной связи $p$	Коэффициент усиления $K = \frac{U_{\text{вых}}}{U_{\text{вх}}}$	Избирательность $V$	Условие устойчивости (отсутствие самовозбуждения)	Входная ёмкость $C_{\text{вх}}$
Схема с непосредственным включением контура в анодную цепь	$z = \frac{(\omega L)^2}{r}$	1	$Sz$	$\sqrt{1 + \left( 2 \frac{\Delta f}{f} Q \right)^2}$	$z_a < \sqrt{\frac{0,3}{S \omega C_{a-c}}}$	$C_{c-n} + (1+K)C_{a-c}$
Схема с индуктивной связью контура с лампой	$zp^2$	$\frac{M}{L}$	$Szp$	$\sqrt{1 + \left( 2 \frac{\Delta f}{f} Q \right)^2}$	$z_a < \sqrt{\frac{0,3}{S \omega C_{a-c}}}$	$C_{c-n} + (1+K)C_{a-c}$
Схема с автотрансформаторным включением контура в анодную цепь	$zp^2$	$\frac{L_0}{L}$	$Szp$	$\sqrt{1 + \left( 2 \frac{\Delta f}{f} Q \right)^2}$	$z_a < \sqrt{\frac{0,3}{S \omega C_{a-c}}}$	$C_{c-n} + (1+K)C_{a-c}$

Условия обозначения:  $L$  — индуктивность контура в  $\text{гн}$ ;  $r$  — сопротивление потерь контура;  $S$  — крутизна лампы в  $a$  на 1  $\text{в}$ ;  $f$  — частота настройки контура;  $\Delta f$  — отклонение частоты от резонансной;  $Q$  — добротность контура;  $C_{c-n}$  — ёмкость сетка-нить в  $\text{мкмкФ}$ ;  $C_{a-c}$  — ёмкость анод-сетка в  $\text{мкмкФ}$ ;  $M$  — коэффициент взаимной индукции в  $\text{гн}$ ;  $L_0$  — индуктивность, включённая в цепь анода, в  $\text{гн}$ .


Таблица 237

## Сравнительные показатели детекторных схем


Вид детектирования	Относительные	
	преимущества	недостатки
Диодное находит наибольшее широкое применение (фиг. 292)	Малые искажения. Удобное использование для автоматической регулировки чувствительности	Малая чувствительность ( $U_{ex} = 1 \div 5 \text{ в}$ ). Низкое входное сопротивление. $U_{ex}$ —напряжение на входе детектора
Сеточное (фиг. 293)	Наибольшая чувствительность к слабым сигналам	Значительные нелинейные искажения $K_H = \frac{m}{4}$ , где $m$ —коэффициент модуляции
Анодное	Большое входное сопротивление	Малая чувствительность ( $(U_{ex} > 1 \text{ в})$ )

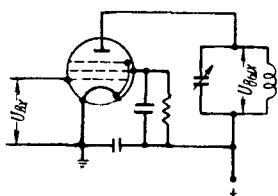

Фиг. 291. Схема усилителя высокой частоты

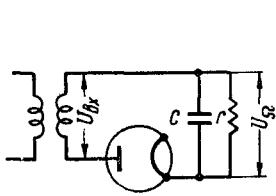

Фиг. 292. Схема диодного детектора

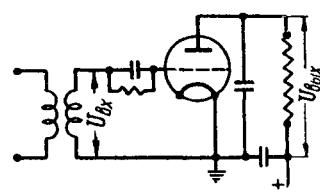

Фиг. 293. Схема сеточного детектора

Коэффициент усиления и избирательность усилителя из нескольких каскадов определяются выражениями:

$$K = K_1 K_2 K_3 \text{ и } V = V_1 V_2 V_3,$$

где  $K_i$  и  $V_i$  — коэффициенты усиления и избирательности  $i$ -го каскада.

#### Детектирование и преобразование частоты

Детектором называется часть схемы приемника, в которой происходит процесс преобразования модулированного или манипулированного напряжения высокой частоты в напряжение низкой (звуковой) частоты или в импульсы постоянного напряжения.

Сравнительные показатели детекторных схем указаны в табл. 237.

Амплитуда напряжения звуковой частоты на выходе диодного детектора

$$U \approx 0,9 m U_{ex},$$

где  $m = 0,3$  — расчётный коэффициент модуляции;

$U_{ex}$  — напряжение на входе (амплификационное значение). Коэффициент усиления сеточного детектора


$$K_d = \mu_d m,$$

где  $\mu_d$  — коэффициент усиления лампы в детекторном режиме (табл. 238).

Повышение чувствительности сеточного детектора может быть достигнуто применением регенерации.

Регенерацией называется увеличение напряжения на сеточном контуре детекторной лампы при помощи обратной связи (фиг. 294).

В сеточный контур вносится отрицательное сопротивление  $r' = S \frac{M}{C}$ , вследствие чего коэффициент усиления детекторного каскада увеличивается примерно в  $10 \div 30$  раз.

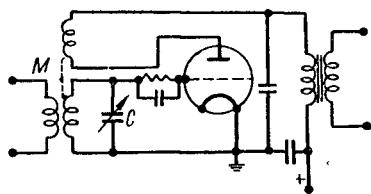


Фиг. 294. Схема регенеративного детектора

Таблица 238  
Коэффициент усиления лампы в детекторном режиме

$U_{ex}$	$\mu_d$	Примечание
$<0,1$	$4 U_{ex} \mu$	$\mu$ — коэффициент усиления лампы
$0,1 \div 0,5$	$0,4 \div 0,8 \mu$	$U_{ex}$ — напряжение на входе детектора

Гетеродинный детектор (фиг. 295) позволяет получить на выходе импульсы переменного

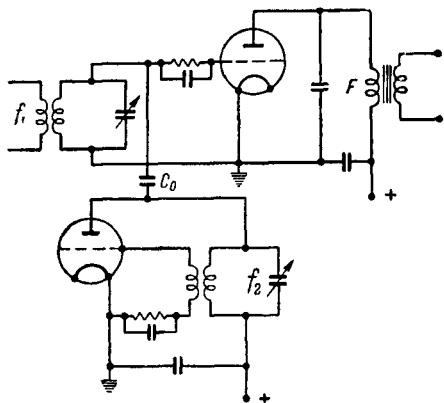


Фиг. 295. Схема гетеродинного детектора

тока с частотой  $F = 500 \div 800$  гц (фиг. 296), необходимые для приёма сигналов азбуки Морзе на слух:

$$F = |f_1 - f_2|,$$

где  $f_1$  — частота принимаемых колебаний;  $f_2$  — частота колебаний, генерируемых гетеродином.

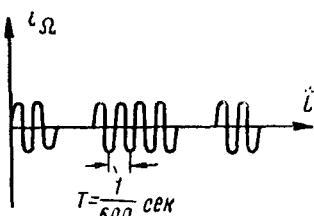

Фиг. 296. Импульсы тональной частоты

Чтобы выделить напряжение звуковой частоты из частотно-модулированных колебаний, необходимо после усилителя промежуточной частоты включить два элемента: ограничитель и частотный детектор (фиг. 297). Назначение ограничителя заключается в том, чтобы ослабить влияние помех на приём. После ограничителя для преобразования частотно-модулированных колебаний в амплитудно-модулированные и последующего детектирования используется частотный детектор, или дискриминатор.

Амплитуда напряжения звуковой частоты на выходе последнего определяется выражением:

$$U_{\text{в}} = 0,9 U_g S z_p \frac{\sqrt{1 + \left(2Q \frac{\Delta f}{f_3} + \frac{1}{2} \beta\right)^2} - \sqrt{1 + \left(2Q \frac{\Delta f}{f_3} - \frac{1}{2} \beta\right)^2}}{\sqrt{\left[1 - \left(2Q \frac{\Delta f}{f_3}\right)^2 + \beta^2\right]^2 + 4\left(2Q \frac{\Delta f}{f_3}\right)^2}},$$

где  $S$  — крутизна лампы в  $\alpha$  на 1 в;  $z_p$  — сопротивление контура, равное  $(\omega L)^2$ ;  $r$  — сопротивление потерь контура;

$$\omega = 2\pi f_3;$$


$f_3$  — промежуточная частота;

$$Q — добротность контура, равная \frac{\omega L}{r};$$

$\Delta f$  — наибольшее отклонение частоты при частотной модуляции;


$$\beta — степень связи между контурами, равная \frac{\omega M}{r};$$

$M$  — коэффициент взаимоиндукции в гн.

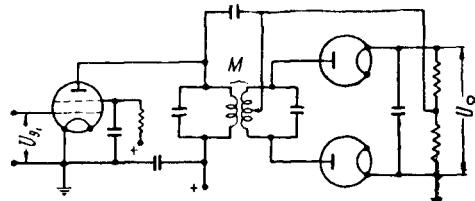

Фиг. 297. Схема ограничителя и частотного детектора


В супергетеродинном приёмнике для преобразования частоты большей частью используются многосеточные лампы (фиг. 298).

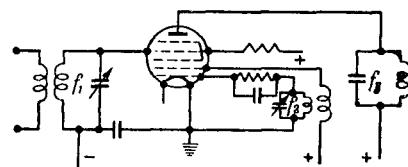

Фиг. 298. Схема преобразователя частоты

Промежуточная частота вещательных приёмников  $f_3 = 460$  кгц в разрыве вещательного диапазона (420  $\div$  520 кгц). В приёмниках непрерывного диапазона промежуточная частота  $f_3 = 110$  кгц.

Для обеспечения высокой избирательности при равномерном усиении всего спектра принимаемых частот (несущей частоты и боковых полос) в анодных цепях преобразователя (смесителя) и усилителя промежуточной частоты используются большей частью системы связанных контуров (фиг. 299).

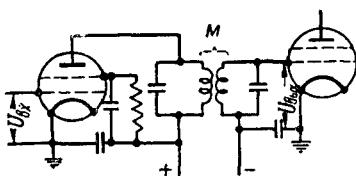

Фиг. 299. Схема усилителя промежуточной частоты

Коэффициент усиления  $K$  и избирательность  $V$  каскада промежуточной частоты

$$K = \frac{U_{bx}}{U_{bx}} = \frac{1}{2} S z_p,$$

где

$$z_p = \frac{(\omega L)^2}{r},$$

$$V = \sqrt{\left[ 1 - \left( 2Q \frac{\Delta f}{f_3} \right)^2 + \beta^2 \right]^2 + 4 \left( 2Q \frac{\Delta f}{f_3} \right)^2},$$

где  $\beta = \frac{\omega M}{r} > 1$  — степень связи между контурами; остальные обозначения те же, что и в предыдущей формуле.

#### Автоматическая регулировка чувствительности

Автоматической регулировкой чувствительности (АРЧ) называется система, автоматически поддерживающая напряжение на выходе приёмника примерно постоянным при резких колебаниях напряжения на входе приёмника. АРЧ применяется в большинстве современных приёмников для обеспечения неизменной громкости приёма при переходе от приёма одной станции к другой, создающей другое по величине напряжение на входе приёмника, при изменении условий прохождения сигналов и при изменении расстояния между приёмником и передатчиком.


Современные схемы АРЧ (фиг. 300) обеспечивают поддержание постоянства напряжения на выходе приёмника в пределах  $1,1 \div 3$  при возможных изменениях амплитуды напряжения на входе приёмника в  $10^3 \div 10^6$  раз.

#### Усилители низкой частоты

Основные показатели усилителя низкой частоты: выходная мощность или напряжение  $U_{bx}$ , сопротивление нагрузки, входное на-

пряжение  $U_{bx}$ , входное сопротивление, диапазон усиливаемых частот ( $\omega_n \div \omega_b$ ), отклонение частотной характеристики от прямой ( $< 10\%$ ), коэффициент нелинейных искажений ( $< 10 \div 15\%$ ).


Усилителем мощности называется последний оконечный каскад усилителя звуковой частоты, предназначенный для создания определённой мощности звуковой частоты, необходимой для нормальной работы громкоговорителя или для дальнейшей передачи по проводам (фиг. 301).

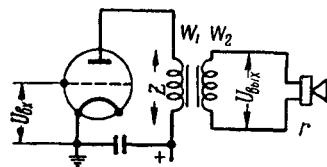

Фиг. 301. Схема выходного усилителя низкой частоты

Нагрузка  $r$  включается в анодную цепь лампы через понизительный трансформатор ( $n = \frac{w_1}{w_2} > 1$ ), так что входное сопротивление трансформатора  $z = n^2 r$ .

При большой мощности часто применяется двухтактная схема (фиг. 302).

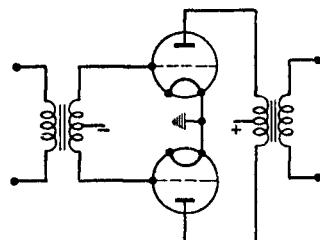


Фиг. 302. Двухтактный усилитель низкой частоты

Усилителем напряжения называется усилитель, который служит для усиления напряжения звуковой частоты с целью создания достаточного напряжения на входе следующего каскада.

Для усиления напряжения используется реостатный усилитель (фиг. 303) или трансформаторный усилитель (фиг. 304).

В табл. 239 приведены выражения, определяющие коэффициент усиления усилителей низкой частоты различного типа.

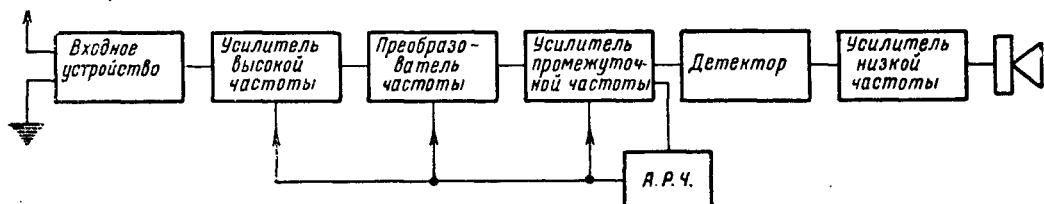


Фиг. 300. Схема автоматической регулировки уровня

Таблица 239


## Коэффициенты усиления усилителей низкой частоты

Частота	$K$	Усилитель мощности	Усилители напряжения	
			реостатный	трансформаторный
Низкая $\omega_H$	$K_H$	$\frac{\mu}{n} \sqrt{\frac{1}{\left(1 + \frac{R_t}{z}\right)^2 + \left(\frac{R_t}{\omega_H L_1}\right)^2}}$	$\frac{\mu}{\left(1 + \frac{R_t}{r_a}\right) \sqrt{1 + \left(\frac{1}{\omega_H C_g r_g}\right)^2}}$	$\frac{\mu}{n} \sqrt{\frac{1}{1 + \left(\frac{R_t}{\omega_H L_1}\right)^2}}$
Средняя $\omega_{cp}$	$K_{cp}$	$\frac{\mu}{n} \frac{1}{1 + \frac{R_t}{z}}$	$\frac{\mu}{1 + \frac{R_t}{r_a}}$	$\frac{\mu}{n}$
Высшая $\omega_B = \frac{n}{\sqrt{L_S C_{bx}}}$	$K_B$	$\frac{\mu}{n} \sqrt{\frac{1}{\left(1 + \frac{R_t}{z}\right)^2 + \left(\frac{\omega_B L_S}{z}\right)^2}}$	$\frac{\mu}{\sqrt{\left(1 + \frac{R_t}{r_a}\right)^2 + \left(\omega_B C_{bx} R_t\right)^2}}$	$\frac{\mu}{n} \frac{\omega_B L_S}{R_t}$

Условные обозначения:  $L_S$  и  $L_1$  — соответственно индуктивность рассеяния трансформатора и индуктивность первичной обмотки в гн;  $C_{bx}$  — входная ёмкость следующего каскада в фардах;  $\mu$  — коэффициент усиления лампы;  $n = \frac{w_1}{w_2}$  — коэффициент трансформации;  $R_t$  — внутреннее сопротивление лампы;  $z = n^2 r$ ;  $r$  — нагрузка на выходе трансформатора;  $r_a$  — сопротивление в цепи анода;  $r_g$  — сопротивление в цепи сетки.

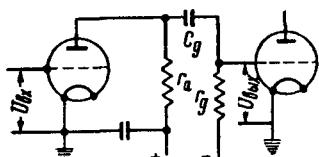

Фиг. 303. Схема реостатного усилителя

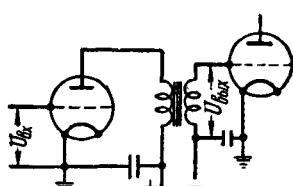

Фиг. 304. Схема трансформаторного усилителя

Для получения неискажённого усиления необходимо так подобрать параметры схемы, чтобы

$$\frac{K_{cp}}{K_B} < 1,05 \div 1,1 \quad \text{и} \quad \frac{K_{cp}}{K_H} < 1,05 \div 1,1.$$

Практические значения элементов схемы реостатного усилителя приведены в табл. 240.

Таблица 240  
Практические величины элементов реостатного усилителя

$r_a$ ом	$r_g$ ом	$C_g$ мкмкф
$3 \cdot 10^4 \div 5 \cdot 10^4$	$(0,1 \div 2) \cdot 10^4$	
Для триодов $r_a = (3 \div 4) R_t$	$r_g = (5 \div 10) r_a$	$10^4 \div 10^5$

## Отрицательная обратная связь


Отрицательной обратной связью называется такая связь между выходом и входом усилителя, при которой часть переменного напряжения, получаемого на выходе усилителя, подаётся на вход со сдвигом по фазе на  $180^\circ$  относительно переменного напряжения, поданного на вход усилителя. Применение отрицательной обратной связи уменьшает коэффициент усиления усилителя  $K$  до величины

$$K_N = \frac{K}{1 - K\beta},$$

где  $\beta$  — затухание цепи обратной связи ( $-1 < \beta < 0$ ).

При отрицательной обратной связи уменьшаются частотные и нелинейные искажения, уменьшается выходной эффект, создаваемый появившимися в усилителе помехами, и увеличивается постоянство выходного напряжения при возможных колебаниях нагрузки и изменениях питающих напряжений.

Для схемы фиг. 305  $\beta = -\frac{r_2}{r_1}$ . Применяется обратная связь по напряжению, по току и комбинированная.

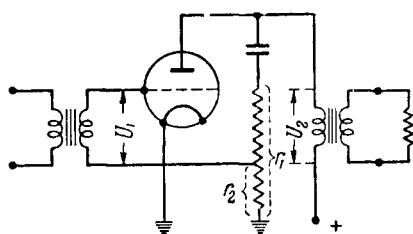

Фиг. 305. Усилитель с отрицательной обратной связью

Усилитель с отрицательной обратной связью по напряжению может рассматриваться как усилитель без обратной связи, если заменить параметры лампы на эквивалентные, как указано в табл. 241.


Таблица 241

Эквивалентные параметры лампы при отрицательной обратной связи

Параметры лампы	Без обратной связи	При отрицательной обратной связи
Крутизна	$s$	$s_N = s$
Коэффициент усиления	$\mu$	$\mu_N = \frac{\mu}{1-\mu\beta}$
Внутреннее сопротивление	$R_I$	$R_{IN} = \frac{R_I}{1-\mu\beta}$

Недостатком усилителя с отрицательной обратной связью является возможность возникновения самовозбуждения, если при некоторой частоте  $K\beta = 1$ .

Когда сопротивление полезной нагрузки на выходе усилителя относительно мало и нежелательно включение этой нагрузки в анодную цепь через трансформатор из-за создаваемых трансформатором частотных искажений, то применяют схему катодного повторителя (фиг. 306). Коэффициент усиления катодного повторителя ( $\beta = -1$ )

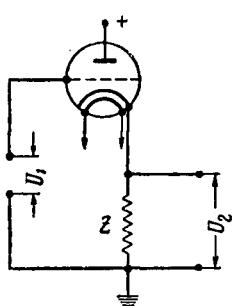

Фиг. 306. Схема катодного повторителя

При отрицательной обратной связи уменьшаются частотные и нелинейные искажения, уменьшается выходной эффект, создаваемый появившимися в усилителе помехами, и увеличивается постоянство выходного напряжения при возможных колебаниях нагрузки и изменениях питающих напряжений.

$$K_N = \frac{U_2}{U_1} = \frac{z}{\frac{s}{z} + z} < 1,$$

где  $z$  — сопротивление нагрузки в катодной цепи;

$s$  — крутизна лампы в  $a$  на 1 в.

Катодный повторитель имеет незначительную входную ёмкость

$$C_{ex} = C_{c-h}(1 - K_N) + C_{a-c},$$

где  $C_{c-h}$  — ёмкость сетка-нить в мкмкф;

$C_{a-c}$  — ёмкость анод-сетка в мкмкф.

## ПЕРЕДАЮЩИЕ АНТЕННЫ

### Общие сведения

Передающей антенной называется устройство, которое преобразует энергию токов высокой частоты в энергию электромагнитных волн. Конструктивно антenna представляет собой провод или систему проводов, длины которых сравнимы с длиной волны. В электрическом отношении антenna представляет собой цепь с распределёнными параметрами, в которой индуктивность и ёмкость распределены вдоль всего провода. Основные показатели передающей антены показаны в табл. 242.

Таблица 242

Основные показатели передающей антены

Название показателя	Определение показателя
Входное сопротивление антены, активное $R_A$	Удвоенное отношение мощности в антenne к квадрату амплитуды тока: $R_A = 2 \frac{P_A}{I^2}$ .
То же, реактивное $X_A$	Отношение напряжения к току на входе антены $X_A = \frac{U_A}{I_A}$ , полагая, что $X_A \gg R_A$
Коэффициент полезного действия	Отношение излучаемой мощности к мощности, получаемой антенной от передатчика
Действующая высота	Высота прямоугольника с основанием, равным амплитуде тока в начале антены, равновеликой площади тока в антenne
Характеристика направленности	Зависимость напряжённости поля от направления (от азимута и от угла места)
Коэффициент направленного действия	Коэффициент, показывающий, во сколько раз необходимо увеличить мощность передатчика, если направленную антенну заменить ненаправленной при неизменной величине напряжённости поля у приемной антены
Коэффициент усиления	Произведение коэффициента полезного действия на коэффициент направленного действия
Частотная характеристика	Зависимость амплитуды тока в антenne от частоты
Максимальное напряжение	Максимально допустимое напряжение в антenne, не вызывающее опасности перенапряжения


Для облегчения условий передачи энергии из контура лампового генератора в антенну последняя настраивается в резонанс на частоту колебаний генератора.

Настройка антенны в резонанс может быть достигнута двумя способами: подбором длины антенны или включением последовательно с антенной некоторого реактивного сопротивления. Первый способ используется главным образом при коротких волнах, второй способ применяется обычно для настройки длинноволновой антенны.

#### Длинноволновые и средневолновые антенны

Основными, наиболее часто встречающимися типами длинноволновых и средневолновых антенн являются антенны в виде вертикального или наклонного провода (фиг. 307, а), подвешенного одним концом к вершине мачты, или антенны в виде Г- или Т-образной конструкции (фиг. 307, б и в), подвешенной к вершинам двух мачт.

Длина антенного провода  $l = h + b$  обычно выбирается так, чтобы  $l < \frac{\lambda}{4}$  или  $\frac{\lambda}{4} < l < \frac{\lambda}{2}$ , так как интенсивность излучения при таком соотношении между длиной излучающего провода и длиной волны достаточна.

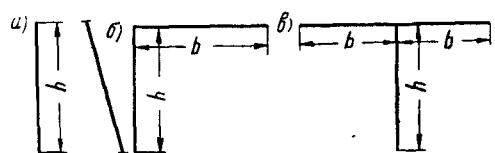

Фиг. 307. Типы длинноволновых антенн

В табл. 243 приведены формулы для технического расчёта Г- и Т-образных антенн при заданной мощности, отдаваемой передатчиком в антенну, и заданных размерах антенны.

Таблица 243

#### Расчётные формулы для технического расчёта Г- и Т-образных антенн

Наименование величины	Расчётная формула	Примечание
Действующая высота	$h_0 = \frac{2 \sin \alpha h \sin \alpha \left( \frac{h}{2} + b \right)}{\alpha \sin \alpha (h+b)}$ $h_0 \approx h \left[ 1 - \frac{h}{2(h+b)} \right]$	$h$ и $b$ в м; $\alpha = \frac{2\pi}{\lambda}$ , где $\lambda$ —длина волны в м
Сопротивление излучения	$R_\epsilon = 160\pi^2 \left( \frac{h_0}{\lambda} \right)^2$	
Собственная волна в м	$\lambda_0 = S(h+b)$	Значения волнового коэффициента $S$ см. табл. 244
Сопротивление потерь (по М. В. Шулейкину)	$R_n = A \frac{\lambda}{\lambda_0}$	Значения коэффициента $A$ см. в табл. 245
Полное активное сопротивление	$R_A = R_\epsilon + R_n$	
Коэффициент полезного действия	$\eta_A = \frac{P_\epsilon}{P_A} = \frac{R_\epsilon}{R_\epsilon + R_n}$	
Амплитуда тока в основании антенны	$I_H = \sqrt{\frac{2P_A}{R_A}}$	$P_A$ —мощность, отдаваемая передатчиком в антенну, в вт
Мощность излучения в вт	$P_\epsilon = \frac{1}{2} I_H^2 R_\Sigma$	
Погонная ёмкость антенны из одиночного провода в фарадах на 1 м	$C_1 = \frac{4\pi\epsilon}{2 \left[ \ln \frac{l}{r} - 0,307 \right]}$	$\epsilon = \frac{1}{36\pi} 10^{-9}$ —диэлектрическая постоянная воздуха; $r$ —радиус провода в м

Продолжение табл. 243

Наименование величины	Расчётная формула	Примечание
Волновое сопротивление антенны	$z_c = \frac{1}{cC_1}$	$c = 3 \cdot 10^8 \text{ м/сек}$
Сопротивление элемента настройки антенны в резонанс	$X_y = z_c \operatorname{ctg} \alpha l$	$l$ — длина антенного провода в м
Индуктивность удлинительной катушки в гн	$L_y = \frac{X_y}{\omega}$	если $l < \frac{\lambda}{4}$
Ёмкость укорачивающего конденсатора в фарадах	$C_y = -\frac{1}{\omega X_y}$	если $\frac{\lambda}{4} < l < \frac{\lambda}{2}$

Таблица 244  
Значения волнового коэффициента  $S$ 

Тип антенны	Волновой коэффициент
Г-образная . . . . .	4,2÷5
То же, с развитой горизонтальной частью . . . . .	5÷6
Т-образная . . . . .	4,5÷6
То же с развитой горизонтальной частью . . . . .	6÷8

Таблица 245  
Значения коэффициентов  $A$ 

Мощность излучения $P_\Sigma$	Качество заземления	$A$
> 1 квт	Очень хорошее . . . . .	0,5÷1
	Хорошее заземление или противовес . . . . .	1÷2
< 1 квт	Удовлетворительное . . .	2÷4
	Плохое . . . . .	4÷7

## Коротковолновые антенны

При коротких волнах ( $\lambda < 100 \text{ м}$ ) легко получить большую интенсивность излучения, так как даже при относительно невысоких мачтах отношение длины антенны к длине волны будет достаточно велико; поэтому обычно полагают коэффициент полезного действия антенны  $\eta_A \approx 1$ .

Излучение в определённом направлении позволяет получить значительно большую напряжённость поля в пункте приёма, т. е. значительно эффективнее использовать энергию излучения.

При анализе пространственной направленности антенны обычно ограничиваются вы-

яснением направленного действия антенны в двух плоскостях: в горизонтальной и вертикальной, проведённой в направлении максимального излучения.


Направленное действие антенны в горизонтальной плоскости принято характеризовать зависимостью интенсивности излучения (напряжённости поля  $H$ ) от направления (от угла  $\theta$ ).

Графическое изображение зависимости  $H = f(\theta)$  называется диаграммой направленности передающей антенны.

На фиг. 308 показана диаграмма направленности антенны, состоящей из двух проводов, расположенных на расстоянии


$$2a = \frac{\lambda}{2},$$

где  $\lambda$  — длина волны в м, при условии, что токи в этих проводах равны по величине и совпадают по фазе  $\varphi = 0$ .

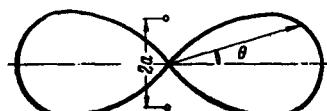

Фиг. 308. Диаграмма направленности синфазной антенны

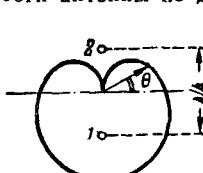На фиг. 309 показана диаграмма направленности антенны из двух проводов для случая,



когда  $2a = \frac{\lambda}{4}$  и  $\varphi = 90^\circ$ . Второй провод в данном случае отражает энергию в определённом направлении и называется поэтому зеркалом.

При помощи антенны, состоящей из большего числа проводов, может быть достигнута более совершенная концентрация энергии.


Применение антенн с большим коэффициентом направленного действия даёт значительный экономический эффект.

Для передачи энергии от передатчика к антенне обычно используется двухпроводная линия, или фидер. Его основные параметры указаны в табл. 246.

Наибольшее распространение получили следующие типы коротковолновых антенн:

1. Вертикальный провод. Для подвески этой антенны требуется только одна мачта. Антenna может быть использована для широкого диапазона волн. Длина провода  $l \approx \frac{1}{4} \lambda_{\max}$ . Антenna не обладает направленностью в горизонтальной плоскости.

2. Антenna в виде горизонтального провода длиной  $l = \frac{\lambda}{2}$ , подвешенного к вершинам двух мачт на высоте  $h \geq \frac{\lambda}{4}$ . Питание антены производится при помощи фидера (фиг. 310).

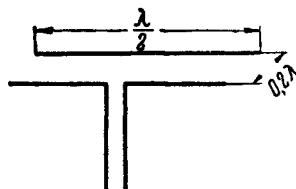


Фиг. 310. Антenna в виде горизонтального провода

Максимум излучаемой энергии совпадает с плоскостью, перпендикулярной оси провода.

Для получения односторонней направленности сзади антенны, на расстоянии  $0,2\lambda$  подвешивается зеркало в виде провода несколько длиннее  $\frac{\lambda}{2}$ .

3. Горизонтальная синфазная антenna (фиг. 311). Практически число излучающих проводов ( $l = \frac{\lambda}{2}$ ) в одном горизонтальном ряду выбирают равным двум, четырём или восьми. Число горизонтальных рядов (число этажей антены) вы-

бирают равным одному, двум, четырём, редко шести, учитывая, что увеличение числа этажей требует для подвески антены более высоких

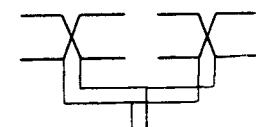

Фиг. 311. Горизонтальная синфазная антenna

мачт. Для получения односторонней направленности сзади антенны на расстоянии  $0,2\lambda$  подвешивается пассивное зеркало, состоящее из такой же системы излучающих и питающих проводов, не связанных, однако, с передатчиком. Горизонтальные синфазные антены обладают острой направленностью  $D \approx 4N$ , где  $N$ —число излучающих проводов, включая зеркало. Недостаток антены—невозможность перестройки с одной волны на другую.


4. Ромбическая антена, создающая менее совершенную концентрацию энергии по сравнению с синфазной горизонтальной антенной. Достоинствами ромбической антены являются

Таблица 246

Основные параметры фидера

Название параметра	Расчётная формула	Значения величин
Волновое сопротивление $z_c \approx 600 \text{ ом}$	$z_c = 276 \lg \frac{2D}{d}$	$D = 10 \div 30 \text{ см}$ —расстояние между проводами; $d$ —диаметр провода в см
Сопротивление одного провода фидера в ом на 1 м	$r_1 = \frac{2}{d_{\text{мм}} \sqrt{1.83 \lambda_M}}$	$\lambda$ —длина волны в м; $d$ —диаметр провода в мм
Затухание фидера	$\beta l = \frac{2r_1}{2z_c} l$	$l$ —длина фидера в м
Коэффициент полезного действия фидера	$r_i = \frac{1}{1 + \left( \frac{r_s}{z_c} + \frac{z_c}{r_s} \right) \beta l}$ $r_i = \frac{1}{1 + 2\beta l}$	$r_s$ —входное сопротивление антены (сопротивление нагрузки на конце фидера)
Входное сопротивление фидера	$z = r_s \frac{\cos \alpha l - \frac{r_s}{z_c} \sin \alpha l}{\cos \alpha l + j \frac{r_s}{z_c} \sin \alpha l}$ $z = r_s$	$\alpha = \frac{2\pi}{\lambda}$ если $r_s = z_c$

простота конструкции, малая высота мачт ( $h \approx \lambda$ ) и, главное, возможность использования антенны в некотором диапазоне волн.

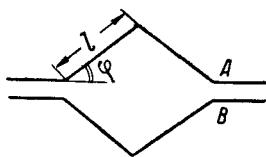

Фиг. 312. Ромбическая антenna

Антенна представляет собой большой горизонтально расположенный ромб, длина стороны которого  $l \approx 100$  м. В конце ромба (фиг. 312) включается активное сопротивление, равное волновому сопротивлению

лению ромба ( $z_c \approx 600$  ом), для получения в проводах ромба бегущей волны. Это сопротивление выполняется обычно в виде длинной ( $l_1 = 500$  м) двухпроводной железной линии (AB), обладающей большим затуханием.

Максимум излучения в горизонтальной плоскости совпадает с направлением большой диагонали ромба в сторону железной линии.

Ромбическая антена обладает достаточно эффективно направленным действием для волн в пределах  $\lambda = (0,2 \div 0,5) l$ . Коэффициент усиления ромбической антенны


$$g_A = \frac{480}{z_c} \left( 2\pi \frac{l}{\lambda} \sin \varphi \right)^2,$$

где  $\varphi$  — половина острого угла ромба.

В ультракоротковолновых антенах ( $\lambda < 10$  м) система проводов, представляющих собой пассивное зеркало, заменяется часто сплошным экраном в виде медного или алюминиевого листа. Для ультракоротких волн

часто используется вариант направленной антенны, называемый волновым каналом (фиг. 313). Провод 1 длиной  $l = \frac{\lambda}{2}$  является излучающим элементом. Провод 2 ( $l > \frac{\lambda}{2}$ ) является рефлектором, провода

3, 4, 5 ( $l < \frac{\lambda}{2}$ ) принято называть направляющими, так как они расположены вдоль направления максимального излучения.

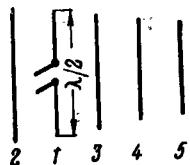

Фиг. 313. Антenna-волновой канал

## ПРИЁМНЫЕ АНТЕННЫ

Принимающей антенной называется устройство, которое преобразует энергию электромагнитных волн в энергию токов высокой частоты. Передающая и приемная антенны являются обратными преобразователями энергии.

Основные показатели приемной антенны указаны в табл. 247.

Для приема длинных и средних волн часто применяется Г-образная антена. Действующая высота такой антенны вычисляется так же, как для передающей антенны. Для приема радиовещательных передач можно рекомендовать Г-образную антенну из 3-мм бронзо-

Таблица 247  
Основные показатели приемной антенны

Название показателя	Определение показателя
Выходное сопротивление активное $R_A$	Сопротивление потерь и сопротивление излучения
То же реактивное $X_A$	Отношение напряжения к току при использовании антенны в качестве передающей (полагая, что $X_A \gg R_A$ )
Действующая высота	Отношение электродвигущей силы, возникающей в антенне, к напряженности электрического поля
Характеристика направленности	Зависимость электродвигущей силы в антенне от углов, определяющих направление приходящих волн
Коэффициент направленного действия	Число, показывающее во сколько раз надо увеличить мощность в передающей антенне, чтобы получить такое же отношение уровня полезного сигнала к уровню помех при замене направленной антенны ненаправленной
Частотная характеристика	Зависимость напряжения на выходе антенны от частоты принимаемых колебаний

вого каната с горизонтальной частью длиной  $30 \div 45$  м и вертикальной 15 м.

Для обеспечения хорошей слышимости приемная антена должна иметь заземление, которое рекомендуется выполнять, как заземление для проводочных линий связи, согласно ОСТ 2574. Для заземления можно применить железный оцинкованный лист толщиной 2,5 мм, размером  $1,5 \times 0,7$  м<sup>2</sup>, уложенный горизонтально в землю, или несколько труб диаметром не менее 30 мм и длиной 4 м, зарытых вертикально на такую глубину, чтобы они соприкасались с грунтовыми водами.

Простейшей направленной приемной антенной является вертикальная рамка. Действующая высота рамки

$$h_\theta = \frac{U_A}{E} = 2\pi N \frac{S}{\lambda} \cos \theta,$$

где  $N$  — число витков рамки;

$S$  — площадь рамки в м<sup>2</sup> ( $h_\theta$  и  $\lambda$  в м);

$\theta$  — угол между плоскостью рамки и направлением приходящих сигналов.

Направленное действие рамки используется для ослабления помех, наводимых с определенного направления, и для определения направления на передающую радиостанцию (пеленгация).

В случае связи на коротких волнах электромагнитная энергия доходит до пункта приема по различным путям. Длины этих путей меняются с течением времени. В пункте приема происходит интерференция полей,

имеющих различные фазы, и, следовательно, изменяется суммарная напряжённость поля. Это изменение напряжённости поля носит название замирания.

При установке двух или трёх приёмных антенн на расстояниях порядка десятка длин волн друг от друга замирание протекает не одновременно во всех антенных. Для борьбы с замиранием сигнала применяют сдвоенный и строенный приём, т. е. приём на две или три антенны с отдельными приёмниками, выходы которых включены на общую нагрузку.

Наибольшее распространение получили следующие типы коротковолновых приёмных антенн.

1. Вертикальный или наклонный провод длиной меньше половины самой короткой из принимаемых волн

2. Симметричный горизонтальный провод длиной  $\frac{1}{4}\lambda_{\min} < 2l < \lambda_{\min}$  диаметром  $2 \div 4 \text{ мм}$ ,

подвешенный на двух столбах на высоте  $12 \div 15 \text{ м}$  над землёй (фиг. 310).

3. Горизонтальная синфазная антenna, не отличающаяся по схеме от аналогичной передающей антennы

4. Антenna бегущей волны (фиг. 314) состоит из фидера, направленного на корреспондента, к которому присоединены  $N$  усов длиной  $l <$

$$< \frac{1}{4}\lambda_{\min}. \text{ Расстояние между усами } l_1 \approx \frac{1}{8}\lambda_{\min}. \text{ Антеннное по-} \\ \text{лотно подвешивается горизонтально на высоте порядка } 15 \text{ м.}$$

5. Ромбическая антenna, схема которой совпадает с аналогичной схемой передающей антennы. Ромбическая антenna используется для диапазона волн в пределах

$$\frac{1}{8}l < \lambda < \frac{1}{2}l,$$

где  $l < 120 \text{ м}$  — длина стороны ромба.

## РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЭНЕРГИИ

### Общие сведения

Электромагнитная энергия, излучаемая передающей антенной, распространяется частично вдоль земной поверхности (так называемая поверхностная волна) и частично отрывается от земли (пространственная волна). На распространение пространственной волны сильно влияет ионизация верхних слоёв атмосферы, происходящая под влиянием лучей солнца. Степень ионизации зависит от времени суток, года и географической широты местности. Различают два основных ионизированных слоя: слой на высоте примерно  $120 \text{ км}$ , влияющий главным образом на рас-

пространение длинных и средних волн, и слой на высоте около  $220 \text{ км}$ , влияющий на распространение коротких волн.

Ионосфера частично поглощает электромагнитную энергию, частично отражает, сохранив тем самым энергию в пределах земли.

Поверхностная волна (земной луч) затухает тем сильнее, чем короче волна. Ионизированный слой поглощает пространственную волну тем сильнее, чем длиннее волна.

На длинных и средних волнах земной луч затухает на расстоянии порядка  $1000 \text{ км}$ . На коротких волнах земной луч практически исчезает на расстоянии в несколько десятков километров. Пространственный луч при коротких волнах очень слабо затухает при прохождении через ионосферу, отражается обратно к земле и вследствие этого может быть использован для целей дальней связи порядка сотен и тысяч километров. Ультракороткие волны ( $\lambda < 10 \text{ м}$ ) не отражаются от ионосферы, так что энергия пространственной волны для земной связи не может быть использована. Поверхностная волна очень интенсивно затухает, создавая практически поле примерно в пределах прямой видимости.

Протяжённость линии связи (кратчайшее расстояние между двумя точками  $A$  и  $B$  по дуге большого круга)

$$d_{km} = \frac{2\pi R\theta^{\circ}}{360^{\circ}},$$

где  $R = 6400 \text{ км}$  — радиус земли;

$\theta$  — геоцентрический угол:

$\cos \theta = \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 + \cos \varphi_1 \cos \varphi_2 \cos (\alpha_1 - \alpha_2)$ ,  
где  $\varphi_1$  и  $\varphi_2$  — широты, а  $\alpha_1$  и  $\alpha_2$  — долготы точек  $A$  и  $B$ . Угол  $\gamma$  между направлением распространения электромагнитной энергии и меридианом находится из соотношения

$$\sin \gamma = \frac{\cos \varphi_2}{\sin \theta} \sin (\alpha_1 - \alpha_2).$$

Координаты точек, лежащих на дуге большого круга, проходящего через точки  $A$  и  $B$ , могут быть определены при помощи следующей зависимости:

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} \varphi = & \sqrt{\operatorname{tg}^2 \varphi_1 + \operatorname{tg}^2 \varphi_2 - 2 \operatorname{tg} \varphi_1 \operatorname{tg} \varphi_2 \cos (\alpha_1 - \alpha_2)} \times \\ & \times \sin (\alpha_1 - \alpha_2), \end{aligned}$$


где  $\varphi$  и  $\alpha$  — соответственно широты и долготы искомых точек;

$\psi$  — вспомогательный угол, определяющийся выражением

$$\psi = \operatorname{arctg} \frac{\cos \varphi_1 \sin \varphi_2 \sin \alpha_1 - \cos \varphi_2 \sin \varphi_1 \sin \alpha_2}{\cos \varphi_2 \sin \varphi_1 \cos \alpha_2 - \cos \varphi_1 \sin \varphi_2 \cos \alpha_1}.$$

### Напряжённость поля

В приёмной антenne индуцируется не только электродвижущая сила от электромагнитной волны принимаемой радиостанции, но также ряд других электродвижущих сил, обусловленных помехами, называемыми радиопомехами. Радиопомехи можно разделить на

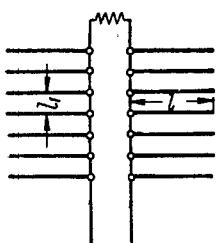

Фиг. 314. Антenna бегущей волны

четыре основных вида: природные, индустриальные, возникающие в контурах и в лампах приёмника, и искусственные, создаваемые в военное время специальными мешающими радиостанциями. Впервые атмосферные помехи были обнаружены изобретателем радио А. С. Поповым, который в 1895 г. осуществил приём грозовых разрядов при помощи грозоотметчика. Основными источниками природных помех являются грозовые разряды между разноименно заряженными массами воздуха, паров воды и земли, а также электризация приёмных антенн пылью, сухим песком или снегом.

Уровень атмосферных помех зависит от времени суток, имея максимум в первую половину ночи и минимум в 8  $\div$  10 час. утра. Сезонный ход природных помех имеет максимум во вторую половину лета (июль — сентябрь) и минимум зимой. В среднем отношение максимума к минимуму помех в течение суток равно 4; помехи в летние месяцы в 5  $\div$  7 раз больше зимних. Борьба с природными помехами сводится к увеличению избирательности приёмных контуров для уменьшения ширины принимаемого спектра и к применению направлений приёмных антенн.

Величина напряжённости поля в месте приёма является основной величиной, определяющей расчёт линии связи. Необходимая напряжённость поля определяется уровнем помех и может быть установлена на основании табл. 248.

Таблица 248

**Необходимое превышение силы сигнала над помехами для хорошего приёма**

Вид приёма	Минимальное отношение амплитуды сигнала к помехе
Приём на слух . . . . .	2
Ондуляторная запись и фототелеграф . . . . .	5
Букаопечатание . . . . .	25
Радиотелефон . . . . .	30
Радиовещание . . . . .	100

Необходимая напряжённость поля для разных условий указана в табл. 249.

Напряжённость поля для  $\lambda = 60 \div 2000$  м в микровольтах на 1 м

$$E = 3 \cdot 10^6 \frac{\sqrt{P_\Sigma}}{d} S \frac{\text{мкв}}{\text{м}},$$

здесь

$$S = \frac{2 + 0,3 \rho}{2 + \rho + 0,6 \rho^2}, \quad S = \frac{\pi}{6 \cdot 10^{16} G} \cdot \frac{d}{\lambda^2},$$

где  $d$  — протяжённость линии связи в км;  
 $\lambda$  — длина волны в м;  
 $G$  — проводимость почвы; для открытой местности  $G = 10^{-13}$ , а для гористой местности  $G = 10^{-14}$ ;  
 $P_\Sigma$  — мощность излучения в квт.

Ультракороткие волны практически могут быть использованы для связи в пределах прямой видимости. Предельная дальность связи

$$d_{\text{км}} = 3,5 (\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2}),$$

где  $h_1$  и  $h_2$  — высоты расположения передающей и приёмной антенн над землёй в м.

Напряжённость поля при ультракоротких волнах по Б. А. Введенскому

$$E = \frac{1200 \pi}{\lambda} \sqrt{P_\Sigma} \frac{h_1 h_2 \text{ мкв}}{d^2 \text{ м}},$$

где  $\lambda$ ,  $h_1$  и  $h_2$  — в м;  $d$  — в км;  $P_\Sigma$  — в квт.

## ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ РАДИОПОМЕХИ

### Воздействие индустриальных радиопомех на приём

Индустриальные помехи являются результатом колебаний, возникающих вследствие изменений тока и напряжения в цепях электроустройств. Эти колебания создают непрерывный спектр частот, амплитуды напряжений которых убывают с повышением частоты.

Возникающие в цепях электроустройств высокочастотные токи и напряжения распространяются по проводам и излучаются последними. Образующиеся вокруг электропроводки высокочастотные поля помех воздействуют на антенны и провода заземления

Таблица 249

**Необходимая напряжённость поля в мкв на 1 м**

Характер связи	Волны				Примечание
	длинные	средние	короткие	ультра-короткие	
Телеграфия	40	15	5	7	Слуховой приём
	150	—	15	50	Быстро действующий приём
Телефония	800	150	15	150	
Радиовещание		10 000	200		В большом городе
		4 000			В среднем городе
		1 000	100		В сельской местности

приёмников как непосредственно, так и посредством других проводников, расположенных поблизости от источника помех или помехонесущей сети.

Основное мешающее действие, как показал опыт, создаётся за счёт ёмкостной и в меньшей степени индуктивной связи антенн и проводов заземления приёмника с помехонесущей сетью.

Помехи на выходе приёмника прослушиваются в виде шумов, тресков, отдельных щелчков, гудения, в зависимости от типа и схемы мешающего устройства.

Напряжением индустримальных радиопомех называется максимальное высокочастотное напряжение, измеренное между зажимами подключения внешних проводников и корпусом источника помех.

Напряжённостью поля помех называется максимальное напряжение, измеренное на однометровую штыревую antennу в направлении максимального излучения. Снижение величины напряжения и поля помех осуществляется фильтрацией, экранированием и воздействием на механизм генерации помех.

Необходимая степень подавления помех определяется приведёнными в табл. 250 нормами предельно допустимых величин напряжения и напряжённостей полей помех.

Напряжённость поля источников помех, перечисленных в 3-м и 5—7-м пунктах табл. 250, измеряется на расстоянии 1 м, а от остальных, за исключением промышленных установок для высокочастотного нагрева, на расстоянии 10 м.

В случае промышленных установок для высокочастотного нагрева измерение напряжений помех в питающей установке электросети производится на расстоянии не менее 50 м от ближайшей точки установки, при условии, что питающий кабель на этом протяжении экранирован.

Измерение помех, создаваемых электроустройствами, должно производиться при помощи измерителя помех со следующими параметрами:

1) сопротивление входа измерителя помех должно быть не меньше 75 ом на всём диапазоне частот измерения;

2) ширина полосы пропускания частот измерителя помех в диапазоне 0,15÷20 мгц должна быть равна 9 кгц с допуском  $\pm 10\%$ ;

3) прибор должен измерять пиковое значение при постоянной времени детекторной цепи заряда в 10 миллисекунд и разряда — 600 миллисекунд и при постоянной времени индикатора прибора, равной 200÷400 миллисекунд;

4) прибор должен быть отградуирован вместе с проводами подключения его к источнику помех.

#### Методы борьбы с индустримальными радиопомехами

Подавление помех может быть достигнуто уменьшением напряжения помех, созданного источником (т. е. устранением искрения), улучшением токоразыкающих контактов, удалением острых концов монтажа с высоким

Таблица 250  
Нормы предельно допустимых радиопомех в диапазоне частот 0,15÷80 мгц

№ по порт.	Источники помех	От 60 до 20 мгц		Менее 20 до 2,5 мгц		Менее 2,5 до 0,5 мгц		Менее 0,5 до 0,15 мгц	
		напря- жённость поля	напряже- ние	напря- жённость поля	напряже- ние	напря- жённость поля	напряже- ние	напря- жённость поля	напряже- ние
в мкв не более									
1	Высокочастотные уста- новки промышленного при- менения . . . . .	50	200	50	200	100	500	250	1 000
2	Электротранспорт и свя- занная с ним сигнализация	10	—	10	—	25	—	50	—
3	Телеграфная аппаратура	4	20	4	20	8	40	20	100
4	Моторы, генераторы, ум- формеры, вибропреобразо- ватели, релейные схемы, звонки, сварочные агрега- ты мощностью выше 0,5 квт . . . . .	50	200	50	200	100	500	250	1 000
5	Умформеры, вибропреоб- разователи и генераторы, питающие радиоприёмные и переговорные устройства	2	5	2	5	2	8	2	10
6	Генераторы, питающие передающую радиоаппара- туру . . . . .	4	50	4	50	8	100	20	200
7	Прочие электроустройства, включаемые в сеть, питаю- щие радиоприёмные и переговорные устройства при её протяжённости от места подключения до при- ёмного устройства не бо- льше 25 м . . . . .	2	5	2	5	2	8	2	10

напряжением, а также уменьшением излучения металлическими массами самого источника и сетью отходящих от него проводов.


Защита от помех непосредственного излучения производится экранированием проводов источника помех, экранированием близ расположенных проводов и иногда заключением в экранированную комнату самого источника помех.

Во всех случаях применения экранов последнее необходимо надёжно соединять с землёй.

Подавление помех в сетях источника помех осуществляется посредством применения защитных фильтров. Степень подавления помех защитным фильтром характеризуется его затуханием.

Обычно фильтры предназначены для защиты от источников помех с произвольным внутренним сопротивлением. Поэтому согласно ГОСТ 2745-44 сопротивление нагрузки фильтров считается чисто активным и равным 150 ом. Внутреннее сопротивление источника обычно берётся также равным 150 ом.

В этом случае измерение исходных данных для расчёта рабочего затухания фильтра про-

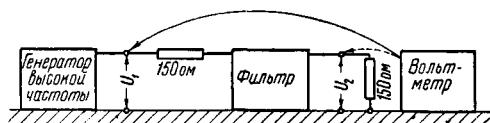

Фиг. 315. Схема измерения затухания фильтра

изводится по схеме фиг. 315. Расчёт рабочего затухания в неперах производится по формуле:

$$b_p = \ln \frac{U_1}{2 U_2}.$$

#### Некоторые практические результаты по защите от радиопомех, создаваемых электроустройствами

**Электрические машины.** Из всех типов электрических машин коллекторные машины представляют собой наиболее интенсивный источник радиопомех. Практически напряжение помех в диапазоне 0,16 ÷ 20 мгц достигает  $7 \cdot 10^2 \div 3 \cdot 10^4$  мкв. При установке защитных фильтров, состоящих из ёмкостей типа К3 или КП величиной  $0,5 \div 1$  мкф, напряжение на зажимах уменьшается до  $60 \div 500$  мкв.

**Магистральные электровозы.** Электровоз типа ВЛ-22 при движении с полной скоростью создаёт на расстоянии 10 м от оси полотна железной дороги напряжённость поля помех  $2 \div 800$  мкв в диапазоне частот 0,16 ÷ 20 мгц. При установке в цепь основного и вспомогательного электрооборудования фильтров, состоящих из ёмкостей величиной от 0,5 до 4 мкф, напряжённость поля уменьшается до  $1 \div 14$  мкв.

Электровоз типа ВЛ-19 при движении с полной скоростью создаёт на расстоянии 10 м от оси полотна железной дороги напряжённость поля помех  $1 \div 500$  мкв в диапазоне 0,16 ÷ 20 мгц.

При установке фильтров, состоящих из ёмкостей от 0,5 до 4 мкф, в цепь основного и вспомогательного электрооборудования напряжённость поля уменьшается до  $1 \div 8$  мкв.

**Электросварочные машины.** Электросварочные машины в диапазоне частот  $0,16 \div 20$  мгц развивают на зажимах напряжение помехи  $300 \div 24 \cdot 10^3$  мкв. При установке фильтров, состоящих из ёмкостей величиной  $0,5 \div 1$  мкф, напряжение помехи уменьшается до  $30 \div 150$  мкв. Напряжённость поля помехи при этом, измеренная на расстоянии 10 м от машины, уменьшается с  $4 \div 40$  мкв до  $2 \div 10$  мкв.

**Задающие конденсаторы.** Основными элементами защитных фильтров, состоящих из ёмкостей и индуктивностей, являются задающие конденсаторы. Как правило, у большинства защитных конденсаторов один из зажимов выведен на корпус. Наиболее совершенными защитными конденсаторами являются конденсаторы типов К3 и КП (проходного типа).

#### РАДИОСТАНЦИИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

##### Радиостанция типа ЖР-1

Радиостанция типа ЖР-1 (железнодорожная радиостанция первая) предназначена для связи оператора сортировочной горки с машинистом горочного паровоза, маневрового диспетчера с машинистами маневровых паровозов и диспетчера и дежурных по станциям с машинистами вывозных и поездных паровозов.

За разработку радиостанции типа ЖР-1 руководителю работ Н. М. Михаленко, инженерам завода имени Казицкого Б. Ф. Карро-Эст, Г. П. Ситникову и Г. В. Хубаеву и инженеру Министерства путей сообщения Н. А. Меттасу присуждена Сталинская премия.

Каждая радиостанция типа ЖР-1 предназначена для радиотелефонной работы на двух возможных частотах, отличающихся друг от друга на 456 кгц.

Радиостанции, предназначенные для определённой линии связи, должны быть одий серий (табл. 251).

Таблица 251

Частоты и волны радиостанций типа ЖР-1

Обозна- чение серии	Частоты в кгц		Длины волн в м	
	$f_1$	$f_2$	$\lambda_1$	$\lambda_2$
Б	2 090	2 546	144,19	117,8
В	2 110	2 566	142,13	116,9
Г	2 130	2 586	140,8	116
Д	2 150	2 606	139,5	115
Е	2 170	2 626	138,2	114

Задающий генератор передатчика и гетеродин приёмника стабилизированы кварцем. Возможные режимы работы радиостанции типа ЖР-1 указаны в табл. 252.

Таблица 252  
Возможные режимы работы радиостанции ЖР-1

Наименование	# режима			
	I	II	III	IV
Частота передатчика	$f_1$	$f_2$	$f_1$	$f_2$
Частота гетеродина приёмника . . .	$f_1$	$f_2$	$f_2$	$f_1$
Режим радиостанции . . . . .	Дуплекс		Симплекс	

III и IV режимы характеризуются тем, что один из кварцев, имеющий частоту соответственно  $f_1$  или  $f_2$ , используется для стабилизации задающего генератора передатчика, а другой — для стабилизации гетеродина приёмника. Передатчик в этих режимах собран по трёхкаскадной схеме с сеточной модуляцией в последнем каскаде (фиг. 316). При нажатии тангента микрофона подаётся питание на аноды ламп предварительных каскадов передатчика и снимается анодное питание ламп приёмника. Во время приёма тангента должна быть отпущена, чтобы подать питание на аноды ламп приёмника и выключить питание передатчика.


Связь при симплексной работе осуществляется в обе-

стороны на одной и той же волне, соответствующей частоте  $f_1$  или  $f_2$ . Разность частот ( $f_1 - f_2$ ) =  $f_3$  равна промежуточной частоте 456 кгц.

При помощи ограничителя амплитуд чувствительность приёмника может быть изменена в пределах от 50 до 800 мкв для защиты от помех, уровень которых не превышает уровня полезного сигнала.

Радиостанция типа ЖР-1 в исправном состоянии должна удовлетворять следующим требованиям.

Ток в антenne (антенный эквивалент) состоит из последовательно соединённых сопротивления  $r = 2 \text{ ом}$  и конденсатора  $C = 85 \text{ мкмкФ}$  должен составлять в телеграфном режиме  $I_A \geq 2,1 \text{ а}$ , а в телефонном  $I_A \geq 0,84 \text{ а}$ . Отклонение частоты передатчика или гетеродина от заданных значений  $\Delta f \leq \pm 300 \text{ гц}$ . Коэффициент модуляции должен

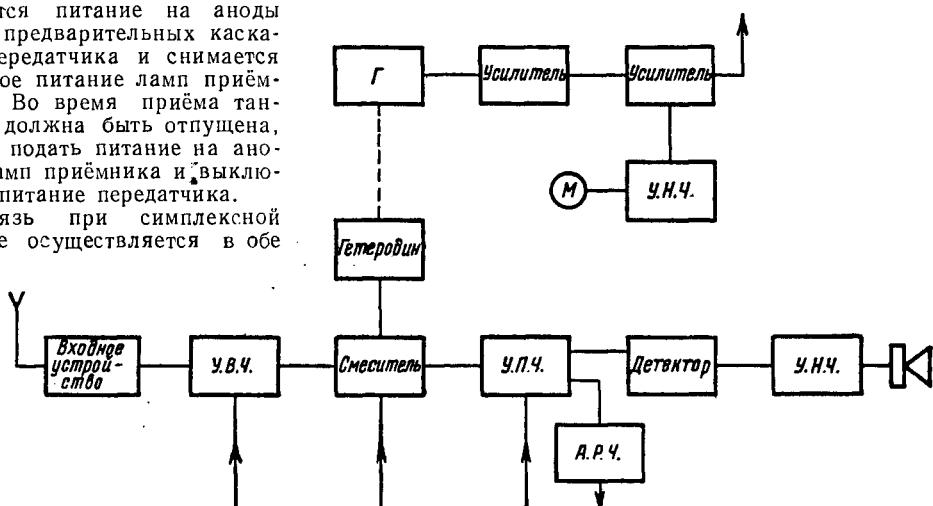

Фиг. 316. Скелетная схема радиостанции типа ЖР-1

стороны на одной и той же волне, соответствующей частоте  $f_1$  или  $f_2$ . Разность частот ( $f_1 - f_2$ ) =  $f_3$  равна промежуточной частоте 456 кгц.

I и II режимы характеризуются тем, что гетеродин приёмника используется при передаче в качестве задающего каскада передатчика. Генератор передатчика при этих режимах переключается на постороннее возбуждение, так что передатчик становится четырёхкаскадным. При дуплексной работе передача в одну сторону происходит на одной волне, в другую — на другой, т. е. на одном конце линии радиосвязи радиостанция должна работать в I режиме, на другом — во II режиме. При дуплексной работе передатчик включается при помощи тангента во время передачи, а приёмник остаётся всё время включённым для возможности приёма в любой момент времени срочного сообщения с другого конца линии радиосвязи (фиг. 317).

быть  $m = 85\%$  при подаче на вход усилителя низкой частоты напряжения 1,5 в с частотой  $F = 1000 \text{ гц}$  через сопротивление 400 ом (эквивалент микрофона)


Коэффициент нелинейных искажений  $K \leq 15\%$  при  $m = 60\%$  и частоте  $F = 1000 \text{ гц}$ . Чувствительность приёмника должна составлять  $U_{\text{вх}} = 50 \text{ мкв}$  при условии получения на выходе напряжения  $U_{\text{вых}} = 0,8 \text{ в}$  (при  $m = 0,3$  и частоте модуляции  $F = 200 \text{ гц}$ ).

Напряжение собственных шумов на выходе приёмника не должно превосходить 0,3 в. Ширина полосы пропускания приёмника по промежуточной частоте при ослаблении коэффициента усиления на границах полосы в 2 раза должна быть не менее 5 кгц. Выходная мощность приёмника должна составлять около 1,5 вт.

Радиостанция рассчитана на длительную непрерывную работу при возможных изменениях температуры от  $-40$  до  $+50^\circ$  и при

относительной влажности воздуха до 95%.

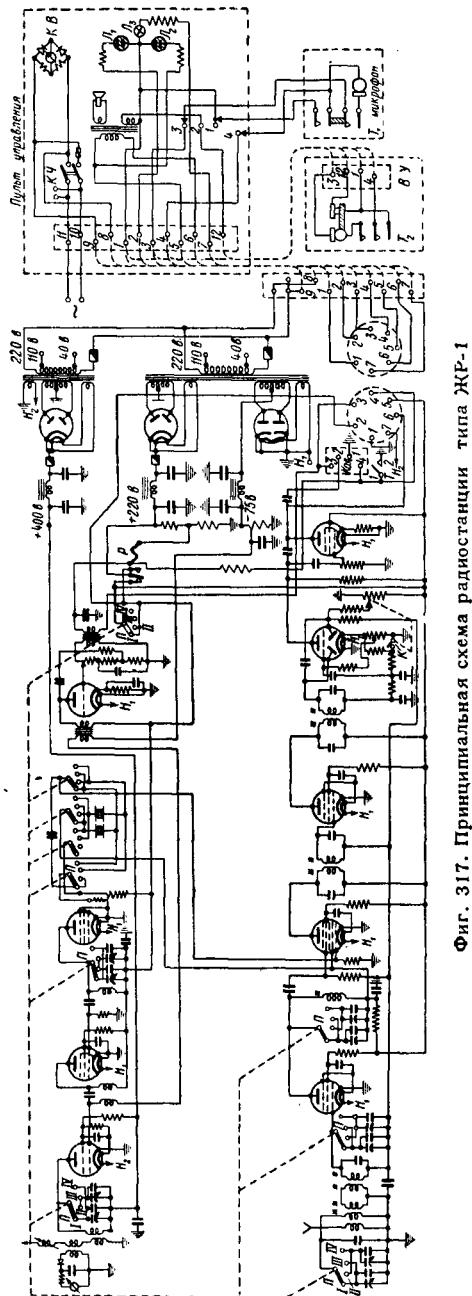Питание радиостанции предусматривается от сети переменного тока с частотой 50 Гц при напряжении 220, 110 или 40 в. Питание



стационарной радиостанции часто производится от сети с напряжением 220 в через феррорезонансный стабилизатор напряжения.

При изменении напряжения на входе стабилизатора на  $\pm 10\%$  на выходе напряжение не выходит за пределы  $\pm 2\%$ , при уменьшении напряжения на входе на  $25\%$  на выходе напряжение уменьшается на  $6\%$ .

При передаче радиостанция потребляет от сети 145 вт, а при приеме — 125 вт.

Основные показатели радиостанции типа ЖР-1 приведены в табл. 255.

Передатчик, приемник и выпрямители смонтированы на одном общем каркасе, заключенном в железный герметический ящик. При закрытом ящике доступа к органам настройки радиостанции нет.

Размеры и вес элементов радиостанции типа ЖР-1 указаны в табл. 253.

### Радиостанция типа ЖР-2

Радиостанция типа ЖР-2 является приемо-передающей симплексной ультракоротковолновой радиотелефонной радиостанцией с кварцевой стабилизацией частоты и избирательным вызовом, предназначенной для бесподстроечной радиосвязи.

Радиостанция типа ЖР-2 предназначена для установки на паровозах и в стационарных условиях.

Стационарные радиостанции существуют трех видов: горочные, маневровые и линейные.

Паровозные радиостанции для всех видов связи однотипны.

Все элементы радиостанции конструктивно выполнены в виде блоков, которые соединяются между собой кабелями.

К радиостанции может придаваться шесть комплектов кварцев. Каждый комплект состоит из четырех кварцев соответствующих частот. Радиостанция может быть настроена в диапазоне 156  $\div$  166 мгц на четыре рабочие частоты, соответствующие одному комплекту кварцев.

Переход с одной частоты на другую осуществляется нажатием соответствующей кнопки на пульте управления.

Переход с приема на передачу производится нажатием тангента.

Избирательный вызов паровоза осуществляется нажатием соответствующей кнопки на пульте посылки избирательного вызова. Вызов на паровозе принимается в виде тональной посылки, прослушиваемой в динамике в течение 2 сек.

Передатчик имеет пять каскадов с 54-кратным умножением частоты. Воздушитель передатчика кварцевый, смонтирован на лампе 6Ж3П с контуром в аиоде, настроенным на вторую гармонику частоты кварца. Первый утроитель частоты смонтирован на лампе 6П6С, второй утроитель частоты — на лампе 6П6С, третий утроитель частоты — на лампе ГУ-32 и усилитель мощности — на лампе ГУ-32.

Выходной контур усилителя мощности имеет регулируемую трансформаторную связь со входом антенного коаксиального фидера. Напряжение звуковой частоты поступает на каскад предварительного усиления на лампе 6Ж3П, затем на каскад ограничения амплитуд на лампе 6Х6С и далее на частотный модулятор на лампе 6Ж3П. Отклонение частоты передатчика составляет  $5 \div 6$  кгц.

Приемник выполнен по супергетеродинной схеме на 13 лампах с двойным преобразованием частоты.

В схеме применен электронный подавитель шумов, смонтированный на лампе 6Н8С,

Таблица 253

## Габаритные размеры и вес элементов радиостанций типа ЖР-1

Наименование элементов радиостанции	Габаритные размеры элементов в мм с допуском $\pm 5$ мм		Вес в кг
	без выступающих частей	с выступающими частями	
Приёмо-передатчик в ящике . . . . .	628 × 362 × 275	750 × 414 × 310	54
Приёмо-передатчик без ящика . . . . .	530 × 342 × 207	593 × 328 × 207	27
Пульт управления паровозной радиостанции . . . . .	233 × 120 × 265	267 × 180 × 265	8
Пульт управления стационарной радиостанции . . . . .	233 × 120 × 265	254 × 180 × 300	8
Вынесенное переговорное устройство . . . . .	133 × 105 × 303	198 × 105 × 303	3,5
Стабилизатор напряжения . . . . .	382 × 170 × 164	382 × 170 × 202	16
Ящик для переноски радиостанций . . . . .	633 × 363 × 238	749 × 377 × 238	8

обеспечивающий включение приёмника только при поступлении на вход приёмника сигнала с достаточным уровнем.

Усилитель высокой частоты, кварцевый гетеродин, первый и второй преобразователи частоты выполнены на лампах БЖЭП. Первый и второй каскады усилителя промежуточной частоты, удвоитель и первый каскад усилителя низкой частоты работают на лампах БК7. Частотный детектор собран на лампе 6ХС.

Выходной каскад усилителя низкой частоты выполнен на лампе 6П6С. Ширина полосы пропускания приёмника составляет 60 кГц.

Приёмник имеет трансформаторный выход, рассчитанный на работу 3-вт динамика.

Основные показатели радиостанции типа ЖР-2 приведены в табл. 255.

Для контроля работы приёмника и передатчика, дистанционного переключения каналов радиостанции и перевода её на приём или передачу, приёма и передачи избирательного вызова радиостанция типа ЖР-2 снабжена следующими дополнительными блоками: блоком с измерительным элементом и коммутирующим устройством, блоком с измерительным элементом и приёмником избирательного вызова, блоком с измерительным элементом и приборами дистанционного управления линейными радиостанциями по проводной цепи, блоком передачи избирательного вызова.

Включение питания радиостанции, переключение её с приёма на передачу, производство вызова диспетчера, переключение рабочих частот и изменение громкости приёма производятся с пульта управления.

Для ведения переговоров между составителем и маневровым диспетчером и операторами с машинистами паровозов в радиостанции предусмотрено специальное дополнительное переговорное устройство.

Питание радиостанции осуществляется от селенового выпрямительного устройства, рассчитанного на включение в сеть переменного тока с напряжением 41 в. С выхода выпрямителя снимаются следующие напряжения: +26 в — для накала ламп, питания пульсомоторов и реле; +300 в и +450 в — для питания анодных и экранных цепей ламп и -100 в — для смещения. Для питания радиостанции в стационарных условиях преду-

смотрен стабилизатор напряжения, вход которого рассчитан на напряжение сети переменного тока 120 и 220 в.

## Радиостанция типа «Урожай»

Радиостанция типа «Урожай» используется для быстрого обеспечения оперативной связи между отдельными объектами на новостройках Министерства путей сообщения.

Радиостанция типа У-1 («Урожай») обеспечивает беспроводное вхождение в связь и бесподстроечное ведение связи.

Частоты кварцев радиостанций приведены в табл. 254.

Таблица 254


## Частоты кварцев радиостанций У-1 различных серий

Обозначение серии	Частоты в кГц	
	первая	вторая
Л	2 740	2 234
М	2 720	2 264
Н	2 700	2 244

Разность частот двух кварцев одной серии, составляющая 456 кГц, равна промежуточной частоте приёма.

При использовании радиостанции типа «Урожай» в системе МПС кварцы радиостанций заменяются кварцами радиостанции типа ЖР-1 с соответствующей перестройкой контуров высокой частоты передатчика и приёма.

Радиостанции различных серий во избежание взаимных помех должны быть разнесены на расстояние не менее 1 км. Радиостанции одной и той же серии, используемые для разных линий связи, желательно разнести на расстояние не менее 100 км. Радиостанция позволяет осуществлять симплексную и дуплексную телефонную связь. При дуплексной работе можно включить радиостанцию в телефонную сеть (фиг. 318). Основные показатели радиостанции типа У-1 приведены в табл. 255 (см. стр. 832).

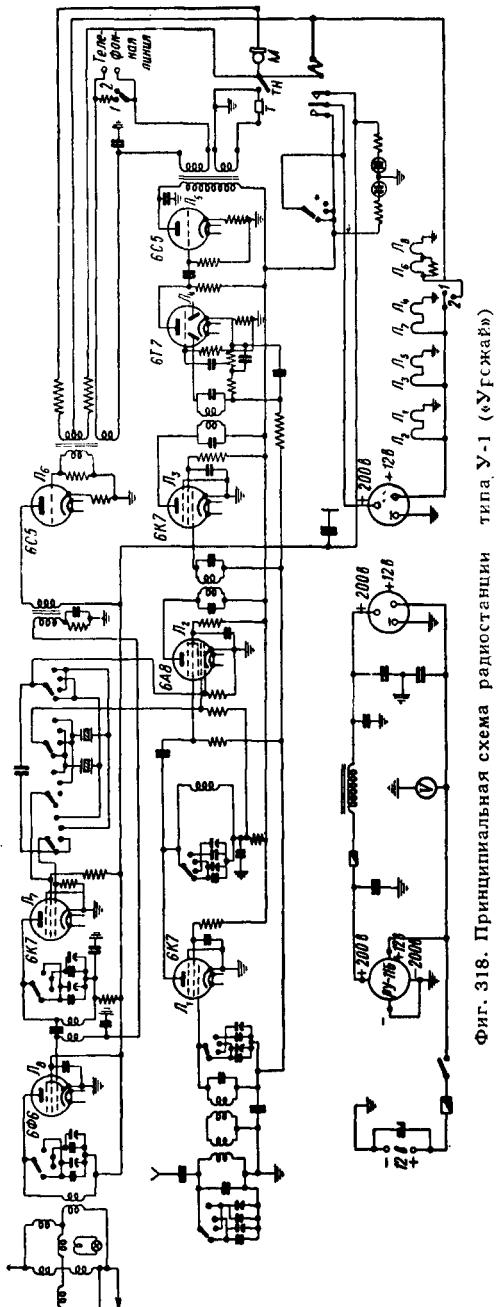

Радиостанция типа РК-0,5

Радиостанция типа РК-0,5 нашла широкое применение на транспорте. В частности, радиостанции РК-0,5 используются при организации связи со снегоочистителями.

Радиостанция РК-0,5 устанавливается в 20-м вагоне снегоочистительного поезда и используется для поддержания симплексной телеграфной связи с дистанцией пути. Стационарная установка часто выносится за пределы города, где меньше уровень помех. Радиосвязь осуществляется обычно во время

стоянки снегоочистителя. Протяжённость линии связи достигает 360 км.

Передатчик радиостанции собран по трёхкаскадной схеме. Модуляция и манипуляция передатчика производятся изменением напряжения в цепи управляющей сетки лампы третьего каскада. Диапазон волн передатчика разбивается на четыре поддиапазона. Второй каскад в первом и во втором поддиапазонах используется в режиме усиления, в третьем и четвёртом поддиапазонах — в режиме удвоения частоты (фиг. 319).

В комплект радиостанций типа РК-0,5 входит приёмник типа ПР-4 (фиг. 320).

Анодные цепи приёмника потребляют ток 50 мА при напряжении 220 в.

Для питания анодных цепей используется умформер типа РУ-11Б. Цепи накала приёмника потребляют ток 1,2 а от аккумуляторной батареи с напряжением 12 в.

Основные показатели радиостанции типа РК-0,5 приведены в табл. 255.

### ВНУТРИСТАНЦИОННАЯ РАДИОСВЯЗЬ

Применение радиосвязи для управления внутристанционной работой локомотивов способствует ускорению производства манёвров, повышению производительности труда и ускорению оборота вагонов.

Примерная схема организации радиосвязи на сортировочных станциях приведена на фиг. 321.

### Оборудование стационарного пункта

В комплект стационарной радиостанции входят радиостанция типа ЖР-1 (приёмопередатчик, пульт управления с микрофоном, стабилизатор напряжения), антенное устройство и устройство заземления.


Оборудование на стационарных пунктах устанавливается в помещениях маневровых диспетчеров и горочного оператора (фиг. 322).

Пульт управления с микрофоном монтируется на рабочем месте маневрового диспетчера и горочного оператора. Обычно на крыше здания устанавливается мачта высотой 8 м, поддерживаемая тремя оттяжками, на которой подвешивается приёмо-передающая антенна, сделанная из провода ПАГ-10 длиной 10–20 м. Непосредственно у фундамента здания устраивается заземление согласно ГОСТ 464-41. Величина сопротивления заземления не должна превосходить 5–10 ом. Приёмо-передатчик и стабилизатор напряжения устанавливаются на стенных кронштейнах, в удобном для монтажа месте. Соединительный монтаж обычно выполняется проводом марки ПР.


Установку радиостанции необходимо производить на достаточном расстоянии от возможных источников помех или применять соответствующие защитные фильтры.

### Оборудование паровозов устройствами радиосвязи


В комплект паровозной радиостанции входят: радиостанция типа ЖР-1 (приёмо-передатчик, пульт управления с микрофоном и

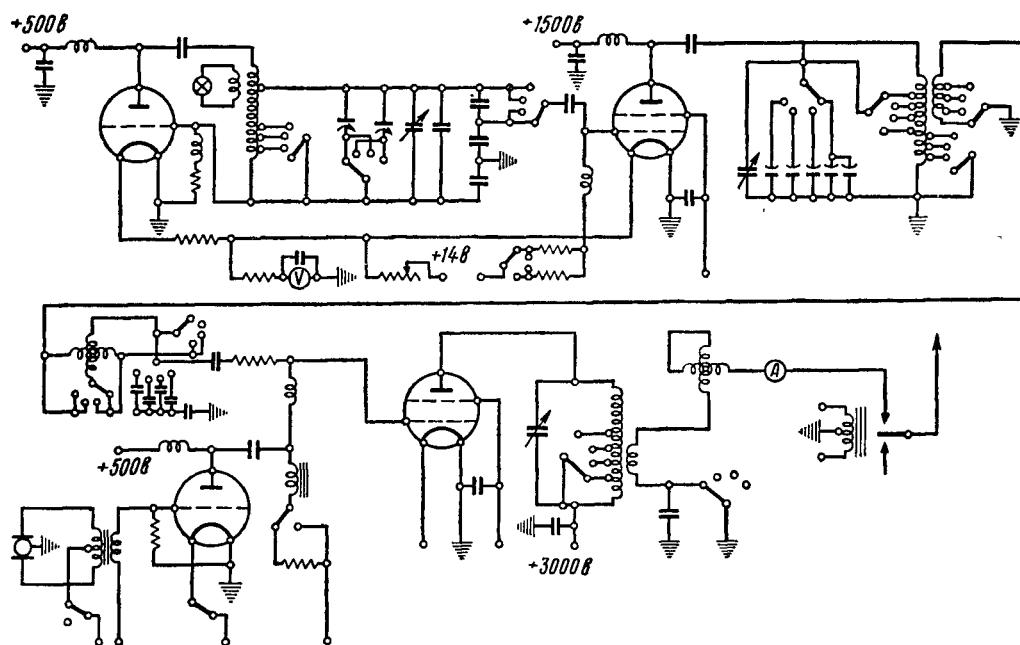

Фиг. 319. Принципиальная схема радиостанции типа РК-0,5

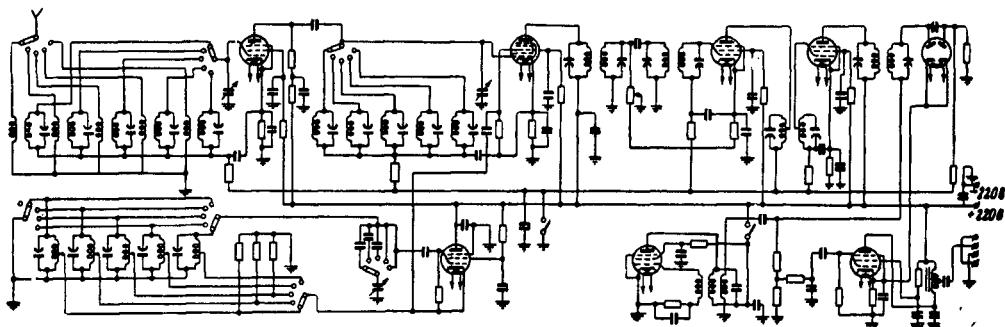

Фиг. 320. Принципиальная схема приемника типа ПР-4

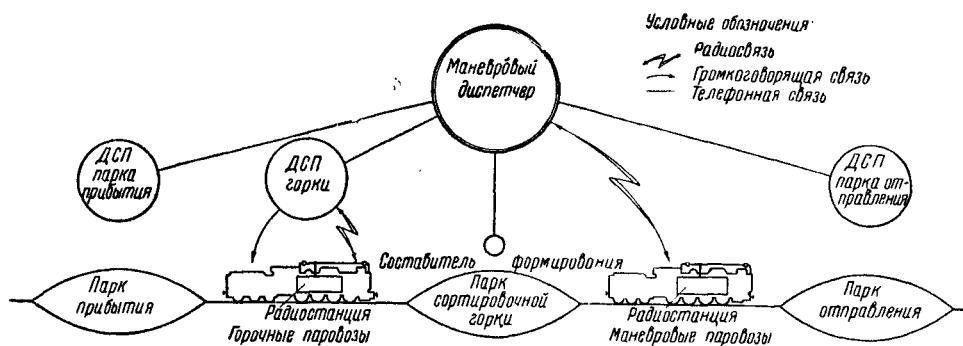

Фиг. 321. Схема организации радиосвязи на сортировочной станции


Таблица 255

## Показатели передатчиков и приёмников радиостанций малой мощности

Наименование показателя	Тип радиостанции			
	РК-0,5	У-1 («Урожай»)	ЖР-1	ЖР-2
Состав радиостанции	Передатчик РК-0,5, приёмник ПР-4, пульт управления, умформер РУК-300В, умформер РУ-11В, силовой агрегат, аккумуляторная батарея 5-НКН-100, антенное реле, антенное устройство, запасное имущество	Приёмо-передатчик, блок питания с умформером РУ-11В, шланг с колодкой, микротелефонная трубка, антenna, репродуктор «Рекорд», аккумуляторная батарея, запасное имущество	Приёмо-передатчик, пульт управления с динамиком и микрофоном, вынесенное переговорное устройство (к паровозной установке), стабилизатор напряжения (к стационарной установке), запасное имущество	Передатчик, приёмник, выпрямительное устройство, блок селекторного вызова и измерительного элемента, пульт управления с динамиком и микрофоном, дополнительное переговорное устройство (к паровозной установке)
Диапазон волн	25÷120 м—плавный передатчика, 25÷1800 м—плавный приёмника	100÷140 м—две фиксированные волны, различные для различных серий	114÷144 м—две фиксированные волны, различные для различных серий	1,80÷1,92 м—четыре фиксированные волны, различные для различных серий
Мощность передатчика	300÷400 вт	1 вт	2 вт с паровозной антенной, 5 вт со стационарной антенной	15÷20 вт
Род работы	Телефон, телеграф, симплекс	Телефон, дуплекс, симплекс	Телефон, дуплекс, симплекс	Телефон, симплекс
Вид модуляции	Амплитудная	Амплитудная	Амплитудная	Частотная узкополосная
Дальность действия	600÷2000 км—телеграф, 300÷1000 км—телефон	10÷15 км на 4-м антенне, 30 км на 15-м антенне	6 км при связи с паровозом	15÷20 км
Лампы передатчика	ГУ-4-2 шт. ГКЭ-100-1 шт. ГКЭ-500-1 »	6К7-1 шт. 6С5-1 » 6Ф6-1 » 6А8-1 » (общая с приёмником)	6П3-1 шт. 6Ф6-1 » 6К7-1 » 6С5-1 » 6А8-1 » (общая с приёмником)	6Ж3П-3 шт. 6П6С-2 » ГУ-32-2 » 6Х6С-1 шт.
Источники питания	Бензиновый двигатель Лб/3 или трёхфазный. Электромотор 5÷7,5 квт с генератором РДН-2500. Умформер РУК-300В. Аккумуляторная батарея 5-НКН-100. Умформер РУ-11В	Аккумуляторная батарея 12 в. Умформер РУ-11В	Сеть переменного тока с напряжением 220 или 110 в или турбогенератор ТГ-1Р с напряжением 40 в	Сеть переменного тока с напряжением 220 или 110 в или турбогенератор ТГ-1Р с напряжением 40 в
Потребляемая мощность	3 100 вт	60÷100 вт	145 вт (без стабилизатора)	265÷435 вт
Антенна	Полутелескопическая мачта-антенна—10 м, противовес—5 лучей по 2 м	Провод длиной 4÷5 м или 15 м для передатчика и провод длиной 4÷15 м для приемника	Провод длиной 7÷10 м для передатчика на паровозе, провод длиной 10÷15 м для передатчика стационарной установки, провод длиной 6÷7 м для приемника на паровозе и 8÷10 м для приемника стационарной установки	Трубка длиной порядка $\frac{1}{4}\lambda$ на паровозе, два вертикальных провода длиной по половине длины для стационарного устройства

Продолжение табл. 255

Наименование показателя	Тип радиостанции			
	РК-0,5	У-1 («Урожай»)	ЖР-1	ЖР-2
Продолжительность работы	Непрерывная работа 1 час	Лимитируется ёмкостью аккумуляторов	Не ограничена	
Чувствительность приёмника	4 мкв—телеграф, 10 мкв—телефон	10÷20 мкв	50 мкв	5÷8 мкв
Лампы приёмника	6К7—6 шт. 6А7—1 » 6Х6—1 »	6К7—2 шт. 6С5—1 » 6Г7—1 » 6А8—1 » (общая с передатчиком)	6К7—2 шт. 6Г7—1 » 6Ф6—1 » 6А8—1 » (общая с передатчиком)	6Н8С—1 шт. 6Ж6П—4 » 6К7—4 » 6Х6С—1 » 6П6С—1 »
Вес	560 кг	22 кг	27 кг (приёмопередатчик)	140÷200 кг (приёмо-передатчик)
Габариты в мм	Возбудитель 390×340×240, мощный блок 450×600×820, приёмник 320×130×200	372×235×233 (общие всей радиостанции)	598×328×207 (приёмо-передатчик)	1325×450×473 (приёмо-передатчик)

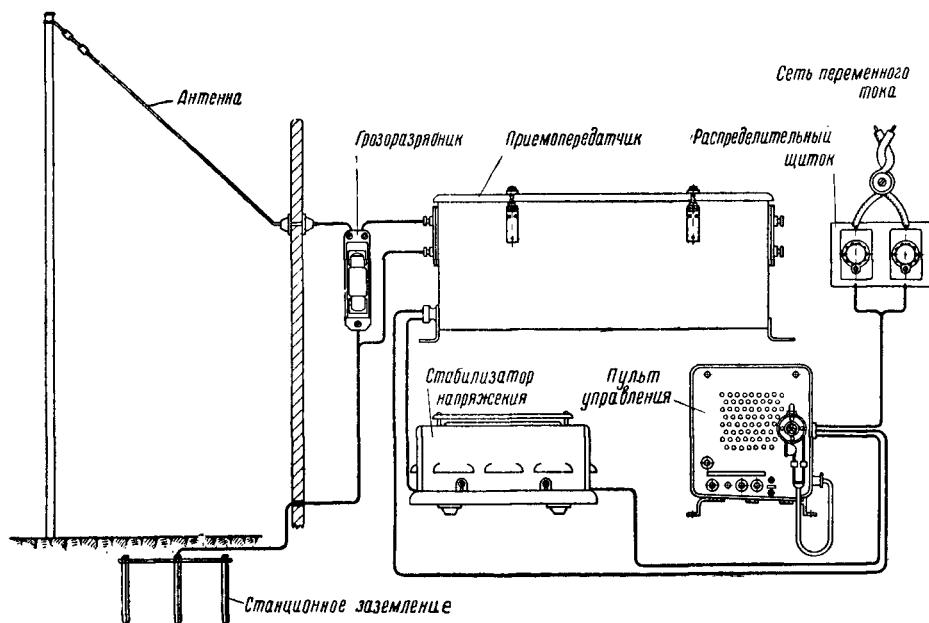

Фиг. 322. Скелетная схема стационарного пункта

выносное переговорное устройство), турбогенератор типа ТГ-1-Р, переключатель типа ПТР-49 и антеннное устройство.

Приёмо-передатчик устанавливается на площадке с правой стороны котла паровоза на расстоянии 300÷500 мм от будки, пульт управления — на задней стенке будки, со стороны машиниста; выносное переговорное

устройство — под будкой с правой стороны, в месте, удобном для пользования им составительской бригадой, а переключатель ПТР-49 — на задней стенке будки со стороны помощника машиниста (фиг. 323).

Для обеспечения бесперебойного питания применяются два турбогенератора: один основной, другой резервный. Устанавливаются

турбогенераторы, как правило, на плите, приваренной к существующему кроиштейну. Для уменьшения помех на выходные зажимы турбогенератора со стороны переменного и

тый параллельно оси котла, изолированный от стоек орешковыми изоляторами. Снижение выполняется проводом ПРГ.

Для уменьшения стрелы провеса со стороны задней стойки устанавливается пружина, натяжение которой регулируется стяжным крюком. Для заземления радиостанции к площадке паровоза приваривается стальная полоса, к которой припаивается медный провод ПРГ, соединяемый с зажимом З приёмопередатчика. Соединительный монтаж, как правило, выполняется проводом ПРГ в железных трубках.

#### Реконструкция радиостанции типа ЖР-1 для работы на одну антенну

Применение одной антенны на паровозе и стационарном пункте для целей приёма и передачи (фиг. 324) позволяет выполнить антеннное устройство улучшенного качества и сделать его конструкцию более надёжной.

В качестве входных контуров приёмника используются антенный и промежуточный контуры передатчика, которые обладают добротностью порядка 100. Вследствие этого усиление входных контуров приёмника становится равным 5÷10 в зависимости от сопротивления антенны, а усиление зеркальной помехи получается примерно в 10 000 раз меньше усиления полезного сигнала.

#### Оборудование радиостанции типа ЖР-1 помехозащитным устройством


Ввиду отсутствия в радиостанции типа ЖР-1 надёжной защиты от помех шумы и трески, создаваемые громкоговорителем, мешают нормальному работе диспетчеров и в некоторых случаях понижают эффективность использования средств радиосвязи.

Оборудование стационарной радиостанции типа ЖР-1 помехозащитным устройством Всесоюзного научно-исследовательского института железнодорожного транспорта МПС позволяет устранить влияние помех при ожидании приёма (фиг. 325).

Нормально цепь громкоговорителя радиостанции отключена контактами реле  $P_1$ . Оба триода лампы 6Н8С заперты. При приёме вызывного сигнала с паровоза с частотой 1 000  $\text{гц}$  напряжение с выходного каскада приёмника, ограниченное амплитудным ограничителем  $O1$ , выделяется на контуре  $LC$  трансформатора  $T_{P1}$ , благодаря чему отпирается левый триод лампы 6Н8С. Ток его создаёт падение напряжения на сопротивление  $R$ , вследствие чего отпирается правый триод лампы 6Н8С, обеспечивая тем самым срабатывание реле  $P_1$  и подключение громкоговорителя к выходному трансформатору. В результате в громкоговорителе будет слышен вызывной сигнал с частотой 1 000  $\text{гц}$ .

Вызов диспетчера (фиг. 326) производится при помощи кнопки  $BK$ , при нажатии которой включается передатчик и схема модулятора переключается так, что каскад начинает генерировать звуковую частоту 1 000  $\text{гц}$  и модулировать передатчик радиостанции.


Перевод радиостанции с приёма на передачу производится, как обычно, при помощи тангента  $T_n$ .

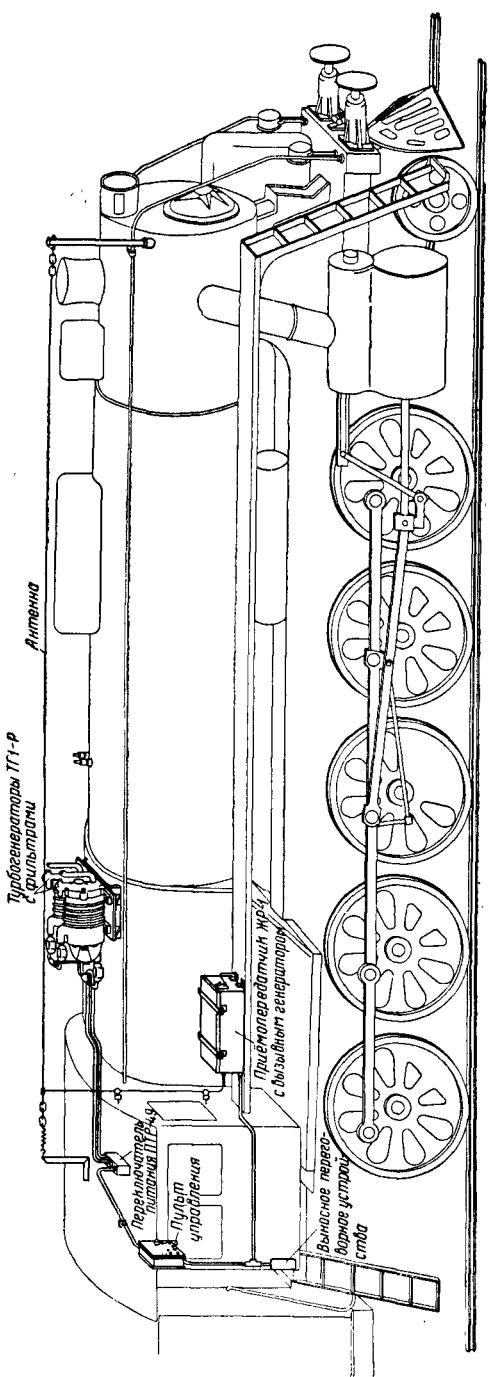


Фиг. 323. Установка радиостанции типа ЖР-1 на паровозе

постоянного тока надлежит включить ёмкостные фильтры, состоящие из проходных конденсаторов КП ёмкостью 1  $\mu\text{F}$ .


Приёмо-передающая антenna представляет собой провод ПАГ-10 длиной 8÷10 м, натянутый

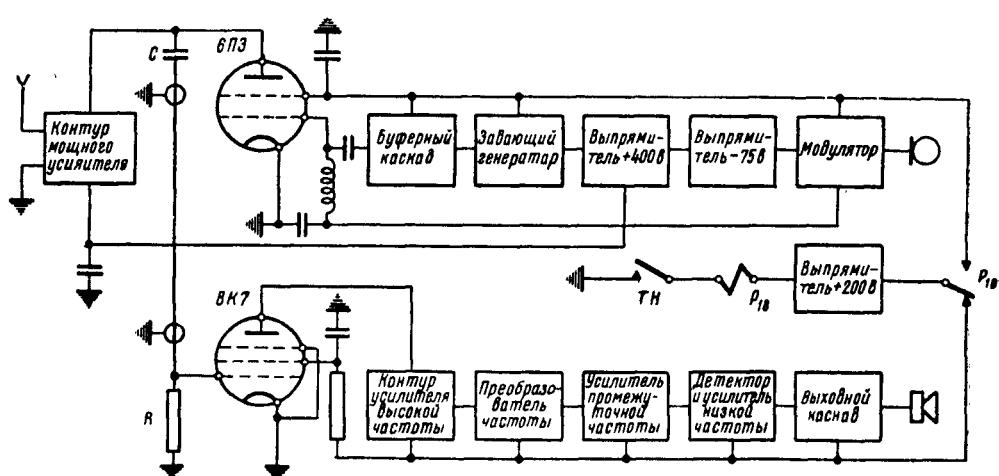

Фиг. 324. Схема реконструкции радиостанции типа ЖР-1 для работы на одну антенну

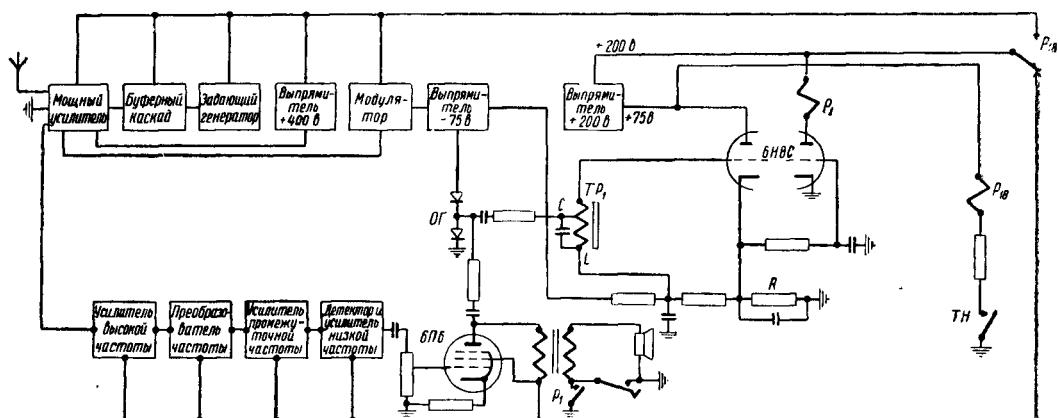

Фиг. 325. Схема оборудования стационарной радиостанции типа ЖР-1 помехозащитным устройством

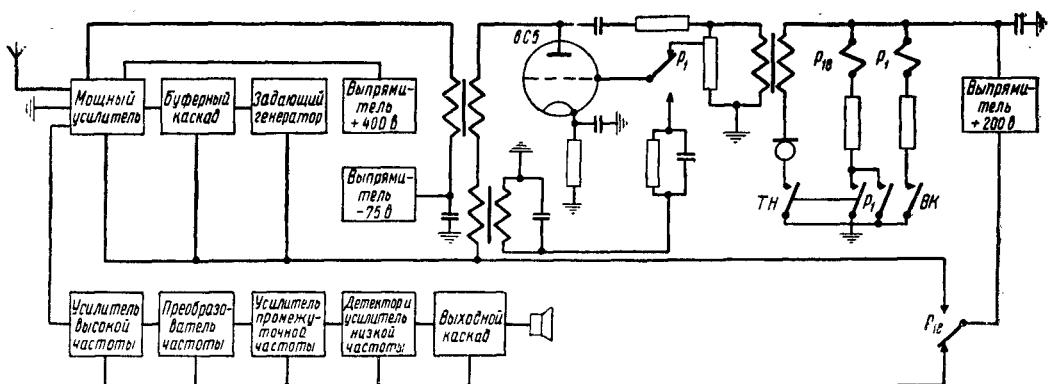

Фиг. 326. Схема оборудования паровозной радиостанции типа ЖР-1 вызывным генератором

### Элементы проектирования внутристанционной радиосвязи

Скелетная схема внутристанционной радиосвязи составляется на основании материалов изысканий, позволяющих определить количество стационарных пунктов и паровозов, оборудуемых устройствами радиосвязи.

При использовании радиостанции типа ЖР-1 для внутристанционной связи следует считать дальность её действия равной  $4 \div 6 \text{ км}$  в зависимости от уровня индустриальных помех в месте установки стационарной радиостанции. Напряжение помех на зажимах антены длиной  $10 \div 20 \text{ м}$  обычно составляет  $100 \div 600 \text{ мкв}$ . Место с наименьшим уровнем индустриальных помех определяется экспериментально с помощью измерителя помех типа ИП-12М. При отсутствии проводов на пути распространения электромагнитной волны затухание её составляет  $5 \div 7 \text{ дБ/км}$  для диапазона частот  $2 \div 2,6 \text{ мгц}$ .

Для исключения взаимных помех между соседними узлами радиосвязи стационарные радиостанции, работающие на одинаковых частотах, необходимо располагать на расстоянии не ближе чем  $12 \div 15 \text{ км}$  одна от другой. Радиостанции, работающие на частотах, отличающихся на  $20 \text{ кгц}$ , надлежит располагать не ближе чем на  $1 \div 1,5 \text{ км}$  одна от другой. Внутристанционную радиосвязь, как правило, организуют по симплексной системе, что даёт возможность использовать вторую частоту радиостанции для другого узла радиосвязи и применить одну антенну для целей приёма и передачи. Для устранения прослушивания помех при ожидании приёма стационарные радиостанции рекомендуется оборудовать помехозащитными устройствами.

Проводку цепей переменного тока следует производить проводами сечением  $2,5 \div 4 \text{ мм}^2$ , а монтажные соединения между отдельными блоками — проводами сечением не менее  $1,5 \text{ мм}^2$ .

### ПОЕЗДНАЯ РАДИОСВЯЗЬ

#### Общие сведения

Введение на железнодорожном транспорте двусторонней радиосвязи поездного диспетчера с машинистами поездных паровозов содействует сокращению продолжительности остановок поездов на перегонах и станциях, упрощению проведения регулировочных мероприятий по введению поездов в график и повышению безопасности движения поездов.

### Принципы организации поездной радиосвязи


Связь поездного или узлового диспетчера с машинистами поездных или передаточных паровозов является радиопроводной (фиг. 327). Энергия звуковой частоты от диспетчера, находящегося на распорядительной станции, преобразуется в электрическую энергию, передаваемую по линии диспетчерской поездной связи до промежуточного пункта, вблизи которого находится паровоз; здесь электрические колебания звуковой частоты воздействуют на передатчик стационарной радиостанции. Подключение радиостанции к диспетчерской линии связи и коммутация её на прямой или передачу осуществляются при помощи селектора и радиопроводного устройства. Полученная от передатчика энергия высокой частоты в зависимости от принятой схемы канализируется и излучается пучком проводов линии связи или антенным устройством и принимается приёмником паровозной радиостанции.

Пучок проводов линии связи используется в том случае, если он содержит цветные цепи и удаление его от полотна железной дороги на всём протяжении диспетчерского участка не превосходит  $30 \div 50 \text{ м}$ . Применение пучка проводов, имеющего цветные цепи, позволяет уменьшить затухание энергии при её распространении вдоль полотна железнодорожной дороги до  $1 \div 1,2 \text{ дБ/км}$ . При этом затухание энергии перпендикулярно пучку проводов составляет  $0,5 \div 0,6 \text{ дБ/км}$ . Обычно при оборудовании диспетчерского участка поездной радиосвязью применяют симплексную радиосвязь и работу радиостанции на одну антенну, для чего переоборудуют приёмо-передатчик по схеме фиг. 324 и используют устройство группового избирательного вызова, разработанное Центральным научно-исследовательским институтом железнодорожного транспорта МПС, обеспечивающее включение громкоговорителя приёмника только на время прохождения вызова и разговора.

#### Групповой избирательный вызов

Для взаимного группового избирательного вызова и управления включением громкоговорителя радиостанция типа ЖР-1 оборудуется дополнительным устройством и блоком управления (фиг. 328).

Схемное и конструктивное решение дополнительного устройства как для паровоз-

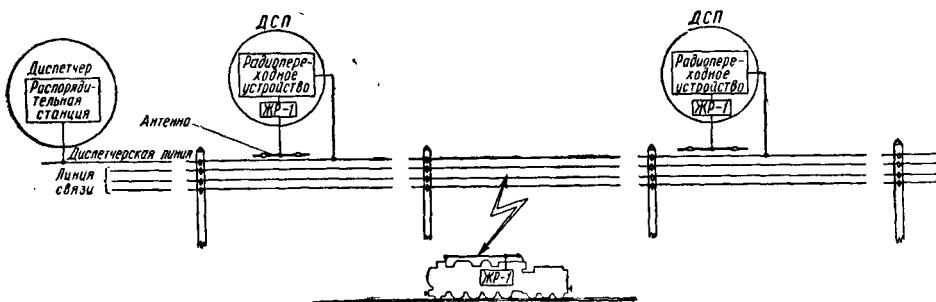

Фиг. 327. Схема организации поездной диспетчерской радиосвязи

ных, так и для стационарных радиостанций однотипно. Различие заключается только в способе присоединения выводов трансформатора к контактам реле  $P_1$ .

В исходном положении, т. е. при повешенном на рычаг микрофоне, цепь громкоговорителя разомкнута контактом рычага и контактом реле  $P_1$  дополнительного устройства. Реле  $P_1$  срабатывает и замыкает цепь громкоговорителя только в случае появления на выходе приёмника радиостанции сигнала, модулированного тональной частотой.

Вызов осуществляется посылкой сигнала частотой 665 и 1 000 гц.

При нажатии вызывной кнопки  $BK$  дополнительное устройство работает как генератор тональной частоты и модулирует передатчик радиостанции. Продолжительность вызывного сигнала принята 4 сек. и не зависит от длительности нажатия кнопки.


Напряжение звуковой частоты, снимаемое с сопротивления  $R_1$ , подаётся на первичную обмотку микрофонного трансформатора  $T_{P_2}$ .

Продолжительность вызова определяется временем замедления реле  $P_1$  на отпускание, которое зависит от разряда конденсатора  $C_4$ .

Когда напряжение на конденсаторе  $C_4$  становится меньше напряжения на сопротивлении  $R_1$ , правый триод лампы 6Н8С запирается, реле  $P_1$  отпускает свой якорь и обрывает цепь блокировки реле  $P_2$ . Посылка вызова прекращается и схема приходит в исходное положение.

Посылка аварийного вызова осуществляется нажатием кнопки аварийного вызова  $KAB$ , при этом реле  $P_2$  получает питание непосредственно от +200 в.

При посылке аварийного вызова реле  $P_1$  не срабатывает, поэтому частота вызывного сигнала будет равна 665 гц при посылке

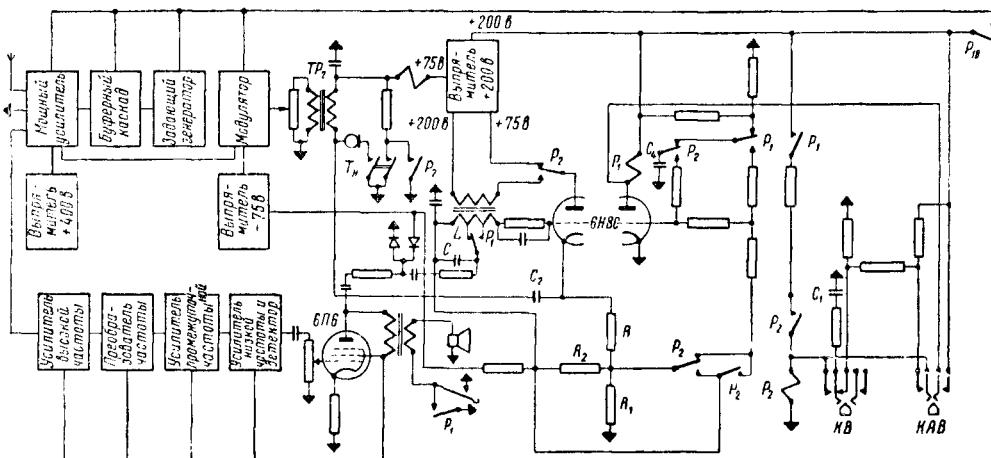

Фиг. 328. Схема оборудования радиостанции типа ЖР-1 устройствами группового избирательного вызова

На приёмном конце под действием этого сигнала через 1 сек. срабатывает реле  $P_1$  и замыкает своими контактами цепь громкоговорителя. Вызывной тональный сигнал прослушивается в течение 3 сек., хорошо воспринимается в любых условиях и привлекает внимание абонента.

По окончании тонального вызова реле  $P_1$  на приёмном конце остаётся ещё включённым в течение 10 сек. В это время производится вызов требуемого абонента голосом.

Абонент, услышав вызов, снимает микрофон с рычага и ведёт разговор обычным порядком; при снятом с рычага микрофоне цепь громкоговорителя замыкается контактом рычага помимо реле  $P_1$ . Этот разговор другие абоненты не слышат.

При посылке вызова нажатием кнопки  $BK$  конденсатор  $C_1$  разряжается через обмотку реле  $P_2$ . Последнее срабатывает и переключает схему левого триода лампы 6Н8С в режим генератора, настроенного на частоту 1 000 гц на паровозах и 665 гц на стационарных радиостанциях. Одновременно радиостанция переключается с приёма на передачу и реле  $P_1$  срабатывает.


Сигнал с паровоза и 1 000 гц при посылке с промежуточного пункта.

При отсутствии вызывного сигнала лампа 6Н8С заперта отрицательным напряжением, выделяющимся на сопротивлениях  $R_1$  и  $R_2$ . Реле  $P_1$  и  $P_2$  выключены из цепи питания.

При приёме напряжение вызывного сигнала с анода лампы 6П6 подаётся на ограничитель амплитуд и далее на резонансный контур  $LC$  и на сетку левого триода лампы 6Н8С. Благодаря наличию ограничителя обеспечивается защита приёмника тонального вызова от перегрузки и устраняется ложное срабатывание.

Вследствие анодного детектирования создаётся напряжение на сопротивлении  $R_1$ , от которого открывается правый триод лампы 6Н8С, срабатывает реле  $P_1$  и замыкается цепь громкоговорителя, в результате чего вызов будет прослушиваться в течение 3 сек.

После окончания вызова цепь громкоговорителя будет ещё в течение 10 сек. замкнута вследствие того, что к сетке правого триода лампы 6Н8С подключается конденсатор  $C_4$ , предварительно заряженный до +200 в.

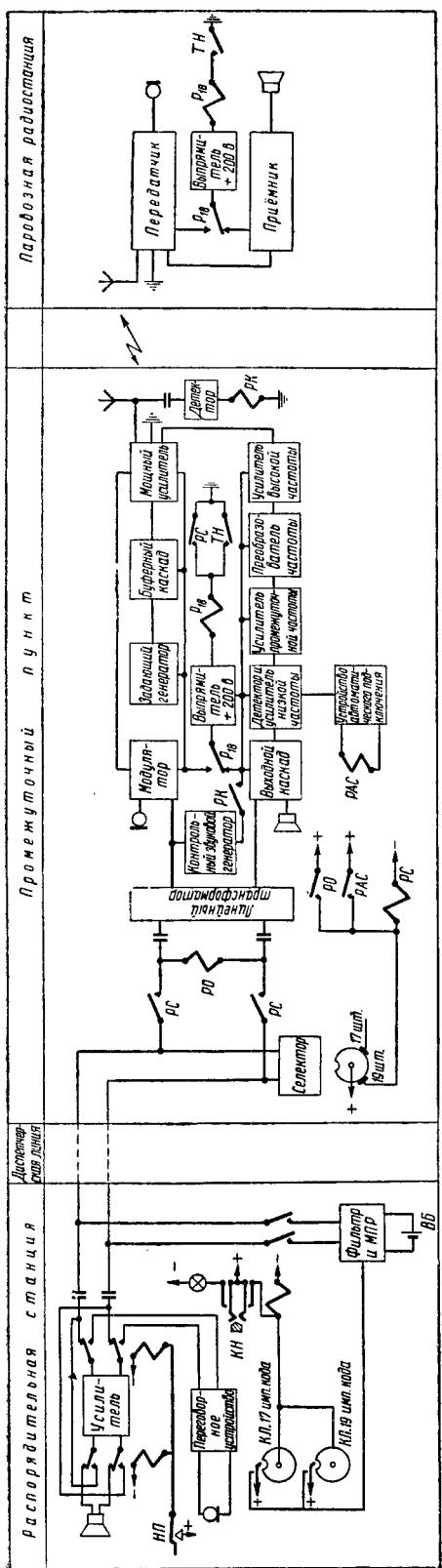

Фиг. 329. Схема прохождения сигнала поездной радиосвязи с автоматическим подключением радиостанции промежуточного пункта к диспетчерской линии связи

В течение этих 10 сек. производится вызов требуемого абонента голосом.

Абоненты, которые не сняли с рычага микрофоны, разговора не слышат, так как цепь громкоговорителя по истечении 10 сек. выключается контактом реле  $P_1$ .

### Схемы подключения

Схема с автоматическим подключением радиостанции промежуточного пункта к диспетчерской линии связи. Схема (фиг. 329) даёт возможность автоматического подключения радиостанции промежуточного пункта к диспетчерской линии связи по желанию диспетчера или машинистов паровозов.

Для вызова машиниста диспетчер нажимает кнопку  $K_n$ , обеспечивая тем самым подключение вызывной батареи  $B_B$  к диспетчерской линии связи. Далее диспетчер посылает при помощи селекторного ключа, настроенного на комбинацию 19-импульсного кода, ток от батареи  $B_B$ ; от этого тока срабатывает селектор на промежуточном пункте, вблизи которого находится паровоз.

В результате этого срабатывает реле  $PC$ , при помощи которого радиостанция подключается к диспетчерской линии связи и переключается на передачу. Одновременно к линии подключается реле  $PO$ , блокирующее реле  $PC$  на всё время переговоров. Включение передатчика обеспечивает срабатывание реле  $PK$ , которое своими контактами подаёт питание в течение 1,5–2 сек. на контрольный звуковой генератор, сигнализирующий диспетчеру правильность подключения радиостанции к диспетчерской линии связи и машинистам о желании диспетчера вести переговоры с ними.

Для вызова диспетчера машинист при помощи тангента включает передатчик; под воздействием несущей частоты передатчика на промежуточном пункте срабатывает реле  $PAC$ , от которого в свою очередь срабатывает реле  $PC$ , подключающее промежуточный пункт к линии.

Услышав вызов машиниста, диспетчер нажимает кнопку  $K_n$ , подключая тем самым батарею  $B_B$  к линии; при этом срабатывают реле  $PO$  и реле  $PC$ , подключающее промежуточный пункт к диспетчерской линии. В дальнейшем разговор происходит без управления какими-либо элементами промежуточного пункта.

Схема предусматривает использование радиостанции в дуплексном режиме.

Схема с полуавтоматическим подключением радиостанции промежуточного пункта к диспетчерской линии связи без подмодулятора. Схема (фиг. 330) даёт возможность автоматического подключения радиостанции промежуточного пункта к диспетчерской линии связи по желанию диспетчера и ручного её подключения с помощью ДСП при желании машиниста паровоза вести переговоры с диспетчером. Вызов машиниста со стороны диспетчера осуществляется посылкой комбинации импульсов тока по 19-импульсному коду от вызывной батареи  $B_B$ ; под воздействием этих импульсов тока срабатывает селектор в том промежуточном пункте, вблизи которого находится паровоз, вследствие этого возбуждается реле  $PC$ ,

при помощи которого радиостанция подключается к диспетчерской линии связи. Одновременно к линии подключается реле  $PY$ , с помощью которого при нажатии ножной педали  $HP$  срабатывает реле  $PP$ . Последнее включает передатчик, подключает диспетчерскую линию связи ко входу модулятора и отключает выход приемника от линейного трансформатора, тем самым создавая канал радиосвязи, при помощи которого диспетчер вызывает машиниста паровоза.

Для установления связи с диспетчером машинист вызывает дежурного по станции и просит его соединить с диспетчером.

Дежурный нажимает кнопку соединения  $KC$ ; возбуждается реле  $PC$ , которое подключает радиостанцию к диспетчерской линии связи и самоблокируется.

Услышав вызов, диспетчер нажимает педаль  $HP$ , при помощи реле  $PY$  переключает радиостанцию на передачу и отвечает машинисту паровоза. Для вызова машиниста дежурным по станции в системе предусмотрен зуммер, напряжение от которого при нажатии вызывной кнопки  $VK$  модулирует передатчик радиостанции.

Схема предусматривает использование радиостанций в симплексном режиме.

**Схема с полуавтоматическим подключением радиостанции в диспетчерской линии связи с подмодулятором.** Схема (фиг. 331) даёт возможность автоматического подключения радиостанции промежуточного пункта к диспетчерской линии связи по желанию диспетчера и ручного его подключения с помощью ДСП при желании машиниста паровоза вести переговоры с диспетчером.


Для вызова машиниста диспетчер поступает так же, как и выше; при этом срабатывает селектор в промежуточном пункте, вследствие чего возбуждается реле  $PC$ , и при помощи реле  $PB$  подключает радиостанцию к диспетчерской линии связи.

Реле  $PC$  находится в рабочем состоянии только в то время, когда замкнут звонковый контакт селектора.


При этом от линии отключаются поляризованные реле  $PY$  и  $PO$  и подключается звуковой генератор, сигнализирующий диспетчеру о правильном подключении радиостанции. При отбойном импульсе реле  $PC$  приходит в исходное положение и подключает реле  $PY$  и  $PO$  к линии. При нажатии диспетчером педали  $HP$  срабатывает реле  $PY$ , которое переключает радиостанцию на передачу и подключает подмодулятор к модулятору.

При окончании разговора диспетчер нажимает кнопку отбоя  $KO$ , вследствие чего срабатывает реле  $PO$ , которое отключает питание реле  $PB$  и тем самым отключает радиостанцию от диспетчерской линии связи. Схема предусматривает использование радиостанций в симплексном режиме.


**Схема с полуавтоматическим подключением радиостанции промежуточного пункта**

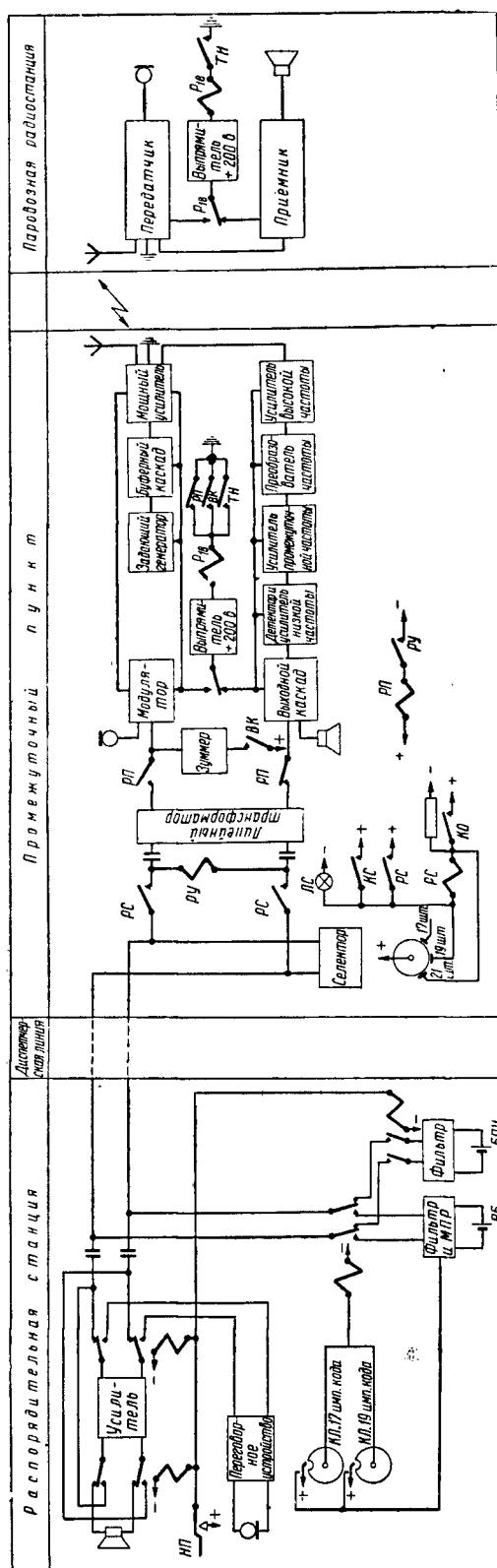

Фиг. 330. Схема прохождения сигнала поездной радиосвязи с полуавтоматическим подключением радиостанции промежуточного пункта к диспетчерской линии связи без подмодулятора

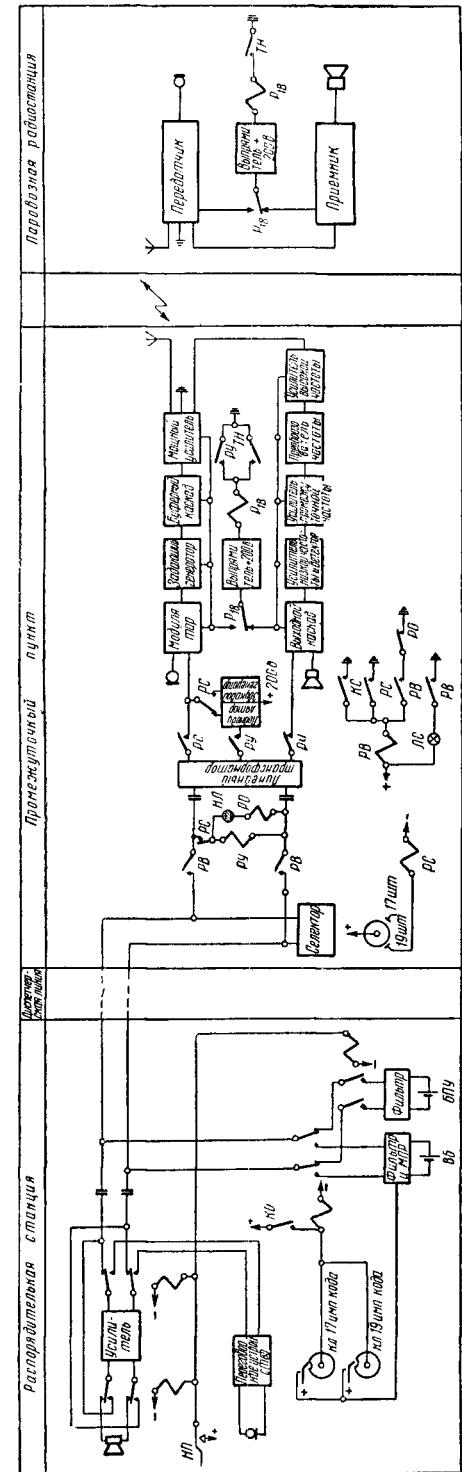

Фиг. 331. Схема прохождения сигнала поездной радиосвязи с полуавтоматическим подключением радиостанции промежуточного пункта к диспетчерской линии связи с подмодулятором

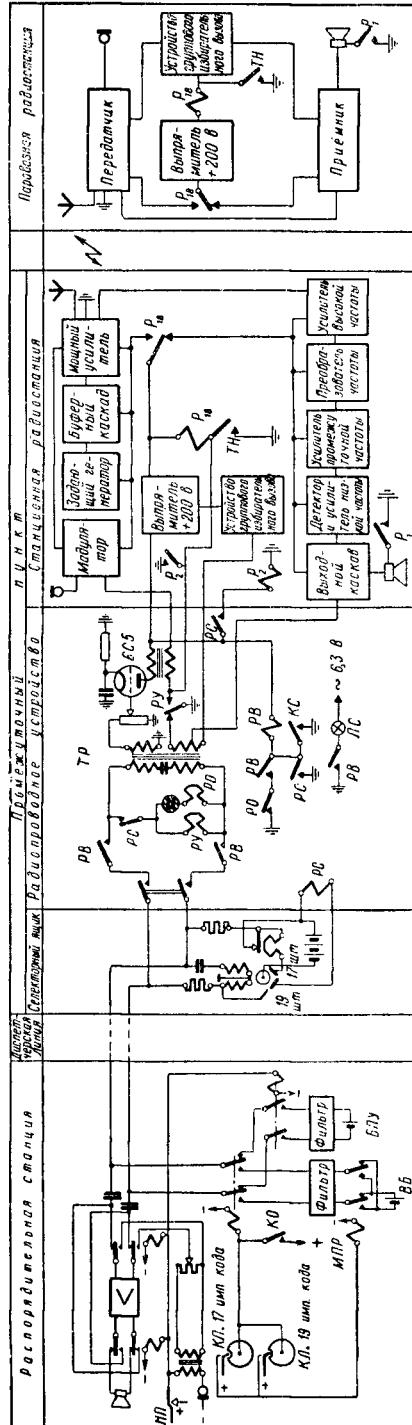

Фиг. 332. Схема прохождения сигнала поездной радиосвязи с полуавтоматическим подключением радиостанции промежуточного пункта к диспетчерской линии связи и устройством группового избирательного вызова

**и групповым избирательным вызовом.** Схема (фиг. 332) даёт возможность автоматического подключения радиостанции промежуточного пункта к диспетчерской линии связи по желанию диспетчера и ручного её подключения с помощью ДСГ при желании машиниста паровоза вести переговоры с диспетчером.

Схема обеспечивает возможность посылки группового избирательного вызова для вызова машинистов диспетчером или дежурных по станциям машинистами и исключает прослушивание помех и разговоров других корреспондентов при ведении радиосвязи с одним из них.

Для вызова станции, вблизи которой находится паровоз, диспетчер заводит ключ, настроенный по 19-импульсному коду.

Селектор вызываемой станции срабатывает и замыкает цепь реле  $PC$  радиопроводного устройства, которое подаёт питание на реле  $PB$ , отключает поляризованные реле  $PO$  и  $PU$  от диспетчерской линии связи и возбуждает реле  $P_2$  дополнительного устройства.

Реле  $PC$  находится под током только во время замыкания звонкового контакта, после

диспетчера, прослушав контроль прохождения вызова, нажатием педали подключает к линии связи батарею прямого управления БПУ, вследствие чего сработает реле  $P_U$ , которое обеспечит срабатывание реле  $P_{1a}$  радиостанции.

Напряжение звуковой частоты через линейный трансформатор  $T_P$  подаётся на сетку лампы  $6L5$  радиопроводного устройства.


Вызов дежурного по станции машинистом осуществляется нажатием кнопки  $BK$  (фиг. 328).

Дежурный по станции, услышав вызов с паровоза, нажимает кнопку соединения  $KC$  радиопроводного устройства, вследствие чего срабатывает реле  $P_B$ , подключающее радиопроводное устройство к диспетчерской линии связи. Машинист паровоза голосом вызывает диспетчера.

Далее разговор идёт обычным порядком.

### Оборудование

**Оборудование распорядительной станции.** На распорядительной станции устанавливается ключевой шкаф с числом ключей,

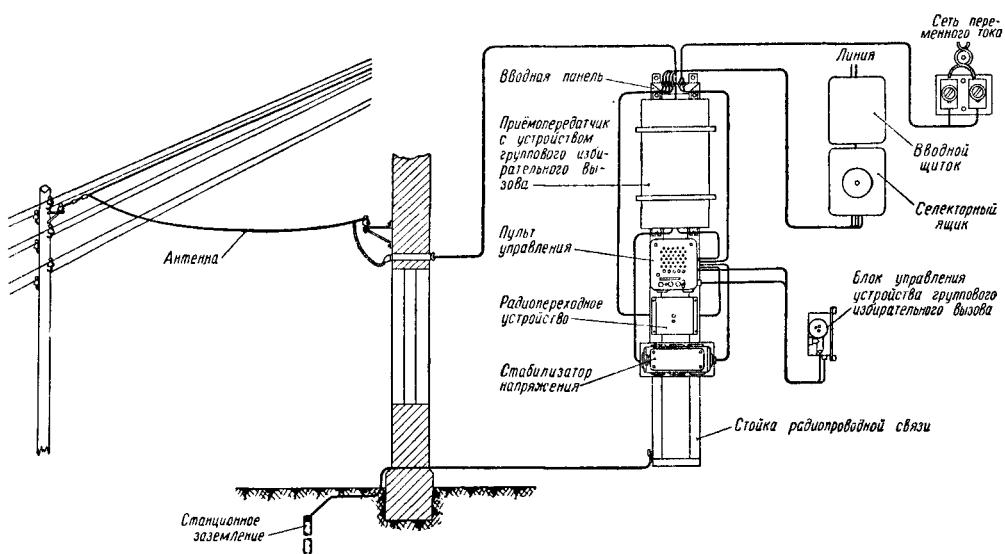

Фиг. 333. Скелетная схема промежуточного пункта

чего реле  $PO$  и  $PU$  вновь подключаются к линии связи.

Реле  $PB$  подключает радиопроводное устройство к линии связи, включает сигнальную лампу  $LC$  и самоблокируется через контакт реле  $PO$ . Благодаря этому радиопроводное устройство остаётся присоединённым к линии связи на всё время разговора, до посылки отбойного импульса тока.

При срабатывании реле  $P_2$  (фиг. 328) напряжение звуковой частоты 1 000 Гц подаётся на линейный трансформатор  $T_P$  для контроля диспетчера прохождения посылки вызова.

Одновременно вызов той же частоты принимается паровозными радиостанциями, находящимися в зоне действия стационарной радиостанции.

равным числу действующих на сети радиостанций, и одна плата с кнопкой отбоя  $KO$  для отключения радиостанции от линии. Ключи настраиваются по 19-импульсному коду.

**Оборудование промежуточного пункта.** В промежуточном пункте устанавливаются стойка радиопроводной связи (фиг. 333), блок управления устройства группового избирательного вызова и монтируются антенное устройство и заземление (фиг. 334 и 335).


Монтаж оборудования на стойке производится проводом  $P_R$ .

Радиостанция типа ЖР-1 реконструируется для работы на одну антенну или пучок проводов линии связи согласно схеме фиг. 324.

Подключение входа приёмо-передатчика производится через разделительные конденса-


торы ёмкостью 1 000 мкмкф к обоим проводам цветной цепи симметрично или при помощи антенны, крепко связанный с пучком проводов. Длина антенны вместе с проводами заземления не должна превосходить четверти рабочей волны. При удалении линии связи

**Оборудование паровоза устройствами радиосвязи.** Оборудование поездного паровоза (фиг. 336) отличается от оборудования маневрового паровоза установкой блока управле-

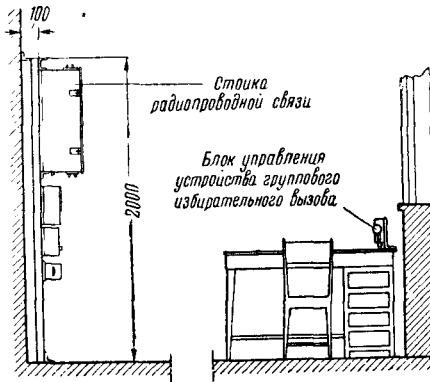

Фиг. 334. Примерное размещение оборудования на промежуточном пункте


от промежуточного пункта или при отсутствии цветной цепи используется антенна, подвешенная на двух мачтах. Примерные габариты антенны: высота 10–12 м, длина горизонтальной части 10–12 м. Станционное заземление выполняется согласно ГОСТ 464-41,

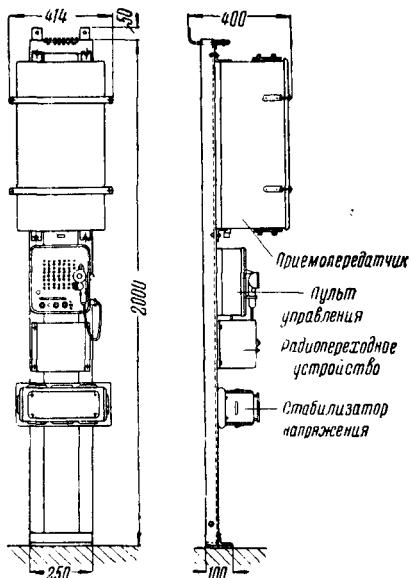

Фиг. 335. Стойка радиопроводной связи

причём сопротивление заземления не должно превосходить 5–10 ом.

Для того чтобы селектор поездной диспетчерской связи, настроенный по 17-импульсному коду, выполнял дополнительные функции дистанционного подключения радиостанции к диспетчерской линии, его снабжают дополнительным штифтом 19-импульсного кода.

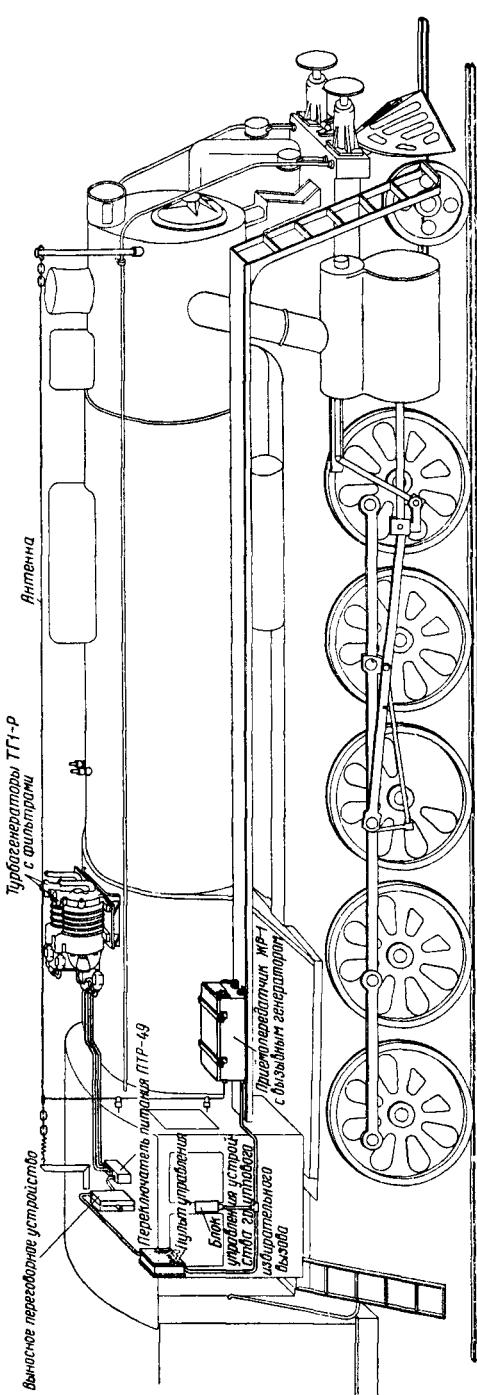

Фиг. 336. Установка радиостанции типа ЖРП-1 на паровозе

ния и дополнительного устройства группового избирательного вызова.

**Оборудование контрольных пунктов.** Контрольные пункты обычно располагаются в пунктах местонахождения основных и оборотных депо и предназначаются для осмотра

и проверки действия радиостанции и турбогенераторов на паровозах при выходе последних под поезд и по возвращении в депо, осмотра и проверки действия промежуточных пунктов, смены на промежуточных пунктах к паровозам приёмо-передатчиков для их периодического осмотра и устранения обнаруженных мелких повреждений и производства мелкого ремонта стационарных и паровозных радиостанций.

Для оборудования контрольных пунктов рекомендуются следующие запасное имущество, измерительная аппаратура и инструмент: стационарная и паровозная радиостанции типа ЖР-1, универсальный прибор АВО, мегометр М-1101, комплект инструмента электромеханика и плавкие предохранители на силу тока 0,5, 4 и 10 а.

**Оборудование контрольно-ремонтных пунктов.** Контрольно-ремонтные пункты обычно организуются на станциях с основным депо и предназначаются для проверки, ремонта и регулировки стационарных и паровозных радиостанций.

Для оборудования контрольно-ремонтных пунктов рекомендуются следующие запасное имущество, измерительная аппаратура и инструмент: генератор стандартных сигналов типа ГСС-6, звуковой генератор типа ЗГ-2А, испытатель ламп типа ЛИ-12, ламповый вольтметр типа ВКС-7Б, измеритель глубины модуляции типа ИМ-8, универсальный мост типа УМ-2, мегометр типа М-1101, измеритель частоты типа 527, амперметр термоэлектрический типа Т-4, измеритель выхода типа ИВ-4, электродрель, базовый комплект для ремонта радиостанции типа ЖР-1 и комплект инструмента электромеханика.

### Элементы проектирования поездной радиосвязи

Скелетная схема оборудования поездной радиосвязью диспетчерского участка составляется на основании материалов изысканий по распорядительной станции, промежуточным пунктам, проводной линии связи, контрольным и контрольно-ремонтным пунктам. Кроме этого определяются количество и серия поездных паровозов, работающих на данном диспетчерском участке.

При использовании радиостанции типа ЖР-1 для организации поездной радиосвязи обычно применяют симплексную радиопроводную связь, устройство группового избирательного вызова и одну антенну для приёма и передачи.

Дальность действия радиостанции следует считать равной  $25 \pm 40$  км при использовании в качестве канализирующего и излучающего устройства пучка проводов линии связи, имеющего цветные цепи, и  $4 \div 6$  км при использовании в качестве излучающего устройства антенны.

Данные радиусы действия радиостанции справедливы при напряжении помех в пучке проводов и в антenne порядка  $100 \div 600$  мкв и расположении пучка проводов линии связи на расстоянии  $10 \div 15$  м от полотна железной дороги. Для исключения помех от соседних узлов радиосвязи, работающих на один и тех же частотах и использующих один и тот же

пучок проводов линии связи или разные пучки проводов, но проходящие совместно на расстоянии  $50 \div 100$  м и более на одних опорах, рекомендуется разносить стационарные радиостанции на  $90 \div 120$  км. Если соседние узлы радиосвязи работают в тех же условиях на частотах, отличающихся одна от другой на 20 кгц, то стационарные радиостанции допустимо включать в один и тот же пучок проводов на расстоянии  $50 \div 70$  км одна от другой.

Питание радиостанций промежуточных пунктов, как правило, производится от высоковольтной линии автоблокировки, реже от местных источников переменного тока ввиду их нестабильной работы.

Для организации чёткой эксплоатации поездной радиосвязи при каждом оборотном депо следует предусматривать контрольные и контрольно-ремонтные пункты, укомплектованные соответствующим штатом специалистов и измерительной аппаратурой, количество которой определяется в зависимости от числа радиостанций, находящихся в эксплоатации.

### ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ СВЯЗЬ


#### Распорядительная громкоговорящая связь на сортировочных станциях

Парки крупных сортировочных станций и сортировочные горки оборудуются громкоговорящей распорядительной связью для передачи распоряжений и информации со стороны дежурного по горке и операторов горочных постов остальным работникам горки. В соответствии с технологическим процессом сортировки и формирования поездов на горках требуется двусторонняя связь между верхним (распорядительным) и нижними (исполнителями) постами, а также между любым из постов, с одной стороны, и составителями и башмачниками, с другой стороны, и односторонняя связь для передачи распоряжений с верхнего поста (а иногда и с нижних постов) башмачикам, сцепщикам, стрелочникам, машинистам локомотивов (в качестве резерва при неисправности радиостанции типа ЖР-1).

Примерная схема размещения устройств громкоговорящей связи на сортировочной горке приведена на фиг. 337.

На постах устанавливаются громкоговорители мощностью 0,25 вт (табл. 256), микрофоны динамические типа РДМ (табл. 257) с усилителем типа МУ-1 и ножные педали диспетчерского типа. Для ведения переговоров между составителем и башмачниками служат специальные радиоколонки, оборудуемые также громкоговорителями 0,25 вт, угольными микрофонами и кнопками для включения. Оборудование радиоколонок заключено в шкафу, устанавливаемом на столбах на надвижной части и в междупутях путевых пучков. В сортировочных парках, парках прибытия, на путях надвига и т. д. устанавливаются наружные рупорные громкоговорители типа РД-10 (в старых установках) и типа Р-10 (в современных установках).

Типовая принципиальная схема включения устройств

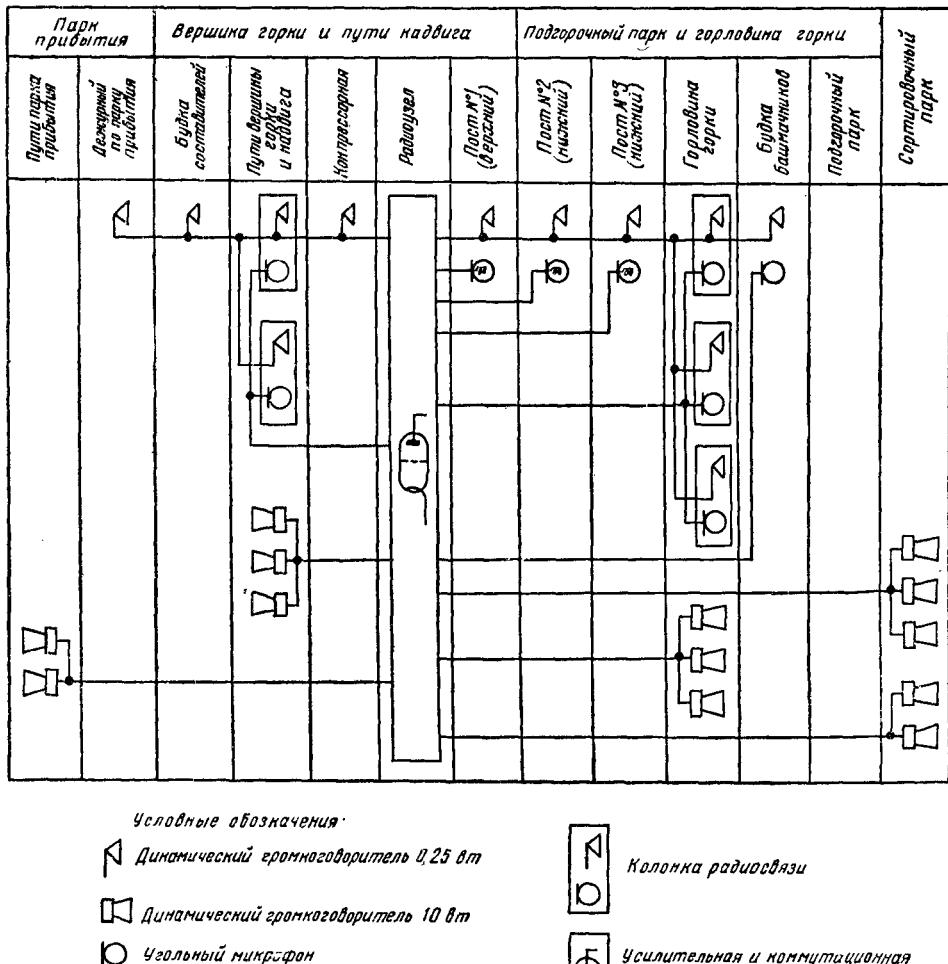

Фиг. 337. Примерная схема размещения устройств громкоговорящей связи на сортировочной горке

Электрические данные динамиков

Таблица 258

Тип	Мощность в вт	Ширина полосы воспроизводимых частот в герцах	Частотные искажения в дБ	Среднее звуковое давление на расстоянии 1 м при мощности 0,1 вт в бар	Коэффициент нелинейных искажений в %	Входное сопротивление в ом	Подводимое напряжение в в	Мощность постоянного тока для подмагничивания в вт	Примечание
ДАГ-1 . . .	0,25	150÷6 000	20	2,3	7	—	15/30	—	
ГДМ-0,25 . . .	0,25	100÷6 000	15	3,2	6,5	4 000	30	—	
ГДМ-0,5 . . .	0,5	100÷6 000	10	3,4	1,5	1 400	30	—	
Д-2 . . .	0,25	80÷7 000	—	—	—	—	30	—	
РД-10 . . .	10	200÷3 500	16	6	15	—	60/120/	15	
P-10 . . .	10	250÷4 000	20	6	10	360/1 440/	240	—	
						5 760			
РД-100 . . .	100	200÷3 200	20	5	—	360/1 440/	60/120/	57	
P-100 . . .	100	200÷3 000	20	12	10	5 760	240	—	

Снят с производства  
Выпускается взамен  
РД-10. Вес 6 кг

Снят с производства  
Выпускается взамен  
РД-100. Вес 50 кг

Таблица 257

## Параметры микрофонов

Тип	Рабочий диапазон частот в гц	Выходной уровень в дБ	Чувствительность холостого хода в мв/бар	Выходное сопротивление в ом	Расстояние исполнителя от микрофона в м	Направленность	Назначение
Динамический МД-30 . . .	50÷10 000	-72	1,0	200÷600	--	Круговая	Радиовещательные студии
То же МД-32 . .	50÷10 000	-73	0,35	600	0,5	То же	Студийные и внестудийные передачи
» » МД-33 . .	250÷7 000	-78	0,1	600	--	Односторонняя	Служебная связь в условиях шума
Ленточный МЛ-10	50÷10 000	-75	0,3	600	0,9÷1	Двусторонняя	Студийные передачи
То же МЛ-11 . .	50÷10 000	-80	0,16	600	0,9÷1	Односторонняя	То же
» » МЛ-5 . .	50÷10 000	-60	0,16	250÷600	0,9÷1,2	Двусторонняя	--
Динамический СДМ . . .	50÷8 000	--	0,25	200÷600	--	Односторонняя	Радиотрансляционные передачи речи и музыки
То же РДМ . . .	100÷5 000	--	0,25	200÷600	--	То же	Передача речи


громкоговорящей связи приведена на фиг. 338. Для односторонней передачи в парки с верхнего поста оператор последнего должен нажать педаль НП-1. Тогда к выходу предварительного усилителя подключается линия громкоговорителей постов и колонок и вход мощного усилителя, питающего сеть наружных рупорных громкоговорителей. При этом нижние посты и радиоколонки лишаются возможности вступить в разговор.

Когда связь свободна, то нижний пост может, нажимая педаль НП-1, осуществлять

одностороннюю передачу в парки, причём эта передача может быть прервана верхним постом нажатием педали НП-1.

Для ведения двусторонних переговоров на постах нажимаются при разговоре педали НП-2 (причём также сохраняется преимущественное положение верхнего поста), а на радиоколонках — кнопки  $K_2$  (с арретиром) и  $K_1$  (без арретира).

В разговорном тракте при двусторонней связи участвует лишь предварительный усилитель радиоузла. При передаче с верхнего

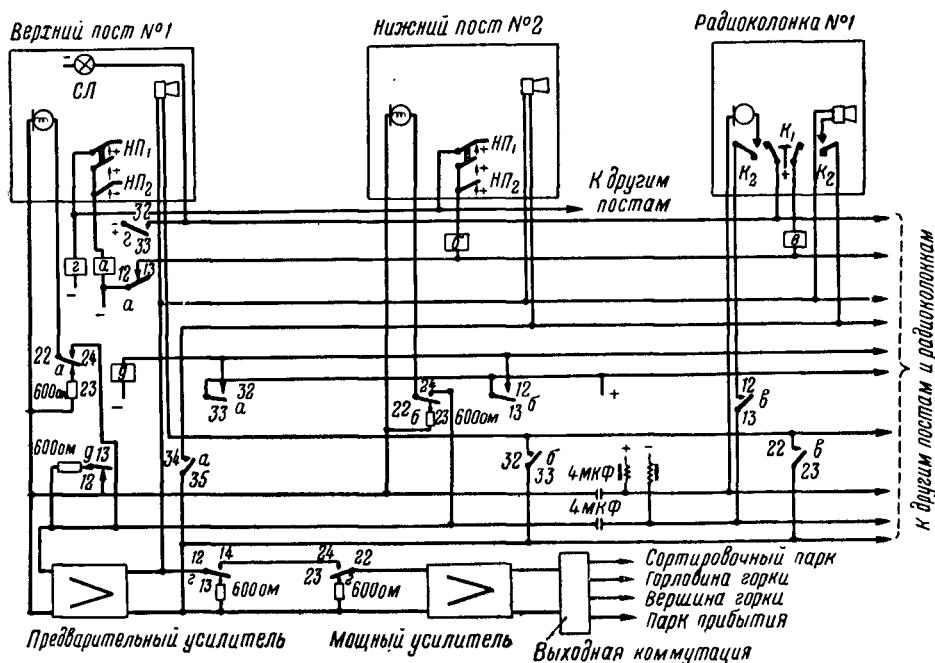

Фиг. 338. Типовая принципиальная схема включения устройств громкоговорящей связи на сортировочной горке

поста слушают все работники горки, а при передаче с любого другого поста или радиоколонки слушает лишь верхний пост.

В случае вызова со стороны радиоколонки во время ведения двусторонних переговоров между постами на верхнем посту зажигается сигнальная лампа *СЛ*.

Для управления в схеме используются реле *КДР* сопротивлением 435 ом, которые размещаются на верхнем посту.

### Усилиительная аппаратура


В качестве усиленных устройств в аппаратных громкоговорящей связи применяется стандартная усиленная аппаратура, выпускаемая для оборудования радиотрансляционных узлов.

Все эти устройства предусматривают возможность трансляции радиопередач, передачи из студии от микрофона, передачи граммофонной записи и трансляции из клубов, театров и т. д. В случае распорядительной связи на горках и в парках используется лишь передача через микрофон.

Основные технические данные наиболее широко распространенных установок приведены в табл. 258.

Ниже приводятся основные характеристики установок типа ТУПТ-2, ВУО-500-3 и ТУ-500-2, получивших наибольшее распространение в устройствах распорядительной связи (установки ТУПТ-2 и ВУО-500-3 выпускались до 1941 г., но работают на ряде узлов и в настоящее время).

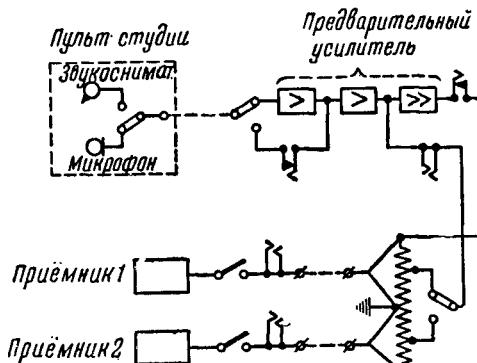**Установка типа ТУПТ-2** — трансляционная установка с питанием от сети переменного тока. Технические данные установки приведены в табл. 258. На схеме (фиг. 339) указаны следующие основные узлы установки:



*УБ-1* — двухкаскадный трансформаторный усилитель напряжения. В первом каскаде применена лампа *СО-118*, а во втором *ПО-119*; максимальная выходная мощность составляет 0,25 вт; максимальное напряжение на выходе равно 12,3 в;

*ВБ-2* — двухполупериодный выпрямитель на кенотроне *ВО-188*;

*УВ-1* — трёхкаскадный усилитель; первый каскад — дроссельный усилитель напряжения на лампе *ПО-119*, второй — трансфор-

маторный усилитель напряжения на лампе *ПО-119*, третий — усилитель мощности, состоящий из двух блоков с отдельными выходами. Каждый блок мощностью 5 вт работает по двухтактной схеме на двух лампах *УО-186*:


*ВВ-2* — двухполупериодный выпрямитель на кенотроне *ВО-188*;

*В-12-1* — купроокисный выпрямитель, питający цепи сигнализации и микрофоны;

*РН-1* — регулятор напряжения (секционированный трансформатор);


*РГ* — регулятор громкости;

*КВ-1* — панель выходной коммутации.

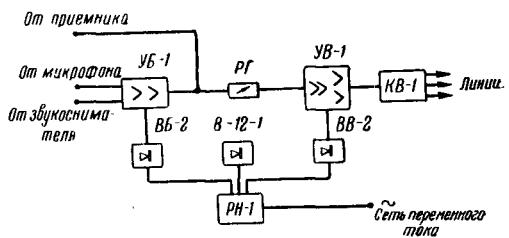

Фиг. 339. Скелетная схема установки типа ТУПТ-2

**Оконечный усилительный блок типа ВУО-500-3** конструктивно объединяет в одном металлическом трёхстенном шкафу усилитель мощностью 500 вт, работающий на четырёх лампах ГМ-60 (М-600) или М-800, и трёхфазный выпрямитель к нему на трёх кенотронах В-27-800. Предусмотрен также режим работы усилителя с выходной мощностью 200 вт на двух лампах тех же типов.

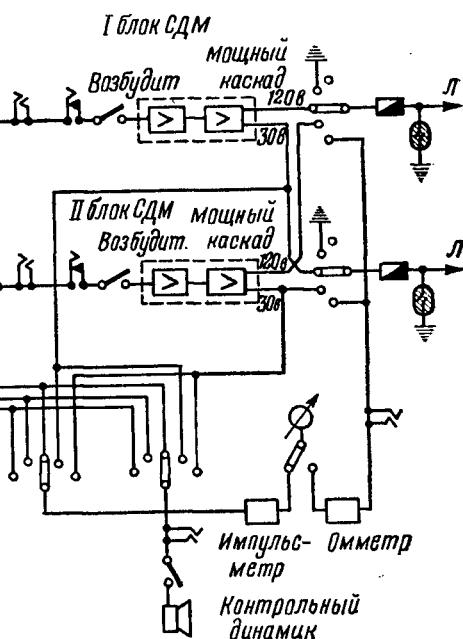

Фиг. 340. Скелетная схема установки типа ТУ-500-2

Таблица 258

## Параметры усиительной аппаратуры

Название установки	Мощность выхода в ватты	Нормальное напряжение на входе	Конструктивное оформление и размеры		Примуществоенное применение на транспорте
			Напряжение питания сети в в	Мощность, квт, тип	
ТУПТ-2 . . .	10	30	3,5	3÷4	Стойка: высота 2 000 мм, ширина 530 мм
ВУО-500-3 .	500	120, 240	60÷10 000	2,5	Шкаф: высота 1 835 мм, ширина 1 340 мм, глубина 1 305 мм
УК-50 . . .	50	15, 30, 120	50÷10 000	3	Стойка: высота 220, ширина 500 мм
УК-300-М .	300	30, 120	90÷10 000	6÷10	Напряжение на входе 55 в подаётся от предварительного усилителя
ТУ-500-2 . .	500	30, 120	80÷8 000	3	110, 127, 220
КТУ-50с . .	50	30, 120	50÷10 000	3	100
МРТУ-100 .	100	30, 120	100÷6 000	4	110, 127, 220

Технические данные блока приведены в табл. 258. Режимы работы блока указаны в табл. 259.

Т а б л и ц а 259  
Режимы работы усилительного блока  
типа ВУО-500-3

Наименование величины, характеризующей режим работы	При выходной мощности	
	200 вт	500 вт
Анодное напряжение в в .	4 250	4 250
Анодный ток покоя в ма .	190	380—390
То же при работе в ма .	210	420
Напряжение накала усили- теля в в . . . . .	14,5÷15	16÷17
То же, выпрямителя в в . . .	16÷17	16÷17

Установка типа ТУ-500-2 — стационарная аппаратура трансляционного узла мощностью 500 вт (фиг. 340), выпущена в 1945 г. Технические данные установки приведены в табл. 258.

Основными элементами установки являются:

Предварительный усилитель четырёхкаскадный. Первые три каскада — реостатные усилители на лампах 6Б5 или, в новом варианте, на лампах 6Ж7; четвёртый каскад — трансформаторный усилитель на лампе 6П3С, включённой триодом (экранная сетка соединена с анодом).

Возбудитель, работающий на двух лампах 6П3С по схеме с катодным выходом, применённой для уменьшения коэффициента нелинейных искажений и повышения устойчивости работы усилителя.

Мощный каскад работает по двухтактной схеме на двух лампах М419, которые могут быть заменены лампами ГКЭ-100 (при этом выходная мощность понижается на 25÷30%).


Выпрямители для питания предварительного усилителя и возбудителя работают на кенотронах 5Ц4С, а выпрямитель для питания мощного каскада — на двух газотронах ВГ-129.

Режим мощного каскада: анодное напряжение 1 500÷1 700 в; анодный ток покоя одного плеча при лампах ГКЭ-100 — 80÷110 ма и при лампах М-419 — 50÷80 ма; наибольший общий анодный ток при nominalной мощности составляет 500÷600 ма
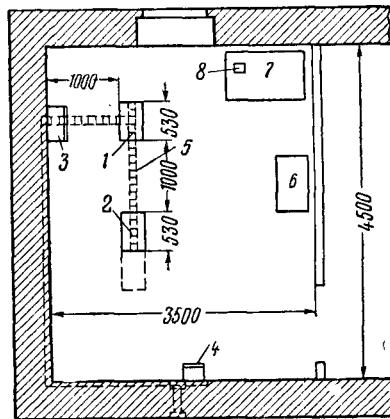
#### Размещение аппаратуры звукофикации горок и парков

Усилильная аппаратура размещается в непосредственной близости от распорядительного поста или в цокольном этаже самого поста (фиг. 341).

Кабинет дежурного по горке или оператора, откуда ведутся переговоры, как правило, не подвергается специальной акустической обработке, так как при распорядительной связи важна лишь полная разборчивость речи, а не художественная передача её.



Фиг. 341. Примерный план размещения аппаратуры типа ТУ-500-2: 1—стойка предварительного усилителя, коммутации и измерений СПК; 2—стойка возбудителя и мощного усилителя СДМ; 3—релейный щиток; 4—силовой щиток; 5—кабельrost; 6—шкаф; 7—стол механика; 8—телефонный аппарат


#### Озвучение железнодорожных путевых парков

Метод расчёта количества громкоговорителей и их размещения при озвучении открытых площадок приведён ниже, в разделе «Оповестительная вокзальная связь». Практически при проектировании озвучения путевых парков можно исходить из следующей обоснованной расчётом и проверенной в реальных условиях нормы: один громкоговоритель типа Р-10 обеспечивает нормальное озвучение площади  $5\ 000 \div 6\ 000 \text{ м}^2$  при установке на столбе на высоте 6 м при угле наклона оси громкоговорителя к вертикали, равном 72°.

#### Трансляционные линии

Для передачи звуковой энергии от аппаратной к громкоговорителям используются кабельные линии и двухпроводные воздушные линии из стальных проводов диаметром 2, 3 и 4 мм.

Расчёт линий ведётся для частоты 400—600 гц и сводится к определению входного сопротивления, мощности и напряжения в начале линии.

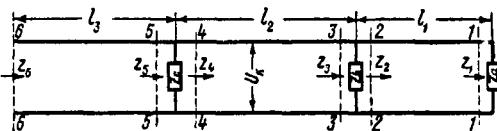

Фиг. 342. Схема трансляционной линии

Для схемы фиг. 342, на которой через  $z_a$ ,  $z_b$  и  $z_c$  обозначены сопротивления громкоговорителей или групп их, а через  $l_1$ ,  $l_2$  и  $l_3$  — длины отдельных участков линий, приближённый ход расчёта линии следующий. Если сопротивление единицы длины линии обозначить через  $z_0 = r + j\omega L$  и пренебречь утеч-

кой в линии (что вполне допустимо, так как проводимость утечки на коротких участках— между громкоговорителями во много раз меньше входной проводимости громкоговорителей), то сопротивление и затухание участков линии будет:

$$\begin{aligned} z_1 &= z_1; & b_1 &= 0; \\ z_2 &= z_a + z_0 l_1; & b_2 &= \frac{1}{2} \ln \frac{z_2}{z_1} + b_1; \\ z_3 &= \frac{z_2 z_b}{z_2 + z_b}; & b_3 &= \frac{1}{2} \ln \frac{z_2}{z_3} + b_2; \\ z_4 &= z_3 + z_0 l_2; & b_4 &= \frac{1}{2} \ln \frac{z_4}{z_3} + b_3; \\ z_5 &= \frac{z_4 z_c}{z_4 + z_c}; & b_5 &= \frac{1}{2} \ln \frac{z_4}{z_5} + b_4; \\ z_6 &= z_h = z_5 + z_0 l_2; & b_6 &= b_h = \frac{1}{2} \ln \frac{z_6}{z_5} + b_5. \end{aligned}$$

Мощность, потребляемая магистралью,

$$P_h = \frac{U_h^2}{z_1} e^{2b_h}.$$

Напряжение на выходе усилителя

$$U_h = \sqrt{P_h z_h}.$$

Чтобы громкоговорители в начале магистрали (если таковые имеются) не были перегружены, должно соблюдаться условие


$$U_h < 2U_k.$$

В реальных условиях громкоговорящей связи посты и радиоколонки связываются между собой кабелем СОБ, а к группам рупорных громкоговорителей звуковая частота подводится воздушными проводами.

### Оповестительная вокзальная связь

Оповестительная вокзальная связь предназначена для железнодорожной информации пассажиров, находящихся в пределах вокзала, и культурного обслуживания их. Поэтому она должна обеспечивать не только достаточную артикуляцию речи, но и художественное воспроизведение вещания в граммофонной записи.

Устройства этой связи (фиг. 343) включают студийное оборудование, трансляционный узел с радиоприёмником, устройством для воспроизведения граммофонной записи, усилительной аппаратурой и вещательной сетью.

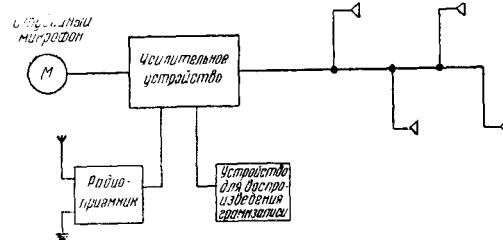

Фиг. 343. Схема оповестительной вокзальной связи

В качестве трансляционных установок для звукофикации вокзалов наиболее широко применяют установки типов МРТУ-100 и УК-300-М.


**Установка типа МРТУ-100** (радиотрансляционное устройство мощностью 100 вт, фиг. 344) смонтирована на стойке.

Микрофонный усилитель имеет два реостатных каскада, работающих на лампах 6К3. Коэффициент усиления обеих ступеней около 400.

Усилитель напряжения двухкаскадный, на двух лампах 6Н7. Первый каскад— фазопреворачивающий, второй — двухтактный усилитель с трансформаторным выходом, являющийся возбудителем оконечного каскада. Вход усилителя напряжения имеет чувствительность 0,2 в.

Усилитель мощности работает на четырех лампах 6П3С по двухтактной схеме. Вход и выход усилителя трансформаторные, причем выходной трансформатор рассчитан на напряжение при нагрузке 120 и 30 в. Усилитель имеет цепь отрицательной обратной связи.

Выпрямитель установки содержит выпрямитель питания анодных цепей оконечного каскада, работающий по двухполупериодной схеме на трех соединенных параллельно кенотронах ВО-188, выпрямитель питания экранной цепи оконечного каскада и анодных цепей предварительных каскадов на кенотроне ВО-188 и выпрямитель для подачи

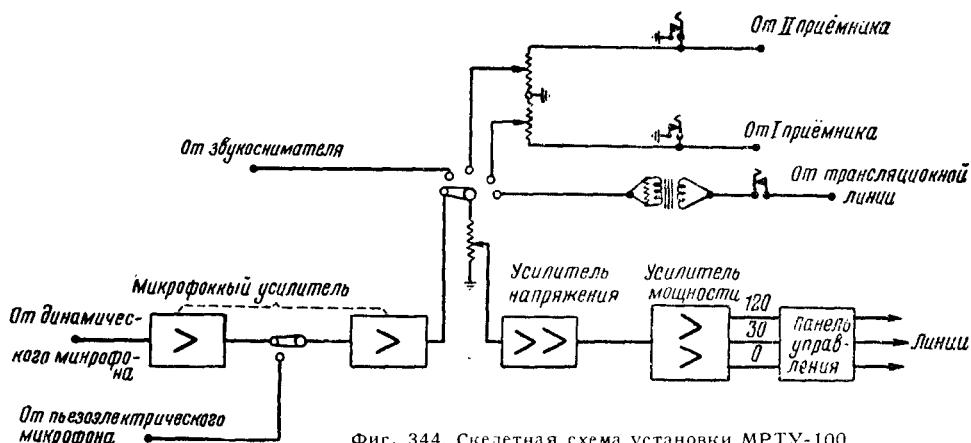

Фиг. 344. Скелетная схема установки МРТУ-100

смещения на сетки оконечного каскада на лампе 6Х6.

**Установка типа УК-300-М** (выпуска 1946 г.). Технические данные установки приведены в табл. 258.

Установка включает (фиг. 345) усилитель типа У-50, оконечный усилитель типа У-300-М,

чатление гулкости, переходящей в эхо. Оптимальное время стандартной реверберации для небольших студий объемом до 100 м<sup>3</sup> равно 0,4–0,5 сек.

Подсчет реверберации можно произвести по формуле

$$T_{60} = \frac{10,16 V}{\sum \alpha_n S_n},$$

где  $T_{60}$  — время стандартной реверберации в сек.;  $V$  — объем помещения в м<sup>3</sup>;

$S_1, S_2, \dots, S_n$  — площади отдельных участков внутренней поверхности студии в м<sup>2</sup>;

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  — коэффициенты звукопоглощения отдельных участков студии на 1 м<sup>2</sup>; значения коэффициентов звукопоглощения приведены в табл. 260.


Звукоизоляция студии от соседних помещений должна быть около 40–45 дБ, уровень шумов в студии допускается не выше 17 дБ.

Обычно в студии устанавливается микрофон типа РДМ (табл. 257) с усилителем типа МУ-1.

Окна и двери в студии завешивают драпировкой. Студия должна иметь связь с аппаратной и с дежурным по станции. В небольших установках диктор сам с пульта включает и выключает аппаратуру.

#### Размещение громкоговорителей

Размещение громкоговорителей и выбор их мощности определяются необходимостью

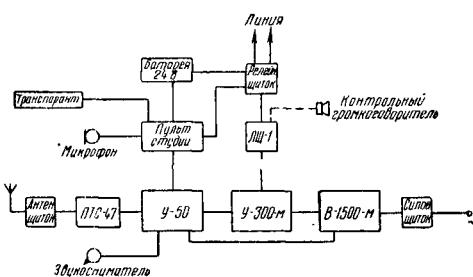

Фиг. 345. Скелетная схема радиоузла, оборудованного установкой УК-300-М

выпрямитель типа В-1500-М, линейный щиток типа ЛЩ-1, комплект соединительных кабелей и запасные части.

Усилитель типа У-50 состоит из двух блоков. Блок предварительного усиления содержит два независимых микрофонных реостатных усилителя на лампах 6Ж7 и последующий реостатный усилитель на двойном триоде 6Н7. Мощный блок имеет три каскада. Первый каскад на лампе 6Н7 — фазопреворачивающий, второй, также на лампе 6Н7, — двухтактный трансформаторный усилитель. Третий каскад на четырех лампах 6П3С — двухтактный оконечный усилитель с отрицательной обратной связью. Усилитель типа У-50 включает также выпрямитель на трех киевитонах 5Ц4С.


Усилитель типа У-300-М работает по двухтактной схеме с отрицательной обратной связью на четырех лампах ГКЭ-100, используемых как триоды (экранные и управляющие сетки соединены между собой).

Выпрямитель типа В-1500-М работает на двух газотрансисторах ВГ-129.

Типовая схема размещения оборудования узла приведена на фиг. 346.

#### Студия

Качество передачи, ведущейся из студии, в значительной степени определяется размерами студии и ее внутренней отделкой. Площадь студии для передачи речи и граммофонной записи должна составлять 10–20 м<sup>2</sup>. Большое значение имеет время стандартной реверберации студии, т. е. время, в течение которого сила звука спадает на 60 дБ по сравнению с первоначальным значением. Слишком малая реверберация делает звук безжизненным, чрезмерно большая создает впе-

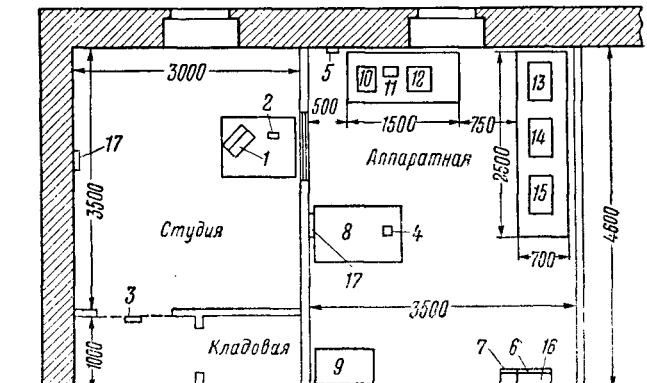

Фиг. 346. Типовая схема размещения оборудования радиоузла с установкой УК-300-М:

1—пульт студии; 2—динамический микрофон; 3—транспарант студии; 4—телефонный аппарат; 5—антенный щиток; 6—релейный щиток; 7—силовой щиток; 8—стол механика; 9—шкаф; 10—приемник ПТС-47; 11—выпрямитель к приемнику; 12—граммофонное устройство; 13—усиленный У-50; 14—усиленный У-300-М; 15—выпрямитель В-1500-М; 16—линейный щит ЛЩ-1; 17—электрочасы

Таблица 260

## Значения коэффициентов звукопоглощения

Объекты поглощения	Коэффициент поглощения $\alpha_p$ на 1 м <sup>2</sup> при частоте 512 Гц
Кирпичная стена . . . . .	0,032
Кирпичная стена окрашенная . . . . .	0,017
Стекло . . . . .	0,027
Линолеум на твёрдой подстилке . . . . .	0,030
Бетон . . . . .	0,015
Штукатурка на деревянной решётке . . . . .	0,034
Деревянная обшивка . . . . .	0,061
Ковры обыкновенные . . . . .	0,2
Шторы, занавески, драпировка . . . . .	0,23
Человек, находящийся отдельно от других . . . . .	0,48
Стул из ясеня . . . . .	0,017
Кресло с кожаной обивкой . . . . .	0,28

создать достаточное с точки зрения разборчивости передачи перекрытие полезным сигналом уровня шумов, а также избежать явления эха.

Уровень шумов на территории вокзала характеризуется величинами, сведёнными в табл. 261, а качественные показатели, которыми следует руководствоваться при проектировании, указаны в табл. 262.

Таблица 261

## Уровень шумов на территории вокзала

Наименование помещения или участка территории вокзала	Средний уровень шумов в дБ
Платформы . . . . .	60÷80
Привокзальные площадки . . . . .	70÷85
Вестибюли, залы ожидания, рестораны . . . . .	50÷70
Служебные помещения . . . . .	45÷50

Таблица 262

## Качественные показатели озвучивания вокзалов в дБ

Наименование показателей	Платформы и площадки	Помещения
Средний уровень громкости передачи . . . . .	75÷80	70÷75
Динамический диапазон передачи . . . . .	15÷20	15÷20
Превышение полезного сигнала над уровнем шумов . . . . .	5÷10	5÷10
Превышение сигнала над уровнем эха . . . . .	10	10
Артикуляция . . . . .	Не менее 60÷65%	Не менее 75%

Заданный уровень громкости в закрытых помещениях на основании данных Института радиоприёма и акустики (ИРПА) достигается при установке громкоговорителей, исходя из нормы: один громкоговоритель мощностью 0,5 вт (например типа ГДМ) на каждые

20÷25 м<sup>2</sup> площади пола. Громкоговорители рекомендуется устанавливать на высоте 3 м от пола.

В небольших служебных помещениях устанавливают по одному конусному громкоговорителю мощностью 0,25 вт.

Для озвучивания пассажирских платформ и привокзальных площадок пользуются рупорными динамическими громкоговорителями с постоянным магнитом типа Р-10. В расчёту озвучивания платформ и площадок входит определение числа громкоговорителей, высоты и угла их подвеса, места подвеса и направления максимального излучения.

Исходными данными для расчёта служат план площади, подлежащей озвучению, и параметры предполагаемых к установке громкоговорителей.

Примерный порядок расчёта следующий. Пользуясь табл. 262, определяют требуемый уровень громкости передачи  $L$  и соответствующее ему звуковое давление из соотношения

$$L = (20 \lg p + 74) \text{ дБ},$$


где  $p$  — звуковое давление в б.

Затем находят расстояние  $r$  (фиг. 347), на котором выбранный громкоговоритель обеспечит требуемую громкость:

$$r = r_1 \frac{p_1}{p} \sqrt{\frac{P}{P_1}} \text{ м},$$

где  $p_1$  — среднее звуковое давление в б, создаваемое данным громкоговорителем на расстоянии  $r_1$  метров при условной расчётной мощности  $P_1$  вт (по паспортным данным). Величина  $p_1$  при  $r_1 = 1$  м и  $P_1 = 0,1$  вт для различных типов громкоговорителей приведена в табл. 256;

$r$  — требуемое звуковое давление в б;  
 $P$  — фактическая мощность выбранного громкоговорителя в вт.

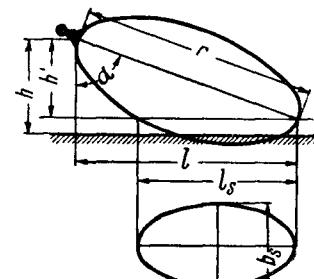

Фиг. 347. Диаграмма излучения громкоговорителя

Высота подвеса громкоговорителей  $h'$  выбирается, исходя из местных архитектурных условий, в пределах 5÷10 м (реже до 15 м).

Угол подвеса  $\alpha$  (угол между вертикалью и осью громкоговорителя) находят из соотношения

$$\cos \alpha = \frac{h'}{r},$$

где  $h' = h - 1,6$  м (учитывая, что средний рост слушателей приблизительно равен 1,6 м).

Диаграмма направленности рупорного громкоговорителя может быть аппроксимирована эллипсом, и тогда озвучаемая им площадь представляет собой эллипс, оси которого с достаточной точностью определяются из выражений:

$$l_s = \frac{l(1 - e^2)}{1 - e^2 \sin^2 \alpha}$$

$$b_s = \frac{l(1 - e^2)}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \alpha}},$$

где  $l \approx r$ , причём  $r$  уже определено ранее;  $e$  — эксцентриситет диаграммы направленности рупорного громкоговорителя (для громкоговорителей типа Р-10  $e \approx 0,9$ );  $\alpha$  — угол между вертикалью и направлением оси громкоговорителя.

Площадь озвучаемого эллипса

$$S_s = \frac{\pi l_s b_s}{4} = \frac{\pi l^2 (1 - e^2)^2}{4 (1 - e^2 \sin^2 \alpha)^{3/2}}.$$

Практически можно считать, что озвучаемая площадь представляет прямоугольник со сторонами  $l_s$  и  $b_s$ , площадь которого

$$S = l_s b_s.$$

Зная длины сторон и площадь озвучаемого прямоугольника и располагая планом подлежащей озвучению площади, определяют необходимое количество громкоговорителей и их расположение.


**Линейные устройства.** Расчёт вешательной сети может быть произведён аналогично расчёту трансляционной линии. Однако при небольших длинах трансляционных линий на вокзалах можно без расчёта выбрать сечение проводов для магистралей  $1 \div 2,5 \text{ мм}^2$ , а подвод к отдельным громкоговорителям производить проводами  $0,75 \div 1 \text{ мм}^2$ . Для линейных цепей применяются кабели и провода СОБ  $3 \times 1$ , СОГ, ТРВК, ПР, ПРГ и др. Провода должны быть перевиты и прокладываться в полуторных резиновых трубках в штукатурке или при открытой проводке в газовых трубах  $1/2$ ,  $3/4$  и  $1"$ .

#### Радиофикация пассажирских поездов

Для улучшения обслуживания пассажиров составы поездов дальнего следования оборудуются устройствами для трансляции вешательных станций и внутрипоездных передач в виде граммофонной записи и служебной информации. Для этого в отдельном купе вагона с поездной электростанцией, помещаемого в середине состава, оборудуется радиопункт, включающий трансляционный узел типа КТУ-50С, источники питания и вспомогательные устройства. Более старым оборудованием поездных радиопунктов является трансляционная установка типа УК-50, описанная в следующем разделе. Все остальные вагоны состава оборудуются радиопроводкой и громкоговорителями.

**Трансляционный узел типа КТУ-50С** (фиг. 348) состоит из усилителя типа У-50М

мощностью 50 вт, приёмника типа ПТС-47, граммофонного мотора со звукоснимателем, микрофона ДМК, сетевого автотрансформатора, контрольного громкоговорителя и выходного коммутационного устройства. Все элементы узла смонтированы в общем металлическом ящике размером  $900 \times 400 \times 400 \text{ мм}$ .

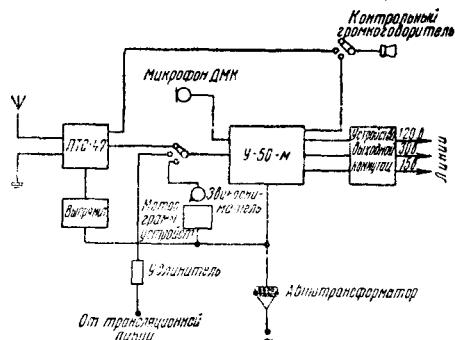

Фиг. 348. Скелетная схема трансляционного узла типа КТУ-50С

Усилитель типа У-50М имеет те же данные, что и описанный выше усилитель типа У-50, и лишь незначительно отличается от последнего по схеме.

**Приёмник типа ПТС-47** (приёмник трансляционный, сетевой, образца 1947 г.). Размеры приёмника:  $235 \times 354 \times 267 \text{ мм}$ . Приёмник потребляет 90 вт, номинальная выходная мощность 0,2 вт при коэффициенте нелинейности 5% во всей полосе звуковых частот. Полоса звуковых частот  $100 \div 6\,000 \text{ Гц}$  при неравномерности не более  $+2 \text{ дБ}$ ,  $-3 \text{ дБ}$ . Он имеет шесть поддиапазонов: I —  $2\,000 \div 740 \text{ м}$ ; II —  $560 \div 219 \text{ м}$ ; III —  $75 \div 40 \text{ м}$ ; IV —  $32,25 \div 30,6 \text{ м}$ ; V —  $26,0 \div 24,8 \text{ м}$ ; VI —  $20,3 \div 19 \text{ м}$ .

Чувствительность на I и II поддиапазонах не ниже  $60 \text{ мкв}$ , на остальных поддиапазонах — не ниже  $40 \text{ мкв}$ .

В приёмнике используется следующий комплект ламп: 6К3 — 3 шт.; 6А7 — 1 шт.; 6Х6 — 1 шт., 6Ф5 — 1 шт., 6Ф6 — 2 шт., 6Е5с — 1 шт.

Выпрямитель к приёмнику поставляется в виде отдельного блока размером  $188 \times 148 \text{ мм}$ , работает на кенотроне 5Ц4С.

Почти ничем не отличаются от установки типа КТУ-50С установки типа МГСРТУ-50 и МГСРТУ-50А (малогабаритная стационарная радиотрансляционная установка мощностью 50 вт), выпускаемые в настоящее время промышленностью. Кроме того, промышленностью выпускаются установки типа МГСРТУ-100 и МГСРТУ-100А мощностью 100 вт, которые отличаются от 50-ватт установок наличием двух раздельных 50-ватт оконечных каскадов. Установки типа МГСРТУ-100 пригодны для радиофикации посёлков, клубов, вокзалов.

**Питание поездного трансляционного узла** осуществляется от подвагонной аккумуляторной батареи вагонной электростанции через одноякорный преобразователь постоянного тока в переменный типа АПН-10, потребляющий

от батареи с напряжением 50 в при нормальной нагрузке ток около  $10 \div 11$  а и дающий при этом переменное напряжение около 120 в с частотой 50 гц при 1500 оборотах в минуту. Преобразователь имеет защитные фильтры для подавления помех радиоприёму.

Два преобразователя — действующий и резервный — устанавливаются в ящиках под вагоном. В радиопункте устанавливается пусковой контрольный щиток с вольтметрами постоянного и переменного тока, пусковым реостатом типа РЗВ, предохранителями и переключателями.

Прокладка силовых цепей производится проводом ПРГ  $500 \times 2,5$  мм<sup>2</sup> в газовых трубах.

**Оборудование радиопункта и вагона с радиопунктом.** Установка типа КТУ-50С располагается в купе радиопункта на специальном столе на амортизаторах из микропристой резины. Пусковой контрольный щиток устанавливается на стенке купе. Кроме того, в радиопункте должно иметься следующее вспомогательное оборудование: комплект граммофонных пластиночек не менее 100 шт., переносные измерительные приборы, запасные части, монтажные материалы и инструменты. В поездах сибирского направления предусматривается установка резервного узла типа КТУ-50С. На крыше вагона с радиопунктом монтируется на специальных кронштейнах однолучевая приёмная антенна из антениго канатика или медного провода с экранированным вводом и устанавливаются два громкоговорителя типа Р-10 в ящиках. Генератор типа РД-2Б вагонной электростанции должен защищаться фильтрами, обеспечивающими ослабление помех в  $5 \div 200$  раз (в зависимости от длины волны принимаемых станций). В случае применения преобразователя типа АПН-10 старого выпуска, не имеющего защитных фильтров, все зажимы его для подавления помех рекомендуется соединять с корпусом машины конденсаторами по 0,5 мкф.

**Поездная трансляционная сеть.** В пассажирских вагонах как открытого типа, так и купированных устанавливаются в проходах под потолком по два или три динамических громкоговорителя (табл. 256), подключаемых к трансляционной сети через штепсельные розетки. В некоторых купированных вагонах громкоговорители устанавливаются в купе.

Прокладку звуковых цепей в вагонах рекомендуется производить проводом ПТРФ  $2 \times 1,5$  мм<sup>2</sup> (в свинцовой оболочке) или проводом ПВД  $2 \times 1,5$  мм<sup>2</sup> с покрытием проводки деревянными плаликами.


Междугородние соединения осуществляются посредством штепсельных соединителей проводом ПРГ-500  $1 \times 1,5$  мм<sup>2</sup> в резиновой трубе или проводом ШРПС  $2 \times 0,75$  мм<sup>2</sup>.

#### Радиовещание на транспорте

Целью радиовещания на транспорте является политическое и культурное обслуживание железнодорожников и их семей. Для этой цели в железнодорожных посёлках оборудуются радиотрансляционные сети (фиг. 349) и узлы.

Радиотрансляционные линии делятся на абонентские и фидерные. Первые служат для

непосредственного питания абонентских громкоговорителей, причём нормальное напряжение в начале абонентской линии составляет 30 в. Фидерные линии служат для питания абонентских линий, которые подключаются к фидерным через понижающие линейные

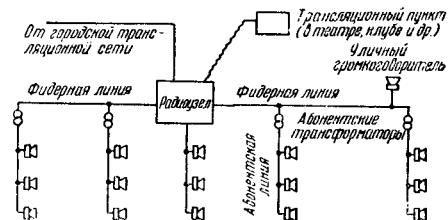

Фиг. 349. Схема радиотрансляционной сети

трансформаторы, причём напряжение в фидерных линиях берётся равным 120 или 240 в.

В небольших посёлках при малом числе громкоговорителей строятся одиозвенные трансляционные сети, содержащие лишь абонентские линии, питаемые непосредственно от радиоузла.

Типовой абонентский трансформатор имеет мощность 10 вт и рассчитан на подключение не более 40 громкоговорителей.

Минимальное напряжение в конце абонентской линии должно быть 19 в. Чтобы обеспечить это требование, число абонентских громкоговорителей, включаемых в стальную линию длиной 1 км, не должно превышать 72 шт. при диаметре проводов 2 мм, 102 шт. при диаметре проводов 3 мм и 136 шт. при диаметре проводов 4 мм.

При длине основной линии, не равной 1 км, указанное количество громкоговорителей нужно разделить на число, выражющее фактическую длину линии в километрах. Указанные цифры нагрузки относятся к наименее нагруженным громкоговорителям различных типов. Если все громкоговорители электромагнитные, то допустимая нагрузка увеличивается в 2 раза; если все громкоговорители электродинамические, то уменьшается в 1,5 раза.

Биметаллические провода допускают нагрузку приблизительно в 5 раз большую, чем стальные.

Радиотрансляционные линии строятся в соответствии с Правилами по устройству сетей проводноговещания (Связьиздат, 1941 г.). Наряду с материалами, применяемыми при строительстве телеграфно-телефонных линий, на трансляционных линиях применяются изоляторы ШО-16, ШО-12 и РФ-5, крюки типов КР-10 и КР-8, трансформаторы и ограничительные перемычки сопротивлением 400—600 ом при соединении проводов абонентского ввода с линейными проводами.


Нормальное входное сопротивление абонентской линии на частоте 400 гц определяется по формуле

$$Z = \frac{7000}{N} \text{ ом},$$

где  $N$  — число абонентских точек, включённых в линию.

Радиотрансляционный узел оборудуется усилительной аппаратурой, тип которой выбирается в зависимости от нагрузки трансляционной сети (табл. 258). При радиофикации небольших посёлков широкое применение нашла установка типа УК-50, описываемая ниже. Основным видом трансляционного радиоприёмника является приёмник типа ПТС-47, однако временно на узлах используются также вещательные приёмники других типов.

**Установка типа УК-50** — установка клубная, мощностью 50 вт (фиг. 350) состоит из

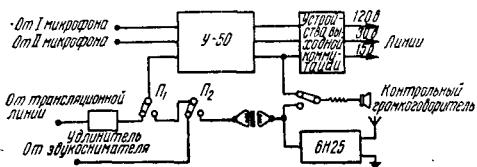

Фиг. 350. Скелетная схема установки типа УК-50

усилителя типа У-50, описанного ниже приёмника типа 6Н-25 («Восток»), двух микрофонов СДМ, граммофонного мотора МС-1 со звукоснимателем, контрольного громкоговорителя АД-0,25 или ДАГ и упрощённого коммутатора выхода.

**Приёмник типа 6Н-25** («Восток») выпуска 1946 г. — всеволновый супергетеродин. Размеры приёмника  $600 \times 350 \times 260$  мм. Потребляемая мощность 90 вт, выходная мощность 3,5 вт при коэффициенте полезного действия 10%. Полоса звуковых частот  $100 \div 4000$  гц при неравномерности не более  $\pm 6$  дБ.

Диапазон волн приёмника: длинные волны  $2000 \div 750$  м, средние волны  $545 \div 200$  м,

короткие волны — два растянутых поддиапазона:  $50,8 \div 30,4$  м и  $26 \div 19,2$  м. Чувствительность приёмника при выходной мощности 0,35 вт: на длинных и средних волнах 100 мкв, на коротких волнах 250 мкв. Избирательность не менее 20 дБ при расстройке  $\pm 10$  кгц.

В приёмнике используется следующий комплект ламп: 6А8 — 1 шт., 6К3 — 1 шт., 6Г7 — 1 шт., 6Ф6 — 2 шт., 5Ц4С — 1 шт.

Студия и радиотрансляционное оборудование узла располагаются в соседних помещениях (фиг. 351).

**Радиофикация путевых казарм и будок** представляет специфические трудности ввиду невозможности использования в них радиоприёмников с питанием от сети переменного тока. Поэтому радиофикация этих пунктов осуществляется в зависимости от местных условий одним из следующих способов:

1) установкой в них индивидуальных вещательных приёмников с питанием от сухих элементов и батарей (типа «Родина», «Искра»);

2) при расположении будок или казарм вблизи от радиотрансляционных узлов МПС или МС (до 5 км) к ним подвешиваются иногда специальные пары проводов, обеспечивающие питание громкоговорителей;

3) в некоторых случаях питание приёмников постоянного тока обеспечивается подачей энергии постоянного тока от ближайшей узловой станции. При этом для питания накала ставятся гасящие сопротивления или аккумуляторы;

4) при расположении на небольшом расстоянии (до 5 км) нескольких казарм или будок и при возможности подать в одну из них переменный ток, в последней устанавливается сетевой приёмник, дающий на выходе мощность  $2 \div 3$  вт, что обеспечивает питание маломощных громкоговорителей (до 4-5 шт.), устанавливаемых в прочих будках.

## ПЕРЕДАЮЩИЕ И ПРИЁМНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ

### Передающие радиостанции

Передающая радиостанция (фиг. 352) предназначается для передачи по радио телеграфных и телефонных сигналов приёмным радиостанциям.

Удаление передающей станции от городов, как правило, достигает  $5 \div 60$  км.

На технической территории передающей станции располагаются технические здания, антенны, трансформаторная подстанция, электростанция, нефтехранилища и технические склады.


Средние размеры технических территорий передающих станций указаны в табл. 263.

Таблица 263


Средние размеры технических территорий передающих радиостанций

Наименование	Число антенн		Площадь в га
	РГД	РГ	
Крупная радиостанция Небольшая »	10 2	30 8	260 $\div$ 340 60 $\div$ 90

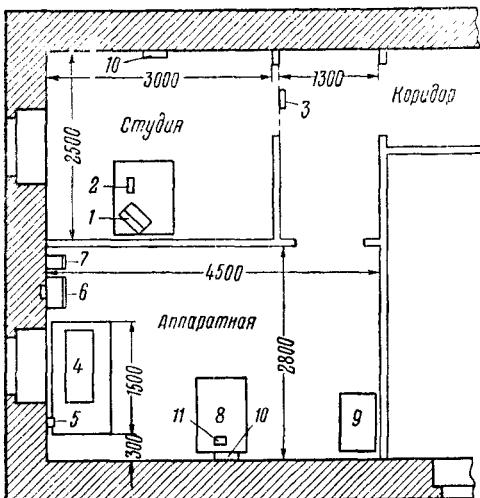Фиг. 351. Примерный план размещения оборудования на станции радиоузла мощностью  $50 \div 100$  вт: 1 — пульт студии; 2 — динамический микрофон; 3 — транспарант студии; 4 — комбинированный трансляционный узел типа УК-50-М (УК-50) или КТУ-100; 5 — антенный щиток; 6 — релейный щиток; 7 — силовой щиток; 8 — стол механика; 9 — шкаф; 10 — электроочасы; 11 — телефонный аппарат



На прилегающей к технической территории зоне размещаются пожарные и административно-хозяйственные здания.

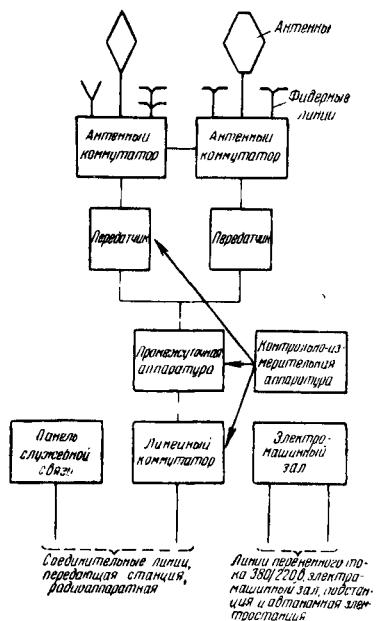

Фиг. 352. Скелетная схема передающей радиостанции

**Антенное поле.** Большую часть технической территории занимает антенное поле. Суммарная площадь установленных антенн обычно составляет  $\frac{1}{3} \div \frac{1}{4}$  части антенного поля.

На передающих радиостанциях применяют направленные и ненаправленные антенны следующих типов: угловые, вертикальные несимметричные и их разновидности, симметричные горизонтальные и их разновидности, сложные горизонтальные с рефлектором и без него и ромбические и их разновидности.

Данные передающих антенн приведены в табл. 264.

При расположении антенны следует учи-  
вать рельеф местности. Желательно антены  
располагать на ровной площадке. Для  
уменьшения искажений диаграмм направле-  
нности и для сохранения нормального ко-  
эффициента усиления не рекомендуется соору-  
жать другие антенны в пределах границ  
«свободных зон» (см. «Приёмные радиостан-  
ции»).


Фидерные линии, соединяющие передатчики с антеннами, обычно бывают двухпроводные воздушные длиной  $300 \div 500$  м с волновым сопротивлением 600 ом. Потери энергии в фидерной линии длиной 1 км, как правило, не превышают  $3 \div 5\%$ . Вводы фидерных линий в техническое здание рекомендуется выполнять воздушными.

Для согласования входного сопротивления антенн с волновым сопротивлением фидерных линий применяют экспоненциальные трансформаторы.

**Аппаратный зал** является центром технической эксплуатации. Площадь его обычна-

бывает  $40 \div 500 \text{ м}^2$  в зависимости от размера передающей станции, высота не менее 3—5 м.

Оборудование примерно занимает  $\frac{1}{3} \div \frac{1}{4}$  площади аппаратного зала (фиг. 353). Ширина

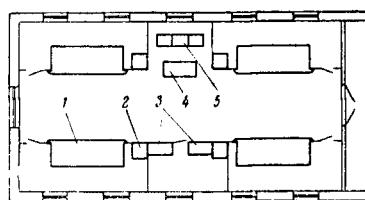

Фиг. 353. Расположение аппаратуры в аппаратном зале: 1—передатчик; 2—антенный коммутатор; 3—силовой распределительный щит; 4—пульт дежурного техника; 5—контрольно-коммутационная аппаратура

эксплоатационных проходов принимают  $2 \div 3$  м, технических  $0,8 \div 1$  м.

На небольших передающих станциях комплекс линейно-коммутационной и контрольно-измерительной аппаратуры, как правило, монтируется в аппаратурном зале.

Аппаратный зал располагается иногда на первом, а чаще на втором этаже, над электро-залом и помещением с устройствами водяного охлаждения.

Освещение в аппаратном зале должно быть не менее 75 лк на панелях передатчиков и контрольно-коммутационной аппаратуре.

Электроснабжение передающих радиостанций осуществляется от электростанции и при аварии сети переменного тока от специально предусмотренных автономных электростанций. Энергия переменного тока с напряжением 3, 6, 10 кв подаётся на трансформаторную подстанцию.

С трансформаторной подстанции и автономной электростанции энергия переменного тока напряжением 220/380 в подаётся на силовой распределительный щит, который обычно располагают в электромашинном зале, а иногда в аппаратном зале (фиг. 354).

Потребление энергии передатчиками различных типов указано в табл. 265.

Заземление устраивается для приведения к нулевому потенциалу оболочек кабелей и корпусов аппаратуры.

Сопротивления заземления должны быть порядка  $5 \div 10$  ом.


**Трансляционные линии** (воздушные и кабельные) применяются для соединения передающей или приёмной радиостанции с радиоаппаратным залом. Воздушные линии на подходе к техническому зданию должны кабелироваться.

Количество необходимых пар трансляционной линии определяется числом передатчиков передающей станции.

На небольших воздушных трансляционных линиях применяют стальные провода диаметром 5; 4; 3 и 2,5 мм. На более длинных линиях применяются медные или биметаллические провода диаметром 4; 3 и 2,5 мм.

Трансляционные кабели обычно имеют диаметр медных жил 0,8—0,9 мм.

**Жилищный комплекс.** Каждая передающая и приёмная радиостанция имеет своё

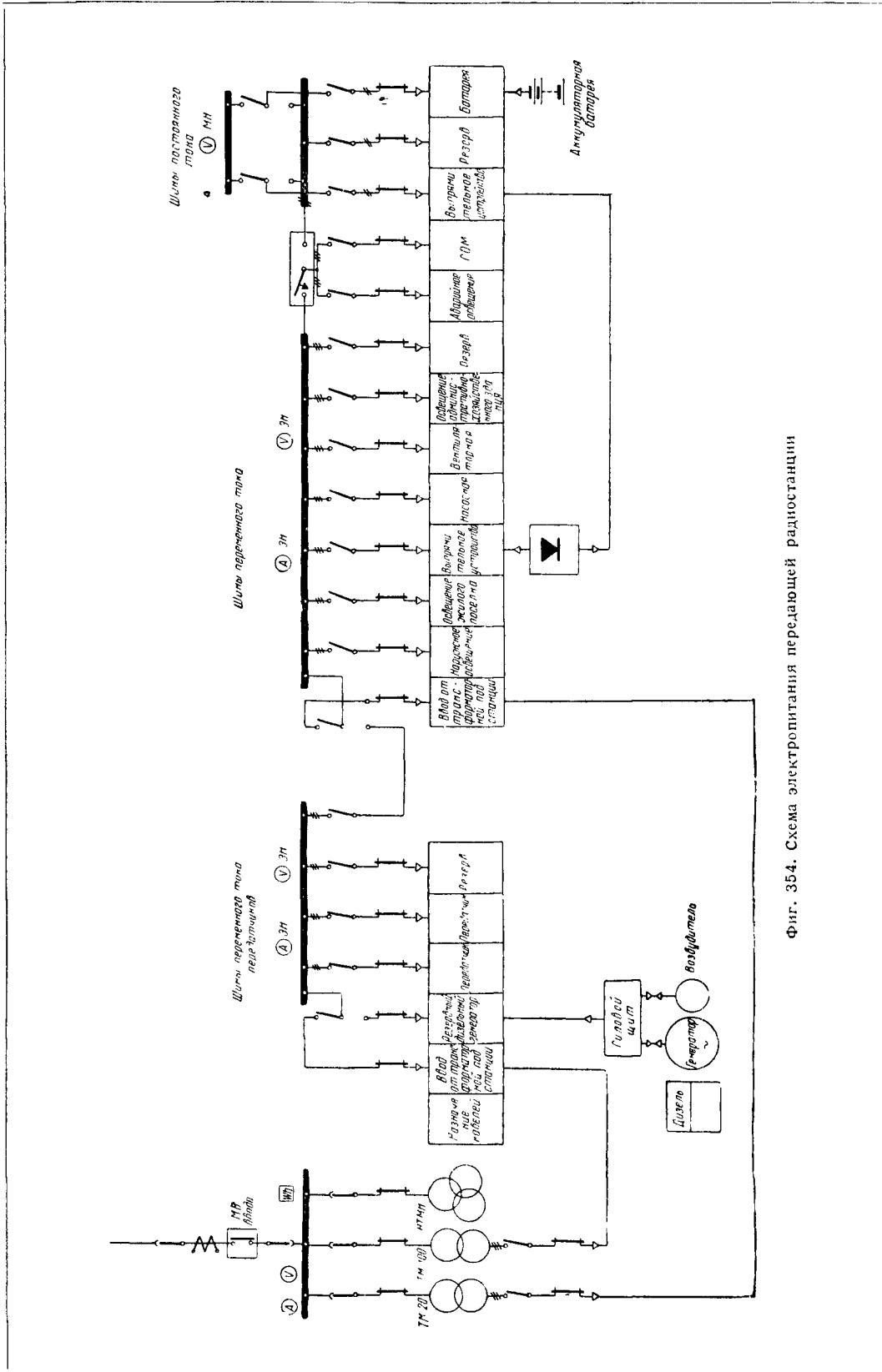

Фиг. 354. Схема электропитания передающей радиостанции

Таблица 264

## Передающие антенны для радиосвязи

Длина магистрали в км	Минимально необходимый диапазон в м	Мощность передатчика в квт	Коэффициент усиления антенны	Антенны, удовлетворяющие данным требованиям
5 000÷10 000	15÷65	60	50 на волнах длинее 50 м, допустимо снижение до 33	РГД 2 $\frac{65}{4}$ 1 на оптимальную волну 22 м для диапазона 15÷35 м РГД 2 $\frac{65}{4}$ 1 на оптимальную волну 40 м для диапазона 28÷65 м
3 000÷5 000	15÷65	15	53 на волнах длинее 50 м, допустимо снижение до 32	РГД 2 $\frac{65}{4}$ 1 на оптимальную волну 22 м для диапазона 15÷35 м РГД $\frac{65}{4}$ 1 на оптимальную волну 40 м для диапазона 28÷65 м
1 500÷3 000	15÷65	15	27	РГД $\frac{65}{4}$ 1 на оптимальную волну 20 м для диапазона 15÷39 м РГД $\frac{65}{4}$ 1 на оптимальную волну 30 м для диапазона 32÷65 м
1 000÷1 500	—	15	10	РГД $\frac{65}{2.8}$ 0,6 на оптимальные волны 25 и 43 м
600÷1 000	—	15	3	РГ $\frac{57}{1.7}$ 0,5 на оптимальные волны 30 и 60 м для работы в годы пониженной солнечной активности РГ $\frac{57}{1.7}$ 0,5 на оптимальные волны 22 и 40 м для работы в годы повышенной солнечной активности
400÷600	—	1 (океально увеличить до 3)	3	ВГД размером $l=0,25 \lambda$ длинной, $H=0,25 \lambda$ длинной ВГД размером $l=0,5 \lambda$ короткой, $H=0,4 \lambda$ короткой
<p>Условные обозначения: ВГД—вибратор горизонтальный диапазонный; длина одного уса <math>l</math>; высота подвеса <math>H</math>; РГ <math>\frac{57}{1.7}</math> 0,5—антенна ромбическая горизонтальная, половина тупого угла которой равна 57°; длина стороны равна 1,7 оптимальной волны; высота подвеса её равна 0,5 оптимальной волны.</p> <p>РГД <math>\frac{65}{4}</math> 1—антенна ромбическая горизонтальная сдвоенная, половина тупого угла которой равна 65°; длина стороны равна 4 оптимальным волнам; высота подвеса её равна оптимальной волне.</p> <p>РГД 2 <math>\frac{65}{4}</math> 1—две антенны ромбические горизонтальные сдвоенные, работающие от общего фидера. Каждая из них имеет половину тупого угла, равную 65°, длину сторон, равную четырём оптимальным волнам, высоту подвеса, равную оптимальной волне.</p>				

Таблица 265

## Потребление электроэнергии передатчиками различных типов при питании их от сети переменного тока

Тип передатчика	Потребляемая мощность трёхфазного тока напряжением 220 в в квт
РК-1 . . . . .	8
ДРК-15 . . . . .	50
КВ-15/25 . . . . .	105

жилищно-коммунальное хозяйство: жилые дома, детский сад, столовую, медпункт, красный уголок.


## Приёмные радиостанции

Приёмная радиостанция (фиг. 355) предназначается для приёма телеграфных и телефонных сигналов, излучаемых передающими радиостанциями.

Удаление приёмной станции от больших городов достигает 30÷60 км, а от городов средней величины 5÷20 км.

Площадки приёмной станции должны отвечать условию отсутствия близости источников промышленных помех и помех от действующих передающих радиостанций (табл. 266 и 267).

На технической территории приёмной станции располагают технические здания, антенны, трансформаторную подстанцию, нефте- и бензохранилища и технические склады.

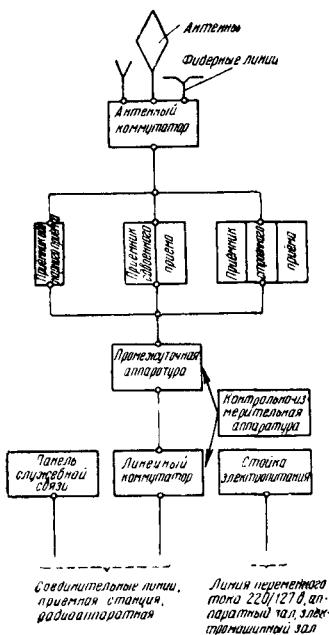

Фиг. 355. Скелетная схема приёмной радиостанции

Средние размеры территории приёмных радиостанций указаны в табл. 268.

Таблица 268  
Средние размеры территории приёмных радиостанций

Наименование	Число антенн		Площадь в га
	РГ	ВГ	
Крупная радиостанция .	30	20	220
То же . . . . .	25	15	175
Небольшая радиостанция .	6	3	45
Выделенный приемный пункт . . . . .	—	2	1

На прилегающей к технической территории зоне располагают посёлок, пожарные и административно-хозяйственные здания.


**Антенное поле.** Большую часть технической территории занимает антенное поле. Суммарная площадь установленных антенн обычно составляет  $\frac{1}{4} \div \frac{1}{7}$  площади антенного поля.

На приёмных радиостанциях применяют направленные и ненаправленные антенны следующих типов: уголковые, вертикальные несимметричные и их разновидности, симметричные горизонтальные и их разновидности, бегущей волны и ромбические и их разновидности.

Основные данные коротковолновых приёмных антенн указаны в табл. 269.

При расположении антенн следует учитывать рельеф местности. Желательно антенные располагать на ровной площадке или так, чтобы в сторону корреспондента было понижение рельефа. Для уменьшения искажений диаграмм, направленности и коэффициентов усиления антенн не рекомендуется сооружать другие антенны в пределах границ «свободных» зон (фиг. 356).

Рекомендуемая протяжённость свободных зон указана в табл. 270.

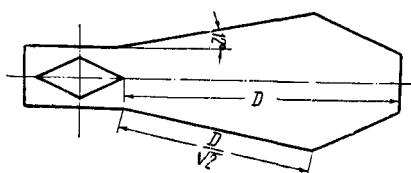

Фиг. 356. Схема границ активного поля направленной коротковолновой антенны

Для получения наилучших результатов при сдвоенном и строенном приёме антенны надлежит разносить на  $300 \div 400$  м друг от друга. Наиболее существенным является разнос их вдоль линии распространения.

Соединение антенн с приёмными устройствами, находящимися в техническом здании, осуществляется при помощи фидерных линий.

Таблица 267

Рекомендуемое минимальное удаление приёмной радиостанции от коротковолновых передающих радиостанций

Мощность передатчиков в квт	1	5	20	60	60
Расстояние в км	1-2	3-5	5-10	10-15	15-20

Основные данные коротковолновых антенн

Таблица 269


Наименование антенны и условные обозначения	Краткая электрическая характеристика	Основные конструктивные данные	Область применения
Несимметричный вибратор ВН $\frac{l}{\varphi}$ , где $l$ — длина вибратора в м; $\varphi$ — угол наклона относительно вертикали в градусах	Ненаправленная в горизонтальной плоскости. В вертикальной плоскости обладает направленностью. При $l > 0,625 \lambda$ максимум направлен вдоль земли. Диапазон от 1,6 $l$ и выше	Одиночный вертикальный или наклонный провод $l = (5 \div 10)$ м или металлическая свободно стоящая труба $l = (10 \div 12)$ м	Ненаправленная антenna для связи поверхностью волнами $r < 50$ км
Угловая антenna УГ $\frac{l}{H}$ , где $l$ — длина вибратора в м; $H$ — высота подвеса в м	Ненаправленная в горизонтальной плоскости. В вертикальной плоскости обладает направленностью. При $H = \frac{\lambda}{2}$ максимум направлен под углом $\Delta = -30^\circ$ . Диапазон $(1,6 \div 2,66)l$	Состоит из двух горизонтальных взаимно перпендикулярных проводов длиной $l$ . Оптимальная высота подвеса $H = l$	Ненаправленная антenna для дальней связи
Горизонтальный вибратор ВГ $\frac{l}{H}$ , где $l$ — длина одного уса в м; $H$ — высота подвеса в м	Под углом $\Delta > 25^\circ$ даёт практически направленный приём. Под углами $\Delta < (5 \div 15)^\circ$ даёт незначительную мощность приёма при восьмёрочной диаграмме направленности. Диапазон $(1,6 \div 8)l$	Горизонтальный провод длиной $2l$ , в разрыв которого включён симметричный фидер	Слабонаправленная антenna ближней связи $r \approx (50 \div 1500)$ км
Антenna бегущей волны Б $\frac{n}{l}, \frac{C_1}{l_1}, H$ , где $n$ — число вибраторов; $l$ — длина уса в м; $l_1$ — расстояние между усами в м; $C_1$ — ёмкость конденсаторов связи в мкмкф; $H$ — высота подвеса в м	Антenna с хорошей направленностью. Небольшая мощность приёма. Угол раствора главного лепестка $\sim 20^\circ$ . Угол подъёма главного лепестка над горизонтом $\Delta = 16^\circ$ при угле раствора $(8 \div 25)^\circ$ . Диапазон $(4 \div 8)l$	Горизонтальная двухпроводная линия длиной $\sim 90$ м, возбуждаемая через $C_1 = (6 \div 25)$ мкмкф вибраторами длиной $(3 \div 12)$ м, расположеннымными на расстоянии $l_1 = \frac{\lambda}{4}$ друг от друга. Занимаемая площадь $80 \times 110$ м. Число опор $20 \div 30$	Направленная антenna для линии радиосвязи $r = (1500 \div 3000)$ км
Ромбическая антenna РГ $\frac{\Phi}{l/\lambda_0}, \frac{H}{\lambda_0}$ , где $\Phi$ — половина тупого угла в градусах; $l/\lambda_0$ — длина стороны и высота подвеса, выраженные в длинах расчётной волны	Антenna с удовлетворительной направленностью и значительной мощностью приема. Угол раствора главного лепестка $\sim (20 \div 30)^\circ$ . Направленность в вертикальной плоскости главного лепестка в среднем $A = 17^\circ$ при угле раствора $7 \div 27^\circ$ . Коэффициент направленности $\Delta = 30 \div 100$ . Диапазон $(0,2 \div 0,5)l$	Горизонтальная двухпроводная линия, подвешенная на $H = 20 \div 30$ м. В плане образует фигуру ромба со стороной порядка 100 м. Тупой угол $2\Phi = (130 \div 140)^\circ$ . Занимаемая площадь $100 \times 200$ м	Направленная антenna на линиях радиосвязи протяжённостью $r = (3000 \div 5000)$ км
Сдвоенная ромбическая антenna РГ $\frac{\Phi}{l/\lambda_0}, \frac{H}{\lambda_0}$	Коэффициент направленности возрастает в $1,5 \div 2$ раза по сравнению с антенной РГ.	Две параллельно включенные антенны РГ. Занимаемая площадь $130 \times 200$ м	Направленная антenna для линии радиосвязи $r > 3000 \div 5000$ км

Продолжение табл. 269

Наименование антенны и условные обозначения	Краткая электрическая характеристика	Основные конструктивные данные	Область применения
<p>Согнутая ромбическая антenna  <math>PC \frac{\Phi}{l/\lambda_0}, \frac{H_1/\lambda_0}{H_2/\lambda_0}</math>,  где <math>\Phi</math> — половина тупого угла в градусах;  <math>l/\lambda_0</math> — длина стороны;</p> <p><math>H_1/\lambda_0, H_2/\lambda_0</math> — высоты подвеса в остром и тупом углах, выраженные в длинах расчётной волны</p>	<p>Антенна отличается от соответствующих горизонтальных ромбических антенн меньшим <math>\Delta_1 = 15 \div 75</math></p>	<p>В отличие от РГ и РГД острые углы опускаются до (4 <math>\div</math> 6) м над землёй</p>	<p>Направленная антена вспомогательного назначения для линии радиосвязи до 5 000 км</p>

Фидерные линии обычно бывают воздушные четырёхпроводные, редко кабельные, и достигают длины 700  $\div$  800 м. Волновое сопротивление фидерных линий делают равным 200  $\div$  250 ом. Затухание воздушного фидера на волне 20 м обычно составляет 1,4 nep/км, кабельного — 2,1 nep/км. Вводы фидеров в техническое здание рекомендуется выполнять кабелем типа РД-26 с волновым сопротивлением 200 ом.

Аппаратный зал является центром технической эксплуатации. Площадь его обычно бывает 40  $\div$  350 м<sup>2</sup> в зависимости от размера приёмной станции; высота не менее 3 м. Оборудование занимает примерно 1/8  $\div$  1/5 площади аппаратного зала (фиг. 357).

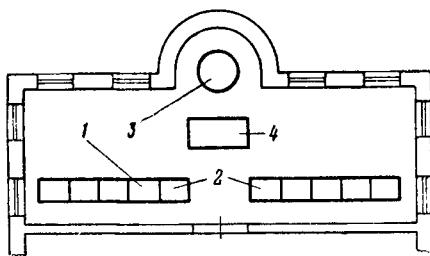

Фиг. 357. Расположение аппаратуры в аппаратном зале: 1—комплекты магистральных приёмников; 2—контрольно-коммутационная аппаратура; 3—антенный коммутатор; 4—пульт дежурного техника

Ширину эксплоатационных проходов принимают 1,75 м, технических — не менее 1,0 м.

Для получения максимальных эксплоатационных удобств необходимо при расположении приёмной аппаратуры производить её группировку по следующим признакам: по типам аппаратуры, по роду работы, по направлениям.

Комплекс линейно-коммутационной аппаратуры, как правило, монтируется в центре зала.

Аппаратный зал располагается на первом или втором этаже технического здания на расстоянии не менее 15  $\div$  25 м от электромашинного зала.

Таблица 270

## Рекомендуемая протяжённость «свободных зон»

Тип антенны		$\frac{D}{\lambda}$
активная	пассивная	
РГ	Б	8
	РГ	12
	РГД	18
РГД	Б	12
	РГ	17
	РГД	26
Б	Б	7
	РГ	11
	РГД	16

Освещённость в аппаратном зале должна быть не менее 75 лк на панелях приёмников и контрольно-коммутационной аппаратуре.

Энергоснабжение приёмных радиостанций осуществляется от электростанции и при аварии последних — от специально предусмотренных автономных электростанций.

Энергия переменного тока напряжением 3; 6; 10 кв подаётся к трансформаторной подстанции, имеющей, как правило, два трансформатора. С трансформаторной подстанции энергия переменного тока напряжением 127, 220 или 380 в подаётся на силовой распределительный щит, находящийся в электромашинном зале. Обычно 10% энергии расходуется на питание приёмной и вспомогательной аппаратуры, а остальная часть — на хозяйствственные и технические нужды.

Данные о потреблении электроэнергии приёмниками различных типов указаны в табл. 271.

Всё оборудование электропитания монтируется в трансформаторной подстанции, электромашинном зале и аккумуляторной (фиг. 358).

Питание аппаратуры осуществляется от шин переменного тока гарантированного питания. Последние в нормальном режиме

Таблица 271

Тип приёмника	Потребляемая мощность переменного тока в вт
ПЦКУ и КТФ-1 (на один приёмник)	150
Комплект ДЧТ	280
Строенный магистральный приёмник	550
Универсальный приёмник	100
Строенный приёмник 2-го класса	450
ПД-4 и ПД-5	100
Радиовещательный приёмник ПТС-47	150

получают электроэнергию от главных шин переменного тока. В случае выключения напряжения происходит отключение главных шин от шин гарантированного питания. Одновременно пускается аварийный мотор-генератор, подключённый к шинам гарантированного питания.

**Заземление** устраивается для приведения к нулевому потенциалу по высокой частоте относительно земли всех экранов, оболочек высокочастотных и других кабелей. Желательно, чтобы общее сопротивление заземления было не больше  $2\text{ ом}$ . На небольших приёмных станциях эта величина может быть повышенна до  $5 \div 10\text{ ом}$ .


## ИМПУЛЬСНАЯ ТЕХНИКА

## Общие сведения

Импульсной техникой называется область радиотехники, основанная на использовании кратковременных импульсов, электромагнитной энергии (импульсов напряжения или тока). Импульсная техника применяется в многоканальной радиосвязи, в телевидении и в радиолокации.


В многоканальной радиосвязи импульсы используются для распределения очерёдности каналов во времени, в телевидении для синхронизации и в радиолокации для концентрации энергии в коротких промежутках времени. Импульсом называется напряжение (или ток), отличающееся от нуля или постоянной величины, время нарастания или спадания которого мало по сравнению с практической продолжительностью нестационарного процесса в цепи.

Импульсы отличаются друг от друга длительностью, амплитудой, крутизной нарастания (спадания), частотой повторения, скважностью и формой. Скважностью называется отношение периода повторения импульсов  $T$ , к длительности самого импульса  $q = \frac{T_n}{t_n}$ , обычно  $q > 300 \div 500$ .

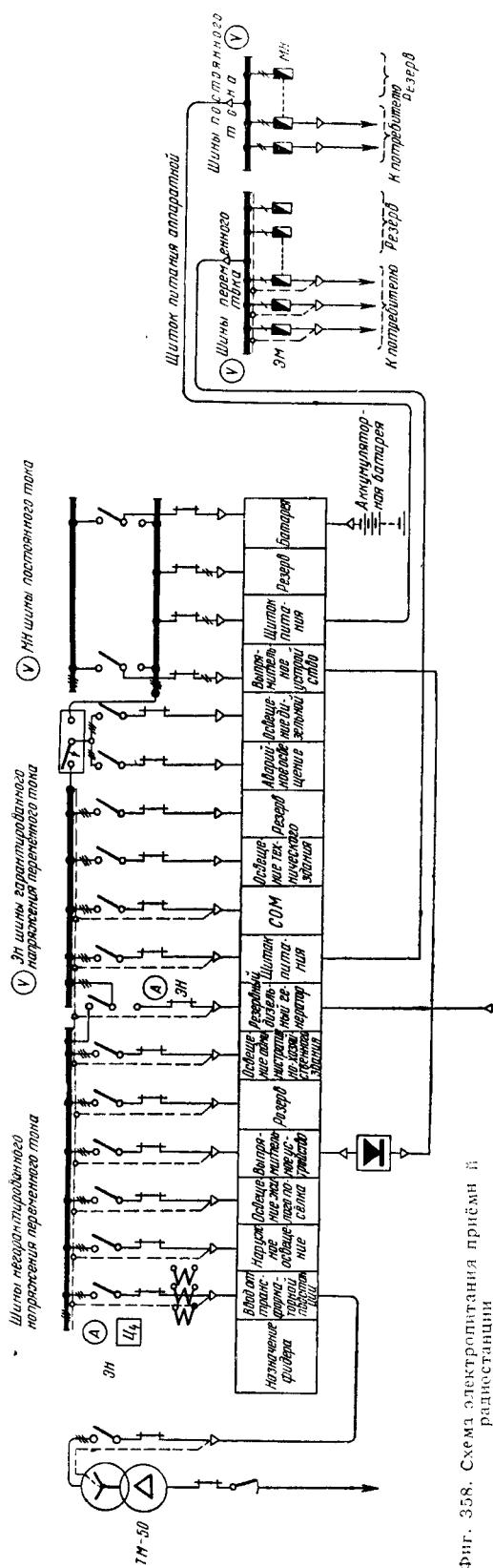

Фиг. 358. Схема электропитания приемника радиостанции

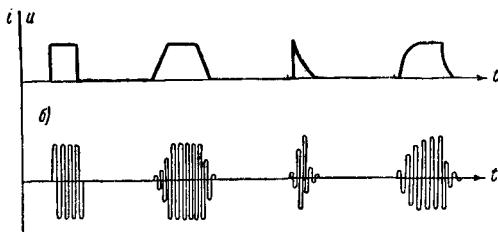Различают собственно импульсы<sup>1</sup> и радиоимпульсы, понимая под радиоимпульсами «пакеты» высокочастотных колебаний, получающиеся в результате модуляции этих колебаний импульсами, определение которых дано выше (фиг. 359).




Импульсы могут генерироваться непосредственно схемой генератора или получаться в результате преобразования из периодических (обычно синусоидальных) или одиночных колебаний другой формы. Указанный процесс преобразования называется формированием.

#### Генераторы импульсов

Прототипом большинства схем импульсных генераторов является схема, описанная в 1918 г. проф. М. А. Бонч-Бруевичем и называемая мультивибратором.

**Мультивибратор** (фиг. 360). Если схема симметрична, т. е. данные элементов в цепях обеих ламп одинаковы, то генерируются

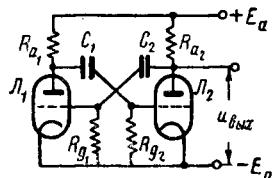

Фиг. 360. Схема мультивибратора

прямоугольные импульсы с интервалом между импульсами, равным длительности импульса.

При определенных условиях в несимметричной схеме можно также получить прямоугольные импульсы, но в них длительность импульса и интервала неодинаковы.

Мультивибратор легко синхронизируется внешним периодическим напряжением. Он может быть применен также для деления частоты, если частота внешнего напряжения будет несколько меньше частоты, кратной его собственной.

Для мультивибратора применяются триоды с большой крутизной характеристики или телевизионные пентоды. Напряжение анодного источника тока для триодов выбирается равным

$$E_a = (1,2 \div 1,3) U_m,$$

где  $U_m$  — требуемая амплитуда импульсов в в.

Для остальных элементов схемы симметричного мультивибратора справедливы следующие соотношения:

$$(5 \div 10) C_{bx} \leq C \leq \frac{1}{F \cdot 10 (R_a + r_g)};$$

$$R_a = \frac{R_i}{\frac{E_a}{U_m} - 1};$$

$$(5 \div 10) R_a \leq R_g \approx \frac{1}{2FC \ln K_m};$$

$$K_m = \frac{U_m}{U_3},$$

где  $C_{bx}$  — входная ёмкость лампы в фарадах;  $F$  — частота повторения импульса;

$r_g$  — сопротивление промежутка сетка — катод открытой лампы, приблизительно равное 1 000 ом;

$R_i$  — внутреннее сопротивление лампы в ом;

$U_3$  — сеточный потенциал запирания лампы в в.

**Блокинг-генератор.** Блокинг-генератором называют схему однолампового генератора (фиг. 361) с сильной положительной индуктивной связью между анодом и сеткой. Блокинг-генератор генерирует импульсы, близкие к прямоугольникам. Напряжения и токи, существующие при этом в цепях схемы, показаны на фиг. 361 внизу. В схеме блокинг-генератора применяются лампы с большой крутизной.

Параметры элементов схемы связаны следующими соотношениями:

$$E_a = \frac{U_m n_1}{0,9}; \quad n_1 = \frac{w_1}{w_3};$$

$$U_{gm} = U_{am} - U_3 \left( \text{при } n_2 = \frac{w_1}{w_2} = 1 \right);$$

$$C_{bx} < C_g \approx \frac{t_u}{r_g \ln \frac{0,7 U_{gm}}{U_3}};$$

$$R_g \approx \frac{r_g}{F t_u}; \quad U_{am} = U_m n_1,$$

<sup>1</sup> В литературе, по аналогии с телевидением, собственно импульсы часто называют «видеоимпульсами».


где  $t_u$  — требуемая продолжительность импульса в сек.;

$U_{gm}$  — максимальная амплитуда положительного импульса на сетке в в.;

$U_{am}$  — максимальная амплитуда импульса на обмотке  $W_1$  трансформатора в в.


Обозначения в расчёте мультивибратора  $U_3$ ,  $C_{bx}$ ,  $r_g$ ,  $F$  см.

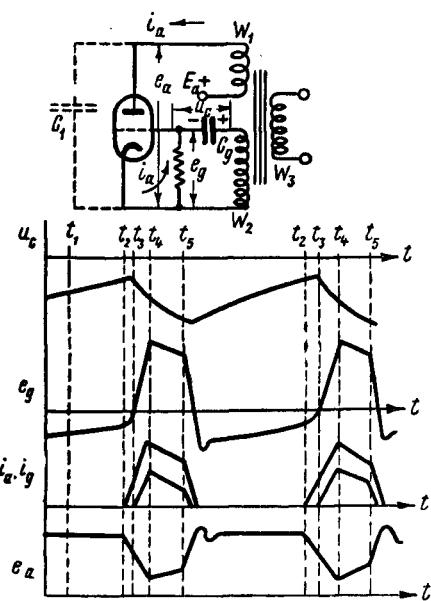Блокинг-генератор легко синхронизируется и может быть применён для деления частоты.



**Генератор пилообразного напряжения.** Пилообразное напряжение требуется в осциллографах для развертывания рассматриваемого электрического процесса во времени. Оно применяется также в схемах радиоретрансляционной связи.

Простейшая схема генератора пилообразных колебаний изображена на фиг. 362, а.

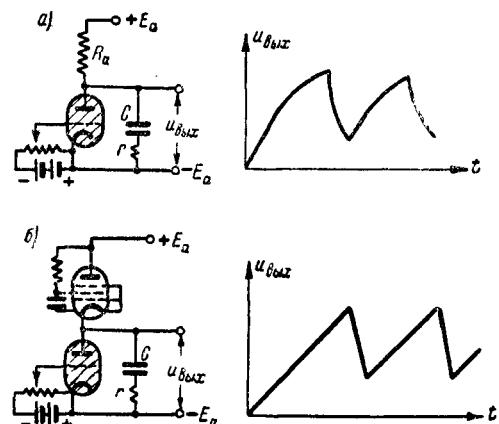

Фиг. 362. Схемы генераторов пилообразных колебаний с тиатронами


При включении схемы конденсатор медленно заряжается от анодного источника через сопротивление  $R_a$ . Когда потенциал на его обкладках достигает значения потенциала зажигания тиатрона, последний зажигается и конденсатор быстро разряжается через него. При достаточно малом напряжении на конденсаторе тиатрон гаснет и конденсатор начинает вновь заряжаться.

Сопротивление  $r$  включено для ограничения величины разрядного тока тиатрона. Генерируемые схемой фиг. 362, а колебания недостаточно прямолинейны.

Для получения колебаний лучшей формы вместо сопротивления  $R_a$  применяют пентод (фиг. 362, б), ток которого практически постоянен.

Схемы фиг. 362, а и б вследствие инерционности тиатрона не позволяют получить частоту колебаний выше 40 кгц.

Пилообразные колебания с частотой  $10 \div 2 \cdot 10^6$  гц возможно получить схемы фиг. 363,

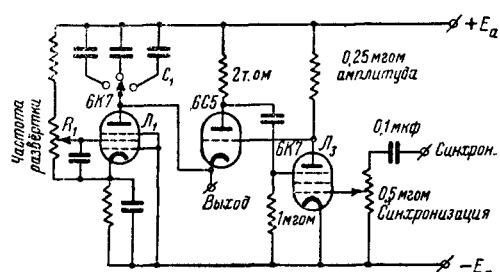

Фиг. 363. Схема генератора пилообразного напряжения

в которой тиатрон заменён двумя лампами  $L_2$  и  $L_3$ .

Частота развёртки плавно меняется потенциометром  $R_1$  и скачками — регулятором  $P_1$ .


#### Методы формирования импульсов

Основными методами, применяемыми при формировании, являются ограничение, дифференцирование, интегрирование и применение спусковых схем.

В качестве исходных колебаний обычно берут синусоидальные, так как легче стабилизировать их частоту.

**Ограничение.** Ограничитель представляет собой устройство, напряжение на выходе которого остаётся практически постоянным, если подводимое напряжение превышает некоторую предельную величину (фиг. 364).

В качестве ограничителя может быть использована любая электронная лампа, так как электронные лампы имеют нелинейные характеристики. Схема фиг. 364, а производит «ограничение снизу». При изменении полярности диода будет происходить «ограничение сверху». Изменением величины электродвижущей силы  $E$  источника можно изменять предел ограничения. При  $E=0$  будет происходить срезание полупериода. Фиг. 364, б представляет собой схему двустороннего ограничителя.

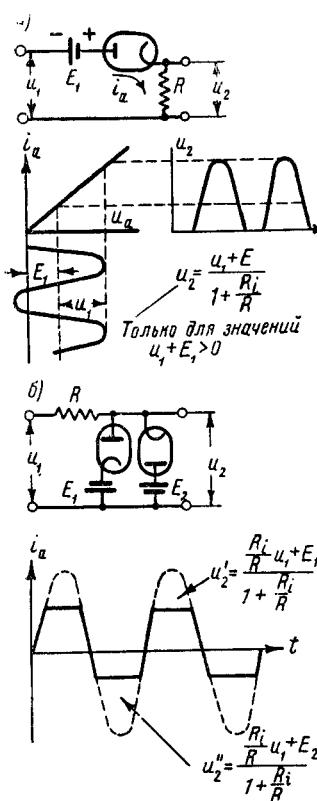

Фиг. 364. Схемы диодных ограничителей

**Дифференцирование.** Дифференцирующей называется схема, в которой выходное напряжение пропорционально производной по времени от входного напряжения (фиг. 365, а).

Для схемы фиг. 365, а

$$U_2 \approx RC \frac{dU_1}{dt}.$$

Практически точное дифференцирование импульсов получается при

$$RC \ll 0,1 t_{\phi},$$

где  $t_{\phi}$  — время нарастания (фронт) импульса.

Дифференцирование применяется для получения кратковременных импульсов напряжения.

При помощи дифференцирующих цепей возможно получение импульсов с наименьшей длительностью 0,1 мксек. Получение более коротких импульсов затрудняется наличием паразитных индуктивности и ёмкости в цепях входа и выхода схемы.

**Интегрирование.** Интегрирующей называется схема, в которой напряжение на выходе пропорционально интегралу по времени от напряжения на входе (фиг. 365, б).

Для схемы фиг. 365, б

$$U_2 \approx \frac{1}{RC} \int_0^t U_1 dt$$

при условии, что

$$RC \gg 10 t_u.$$

Если интегрирование осуществляется только в пределах длительности импульса


$$\left( U_2 \approx \frac{1}{RC} \int_0^{t_u} U_1 dt \right),$$

т. е. требуется, чтобы к приходу второго импульса напряжение на конденсаторе стало равно нулю, то при этом необходимо, чтобы

$$3RC \ll T_n - t_u \approx T_n.$$

Если интегрирование должно распространяться и на время интервала между импульсами, то необходимо, чтобы

$$RC > 10 T_n$$

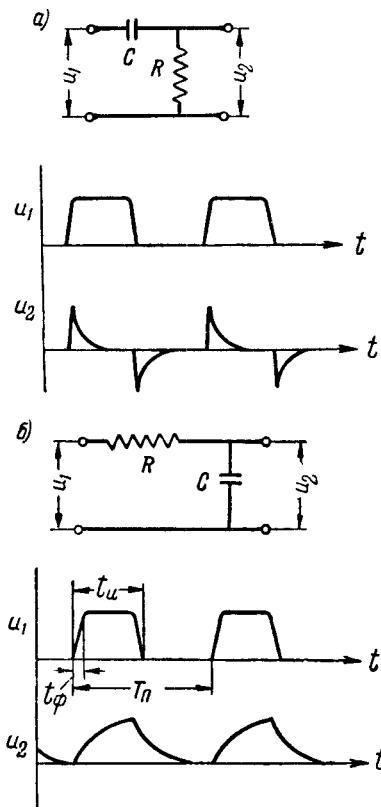

Фиг. 365. Дифференцирующая и интегрирующая схемы


Интегрирование применяется для удлинения импульсов или для выделения импульсов большей продолжительности.

**Спусковые схемы.** Спусковой называется схема генератора периодических или одиночных импульсов, в которой частота следования и начальное временное положение импульсов задаются внешним напряжением.

Спусковые схемы применяются для удлинения или укорочения импульсов с одновре-

менным усилением их, а также для деления частоты следования импульсов с одновременным усилением и изменением их длительности.

Спусковые схемы можно подразделить на реактивные, в которых процесс завершения импульса определяется параметрами схемы (фиг. 366), и реостатные, в которых импульс

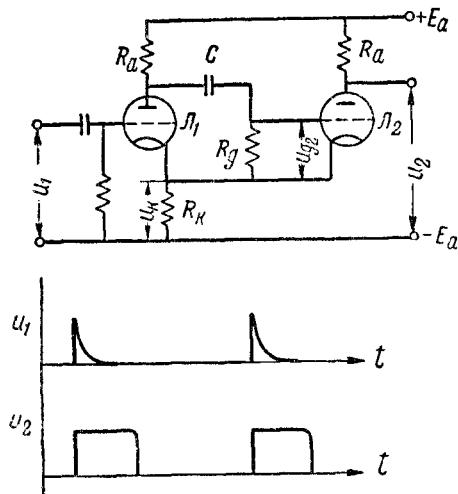

Фиг. 366. Спусковая схема

заканчивается под влиянием внешнего напряжения.

К реактивным схемам относят заторможенные мультивибратор и блокинг-генератор.

При сборке по схеме фиг. 366 необходимо выполнить следующие соотношения:

$$C = (15 \div 50)_{\text{нкф}} > C_{ax}; \quad R_g = \frac{t_u}{C \ln K_1};$$

$$R_a \approx \frac{U_m R_i}{E_a - U_m};$$

$$R_a + r_g + R_k \ll R_g; \quad R_k > \frac{U_3}{I_{02}},$$

где  $K_1$  — коэффициент усиления первого каскада схемы;

$r_g$  — сопротивление промежутка сетка — катод открытой лампы, равное 1 000 ом;

$C_{ax}$  — входная ёмкость второй лампы;

$U_3$  — сеточный потенциал запирания первой лампы в в;


$R_i$  — внутреннее сопротивление ламп в ом;

$I_{02}$  — можно найти графически по динамической характеристике лампы  $L_2$  для постоянного тока при  $U_{g2} = 0$ .

Реостатная спусковая схема представляет собой усилитель постоянного тока, выход которого непосредственно связан со входом. Реостатные спусковые схемы чаще всего применяются для укорочения импульсов. С их помощью возможно получение кратковременных импульсов с наименьшей длительностью в 1 мксек

### Генераторы мощных импульсов

Для получения кратковременных периодически повторяющихся импульсов может быть использован принцип медленного накопления энергии в магнитном или электрическом поле и быстрого расходования её на нагрузку (фиг. 367).

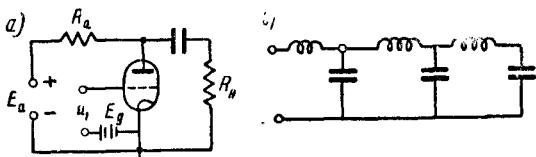

Фиг. 367. Схема генератора мощных импульсов

Нормально лампа заперта отрицательным смещением  $E_g$  и отпирается только в моменты поступления на сетку кратковременных положительных импульсов. За время отсутствия импульсов конденсатор медленно заряжается от  $E_g$  через сопротивления  $R_a$  и  $R_g$ , а за время существования импульсов быстро разряжается через лампу на сопротивление  $R_a$ , создавая в последнем остроконечный импульс тока.

Ещё более мощные импульсы разряда получаются, заменив электронную лампу газоразрядным прибором или вращающимся механическим разрядником.

Для образования прямоугольного импульса в схему фиг. 367, а вместо конденсатора включается двухполюсник, изображённый на фиг. 367, б.

Практически достаточно для мощных импульсов тока при  $t_u = 0,1 \div 0,5$  мксек иметь  $1 \div 3$  звена и при  $t_u = 2,5 \div 5$  мксек до  $3 \div 8$  звеньев.

### Системы радиоретрансляционной связи

В системах ретрансляционной (радиорелейной) многоканальной радиосвязи для каждого из нескольких телефонных каналов поочерёдно предоставляется один и тот же радиоканал на весьма короткий промежуток времени, в течение которого может быть послан импульс тока.

Таким образом, по радиоканалу передаются серии импульсов нескольких телефонных каналов, а на передающей и приёмной станциях происходит синхронное переключение телефонных каналов.

Для установления жёсткой синхронизации переключений с каждой серией телефонных (рабочих) импульсов посыпается синхронизирующий (маркерный) импульс.

Частота повторяемости импульсов одного телефонного канала должна быть не менее чем в 3 раза выше максимальной частоты спектра передаваемого сигнала.

Полоса передаваемых по каналу частот должна быть не меньше обратной величины от длительности импульса  $F_B = \frac{1}{t_u}$ . Так, при длительности импульса 1 мксек нужно иметь ширину полосы не менее 1 миллиона гц. Такую боковую полосу частот возможно пере-

дат только на очень высокой несущей частоте:

$$f_n \geq \frac{2\pi F_B}{\vartheta},$$


где  $\vartheta$  — декремент затухания контура.

Поэтому многоканальные импульсные связи работают на ультракоротких волнах:

$$\lambda < \frac{3 \cdot 10^8 \vartheta}{2\pi F_B}.$$

Радиус действия ультракоротких волн невелик и в зависимости от высоты применяемых антенн колеблется от 30 до 60 км. Через каждые 30–60 км приходится ставить ретрансляционные установки.

По способу модуляции импульсов многоканальные системы делятся на системы с амплитудно-импульсной, широтно-импульсной и фазово-импульсной модуляциями (фиг. 368).

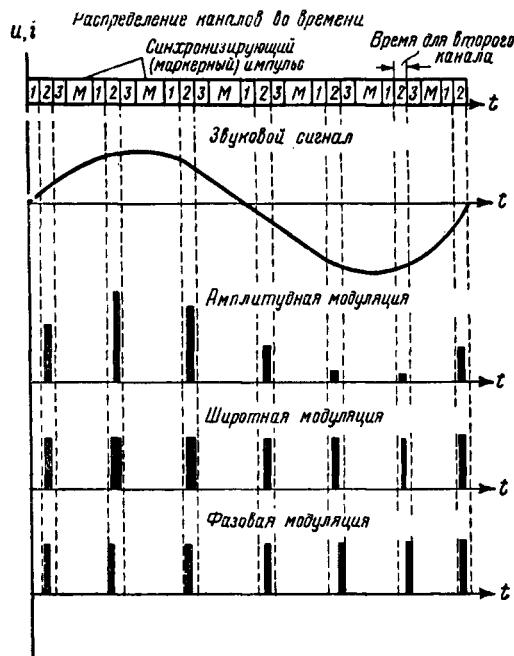

Фиг. 368. Различные виды модуляции импульсов второго канала в трёхканальной системе

Очередность следования импульсов достигается различными способами, но наиболее часто путём применения генератора пилообразного напряжения.

**Передающая часть телефонной радиотрансляционной системы** (фиг. 369). Генератор с частотой 9 000 гц является ведущим для всей системы. Синусоидальное напряжение этого генератора используется для формирования маркерного импульса и пилообразного напряжения. Последнее воздействует на схемы формирования треугольных импульсов всех каналов.

Схемы формирования импульсов всех каналов совершенно идентичны, но имеют раз-

ные напряжения смещения на сетке первых ламп. Поэтому возрастающее по величине пилообразное напряжение будет отпирать лампы поочереди. Следовательно, и треугольные импульсы, возникающие в каналах, будут сдвинуты один по отношению к другому во времени.

Импульсы каналов модулируются каждый своим модулятором и затем складываются в общую последовательность друг с другом и с маркерным импульсом.

Маркерный импульс формируется из синусоидального напряжения отдельной схемой, причём параметры схемы подбираются так, чтобы при амплитудной модуляции в системе его амплитуда была больше максимального рабочего импульса, а при широтной и фазовой модуляциях он был в несколько раз шире рабочих импульсов.

Образованные таким образом импульсы усиливаются и затем поступают в передатчик, где модулируются высокочастотные колебания, и в виде радиоимпульсов излучаются в пространство.

**Приёмная часть радиоретрансляционной системы** (фиг. 370). Вначале радиоимпульсы поступают на преобразователь сверхвысокой частоты в промежуточную, затем усиливаются, детектируются в собственно импульсы и вновь усиливаются. Вся последовательность полученных импульсов после детектора подаётся одновременно на входы всех схем выделения каналов (селекторов). Процессами выделения каналов на приёмном конце управляет генератор пилообразного напряжения с независимым возбуждением, управляемый приходящими маркерными импульсами. Маркерные импульсы выделяются из общей последовательности импульсов или ограничением снизу при амплитудной модуляции или применением интегрирующей схемы (фиг. 371) при широтной и фазовой модуляциях.

Полученные импульсы одного канала при широтной и амплитудной модуляциях проходят через фильтр нижних частот, выделяющий звуковой сигнал.


Фазово-модулированные импульсы первоначально превращаются в широтно-модулированные, а затем тоже подаются на фильтр нижних частот.

## ТЕЛЕВИДЕНИЕ



Телевидение называется видение на расстоянии, осуществляющее радиотехническим способом. В применяющемся сейчас чёрно-белом нестереоскопическом телевидении требуется передать освещённость каждой точки некоторой плоскости.

Свойство глаза сохранять некоторое времязрительное ощущение позволяет одновременно передавать освещённость различных элементов плоскости при условии, что всё изображение (кадр) будет передано в течение времени  $T_k < \frac{1}{50}$  сек.

Практически изображение разбивают на квадратные элементарно малые площадки, образующие  $n_1$  строк и  $n_2$  столбцов. Переданное изображение тем более чётко, чем меньше элемент изображения, т. е. чем больше строк и столбцов в кадре. В СССР принят

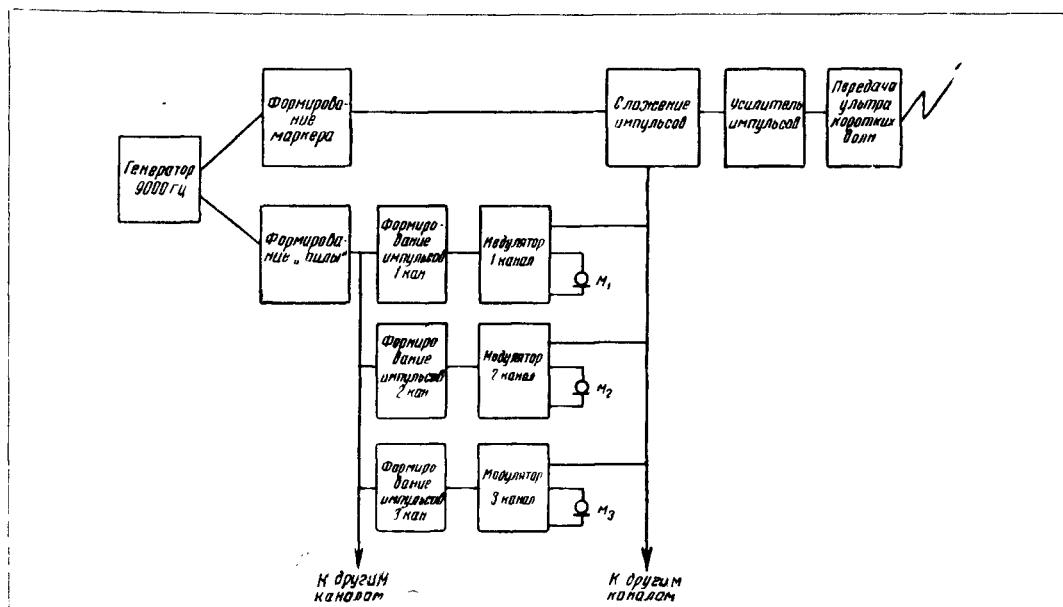


Фиг. 369. Схема передающей части многоканальной системы

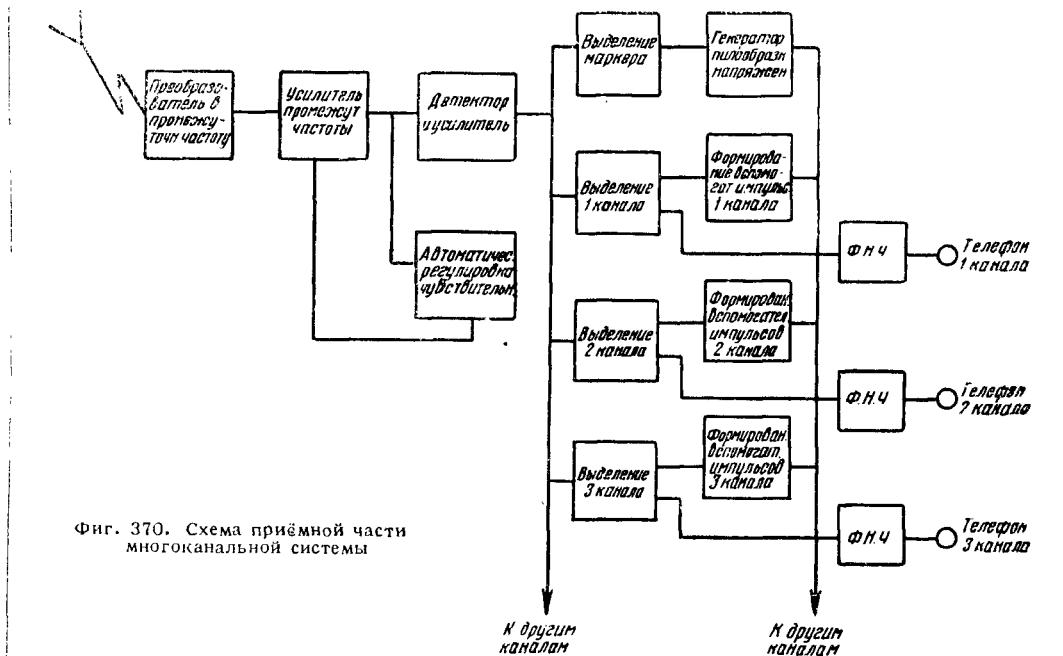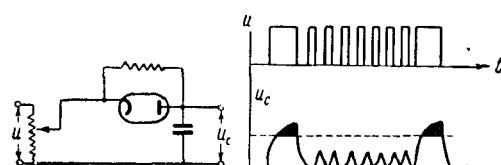Фиг. 370. Схема приёмной части  
многоканальной системыФиг. 371. Выделение маркера при широтной  
модуляции

наиболее совершенный стандарт в 625 строк (в Англии — 405 строк, в США — 525 строк). Число столбцов

$$n_2 = \frac{4}{3} n_1.$$

Изображение проектируется на экран иконоскопа — электронно-лучевой трубы; экран состоит из очень большого числа отдельных чувствительных к свету элементов (мозаикой), ёмкостно связанных с находящимся за ними металлическим слоем (сигнальной пластины). Электронный луч трубы под действием токов (фиг. 372) в управляющих катушках при электромагнитном управлении

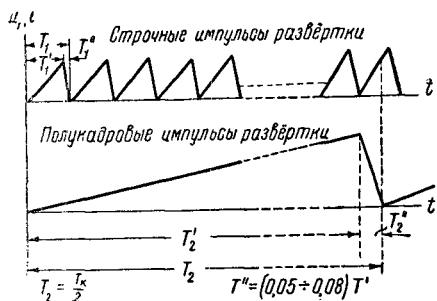

Фиг. 372. Токи (напряжения) развертки

лучом (или под действием напряжений такой же формы на управляющих электродах при электростатическом управлении) обходит поочерёдно все строки. При этом происходит заряд всех элементарных конденсаторов до одинакового потенциала.

За время  $T_k$ , проходящее до поворотного хода луча, каждый конденсатор разряжается тем больше, чем больше он освещён. Ток подзаряда каждого элементарного конденсатора, который потребуется для восстановления первоначального потенциала при повторном ходе луча, зависит, таким образом, от освещённости этого конденсатора. Вся последовательность токов подзаряда будет характеризовать освещённость отдельных элементарных площадок по ходу луча.

Максимальная частота изменения тока наступит тогда, когда изображение будет состоять из чёрных и белых полос шириной, равной размеру элементарной площадки. Эта максимальная частота

$$F_{\max} = \frac{4}{3} \frac{n_1^2}{2} N,$$

где  $N$  — число кадров, передаваемых в 1 сек.

При  $N = 50$  и  $n_1 = 625$   $F_{\max} \approx 13$  мгц. Следовательно, при передаче обеих боковых полос частот потребуется ширина полосы частот в 26 мгц. Это очень широкая полоса, и для её уменьшения принимаются две меры: передают одну боковую полосу частот и используют чересстрочную развертку, т. е. за время одного  $T_k$  передают нечётные строки, а за время следующего — чётные строки и т. д.

В этом случае  $F_{\max} = \frac{n_1^2 N}{3} \approx 6,5$  мгц, а практически оказывается достаточным передать ширину полосы  $F_{\max} = 4,6$  мгц.

Для телепередачи применяют ультракороткие волны.

Модуляция может быть позитивной, когда наибольшая амплитуда модулированных колебаний соответствует наибольшей освещённости, или негативной (наименьшая амплитуда при наибольшей освещённости). Чаще применяется негативная модуляция.

Частота следования полукаров берётся равной 50 (частота кадров равна 25) для того, чтобы меньше сказывался фон переменного тока с частотой 50 гц.

Частота строк, которая должна быть в 625 раз больше частоты кадров, получается за счёт четырёхкратного выделения пятой гармоники от исходной частоты 25 гц.

Прибором, воспроизводящим изображение в пункте приёма, является электронно-лучевая трубка со светящимся экраном (кинескоп), яркость свечения пятна которой управляется видеосигналом, полученным от приёмника.




Для того чтобы при обратном ходе луч не создавал искажений, применяется подача отрицательного напряжения на сетки электронных прожекторов иконоскопа и кинескопа, которое запирает луч на время, несколько большее времени обратного хода луча.

Импульсы запирающего напряжения носят название бланк-импульсов. Бланк-импульсы передаются вместе с видеосигналом с амплитудой, соответствующей чёрному цвету изображения.

Для синхронизации частот развертки в пунктах передачи и приёма вместе с сигналом изображения посыпаются специальные импульсы, точно указывающие моменты начала каждой строки (строчные импульсы) и каждого кадра (кадровые импульсы).

Строчные импульсы кратковременны, кадровые — во много раз продолжительнее. Строчные импульсы, приходящие на время посылки кадрового, как бы «вырезаются» на фоне последнего.

Строчные и кадровые импульсы передаются с амплитудой, большей, чем бланк-сигналы (уровень «чёрнее чёрного»). Медленные изменения средней освещённости всего изображения не могут быть переданы в тракте видеоканала обычным способом. Поэтому применяется интегрирующий фотоэлемент, ток которого, пропорциональный средней освещённости, управляет напряжением смещения одного из каскадов усилителя видеосигнала. За счёт этого меняется амплитуда бланк-сигналов (т. е. меняется освещённость экрана трубы, соответствующая чёрному цвету), чем и осуществляется передача средней освещённости («постоянной составляющей» видеосигнала). Результирующий видеосигнал (фиг. 373) с выхода линейного усилителя мощности (фиг. 374) подаётся на модулятор. Выделение синхронизирующих (строчных и кадровых) импульсов в месте приёма производится с помощью дифференцирующей и интегрирующей цепочек (фиг. 375) и последующего ограничения.

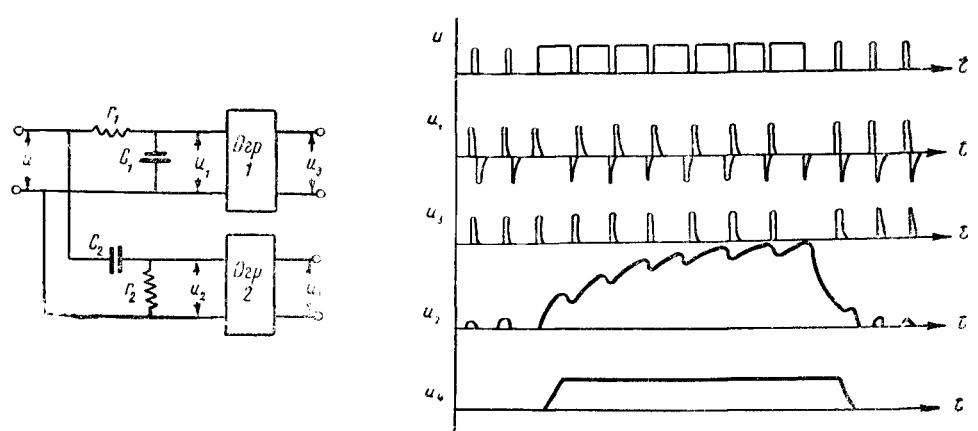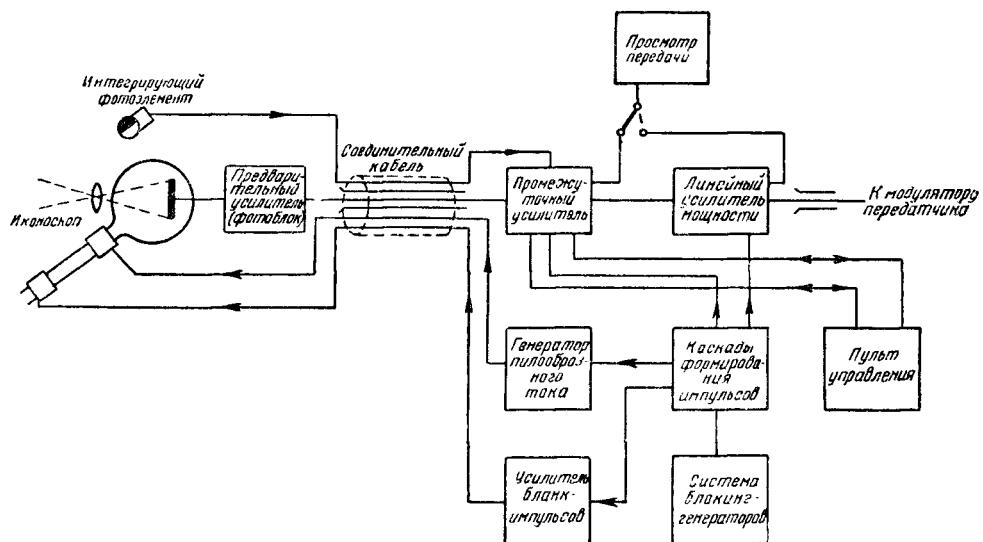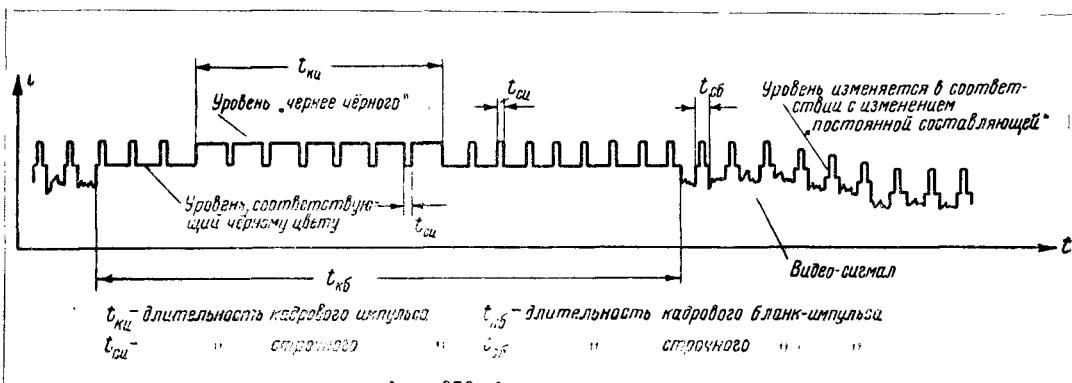

Звуковое сопровождение, которое обычно передаётся одновременно с видеосигналом, модулирует несущую частоту, отстоящую на 6,5 мгц от несущей частоты видеосигнала.

Для улучшения качества передачи применяют частотную модуляцию.

### Приёмная аппаратура (телеизоры)

Промышленные телевизионные приёмники изготавливаются двух видов: супергетеродинные («Ленинград», «Москвич») и с прямым усиливанием (КВН-49).

Отличительной особенностью приёмников супергетеродинного типа является преобразование в промежуточные частоты как спектра звукового сопровождения, так и спектра видеосигнала. Для этого применяется преобразователь с местным гетеродином.

Синхронизирующие импульсы, которые ведут генераторы строчной и кадровой развёрток, выделяются с выхода усилителя видеосигнала.

В качестве промежуточной частоты для звуковой частоты в приёмнике типа КВН-49 (фиг. 376) принята разностная частота между

помехами импульсами принимаются приходящие импульсы, являющиеся радиоволнами, отражёнными от объекта.


Периодически повторяющиеся зондирующий и отражённый импульсы фиксируются на экране электронно-лучевой трубы, и по промежутку времени  $t$  между ними (по расстоянию между ними на экране трубы) судят о расстоянии  $r$  от локатора до объекта, так как расстояние  $2r$  (до объекта и обратно) радиоволны пройдёт за время

$$t = \frac{2r}{c},$$

где  $c$  — скорость распространения радиоволн в пространстве.

На железнодорожном транспорте нашло широкое применение радиолокационный метод определения места повреждения в линии с помощью прибора типа ИЛ-1 (измеритель линий) разработки Центрального научно-исследовательского института электрических линий Министерства электростанций.

**Общие данные прибора типа ИЛ-1.** Прибор основан на явлении отражения электро-

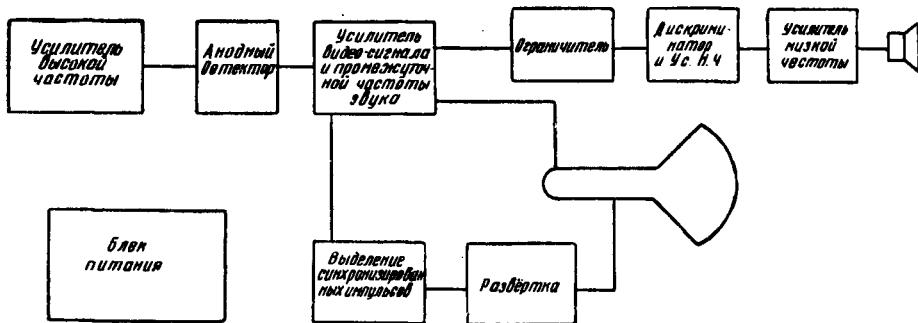

Фиг. 376. Скелетная схема телевизора типа КВН-49

несущей частотой сигнала изображения и несущей частотой звука, равная 6,5 мгц.

При этом отпадает надобность в местном гетеродине и промежуточная частота звука выделяется в детекторе одновременно с детектированием видеосигнала.

Синхронизирующие импульсы выделяются после широкополосного усилителя.

Для телевизионных приёмников обычно применяются горизонтальные антенны длиной, равной половине длины волны.

### Радиолокационный способ определения места повреждения в линии

**Принцип радиолокации.** Радиолокацией называется определение местоположения объекта методом посылки зондирующих и прёма отражённых от объекта радиоволн.

Явление отражения радиоволн от проводящей среды (корабля) было впервые отмечено А. С. Поповым в 1897 г.

Принцип импульсной радиолокации состоит в том, что в пространство периодически посыпаются кратковременные радиоимпульсы большой мощности, а в периоды между посы-

паемыми импульсами принимаются приходящие импульсы, являющиеся радиоволнами, отражёнными от объекта.

На экране прибора просматривается «характеристика» линии, представляющая собой изображение отражённых волн.

В линию посыпаются кратковременные импульсы с амплитудой, равной 100  $\div$  150 в. Минимальная амплитуда отражённой волны, отличаемая прибором, составляет 0,1 в. Максимальное допустимое затухание линии составляет 7 неп с учётом пробега волны до места отражения и обратно.

Следовательно, короткое замыкание или обрыв в линии (при которых происходит полное отражение) может просматриваться в линии, имеющей затухание, для импульса доходящее до 3,5 неп.

При неполном коротком замыкании или повышенном сопротивлении (плохом контакте) в линии имеет место неполное отражение. Уменьшение амплитуды отражённой волны можно учесть, определяя дополнительное «затухание» импульса:

$$b_u = 1n(2x + 1),$$

где

$$\alpha = \frac{R}{z_c} = \frac{z_c}{r};$$


$R$  — сопротивление утечки в месте повреждения;  
 $r$  — последовательное сопротивление в месте повреждения;  
 $z_c$  — волновое сопротивление линии.

В этом случае для обнаружения повреждения сумма  $b_u$  и двойного затухания линии до места повреждения не должна превосходить  $b_{\max}$ . Точность измерения зависит также от спектра частот, пропускаемых линией с малым затуханием. Точность определения места короткого замыкания или обрыва на цветных воздушных линиях связи составляет 1% при длине линии 100÷150 км.

Индикатором в приборе служит электронно-лучевая трубка типа ЛО-729.

Прибор питается от сети переменного тока 110, 127 или 220 в, потребляя около 80 вт.

**Блок-схема ИЛ-1** (фиг. 377). Ведущий генератор генерирует синусоидальные колебания с частотой 14,8 кгц. Непосредственно после него включена цепочка блокинг-генераторов, первый из которых синхронизируется частотой ведущего генератора. Промежу-

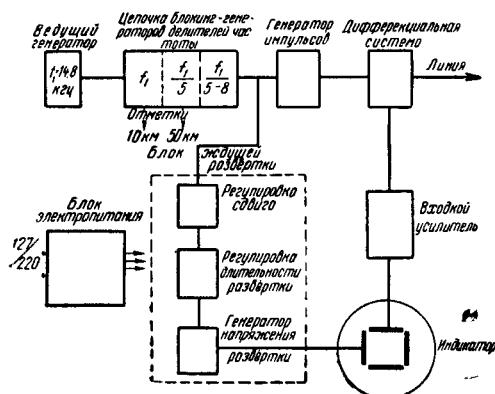

Фиг. 377. Блок-схема прибора типа ИЛ-1


ток времени между импульсами первого блокинг-генератора равен времени двойного пробега волн по линии длиной 10 км. Импульсы этого блокинг-генератора используются для создания 10-км масштабных отметок на экране индикатора (фиг. 378).

Второй блокинг-генератор работает в качестве пятикратного делителя частоты и синхронизируется от первого блокинг-генератора. Его импульсы, несколько большие по напряжению, используются в качестве 50-км масштабных отметок на экране индикатора.

Третий блокинг-генератор тоже является делителем частоты с коэффициентом деления в пределах 5÷8 в зависимости от желаемой длины просматриваемого отрезка линии. Импульсы третьего блокинг-генератора используются для пуска генератора зондирующих импульсов и для воздействия на блок ждущих разверток. Генератор зондирующих импульсов работает на тиратроне ТГ-212. Амплитуда

импульсов составляет 100÷150 в на сопротивлении 400÷600 ом. Частота следования импульсов зависит от коэффициента деления третьего блокинг-генератора и лежит в пределах 350÷600 импульсов в секунду.

Длительность импульса на уровне 0,2 высоты от основания составляет 20÷30 мксек.

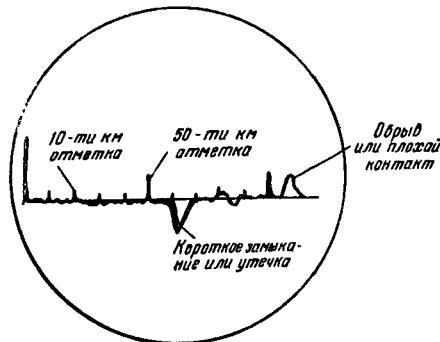

Фиг. 378. Изображение на экране прибора типа ИЛ-1

Для уменьшения влияния посылаемых импульсов на входной усилитель последний включен через дифференциальную систему.

В каскаде регулировки сдвига блок ждущих разверток, представляющим собой недовозбужденный мультивибратором (см. спусковые схемы), управляющий импульс от третьего блокинг-генератора преобразовывается в короткий импульс, сдвинутый по времени от управляющего.

Время сдвига можно регулировать от 0 до  $T$ , где  $T$  — время отсутствия управляющих (зондирующих) импульсов.

В каскаде регулировки длительности развертки, тоже являющемся недовозбужденным мультивибратором, формируется импульс, начало которого определяется возникновением импульса каскада регулировки сдвига, а длительность может регулироваться параметрами схемы.

Начало и длительность этого импульса определяют начало и время возрастания пилообразного напряжения генератора развертки.

Таким образом, регулировка сдвига определяет время запаздывания начала развертки после посылки зондирующего импульса, то есть определяет расстояние, с которого начинает просматриваться линия.

Регулировка длительности определяет время, в течение которого напряжение развертки возрастает до максимальной величины, другими словами, определяет скорость развертки и, следовательно, масштаб, в котором просматривается линия.

Подобная система развертки делает точность замера расстояний до места повреждения не зависящей от диаметра экрана электронно-лучевой трубки.

При пользовании прибором следует учить, что отраженный импульс всегда имеет менее крутой фронт, чем зондирующий (вследствие большего затухания линии для высоких частот) и что при отсчете расстояния следует считать от начала возрастания импульса, а не от его максимального значения.

## ЧАСОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

На железных дорогах СССР применяют механические и электрические часы.

### МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ


Механические часы имеют следующие основные части.

1. Движущий механизм.

2. Систему зубчатых колёс, используемую для передачи движения стрелкам и регулятору движения.

3. Маятник, или баланс, служащий для достижения равномерности движения. Чтобы при колебаниях температуры не изменялась приведённая длина маятника, последний выполняется из металлических сплавов, имеющих ничтожно малый коэффициент температурного расширения. В некоторых системах часов стержни маятников делаются из дерева или из двух материалов, различно изменяющих свою длину при изменении температуры. Стержни маятников для часов высокого класса точности дополнительно компенсируют на температуру.

Компенсированный баланс, выполняющий роль маятника в карманных и переносных часах, делается из двух спаянных ободов — наружного медного *M* и внутреннего стального *C* (фиг. 379). В двух противоположных точках колеса разрезано. При изменении температуры разрезанные дуги изгибаются внутрь или наружу, что используется для резервирования частоты колебания баланса.

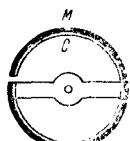

Фиг. 379. Компенсированный баланс

4. Корпус часов.

5. Устройство для боя, состоящее из системы зубчатых передач и рычагов, связанных с часовыми механизмом таким образом, что когда наступает время боя, часовыи механизм автоматически отпускает боевой привод. Последний под действием своей гири или пружины начинает вращаться и последовательно то опускает, то поднимает рычаг с молотком, который и ударяет определённое число раз в колокольчик или пружину. Привод боя останавливается автоматически.

Ход боевого механизма регулируется ветрянкой.

Механизмы боя бывают различного устройства со «счётным колесом» — наиболее распространённый, «гребенчатый» — более совершенный — «репетир». Последний, кроме часов и полчасов, отбивает четверти.

Все части часовогого механизма крепят к двум металлическим пластинам *I* и *II* (фиг. 380), в которых сделаны отверстия для осей зубчатых колёс. Стрелки *Cm* и *Cч* надеваются на минутную ось и часовую трубочку.

Движущий механизм часов связан с маятником при помощи спуска.


Спуски бывают различных систем. В настоящее время в часовых механизмах чаще всего применяют анкерный спуск.

При анкерном спуске (фиг. 381) анкер *A* соединён с осью маятника *O* и при каждом своём качании пропускает один зуб ходового


колеса *G*, вращающегося под воздействием пружины или гири. Этот зуб, проходя мимо острия анкера, даёт ему толчок, передающийся маятнику через поводковую вилку, усиливающий размах маятника и тем поддерживающий колебания его.

Ход маятниковых часов регулируют путём поднятия или опускания груза маятника, которое в первом случае ускоряет, а во втором замедляет ход часов.

Для регулирования хода часов с балансом, скорость ко-

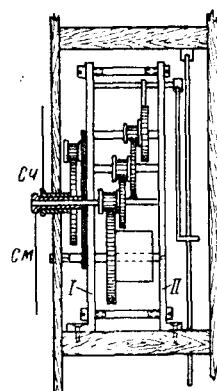

Фиг. 380. Остов часового механизма

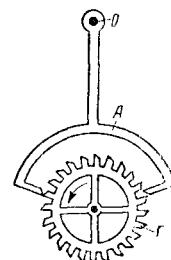

Фиг. 381. Анкерный спуск

лебаний которого зависит от упругости пружинки (волоска), используется так называемый градусник, которым удлиняется или укорачивается действующая часть волоска, т. е. меняется его упругость.

Текущий ремонт часов, т. е. разборка и чистка механизма, производится периодически в мастерской. Кроме того, через определённое время необходимо производить профилактическую чистку механизма часов, а также смазывать гнёзда осей кистяных маслом. Капитальный ремонт часов должен производиться в среднем один раз в три года.

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЧАСЫ

На железных дорогах СССР широко используют электрические часы, впервые предложенные в 1840 г. и имеющие ряд преимуществ перед механическими часами. Эти преимущества сводятся к следующему:

а) в сети электрических часов с правильно идущим регулятором достигается полное согласование показаний вторичных часов;

б) значительные колебания температуры не оказывают влияния на показания электрических часов;

в) электрические часы не требуют завода, поэтому они могут быть установлены в местах, где невозможна подвеска механических часов;

г) механизм электрических часов менее сложен, уход за ним проще, а стоимость гораздо ниже механических часов.

Электрические часы имеются следующих типов: 1) индивидуальные, работающие самостоятельно, независимо от других устройств, и имеющие электрический привод маятника или электрический подзавод пружины или гири; 2) первичные (ведущие), имеющие ре-

гулятор и систему контактов для замыкания цепи посылки в линию тока от батареи и изменения его направления; 3) вторичные, работающие от импульсов тока, получаемых от первичных часов; 4) синхронные, оборудованные синхронным мотором, работающим от сети переменного тока с частотой 50 гц; стрелки приводятся в движение системой зубчатых колес; точность хода зависит от постоянства частоты переменного тока; синхронные часы завода «Метприбор» рассчитаны на напряжение 110 в, ток 32 ма и мощность 3,5 вт.

На железных дорогах СССР наибольшее распространение получила система так называемых вторичных часов, включаемых параллельно в двухпроводную линию, в которую посылаются импульсы тока переменного направления от первичных часов.

### Первичные электрические часы

Первичные электрические часы разделяются на часы, в которых электрический ток является основной движущей силой, и на часы с электрическим заводом, в которых завод пружины или подъем гири осуществляется электрическим током.

### Электрические первичные часы ЭПЧ и ЭПЧМ

Характеристика их приведена в табл. 272.

Таблица 272

Характеристика первичных часов ЭПЧ и ЭПЧМ


Характеристика	Единица измерения	Тип часов	
		ЭПЧ	ЭПЧМ
Суточный ход . . .	сек.	$\pm 10$	$\pm 5$
Сопротивление катушки электромагнита . . .	ом	320—360	320—360
Сопротивление электромагнита кодового реле . . .	»	—	$280 \pm 14$
Расход тока электромагнитом маятника . . .	а	0,07	0,07
Расход тока кодовым реле . . .	»	—	0,085
Нагрузка на контакты кодовых реле . . .	»	—	0,6
Расход тока электромагнитом вторичного механизма . . .	»	0,01	0,01
Габаритные размеры корпуса . . .	мм	1 220 × × 335 × 158	1 295 × × 335 × 158
Вес . . . . .	кг	15,5	18

Внешнее оформление этих часов одинаковое (фиг. 382).


Основное различие этих часов состоит в том, что при первичных часах типа ЭПЧ в сеть вторичных часов посыпаются импульсы постоянного тока, но переменного направления непосредственно от контактов первичных часов, а при первичных часах типа ЭПЧМ — через транслирующее кодовое реле КДР, установленное в его корпусе. В часовую линию ЭПЧМ можно включить до 60 вторичных часов, а в ЭПЧ — до 35 часов.

Простейшие первичные часы (фиг. 383) состоят из маятника, к которому прикреплено снизу железный якорь, а вверху плечо


с гребёнкой, снабжённой зубцами. При движении маятника гребёнка проходит под легкоподвижным язычком. При больших размахах колебания маятника гребёнка отклоняет язычок в сторону и свободно проходит под ним. При уменьшении размаха колебания гребёнка уже не проходит под язычком и конец язычка задерживается между зубцами гребёнки; поэтому при обратном движении маятника гребёнка давит на язычок и он поднимает пружину 9 и замыкает цепь электромагнита (контакты 10, 11), который сообщает толчок маятнику. В результате колебание маятника поддерживается точками, сообщаемыми через установленное регулировкой количество колебаний (в первичных часах типа ЭПЧ в среднем через 10, а в первичных часах типа ЭПЧМ через 30). При замыкании контактов обмотка электромагнита замыкается на искрогасящее сопротивление. При каждом колебании маятника при помощи двух собачек производится поворот зубчатого колеса, соединённого с механизмом часов, на один

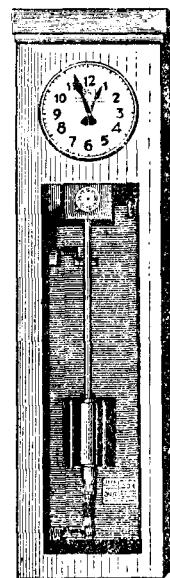

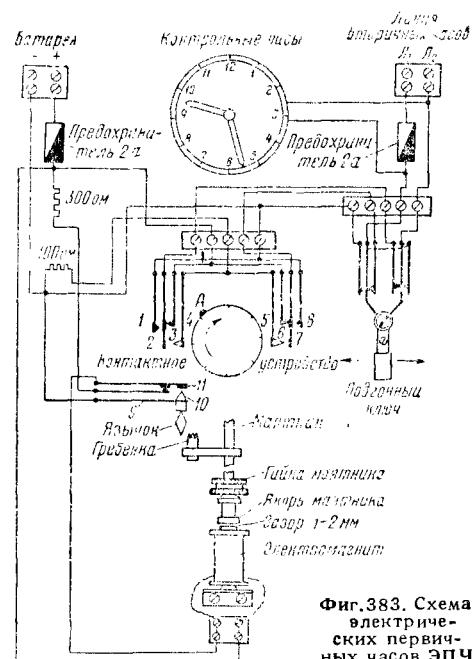Фиг. 382. Электрические первичные часы ЭПЧ



осуществляется контактным устройством (фиг. 383), состоящим из двух групп пружин,— от одной (1, 2, 3, 4) посыпается импульс тока одного направления, а от другой (5, 6, 7, 8)— обратного направления, а также кулачка *A* и секундного диска, укреплённого на оси храпового колеса. Вторичные часы при соединяются к пружинам 2 и 7. К пружинам 3

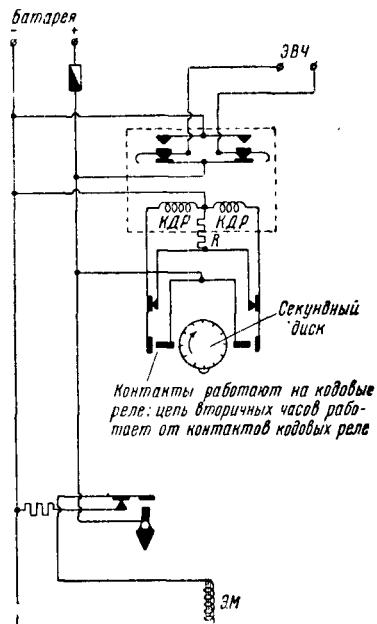

Фиг. 384. Принципиальная схема ЭПЧМ

и 6 присоединён плюс батареи, а к пружинам 1 и 8 — минус; пружины 4 и 5 соединены через искрогасящее сопротивление в 100 ом с минусом батареи.

В состоянии покоя оба провода линии соединены с плюсом батареи. При подъёме кулачка *A* к одной из контактных групп сначала замыкаются контакты 2—4 (или 5—7), а затем пружина 2 (или 7) соединяется с минусом батареи и в линию посыпается импульс тока. Продолжительность импульса составляет от 1 до 2 сек.

При размыкании контакта линия сначала отключается от минуса батареи и остаётся замкнутой на сопротивление 100 ом, а затем присоединяется непосредственно к плюсу батареи. Для контроля первичных часов устанавливаются контрольные вторичные часы. Для перевода стрелок всех вторичных часов служит подгонный ключ, дающий возможность переводом его поочерёдно в ту и в другую сторону посыпать в линию импульсы тока вручную.

Принципиальная схема часов ЭПЧМ дана на фиг. 384.

**Первичные часы, в которых электрический ток не является основной движущей силой, имеются двух типов:**

а) с ключевым заводом, состоящие из часового механизма, контактного устройства, посыпающего во внешнюю цепь импульсы тока, маятника, двух гирь (тяжёлой, служа-

щей для приведения в действие контактного переключателя, и лёгкой, предназначенной для обеспечения хода часового механизма) и добавочного сопротивления для регулирования нарастания тока во внешней цели и уменьшения искрообразования между контактами;

б) с электрическим подзаводом, состоящие из часового механизма, маятника, контактного устройства, от которого посыпаются импульсы тока в линию. Электрический подзавод осуществляется таким образом, что гиря при посыпке импульса тока поднимается специальным электромагнитом настолько, насколько она опустилась в течение минутной работы часов. При прекращении подачи тока в электромагнит часы могут работать как гиревые механические часы, но в линию вторичных часов импульсы тока посыпаться не будут.

Часы с электрическим подзаводом типа ЭПЧГ выпускает Ленинградский электрочасовой завод. Маятник в часах ЭПЧГ сделан из инвара с температурной компенсацией. Часы имеют «накопитель импульсов». Поэтому после перерыва подачи электроэнергии (не более 15 часов) все вторичные часы автоматически устанавливаются на правильное время. Характеристика часов ЭПЧГ приведена в табл. 273.

Таблица 273

#### Характеристика часов ЭПЧГ

Характеристика	Единица измерения	Показатели
Суточный ход . . . . .	сек.	$\pm 1$
Число колебаний маятника . . . . .	мин.	60
Общая длина стержня маятника . . . . .	мм	1 184
Сопротивление электромагнита подзавода . . . . .	ом	110 $\pm$ 6
Расход тока электромагнитом подзавода . . . . .	а	0,267
Нагрузка на контакты вторичных часов . . . . .	»	0,45
Допускаемое количество вторичных часов . . . . .	шт.	35
Габаритные размеры корпуса . . . . .	мм	1 545 $\times$ 420 $\times$ 220

#### Вторичные электрические часы

Вторичные электрические часы представляют собой указатели времени без обычного часового механизма. Передвижение стрелок осуществляется электрическим путём.

Электрический ток, протекая по катушкам электромагнита, установленного во вторичных часах, при помощи якоря и системы зубчатых колёс передвигает стрелки.

Вторичные электрические часы различают:

1. По месту установки: а) для наружных установок, б) для установок внутри помещений. Часы с железным, герметически закрывающимся футляром предназначены для установки в сырьих, пыльных или насыщенных газами помещениях, а часы с деревянным или простым железным футляром применяют для установки в сухих помещениях (настенные и настольные).

Часы для наружных установок имеют стеклянный просвечивающий циферблatt.


2. По размеру циферблата — диаметром циферблата 20, 30 и 40 см для внутренних

установок и диаметром циферблата 60 см — для наружных установок.

3. По количеству циферблотов — односторонние, двусторонние, трёхсторонние и четырёхсторонние;

4. По механизму — с вращающимся якорем (10М) или с качающимся якорем (11М).


**Вторичные часы, имеющие механизм с вращающимся якорем типа 10М,** предназначены для установки внутри помещений. Часы имеют двухкатушечный поляризованный электромагнит (фиг. 385), между

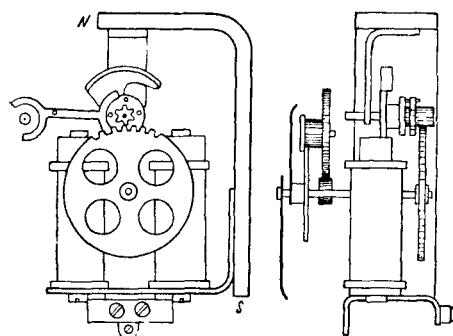

Фиг. 385. Кинематическая схема механизма вторичных часов с вращающимся якорем

полюсными наконечниками которого вращается якорь Z-образной формы. Якорь всегда вращается в одну сторону и делает полный оборот от четырёх посылок тока, меняющего своё направление. Движение стрелкам передаётся через систему зубчатых колес. Минутная стрелка передвигается скачками на одно минутное деление от каждой посылки тока. Механизм сконструирован таким образом, что при изменении тока в обмотках электромагнита якорь поворачивается на 90°, т. е. на  $\frac{1}{4}$  оборота, при этом минутная стрелка передвигается на  $\frac{1}{60}$  часть окружности. Катушки электромагнита включены последовательно; общее сопротивление их обмоток равно 2 400 ом, каждая катушка имеет 13 000 витков проволоки ПЭ диаметром 0,1 мм.

Ленинградским электрочасовым заводом выпускаются вторичные часы с механизмом 10М следующих типов (фиг. 386):

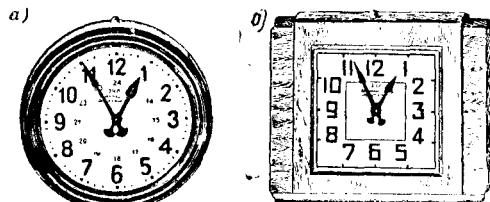

Фиг. 386. Электрические вторичные часы:  
а—в металлическом корпусе; б—в деревянном корпусе

а) ЭВЧМ — в металлическом корпусе, диаметр циферблата 30 и 40 см;

б) ЭВЧГ — герметически закрытый механизм, диаметр циферблата 40 см;


в) ЭВЧД — в деревянном корпусе; размер циферблата 20 и 30 см;

г) ЭВЧХ — в корпусе из дерева твёрдых пород; размер циферблата 20 и 30 см.

Часы типов ЭВЧМ, ЭВЧХ, ЭВЧГ и ЭВЧД могут быть двух-, трёх- и четырёхсторонними. Каждый циферблат связан с отдельным механизмом типа 10М.

Вторичные часы ЭВЧН — настольные. Корпус деревянный, фанерованный деревом твёрдой породы. Диаметр циферблата 175 мм. Вторичные часы ЩКЧ — щитовые. Корпус металлический с никелированным ободком. Диаметр циферблата 150 см. Применяются на часовых станциях в качестве контрольного механизма.

**Вторичные часы, имеющие механизм с качающимся якорем 11М,** предназначены для установки вне помещений (на платформах, путях, вокзалах и т. д.) (фиг. 387). Часы

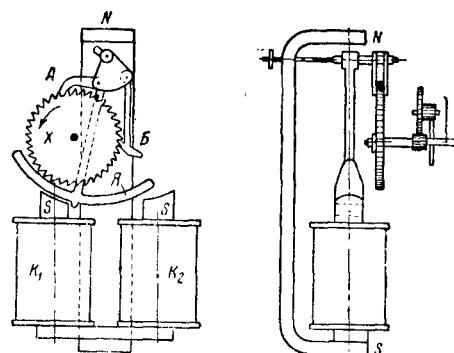

Фиг. 387. Механизм вторичных часов с качающимся якорем

состоят из двух электромагнитов  $K_1$  и  $K_2$ , сердечники которых прикреплены к полюсу  $S$  постоянного магнита  $NS$ , и системы зубчатых колес, расположенных между двумя пластиами.

При прохождении по обмоткам катушек  $K_1$  и  $K_2$  импульсов тока противоположных направлений якорь Я колеблется в ту и другую сторону и при помощи собачек  $A$  и  $B$  поворачивает на  $\frac{1}{60}$  часть окружности храповничка  $X$  и связанную с ним минутную стрелку. Каждая катушка электромагнита имеет 10 000 витков проволоки ПЭ (ПЭЛ) диаметром 0,14 мм. Общее сопротивление катушек электромагнита равно 1 400 ом.

Заводом выпускаются часы односторонние ЭВЧМ-1-60 и двусторонние ЭВЧМ-11-60.

Часы имеют стеклянный матовый циферблат, который освещается шестью электрическими лампочками. Каждый циферблат имеет отдельный механизм типа 11М.

**Башенные часы.** Размер циферблата этих часов до одного и более метров. Устанавливаются они на зданиях вокзалов или специальных башнях.

Существуют следующие системы башенных часов:

1) механические гиревые с электрическим подзапором; гиря опускается при ходе часов на определённую величину и замыкает цепь электромотора,

который вновь поднимает гирю до исходного положения;

2) вторичные электрочасы, работающие от импульсов постоянного тока, но переменного направления, поступающих от первичных часов; при поступлении импульса включается электромотор, который через зубчатую или червячную передачу переводит стрелки на одно минутное деление и автоматически отключается; часы имеют «накопитель импульсов».

При перерыве подачи электрической энергии, питающей мотор, и остановке мотора импульсы тока поступают в «накопитель», хотя стрелки часов при этом не передвигаются. При возобновлении работы мотора стрелки переводятся не на одно деление, а на столько, сколько поступило импульсов в «накопитель» за время остановки мотора, т. е. автоматически устанавливаются на правильное время;

3) гиевые часы с электроспуском, механизм которых приходит в действие и переводит стрелки на одно минутное деление при получении импульса тока и автоматически останавливается. Часы включаются в общую сеть вторичных часов. Подъём гири осуществляется при помощи электромотора, цепь которого замыкается при опускании гири.

### ГРУППОВЫЕ РЕЛЕ

Для обеспечения надёжной работы часовой установки в одну линию допускается включать не более 35 вторичных часов при первичных часах типа ЭПЧ и 60 вторичных часов — при первичных часах типа ЭПЧМ. Включение большего числа вторичных часов требует повышения тока, проходящего через пружины переключателя, что может привести к обгоранию контактов. Для увеличения числа часов, включаемых в общую сеть, применяют транслирующие реле, работающие от импульсов тока, меняющего направление, посыпаемых первичными часами.

Импульсы тока во вторичные часы подаются от контактов реле, переключаемых пружинами якоря, притягивающегося то к одному, то к другому полюсному башмаку электромагнита.

Групповые реле применяют поляризованного типа 1-РН или 1-РПУ и неполяризованные — магнитные реле типа 1-РМ. На контакты реле 1-РПУ может быть включено до 35 механизмов электротаймеров. Устройство поляризованного реле 1-РПУ показано на фиг. 388. Электромагнит реле 1-РПУ имеет две катушки, сопротивление каждой катушки равно  $700 \pm 30 \text{ ом}$ . На якорях установлены дополнительные контактные пружины. Для уменьшения обгорания контактов включаются сопротивления  $50 \text{ ом}$ .


Уменьшение экстратоков, возникающих в обмотках реле при выключении импульса, подаваемого от ЭПЧ, достигается включением на выходные клеммы реле сопротивления  $R = 600 \text{ ом}$ .

Рабочее напряжение 24 в. Допускаемая сила тока на контактах 0,4 а.

Потребляемая мощность 0,41 вт. Габаритные размеры корпуса:  $180 \times 156 \times 100 \text{ мм}$ . Вес 1,6 кг.

Реле 1-РМ — неполяризованное — может работать только совместно с ЭПЧ или с реле 1-РПУ.

Реле 1-РМ составляется из четырёх кодовых реле (два реле КДР-1 и два реле КДР-2). Работают реле попарно. Каждая группа состоит из одного реле КДР-1 и одного КДР-2.

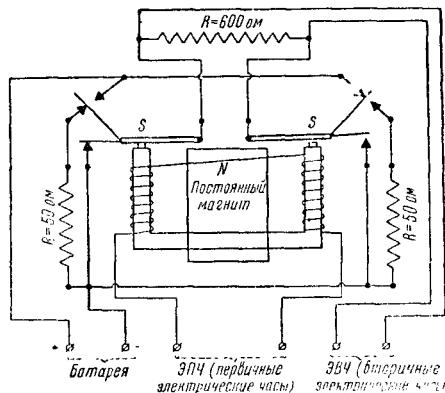

Фиг. 388. Схема поляризованного реле 1-РПУ

Контактные пружины замыкаются в такой последовательности, что импульс тока проходит в линейные провода через серию катушек омического сопротивления. Этим создаётся возможность пропускать через контакты реле большой ток и уменьшить искрение на контактах.

Реле даёт возможность включать дополнительно до 140 вторичных часов.

Рабочее напряжение 24 в. Потребляемая номинальная мощность 0,41 вт. Допустимая сила тока на контактах 2 а.

Габаритные размеры корпуса:  $280 \times 180 \times 165 \text{ мм}$ . Вес 3,9 кг.

Для удобства обслуживания источников тока и наблюдения за работой реле последние устанавливаются в одном месте и присоединяют к контактам первичных часов.

### ЭЛЕКТРОЧАСОВЫЕ СТАНЦИИ И ПОДСТАНЦИИ

Электрочасовые станции устанавливают в тех случаях, когда количество вторичных часов в сети превышает допускаемую нагрузку на контактную систему первичных часов и часовых реле. Электрочасовые станции дают возможность:

а) производить установку стрелок любой группы часов или всех вторичных часов одновременно;

б) измерять величину тока, потребляемого всей установкой или отдельной группой, а также измерять величину зарядного тока;

в) определять неисправный фидер;


г) получать сигнал о перегорании предохранителя в каждом шлейфе.

Электрочасовые станции выпускаются промышленностью настенного и напольного типов (табл. 274 и 275). На каждой часовой станции имеются ведущие и резервные первичные часы. Переключение с ведущих часов на резервные производится автоматически и вручную. Импульсы тока от резервных часов поступают

з линию с тем же знаком, но с отставанием на 25—30 сек. от ведущего импульса.

Станции настенного типа монтируются на 2—3—6 шлейфов и устанавливаются в том случае, когда в сети не более

100 вторичных часов. Вторичные часы подключаются шлейфами по 50 часов в шлейфе. На центральной часовой станции имеется кенотронный выпрямитель для зарядки батареи. Технические данные напольных электрочасовых станций даны в табл. 275.

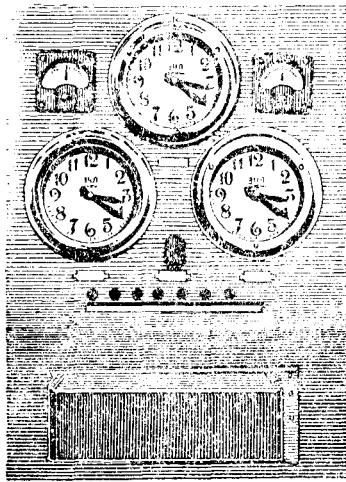

Фиг. 389. Настенная электрочасовая станция на 3 группы

180 вторичных часов. Первичные часы устанавливаются на стене отдельно от станции. На фиг. 389 показана настенная станция на три группы.

т а б л и ц а 274

#### Характеристика настенных электрочасовых станций


Тип настенной электрочасовой станции	Количество вторичных часов в сети	Габаритные размеры в мм	Вес в кг
ЭЧЩ-2 двухгрупповая . . . . .	80	575×480×275	15,5
ЭЧЩ-3—4 трёх- или четырёхгрупповая . . . . .	120	800×520×275	19
ЭЧЩ-6 шестигрупповая . . . . .	180	850×550×420	25,5

Электрочасовые центральные станции напольного типа предназначены для установок, включающих более

т а б л и ц а 275

#### Характеристика напольных электрочасовых станций

Тип напольной электрочасовой центральной станции	Количество вторичных часов в сети	Габаритные размеры в мм	Вес в кг
ЭЦС-3 трёхгрупповая . . . . .	150	1 800×1 300×500	60
ЭЦС-6 шестигрупповая с двумя реле 1-РМ . . . . .	300	1 800×1 300×500	69
ЭЦС-9 девятигрупповая с тремя реле 1-РМ . . . . .	450	1 800×1 300×500	75

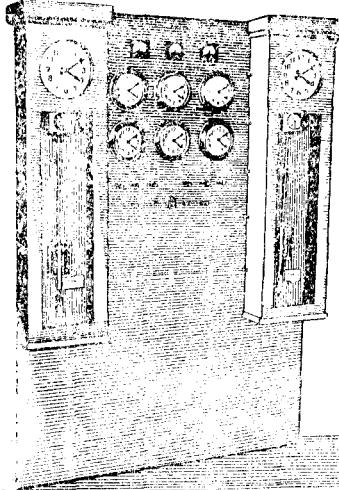

Фиг. 390. Напольная электро часовая станция на 6 групп

Первичные часы устанавливаются на ставах станции. На фиг. 390 показана электрочасовая станция на шесть групп. На больших объектах, где количество вторичных часов превышает 1 000 и более, устанавливаются электрочасовые станции на большее количество групп—ЭЦС-12, ЭЦС-15, ЭЦС-18 и ЭЦС-21.

На крупных часовых станциях рекомендуется устанавливать первичные гиревые часы. В этом случае будет возможно производить синхронизацию первичных часов с астрономическими часами ближайшей обсерватории либо получать синхронизирующие импульсы от кварцевых часов при наличии последних в обсерватории.


Электрочасовые подстанции устанавливают в отдалённых от центральной станции пунктах, где сосредоточена большая группа вторичных часов, показания которых должны совпадать с показаниями часов, получающими импульсы от центральной станции.

Часовые подстанции получают импульсы от центральной станции и транслируют их в свою группу часов. При прекращении получения импульса от центральной станции происходит автоматическое переключение на резервные первичные часы подстанции. При этом подстанция работает как часовая станция. Схема электрочасовой подстанции отличается от схемы часовой станции тем, что вместо ведущих первичных часов на подстанции подключается реле 1-РПУ.

Промышленностью выпускаются подстанции на три группы ЭПЧ-3 (габаритные размеры: 1 800×1 025×500 мм) и на шесть групп ЭПЧ-6 (габаритные размеры: 1 800×1 050×500 мм).

На фиг. 391 показана электрочасовая подстанция на три группы.

На электрочасовых подстанциях есть возможность устанавливать устройство обратного контроля с подачей контрольных импульсов на ведущую часовую станцию.

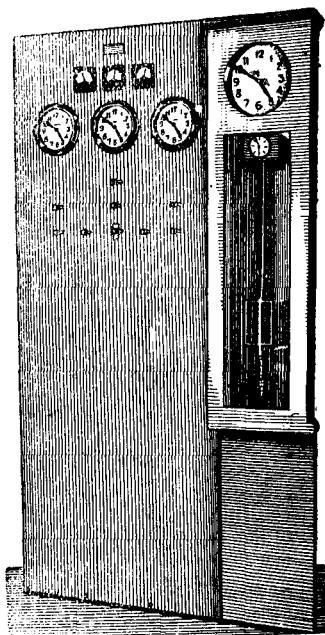

Фиг. 391. Электрочасовая подстанция на три группы

### ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЧАСОВ

Электропитание сети электрических часов осуществляется от первичных элементов (в электрочасовых установках, включающих не более 35 вторичных часов) или от аккумуляторной батареи напряжением 24, 36, 48 или 60 в. Аккумуляторы рекомендуется устанав-

ливать щёлочные, так как они допускают большую мгновенную разрядную силу тока. Наибольшее допустимое колебание напряжения для работы часов типов ЭПЧ и ЭПЧМ составляет  $\pm 2\%$ . Напряжение на зажимах вторичных часов должно быть не менее 18 в. Рабочий ток для вторичных часов с механизмом 10М составляет 0,01 а, а для часов с механизмом 11М — 0,018 а.

### ИНТЕРВАЛЬНЫЕ ЧАСЫ


Интервальные часы типа «Индикатор», применяемые в Московском метрополитене им. Л. М. Кагановича, обеспечивают равные межпоездные интервалы и способствуют уменьшению расхода электроэнергии на тягу поездов.

Они представляют собой совершенно новый вид счётчиков интервалов времени, дающий показания времени с момента выхода поезда со станции в минутах и секундах при помощи светящихся цифр. Циферблат интервальных часов показан на фиг. 392.

Управление электрочасами основано на определённого рода комбинации срабатывания той или другой группы реле. Реле применяют постоянного тока типа КДР.


Все кодовые реле, кроме импульсного, получают питание от выпрямителя типа КТВС.

В схеме имеется включающее реле переменного тока и трансформатор СОБС, питающий лампы индикатора.

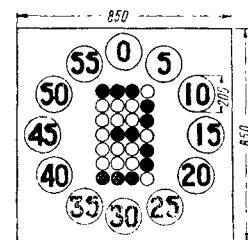

Фиг. 392. Циферблат интервальных часов типа «Индикатор»


Электрическая схема интервальных часов (фиг. 393) состоит из схемы включения реле отсчёта секунд, схемы включения реле отсчёта минут и схемы включения ламп индикатора.

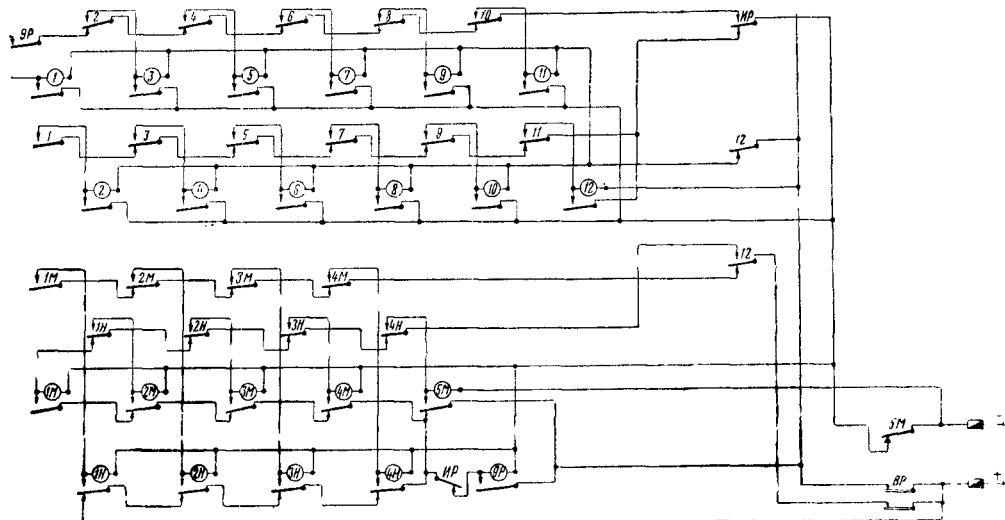

Фиг. 393. Электрическая схема интервальных часов

Действие схемы основано на получении пятисекундных импульсов с пятисекундными интервалами от центральной часовой установки.

Схема начинает работать после вступления поезда на выходную со станции 60-метровую путевую секцию (фиг. 394). При этом контактом путевого реле отключается питание включающего реле. Последнее отпускает свой якорь и выключает из действия схему интервальных часов. Осевые контакты всех реле замыкаются с тыловыми. Через тыловые контакты

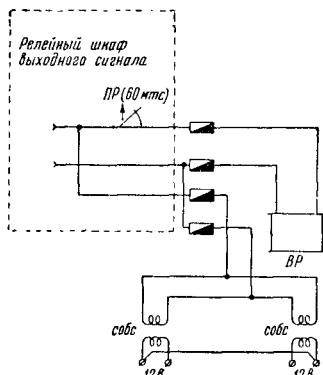

Фиг. 394. Схема питания реле ВР


нейтральных реле образуется цепь, шунтирующая контакт включающего реле.

После возврата всех приборов в исходное положение начнёт действовать схема отсчёта секунд, управляемая импульсным реле, получающим импульсы от центральной часовой установки (фиг. 395).

Через фронтовой контакт импульсного реле и тыловые контакты нечётной группы секундных реле сработает (см. фиг. 393) секундное реле 1, заблокируется через тыловой контакт реле 12 и подготовит цепь питания для секундного реле 2. На индикаторе включится цифра 5. Через 5 сек. импульсное реле отпустит якорь и включит секундное реле 2 (через тыло-

вой контакт импульсного реле, тыловые контакты чётной группы секундных реле и фронтовой контакт реле 1). Реле 2 заблокируется и подготовит цепь для реле 3, на индикаторе включится цифра 10.

По мере срабатывания секундных реле на индикаторе загораются лампочки, указывающие время в секундах. Через 1 мин. с момента выхода поезда со станции сработает реле отсчёта секунд 12, которое оборвёт цепи самоблокировки секундных реле и цепи питания индикаторных ламп, кроме цифры 0, а также включит реле отсчёта минут 1. После срабатывания, станет на самоблокировку и замкнёт цепь питания ламп индикатора с цифрой 1. Через 5 сек. импульсное реле притянет якорь и оборвёт цепь питания реле 12. Создастся возможность для работы схемы отсчёта секунд в течение 2-й минуты. Затем сработает реле 12, отключит схему реле секунд и включит реле отсчёта минут 2; на индикаторе появится цифра минут 2, секунд 0 и т. д.

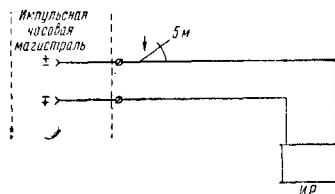

Фиг. 395. Схема включения реле ИР

При входе следующего поезда на выходную секцию путевое реле обрывает цепь питания выключающего реле, которое своими контактами обрывает схему счёта. Все приборы приходят в исходное положение, на индикаторе виден 0. Одновременно контакт включающего реле будет шунтирован отпавшими контактами нейтральных реле (связанных со схемой отсчёта минут), и схема начнёт отсчёт времени сначала.

В настоящее время ведутся работы по созданию новой схемы интервальных часов, построенной по такому же принципу, но с использованием меньшего количества реле.

## ПОЖАРНАЯ И ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

### ПРИБОРЫ СИГНАЛИЗАЦИИ


В комплект приборов тревожной сигнализации входят приёмные аппараты, устанавливаемые в пожарном депо, и ручные или автоматические извещатели, устанавливаемые по всей охраняемой территории и соединяемые проводами с приёмной станцией.

Применяются две системы пожарной сигнализации:


а) лучевая, при которой каждый извещатель соединяется с приёмной станцией отдельной парой проводов (фиг. 396);

б) шлейфная, или кольцевая, при которой извещатели включаются последовательно в один провод (фиг. 397).

Правила и нормы устройства электрической тревожной сигнализации должны соответствовать ГОСТ 4186-48.

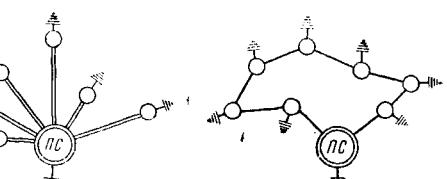

Фиг. 396. Схема включения извещателей в приёмную станцию при лучевой системе

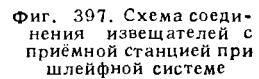

Фиг. 397. Схема соединения извещателей с приёмной станцией при шлейфной системе

### Приёмные аппараты лучевой системы

Приёмные аппараты должны обеспечивать приём сигнала тревоги (с указанием места подачи сигнала) и постоянный контроль линии и батареи.

Все повреждения линии и батареи должны фиксироваться соответствующими сигналами. Выключение сигналов повреждения не может быть сделано до устранения повреждения или отключения повреждённой линии. Приёмная установка должна иметь устройства для посылки обратного сигнала, а также для двухсторонней телефонной связи с извещателем. Посылка обратного сигнала не должна влиять на приём сигналов тревоги от других извеща-

телей. Установка должна обеспечивать одновременный прием не менее двух сигналов тревоги от разных извещателей при шлейфной системе и любого числа сигналов при лучевой системе.


Типы приёмных оптических аппаратов лучевых систем (тревожных и пожарных) указаны в табл. 276.

На фиг. 398 дана принципиальная схема аппарата ТЛЮ-60.

Таблица 276

## Приёмные аппараты лучевой системы

Тип приёмного аппарата	Наибольшая ёмкость коммуататора в лучах	Напряжение линейной батареи в в	Напряжение местной батареи в в	Расход тока на один луч в ма	Допускаемое сопротивление в ом				Габаритные размеры в мм	Вес в кг
					проводка луча	заземлений станционной батареи и любого из извещателей не более	учинки между проводами не менее	учинки между проводом и землёй не менее		
Тревожный лучевой оптический										
ТЛО-60 . . . . .	60	48±4	48±4	6÷8	1 000	55	50 000	100 000	544×932×1 380	166
ТЛО-30 . . . . .	30	24±2,4	24±2,4	9÷13	300	55	50 000	100 000	235×740×1 140	92
ТЛО-16 . . . . .	16	24±2,4	24±2,4	6÷10	300	55	50 000	100 000	455×432× 725	56
Пожарный лучевой оптический ПЛО-50 . . . . .	50	24±2,4	12±1,2	10÷15	300	55	50 000	100 000	450×800×1 700	175
Пожарный, охранный лучевой оптический ПОЛО-25	25	24±2,4	12±1,2	10÷15	300	55	50 000	100 000	330×534× 760	75

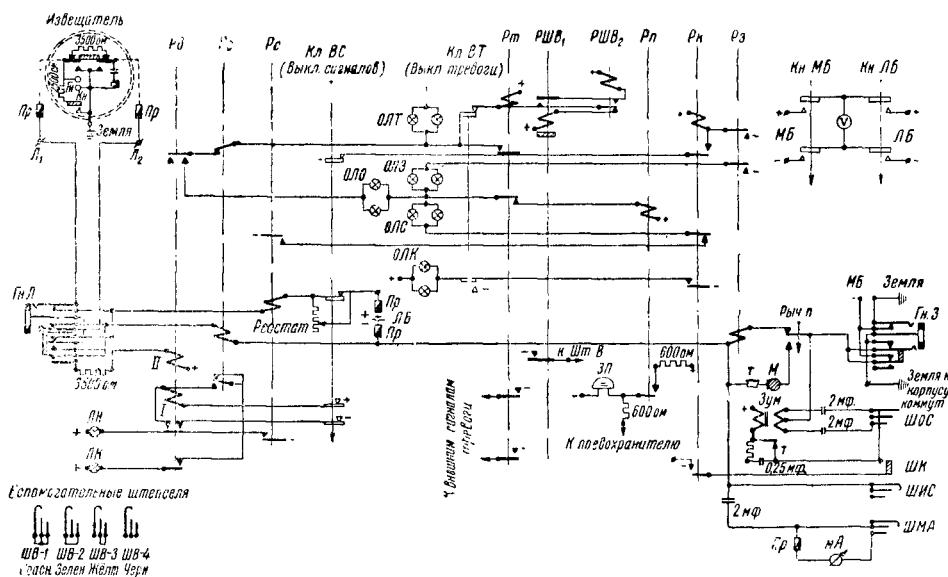

**Фиг. 398.** Принципиальная схема аппарата ТЛО-60: ГнЗ—гнездо земли; ГнЛ—гнездо линейное; Зум—зуммер; ЗП—звуконик повреждения; К—конденсатор; КАБС—ключ восстановления сигналов; КЛВТ—Ключ выключения тревоги; КнМБ—кнопка местной батареи; КнЛБ—кнопка линейной батареи; Л—линия; ЛБ—линейная батарея; ЛН—лампа нумерная; ЛК—лампа контрольная; М—микрофон; МА—миллиамперметр; МБ—местная батарея; О7.3—общие лампы земли; ОЛК—общие лампы контрола; ОЛО—общие лампы обрыва; ОЛС—общие лампы сообщения; ОЛТ—общие лампы тревоги; Пр—предохранитель; Рв—реле вспомогательное; Рз—реле земли; Рк—реле контрола; Ро—реле обрыва; Рп—реле повреждения; Рс—реле сообщения; Рт—реле тревоги; РШВ—реле штемпеля времени; Рыч.—р-рычажный переключатель; RT—телефон; ШВ—штемпель времени; ШК—шинуровой контакт; ШИС—штепсель испытательный; ШМА—штепсель миллиамперметра; ШОС—штепсель обратного сигнала; ШВ-1—штепсель бесшинуровой, красный, для восстановления повреждённого луча при обрывах или сообщении; ШВ-2—штепсель бесшинуровой, зелёный, для восстановления работоспособности повреждённого луча при заземлении провода Л1; ШВ-3—штепсель бесшинуровой, жёлтый для восстановления работоспособности повреждённого луча при заземлении провода Л2; ШВ-4—штепсель бесшинуровой, чёрный для отключения луча при ремонте

В аппаратах лучевой системы применяются извещатели типа ПКИЛ для пожарной сигнализации и типа ОКИЛ для охранной сигнализации. В каждый луч может быть включено до трёх извещателей, сигналы от которых фиксируются одним номером. Номер луча, с которого подан сигнал, регистрируется лучевой номерной *ЛН* и контрольной *ЛК* лампами. Схемы аппаратов лучевой системы различных типов не имеют принципиальных различий. Сопротивления обмоток реле, а также добавочных сопротивлений, коммутаторных лампочек и звонков в схемах аппаратов различной ёмкости пересчитаны в соответствии с напряжениями линейной и местной батареи.

Схема аппарата ТЛО-60 обеспечивает:  
1) подачу сигналов при обрыве, коротком замыкании и заземлении проводов луча. При каждом повреждении загорается сигнальная лампа, освещая соответствующую надпись, указывающую характер повреждения, а также сигнальная лампа, отмечающая номер повреждённого луча. Кроме того, при повреждении звонит звонок. Для восстановления работоспособности аппарата в гнезде ГнЛ вставляют один из запасных штепсельей соответствующего назначения, а именно ШВ-1 при обрыве или коротком замыкании, ШВ-2 при заземлении провода Л2 и ШВ-3—при заземлении провода Л1. При этом нажимают ключ КлВТ, который размыкает цепь реле тревоги Рт и включает общую лампу контроля ОЛК;

2) приём пожарного сигнала, который посыпается нажатием кнопки извещателя.

При каждой подаче пожарного сигнала зажигаются соответствующая нумерная лампа *ЛН*, лампа обрыва *ЛО*, лампа контроля *ЛК* и лампа тревоги *ЛТ*, освещющая надпись «Тревога», и одновременно включается сигнал тревоги и выключается сигнал повреждения.

После приёма сигнала тревоги нажатием ключа *КлВС* приводят схему в нормальное состояние.


При повреждённом луче после вставления одного из штепселяй в гнездо ГнЛ и нажатия кнопки извещателя доотказа замыкаются цепи сигнальных ламп ЛН, ЛК, ЛТ и реле тревоги Рт.

Обрагный сигнал к извещателю посылается от зуммера при вставлении штепселя *ШОС* в гнездо луча. Для телефонной связи извещателя с приёмным аппаратом в гнездо *Гн* извещателя включается микротелефон; при этом в приёмном аппарате действует звонок повреждения. Чтобы отличить вызов от повреждения, штепсель вставляют несколько раз. При снятии микротелефона приёмного аппарата с рычага выключается реле земли *Рз* и включается микротелефон. Для улучшения слышимости в гнездо *Гн3* вставляют штепсель *ШмА*. В аппаратах типа ТЛО-60 и ТЛО-30 может быть установлен штепсель времени. Для его работы в схеме предусмотрены реле *РШВ1* и *РШВ2*.
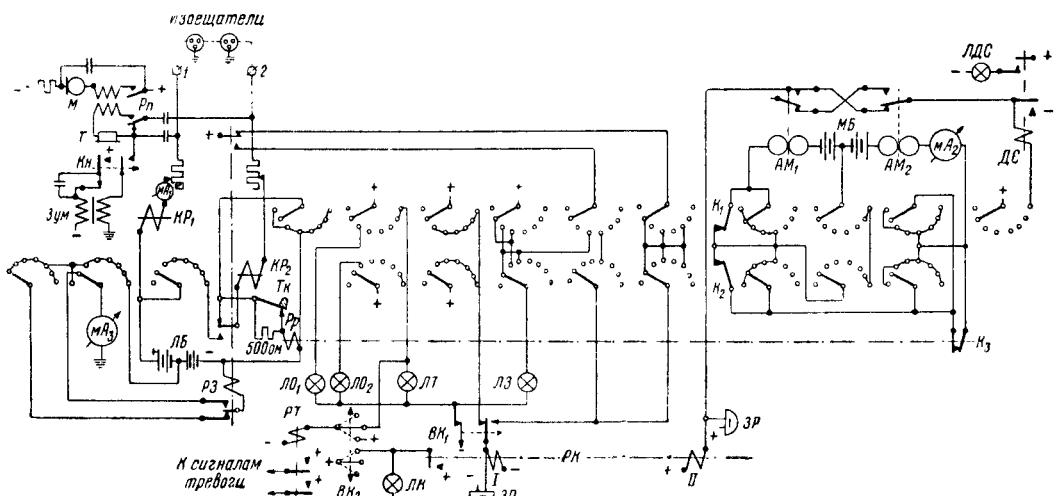
## Приёмные аппараты шлейфной системы

**Приёмные аппараты шлейфной системы типа ПШЗ и ПАЗ-48** рассчитаны на включение в шлейф до 50 извещателей типа ПИ-7. Сопротивление шлейфа не должно превышать 500 ом.

**Приёмный аппарат шлейфной системы с записью типа ПШЗ.** Принципиальная схема аппарата ПШЗ показана на фиг. 399. Обмотки двух электромагнитов контроллеров *KР1* и *KР2* с группой контактных щёток включены в провода шлейфа. Контактные щётки электромагнитов врачаются под действием спиральной пружины и удерживаются в нечётных положениях (1, 3, 5, 7) при наличии тока в электромагнитах и в чётных положениях (0, 2, 4, 6)—при отсутствии тока. Для завода пружины ось контроллера заканчивается ручкой, выведенной на панель аппарата и указывающей положение контроллеров.



Фиг. 399. Принципиальная схема аппарата ПШЗ:  $KP_1$ ,  $KP_2$ —контроллеры;  $K_1$ ,  $K_2$ —контакты контроллеров; АМ—электромагнит аппарата Морзе; ЛДС—лампа двойного сигнала; РДС—реле двойного сигнала; мА—миллиамперметр;  $R_k$ —реле контроля;  $R_z$ —реле земли; Рт—реле тревоги;  $Pp$ —реле ревизии; Зум—зуммер; Тк—телефрафный ключ; Рыч—рычажный переключатель; ВК—выключатель

При нормальном состоянии шлейфа в линейной цепи протекает контрольный ток, фиксируемый миллиамперметром  $mA_1$ .

Запись сигнала производится или сдвоенным перфоратором с двумя электромагнитами, или двумя аппаратами Морзе  $AM_1$  и  $AM_2$ , с автоматическим пуском лентопротяжного механизма. Оба электромагнита присоединены через контакты  $K_1$  и  $K_2$  контроллеров и  $K_3$  реле  $P_r$  к батарее  $M_B$ . Повреждения шлейфа (обрыв, заземление, обрыв с заземлением, короткое замыкание) фиксируются соответствующими сигналами. При обрыве цепи стрелка миллиамперметра  $mA_1$  устанавливается на нуль, а через контакты контроллеров замыкаются цепи ламп обрыва и звонка повреждения  $LO$  и  $ZP$ . Ток утечки, не превосходящий 20 мА, отмечается только отклонением стрелки миллиамперметра  $mA_3$ . При утечке 20–35 мА срабатывает реле  $R_3$ , через контакты которого включаются в параллель обмотки контроллеров. Щётки контроллеров переходят во второе положение вследствие снижения силы тока в последних. При этом фиксируется сигнал обрыва, а миллиамперметр  $mA_3$  отмечает ток утечки. При полном заземлении контроллеры переходят в третье положение; включаются сигналы заземления  $LZ$ ,  $ZPC$ . Стрелка миллиамперметра  $mA_1$  будет стоять на иуле, а  $mA_3$  покажет наличие тока, замыкающегося через землю. Выключение сигналов повреждения осуществляется выключателем  $BK_1$ .

Сигналы тревоги можно привести в действие вручную при помощи переключателя  $BK_2$ .

Нормально по шлейфу проходит ток и щётки контроллеров находятся в первом положении. После трёх последовательных замыканий и размыканий цепи контроллеры переходят в седьмое (последнее) положение, при котором происходит приём сигнала.

Для подачи обратного сигнала на извещатель на приёмном аппарате нажимают кнопку  $K_n$ , замыкающую цепь зуммера, и в линию посыпается сигнал, воспринимаемый телефоном извещателя.

Контроль приёмного аппарата производится телеграфным ключом  $T_k$ , при отжатии которого в цепь включается сопротивление 500 ом.

Для регистрации времени на приёмных аппаратах установлен штемпель времени, при помощи которого в момент начала приёма сигнала происходит запись времени поступления сигнала. Аппарат смонтирован в железнном шкафу размерами 1700 × 800 × 450 мм. С лицевой стороны имеется стол на высоте (от пола) 860 мм.

Для работы аппарата требуются две батареи:

а) линейная  $L_B$  ёмкостью не менее 18 а·ч, напряжением 24 в при сопротивлении шлейфа до 100 ом и 48 в при сопротивлении шлейфа до 500 ом;

б) местная  $M_B$  с напряжением 12 в и ёмкостью не менее 36 а·ч при наибольшем разрядном токе 8 а. Средние точки обеих батарей должны быть выведены к аппарату. В линейной цепи протекает постоянно ток величиной около 65 мА.

**Пожарный аппарат шлейфной системы с записью типа ПАЗ-48.** Принципиальная схема

аппарата дана на фиг. 400. В нормальном (готовом к приёму сигналов) состоянии аппарата под током контрольной батареи  $K_B$  находятся реле  $P_n$ ,  $P_z$ ,  $P_r$ , миллиамперметр  $mA_1$ , реостаты  $CL_1$  и  $CL_2$ .

Кроме того, под током рабочей батареи  $P_B$  находятся реле  $P_{B1}$  и  $P_{Bn}$ , электромагниты аппаратов Морзе  $AM_1$  и  $AM_2$  и миллиамперметр  $mA_m$ .


При этом якорь реле  $P_z$ , по которому проходит контрольный ток, не притянут, так как реле дифференциальное. Показания прибора  $mA_1$  должны находиться в пределах 30–40 мА. Эта величина тока устанавливается при помощи реостатов  $CL_1$  и  $CL_2$ . Показания миллиамперметра  $mA_m$  должны быть в пределах 40–60 мА. Для питания аппарата требуются две аккумуляторные батареи напряжением по 48 ± 4 в, а именно контрольная и рабочая батареи (на схеме «+» и «-» относятся к рабочей батарее,  $sh$  — минусовая шина этой батареи).

Схемой предусмотрена возможность включения специального устройства — «повторителя» для трансляции номера извещателя, подавшего сигнал «тревоги» на главную станцию.

Схема обеспечивает при повреждении шлейфа (обрыв провода, заземление, обрыв с заземлением) действие оптической и акустической сигнализации. Сигналы о повреждении (за исключением лампы контроля  $L_K$ ) включаются переводом ключа  $K_{LBH}$ , а для восстановления нормального положения после устранения повреждения ключ  $K_{LBH}$  переводят в нормальное положение и кратковременно нажимают кнопку «броска»  $K_{nB}$ . При соединении проводов шлейфа получается увеличение контрольного тока. Наличие сообщения проверяется при пробе (ревизии) извещателей и при телефонных переговорах. При ревизии извещателя в шлейф включается добавочное сопротивление, которое понижает контрольный ток; замыкание контактной системы извещателя не сопровождается при этом одновременным заземлением шлейфа. На понижение силы контрольного тока реагирует реле «ревизии»  $P_r$ ; якорь же линейного реле  $P_n$  остаётся притянутым. В связи с этим при приёме сигнала ревизии будет замыкаться и размыкаться цепь аппаратов Морзе в соответствии с колебаниями величины тока, происходящими в линейной цепи. Получение сигнала ревизии отмечается миганием лампы «контроля»  $L_K$ , прерывистой работой звонка ревизии  $Z_{eR}$  и записью номера извещателя. При подаче сигнала тревоги с какого-либо другого извещателя приём сигнала ревизии прекращается.

При данной схеме станцию с извещателями вызывают нажатием кнопки; при этом в линейную цепь вводится добавочное сопротивление, вызывающее понижение величины контрольного тока. На приёмном аппарате кратковременно звонит звонок «ревизии».

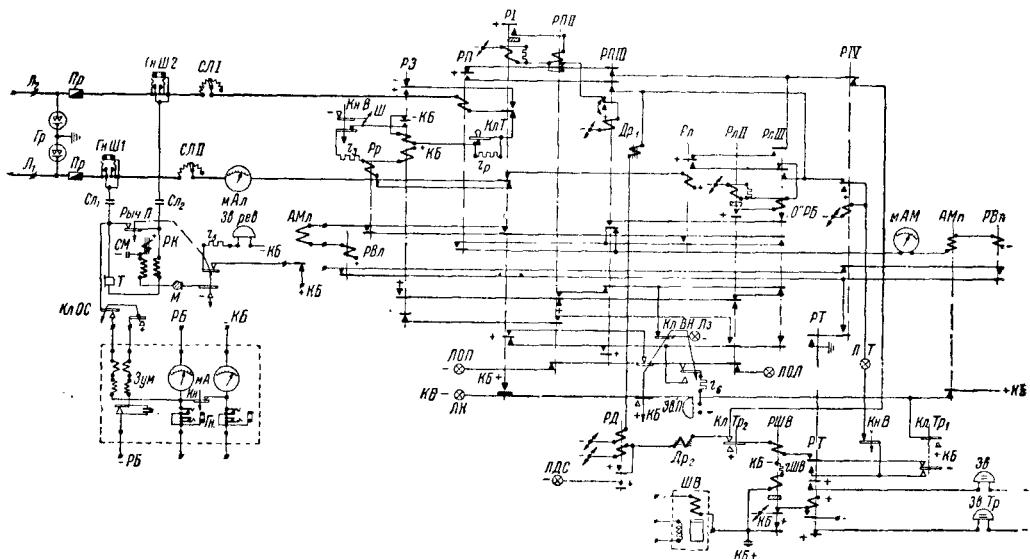Телефонная связь с извещателем осуществляется при включении в гнёзда извещателя микротелефона (параллельно добавочному сопротивлению извещателя). Цепь питания микрофона замыкается через контакты рычажного переключателя  $RyCh$ .



Фиг. 400. Принципиальная схема аппарата ПАЗ-48:  $R_1$  и  $R_{1II}$ —линейные реле правого и левого проводов;  $R_1II$ ,  $R_{1III}$ ,  $R_{1IV}$ —вспомогательные местные реле, срабатывающие в зависимости от работы линейных реле. Цифра указывает, при каком положении линейного реле сработает данное реле. Реле, не имеющие букв, срабатывают при изменении режима в любом проводе шлейфа;  $l$  и  $p$  указывают, с каким (правым или левым) линейным реле связано данное реле;  $R_2$ —двойхомоточное реле «земля»;  $R_{re}$ —реле ревизии;  $R_{tr}$ —реле тревоги;  $R_{dc}$ —двойхомоточное реле «двух сигналов»;  $R_{sh}$ —реле «штемпеля времени», замедленное на отпускание;  $R_{BL}$ ,  $R_{BL}$ —трансляционные реле, подключающие повторители;  $AM_1$ ,  $AM_2$ —обмотки электромагнитов аппаратов Морзе;  $L_{LP}$ ,  $L_{LP}$ —лампы обрыва левая и правая;  $L$ —лампа (З—«земля», ДС—«двух сигналов», Т—«тревоги»);  $KL$ —телефрафный ключ Морзе;  $KNB$ —кнопка «сброса сигналов»;  $KLOS$ —ключ обратного сигнала;  $KLT$ —выключатель сигнала неисправности;  $KLT_P$ —ключ «тревоги»;  $R_{ch}$ ,  $P$ —рычажный переключатель;  $Gn$ —испытательное гнездо шлейфа;  $MAI$ —миллиамперметр для контроля тока в шлейфе;  $MAM$ —миллиамперметр для контроля тока в цепи аппарата Морзе;  $SL_1$ ,  $SL_2$ —реостаты;  $Ч_1$ ,  $Ч_2$ ,  $Ч_3$ ,  $Ч_4$ —омические сопротивления;  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_3$ —конденсаторы;  $Pr$ —предохранитель;  $Gr$ —гроноотводы;  $D$ —дроссель;  $Kt$ —контакт;  $Rk$ —реактивная катушка;  $T$ —трансформатор;  $M$ —микрофон;  $T$ —телефон;  $ZB$ —звонок ( $P$ —«ревизии»,  $P$ —«повреждения», Т—«тревоги»);  $RB$ —рабочая батарея;  $KB$ —контрольная батарея

Подача обратного сигнала производится при нажатии на аппарате ключа  $KLOS$ , отчего происходит включение зуммера. Зуммерный ток проходит по проводам шлейфа, заземление извещателя, с которого подан сигнал, землю и заземление приемного аппарата. Подача обратного сигнала возможна и при наличии обрыва или соединения проводов в шлейфе.

Размеры коммутатора ПАЗ-48: высота 1 332 мм, ширина 700 мм, глубина 630 мм. Вес 85 кг.

### Извещатели

Извещатели делятся по назначению на пожарные и охранные, а по способу приведения в действие на извещатели ручного действия и автоматические.

**Кнопочные извещатели ручного действия типа ПКИЛ** (табл. 277) предназначены для включения в приемные аппараты лучевой системы для подачи сигнала о пожаре и приема обратного фонического сигнала с электропожарной станции. Общий вид извещателя ПКИЛ показан на фиг. 401, а принципиальная схема дана на фиг. 402.

Сигнал подается нажатием кнопки  $K_n$ , находящейся под стеклом, которое нужно разбить. При нажатии кнопки выключается сопротивление в контрольной цепи извещателя, цель сперва размыкается, а затем оба провода закорачиваются и заземляются (фиг. 402). При отпускании кнопки восстанов-


ливается нормальная схема. Ответный сигнал воспринимается телефоном  $T$ , включенным через конденсатор  $K$  ёмкостью 0,25 мкФ. Гнезда  $Gn$  служат для включения микротелефона служебной телефонной связи.

**Охранные киопочные извещатели ручного действия типа ОКИЛ** (табл. 278) применяют при устройстве охранной сигнализации, которая строится по лучевой системе. Охранная сигнализация служит для быстрого извещения центрального поста вооруженной охраны о тревоге, а также для служебной связи постов с


Таблица 277  
Извещатели типа ПКИЛ

Характеристика	Тип извещателя	
	ПКИЛ-1	ПКИЛ-2
Наименование аппаратов, в которых применяется извещатель . . . . .	ТЛО-16, ТЛО-30, ПОЛО-25 и ПЛО-50	ТЛО-60
Сопротивление в ом . . . . .	1 000	3 500
Высота в мм . . . . .	245	245
Ширина в мм . . . . .	170	170
Глубина в мм . . . . .	102	102
Вес в кг . . . . .	3,5	3,5

центральным пунктом. Кроме подачи тревожного сигнала, предусматривается возможность передачи сообщений по телефону, а также пода-

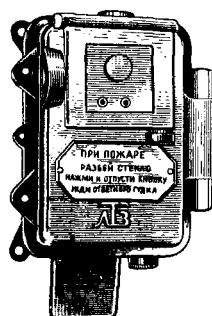


Фиг. 401. Внешний вид извещателя ПКИЛ

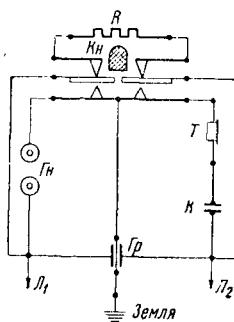


Фиг. 402. Принципиальная схема извещателя ПКИЛ

ча сигналов по специальному коду. Извещатели типа ОКИЛ обеспечивают подачу сигнала тревоги, кодового служебного сигнала и

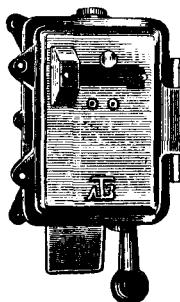

Фиг. 403. Внешний вид извещателя ОКИЛ

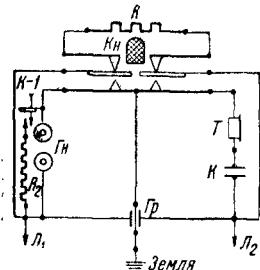

Фиг. 404. Принципиальная схема извещателя ОКИЛ

приём обратного фонического сигнала с электроохранной станции. Внешний вид извещателя показан на фиг. 403, а его схема дана на фиг. 404.

Сигнал подаётся нажатием кнопки  $K_{H1}$ .

Таблица 278


#### Извещатели типа ОКИЛ

Характеристика	Тип извещателя	
	ОКИЛ-1	ОКИЛ-2
Наименование аппаратов, в которых применяется извещатель . . . . .	ТЛО-16, ТЛО-30 ПОЛО-25 и ПЛО-50	ТЛО-60
Сопротивление в ом		
$R_1$ . . . . .	1 000	3 500
$R_2$ . . . . .	1 000	2 500
Высота в мм . . . . .	245	245
Ширина в мм . . . . .	136	136
Глубина в мм . . . . .	102	102
Вес в кг . . . . .	2,4	2,4

Дополнительный контакт  $K-1$  замыкается, если дёрнуть за специальную ручку; при этом провод  $L_1$  заземляется через сопротивление  $R_2$ . На приёмном аппарате от этого зажигаются лучевая лампа, лампа «земли» и звонит звонок повреждения.


Обратный сигнал подаётся зуммером и воспринимается телефоном  $T$  извещателя.

**Извещатели с кодированным сигналом ручного действия типа ПИ-7** (фиг. 405) предназначены для шлейфной системы. Подача сигнала тревоги с извещателя осуществляется рядом переключений, обусловленных схемой

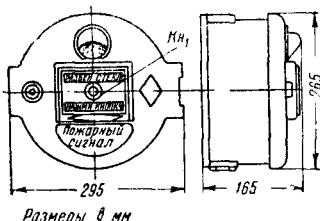

Фиг. 405. Общий вид извещателя ПИ-7

аппарата и номером извещателя, производимых кодирующими механизмом. Кодирующий механизм приводится в действие при нажатии пусковой кнопки  $K_{H1}$  извещателя. При этом приводится в действие часовой механизм, на оси которого находится типовое колесо  $TK$ , и одновременно замыкается контакт  $K_3$ , подготовляющий цепь для приёма на телефон  $T$  обратного сигнала (фиг. 406). При вращении типового колеса цепь последовательно размыкается и замыкается на землю. Первые три зубца типового колеса служат для подачи подготовительного кода, остальные для трёхкратной передачи номера извещателя.

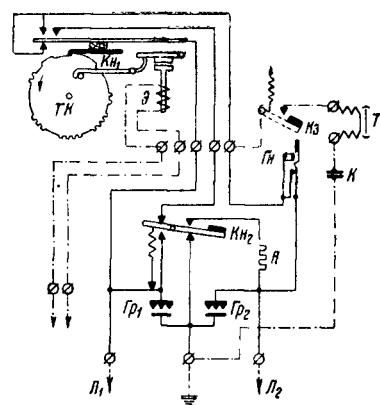

Фиг. 406. Принципиальная схема извещателя ПИ-7

Время, требуемое для полной передачи сигнала тревоги, не должно быть больше 35 сек.

При проверке извещателя открывают крышку, причём автоматически отжимается кнопка  $K_{H2}$ , которая отключает землю и включает параллельно контактам добавочное сопротивление  $R=500 \text{ ом}$ , снижающее величину контрольного тока в шлейфе.

Извещатель типа ПИ-7 может быть приведён в действие с расстояния.

Цепь электромагнита  $\mathcal{E}$  замыкается при нажатии кнопки, находящейся на расстоянии от извещателя (подизвещатели). При срабатывании электромагнита рычаг, связанный с якорем, отпускает типовое колесо.

Для осуществления телефонной связи с приёмным аппаратом в гнездо  $Gn$  вставляется штепсель микротелефона.

В схеме извещателя предусмотрены искровые разрядники  $Gp_1$  и  $Gp_2$ .

Сопротивление заземления извещателя не должно превышать 5 ом.

Габаритные размеры извещателя ПИ-7: высота 265 мм, ширина 295 мм, глубина 165 мм. Корпус извещателя чугунный. Вес 8,4 кг.

Автоматические извещатели подразделяются по принципу действия на максимальные, дифференциальные и комбинированные.

Максимальный температурный извещатель подаёт сигнал тревоги, когда температура окружающей среды достигает предельного значения, на которое он отрегулирован. Максимальные автоматические извещатели должны иметь регулировочное приспособление для установки их на определённую температуру срабатывания в пределах от +20 до +120°.

Согласно ГОСТ 4186-48 допускается изготовление извещателей с соответственно более широкими пределами регулировки.

Дифференциальный автоматический извещатель подаёт сигнал при внезапном повышении температуры. Извещатель должен срабатывать не позднее 1 мин. после помещения его в среду, температура которой повышается на 5—10° в 1 мин.

Комбинированный автоматический извещатель должен срабатывать как при достижении определённого предела температуры окружающего воздуха, так и в том случае, когда скорость нарастания температуры превысит определённую величину, не допустимую для охраняемого помещения. Комбинированный извещатель может состоять из объединённых в одном приборе максимального и дифференциального извещателей.

## АКУСТИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Для акустической сигнализации на железных дорогах СССР используются электрические звонки, гудки и сирены.

**Звонки** применяются постоянного и переменного тока. Имеется несколько разновидностей звонков постоянного тока: 1) одноударные, 2) медленнодействующие, 3) с шунтом, 4) непрерывно звонящие, 5) герметические, или мембранные, 6) тирольские (колокол, внутри которого помещается механизм) и др.

Звонок постоянного тока. Питание звонков постоянного тока осуществляется от первичных элементов, аккумуляторов или от сети постоянного тока. При питании от сети звонок включают через лампу накаливания, соответствующую напряжению сети и потребляющую ток, равный рабочему току звонка.

Звонки завода «Красная заря» имеют электрическое сопротивление обмоток 40 ом (для напряжения 4—6 в) и 500 ом (для напряжения 24 в).

Звонок ДВ-2 завода им. Кулакова имеет две обмотки по 12 ом каждая, которые могут включаться последовательно (для работы при напряжении 12 в) или параллельно (для работы при напряжении 4—6 в).

Звонок переменного тока устроен аналогично звонку постоянного тока, но не имеет прерывателя. Якорь притягивается к сердечнику дважды за один период.

Поляризованный звонок переменного тока имеет две обмотки и постоянный магнит, поляризующий якорь.

Поляризованные звонки имеют сопротивление 500, 1 000 и 2 000 ом и работают при токе от 3 ма в частоте 15—50 гц.

Поляризованный звонок может также работать от пульсирующего тока; в этом случае якорь в одну сторону должен оттягиваться пружиной.

Повреждения, при которых звонок перестаёт работать, — обрыв в обмотке или подводящих проводниках, загрязнение или обгорание контактов, отвинчивание чашки, механические повреждения якоря, расшатывание контактного винта в своём гнезде.

**Гудок** постоянного или переменного тока применяется для увеличения радиуса слышимости сигналов тревоги. На фиг. 407 дана схема гудка постоянного тока. При прохождении тока по обмоткам электромагнита  $\mathcal{E}$  стержень, связанный с якорем  $Я$ , ударяет по мембране  $M$  и разрывает контакт  $I$ . Контакт снабжен искрогасителем. Гудок постоянного тока завода им. Кулакова типа ТГС имеет две обмотки. При последовательном соединении обмоток требуется напряжение 24 в (ток около 0,6 а); при параллельном соединении 12 в (ток около 1,2 а).

Гудок типа ГПС-12 применяется в аппаратах пожарной сигнализации.


В гудке переменного тока нет прерывающегося контакта. За один период мембрана делает два колебания.

Гудки-вибраторы устроены наподобие телефона и работают от переменного тока.

**Сирена** представляет собой электромотор, врачающий подвижный диск или барабан с отверстиями рядом с неподвижным диском или внутри неподвижного барабана с такими же отверстиями. Внутри сирены создаётся повышенное давление и в момент совпадения отверстий обоих дисков или барабанов воздух вырывается наружу, создавая звуковые колебания. Частота колебаний зависит от скорости вращения и от числа отверстий.

Сирена потребляет большой ток и поэтому питание её осуществляется от аккумуляторов или от сети.

Включение электрозвуковых сигнальных приборов осуществляется чаще всего по схеме нормально разомкнутого тока, т. е. дей-

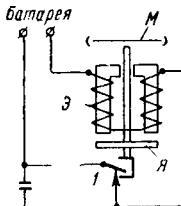


Фиг. 407. Схема гудка постоянного тока

ствие прибора начинается при замыкании цепи.


Для замыкания цепи служат звонковые кнопки (для звонков), выключатели и рубильники (для мощных гудков и сирен).

При последовательном включении звонков постоянного тока прерывающие контакты у всех звонков, кроме одного, должны быть шунтированы.

При включении звонков по схеме, представленной на фиг. 408 (последовательное включение) и фиг. 409 (параллельное включение)

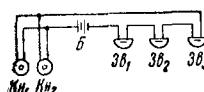


Фиг. 408. Схема последовательного включения звонков

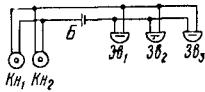


Фиг. 409. Схема параллельного включения звонков

ион), при нажатии одной кнопки звонят несколько звонков. При включении звонков по схеме, представленной на фиг. 410, каждый звонок звонит при нажатии одной соответствующей ему кнопки.

На фиг. 411 показана схема включения звонка, который звонит при нажатии любой из нескольких кнопок.

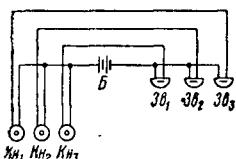


Фиг. 410. Схема включения звонка при нажатии соответствующей кнопки

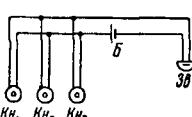


Фиг. 411. Схема включения звонка при нажатии любой кнопки

На фиг. 412 и 413 показаны схемы двусторонней подачи сигнала. В качестве обратного провода может быть использована земля.

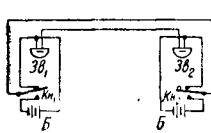

Фиг. 412. Схема двусторонней подачи сигнала; при нажатии кнопки звонят оба звонка

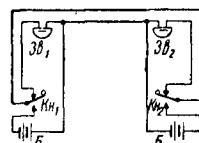

Фиг. 413. Схема двусторонней подачи сигнала; при нажатии кнопки звонят один звонок

Для постоянного контроля линии приборы включают по схеме нормально замкнутого тока.


При обрыве цепи или при нажатии кнопки цепь разрывается, якорь отпадает и замыкается цепь сигнального прибора от местной батареи (фиг. 414).

При длинных линиях сигнальные приборы включают через контакты реле, обмотка которого включена в линию (фиг. 415—при нормально разомкнутой схеме и фиг. 416 — при нормально замкнутой схеме).

Для приёма в одном пункте сигналов из нескольких мест применяют нумераторы с электромагнитными клапанами (фиг. 417). Нумераторы делают на 4, 6, 8 и 12 номеров.




Фиг. 414. Схема включения звонка по схеме нормально замкнутого тока

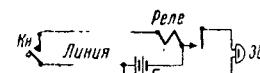


Фиг. 415. Схема включения звонка через контакты реле (при нормально разомкнутой схеме)

При прохождении тока по электромагниту Э (фиг. 418) притягивается якорь Я и освобождается удерживаемый им рычаг Р, в окошечке появляется номер и звонит звонок. Возвращают рычаг в начальное положение вручную. Сопротивление обмоток клапанов 10÷40 ом.

Поисковая сигнализация находит применение на железнодорожных станциях, а также на станциях метрополитена. Для целей поисковой сигнализации может быть использована существующая радиотрансляционная сеть или специально оборудованная радиотрансляционная сеть. Громкоговорители устанавливаются по всей территории, обслуживающей

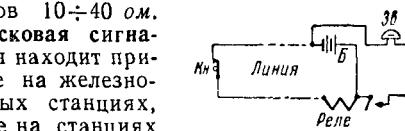


Фиг. 416. Схема включения звонка через контакты реле (при нормально замкнутой схеме)

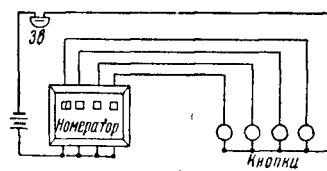


Фиг. 417. Схема включения нумератора

мой поисковой сигнализацией. Поиск требуемого лица осуществляется голосом или посылкой в радиотрансляционную сеть поисково-вызывных сигналов ключом Морзе. Кроме того, простейшая поисковая сигнализация может быть оборудована по схеме, представленной на фиг. 419. Пульт управления устанавливается на командном пункте (например у диспетчера), «светофоры» с 4—6 отдельными лампами устанавливаются в помещениях, где могут находиться разыскиваемые лица. Поисковый сигнал (зажигается лампочка определённого цвета и звонит звонок) подаётся при замыкании кнопки или через промежуточное реле.

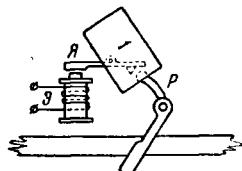

Фиг. 418. Схема электромагнитного клапана

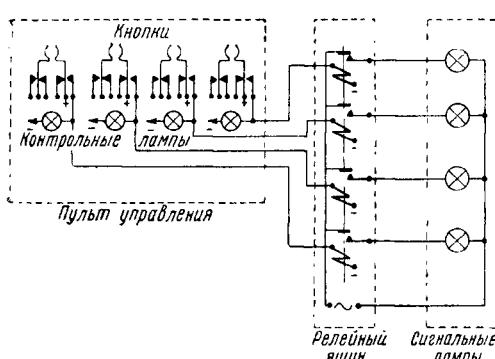

Фиг. 419. Схема поисковой сигнализации

### ВОДОКАЧАЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

На железнодорожном транспорте СССР применяются два типа приборов для сигнализации уровня воды в баке водонапорной башни:

- указывающие только наименший и наибольший уровни воды;
- указывающие крайние и промежуточные уровни.

Наибольшее распространение получили приборы первого типа, из которых больше всего установлено приборов системы Трегера, выпускаемых Калужским электротехническим заводом.

Комплект приборов водокачальной сигнализации системы Трегера состоит из:

- контактного прибора, устанавливаемого над или под баком с водой;
- указателя уровня воды, устанавливаемого в машинном отделении насосной станции.


Размеры приборов: контактного  $230 \times 165 \times 78$  мм, сигнального  $330 \times 160 \times 70$  мм. Вес сигнального прибора около 3 кг, контактного прибора вместе с тросом и блоками — 10,6 кг.

Прибор работает устойчиво при напряжении батареи в пределах 10—14 в, потребляя ток 20—25 ма.

Контактный прибор системы Трегера (фиг. 420) состоит из герметически закрывающегося металлического ящика, в котором находится контактный механизм, состоящий из двух изолированных друг от друга металлических полудисков 1, четырех контактных пружин 2 и возвратного механизма 5, удерживающего диски в среднем положении при промежуточном уровне воды в баке (при этом две контактные пружины находятся на изоляции). Ось переключателя 4 выходит через крышки прибора наружу ящика, где на неё насаживается рычаг 3. Прибор имеет два ролика, через которые перебрасывается металлический трос 6 с деревянным поплавком и противовесом. Противовес передвигается вдоль рейки с делениями и указывает уровень воды в баке. На тросе укреплены упоры  $U_1$  и  $U_2$ , которые при крайних положениях воды в баке нажимают на рычаг.


При нижнем уровне воды поплавок опускается и упор  $U_1$ , упираясь в рычаг, поднимает его, одновременно вращая диск. В результате поворота диска контактная пружина

на от «+» источника тока соединяется с линейным проводом, а пружина от «—» источника тока соединяется с проводом, идущим на землю. При верхнем уровне воды в баке поплавок поднимается и упор  $U_2$ , упираясь

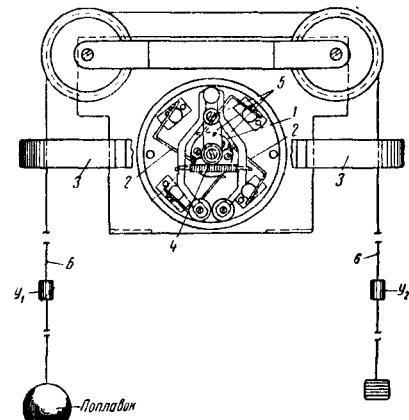Фиг. 420. Контактный прибор системы Трегера:  
1—полудиски; 2—контактные пружины; 3—перекидной рычаг; 4—ось переключателя; 5—возвратный механизм; 6—трос

в рычаг, поворачивает его, а диск вращается в обратном направлении. При этом в линейный провод будет подан отрицательный потенциал, а «+» батареи соединится с землёй.

Указатель уровня воды (фиг. 421) состоит из звонка с кнопкой и гальваноскопа  $\Gamma$ , управляющего стрелкой, которая в зависимости от направления отклонения указывает на надписи «Качай» или «Довольно».

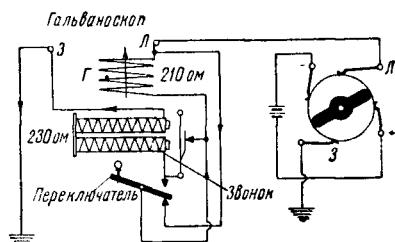


Фиг. 421. Схема указателя уровня воды системы Трегера

При промежуточном уровне воды в баке тока в линии нет. Цепь гальваноскопа  $\Gamma$  шунтируется через кнопку звонка. Звонок звонит как при максимальном, так и при минимальном уровне воды в баке. Для того чтобы узнать, что означает сигнал, надо нажать кнопку звонка. Вследствие этого звонок прекращает своё действие, а гальваноскоп включается последовательно в линию. Стрелка гальваноскопа отклоняется при максимальном уровне воды вправо, указывая на надпись «Довольно», и влево — при минимальном уровне, указывая на надпись «Качай».

Катушка звонка наматывается проводом ПЭ (ПЭЛ) или ПШД диаметром 0,18—0,25 мм. Сопротивление каждой катушки 115 ом  $\pm 5\%$ . Электрическая схема указателя уровня вы-

полняется проводом марки ПР диаметром  $1 \frac{1}{2} \text{ мм}^2$ .


**Установка прибора.** Контактный прибор устанавливается над или под баком с водой (фиг. 422). После установки контактного механизма через ролики и концы рычага

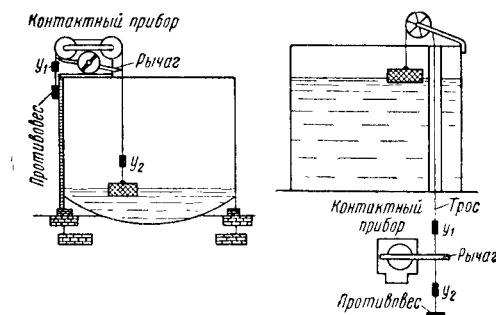

Фиг. 422. Установка контактного прибора системы Трегера


пропускают трос. Затем отмечают положение рычага, при котором замыкаются контакты  $L$  и «+»,  $Z$  и «-» или  $L$  и «-»,  $Z$  и «+», и укрепляют упоры  $U_1$  и  $U_2$  при крайних положениях рычага.

Проверка исправности контактов в контактном приборе производится следующим образом: к зажимам линейного и земляного проводов присоединяют вольтметр, а затем рычаг поворачивают в ту и другую стороны до установления контакта между соответствующими пружинами; при этом отклонение стрелки вольтметра должно быть в обоих случаях одинаковым. Если отклонения стрелки нет, то осматривают все контакты, а затем отдельно проверяют батарею.

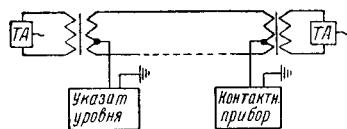

Фиг. 423. Схема включения аппаратов водокачальной сигнализации в провода связи

Сигнальный прибор укрепляют на стене так, чтобы удобно было нажимать кнопку. После включения приборов проверяют правильность показаний гальваноскопа в соответствии с уровнем воды в баке.

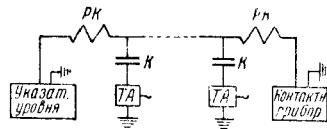

Фиг. 424. Схема связи водонапорной башни с машинным отделением водокачки

Для водокачальной сигнализации используют стальные провода  $d = 3 \text{ мм}$ , а также могут быть использованы телефонные провода. Схема включения аппаратов водока-

чальной сигнализации в провода связи показана на фиг. 423.

Телефонная связь между водонапорной башней и машинным отделением водокачки может быть осуществлена по схеме, представленной на фиг. 424.


Сопротивление реактивных катушек  $15-40 \text{ ом}$ , конденсаторы ёмкостью  $1-2 \mu\text{F}$ . Телефонные аппараты применяются с фоническим вызовом.

На электрифицированных насосных станциях в настоящее время внедряется автоматическое управление насосными агрегатами в зависимости от уровня воды в баке водонапорной башни. Сущность автоматического управления электрифицированной насосной станцией состоит в следующем. Пуск в работу и остановка электронасоса связываются с положением верхнего и нижнего уровней воды в баке (т. е. с сигналами «Качай» и «Довольно») и напором воды в сети.

При наличии нескольких насосных станций в одном месте автоматика допускает совмещение контроля и управления ими с одного пункта.

Датчик импульсов устанавливается у водонапорного бака или в сети и соединяется с приборами сигнализации и управления насосной станции.

Схема автоматического управления насосной станцией показана на фиг. 425.

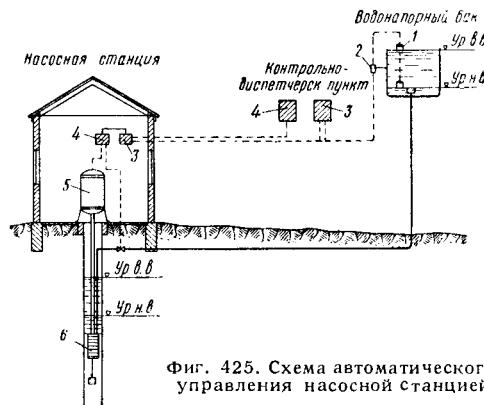

Фиг. 425. Схема автоматического управления насосной станцией

Поплавок 1 действует на систему передач (датчик) 2 и заставляет срабатывать сигнальное устройство 3 (в насосной станции и в контрольно-диспетчерском пункте).

Сигнальный прибор 3 соединён с приборами управления 4. Последние, получив сигнал «Довольно», останавливают агрегат 5, а при сигнале «Качай» включают в работу электродвигатель 5, который приводит в действие насос 6.


В качестве датчика импульсов могут быть использованы контактный прибор системы Трегера, поплавковое реле и манометрическое реле уровня.

При наличии на насосной станции постоянного источника питания от выпрямителей или аккумуляторной батареи и при небольшом расстоянии между водонапорной башней и насосной станцией оправдывается использование контактного прибора системы Трегера. При этом на насосной станции должен

устанавливаться повторитель — поляризованное реле уровня. Реле уровня срабатывает и переключает свои контакты в зависимости от уровня воды в баке водонапорной башни.

В системах автоматической сигнализации применяют поплавковые реле типа РМ и СУ.

Поплавковое реле типа РМ состоит из поплавка, противовеса и контактного устройства. Принцип действия и установка приборов видны из фиг. 426. Контактное устройство управляется посредством воздействия на рычаг со стороны упоров  $U_1$  и  $U_2$ , закреплённых на тросе, перекинутом через блок, закреплённый на корпусе контактного устройства.

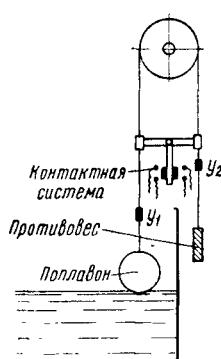


Фиг. 426. Принцип действия поплавкового реле типа РМ

Реле типа СУ (фиг. 427) имеет контактную систему и связано с поплавком  $P$  через штангу  $Ш$ , заканчивающуюся шарнирным рычагом. Крайние пределы регулировки уровней определяются длиной штанги, на которой укреплен поплавок. При использовании соответствующей контактной системы можно фиксировать не только крайние, но и промежуточные уровни воды.

Сигнальное устройство состоит из переключателя, лампы и звонка.

Новая конструкция датчиков импульсов и приёмников, разработанная ЦНИИ МПС, обеспечивает передачу по одному проводу сигналов о положении уровней воды. Датчики питаются переменным током 12—36 в от трансформатора, расположенного на насосной станции. Сигнализация обеспечивает непрерывный контроль линии управления с подачей аварийных сигналов в случае обрыва или короткого замыкания.

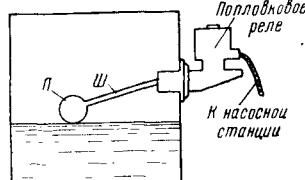Непрерывный контроль за режимом работы агрегатов и правильный учёт работы Фиг. 427. Установка поплавкового реле типа СУ



реле уровня замыкателя — непосредственно через контакты поплавкового реле.

Реле типа СУ (фиг. 427) имеет контактную систему и связано с поплавком  $P$  через штангу  $Ш$ , заканчивающуюся шарнирным рычагом. Крайние пределы регулировки уровней определяются длиной штанги, на которой укреплен поплавок. При использовании соответствующей контактной системы можно фиксировать не только крайние, но и промежуточные уровни воды.

В настоящее время нашей промышленностью выпускаются различные типы самопищущих приборов для измерения и записи расхода, напора, уровня воды и других величин. Принцип работы таких приборов основан на измерении величины давления или перепада давления и передаче значения измеряемой величины на стрелку. Запись производится на круговой диаграмме пером, связанным со стрелкой.

Вращение диаграммы осуществляется синхронным моторчиком или при помощи часового механизма.

## ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ УСТРОЙСТВ СВЯЗИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

#### Развитие электропитающих установок для устройств связи

Развитие электропитающих установок для устройств связи проходило параллельно развитию самих устройств связи. В дореволюционной России на железнодорожном транспорте применялась несложная аппаратура связи (преимущественно телефонные аппараты системы МБ и телеграфные аппараты Морзе). Для питания этой аппаратуры использовались химические источники тока — гальванические элементы и более редко аккумуляторы.

Мощное развитие сети связи железнодорожного транспорта СССР за годы сталинских пятилеток вызвало значительное повышение мощности электропитающих установок в узлах связи. Вследствие этого питание аппаратуры связи в крупных узлах непосредственно от химических источников тока стало невозможным. Потребовалось создание новых систем электропитания, основанных на применении преобразователей тока как для непосредственного питания аппаратуры связи, так и для работы в буферном режиме с аккумуляторными батареями.

Переход на новые системы электропитания потребовал разработки и освоения производства специальной аппаратуры питания устройств связи.

Труды советских специалистов Б. С. Комарова, Б. А. Пионтковского и др., предложивших ряд оригинальных конструкций отдельных электропитающих устройств и разработавших схемы комплексных электропитающих установок, способствовали освоению промышленностью СССР новых устройств электропитания предприятий связи. Большое значение для развития электропитания устройств связи имеют работы И. А. Казаринова, предложившего блочную систему электропитания различных видов устройств связи.

Эта система по уровню своего технического совершенства стоит намного выше аналогичных установок, выпускаемых иностранными фирмами. Большую работу в области создания мощных первичных элементов отечественной конструкции проделали специалисты МПСС. Над усовершенствованием мощных первичных элементов с воздушной деполяризацией работали П. М. Спиридонов, Б. Н. Пушкин.

Дальнейшее развитие устройств электропитания намечается проводить в направлении

улучшения их электрических характеристик, автоматизации, упрощения ухода за ними, экономии дефицитных материалов и удешевления.

### **Назначение электропитающих устройств и источники энергоснабжения предприятий связи**

Устройства электропитания предприятий связи должны доставлять электрическую энергию, необходимую для бесперебойного действия аппаратуры связи, и, кроме того, обеспечивать питание сетей аварийного освещения, служащих для искусственного освещения помещений станций связи в периоды прекращения подачи электрической энергии от основного источника энергоснабжения.

Основным источником энергоснабжения для питания аппаратуры, устанавливаемой в узлах связи, обычно является местная электрическая сеть. В пунктах, не обеспеченных энергоснабжением при предприятиях связи, устанавливаются собственные электрические станции.

Преобразование электрической энергии, получаемой от местной сети или собственной электрической станции, в электрическую энергию, используемую для питания аппаратуры связи, осуществляется с помощью преобразователей различного рода (мотор-генераторов, выпрямителей и т. п.), дополняемых в необходимых случаях аккумуляторными батареями.

Резервирование энергоснабжения предприятий связи осуществляется или путём устройства вводов от двух независимых электрических сетей, или путём установки резервной электрической станции (блок-станции).

Питание небольших установок связи, потребляющих малые мощности (порядка  $2 \div 3$  вт), наиболее часто осуществляется от гальванических элементов.

### **Основные требования, предъявляемые к электропитающим устройствам**

К электропитающим устройствам предприятий связи предъявляются следующие основные требования:

а) подача питающего тока должна быть непрерывной;  
б) мощность электропитающих устройств должна быть достаточной для питания приборов связи при самой большой нагрузке;  
в) колебания питающих напряжений не должны выходить за пределы, обусловленные видом питаемой ими аппаратуры связи;

г) пульсация напряжения источников питания должна быть минимальной;

д) устройства электропитания должны быть типизированными и иметь стандартное силовое оборудование с автоматизированным управлением.

### **Характеристики источников питания аппаратуры связи**

Номинальные значения напряжений, род тока и требования, предъявляемые к колебаниям и пульсации напряжения источников питания аппаратуры связи различного рода, указаны в табл. 279.

Некоторые виды изготавляемой в настоящее время аппаратуры дальней и избирательной связи снабжаются устройствами для непосредственного питания от сети переменного тока. Для работы такой аппаратуры требуется переменный ток при напряжении 120 или 220 в с частотой 50 гц. Допустимые колебания напряжения обычно составляют  $\pm 10\%$ .

### **СПОСОБЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ УСТРОЙСТВ СВЯЗИ**

На железнодорожном транспорте СССР применяются следующие способы электропитания устройств связи:

- а) питание от первичных элементов;
- б) питание от аккумуляторов в режиме «заряд — разряд»;
- в) питание от аккумуляторов и преобразователей в режиме непрерывной буферной работы;
- г) питание от аккумуляторов и преобразователей в режиме периодической буферной работы;
- д) питание от преобразователей без применения аккумуляторных батарей (безбатарейный способ).

**Питание от первичных элементов.** Первичные элементы в условиях нормальной эксплуатации применяются для питания телефонных аппаратов систем МБ и телефонных аппаратов промежуточных пунктов избирательной связи, переносных телефонных аппаратов, коммутаторов системы МБ, стрелочных коммутаторов, цепей смещения усилительной аппаратуры, установок водокачальной и трехважной сигнализации и т. п.

В настоящее время отечественная промышленность выпускает мощные медноокисные элементы, отдающие ток большой величины. Это позволяет значительно расширить область применения первичных элементов в хозяйствстве связи. Медноокисные элементы могут применяться для питания местных цепей аппаратуры избирательной связи, цепей накала усилительной аппаратуры небольшой мощности, небольших телефонных станций системы ЦБ и т. п. Эти элементы также очень удобны для питания от общей батареи микрофонных цепей нескольких телефонных аппаратов системы МБ или микрофонных и звонковых цепей нескольких промежуточных аппаратов избирательной связи, установленных в одном общем помещении.

**Питание от аккумуляторов по способу «заряд—разряд».** Питание по способу «заряд—разряд» характеризуется тем, что электропитающая установка состоит из двух или нескольких аккумуляторных батарей (групп) и двух зарядных агрегатов. Одна из групп заряжается или, будучи заряженной, находится в запасе. Остальные группы, будучи заряженными ранее, питают нагрузку. Когда какая-нибудь из этих последних групп разрядится, то её переключают на заряд, а на её место в разрядную цепь включают заряженную группу.

Переключение групп производится без перерыва тока с помощью рубильников или групповых батарейных коммутаторов. Выбор

Таблица 279

Пределы допустимые величины колебаний и пульсации напряжения электропитающих установок на зажимах нагрузки

Назначение питания установки	Наименование цепей питания	Номинальное напряжение источника тока в в	Род тока	Частота в гц	Пределы колебания напряжения на зажимах питаемой аппаратуры в в	Допустимая пульсация напряжения на зажимах питаемой аппаратуры	
						пико-вое значение в в не более	псофометрическое значение в мв не более
Линейные цепи телеграфных аппаратов	+40 и -40	Постоянный	—	—	36 и 43	0,4	400
	+60 и -60				54 и 64	0,6	600
	+80 и -80				72 и 86	0,8	800
	+120 и -120				108 и 129	1,2	1 200
	+160 и -160				144 и 172	1,6	1 600
Местные цепи телеграфных аппаратов	40	»	—	—	36 и 42	0,4	—
	60				58 и 64	0,6	—
	120				108 и 120	1,2	—
Линейные и местные цепи установок абонентского и тонального телеграфа	+60 и -60	»	—	—	58 и 64	0,6	—
	120,				108 и 120	1,2	—
Моторные цепи телеграфных аппаратов и фототелеграфа	—	Переменный	50	—	—	—	—
	—				—	—	—
Для питания телефонных станций	Телефонные аппараты МБ	1,4 — 3	Постоянный	—	—	—	—
	Телефонные коммутаторы МБ	4	»	—	—	—	—
	Телефонные коммутаторы ЦБ	24	»	—	23 и 26,6	—	2,4
	АТС машинной системы	48			—	—	2,4
	АТС шаговой системы	60	»	—	58 и 64	—	2,4
Для питания местных сетей и междугородных телефонных станций	Цепи индукторного вызова	60 — 80	Переменный	15 — 50	—	—	—
	Цепи эуммерной сигнализации	2 — 6	»	125 — 450	—	—	—

Продолжение табл. 279

Назначение питания Установки	Наименование цепей питания	Номинальное напряжение источника тока в в	Род тока	Частота в гц	Пределы колеба- ния напряжения на зажимах пита- емой аппара- туры в в	Допустимая пульсация на- пряженя на за- жимах питаемой аппаратуры	
						пико- вое значе- ние в в не бо- лее	псофоме- трическое значение в мв не более
Для питания установок дальней связи	Цепи накала и сигна- лизации аппаратуры дальней связи	24	Постоянный	—	21,6 и 26,4 (без стабилизации напряжения), 20,6 и 21,8 (при стабилизации напряжения)	—	2,4
	Анодные цепи аппара- туры дальней связи	220	»	—	200 и 240 (без ста- билизации на- прежения), 200 и 212 (при стабили- зации напряже- ния)	—	4,4
	Цепи индукторного вызова	60–80	Переменный	15–50	—	—	—
	Микрофонные и звон- ковые цепи промежу- точных аппаратов те- лефонной избиратель- ной связи	3–4,5	Постоянный	—	2,8–4,5	—	—
	Местные цепи и цепи накала аппаратуры из- бирательной связи	12	»	—	10,8–13,2	—	2,4
		24			21,6–26,4		
	Анодные цепи аппара- туры избирательной связи	160	»	—	145–175	—	4,4
		220			200–240		
	Цепи селекторного вызыва	Определяется по расчёту	»	—	±10%	—	Не уста- новлено
	Цепи прямого управ- ления	Определяется по расчёту	»	—	±10%	—	Не уста- новлено
	Цепи обратного управления	—	»	—	±10%	—	Не уста- новлено
	Цепи посылки вызова на распорядительную станцию постанционной связи	Определяется по расчёту	»	—	±20%	—	—
	Цепи питания микро- фонов и реле аппарату- ры постанционной ав- томатической связи	6	»	—	±10%	—	Ориенти- ровочно 1

П р и м е ч а н и я. 1. Нормальные напряжения линейных телеграфных батарей разной полярности, но одинакового номинального напряжения не должны отличаться одно от другого более чем на 3%.

2. На телефонных станциях системы ЦБ и АТС заземляется положительный полюс батареи. Также заземляются положительный полюс батареи накала и отрицательный полюс анодной ба-  
тареи.

3. Источники тока, указанные в пяти последних графах таблицы, не должны иметь соедине-  
ния с землёй в тех случаях, когда цепи избирательной связи используются для телеграфирова-  
ния по искусственной цепи.

4. Пульсация напряжения измеряется при полной нагрузке.

ёмкости аккумуляторов производится так, чтобы в сутки нужно было заряжать не более двух групп, а для батарей, состоящих всего из двух групп, в сутки должна заряжаться лишь одна группа. Кислотные батареи заряжаются током не менее чем 8-часового зарядного режима, хотя предпочтительнее 9–12-часовой режим. Щелочные батареи заряжаются током 6-часового режима.

Ток заряда

$$I = \frac{Q}{t},$$

где  $Q$  — ёмкость аккумулятора в а·ч;  
 $t$  — отдача аккумуляторов по ёмкости;  
 $t$  — время заряда в часах.

Способ «заряд—разряд» весьма несовершен. Главнейшие его недостатки следующие: низкий к. п. д. электропитающей установки (10–45%), быстрый износ аккумуляторных пластиин, необходимость наличия большой ёмкости аккумуляторных батарей зарядных агрегатов большой мощности и как следствие этого — сложное и громоздкое оборудование аккумуляторной.

**Питание по способу непрерывной буферной работы.** При этом способе питание производится от параллельно соединённых аккумуляторной батареи и преобразователя. В качестве последнего используется главным образом выпрямитель переменного тока. Мотор-генераторы применяются лишь на крупных станциях связи. Существуют следующие разновидности непрерывной буферной работы.

**Способ непрерывного подзаряда.** Согласно этому способу питание аппаратуры круглые сутки осуществляется от преобразователя; батарея, оставаясь подключённой к разрядным шинам, находится всё время в резерве и получает от преобразователя небольшой подзарядный ток, называемый током содержания, компенсирующий как саморазряд батареи, так и небольшой разряд её при резких кратковременных повышениях нагрузки; при этом батарея должна быть заряжена на 85–90% её полной ёмкости. Величина тока содержания колеблется в

пределах от  $\frac{Q_h \cdot 3}{100 \cdot 24}$  до  $\frac{Q_h \cdot 5}{100 \cdot 24}$  для кислотных

аккумуляторов и от  $\frac{Q_h}{200}$  до  $\frac{Q_h}{100}$  для щелочных аккумуляторов, где  $Q_h$  — номинальная ёмкость батареи.

При перерыве подачи электроэнергии батарея принимает на себя нагрузку; в остальное время она способствует сглаживанию импульсий тока, получаемого от преобразователя.

Для упрощения обслуживания электропитающей установки целесообразно снабжать преобразователь регулятором напряжения, непрерывно изменяющим ток преобразователя  $I_{np}$  в точном соответствии с изменениями тока нагрузки  $I_{nagr}$ , т. е. так, чтобы постоянно соблюдалось равенство

$$I_{np} = I_{nagr} + I_{cod},$$


где  $I_{cod}$  — ток содержания.

Примерный график работы в режиме непрерывного подзаряда изображён на фиг. 428

При использовании буферных батарей, составленных из кислотных аккумуляторов, напряжение каждого аккумулятора должно поддерживаться равным 2,15 в при допустимых пределах колебания от 2,1 до 2,2 в. При уменьшении напряжения ниже 2,1 в батарея сильно разряжается, а при увеличении выше 2,2 в электролит в аккумуляторах непрерывно кипит, что сокращает срок их службы.

Плотность электролита во время работы в режиме непрерывного подзаряда должна поддерживаться в пределах 1,20–1,21.

Способ непрерывного подзаряда позволяет увеличить срок службы стационарных аккумуляторов до 18–20 лет. Общий к. п. д. электропитающей установки составляет 60–78% (примерно в 1,5 раза больше, чем при способе «заряд—разряд»).

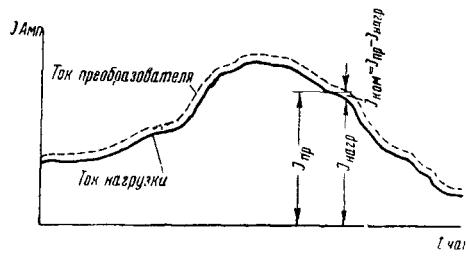

Фиг. 428. График буферной работы в режиме непрерывного подзаряда

При использовании буферных батарей, составленных из щелочных аккумуляторов, напряжение каждого аккумулятора должно поддерживаться в пределах от 1,52 до 1,56 в. Плотность электролита должна составлять 1,19–1,21.


**Способ импульсного подзаряда.** Этот способ характеризуется тем, что батарея подключается к нагрузке постоянно, а преобразователь периодически на короткие промежутки времени при помощи реле отключается от нагрузки. Когда преобразователь отключается, напряжение батареи постепенно падает (при кислотных аккумуляторах с 2,2 до 2,1 в на элемент). В это время преобразователь снова включается, принимает на себя питание нагрузки и одновременно начинает заряжать батарею. Напряжение батареи начнёт увеличиваться и, как только оно достигнет 2,2 в на элемент, преобразователь опять отключится. Такой процесс повторяется непрерывно во всё время работы установки. На каждое включение выпрямителя затрачивается время от нескольких десятков секунд до нескольких минут в зависимости от величины нагрузки. Примерный график работы в режиме импульсного подзаряда изображён на фиг. 429.

Способ импульсного подзаряда в конструктивном отношении проще способа непрерывного подзаряда и в то же время даёт почти такие же выгоды, как и последний. Однако применяться этот способ может лишь при небольшой мощности установки, так как он связан с необходимостью частого включения и выключения тока выпрямителя с помощью реле и контакторов.

Ёмкость буферных батарей при обоих описанных выше режимах буферной работы определяется следующим образом:

а) если снабжение узла связи электроэнергией со стороны питающей электростанции является надёжным или если в узле связи имеется блок-станция, то батареи должны обеспечить питание нагрузки в случае прекращения энергоснабжения в течение двух часов;

б) если снабжение узла связи электроэнергией со стороны питающей электростанции является недостаточно надёжным, а блок-станции в узле не имеется, то каждая батарея должна обеспечить питание нагрузки в случае прекращения энергоснабжения в течение 24 час.

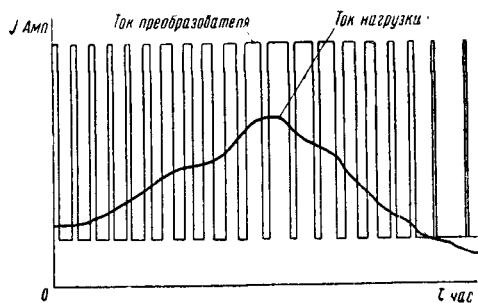

Фиг. 429. График буферной работы в режиме импульсного подзаряда

Энергоснабжение узла связи считается надёжным в том случае, если общая длительность всех перерывов подачи электроэнергии в течение предшествующих двух лет не превысила 100 час., причём длительность любого одного перерыва не превосходила 2 час.

Способ работы в режиме среднего тока. При этом способе выпрямитель регулируется таким образом, что он даёт всё время один и тот же ток, величина которого может быть примерно определена по формуле


$$I_c = \frac{Q}{24\eta} + I_k ,$$

где  $I_c$  — средний ток преобразователя;  
 $Q$  — количество ампер-часов, потребляемых нагрузкой в течение суток;  
 $\eta$  — отдача аккумуляторов по ёмкости;  
 $I_k$  — ток, компенсирующий потери на саморазряд.

Нагрузка обычно изменяется в течение суток, и когда ток нагрузки превышает  $I_c$ , батарея отдаёт часть своей ёмкости. Когда же ток нагрузки становится менее  $I_c$ , излишек тока выпрямителя поступает в заряд батареи, компенсируя потерю её энергии во время разряда. В результате в течение суток батарея получит от выпрямителя ровно столько энергии, сколько было ею израсходовано. Такой способ буферной работы не требует автоматических регуляторов и поэтому он широко применяется на практике в простейших электропитающих установках. Однако он не даёт тех больших преимуществ в отношении экономичности и сохранности аккумуляторов, которые свойственны первым двум способам непрерывного буферного питания. Графически


работа в режиме среднего тока изображена на фиг. 430.

Выбор ёмкости аккумуляторов при этом способе электропитания производится на основании расчёта максимальной потери электроэнергии батареей в течение её суточной эксплуатации.

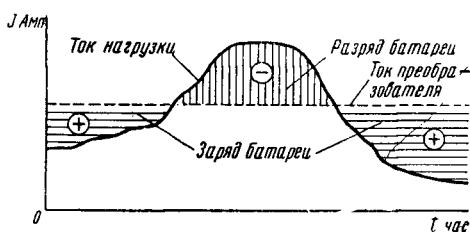

Фиг. 430. График буферной работы в режиме среднего тока

Принципиальная схема электропитающей установки для буферной работы в общем виде изображена на фиг. 431. Как видно из этой схемы, электропитающая установка состоит из двух одинаковых преобразователей и двух одинаковых буферных батарей. Каждый из преобразователей может работать с каждой из батарей в буферном режиме, питая нагрузку. В то же время другой преобразователь может заряжать свободную батарею. Это необходимо в случаях, когда батареи разряжаются при перерывах энергоснабжения, а также после контрольных разрядов.

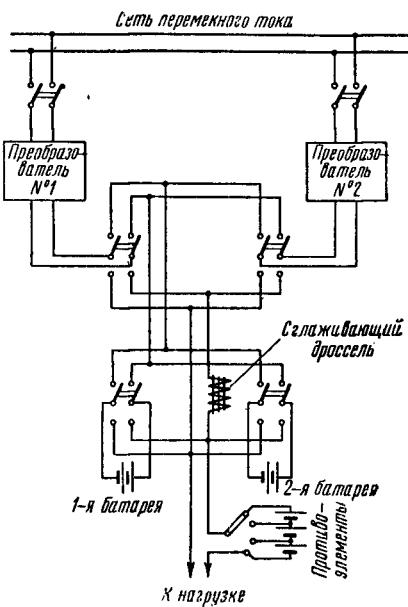

Фиг. 431. Принципиальная схема электропитающей установки для буферной работы

При перерывах энергоснабжения аккумуляторные батареи разряжаются, вследствие чего напряжение их падает с  $2,15n$  до  $1,75n$  вольт при кислотных аккумуляторах и с  $1,54n$  до  $1,2n$  вольт при щелочных аккумуляторах, где  $n$  — число аккумуляторов в батарее.

Для предотвращения столь значительного изменения напряжения на клеммах нагрузки электропитающая установка снабжается угольным регулятором напряжения или несколькими противоэлементами, включаемыми в цепь нагрузки с помощью элементного переключателя или рубильников.

В случае небольших электропитающих установок схема, изображённая на фиг. 431, может быть упрощена путём сокращения количества преобразователей и батарей до одного комплекта.

Все разновидности непрерывной буферной работы (в особенности две первых) требуют, как правило, надёжного снабжения узла связи электроэнергией.

**Питание по способу периодической буферной работы.** Этот способ применяется в тех случаях, когда нагрузка электропитающей установки испытывает в течение суток большие изменения. В таких случаях буферная работа преобразователя, рассчитанного на полную нагрузку, при значительном снижении этой нагрузки становится невыгодной вследствие резкого снижения к. п. д. преобразователя, и его приходится выключать, осуществляя питание нагрузки от буферной батареи, т. е. по способу «заряд—разряд». Чаще всего такой переход от буферной работы к работе в режиме «заряд—разряд» приходится производить ночью. Этот способ питания не имеет значительных преимуществ по сравнению со способом «заряд—разряд» в отношении экономичности и сохранности оборудования и применяется только потому, что даёт возможность уменьшить ёмкость аккумуляторных батарей при большой мощности электропитающей установки (например служащей для питания АТС большой ёмкости).

Буферная работа при этом способе должна производиться тогда, когда величина тока нагрузки будет не ниже 30—40% номинальной мощности мотор-генератора или 20—25% номинальной мощности ртутного или сухого выпрямителя; в противном случае к. п. д. установки будет недопустимо низок.

Для того чтобы сохранить преимущество непрерывной буферной работы в том случае, когда нагрузка испытывает в течение суток большие изменения, целесообразно добавлять к электропитающей установке специальный маломощный преобразователь, который может питать устройства связи в часы малой нагрузки с большим к. п. д. В качестве такого преобразователя целесообразно применять сухой выпрямитель.

**Безаккумуляторный способ питания.** При этом способе питание производится от преобразователей без участия аккумуляторных батарей. Преобразователи снабжаются сглаживающими фильтрами и автоматическими регуляторами, поддерживающими постоянство напряжения на нагрузке при колебаниях напряжения сети и изменениях нагрузки. Безаккумуляторный способ питания ответственных установок можно применять только в случае безусловно надёжного энергоснабжения. Обыкновенно выпрямители, служащие для безаккумуляторного питания, монтируются непосредственно на стойках аппаратуры связи; при этом каждая стойка или небольшая группа стоек, составляющих общую уста-

новку, имеет свой самостоятельный выпрямитель. В качестве выпрямителей используются чаще всего сухие выпрямители и реже кенотронные и тиатронные.

К аппаратуре связи, приспособленной для полного питания от сети переменного тока, относится, например, трёхканальная аппаратура многократного телефонирования типа ВЗ, распорядительная станция поездной диспетчерской связи типа СПД-5, промежуточная трансляция симплексной связи типа ПТ1 и др.

Все указанные выше типы аппаратуры связи допускают также питание и от источников постоянного тока.

## ЭЛЕКТРОПИТАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

### Гальванические элементы и батареи

**Общие сведения.** Гальванические элементы — простейшие источники электрического тока, в которых электрическая энергия образуется за счёт химической энергии веществ, входящих в состав элементов.

Гальванический элемент может отдавать электрическую энергию сразу после его изготовления и не требует, чтобы эта энергия была предварительно сообщена ему от какого-нибудь другого источника тока. Вследствие этого гальванические элементы получили название первичных элементов в отличие от аккумуляторов, которые называются вторичными элементами.

Для питания устройств связи железнодорожного транспорта применяются мокрые и сухие гальванические элементы.

**Мокрые гальванические элементы.** К мокрым элементам относятся медно-цинковые элементы, медноокисные элементы и элементы с воздушной деполяризацией (опытные образцы).

Медно-цинковый элемент Мейдингера имеет комбинированный электролит, состоящий из растворов медного и цинкового купоросов, не смешиваемых друг с другом. В качестве положительного электрода служит медный лист, свёрнутый в виде цилиндра, в качестве отрицательного электрода — цинковый цилиндр. Элемент собирается в стеклянном стакане, имеющем внутри другой стакан меньших размеров. Сверху элемент закрывается крышкой, в отверстие которой пропускается стеклянная воронка для кристаллов медного купороса. Элементы Мейдингера в заряженном состоянии нельзя передвигать, вследствие чего они употребляются только в стационарных установках.

Электрические данные элементов Мейдингера следующие: электродвижущая сила — 1,1 в, наибольший допустимый ток — 25—30 ма, ёмкость — 100 а·ч, внутреннее сопротивление — 5—10 ом.

Высота элемента равна 183 мм, а наибольший диаметр (крышки элемента) — 135 мм.

Медноокисные элементы изготавливаются трёх типов: на 1 000; 500 и 250 а·ч; элементы различных ёмкостей отличаются друг от друга габаритными размерами. Каждый элемент состоит из блока положительных и отрицательных пластин, погруженного в сосуд с электролитом из раствора едкого натра.

плотностью 1,19—1,21. Едкий натр берётся по ГОСТ 2263-43 сорта А. Положительные пластины состоят из прессованной окиси меди, а отрицательные — из цинка с добавлением ртути. Большим преимуществом медноокисных элементов является их малое внутреннее сопротивление, позволяющее нагружать их большими токами.

Электрические и конструктивные данные медноокисных элементов приведены в табл. 280.

Таблица 280

## Электрические и конструктивные характеристики элементов МОЭ

Характеристика	Единица измерения	МОЭ 1 000	МОЭ 500	МОЭ 250
Ток разрядный нормальный . . . . .	а	2	1	0,5
Ток разрядный наибольший . . . . .	»	10	5	2,5
Ёмкость при разрядном токе нормальном . . . . .	а·ч	1 000	500	250
То же, наибольшем . . . . .	»	600	300	150
» нормальном и при температуре — 10°C . . . . .	»	900	450	225
Ток короткого замыкания . . . . .	а	50	25	12,5
Напряжение рабочее среднее . . . . .	в	0,65	0,65	0,65
То же, конечное . . . . .	»	0,5	0,5	0,5
Размеры сосуда:				
высота . . . . .	мм	410	306	304
длина . . . . .	»	210	170	148
ширина . . . . .	»	166	145	86
Количество электролита . . . . .	л	10,5	5,8	2,8

Мокрые элементы с воздушной деполяризацией применяют на транспорте пока только в виде опытных образцов. Положительным качеством этих элементов является их большая э. д. с. по сравнению с медноокисными элементами (порядка 1,3—1,4 в).

**Сухие гальванические элементы.** Сухие элементы представляют собой самый распространённый вид гальванических элементов.

Помимо отдельных сухих элементов промышленность выпускает сухие батареи различных напряжений и ёмкостей.

Электрические и конструктивные характеристики сухих гальванических элементов и батарей приведены в табл. 281 и 282.

## Аккумуляторы

Для электропитания аппаратуры связи применяются кислотные и щелочные аккумуляторы как стационарные, так и переносные.

**Кислотные аккумуляторы.** Основными типами кислотных аккумуляторов являются стационарные аккумуляторы С и СК. Эти аккумуляторы в зависимости от ёмкости разделяются по номерам индексов *n* от 1 до 148. Индекс показывает, во сколько раз ёмкость и величина зарядного и разрядного тока данного аккумулятора больше соответствующих характеристик аккумулятора С-1.

Аккумуляторы типа С предназначаются для длительного разряда в течение не менее 3 час. Аккумуляторы типа СК допускают форсированные разряды в течение 1 часа. Конструктивно аккумуляторы СК отличаются от аккумуляторов С только наличием более массивных соединительных шин между пластинами. Аккумуляторы С-1—С-20 имеют стеклянные сосуды, а С-24—С-148 деревянные, выложенные свинцом.

Данные стационарных аккумуляторов (до типа С-20) приведены в табл. 283.

Гарантированный заводом срок службы аккумуляторов С и СК составляет два года. Однако при правильном обслуживании аккумуляторов этот срок может быть весьма значительно удлинён.

Данные переносных аккумуляторов приведены в табл. 284, а стартерных — в табл. 285. При пользовании этими таблицами следует иметь в виду, что буквы в обозначениях батареи имеют следующие значения: Р — радио, РАДАН — радиоанодная батарея, СТ — стартерная батарея, А — анод, Н — накал, П — пластмассовый сосуд, С — стеклянный сосуд, Э — эbonитовый сосуд.

Таблица 281

## Электрические и конструктивные характеристики сухих элементов

№ и тип элемента	Начальная э.д.с. в в	Начальное напряжение в в	Начальная ёмкость в а·ч	Сопротивление цепи разряда в ом	Размеры в мм				
					Гарантируемый срок хранения в месяцах	Ёмкость в конце срока хранения в а·ч	Длина	Ширина	Диаметр
1С-Л-3,1 . . . . .	1,5	1,4	3,1	10	12	2,2	34	34	—
2С-Л-9 . . . . .	1,5	1,42	9	10	6,5	42	42	—	85
3С-Л-30 . . . . .	1,5	1,44	30	10	18	24	57	57	102
4С-Л-37 . . . . .	1,5	1,42	37	5	18	28	82	45	0,3
3С-КР-Л-28 . . . . .	1,5	1,44	28	10	18	22	—	—	132
3С-МВД-45 . . . . .	1,4	1,35	45	10	9	36	55	55	0,7
1КС-Х-3 . . . . .	1,65	1,57	3	10	12	2,5	—	—	179
6С-МВД-150 . . . . .	1,4	1,3	150	5	9	110	82	82	1,1
							—	—	132
							—	—	130
							—	—	0,6
							—	—	63
							—	—	0,115
							—	—	1,7

**Примечание.** Обозначения элементов расшифровываются следующим образом: С — сухой, КР — круглый, Л — летний, МВД — марганцево-воздушной деполяризации, Х — хладостойкий.

Цифра, стоящая перед буквами, указывает номер элемента.

Число, стоящее после букв, указывает ёмкость элемента.

Таблица 282

## Электрические и конструктивные характеристики сухих батарей

Тип батареи	Начальная э. д. с. в в		Начальное напряжение в в		Начальная ёмкость в а·ч		Сопротивление цепи разряда в ом за		Разрядный ток в ма		Конечное напряжение в в		Гарантируемый срок хранения в месяцах		Ёмкость в конце срока хранения в а·ч		Размеры в мм			Вес в кг
																	Длина	Ширина	Высота	
БАС-80-Л-0,9 . . . . .	94	92	0,85	7 000	-	60	10	0,65	218	138	73	3								
БАС-80-Х-1 . . . . .	104	102	1,05	7 000	-	60	15	0,7	218	138	73	3								
БАС-70-Х-0,95 . . . . .	86	84	0,95	5 835	-	50	15	0,66	216	110	70	2,3								
БАС-60-Х-0,7 . . . . .	74	71	0,7	-	40	12	0,5	158	138	73	2,2									
БАС-60-Х-0,5 . . . . .	70	68	0,5	4 680	-	57	10	0,3	174	112	50	1,2								
БС-70 . . . . .	75	73	7/5	-	20/8	35/45	12	5/3,5	350	185	120	13								
БАС-Г-60-Л-1,3 . . . . .	74	71	1,3	7 000	-	40	12	0,95	174	112	50	1,5								
БАС-Г-80-Л-0,8 . . . . .	96	95	0,8	7 000	-	60	12	0,6	174	117	153	1,7								
БАС-Г-80-Л-2,1 . . . . .	104	102	2,1	7 000	-	60	15	1,5	218	138	73	3,35								
БАС-Г-90-Л-1,3 . . . . .	110	106	1,3	7 000	-	60	12	0,85	185	145	59	2,2								
БАС-Г-120-Л-0,27 . . . . .	127	120	0,27	8 750	-	56	6	0,2	240	94	40	1,3								
БАС-Г-160-Л-0,35 . . . . .	170	160	0,35	11 700	-	100	6	0,24	109	77	144	1,8								
БС-Г-70 . . . . .	75	73	7/5	-	20/8	35/45	12	5/3,5	155	155	245	9								
ГБ-95 . . . . .	93	92	0,36	-	12	60	10	0,25	181	66	39	0,65								
БНС-МВД-500 . . . . .	1,4	1,3	500/400	-	5/2	0,8	12	320	160	160	185	6,5								
БСС-МВД-5-150 . . . . .	5,5	5	150	-	40	2,8	9	110	170	170	185	6,5								

Примечание. Обозначения батареи расшифровываются следующим образом: БАС — батарея анодная сухая, БС — батарея сухая, БНС — батарея накала сухая, БСС — батарея специальная сухая, МВД — марганцево-воздушная деполяризация, Г — галетная, Л — летняя, Х — хладостойкая.

Таблица 283

## Стационарные аккумуляторы С и СК

Тип аккумулятора	Величины тока и ёмкости при разряде						Размеры сосуда в мм						Вес аккумулятора без кислоты в кг	Количество электролита в л	
	10-часовом		3-часовом		1-часовом (только для СК)		Длина		Ширина		Высота				
	ток в а	ёмкость в а·ч	ток в а	ёмкость в а·ч	ток в а	ёмкость в а·ч	длина	ширина	длина	ширина	высота				
С-1 и СК-1 . . . . .	9	3,6	36	9	27	18,5	18,5	80	215	270	3,6	4			
С-2 и СК-2 . . . . .	18	7,2	72	18	54	37	37	130	215	270	14,1	6,5			
С-3 и СК-3 . . . . .	27	10,8	108	27	81	55,5	55,5	180	215	270	18,5	9			
С-4 и СК-4 . . . . .	36	14,4	144	36	108	74	74	215	230	270	22,4	11			
С-5 и СК-5 . . . . .	45	18	180	45	135	92,5	92,5	215	230	270	28	10,5			
С-6 и СК-6 . . . . .	54	21,6	216	54	162	111	111	215	195	485	31,9	16			
С-8 и СК-8 . . . . .	72	28,8	288	72	216	148	148	215	195	485	41,9	15,5			
С-10 и СК-10 . . . . .	90	36	360	90	270	185	185	215	260	485	51,5	20			
С-12 и СК-12 . . . . .	108	43,2	432	103	324	222	222	215	260	485	60	19,5			
С-14 и СК-14 . . . . .	126	50,4	504	126	378	259	259	215	295	485	67,7	21			
С-16 и СК-16 . . . . .	144	57,6	576	144	432	296	296	215	345	485	78,6	27			
С-18 и СК-18 . . . . .	162	64,8	648	162	486	333	333	215	395	485	89,3	30			
С-20 и СК-20 . . . . .	180	72	720	180	540	370	370	215	415	485	95	31			

Примечание. При кратковременных (менее 5 сек.) токах тока от заряженной буферной батареи СК допускается брать токи, в 2,5 раза превышающие ток одночасового разряда.

Цифра перед буквами указывает число аккумуляторов в батарее, а цифра после букв — ёмкость батареи.

**Щелочные аккумуляторы.** В электропитательных установках предприятий связи железнодорожного транспорта находят применение кадмиево-никелевые и железо-никелевые щелочные аккумуляторы. Их данные приведены в табл. 286.

Обозначения щелочных аккумуляторов и

батарей, указанные в табл. 286, составлены следующим образом:

цифры, помещённые перед буквами, указывают число элементов в батарее.

Буквы КИ обозначают «кадмиево-никелевые», а ЖИ — «железо-никелевые».

Первая буква в буквенике обозначения означает область применения щелочных аккумуляторов (Н — накал, А — анод, Э — электровозы).

Таблица 284

## Переносные батареи накала и анода

Тип батареи	Номинальное напряжение в в	Величины тока и ёмкости при разряде				Размеры в мм	Ориентировочный вес без электролита в кг						
		10-часовом	50-часовом	ток разряда в а	ёмкость в а·ч								
<b>Батареи накала</b>													
<i>Старые серии</i>													
РНП-60 . . . . .	2	6	60	1,5	75	6	169	111	231	7			
2 РНП-40 . . . . .	4	4	40	1	50	4	168	153	232	9,4			
2 РНП-60 . . . . .	4	6	60	1,5	75	6	217	166	233	13,7			
2 РНП-80 . . . . .	4	8	80	2	100	8	273	165	230	17,8			
<i>Новые серии</i>													
2-НС-50 . . . . .	4	5	50	1,25	62,5	5	195	185	235	13,5			
2-НС-90 . . . . .	4	9	90	2,25	112,5	9	257	185	235	19			
3-НС-90 . . . . .	6	9	90	2,25	112,5	9	354	185	235	28			
3-НП-160 . . . . .	6	16	160	4	200	16	526	216	343	68			
<b>Батареи анода</b>													
<i>Старые серии</i>													
40 РАЭ-3 . . . . .	80	—	—	0,1	2,5	0,2	452	190	135	13,3			
10 РАДАН-5 . . . . .	20	—	—	0,16	4	0,4	220	121	146	5,5			
10 РАДАН-10 . . . . .	20	—	—	0,32	8	0,8	223	186	161	10,2			
10 РАДАН-30 . . . . .	20	2,5	25	1,08	27	2,5	369	163	202	14,5			
<i>Новые серии</i>													
10-АС-12 . . . . .	20	1	10	0,48	12	1	265	170	186	13,5			
10-АС-20 . . . . .	20	1,8	18	0,8	20	1,8	351	170	186	18,5			

## Стarterные батареи

Таблица 285

Тип батареи	Номинальное напряжение в в	Величины тока и ёмкости при разряде				Размеры в мм	Вес батареи с электролитом в кг		
		Номинальный зарядный ток в а	разрядный ток в а	20-часо-	10-часо-				
				вом	вом				
3 СТЭ-80 . . . . .	6	5	4,0	80	7,0	70	39,5	39,5	248
3 СТЭ-100 . . . . .	6	7	5,0	100	8,4	84	47,4	47,4	272
3 СТЭ-112 . . . . .	6	6	5,6	112	9,8	98	55,3	55,3	304
3 СТЭ-126 . . . . .	6	8	6,3	126	11,2	112	70	70	336
3 СТЭ-144 . . . . .	6	9	7,2	144	12,6	126	71,1	71,1	382
6 СТЭ-126 . . . . .	12	8	6,3	126	11,2	112	79,6	79,6	586
6 СТЭ-144 . . . . .	12	9	7,2	144	12,6	126	71,1	71,1	592
3 СТП-80 . . . . .	6	6,6	4,0	80	7,0	70	—	—	257
3 СТП-100 . . . . .	6	7,7	5,0	100	8,4	84	—	—	272
3 СТП-112 . . . . .	6	8,8	5,6	112	9,8	98	—	—	308
3 СТП-126 . . . . .	6	9,9	6,3	126	11,2	112	—	—	340
3 СТП-144 . . . . .	6	11	7,2	144	12,6	126	—	—	386

Число, расположенное после буквенного обозначения, представляет номинальную ёмкость батареи при нормальном режиме разряда, т. е. ёмкость при разряде в течение 8 час. до конечного напряжения, равного 1,0 в на элемент.

Буква М указывает на то, что батарея снабжена съёмными крышками.

**Противоэлементы.** Противоэлементы представляют собой аккумуляторы весьма малой ёмкости, выдерживающие значительный ток и используемые для компенсации излишнего напряжения в разрядной цепи. Они включаются так, чтобы их электроддвижущая сила была направлена навстречу электроддвижущей силе батареи и понижала напряжение

Таблица 286

## Электрические данные и размеры щелочных аккумуляторных батарей

Тип батареи, состоящей из аккумуляторов	железо-никелевых	Сила тока и напряжение при				Размеры батареи в мм				Вес в кг с электролитом батареи, состоящей из аккумуляторов			
		нормальном режиме заряда (6-часовом)		1-часовом разряде		Длина		ширина		ширина		высота	
		батареи	пакетами	батареи	пакетами	батареи	пакетами	батареи	пакетами	батареи	пакетами	батареи	пакетами
32-АКН-2,25	—	32	40	2,25	0,56	3,36	41,6	0,28	32	2,25	16	525	168
64-АКН-2,25	—	64	80	2,25	0,56	3,36	83,2	0,28	64	2,25	32	525	332
4-ЖКН-10Г	—	—	4	5	10	2,5	15	5,2	1,25	4	10	2	155
4-ЖКН-10С	—	—	4	5	10	2,5	15	5,2	1,25	4	10	2	183
5-ЖКН-10	—	—	5	6,25	10	2,5	15	6,5	1,25	5	10	2,5	190
10-ЖКН-22М	—	10	12,5	22	5,5	33	13,0	2,75	10	2,5	5	536	148
17-ЖКН-22	—	17	21,25	22	5,5	33	22,1	2,75	17	2,5	5	465	148
2-ЖКН-45М	—	2	2,5	45	11,25	67,5	2,6	5,65	2	45	1	171	245
3-ЖКН-45М	—	3	3,75	45	11,25	67,5	3,9	5,65	3	45	1,5	238	308
4-ЖКН-45М	—	4	5	45	11,25	67,5	5,2	5,65	4	45	2	305	375
4-ЖКН-45	—	4	5	45	11,25	67,5	5,2	5,65	4	45	2	305	345
5-ЖКН-45	—	5	6,25	45	11,25	67,5	6,5	5,65	5	45	2,5	372	412
6-ЖКН-45М	—	6	7,5	45	11,25	67,5	7,8	5,65	6	45	3	440	510
7-ЖКН-45М	—	7	8,75	45	11,25	67,5	9,1	5,65	7	45	3,5	508	578
8-ЖКН-45М	—	8	10	45	11,25	67,5	10,4	5,65	8	45	4	575	645
10-ЖКН-45	—	10	12,5	45	11,25	67,5	13,0	5,65	10	45	5	707	747
17-ЖКН-45	—	17	21,25	45	11,25	67,5	22,1	5,65	17	45	5	372	412
4-ЖКН-60М	—	4	5	60	15	90	5,2	7,5	4	60	2	262	332
5-ЖКН-60М	—	5	6,25	60	15	90	6,5	7,5	5	60	2,5	315	355
7-ЖКН-60М	—	7	8,75	60	15	90	9,1	7,5	7	60	3,5	436	506
10-ЖКН-60М	—	10	12,5	60	15	90	13,0	7,5	10	60	5	600	670
4-ЖКН-100М	—	4	5	100	25	150	5,2	12,5	4	100	2	374	444
5-ЖКН-100М	—	5	6,25	100	25	150	6,5	12,5	5	100	2,5	459	529
10-ЖКН-100М	—	10	12,5	100	25	150	13,0	12,5	10	100	5	884	954
10-ЖКН-100	—	10	12,5	100	25	150	13,0	12,5	10	100	5	884	904
80-ЭЖКН-350	—	80	100	350	90	540	104	43,5	80	350	40	2,829	360
96-ЭЖКН-350	—	96	120	350	90	540	124,8	43,75	96	350	48	1110	590

последней. Преимущество противоэлементов по сравнению с реостатами заключается в малой зависимости напряжения противоэлементов от величины тока нагрузки.

Противоэлементы применяются кислотные и щелочные. Кислотные противоэлементы устраивают так же, как и кислотные аккумуляторы, но пластины их делаются из чистого свинца и не имеют активной массы [39]. Напряжение одного кислотного противоэлемента составляет от 2,6 до 2,9 в в зависимости от величины тока.

Щелочные противоэлементы имеют железные пластины и электролит из раствора едкого калия [39]. Они имеют следующие преимущества перед кислотными: значительно больший срок службы, удобное включение и выключение из цепи питания (их можно замыкать накоротко) и меньшее напряжение, что позволяет осуществлять более точную регулировку.

Расчетное напряжение щелочного противоэлемента принимается равным 2 в на элемент.

Выбор противоэлементов любого типа производится по наибольшей величине аварийного разрядного тока из расчёта удельной плотности тока в 3—5 а/дм<sup>2</sup>.

**Особенности применения щелочных железо-никелевых аккумуляторов в электропитающих установках узлов связи.** Щелочные железо-никелевые аккумуляторы отличаются от кислотных следующими особенностями.

1. Среднее рабочее напряжение их составляет только 1,2 в, тогда как у кислотных аккумуляторов оно достигает 2 в.

2. Напряжение у щелочных аккумуляторов в процессе заряда и разряда испытывает гораздо большие колебания, чем у кислотных.

3. При буферной работе напряжение на каждом железо-никелевом аккумуляторе должно быть равно 1,52÷1,56 в. При этом аккумуляторы должны периодически (1—2 раза в месяц) подзаряжаться нормальным зарядным током.

Исходя из указанных выше особенностей работы щелочных аккумуляторов, можно заметить следующие пути их использования в электропитающих установках узлов связи:

а) при небольшой мощности электропитающих установок (не более 100÷200 вт) железо-никелевые аккумуляторы можно применять в режиме «заряд—разряд», при большей мощности установок необходимо пользоваться буферными режимами;

б) для уменьшения колебания напряжения аккумуляторных батарей в процессе разряда целесообразно применять аккумуляторные батареи большой ёмкости и разряжать их не полностью, а частично, тогда напряжение батареи будет падать меньше и колебания его не будут выходить за пределы допускаемых норм;

в) для ещё большего уменьшения колебаний напряжения аккумуляторных батарей в процессе разряда рекомендуется применять противоэлементы, или угольные регуляторы напряжения.

### Преобразователи

Для питания устройств связи применяются преобразователи следующих видов: мотор-генераторы, ртутные, сухие и ламповые выпрямители.

Мотор-генераторы представляют собой весьма дешёвые и надёжные преобразователи. Срок службы их определяется в 20—25 лет. Однако наличие в них подвижных частей является очень большим эксплуатационным недостатком, обуславливающим необходимость постоянного надзора за их работой. Вследствие этого они применяются на транспорте для питания наиболее мощных установок связи (АТС и моторные цепи телеграфа). Во всех других цепях питания их вытесняют сухие (купроисные и селеновые) выпрямители, не имеющие никаких подвижных частей и не требующие постоянного ухода. Ртутные выпрямители применяются главным образом для зарядки аккумуляторов. Ламповые выпрямители (кенотронные, газотронные и тиатронные) имеют применение главным образом для питания аппаратуры или отдельных цепей, требующих высокого напряжения при малой величине потребляемого тока (например, цепи посылки селекторного вызова и т. п.).

### Мотор-генераторы для зарядки и буферной работы

Зарядный, так же, как и зарядно-буферный агрегат, состоит из электродвигателя трёхфазного тока и шунтового генератора постоянного тока, установленных на общей фундаментной плате и соединённых эластичной муфтой.

Напряжение генератора определяется из расчёта обеспечения заряда батарей с пределами регулировки от  $U_{\min} = 2n$  до  $U_{\max} = 2,8n$  для кислотных аккумуляторов и от  $U_{\min} = 1,2n$  до  $U_{\max} = 1,8n$  — для щелочных аккумуляторов, где  $n$  — число аккумуляторов в заряжаемой батарее.

Шунтовые реостаты зарядно-буферных мотор-генераторов допускают регулировку напряжения ступенями не более 2% номинального напряжения и при этом без понижения мощности генератора, если отдаваемый ток заключается в пределах от 25 до 125% номинальной величины.

Псифометрическое напряжение шума на зажимах машины не превосходит 0,8% номинального напряжения генератора.

Данные зарядных и зарядно-буферных агрегатов для телефонных станций приведены в табл. 287 и 288.

Таблица 287  
Зарядные агрегаты для напряжений 115/160 в и 230/260 в

Тип	Электродвигатель		Генератор		Вес агрегата в кг
	Мощность в квт	Напряжение в в	Тип	Мощность в квт	
АД-31/4	1,9	220/380	ПН-28,5	1,5	187
АД-41/4	3,2	220/380	ПН-45	2,6	223
АД-42/4	5,1	127/220	ПН-68	4,1	275
АД-52/4	7,9	127/220	ПН-85	6,5	347
АД-62/4	12,7	220/380	ПН-100	10,5	517

Примечания. 1. Синхронное число оборотов в минуту для двигателя — 1 500.  
2. Напряжение генераторов — 115/160 в и 230/320 в.

Зарядно-буферные мотор-генераторы для телефонных станций

Таблица 288

Тип	Генератор				Тип электродвигателя	К.п.д. агрегата в %	$\cos \varphi$	Тип регулировочного реостата	Вес агрегата в кг
	Мощность в квт	Напряжение в в	Нанбольший ток в а	Число оборотов в минуту					
ЗД-4/30 . . . . .	4	24±36	166±111	1 420	МКБ-4/1	61,2	0,863	РШ-2	350
ЗД-7,5/30 . . . . .	7,5	24±36	312±208	1 470	МКМБ-15/4	67,4	0,871	РШ-2	570
ЗД-7,5/60 . . . . .	7,5	48±72	156±104	1 450	МКМБ-15/4	68,2	0,871	РШ-2	570
ЗД-12,5/60 . . . . .	12,5	43±72	260±173	1 460	МКБ-18/4	70,0	0,873	РШ-2	630
ЗД-14/60 . . . . .	14	48±72	290±195	1 460	МКБ-19/4	70,0	0,875	РШ-3	792

## Вызывные и сигнальные агрегаты

Вызывной агрегат представляет собой электродвигатель переменного или постоянного тока, укреплённый на общей станине с генератором переменного тока, используемым для посылки индукторного вызова на телефонных станциях и в линейно-аппаратных залах. Электрические данные вызывных агрегатов, выпускаемых промышленностью, приведены в табл. 289.

Сигнальный агрегат представляет собой вызывной агрегат, на котором, кроме генератора индукторного тока, смонтировано несколько генераторов зуммерного тока разных частот и прерывателей, которые прерывают токи генераторов в определённой последовательности. Такие агрегаты служат для питания вызывных и сигнальных цепей АТС. Конструкции, схемы и электрические данные этих агрегатов определяются системами АТС, для питания которых они предназначаются.

## Ртутные выпрямители и колбы

В хозяйстве связи железнодорожного транспорта применяются только ртутные выпрямители со стеклянными колбами. Основное назначение этих выпрямителей — зарядка аккумуляторов.

**Выпрямительные колбы.** Стеклянная выпрямительная колба составляет основную часть ртутного выпрямителя. Колбы разделяются по числу анодов (двух- и трёх-

анодные) и по максимально допускаемому выпрямленному току (от 6 до 100 а). Кроме того, часть колб имеет добавочные аноды независимого возбуждения. В таких выпрямителях горение дуги не прекращается при перерывах нагрузки. Отечественная промышленность выпускает следующие типы колб: 2В-6, 2В-12, 2В-20, 3В-30, 2ВН-12, 2ВН-20, 3ВН-30, 3ВН-60 и 3ВН-100. Первая цифра в обозначении колбы указывает на число рабочих анодов, последняя цифра указывает на максимальный допускаемый ток в амперах. Буква Н в обозначении колбы указывает на наличие анодов независимого возбуждения.

Срок службы стеклянных колб не менее 2 000 час. при номинальной нагрузке. Однако правильный уход и отсутствие перегрузок дают возможность значительно повысить этот срок.

**Ртутные выпрямители.** До 1941 г. отечественной промышленностью выпускались ртутные выпрямители типа УРВ, предназначавшиеся для преобразования однофазного или трёхфазного переменного тока напряжением 127, 220 и 380 в и частотой 50 гц в постоянный ток в пределах от 6 до 200 а при напряжении от 4 до 230 в. Выпрямительные агрегаты разделяются в зависимости от их назначения на следующие группы:

а) группа С (силовые) — для питания сетей постоянного тока;

б) группа А (аккумуляторные) — для автоматического заряда аккумуляторных

Электрические данные вызывных агрегатов

Таблица 289

Тип агрегата	Электродвигатель				Генератор			
	Тип	Род тока	Напряжение в в	Мощность в квт	Напряжение в в	Ток в а	Частота f	Число оборотов в минуту
II-0,25	П-0,15	Постоянный	24 или 48	0,15	80±100	0,5	16	960
	И2-20/6 3-ФТ	Переменный	127/220 или 220/380					
II-1	П-0,65	Постоянный	24 или 48	0,65	80±100	3	16	960
	И2-21/6 3-ФТ	Переменный	127/220 или 220/380	1,3				

батарей, эксплуатируемых по методу «заряд—разряд»;

в) группа АК (аккумуляторные с регулировкой напряжения посредством коммутатора) — для заряда аккумуляторных батарей с возможностью одновременного питания нагрузки, присоединённой параллельно батарее;

г) группа АС (зарядно-силовые) — для применения в качестве силовых или зарядных [70].

Данные ртутных выпрямительных установок, выпускаемых в настоящее время, приведены в табл. 290.

### Сухие выпрямители

Сухие выпрямители имеют большие преимущества по сравнению со всеми другими видами выпрямителей и поэтому область их применения в хозяйстве связи непрерывно расширяется. Различают несколько систем сухих выпрямителей, из которых наибольшее распространение получили выпрямители купроксные и селеновые. Сухие выпрямители применяются для зарядки аккумуляторов, для буферного питания устройств связи совместно с аккумуляторами и для самостоятельного питания устройств связи без аккумуляторов. Всякая сухая выпрямительная установка состоит из силового трансформатора, выпрямительной части, регулирующего устройства (ручного или автоматического) и сглаживающего дросселя (в том случае, если установка предназначена для питания устройств связи).

Выпрямительная часть образуется из выпрямительных столбиков, включаемых по однофазной мостовой схеме или по трёхфазной схеме Ларионова. Столбики состоятся из отдельных выпрямительных элементов, надетых на изолированный железный стержень и стянутых гайками. Купроксный выпрямительный элемент представляет собой пластинку красной меди прямоугольной или круглой

формы с отверстием посередине, покрытую тонким слоем закиси меди  $Cu_2O$  и графитом. К графитированной поверхности прижимается свинцовая пластина, служащая для получения хорошего контакта с поверхностью закиси меди. Купроксный элемент пропускает ток от закиси меди к меди и не пропускает тока в обратном направлении. Максимальное напряжение, которое может быть приложено к одному купроксному элементу в непроводящем направлении, составляет 3—4 в. Допустимая плотность тока в проводящем направлении не превышает  $50 \text{ ma/cm}^2$ . Максимальная допустимая температура для купроксных выпрямителей составляет  $40^\circ\text{C}$ .

Селеновый выпрямительный элемент состоит из стальной или алюминиевой пластины, покрытой с одной стороны тонким слоем селена, поверх которого наносится особый легкоплавкий металлический сплав, служащий для образования контакта с селеном. Селеновый элемент пропускает ток от селена к легкоплавкому слою и не пропускает его в обратном направлении. Электрические характеристики селеновых выпрямительных элементов лучше, чем характеристики купроксовых элементов. Максимальное напряжение, которое может быть приложено в непроводящем направлении, составляет 12—15 в. Допустимая плотность тока в проводящем направлении составляет  $50 \text{ ma на } 1 \text{ см}^2$  активной поверхности пластины. Максимальная допустимая температура пластины составляет  $+75^\circ\text{C}$ .

Выпрямительные элементы в столбике соединяются последовательно в том случае, когда выпрямляемое напряжение превосходит допускаемое напряжение для одного элемента, и параллельно в том случае, когда выпрямляемый ток превосходит максимальный допускаемый ток для одного элемента. Возможно также смешанное включение элементов.

В настоящее время купроксные выпрямители выпускают главным образом для нужд хозяйства СЦБ железнодорожного транспорта.

Таблица 290

### Ртутные выпрямительные установки

Тип	Страна выпрямленного тока		Страна переменного тока					Наличие системы возбуждения	Тип колбы	Размеры в мм			Вес в кг	
	Напряжение в в	Ток в а	Число фаз	Напряжение в в	Ток в а	Мощность в ква	cos φ			Длина по фасаду	Ширина	Высота		
ВАР-1	12 или 24	6	1	127/220	2,9/4,8	0,37/0,6	0,58/0,53	34/45	Нет	2В-6	420	220	520	32
ВАР-3	12 или 24	12	1	127/220	4,8/7,6	0,61/0,96	0,69/0,65	34/46	»	2В-12	440	320	750	50
ВАР-6	12 или 24	20	1	127/220	7,5/11,2	0,95/1,42	0,70/0,69	39/49	»	2В-20	525	430	1 110	65
ВАР-9А	120	20	3	220/380	15	5,7	0,57	71	»	3В-30	525	540	1 270	170
ВАР-14	120	30	3	220/380	23	8,9	0,57/0,53	71	»	3В-30	525	540	1 270	170
ВАР-16	24 и 80	30/6	3	220/380	6,7/7,3	2,5/1,6	0,57/0,53	50/56	Есть	3ВН-30	525	540	1 270	185
ВАР-24	120	60	3	220/380	46	18	0,56	74	»	3ВН-60	730	720	2 050	—
ВАР-33	275	100	3	220/380	112	42,7	0,75	86	»	3ВН-100	730	720	2 050	500

Для питания устройств связи применяют большей частью селеновые выпрямительные установки различных типов.

#### Селеновые выпрямительные установки

Селеновые выпрямительные установки разделяются на два типа: выпрямители типа ВСА, имеющие общее назначение и не предназначенные для непосредственного питания устройств связи, и выпрямители типа ВСК.

Характеристики селеновых выпрямитель-

ных столбиков для установок приведены в табл. 291, обозначения размеров — в фиг. 432.

Данные выпрямительных установок типа ВСА («выпрямитель селеновый для зарядки аккумуляторов») приведены в табл. 292.

Для буферной работы выпрямители типа ВСА не приспособлены, так как в них отсутствуют автоматическая регулировка напряжения и сглаживающие дроссели. Однако их можно все же использовать для буферной работы в режиме среднего тока, добавив к ним сглаживающие дроссели.

Таблица 291

#### Селеновые выпрямительные столбики (по ТУ 404-48)

Тип выпрямительного столбика	№ чертежа	Размеры в мм			Количество элементов в столбике			Электрические параметры выпрямительных столбиков		
		L	t	D	последовательных	параллельных	всего	Подвод U в в	Выпрямление	
								U в в	I в а	
BC-18-7	C-4166	85	62		16		16	288	96	0,04
BC-18-8	C-4167	85	62		4		6	72	48	0,075
BC-18-9	C-4165	95	74		20		20	360	120	0,04
BC-18-11	C-4422	95	75	18	18		18	324	120	0,04
BC-18-12	C-4389	55	30		1		4	18	12	0,075
BC-18-13	C-4388	70	43		2		8	36	24	0,075
BC-18-26	C-5072	100	78		10		20	360	130	0,04
BC-25-4	C-4161	80	58		6		12	216	72	0,075
BC-25-5	C-4162	95	72		8		16	288	96	0,075
BC-25-7	C-4387	70	49	25	4		8	144	48	0,075
BC-25-6	C-4168	100	78		18		18	324	108	0,075
BC-25-8	C-4368	85	65		3		12	54	39	0,15
BC-25-21	C-5070	125	105		12		24	432	160	0,075
BC-35-12	C-4163	100	78		6		12	216	72	0,15
BC-35-13	C-4164	120	100		8		16	288	96	0,15
BC-36-16	C-4199	120	90	35	7		14	262	84	0,15
BC-35-16	C-4392	145	124		10		20	360	120	0,15
BC-35-17	C-4369	100	80		3		12	54	39	0,3
BC-45-46	C-4390	135	108		2		16	36	24	1,2
BC-45-48	C-4394	120	98		14		14	252	84	0,3
BC-45-77	C-5073	185	165	45	13		26	468	170	0,3
BC-45-78	C-5071	85	64		2		8	36	25	0,8
BC-45-76	C-4820	130	105		15		15	270	102	0,3
BC-27	C-4443	295	265		3		24	54	18	10
BC-28	C-4442	220	195		17		17	306	100	1,25
BC-33	C-4933	300	270		2		16	30	20	6
BC-35	C-4818	95	66	100	1		4	18	12	3
BC-54	C-5062	195	157		14		14	252	90	1,26
BC-30	C-4461*	365	335		2		12	36	12	15

\* ТУ 401-48.


Таблица 292

#### Селеновые выпрямительные установки

Тип выпрямителя	Выпрямленные			Напряжение питающей сети (ток однофазный) в в	Регулировка	Размеры в мм			Вес в кг
	напряжение в в	максимальный ток в а				Длина	Ширина	Высота	
BCA-1	6/9	12/6		120/220	Нет	320	328	158	20
BCA-2	7,5	3×5		220/380	»	310	240	168	—
BCA-3М	0,5÷80	От 0,25 до 8		120/220	Плавная при помощи регулятора с магнитным шунтом	460	336	660	72
BCA-4	До 240	До 2		120/220	Нет	560	318	550	65
BCA-5	36÷64	До 12		120/220	Плавная при помощи автотрансформатора типа «Вариак»	560	318	550	65
BCA-6М	12 или 24	До 24		120/220	Нет	560	318	550	65
BCAП-2	26÷46	70		220/380	При помощи элементного коммутатора	750	600	1 000	180

Данные выпрямительных установок типа ВСК указаны в табл. 293.

Выпрямители типа ВСК представляют собой наиболее совершенные установки для питания устройств связи. Они являются элементами так называемой блочной системы электропитания узлов связи, при которой установка для питания узла связи любого типа и мощности может быть составлена из отдельных выпрямителей типа ВСК, специально подобранных по напряжению и мощности. Этому способствует конструкция выпрямителей ВСК, выполненных в виде железных шкафов,

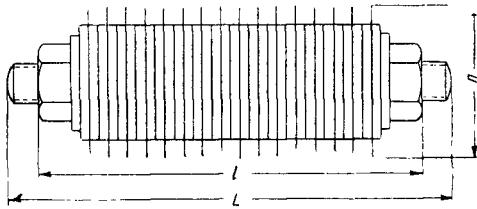

Фиг. 432. Обозначения размеров селеновых выпрямительных столбиков (к табл. 291)

которые можно устанавливать в любом количестве в один или несколько рядов. Габариты шкафов для установок мощностью 1,1 квт составляют: ширина по фасаду 500 мм, глубина 800 мм, высота 2 250 мм. Установки большей мощности имеют соответственно 1 000, 800 и 2 250 мм. Установки мощностью 1,1 квт и 2,2 квт имеют по два выпрямителя в одном шкафу, а установки мощностью 9 квт имеют один выпрямитель. В шкафах также монтируются все необходимые коммутационные регулирующие, измерительные, защитные и сигнальные приборы, вследствие чего они не требуют установки дополнительных зарядно-разрядных щитов.

Выпрямители типа ВСК снабжены автоматическими стабилизаторами напряжения, поддерживающими номинальное напряжение на зажимах нагрузки с точностью не ниже 2% при колебаниях напряжения в сети в пределах 80—105% номинального значения и при из-

менениях нагрузки от 0 до 100% номинальной величины, а также сглаживающими фильтрами. Выпрямители типа ВСК пригодны для буферного питания в режиме непрерывного подзаряда.

Индекс стационарных аккумуляторных батарей, включаемых для совместной буферной работы с выпрямителями типа ВСК, не должен быть ниже  $n = \frac{i_b}{18,5}$ , где  $i_b$  — индекс аккумуляторов,  $i_b$  — максимальный ток выпрямительного устройства. Без буферных батарей выпрямители работать не могут.

В комплект блочной системы входит ещё так называемый щит переменного тока, представляющий собой шкаф, в котором расположено коммутационное оборудование сети переменного тока, питающей данную установку. Этот щит устанавливается с одной стороны ряда выпрямителей ВСК.

Кроме выпрямительных установок типа ВСА и ВСК, некоторое применение для питания аппаратуры связи на железнодорожном транспорте имеют селеновые выпрямительные установки типа НТС, РЕ-64 и РЕ-65 (для питания небольших телефонных станций) и др.

#### Кенотронные, газотронные и тиратронные выпрямительные установки

**Общие сведения.** Кенотроны — вакуумные приборы, имеющие два электрода — накаливаемый катод и анод. Устройство газотронов подобно устройству кенотронов с той разницей, что внутренность газотронов заполнена насыщенным паром ртути. Иногда газотроны заполняются аргоном под давлением в несколько миллиметров и называются в этом случае тунгарами. Тиратроны отличаются от газотронов наличием в них добавочных электродов — управляющих сеток.

Кенотронные, газотронные и тиратронные выпрямители, применяемые для питания аппаратуры связи, обычно монтируются по схеме двухтактного выпрямителя однофазного тока. Газотронные выпрямители включаются

Таблица 293

Селеновые выпрямительные установки типа ВСК

Тип выпрямительного устройства	Количество выпрямителей	Сторона выпрямленного тока				Сторона постоянного тока				$\cos \varphi$ при номинальных данных	Псевдометрическое напряжение шума в мв
		Максимальная мощность каждого выпрямителя в квт	Выпрямленное напряжение в в	Выпрямленный ток каждого выпрямителя в а	Напряжение в в	Потребляемый ток при полной нагрузке в а	Коэффициент полезного действия				
		номинальное	максимальное	минимальный	максимальный						
ВСК-2-36/30	2	1,1	26	36	5,0	30,0	220/380	6,5/3,8	0,60	0,70	1,5
ВСК-2-340/3,25	2	1,1	240	340	0,6	3,25	220/380	6,5/3,8	0,65	0,70	40
ВСК-2-160/13,5	2	2,2	120	160	1,5	13,5	220/380	13,0/7,5	0,63	0,72	60
ВСК-2-36/60	2	2,2	26	36	10,0	60,0	220/380	13,0/7,5	0,60	0,70	1,5
ВСК-2-340/6,5	2	2,2	240	340	1,2	6,5	220/380	13,0/7,5	0,68	0,70	40
ВСК-1-36/250	1	9,0	26	36	40,0	250,0	200/380	47,0/27,0	0,63	0,74	1,5
ВСК-1-340/26	1	9,0	240	340	5,0	26,0	220/380	47,0/27,0	0,68	0,71	40
ВСК-1-85/106	1	9,0	65	85	20,0	106,0	220/380	47,0/27,0	0,63	0,71	5
ВСК-1-106/56	1	9,0	120	160	19,0	56,0	220/380	47,0/27,0	0,65	0,71	60

также по мостовой схеме. Выпрямительные устройства, применяемые для непосредственного питания устройств телефонной связи должны иметь сглаживающий дроссель. В выпрямителях, служащих только для зарядки аккумуляторов (обычно газотронные выпрямители), дроссели отсутствуют.

Регулировка выпрямленного напряжения может производиться либо путём изменения числа витков вторичной обмотки силового трансформатора, питающего анодную цепь, либо путём изменения сопротивления, включённого последовательно в цепь выпрямленного тока. Регулировка путём изменения тока накала не допускается.

**Кенотронные выпрямители.** Эти выпрямители рекомендуется применять для питания таких устройств связи, которые потребляют небольшой ток (до 100—200 мА) при сравнительно большом напряжении (до 200—300 в). Чаще всего они применяются для питания анодных цепей различных ламповых установок. Возможно также применение их для питания вызывных цепей установок селекторной связи.

Общим недостатком кенотронных выпрямителей является их большое внутреннее сопротивление.

Данные основных типов маломощных кенотронов, выпускаемых промышленностью, приведены в табл. 294.

Таблица 294

## Маломощные кенотроны

Тип	Число анодов	Напряжение накала в в	Ток накала в а	Наибольшее переменное напряжение на аноде в в	Размеры в мм	
					Наибольший выпрямленный ток в ма	Длина
ВО-188*	2	4	2,05	1 300	155	145
ВО-230*	1	4	0,7	900	50	118
ВО-239*	2	4	2,05	1 800	180	—
5Ц4С**	2	5	2,0	1 400	125	82,5
5У6С*	2	5	3,0	1 550	225	—
30Ц6С**	2	30	0,3	—	90	82,5

\* Тип катода прямого накала.

\*\* Тип катода косвенного накала.

**Газотронные выпрямители.** Выпрямители этого рода обладают значительно большей мощностью, чем кенотронные, и находят широкое применение в радиотехнике.

В области проводной связи они иногда применяются для зарядки аккумуляторов и буферного питания небольших телефонных станций. Однако в этой области они вытесняются в настоящее время более удобными селеновыми выпрямителями.

Данные основных типов низковольтных газотронов приведены в табл. 295.

**Тиратронные выпрямители.** Тиратронные выпрямители допускают лёгкую ручную и автоматическую регулировку выпрямленного напряжения путём изменения угла отсечки выпрямленного тока.

Данные отечественных тиратронов приведены в табл. 296.

Резервные электрические станции  
с двигателями внутреннего горения  
(блок-станции)

**Общие сведения.** Собственные электрические станции устанавливаются при предприятиях связи для резервирования подачи электрической энергии, необходимой для питания аппаратуры связи.

Если подача электрической энергии от местной сети осуществляется в течение полных суток, то оборудуется резервная электрическая станция, состоящая из двигателя внутреннего горения и непосредственно или при помощи ременной передачи связанныго с ним электрического генератора такого напряжения и рода тока, которые имеет основная питающая электрическая сеть. Если же подача электрической энергии от местной сети происходит не круглые сутки или если отсутствует местная сеть, электростанция при предприятии связи оборудуется двумя двигателями внутреннего горения, соединёнными с генераторами. При отсутствии местной питающей сети генераторы электростанции могут быть или постоянного или переменного тока. Электростанции постоянного тока применяются в тех случаях, когда их энергия используется для зарядки аккумуляторов. Иногда в этом случае генераторы снабжаются двумя коллекторами, дающими возможность получать два различных напряжения. Электростанции с

Газотроны

Таблица 295

Тип газотрона	Количество анодов	Напряжение накала в в	Ток накала в а	Наибольшее допустимое значение обратного напряжения в в	Наибольший выпрямленный ток в а	Падение напряжения в в	Время прорыва в минутах	Средний срок службы в часах	Наполнение	
									Пары ртути	Инертный газ
ВГ-129	1	2,5	9	5 000	0,5	15	3	1 500	Пары ртути	Пары ртути
ВГ-161	1	2,5	6	2 500	0,3	14	3	1 500	То же	То же
ВГ-176	2	2,5	11	150	6	14	0,5	1 000	Инертный газ	Инертный газ
ВГ-236	1	2,5	20	7 000	1,3	16	5	2 000	Пары ртути	Пары ртути
ВГ-0,25/1500	2	5	3	1 650	0,25	18	0,1	500	То же	То же
ВГ-1,5/5 000	1	2,5	8,5	5 000	0,5	20	1	800	Инертный газ	Инертный газ

Таблица 296

## Тиатротроны

Тип тиатротрона	Напряжение накала в в	Ток накала в а	Падение напряжения в в	Наибольшее напряжение зажигания в в	Наибольшая амплитуда обратного напряжения в в	Наибольшее отрицательное значение запирающего сопоставленного напряжения в в	Наибольший выпрямленный ток в а	Средний срок службы в часах	Пределы окружающей температуры в °C	Время прогрева в минутах
ТГ-212	5	2,3	27	30	300	20	0,125	500	-20 + 50	1
ТГ-213	2,5	9,0	25	70	500	15	0,5	500	-20 + 50	0,7
ТГ-235	5	12,5	25	70	700	16	1,5	500	-20 + 50	0,7
884	6,3	0,6	16	—	350	—	0,075	—	-50 + 50	0,5
ТГ-1050	6,3	0,6	11	—	450	—	0,1	250	-60 + 70	0,2
ТГ-2050	6,3	0,6	8	—	1 300	—	0,1	—	-50 + 50	0,5
ТГИ-100/12000	5	20	50	—	1 200	1 000	0,1	500	-20 + 50	10

генераторами постоянного тока чаще всего изготавляются передвижного типа и имеют небольшую мощность. Электростанции с генераторами переменного, обычно трёхфазного, тока применяются при буферном способе питания.

**Типы резервных электростанций.** В настоящее время заводами транспортного машиностроения выпускаются небольшие передвижные электростанции, данные которых указаны в табл. 297.

Эти электростанции могут быть использованы в качестве резервных электростанций для узлов связи.

Таблица 297  
Передвижные электростанции

Тип станции	Тип двигателя	Тип генератора	Мощность в квт	Напряжение в в	Вес в кг
ЖЭС-2	В-3	СГД-2	2	133/230	120
ЖЭС-3,5	Л-6/2	ГП-3,5	3,2	230	220
ЖЭС-4,5	Л-6/2	СГД-4,5	4,5	133/230	360
ЖЭС-10	Л-12/2	СГД-10	10	133/230	600
ЖЭС-30	1-МА	СГ-30	30	230/400	2 500
ЖЭС-30Г	Д-2Г	СГ-30	30	230/400	2 800
ЖЭС-50	М-17	СГ-50	50	230/400	4 500

Примечание. Ток ЖЭС - 3,5 — постоянный, остальных станций — переменный трёхфазный.

Таблица 298  
Характеристики электростанций типа ЧА 10,5/13-2

Элемент характеристики	Дизель	
	ЧА 10,5/13-2	ЧА 10,5/13-2
Генератор Род тока Напряжение в в Мощность в квт Вес в кг	АПНТ-85 Трёхфазный 230/400 7,2 560	С-81-4 Трёхфазный 230/400 12 775

Электростанция типа ЖЭС-30Г имеет газогенераторную установку.

Мелитопольский дзелестроительный завод им. Микояна выпускает стационарные электростанции типа ЧА 10,5/13-2 и ЧА 10,5/13-2, которые также могут быть использованы в качестве блок-станций. Данные этих агрегатов указаны в табл. 298.

Виды применяемого горючего для двигателей и его расход в граммах на 1 квт·ч приведены в табл. 299.

Таблица 299  
Горючее для двигателей разных типов

Тип двигателя	Вид горючего	Расход в г на 1 квт·ч
М-17 10,5/13-2 1-ЧА	Соляровое масло Соляровое масло или дизельное топливо	360
Д-2Г	Керосин	—
Л-12/2	Древесные чурки твёрдых пород	520
Л-6/2	Бензин 2-го сорта	1 600
В-3	То же	600
Л-3	» »	585

Из числа передвижных электростанций с генераторами постоянного тока небольшой мощности для энергоснабжения предприятий связи могут быть использованы электростанции, указанные в табл. 300.

## Коммутационное и распределительное оборудование

**Общие сведения.** Устройства связи железнодорожной станции или узла обычно размещаются совместно в одном здании. В этом же здании устанавливается и оборудование, необходимое для электропитания этих устройств.

Питание устройств связи, расположенных в одном здании, осуществляется, как правило, от объединённых электропитающих установок. Объединение этих установок и распределение электрической энергии по отдельным цехам

Таблица 300

Передвижные электростанции постоянного тока

Тип агрегата	Тип двигателя	Тип генератора	Мощность генератора в квт	Напряжение в в	Максимальный ток в а	Число коллекторов
1,5-ЭС-1*	Л-3	ГН-16	1,5	120	12,5	1
1,5-ЭС-2*	Л-6/2	ПН-28,5	3	120	25	1
1,5-ЭС-4*	В-3	ЗДН-1500	1,5	60	12,5	2
1,5-ЭС-3**	Л-3	ЗДН-1000	1,5	36	25	2
				120	1,5	2

\* На тележке.

\*\* На раме.

узла связи (телефонная станция, телеграф, линейно-аппаратный зал и т. п.) осуществляется на зарядно-разрядном щите (ЗРЩ). На этом же щите производится переключение аккумуляторных батарей на заряд и разряд, а также переключение действующих и запасных зарядных агрегатов и резервной электрической станции. Наконец, на ЗРЩ монтируются контрольные, предохранительные и регулирующие приборы, позволяющие управлять всем электропитающим оборудованием.

Устройство и схема ЗРЩ зависят от принятой системы электропитания.

В узлах транспортной связи значительное распространение имеют типовые ЗРЩ завода Трансвязь.

При применении селеновых выпрямительных установок типа ВСК для питания устройств связи надобность в установке отдельных ЗРЩ отпадает, так как эти выпрямительные установки конструируются таким образом, что все приборы, необходимые для распределения, коммутации, контроля и защиты, монтируются на передней стороне шкафа выпрямителя. Таким образом, передние стороны ряда выпрямительных шкафов как бы образуют полный зарядно-разрядный щит. Такое совмещение ЗРЩ с выпрямительным оборудованием обуславливает значительную экономию места в генераторном помещении.

**Зарядно-разрядные щиты завода Трансвязь.** Заводом Трансвязь МПС изготавливаются типовые стальные панели ЗРЩ, комбинируя которые, можно собрать ЗРЩ для любого узла связи. Эти панели монтируются преимущественно по схемам, предусматривающим питание аппаратуры связи по системе «заряд—разряд». Наиболее употребительные из этих панелей перечислены в табл. 301. (Схемы их см. [7.]).

Распределение питания по отдельным приборам в каждом цехе узла связи производится с помощью специальных устройств. На центральных и междугородных телефонных станциях для этой цели используются токораспределительные щитки, в линейно-аппаратном зале — стойка питания, в телеграфе — линейно-батарейный коммутатор. Основные сведения об этих устройствах приведены в соответствующих главах данного тома.

Таблица 301

Типовые панели зарядно-разрядных щитов завода Трансвязь

Название панели	Заводской номер
Панель питания линейных телеграфных цепей . . . . .	371
Комбинированная панель питания линейных телеграфных цепей и анодных цепей (или вызывных цепей селекторной связи) . . . . .	372
Панель питания анодных цепей или вызывных цепей избирательной связи . . . . .	373
Панель для заряда нескольких аккумуляторных батарей . . . . .	374
Панель буферного питания центральных телефонных станций . . . . .	375
Панель питания малых телефонных станций . . . . .	376
То же (вариант) . . . . .	377
Панель питания моторно-осветительных цепей . . . . .	378
То же (вариант) . . . . .	379
Входная панель для переменного тока . . . . .	430
Панель автоматического переключения освещения на аккумуляторную батарею . . . . .	431
Панель питания крупных телефонных станций . . . . .	432

#### Рекомендуемые схемы электропитания узлов связи железнодорожного транспорта

**Классификация узлов связи железнодорожного транспорта.** До разработки исчерпывающей классификации узлов связи с точки зрения величины и мощности электропитающих установок все узлы связи можно разделить на следующие типы:

- а) узел связи при управлении железной дороги с АТС декадно-шаговой системы;
- б) узел связи при управлении дороги с телефонной станцией системы ЦБ×3×2;
- в) узел связи при отделении железной дороги;

г) выделенный узел диспетчерской связи при отделении железной дороги.

Узлы связи первых трёх типов включают полный комплекс устройств телеграфной и телефонной связи управления и отделения дороги. Узел связи последнего типа включает только диспетчерскую связь отделения эксплоатации дороги (т. е. поездную диспетчерскую связь, связь ДГП и связь совещаний). Для питания аппаратуры связи указанных выше узлов могут применяться рекомендуемые ниже схемы. Осуществление питания по этим схемам возможно при капитальном переустройстве существующих электропитающих установок узлов связи или при устройстве их вновь.

**Рекомендуемые схемы электропитания узлов связи железнодорожного транспорта, основанные на применении кислотных аккумуляторов.** Скелетная схема электропитающей установки первого типа изображена на фиг. 433.

Данная электропитающая установка состоит из следующих устройств:

- а) Селеновое выпрямительное устройство типа ВСК на 24 в с двумя выпрямителями и двумя аккумуляторными батареями по 24 в каждая. Это оборудование предназначается для питания коммутаторов междугородной телефонной станции и аппаратуры линейно-аппаратного зала.


б) Селеновое выпрямительное устройство типа ВСК на 60 в с двумя выпрямителями и двумя аккумуляторными батареями по 60 в каждая. Эта часть электропитающей установки предназначается для питания АТС декадно-шаговой системы.

в) Селеновое выпрямительное устройство типа ВСК на 120 в с двумя выпрямителями и одной аккумуляторной батареей на 120 в. Это устройство предназначается для питания моторных цепей телеграфной аппаратуры, а также может быть применено для питания аварийного освещения.

При этом выпрямительном устройстве устанавливается только одна аккумуляторная батарея, так как установка резервной батареи,

анодных цепей должно производиться от градации напряжения +240 в через защитный фильтр и батарею противоэлементов, понижающую напряжение до +220 в. Питание местных цепей телеграфных аппаратов производится от одной из градаций линейных телеграфных батарей.

г) Щит переменного тока предназначается для коммутации электроэнергии, получаемой от питающих фидеров (основного и резервного) и от блок-станции. Питание установок селекторной связи предусматривается производить следующим образом. Цепи питания, не имеющие гальванического соединения с линейными проводами (например, цепи накала и анода), могут присоединяться к

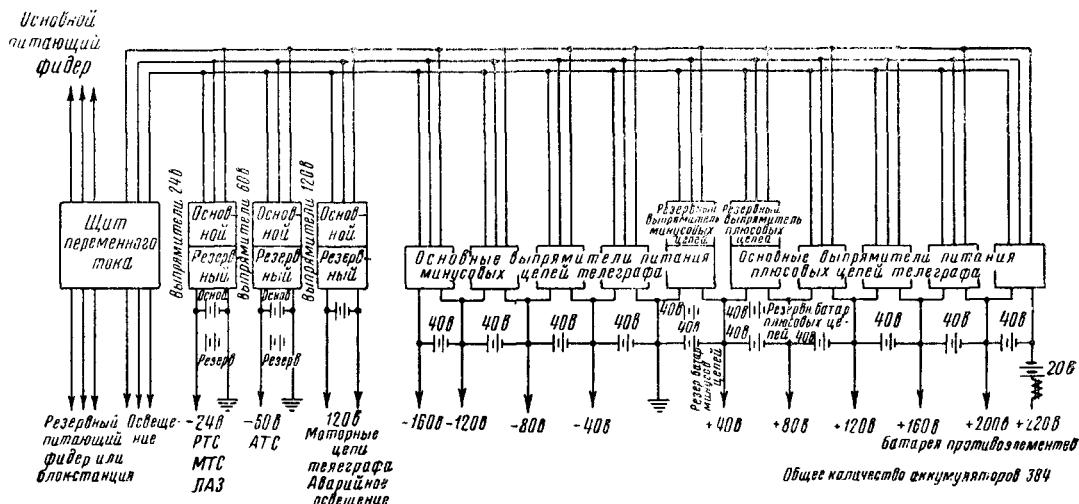

Фиг. 433. Скелетная схема электропитающей установки узла связи при управлении железной дороги с АТС декадно-шаговой системы

хотя и представляется желательной с точки зрения резервирования и обслуживания батареи, однако не может быть достаточно обоснована технико-экономическими соображениями.

г) Селеновое выпрямительное устройство типа ВСК для питания минусовых линейных цепей телеграфной аппаратуры. Это устройство включает 6 селеновых выпрямителей каждый на напряжение 40 в и 6 групп аккумуляторных батарей на то же напряжение. Пять групп этих батарей являются рабочими и, будучи включёнными последовательно одна с другой, дают напряжения -160, -120, -80, -40 и +40 в. Плюсовое напряжение получается благодаря тому, что заземление включается между четвёртой и пятой группами. Шестая группа является резервной и может переключаться взамен любой рабочей группы с помощью батарейного переключателя, имеющегося в установке типа ВСК. Каждая действующая группа включена на буферную работу с одним селеновым выпрямителем.

д) Селеновое выпрямительное устройство типа ВСК для питания плюсовых линейных цепей телеграфа, а также анодных цепей аппаратуры дальней связи. Это устройство аналогично предыдущему. Оно даёт напряжения +80, +120, +160, +200 и +240 в. Питание

стационарным заземлённым источником питания (например к телеграфным батареям).

Цепи питания, имеющие постоянное или временное гальваническое соединение с линейными проводами (например цепи посылки селекторного вызова), также могут присоединяться к стационарным заземлённым батареям, если на линейные провода нет наложения телеграфной работы по искусственной цепи. Если же на линейные провода наложена телеграфная работа, то питание цепей, соединяющихся с этими проводами, должно производиться по особым схемам, например, схеме Мынкина, схеме с отдельными радиоумформерами и т. д. (описание этих схем см. [72]).

Питание вызывных цепей линейно-аппаратного зала и МТС осуществляется от сигнального агрегата автоматической телефонной станции.

ж) Резервная электростанция, состоящая из двигателя внутреннего сгорания и генератора трёхфазного тока.


Мощность выпрямительных устройств типа ВСК для электропитающей установки первого типа выбирается с таким расчётом, чтобы эти устройства могли питать максимальную расчётную нагрузку с учётом необходимого перспективного развития.

Скелетная схема электропитающей установки для узла связи второго типа изображена на фиг. 434. Данная схема аналогична схеме установки первого типа с той разницей, что в установке этого типа нет выпрямительного устройства на 60 в для питания АТС. Кроме того, в этой установке можно исключить выпрямительное устройство на 120 в для питания моторных цепей телеграфной аппаратуры, если мощность, потребляемая моторными цепями, мала. В таком случае моторные цепи можно питать от линейной минусовой батареи.

Электропитающая установка для станции связи при отделении дороги может монтироваться также по схеме, изображённой на

питающих напряжений 24 и 12 в и устройства для получения питающих напряжений 220 и 160 в. Каждое из питающих устройств состоит из двух селеновых выпрямителей (основного и резервного), одной буферной батареи и одной батареи противоэлементов.

Рекомендуемые схемы электропитания узлов связи железнодорожного транспорта, основанные на применении щелочных железо-никелевых аккумуляторов. Ввиду того что ассортимент железо-никелевых аккумуляторов, выпускаемых промышленностью, ограничен максимальной ёмкостью 500 а·ч, электропитающие установки узлов связи при управлении железных дорог с АТС, нуждающиеся в аккумуляторах большой ёмкости,

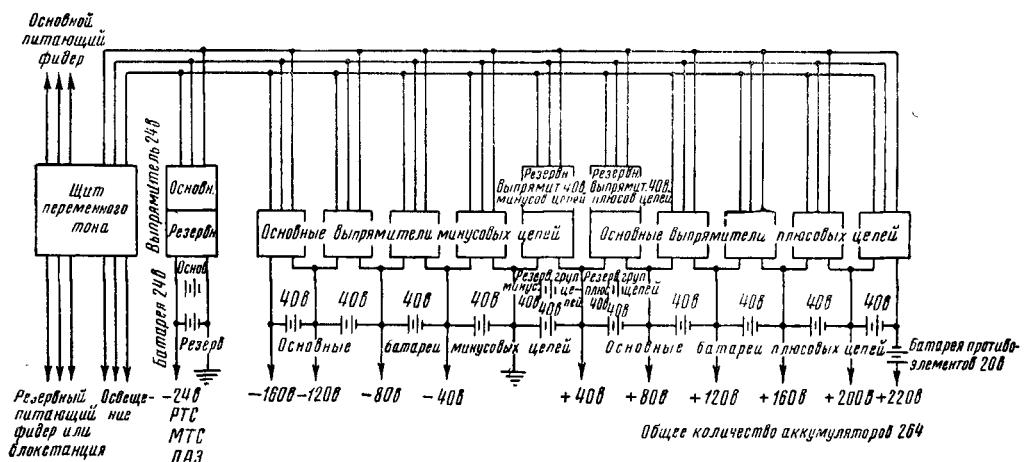

Фиг. 434. Скелетная схема электропитающей установки узла связи при управлении железной дороги с РТС

фиг. 434, при условии применения выпрямительных устройств типа ВСК соответствующей мощности. Наряду с этой схемой для электропитающих установок при управлении и отделениях дорог может применяться схема, изображённая на фиг. 435. Эта последняя схема характеризуется тем, что она рассчитана на использование выпрямителей типа ВСА, более дешёвых и менее дефицитных, чем выпрямители типа ВСК. Однако необходимо иметь в виду, что схема фиг. 435 предусматривает буферное питание в режиме среднего тока, вследствие чего она в электрическом отношении несколько уступает схемам, изображённым на фиг. 433 и 434, предусматривающим буферное питание в режиме непрерывного подзаряда.

Если в узле связи, для которого предназначается установка по схеме фиг. 435, имеется АТС, то установка должна быть дополнена устройством для получения напряжения 60 в, выполненным аналогично устройству, служащему для получения 24 в (см. левую часть фиг. 435). Это устройство должно работать на селеновых выпрямителях ВСАП-2, соединённых по два последовательно.


Принципиальная схема электропитающей установки диспетчерского узла связи представлена на фиг. 436. Эта установка весьма похожа на предыдущую. Она состоит из силовой части, устройства для получения

приходится выполнять на кислотных аккумуляторах. Поэтому специальных схем электропитающих установок такого типа, работающих на железо-никелевых аккумуляторах, не существует.

Электропитающая установка, предназначенная для узлов связи при управлении или отделении дороги и работающая на щелочных железо-никелевых аккумуляторах, разработана в двух вариантах. Схема установки первого варианта изображена на фиг. 437, а второго варианта — на фиг. 438. В основу обеих схем положена возможность работы железо-никелевых аккумуляторов как по буферному способу, так и по способу «заряд—разряд», что необходимо для периодических контрольных зарядов и разрядов железо-никелевых аккумуляторов.

Принципиальное отличие схемы первого варианта от схемы второго варианта заключается в том, что в качестве коммутационных приборов в первом варианте применены рубильники, а во втором — групповой батарейный коммутатор. С точки зрения удобства обращения второй вариант является более предпочтительным.


Схема электропитающей установки для выделенного узла диспетчерской связи, работающей на железо-никелевых аккумуляторах, изображена на фиг. 439. Эта схема также даёт возможность осуществлять работу ак-

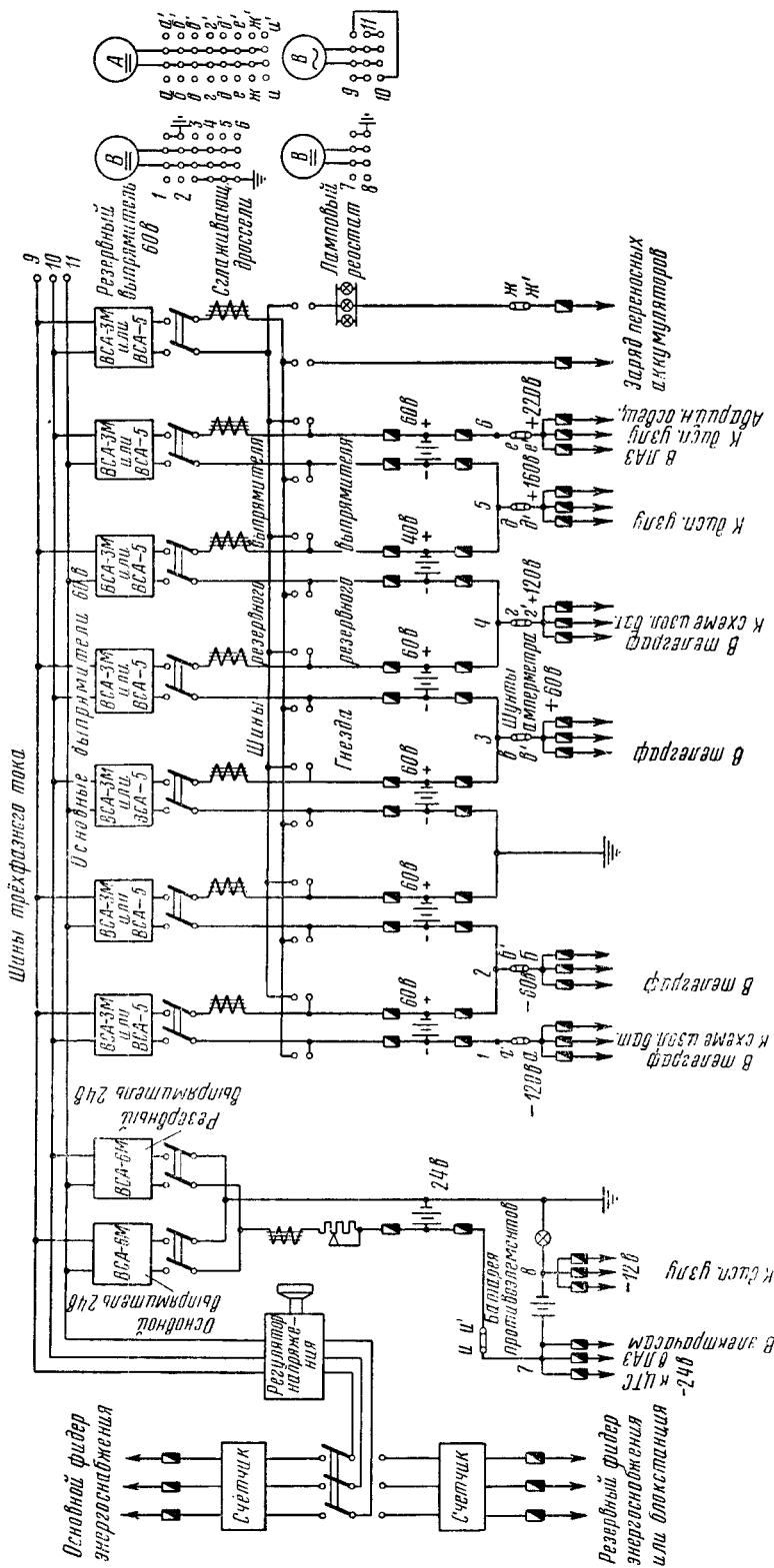

Принципиальная схема электропитающей установки при отделении железной дороги

кумуляторов как по буферному способу, так и по способу «заряд—разряд».

Подробное описание электропитающих установок, выполненных по схемам фиг. 437—439, см. [72].

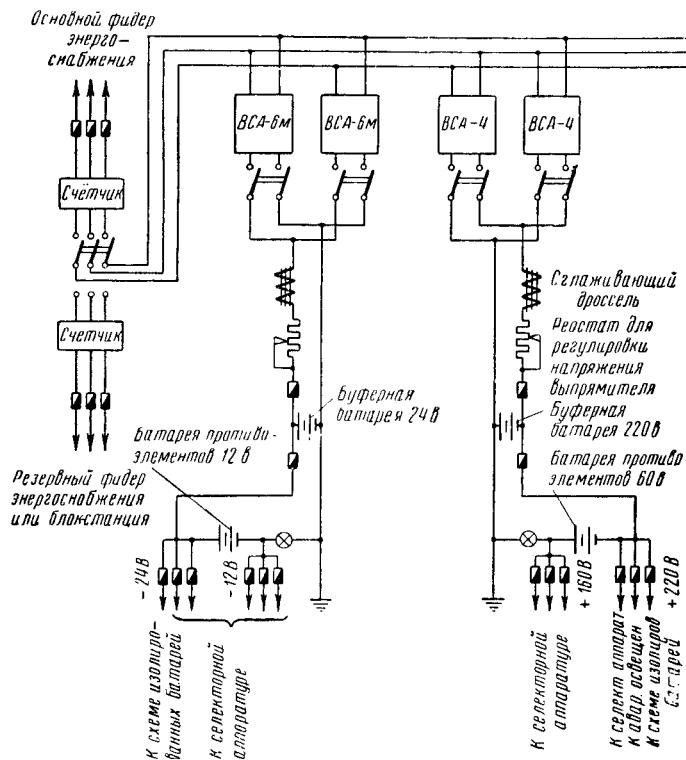

Фиг. 436. Принципиальная схема электропитающей установки диспетчерского узла связи

#### Помещения для устройств электропитания

Устройства электропитания узлов связи располагаются обычно в двух помещениях—генераторной и аккумуляторной. В первом помещении располагаются машины, выпрямители и зарядно-разрядный щит, во втором—аккумуляторы и противоэлементы. Резервные электростанции малой мощности (до 5 квт) могут устанавливаться в генераторной. При мощности резервной электростанции от 5 до 40 квт её следует устанавливать в отдельном помещении, по возможности смежном с генераторной; стены этого помещения должны быть несгораемыми. Резервные электростанции мощностью 40 квт и более должны устанавливаться в отдельных каменных зданиях.

Кроме того, предусматривают помещение для хранения электролита (электролитная).

Современные зарядно-буферные выпрямители и выпрямители для безаккумуляторного питания могут располагаться в общих помещениях с устройствами связи. Выпрямители для безаккумуляторного питания часто совмещаются с теми установками, которые они питают. Таким образом, небольшие узлы связи, питаящиеся от подобных выпрямителей, могут обходиться вообще без генераторной.

Помещения цеха электропитания должны

быть обеспечены естественным и искусственным освещением. Нормальное искусственное освещение должно обеспечивать освещённость 40—60 лк, а аварийное—20 лк.

**Генераторное помещение.** Генераторное помещение должно быть светлым и сухим. Пол его выкладывается метлахскими плитками. Стены и потолок окрашиваются масляной краской.

Помещение генераторной должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией с двукратным обменом воздуха в час.

**Аккумуляторное помещение.** Аккумуляторное помещение площадью не менее 15 м<sup>2</sup> должно иметь тамбур с двумя дверями; электролитная должна располагаться так, чтобы выход из неё вёл в тамбур. Высота аккумуляторного помещения должна быть не менее 2 800 мм. Пол в аккумуляторном помещении может быть бетонным, цементным или кирпичным, покрытым сверху асфальтом (в два слоя) или цементными кислотоупорными плитками. Стены должны быть оштукатурены и окрашены вместе с потолком кислотоупорной краской (ОСТ 8162). Аккумуляторное помещение должно иметь приточно-вытяжную вентиляцию (не менее чем с шестикратным обменом воздуха в час).


Для установки кислотных и щелочных аккумуляторов должны предусматриваться отдельные помещения.

#### Помещение резервной электростанции

К помещению резервной электростанции предъявляются такие же требования, как и к генераторному помещению, но проход в него должен быть оборудован железной, плотно закрывающейся дверью. Выхлопные газы двигателя должны выводиться наружу с помощью специальной трубы, причём вывод газов в сторону улицы не допускается. Газопроводы и глушитель должны отстоять от всяких деревянных или других горючих предметов не менее чем на 1 м. Пол в помещении электростанции устраивается из метлахских плиток, выложенных на бетонном основании.

Помещение электростанции должно быть оборудовано принудительной вентиляцией, обеспечивающей удаление всех газов, выделяющихся во время работы двигателей, и нормальную температуру (не свыше 30° С) в помещении. При наличии в помещении баков охлаждения вентиляция должна обеспечивать удаление всех выделяющихся паров воды.
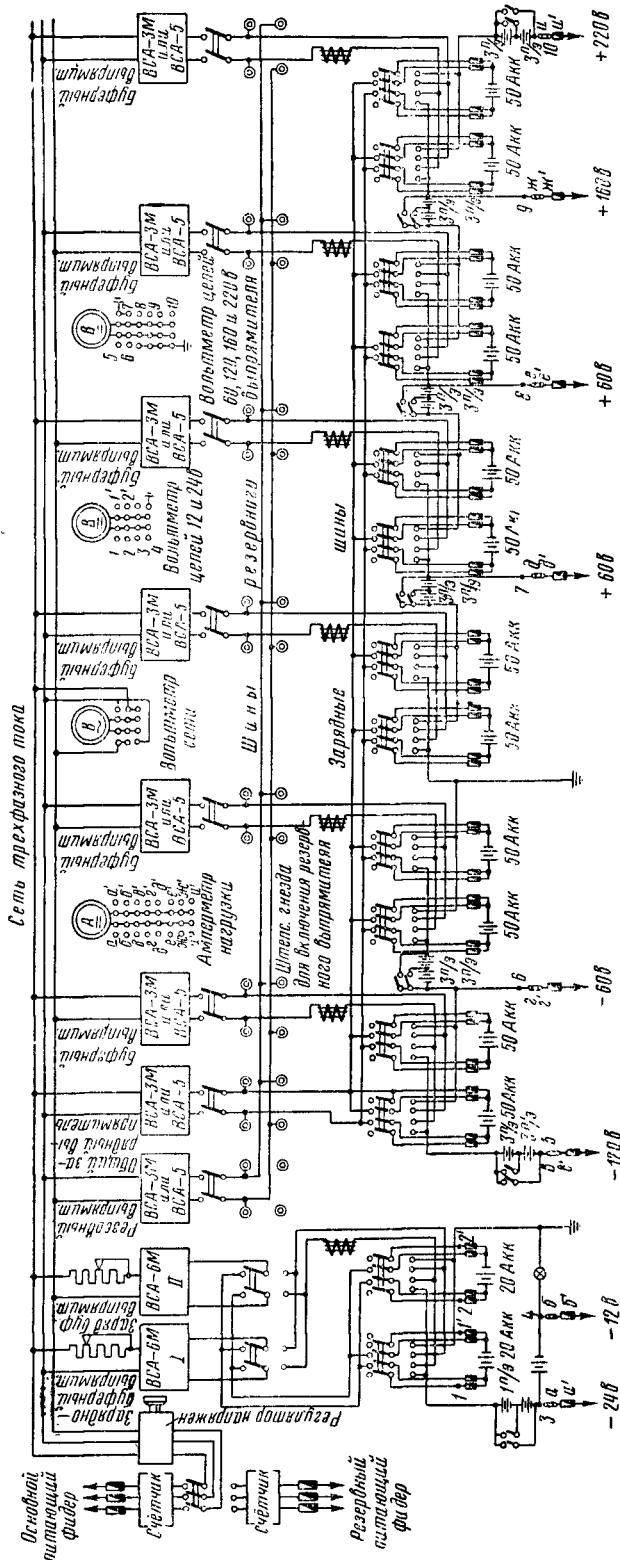
## ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПИТАЮЩИХ УСТАНОВОК



Установка аккумуляторов производится на стеллажах, конструкция которых в случае установки кислотных аккумуляторов должна соответствовать ГОСТ 1226-41. В соответствии с этим стандартом все стеллажи разделяются на несколько типов, из которых на транспорте применяются главным образом три типа, указанные в табл. 302.


Т а б л и ц а 302

Тип стеллажа	Числовой	Типы аккумуляторов, которые допускается устанавливать на стеллажах	Число рядов аккумуляторов на одном стеллаже
I	1	От С-1 и СК-1 до С-20 и СК-20	1 или 2
II	1	От С-24 и СК-24 до С-44 и СК-44	1 или 2
III	2	От С-1 и СК-1 до С-5 и СК-5	1 или 2

Стеллажи изготавливаются из сосновой древесины отборного сорта (марки О по ГОСТ 3008-45) и окрашиваются кислотоупорной краской. Эскизы устройства стеллажей приведены на фиг. 440 (типы I и II) и 441 (тип III). Размеры этих стеллажей приведены в табл. 303 (тип I), 304 (тип II) и 305 (тип III).

При установке стеллажа типа I на пол в аккумуляторном помещении под каждый поперечный брус подкладываются деревянные тумбочки размерами  $70 \times 70 \times 65$  мм, покрытые сверху стеклянными изоляторами со сточенными краями размерами  $100 \times 100 \times 20$  мм. Число этих тумбочек равно двум для однорядных стеллажей и трём для двухрядных.


При установке стеллажа типа II под каждый поперечный брус подкладываются деревянные тумбочки размером  $120 \times 120 \times 80$  мм, покрытые сверху стеклянными изоляторами размером  $160 \times 160 \times 20$  мм. Число тумбочек определяется так же, как и в предыдущем случае. Стеллажи типа III изолируются от пола стеклянными изоляторами размером  $100 \times 100 \times 20$  мм, которые подкладываются по два под каждый поперечный брус в случае однорядных стеллажей и по три в случае двухрядных. Стеклянные изоляторы во всех случаях располагаются гладкой стороной к стеллажу. Стеллажи должны быть покрыты горячей олифой (два раза) и затем окрашены кислотоупорной краской.

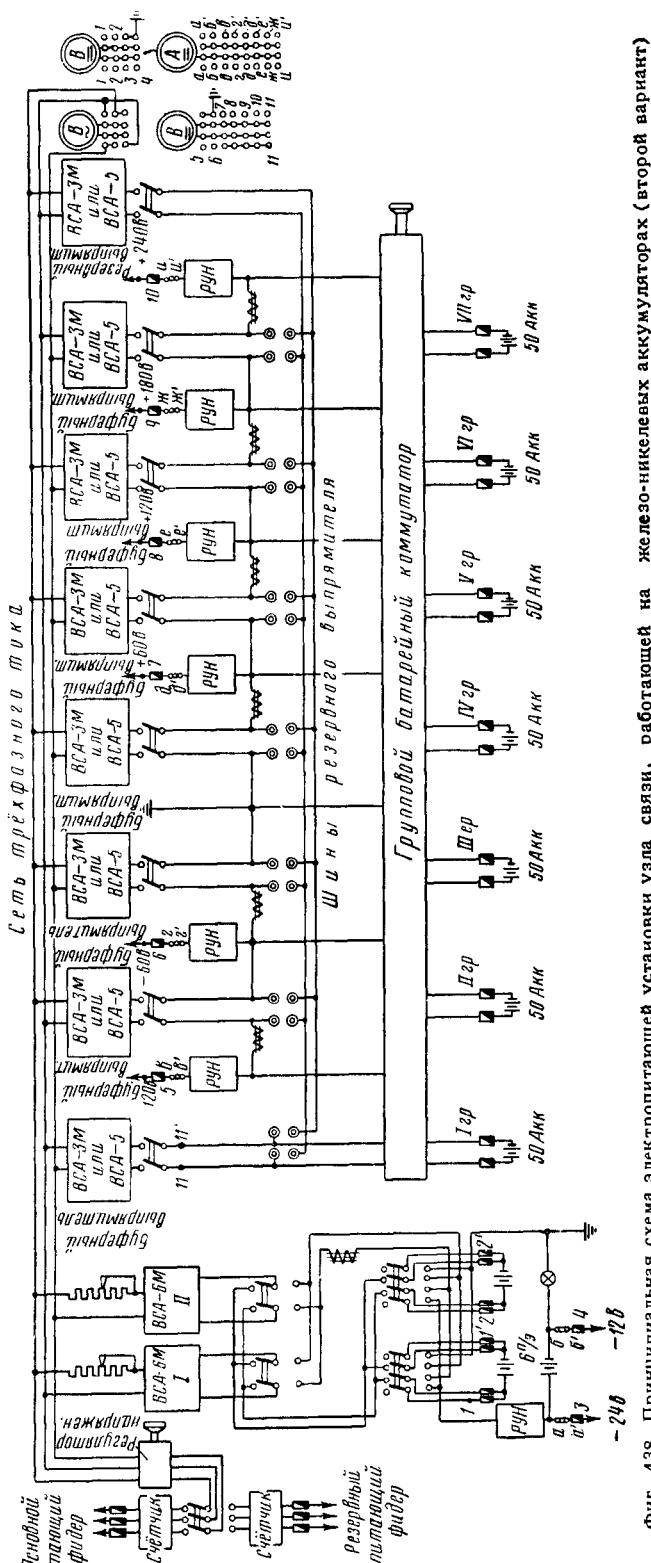

Фиг. 438. Принципиальная схема электропитаемой установки узла связи, работающей на желеzo-никелевых аккумуляторах (второй вариант)

Аккумуляторы типа С устанавливаются на стеллажах на стеклянных или фарфоровых конических изоляторах (ГОСТ 825-41), которые располагаются широкой стороной к аккумулятору. Аккумуляторы С-1 устанавливаются на трёх изоляторах каждый, аккумуля-

Проводка от ввода к аккумуляторным батареям делается наружная, голым медным проводом или медными шинами. Для линейных и местных телеграфных батарей, а также для вызывных батарей и батарей прямого управления избирательной связи допускается

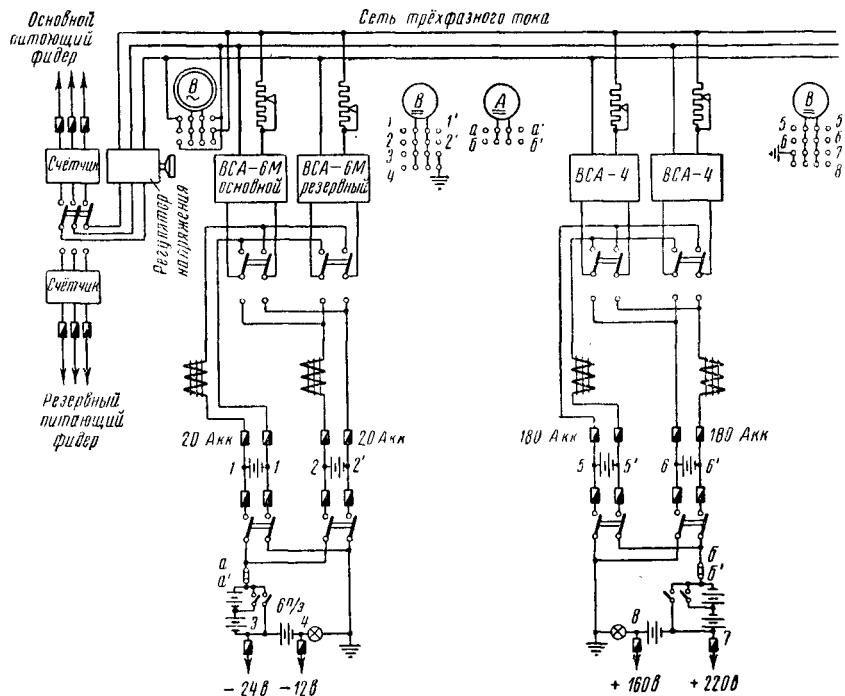

Фиг. 439. Принципиальная схема электропитания установки выделенного [узла] диспетчерской связи, работающей на железо-никелевых аккумуляторах

торы С-2 — С-20 на четырёх изоляторах. Аккумуляторы же больших ёмкостей должны иметь по два изолятора на каждую шпонку днища.

Типовых стеллажей для установки переносных кислотных, а также щелочных аккумуляторов не имеется.

устройство наружной проводки изолированным проводом с изоляцией из вулканизированной резины в два слоя.

Машины в помещении генераторной устанавливаются на фундаментах, не имеющих жёсткой связи со стенами. Фундаменты изготавливают из кирпича или бетона. Глубина

Таблица 303

Одноярусные стеллажи для аккумуляторов С-1—С-20<sup>1</sup>

Тип аккумулятора	Размеры в мм (фиг. 440)																
	a	b	c	g	d	e	жс	з	и	к	л	м	н	o	p	r	
С-1		660	125	290	295	240		270	150	80	100	30	115	215	110		
С-2		660	125	290	295	240		270	150	130	100	30	115	215	160		
С-3	До 1 700	660	125	290	295	240		270	150	180	100	30	115	215	210		
С-4		625	125	290	295	205		270	100	215	92,5	65	132,5	230	280		
С-5		625	125	290	295	205		270	100	215	92,5	65	132,5	230	280		
С-6		570	105	510	275	190	До 150	485	100	220	100	65	132,5	195	285		
С-8		570	105	510	275	190		485	100	220	100	65	132,5	195	285		
С-10	До 1 500	695	165	510	335	195		485	100	220	97,5	65	132,5	260	285		
С-12		63,5	165	510	335	195		485	100	220	97,5	65	132,5	260	285		
С-14		760	195	510	365	200		485	100	220	95	65	132,5	295	285		
С-16		860	245	510	415	200		485	100	220	95	65	132,5	345	285		
С-18	До 1 300	960	295	510	465	200		485	100	220	95	65	132,5	395	285		
С-20		990	305	510	475	210		485	100	220	90	65	132,5	415	285		

*p × на число аккумуляторов*

Таблица 304

## Одноярусные стеллажи для аккумуляторов С-24÷С-44


Тип аккумулятора	Размеры в мм (фиг. 440)													
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>жс</i>	<i>з</i>	<i>Л</i>	<i>M</i>	<i>с</i>	<i>д</i>	<i>n</i>	<i>p</i>	
С-24	До 100	780	180	350	250		460		110	100	115	330	490	
С-28		835	200	370	265		460		102,5	100	115	365	490	
С-32		890	220	390	280		460		95	100	115	400	490	
С-36		950	240	410	300		460		100	115	115	440	490	
С-40		1055	270	440	315		470		92,5	115	115	485	500	
С-44	До 1030	290	460	330		До 150	470	<i>p</i> × на число элементов	95	125	115	520	500	

Таблица 305

## Двухъярусные стеллажи для аккумуляторов С-1÷С-5

Тип аккумулятора	Размеры в мм (фиг. 441)													
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>д</i>	<i>e</i>	<i>жс</i>	<i>и</i>	<i>к</i>	<i>Л</i>	<i>m</i>	<i>M</i>	<i>н</i>	<i>o</i>	<i>n</i>	
С-1	До 1700	1075	630	320		230	80		252,5	257,5	30	115	110	
С-2		1075	630	320		230	130		252,5	257,5	30	115	160	
С-3		1075	630	320		230	180		252,5	257,5	30	115	210	
С-4		895	540	230		125	215		207,5	205	65	132,5	280	
С-5		895	540	230		125	215		207,5	205	65	133,5	280	

заложения их составляет 1—1,5 м. Над уровнем пола фундамент должен выступать на 0,2—0,25 м. Для прокладки проводов в полу устраивают желоба, закрываемые железными рифлёными крышками.

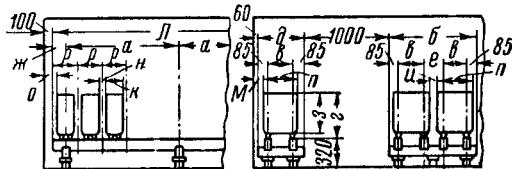

Фиг. 440. Одноярусный стеллаж для установки свинцовых аккумуляторов

Для подводки в помещениях генераторной и резервной электрической станции применяют изолированные провода и кабели.

Более подробные указания о способах монтажа всех частей электропитающей установки см. [39 и 28].

#### Основные сведения о проектировании электропитающих установок узлов связи железнодорожного транспорта

**Общие указания.** Проектирование электропитающей установки узла связи железнодорожного транспорта должно производиться на основании следующих данных:

а) состав оборудования отдельных цехов узла связи (ЦТС, МТС, ЛАЗ и т. п.);

б) величины напряжений и токов, необходимых для питания всех устройств связи, входящих в состав узла;

в) продолжительность работы устройств связи различного рода в течение суток;

г) характеристика энергосистемы или электростанции, от которой будет происходить снабжение узла связи электроэнергией (род


тока, напряжение, надёжность действия, возможность ввода резервного фидера от той же или другой электростанции).

Работа по составлению проекта электропитающей установки должна включать следующие составные элементы:

а) определение наиболее целесообразных способов питания всех устройств связи в условиях проектируемого узла с составлением принципиальной схемы электропитания;

б) подбор аккумуляторных батарей, преобразователей, коммутационного оборудования и т. п. с расчётом их электрических характеристик;

в) планировка расположения электропитающего оборудования с расчётом потребной площади;

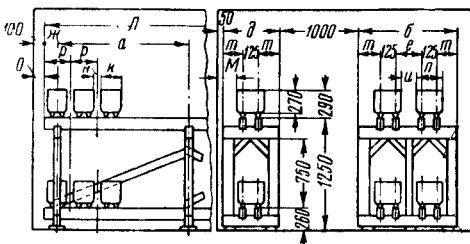

Фиг. 441. Двухъярусный стеллаж для установки свинцовых аккумуляторов

г) расчёт электропитающей проводки, выбор типов и сечений питающих проводов;

д) разработка всех необходимых монтажных схем и конструктивных чертежей, связанных с установкой оборудования, монтажем электропитающей проводки и т. п.

**Выбор способа электропитания.** При выборе способа электропитания руководствуются следующими основными указаниями.

1. Питание всех устройств связи, требующих для своей работы постоянного тока при одном и том же напряжении, должно производиться от одного общего источника тока.

При объединении питания различных устройств связи руководствуются следующим. Электропитающая установка узла связи должна проектироваться таким образом, чтобы в ней был только один источник тока напряжением 24 в, причём от этого источника должны получать питание цепи местной телефонной станции системы ЦБ, междугородной телефонной станции системы ЦБ, цепи накала линейно-аппаратного зала, местные цепи аппаратуры избирательной связи и электрические часы.

Допускается подключение к этому источнику и других цепей, рассчитанных на напряжение 24 в (например, коммутаторов стрелочной связи и т. п.).

Линейные батареи телеграфа должны проектироваться с таким расчётом, чтобы от них получали питание и анодные цепи аппаратуры дальней и избирательной связи.

Питание моторных цепей телеграфа должно производиться от минусовой линейной батареи (градация 120 в), если ёмкость этой батареи, рассчитанная для питания линейных и моторных цепей, не превысит 80 а·ч. Если же ёмкость батареи превысит эту величину, то питание моторных цепей должно производиться от отдельного источника тока.

Питание АТС декадно-шаговой системы и в том числе оборудования дальней автоматической связи должно проектироваться от отдельного источника тока с номинальным напряжением 60 в. Если суточное потребление энергии АТС значительно меньше суточного потребления энергии источника тока напряжением 24 в, служащего для питания РТС, МТС и цепей накала ЛАЗ, то для питания АТС может быть запроектирован отдельный источник тока напряжением 36 в, включающийся последовательно с источником тока 24 в и дополняющий напряжение этого источника до 60 в.

Питание цепей посылки селекторного вызова при отсутствии наложения телеграфной работы должно производиться от соответствующих градаций источника тока, питающего телеграфные и анодные цепи. При наличии наложения телеграфной работы питание вызывных цепей должно производиться от отдельных мотор-генераторов небольшой величины (радиоумформеров) или по схеме Мынкина [72]. Допускается также использование отдельных кенотронных выпрямителей, смонтированных непосредственно на стойке избирательной связи, как это делается в современной аппаратуре избирательной связи.

Питание цепей прямого и обратного управления должно производиться от того же источника тока, от которого происходит питание цепей посылки селекторного вызова.

Питание коммутаторов стрелочной и машировой связи, находящихся в отдалении от электропитающей установки общего узла связи, должно производиться от специальной выпрямительной установки, изготовленной заводом Трансвязь. При отсутствии сети переменного тока для питания коммутатора

должна устанавливаться батарея элементов МОЭ.

2. Энергоснабжение проектируемого узла связи должно быть резервировано либо путём прокладки резервного питающего фидера, либо путём устройства собственной резервной электростанции (блок-станции).

Резервный фидер может присоединяться либо к той же электростанции, от которой узел связи получает основное питание, либо к другой электростанции, что является более предпочтительным.

В обоих случаях питающие фидеры узла связи должны по возможности подключаться на шины потребителей первой категории.

3. Резервные электростанции должны устанавливаться, как правило, в следующих пунктах: в узлах связи при управлении железных дорог и в усилительных пунктах магистральной связи, если в этих пунктах имеется аппаратура дальней связи с полным питанием от сети переменного тока (без применения аккумуляторных батарей). Применение резервных электростанций в остальных узлах связи определяется степенью надёжности работы местной электростанции.

4. В качестве основного способа электропитания должен применяться способ буферного питания в одной из его разновидностей (желательно во всех случаях, когда это возможно, применять буферное питание в режиме непрерывного подзаряда).

Способ «заряд—разряд» может быть применён к применению только в виде исключения в тех случаях, когда электропитающая установка обладает небольшой мощностью (меньше 100 вт на стороне постоянного тока) или находится в пункте с недостаточно надёжным энергоснабжением.

5. Для компенсации снижения напряжения аккумуляторных батарей при переходе их из буферного режима в разрядный (во время прекращения подачи электроэнергии) могут применяться следующие устройства: а) угольные регуляторы напряжения, если мощность, потребляемая нагрузкой, не превышает 100 вт; б) противовентильные, если мощность, потребляемая нагрузкой, составляет от 100 до 6 000 вт; в) дополнительные аккумуляторы, если мощность выше 6 000 вт.

6. В качестве преобразователей необходимо применять во всех случаях, когда это возможно, сухие выпрямители. Преобразователи других типов необходимо применять только в тех случаях, когда сухие выпрямители не подходят по своим электрическим характеристикам. Каждый преобразователь должен быть резервирован другим преобразователем такого же типа. В случае, если в электропитающей установке имеется несколько однородных преобразователей, допускается резервировать их одним преобразователем того же типа. Исключение делается лишь для тех преобразователей, которые питают отдельные устройства связи и составляют с ними одно целое. Такие преобразователи могут не резервироваться.

После решения всех вопросов, связанных с выбором системы электропитания, составляется принципиальная схема электропитающей установки, отражающая принятное решение.

### Выбор типа и количества аккумуляторов

Выбор типа кислотных аккумуляторов, необходимых для заданных условий работы, производится по конструкции аккумуляторов, по ёмкости их и по максимально допустимому разрядному току.

Прежде всего производится выбор наиболее подходящей конструкции аккумуляторов. При этом руководствуются следующими указаниями. Для установки в специально оборудованных аккумуляторных помещениях применяются стационарные аккумуляторы С и СК, а в тех случаях, когда требуются аккумуляторы очень малой ёмкости, применяются переносные аккумуляторные батареи типов 10АС-12 и 10АС-20. Для установки в небольших помещениях, где для аккумуляторов может быть выделена только очень малая площадь, применяются переносные аккумуляторы типов НС, НП и АС. Для запуска блок-станций могут применяться стартерные аккумуляторы типа СТ.

Далее производится выбор аккумуляторов по ёмкости. Для этой цели суммируют ёмкость, необходимую для отдельных устройств связи, получающих питание от рассчитываемой аккумуляторной батареи. Затем полученную суммарную ёмкость делят на ёмкость аккумулятора С-1, соответствующую выбранному режиму разряда. Эта ёмкость составляет:

При часовом разряде	<i>a·ч</i>
1 . . . . .	18,5
2 . . . . .	22
3 . . . . .	27
5 . . . . .	30
10 и более . . . . .	36

Число, полученное при этом делении, и образует индекс искомого типа аккумулятора.

Если по условиям работы аккумуляторной батареи она будет постоянно или периодически разряжаться токами большой величины, то выбранный тип аккумулятора необходимо проверить на максимальный допустимый разрядный ток. Для аккумуляторов типа С величина этого тока составляет  $9n$  ампер, для аккумуляторов типа СК —  $18,5n$  ампер, где  $n$  — индекс аккумулятора.

Выбор типа щелочных аккумуляторов производится аналогичным образом по существующим таблицам их электрических характеристик. При этом необходимо учитывать следующие особенности работы щелочных аккумуляторов:

а) величина ёмкости щелочных аккумуляторов почти не зависит от режима разряда;

б) напряжение щелочного аккумулятора сильно снижается при глубоком разряде. Поэтому не рекомендуется разряжать щелочные аккумуляторы до напряжения ниже 1,2 в.

Количество элементов в батареях выбирают с учётом способа электропитания, наименьшего допустимого напряжения на нагрузке, падения напряжения в токораспределительной сети и наименьшего разрядного напряжения. Нормальное напряжение аккумулятора при буферной работе остаётся равным 2,1—2,2 в для кислотных аккумуляторов и 1,52—1,56 в для щелочных аккумуляторов. Наименьшее разрядное на-

пряжение определяется режимом разряда и для кислотных аккумуляторов не должно быть ниже 1,75 в, а для щелочных — 1,2 в.

Расчёт мощности и выбор типа преобразователей. Все преобразователи, применяемые для питания устройств связи, могут работать в следующих режимах:

а) в режиме заряда аккумуляторных батарея,

б) в режиме буферной работы,

в) в комбинированном режиме, т. е. в режиме питания устройств связи при одновременном заряде аккумуляторной батареи.

Если преобразователь применяется для заряда аккумуляторной батареи, его напряжение на стороне постоянного тока определяется из расчёта обеспечения заряда батареи с пределами регулировки от  $U_{\min} = 2N$  до  $U_{\max} = 2,8N$  для кислотных аккумуляторов и от  $U_{\min} = 1,2N$  до  $U_{\max} = 1,8N$  для щелочных аккумуляторов, где  $N$  — число аккумуляторов в аккумуляторной батарее.

Мощность преобразователей на стороне постоянного тока при заряде кислотных аккумуляторов определяется по формуле

$$P = \frac{I_{\text{макс. зар}} \cdot 2,4N}{1000} \text{ квт},$$

а при заряде щелочных аккумуляторов — по формуле

$$P = \frac{Q_0 \cdot 1,8N}{4000} \text{ квт},$$

где  $N$  — число аккумуляторов в батарее;  $I_{\text{макс. зар}}$  — максимальный зарядный ток в *а·ч*;

$Q_0$  — ёмкость батареи в *а·ч*.

В тех случаях, когда заряд аккумуляторов осуществляется через реостат, поглощающий излишнее напряжение, мощность преобразователя на стороне постоянного тока

$$P = \frac{I_{\text{макс. зар}} \cdot U_{np}}{1000} \text{ квт},$$

где  $U_{np}$  — напряжение преобразователя.

Мощность преобразователя на стороне переменного тока

$$P_1 = \frac{P}{\eta},$$

где  $\eta$  — к. п. д. преобразователя.

Если преобразователь применяется для буферной работы в режиме непрерывного подзаряда, то его мощность на стороне постоянного тока подсчитывается по формулам:

для кислотных аккумуляторов

$$P_0 = \frac{(I_{\text{нн}} + I_{\text{пз}}) \cdot 2,15N}{1000} \text{ квт};$$

для щелочных аккумуляторов

$$P_0 = \frac{(I_{\text{нн}} + I_{\text{пз}}) \cdot 1,6N}{1000} \text{ квт},$$

где  $I_{\text{нн}}$  — ток в час наибольшей нагрузки;

$I_{\text{пз}}$  — ток подзаряда батареи, компенсирующий саморазряд аккумуляторов.

Если преобразователь применяется для буферной работы в режиме среднего тока, то его мощность на стороне постоянного тока подсчитывается по формулам:

для кислотных аккумуляторов

$$P_6 = \frac{\left( \frac{Q}{22} + I_{n3} \right) 2,15 N}{1000} \text{ квт};$$

для щелочных аккумуляторов

$$P_6 = \frac{\left( \frac{Q}{18} + I_{n3} \right) 1,6 N}{1000} \text{ квт},$$

где  $Q$  — количество электричества в а·ч, потребляемое нагрузкой в течение суток.

Если во время буферной работы в режиме непрерывного подзаряда одновременно производится заряд батареи, то мощность преобразователя:

для кислотных аккумуляторов

$$P_{63} = \frac{(I_{чнн} + I_3) 2,8 N}{1000} \text{ квт}$$

и для щелочных аккумуляторов

$$P_{63} = \frac{(I_{чнн} + I_3) 1,8 N}{1000} \text{ квт},$$

где  $I_3$  — величина зарядного тока.

Для того чтобы не понижать значительно к. п. д. преобразователя, он должен рассчитываться таким образом, чтобы нагрузка его была не ниже 40—50% его полной мощности в случае, если преобразователем служит мотор-генератор, и 20%, если преобразователем служит селеновый выпрямитель.

После этого по каталогам подбирают необходимые типы преобразователей.

**Определение мощности и типа резервной электрической станции.** Мощность резервной электрической станции подсчитывают таким образом, чтобы она могла одновременно питать оборудование узла связи в часы наибольшей нагрузки, его осветительную сеть и устройства вентиляции. После этого подбирают необходимые типы оборудования резервной электрической станции.

**Выбор помещения для размещения устройств электропитания и расположение в нём оборудования электропитающей установки.** При совместном расположении устройств связи данного узла в одном или в нескольких соседних зданиях все устройства электропитающих установок располагаются совместно в нескольких специально выделенных помещениях (генераторной, аккумуляторной, электролитной и т. д.), расположенных возможно ближе к центру нагрузки.

Для резервной электрической станции в необходимых случаях предусматривают отдельное здание.

После выбора помещений проектируют систему вентиляции их, удовлетворяющую поставленным выше требованиям (стр. 911), и затем приступают к размещению оборудования в помещениях.

**Размещение оборудования в генераторном помещении** должно удовлетворять действующим нормам и правилам устройства электротехнических сооружений, а также обеспечивать безопасность и удобство обслуживания.

Зарядно-разрядный щит должен располагаться у стены, отделяющей генераторное помещение от аккумуляторного. Проход перед щитом должен быть не уже 1,5 м. Проход за щитом должен быть не менее 1 м.

Электрические машины должны располагаться в средней части помещения таким образом, чтобы вокруг них был круговой обход. Проходы между фундаментами машин должны быть не менее 0,8 м.

Ртутные и селеновые выпрямители должны устанавливаться вдоль стен, причём за выпрямителями должен оставаться проход, равный 0,8 м. Исключение из этого составляют выпрямители, предназначенные для подвески на стенах.

Для прокладки проводов в помещении генераторной предусматривают устройство подпольных желобов, закрываемых крышками из рифлённой стали, или жёлоба лестничного типа. Эти желоба указываются на плане размещения оборудования.

Расположение оборудования в аккумуляторной должно производиться в соответствии со следующими указаниями. Стеллажи в аккумуляторной должны быть установлены так, чтобы к каждому аккумулятору был обеспечен свободный доступ, при этом стеллажи, от которых отходят провода и шины большого сечения, должны располагаться ближе к месту ввода проводов в аккумуляторную.

Проходы между стеллажами должны составлять 1 м. Расстояние между стеллажами и отопительными приборами должно быть не менее 1 м. Установка двухрядных стеллажей у стены без прохода не допускается.

Батарен должны быть установлены на стеллажах так, чтобы при их обслуживании была устранена возможность случайного одновременного прикосновения к точкам, между которыми имеется напряжение свыше 250 в.

Расположение оборудования в помещении резервной электрической станции. При размещении оборудования в помещении резервной электрической станции ширину проходов между агрегатом и стенами или распределительным щитом принимают не менее 1—1,5 м (более подробно см. [28]).

**Расчёт проводов.** Ко всем проводам, применяемым для устройства электропитающей проводки в помещениях генераторной и аккумуляторной, предъявляются следующие требования.

1. Нагрузка проводов током не должна превышать максимально допустимых норм для данного материала проводов, изоляции и принятого способа прокладки проводов.

Нормы нагрузки проводов для различных условий проводки см. [28].

2. Падение напряжения в проводах генераторной и аккумуляторной должно составлять часть общего падения напряжения в питающей сети от источника тока до зажимов питаемой аппаратуры связи. Максимальные

допустимые нормы этого общего падения напряжения для большинства случаев, имеющих место в узлах связи железнодорожного транспорта, приведены в ГОСТ 5237-50, а также в соответствующих разделах данного тома справочника. Для тех же случаев, которые не охватываются указанным стандартом, падение напряжения от источников тока до зажимов нагрузки не должно превышать 2% номинального напряжения источника тока.

3. Сечение проводов должно быть достаточным для обеспечения механической прочности проводов.

В целях обеспечения достаточной механической прочности проводки все провода, прокладываемые в генераторной в желобах, на кабельростах и на роликах, должны иметь сечение не менее 1,5  $\text{мм}^2$ . Провода, прокладываемые в аккумуляторной на изоляторах, должны иметь сечение не менее: голые — 10  $\text{мм}^2$ , изолированные — 2,5  $\text{мм}^2$ .

При расчёте проводки в генераторной и аккумуляторной, составляющем часть общего расчёта токораспределительной проводки от источников тока до зажимов нагрузки, определяют сечения и марки всех проводов.

Расчёт сечения проводов ведётся по формуле

$$Q = \frac{\rho I}{\Delta U},$$

где  $Q$  — искомое сечение провода в  $\text{мм}^2$ ;  
 $\rho$  — удельное сопротивление материала

проводка в  $\frac{\text{ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$ ;

$I$  — ток в  $\text{а}$ ;

$l$  — длина провода в  $\text{м}$ ;

$\Delta U$  — допустимое падение напряжения в проводе.

Расчёт нужно произвести для нескольких случаев распределения падения напряжения по отдельным участкам питающих проводов для того, чтобы выбрать такие сечения проводов на различных участках, при которых общие затраты меди на проводку будут наименьшими.

Расчёт проводов, связывающих зарядно-буферные преобразователи с аккумуляторными батареями, должен проводиться как для случая буферной работы, так и для случая заряда батарей. При этом провода, соединяющие преобразователи с батареями, могут рассчитываться по допускаемой максимальной плотности при условии, что в этом случае нагрузка будет присоединяться не к зажимам преобразователей, а к зажимам аккумуляторных батарей.

**Кабель-план проводки в помещениях цеха электропитания.** Кабель-план проводки в генераторной и аккумуляторной представляет собой план расположения всех проводов и кабелей, прокладываемых в генераторной и аккумуляторной для соединения между собой зарядно-разрядных щитов, преобразователей и аккумуляторных батарей, а также используемых для подачи электроэнергии к потребителям. На кабель-плане указываются те устройства, к которым подводятся кабели и провода, типы всех кабелей и проводов, их сечения, число жил и длина отдельных кусков. При составлении кабель-плана необходимо

стремиться обеспечить наименьшие длины проводов и кабелей.

Для монтажа проводки внутри генераторного помещения могут быть использованы следующие типы проводов и кабелей:

а) для силовых цепей и для целей постоянного тока — кабели ВРГ, провода ПР, ПРГ, ТПРФ и медные шины прямоугольного сечения;

б) для цепей индукторного и зуммерного тока — кабели СРГ, провода ТПРФ, ПРД и шнур ШР.

Для монтажа внутри аккумуляторного помещения применяются изолированные провода марок ПР и ВРГ сечением от 2,5  $\text{мм}^2$  и выше и голые провода или шины сечением не ниже 10  $\text{мм}^2$ .

#### Основные указания по техническому обслуживанию устройств электропитания

Техническое состояние устройств электропитания должно обеспечивать бесперебойную работу питаемых от них устройств связи.

Для этого необходимо:

а) повседневное наблюдение за работой устройств электропитания;

б) немедленное устранение возникающих повреждений;

в) систематическое выполнение утверждённого плана предупредительного осмотра и ремонта оборудования;

г) содержание оборудования и помещений в соответствии с техническими нормами.

При обслуживании отдельных видов устройств электропитания руководствуются следующими основными указаниями.

**Первичные элементы.** На железных дорогах наибольшее распространение для питания устройств связи получили мокрые первичные элементы типов Мейдингера и МОЭ, а также сухие элементы. При уходе за элементами необходимо: а) один раз в месяц производить осмотр элементов Мейдингера, во время которого проверять уровень обоих электролитов, плотность раствора цинкового купороса, цвет раствора медного купороса, наличие ползучих солей, напряжение каждого элемента, крепление соединительных проводников; б) производить наружную очистку всех элементов и шкафа, в котором они установлены.

Нормальная работа элемента обеспечивается при следующих условиях.

а) Раствор медного купороса должен покрывать весь положительный полюс и не доходить до цинкового полюса. Цвет раствора должен быть тёмносиний. Если раствор имеет бледный цвет, необходимо в воронку или колбу элемента добавлять медный купорос или прочистить отверстие колбы или воронки при засорении.

б) Плотность раствора цинкового купороса должна быть не выше 1,21 (25° Боме), в противном случае необходимо отливать часть раствора сифоном и добавить воды.

в) При понижении уровня электролита в элементе вследствие испарения следует осторожно долить чистой воды.

г) Напряжение на зажимах разомкнутого элемента должно быть не ниже 1 в.

После истощения элементов Мейдингера, обычно через 6 месяцев после их установки,

производят перезарядку элементов, очистку электродов до металлического блеска, тщательную промывку сосудов и замену электролита.

Признаками истощения элемента Мейдингера являются тёмнобурый цвет раствора электролита, скопление на дне сосуда большого количества осадков, тёмнокоричневый налёт на цинковом полюсе, напряжение из зажимах разомкнутого элемента ниже 1 в.

Однажды в месяц производится осмотр элементов МОЭ. При осмотре проверяется напряжение каждого элемента, а также производится чистка элементов и их контактов.

Напряжение элемента МОЭ под нагрузкой должно быть не ниже 0,5 в.

После истощения элементов МОЭ их перезаряжают. При перезарядке меняют блоки пластин, тщательно промывают сосуды, заменяют электролит и наливают сверху электролита трансформаторное или минеральное масло таким образом, чтобы слой масла имел толщину 2–3 мм.

Признаки истощения элементов МОЭ:

- 1) полное разъединение всех индикаторных пластин;
- 2) снижение напряжения элементов под нагрузкой ниже 0,5 в.

Новый электролит приготовляется растворением едкого натра в воде до плотности 1,19–1,21.

Сухие элементы осматриваются одновременно с проверкой аппаратуры, которую они питают. При осмотре очищают элемент от пыли, проверяют напряжение каждого элемента и заменяют элементы, имеющие напряжение под нагрузкой менее 0,7 в.

Если напряжение на зажимах нагрузки опускается ниже необходимых норм, но при этом напряжение на зажимах каждого отдельного элемента не снизилось до 0,7 в, то в этом случае в батарею включается дополнительно один или несколько новых элементов.

Расположение сухих элементов вблизи нагревательных приборов (печей, радиаторов) не допускается.

**Аккумуляторы.** При обслуживании аккумуляторов должны строго соблюдаться все без исключения правила и нормы, установленные инструкциями заводов, поставляющих аккумуляторы. Ежедневно должен производиться осмотр всех действующих аккумуляторов, стеллажей и проводки в аккумуляторном помещении и устраняться все обнаруженные дефекты в состоянии аккумуляторных установок.

Во время осмотра кислотных аккумуляторов обращается внимание в первую очередь на сульфатацию пластин, выпадение активной массы, количество шлама, коробление и короткие замыкания пластин, а также целостность защитной окраски стеллажей и проводников.

Во время осмотра щелочных аккумуляторов обращается внимание на качество междуэлементных соединений и на состояние пробок, закрывающих отверстие для заливки электролита.

Аккумуляторные батареи заряжают по утвержденному графику. При буферной работе переключение батарей и буферных агрегатов также производится по заранее разработанному графику.

Заряд и разряд ведутся установленными для каждой батареи нормальными токами до появления признаков окончания заряда или соответственно разряда. В начале и конце заряда или разряда регистрируется дата, время, величины токов заряда и разряда, напряжение батарей и плотность электролита.

При буферной работе не реже чем через каждые 12 час. регистрируются дата, время, величина тока буферного агрегата, величина тока нагрузки и плотность электролита.

Нельзя допускать снижения напряжения аккумуляторной батареи ниже установленного предела для данного режима разряда и нельзя снимать с батареи ёмкость, большую, чем допускает данный режим разряда.

Температура электролита не должна никогда превышать 40° С. Если во время заряда такое повышение будет иметь место, то следует снизить зарядный ток или сделать перерыв в заряде батареи.

Заряд батареи должен производиться не позже, чем через 12 час. после снятия батареи с разряда.

Максимальные величины зарядного и разрядного токов не должны быть больше установленных для данного типа аккумуляторов.

Если аккумуляторная батарея работает в буферном режиме по способу непрерывного подзаряда, напряжение батареи должно поддерживаться в пределах 2,1–2,2 в на кислотном аккумуляторе или 1,52–1,56 в на щелочном аккумуляторе.

В случае, если электролит в аккумуляторе понизится до верхних кромок пластин или когда плотность электролита заряженного аккумулятора отличается от нормы, необходимо произвести доливку электролита.

Доливка производится во время заряда и не позже чем за 30 мин. до конца заряда.

Плотность электролита в отдельных аккумуляторах батареи не должна отличаться больше чем на 0,005.

После каждого заряда, а при буферной системе питания не реже одного раза в 5 дней необходимо обтирать аккумуляторы и стеллажи от наслаждения осадков и пыли.

Однажды в три месяца производится измерение сопротивления изоляции каждой аккумуляторной батареи вместе с проводкой от батареи до зарядно-разрядного щита; при понижении сопротивления изоляции от нормального значения необходимо выяснить и устранить причину.

Рекомендуется пользоваться следующими нормами сопротивления изоляции аккумуляторных батарей, полученными на основании практических наблюдений (табл. 306).

Таблица 306  
Нормы сопротивления изоляции аккумуляторной батареи

Напряжение батареи в в до	Сопротивление изоляции каждой группы по отношению к земле в ом не менее
24	10 000
120	100 000
240	400 000

Сопротивление изоляции батареи по отношению к земле определяется по методу вольтметра.

Вольтметр с внутренним сопротивлением  $R$  включают сначала между положительным полюсом батареи, а затем между отрицательным полюсом и землей и фиксируют показания вольтметра в обоих случаях. Сопротивление изоляции

$$x = R \left( \frac{E}{a+b} - 1 \right),$$

где  $x$  — искомое сопротивление изоляции;  
 $E$  — напряжение батареи;  
 $a$  и  $b$  — показания вольтметра.

Один раз в месяц производится осмотр вентиляционной установки в аккумуляторной; обнаруженные дефекты должны быть устранены.

При обслуживании аккумуляторных установок технический персонал обязан регулярно вести записи в журналах установленной формы, в которых отражать все работы и операции с аккумуляторными батареями.

**Мотор-генераторы и ртутные выпрямители.** Перед пуском мотор-генератора производится проверка общего состояния машины, поверхности коллекторов, колец и щёток, наличия масла в подшипниках у машин, имеющих подшипники с кольцевой смазкой. Ежедневно машина очищается от пыли и грязи.

Рабочие поверхности коллекторов и щёток при загрязнении их протираются чистой тряпкой, смоченной бензином или спиртом.

При непрерывной работе агрегата в буферном режиме действующий агрегат останавливается на время осмотра и заменяется резервным. Чистка машин на ходу категорически запрещается.

Пуск в ход и остановка машин должны осуществляться быстрым включением или выключением рубильников или соответствующих переключателей и пускателей. Пусковые реостаты должны вводиться и выводиться по мере нарастания скорости вращения машины в течение нескольких секунд.

Во время работы мотор-генератора необходимо систематически следить за нагревом подшипников и за искрением на коллекторах. При большом нагреве или искрении машина останавливается для устранения причин.

Подшипники всех типов должны всегда содержаться в чистоте, необходимо своевременно доливать и заменять масло или смазку в подшипниках, следить за их износом.

Для избежания загрязнения смазки крышки подшипников должны всегда плотно закрываться.

Масло в подшипниках с кольцевой смазкой должно всегда находиться на нормальном уровне в соответствии с отметками на подшипниках или маслоказателе. Доливка масла производится по мере надобности, примерно раз в неделю в зависимости от числа часов работы машины. Замена масла производится от 2 до 4—6 раз в год в зависимости от качества масла.

Шарикоподшипники заполняются смазкой на  $\frac{2}{3}$  свободного пространства.

Замена смазки в шарикоподшипниках производится примерно раз в год при смазке

высокого качества и раз в полгода при смазке среднего качества.

При смене смазки подшипники освобождаются от старой смазки, очищаются от пыли и грязи и промываются керосином или бензином.

При сильном искрении на коллекторе от неудовлетворительного состояния поверхности коллектора последний необходимо отшлифовать. Шлифование производится стеклянной бумагой марки 00 при помощи специально изготовленной для этой цели деревянной колодки. Ширина колодки и бумаги должна быть равна ширине коллектора. После шлифования коллектор тщательно очищается от медной пыли. В более серьёзных случаях производится обточка коллектора.

Один раз в месяц производится подробный осмотр машины, выявляются и устраняются все дефекты.

Один раз в месяц производятся осмотр, проверка состояния всех внутренних частей ртутного выпрямителя и очистка от пыли. Особенно тщательно проверяются гибкие проводники, подходящие к электродам колбы, а также вентилятор. Осмотр выпрямителя производится при отключении питающей сети и снятой нагрузки.

**Селеновые и купроксные выпрямители.** Один раз в месяц производится осмотр и при необходимости регулировка селеновых и купроксовых выпрямительных установок, а также очистка их от пыли. При осмотре действующие выпрямители выключаются и заменяются запасными.

Нагрев выпрямительных столбиков и отдельных шайб при нормальной нагрузке не должен превышать  $75^{\circ}\text{C}$  для селеновых выпрямителей и  $40^{\circ}\text{C}$  для купроксовых.

В случае повышения этой температуры соответствующий столбик должен быть отремонтирован. Если же нагрев происходит от перегрузки выпрямителя, последняя должна быть устранена.

Устройства для автоматической регулировки выпрямленного напряжения должны регулироваться так, чтобы поддерживалась установленная величина напряжения элементов аккумуляторной батареи, работающей буфером с выпрямителем в режиме непрерывного подзаряда.

Контакты реле и контакторов должны прочищаться при каждой проверке выпрямителя, кроме реле высокой чувствительности, герметически закрытых.

**Кенотронные, газотроиные, тиатротроные выпрямители.** Один раз в десять дней производится осмотр и при необходимости регулировка кенотронных, газотронных и тиатротронных выпрямителей и очистка их от пыли, а также проверяется исправность действия устройств для автоматической регулировки выпрямленного напряжения.

Ежедневно проверяется режим работы выпрямительных ламп—напряжения накала и анода и ток анода.

**Зарядно-разрядные щиты.** Ежедневно производится осмотр и проверка состояния приборов и монтажа на зарядно-разрядных щитах и очистка их от пыли. В процессе осмотра устраняются все обнаруженные неисправности.

Один раз в месяц производится проверка групповых батарейных коммутаторов, их чистка и регулировка. При этом особое внимание обращается на качество работы контактов, устранение нагара на них и чёткость работы стопорных устройств.

Один раз в год производятся чистка и пригонка всех контактов, проверка состояния измерительных приборов и переключателей, проверка предохранителей реостатов, пусковых и тому подобных устройств, ремонт и замена износившихся частей.

Проверка градуировки измерительных приборов производится по мере надобности.

Один раз в три месяца измеряют сопротивления изоляции всех машинных агрегатов и выпрямителей со стороны переменного и постоянного тока как по отношению к земле, так и между сторонами постоянного и переменного тока.

Сопротивление изоляции не должно быть ниже 500 000 ом.

**Резервные электрические станции.** Один раз в десять дней производится пробный запуск блок-станции на период времени от 5 до 20 мин. с целью проверки её работы.

При пробном запуске на блок-станции включается полная рабочая нагрузка.

Обнаруженные неисправности и ненормальности во время пробного запуска должны немедленно устраиваться.

Один раз в три месяца производятся тщательная проверка и чистка агрегатов блок-станции с необходимой частичной разборкой, регулировкой и заменой износившихся частей.

#### Основные указания по технике безопасности

Для защиты обслуживающего персонала от несчастных случаев должны проводиться следующие предупредительные мероприятия.

**В генераторном помещении.** а) Станины машин, а также каркасы выпрямителей и зарядно-разрядных щитов должны надёжно заземляться.

б) Рубильники, включающие цепи с напряжением выше 220 в, должны закрываться защитными чехлами или должны располагаться на внутренней стороне аппаратуры и иметь привод на передней стороне. Желательно применение защитных чехлов для рубильников и при более низких напряжениях.

в) Плавкие вставки предохранителей должны заключаться в патроны или трубы из несгораемого материала.

г) Вращающиеся части машин (валы, соединительные муфты и т. д.) должны закрываться защитными кожухами.

д) Колбы ртутных выпрямителей должны быть закрыты таким образом, чтобы свет их не попадал в глаза обслуживающего персонала.

е) С обеих сторон зарядно-разрядного щита должны быть положены резиновые коврики.

ж) Переносные лампы должны иметь рукоятки и каркасы из изолирующих материалов, а шнур их должен быть заключён в резиновую трубку.

**В аккумуляторном помещении.** а) Вентиляционная установка аккумуляторного помещения должна быть в полной исправности.

б) В помещении должен быть полный комплект резиновой прозодежды для работы с кислотами и щелочами, причём на этой прозодежде не должно быть никаких разрывов и повреждений.

в) В помещении должен быть всегда наготове раствор для нейтрализации электролита, попавшего на одежду или на кожу человека (раствор соды для кислотной аккумуляторной или раствор борной кислоты для щелочной аккумуляторной).

г) Работа водородного сварочного аппарата внутри аккумуляторного помещения может допускаться лишь при соблюдении следующих обязательных условий: зарядка всех аккумуляторных батарей, находящихся в данном помещении, должна быть прекращена, а вентиляционная установка должна быть пущена в ход.

д) Внутри аккумуляторного помещения может быть допущено только электрическое освещение, причём все выключатели и штепсельные розетки должны располагаться вне аккумуляторного помещения.

е) Вход в аккумуляторное помещение с огнём категорически запрещается.

ж) Дверь аккумуляторного помещения должна быть устроена таким образом, чтобы она открывалась наружу, а не внутрь помещения.

з) В аккумуляторные помещения разрешается входить только обслуживающему персоналу. Входные двери должны быть всегда закрыты.

#### ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ

##### ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ

- Акульшин П. К. и др. Теория связи по проводам, Связьиздат, М. 1940.
- Аппаратура дальней связи. Информационный сборник, Связьиздат, М. 1947.
- Аппаратура уплотнения стальных цепей. Информационный сборник, Связьиздат, М. 1948.
- Баев Н. А. Телефонные промежуточные усилители, теория и принципы расчёта, Связьтехиздат, М. 1937.
- Баев Н. А. и Егоров К. П. Основы дальней связи, Связьиздат, М. 1948.
- Баев Н. А. и Новиков В. А. Телефонирование по воздушным линиям связи, Связьрадиоиздат, М. 1938.
- Баев Н. А. и др. Дальняя связь, Связьиздат, М. 1940.

- Беленко К. М. Автоматические телефонные станции НКПС, Транскелдориздат, М. 1937.
- Величутин В. И. и Зелигер Н. Б. Телеграфия, ч. 2. Связьиздат, М. 1939.
- Витенберг М. И. Расчёт телефонных и кодовых реле, Госэнергоиздат, 1947.
- Волоцкой А. Н. Руководство электромеханику и монтеру местной телефонной станции и сети, Транскелдориздат, М. 1946.
- Головин Г. И. и Эпштейн С. Л. Русские изобретатели в телефонии, Связьиздат, М. 1949.
- Горбунов А. В. Девятикратный аппарат Бодо, Связьиздат, М. 1943.
- Гусев С. С. Дуплексные схемы аппарата СТ-35, Связьиздат, М. 1943.
- Дальняя связь (система дальней связи в США и Англии). Сборник передовых статей, Связьиздат, М. 1940.

16. Дальняя связь. Сборник. Зарубежные системы кабельных связей, Связьиздат, М. 1946.
17. 12-канальная система телефонирования по воздушным цепям типа J-2, Связьиздат, М. 1946.
18. Дивногорец в Г. П. и др. Дальняя связь, Связьиздат, М. 1948.
19. Добровольский Г. В. Анализ нелинейных многополосников (применительно к преобразователям частоты), изд. АН СССР, М. 1947.
20. Добровольский Г. В. Многократные телеграфно-телефонные связи, ч. I и II, Связьиздат, М. 1938.
21. Добровольский Г. В. Системы дальней телефонной связи, изд. АН СССР, М.—Л. 1948.
22. Дубовик В. А. Аппаратура тонального телеграфирования, Связьиздат, М. 1949.
23. Дюфур С. Л. и др. Инженерно-технический справочник по аппаратуре дальней связи, изд. НИТО Октябрьской ж. д., Л. 1949.
24. Егоров К. П. Особенности проектирования систем дальней высокочастотной связи по кабелем, Связьиздат, М. 1949.
25. Жданов И. М. и др. Автоматические телефонные станции, ч. 2, Связьиздат, М. 1945.
26. Зверев А. И. Электропитающие устройства телефонных станций, Трансжелдориздат, М. 1940.
27. Игнатьев А. Д. Телеграфия, ч. I, Связьиздат, М. 1940.
28. Инженерно-технический справочник по электросвязи, т. 1—6, Связьиздат, М. 1942—1948.
29. Инструкция по измерению телефонных цепей и телеграфных проводов постоянным током, Связьиздат, М. 1944.
30. Инструкция по обслуживанию источников электропитания устройств связи, Трансжелдориздат, М. 1940.
31. Кармазов М. Г. Автоматическая телефония, Связьиздат, М. 1947.
32. Кармазов М. Г. и др. Организация и эксплуатация междугородной телефонной связи, Связьиздат, М. 1948.
33. Кармазов М. Г. и Бабурин М. Н. Организация и эксплуатация городских телефонных сетей, Связьиздат, М. 1948.
34. Калинин И. Источники питания для электрических средств связи, Воениздат, М. 1940.
35. Каталог на новые реле для устройств связи и сигнализации МПС, 1950.
36. Каталог телефонной аппаратуры, ч. 1—6, М. 1948—1949 (М-во промышленности средств связи СССР).
37. Китаев Е. В. Телефония, Трансжелдориздат, М. 1945.
38. Коваленков В. И. Теория передачи по линиям электросвязи, т. 1—2, Гостехсвязьиздат, М. 1937—1938.
39. Комаров В. С. Электропитание предприятий проводной связи, Связьиздат, М. 1949.
40. Комаров В. С. Электропитание и электрооборудование предприятий проводной связи, Связьиздат, М. 1940.
41. Кощев И. А. Теория связи по проводам, Связьиздат, М. 1945.
42. Кризес С. Н. Усилители низкой частоты, Воениздат, М. 1940.
43. Круг К. А. Переходные процессы в линейных электрических цепях, Госэнергоиздат, М. 1948.
44. Кудинов В. В. Руководство электромеханику и монтёру избирательной связи, изд. 3-е, Трансжелдориздат, М. 1951.
45. Кулешов В. Н. Теория кабелей связи, Связьиздат, М. 1950.
46. Кульбакий К. Е. и Шур Б. И. Аппаратура высокочастотного телефонирования типа СОС-ЗФ и СОГ-ЗФ, Трансжелдориздат, М. 1946.
47. Ламтев Н. Н. Стационарные аккумуляторные установки, Госэнергоиздат, М.—Л. 1947.
48. Ламтев Н. Н. Ремонт стационарных аккумуляторных установок, Госэнергоиздат, М.—Л. 1940.
49. Лобастов В. Д. Центральные телеграфные станции, Связьрадиоиздат, М. 1938.
50. Львов А. Г. Общий курс телеграфии, изд. 2-е, Связьиздат, М. 1938.
51. Мартянов Б. К. Телефонные станции ручного обслуживания, Связьиздат, М. 1946.
52. Мартянов Б. К. Междугородные телефонные станции, Связьиздат, М. 1948.
53. Мартянов Б. К. Конструирование телефонной аппаратуры, Госэнергоиздат, Л.—М. 1949.
54. Мархай Е. В. и Бабицкий И. А. Автоматическая телефония, Связьиздат, М. 1950.
55. Наумов П. А. и др. Телеграфия, Связьиздат, М. 1948.
56. Орлов Н. А. и Сапков Г. Н. Руководство электромеханику и монтёру телеграфной связи, Трансжелдориздат, М. 1944.
57. Основные нормы и рекомендации МКФ. Дальневосточная связь, М. 1948.
58. Першип А. К. Селекторный вызов в телефонных цепях, Трансжелдориздат, М. 1939.
59. Пионтиковский Б. А. Гальванические элементы, Связьиздат, М. 1944.
60. Погодин А. М., Кривицкий К. А. и Падерно И. П. Аппаратура высокочастотного телефонирования на железнодорожном транспорте, Трансжелдориздат, М. 1948.
61. Правила и нормы проектирования железнодорожных АТС шаговой системы, Трансжелдориздат, 1950.
62. Рогинский В. Н. и Збар Н. Р. Дальняя автоматическая телефонная связь, Трансжелдориздат, М. 1951.
63. Рогинский В. Н. и Збар Н. Р. Железнодорожные автоматические телефонные станции, Трансжелдориздат, М. 1948.
64. Романов П. П. Стартстопный аппарат Т-15, Трансжелдориздат, М. 1940.
65. Сборник материалов по проектированию устройств связи, Союзтранспроект МПС, 1941.
66. Сборник нормалей по проектированию устройств связи, т. II, Союзтранспроект МПС, 1950.
67. Сводный каталог на химические источники тока, ЕТИ МПСС, М. 1950.
68. Справочник по транспортной связи и СЦБ, т. 2, изд. 5-е, Трансжелдориздат, М. 1947.
69. Телеграфный аппарат СТ-35, Связьиздат, М. 1945.
70. Тюремцов В. Е. Руководство аккумуляторщику транспортной связи, Трансжелдориздат, М. 1942.
71. Фарафонов Л. С. и др. АТС-47. Связьиздат, М. 1951.
72. Фельдман А. Б. Новые способы электропитания узлов связи железных дорог, Трансжелдориздат, М. 1950.
73. Шуплов В. И. Методы расчёта рабочего затухания в телефонных цепях, Трансжелдориздат, М. 1939.
74. Шуплов В. И. и др. Автоматическая дальняя телефонная связь на железнодорожном транспорте, Трансжелдориздат, М. 1949.

#### РАДИОТЕХНИКА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

- Адамский В. К. Радиоприёмные центры, Связьиздат, М. 1949.
- Альбом-справочник по оборудованию радиотрансляционных узлов. Под редакцией В. А. Новикова, Связьиздат, М. 1948.
- Барковский Н. А. и Коммодов А. М. Внутристанционная радиосвязь, Трансжелдориздат, М. 1951.
- Власов В. Ф. Электровакуумные приборы, Связьиздат, М. 1949.
- Гицкин Г. Г. Справочник по радиотехнике, Изд. 4-е, перераб. Госэнергоиздат, М.—Л. 1948.
- Крылов Н. Н. Импульсная техника. Связьиздат, М. 1950.
- Лютов С. А. Индустримальные помехи радиоприёму и борьба с ними. Госэнергоиздат, М.—Л. 1951.
- Пистолькорс А. А. Антенны. Связьиздат, М. 1947.
- Рамлау П. Н. Радиотехника. Трансжелдориздат, М. 1950.
- Справочник по радиотехнике под общей редакцией Б. А. Смиренина, Госэнергоиздат, М.—Л. 1950.
- Терентьев В. П. Электропитание радиоустройств, Связьиздат, М. 1948.

#### ЧАСОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

- Монтаж и обслуживание электрочасовых установок, Машгиз, М. 1950.
- Троицкий В. В. Электрические часы, Машгиз, М. 1949.

# ИЗМЕРЕНИЯ



## ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ

### Измерение сопротивлений по методу моста

Метод моста является наиболее точным из всех методов, применяемых для измерения сопротивлений. Схема моста (фиг. 1) состоит

из четырёх сопротивлений, называемых плечами моста:  $a$  и  $b$  — балансные плечи,  $R_N$  — сравнительное и  $R_x$  — измеряемое. Величина измеряемого сопротивления  $R_x$  определяется из условия равновесия моста:

$$R_x = \frac{a}{b} R_N. \quad (1)$$

Фиг. 1. Схема моста постоянного тока

Мост считается уравновешенным, после того как стрелка гальванометра  $\Gamma$  устанавливается на нуль, а это будет иметь место при равенстве потенциалов в точках 2 и 4 ( $i_1 = i_3$  и  $i_2 = i_4$ ).


Измерение сопротивлений по методу моста можно производить двояко: 1) установив определённое отношение балансных плеч моста  $\frac{a}{b}$ , изменяют величину сравнительного сопротивления  $R_N$  до тех пор, пока стрелка гальванометра не установится на нуль, или 2) установив определённую величину  $R_N$ , подбирают такое значение отношения  $\frac{a}{b}$ , при

котором выполняется то же условие.

В процессе измерений манипуляции производят в определённом порядке: перед измерением сначала замыкают цепь батарен  $E$  (ключ  $K_1$ ), а затем цепь гальванометра (ключ  $K_2$ ); после измерения выключение производят в обратном порядке.
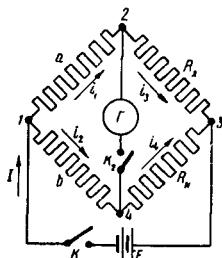
### Измерение сопротивлений по методу амперметра и вольтметра

При измерениях этим методом можно применять две схемы включения приборов (фиг. 2 и 3).



Величину измеряемого сопротивления  $R_x$  определяют по формулам:  
для схемы фиг. 2


$$R_x = \frac{u}{l - \frac{u}{r_a}}; \quad (2)$$

для схемы фиг. 3


$$R_x = \frac{u}{l_1} - r_a. \quad (3)$$

В этих формулах  $u$  — показания вольтметра в  $v$ ;  $l$  и  $i_1$  — показания амперметра в  $a$ ;  $r_a$  — сопротивление вольтметра в ом и  $r_a$  — сопротивление амперметра в ом.

Метод амперметра и вольтметра по своей точности значительно уступает методу моста, однако его целесообразно применять в тех случаях, когда величина измеряемого сопротивления зависит от величины тока и когда необходимо учесть эту зависимость. Установление нужной величины тока осуществляется при помощи реостата  $r$ .

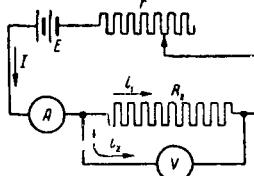

Фиг. 2. Схема измерения сопротивлений по методу амперметра и вольтметра — вариант 1

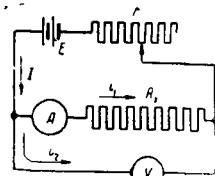

Фиг. 3. Схема измерения сопротивлений по методу амперметра и вольтметра — вариант 2

При выборе схемы измерения руководствуются следующим правилом: если  $R_x < \sqrt{r_a r_b}$ , то применяют схему фиг. 2, в противном случае — схему фиг. 3.


### Измерение сопротивлений по методу замещения

В положении 1—2 переключателя  $P$  (фиг. 4) замечают отклонение стрелки прибора  $A$  (обычно миллиамперметр); после этого переводят переключатель  $P$  в положение 1—3 и, изменения величину сопротивления  $R_N$ , добиваются такого же отклонения стрелки. Тогда

$$R_x = R_N. \quad (4)$$

При измерении необходимо следить за постоянством напряжения  $E$  батарен.

Данный метод применим для измерения сопротивлений примерно от 2000 ом и более.

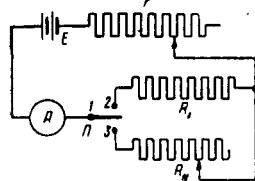


Фиг. 4. Схема измерения сопротивлений по методу замещения

#### Измерение больших сопротивлений по методу сравнения

Метод сравнения применяется только для измерения больших сопротивлений, начиная примерно с 1 мегом. В силу этого им пользуются обычно для измерения сопротивления изоляции между проводами или между проводом и землёй на воздушных и кабельных линиях связи.

Схема фиг. 5 изображена применительно к измерению сопротивления одиночного провода по отношению к земле.

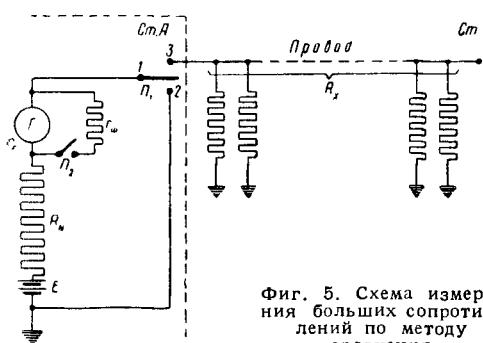

Фиг. 5. Схема измерения больших сопротивлений по методу сравнения

Измерение производится в два приёма. Сначала переключатель  $P_1$  переводится в положение 1—2; при этом ток от измерительной батареи  $E$  пройдёт через гальванометр  $G$  и включённое последовательно с ним сравнительное эталонное сопротивление  $R_N$  и стрелка гальванометра (магнитоэлектрической системы) отклонится на  $\alpha_1$  делений.

Затем переключатель  $P_1$  переводят в положение 1—3; тогда ток измерительной батареи пройдёт через гальванометр и оба включённых последовательно сопротивления ( $R_N$  — сравнительное и  $R_x$  — измеряемое) и стрелка гальванометра отклонится на  $\alpha_2$  делений.

Искомая величина сопротивления изоляции  $R_x$  определяется по формуле

$$R_x = R_N \frac{\alpha_1 - \alpha_2}{\alpha_2}. \quad (5)$$

При измерениях сопротивления изоляции пользуются гальванометрами совместно с шунтами, так как это необходимо для изменения пределов чувствительности приборов и, следовательно, для расширения пределов измерений.

В конструктивном отношении шунты разделяются на рычажные и штепсельные, а по своим принципиальным схемам — на простые и универсальные.



На фиг. 6 приведена схема простого (штепсельного) шунта с коэффициентами шунтирования  $\frac{1}{n}$ , равными  $\frac{1}{1}; \frac{1}{10}; \frac{1}{100}; \frac{1}{1000}$ .

Для каждой ступени шунтирования между сопротивлениями шунта и гальванометра должна существовать зависимость

$$r_n = \frac{r_2}{n-1}, \quad (6)$$

где  $r_n$  — сопротивление шунта и  $r_2$  — сопротивление гальванометра.

На фиг. 7 приведена схема универсального (рычажного) шунта, который может быть применён с гальванометром, имеющим любое внутреннее сопротивление  $r_g$  (вплоть до  $r_g > R$ ).

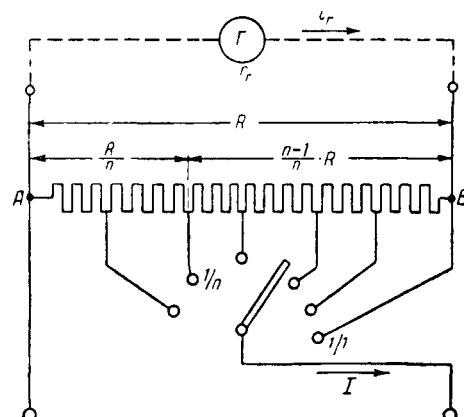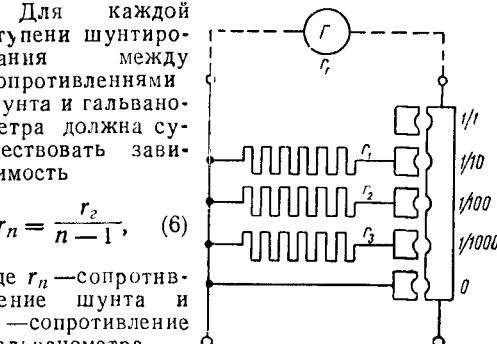

Фиг. 7. Схема универсального шунта

В положении шунта  $\frac{1}{1}$  гальванометр будет зашунтирован сопротивлением  $R$ . Во всех других положениях шунта, например, в положении  $\frac{1}{n}$ , сопротивление от точки  $A$  до взятого отвода  $\left(\frac{R}{n}\right)$  будет являться собственным шунтом, а другая часть сопротивления до точки  $B$   $\left(\frac{n-1}{n} R\right)$  будет представлять собой дополнительное сопротивление к гальванометру; при этом через гальванометр пройдёт  $\frac{1}{n}$

часть тока по сравнению с током, проходившим через гальванометр в положении  $\frac{1}{1}$ .

Недостатком универсальных шунтов является некоторое понижение чувствительности гальванометров за счёт шунтирования их уже в положении  $\frac{1}{1}$ .

Пригедённые схемы шунтов (фиг. 6 и 7) не имеют постоянства сопротивления ни со стороны гальванометра, ни со стороны измерительной схемы. Существуют и более сложные конструкции шунтов, обладающие постоянством сопротивления с одной или с обеих сторон схемы, независимо от положения переключателей (штепселяй).

Выражение (5), позволяющее вычислять измеренную величину сопротивления изоляции  $R_x$ , справедливо для тех случаев, когда шунт не применялся в процессе измерений.


Если же при измерениях используется шунт, то формула для вычисления  $R_x$  будет иметь следующий вид:

$$R_x = R_N \frac{\alpha_1 n - \alpha_2 m}{\alpha_2 m}, \quad (7)$$

где  $n$  и  $m$  — коэффициенты (1, 10, 100 или 1 000), соответствующие положению шунтов при первом и втором этапах измерений.

#### Измерение малых сопротивлений по методу двойного моста

Метод двойного моста служит для измерения сопротивлений меньше 1 ом (проводолка, спайки и сростки). Измерение этим методом состоит в том, что через сопротивления  $R_N$  (эталонное, малой величины) и  $R_x$  (измеряемое) пропускают ток  $I$  порядка 2–3 а (фиг. 8);

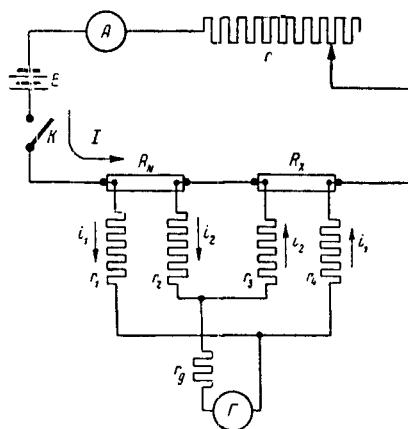

Фиг. 8. Схема двойного моста

величину тока устанавливают при помощи реостата  $r$ .

Затем, изменяя величины сопротивлений в балансных плечах моста  $r_1$ ,  $r_2$ ,  $r_3$  и  $r_4$ , добиваются равновесия моста.

Обычно подбирают балансные плечи так, чтобы  $r_1 = r_2$  и  $r_3 = r_4$ . Тогда подсчёт вели-

чины измеренного сопротивления  $R_x$  производят по формуле:

$$R_x = R_N \frac{r_4}{r_1} = R_N \frac{r_3}{r_2}. \quad (8)$$

#### Измерение ёмкости баллистическим методом

При измерении данным методом требуется гальванометр с увеличенным моментом инерции (баллистический), у которого отброс стрелки пропорционален количеству электричества, прошедшему через гальванометр. Метод основан на сравнении ёмкостей двух конденсаторов:  $C_N$  — эталонного и  $C_x$  — измеряемого (фиг. 9).


Обоим конденсаторам поочерёдно сообщают заряды (переключая рубильник  $P_2$  в положения 1—2 и 1—3 от батареи  $E$  (в положении 1—1 рубильника  $P_1$ ). Затем конденсаторы поочерёдно разряжают на гальванометр (в положении 2—2 рубильника  $P_1$ ) и замечают отклонения  $\alpha_N$  и  $\alpha_x$  стрелки гальванометра. Подсчёт величины измеренной ёмкости производят по формуле

$$C_x = C_N \frac{\alpha_x}{\alpha_N}. \quad (9)$$

Для получения большей точности необходимо брать эталонную ёмкость, близкую по величине к измеряемой. При значительном отличии величин ёмкостей для получения более равных зарядов следует заряжать конденсаторы, пользуясь различными величинами напряжения батареи.

Тогда

$$C_x = C_N \frac{E_N \alpha_x}{E_x \alpha_N}. \quad (10)$$

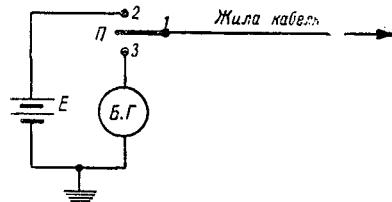

Фиг. 10. Схема измерения ёмкости жилы кабеля по отношению к земле

Примерная схема измерения ёмкости жилы кабеля по отношению к земле приведена на фиг. 10.

При измерении в положении 1—2 переключателя  $P$  измеряемой жиле примерно в те-

чение  $1/2$  — 1 мин. сообщается заряд, а затем в положении 1—3 жила разряжается на баллистический гальванометр Б.Г.

## ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛОАТАЦИОННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ

**Измерения сопротивления и сопротивления изоляции проводов. Поправки при измерениях в сырую погоду**

Целью измерений сопротивления и сопротивления изоляции проводов является оценка их состояния путём сравнения результатов измерений с установленными нормами. Так как нормы даются для километрических значений соответствующих электрических величин, то и измеренные данные должны быть приведены к 1 км провода по следующим формулам:

а) для сопротивления

$$r = \frac{R_1}{l}, \quad (11)$$

или

$$r = \frac{R_w}{2l}. \quad (12)$$

В этих выражениях

$r$  — сопротивление одиночного провода в  $\text{ом}/\text{км}$ ;

$R_1$  — сопротивление одиночного провода на всём протяжении измеряемого участка в  $\text{ом}$ ;

$R_w$  — сопротивление двухпроводной цепи (шлейфа) на всём протяжении измеряемого участка в  $\text{ом}$ ;

$l$  — длина измеряемого участка в  $\text{км}$ .

б) для сопротивления изоляции

$$w = Wl, \quad (13)$$

где  $w$  — сопротивление изоляции одиночного провода по отношению к земле, или сопротивление изоляции между проводами в  $\text{ом} \cdot \text{км}$  или  $\text{мгоом} \cdot \text{км}$ ;

$W$  — сопротивление изоляции одиночного провода по отношению к земле или сопротивление изоляции между проводами на всём протяжении измеряемого участка в  $\text{ом}$  или  $\text{мгоом}$ .

При измерениях проводов необходимо фиксировать температуру  $t^\circ\text{C}$ , при которой производились измерения; температуру определяют по крайней мере в начальном и конечном пунктах измеряемого провода (цепи) и при расчётах берут среднее значение

$$t_{cp}^\circ = \frac{t_1^\circ + t_2^\circ}{2}. \quad (14)$$

В случае необходимости приведения измеренной величины сопротивления к сопротивлению при определённой температуре (например при  $t = 20^\circ\text{C}$ ) пересчёт производят по формуле

$$r_t = r_{20} [1 + \alpha(t - 20)], \quad (15)$$

где  $r_{20}$  — сопротивление провода в  $\text{ом}$  при  $+20^\circ\text{C}$ ;  $r_t$  — то же при  $t^\circ\text{C}$  и  $\alpha$  — температур-

ный коэффициент (равный для меди 0,00393, биметалла — 0,0041 и стали — 0,00455).

В тех случаях, когда измерения проводов производят при пониженной изоляции (в сырую погоду), при подсчётах сопротивления и сопротивления изоляции необходимо вносить соответствующие поправки. Дело в том, что при измерении сопротивления проводов в действительности измеряется так называемое сопротивление короткого замыкания  $R_{k,z}$ ; в свою очередь при измерении сопротивления изоляции измеряется так называемое сопротивление холостого хода  $R_{x,x}$ .

Величины  $R_{k,z}$  и  $R_{x,x}$  тем значительнее отличаются от фактических величин сопротивления и сопротивления изоляции (первое — в сторону уменьшения, а второе — в сторону увеличения), чем ниже изоляция проводов.

С учётом поправки формулы будут иметь следующий вид:

$$R_d = R_{k,z} \kappa; \quad (16)$$

$$W_d = \frac{R_{x,x}}{\kappa}, \quad (17)$$

где  $R_d$  и  $W_d$  — действительные величины сопротивления и сопротивления изоляции цепи;

$R_{k,z}$  и  $R_{x,x}$  — измеренные величины сопротивлений короткого замыкания и холостого хода цепи;

$\kappa$  — поправочный коэффициент.

Поправочный коэффициент, являясь функцией измеренных величин  $R_{k,z}$  и  $R_{x,x}$ , может быть для каждого случая подсчитан по формуле

$$\kappa = \frac{\frac{1}{2} \ln \frac{1 + \sqrt{\frac{R_{k,z}}{R_{x,x}}}}{1 - \sqrt{\frac{R_{k,z}}{R_{x,x}}}}}{\sqrt{\frac{R_{k,z}}{R_{x,x}}}}. \quad (18)$$

Значения поправочного коэффициента  $\kappa$  приведены в табл. I. Поправку практически следует вводить в тех случаях, когда  $\frac{R_{k,z}}{R_{x,x}} \geq 0,025$ .

### Измерение асимметрии сопротивления проводов двухпроводной цепи

Абсолютной асимметрией двухпроводной цепи по сопротивлению называют разность сопротивлений её проводов  $R_1$  и  $R_2$ , т. е. величину

$$A = (R_1 - R_2). \quad (19)$$

Относительная асимметрия цепи в процентах вычисляется по формуле

$$A = \frac{2(R_1 - R_2) \cdot 100\%}{R_1 + R_2}. \quad (20)$$


Измерение асимметрии двухпроводных цепей может быть произведено двумя способами — способом заземлённого шлейфа, который

Таблица 1  
Значение поправочного коэффициента  $k$

$\frac{R_{k,3}}{R_{x,x}}$	$k$	$\frac{R_{k,3}}{R_{x,x}}$	$k$
0	1	0,675	1,415
0,005	1,002	0,70	1,447
0,01	1,004	0,725	1,481
0,05	1,018	0,75	1,521
0,10	1,035	0,775	1,563
0,15	1,055	0,80	1,603
0,20	1,076	0,825	1,670
0,25	1,097	0,85	1,738
0,30	1,123	0,875	1,815
0,35	1,150	0,90	1,920
0,40	1,178	0,91	1,966
0,45	1,211	0,92	2,016
0,50	1,246	0,93	2,074
0,525	1,265	0,94	2,142
0,55	1,287	0,95	2,263
0,575	1,307	0,96	2,345
0,60	1,331	0,97	2,424
0,625	1,357	0,98	2,674
0,65	1,384		

употребляется преимущественно при измерениях на воздушных линиях, и способом трёх сумм, наиболее удобным при измерениях кабельных линий, в особенности при проверке кабелей большой ёмкости.

**Способ заземлённого шлейфа.** Измерение асимметрии двухпроводной цепи по способу заземлённого шлейфа осуществляется при помощи моста постоянного тока (фиг. 11).

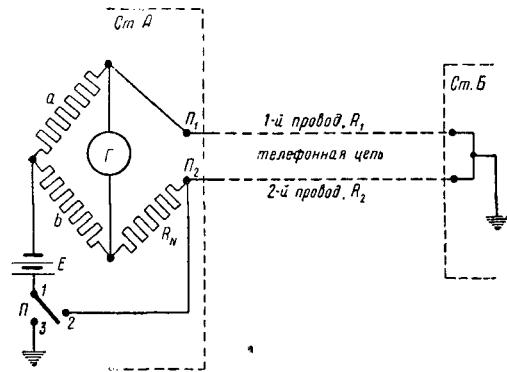

Фиг. 11. Схема измерения асимметрии двухпроводной цепи по способу заземлённого шлейфа

Перед измерением со станции  $A$  оба провода цепи ( $P_1$  и  $P_2$ ) на противоположном конце участка (на станции  $B$ ) соединяют накоротко и заземляют.

Измерение производят в два этапа. Сначала в положении  $1-2$  переключателя  $P$  измеряют сопротивление шлейфа  $R_w$ , равное сумме сопротивлений обоих проводов:

$$R_w = R_1 + R_2. \quad (21)$$

Затем, переводя переключатель  $P$  в положение  $1-3$ , снова добиваются равновесия моста, после чего на основании полученных результатов вычисляют сопротивление  $R_2$  провода  $P_2$ :

$$R_2 = \frac{R_w - \frac{a}{b} R_N}{1 + \frac{a}{b}}, \quad (22)$$


где  $\frac{a}{b}$  — отношение сопротивлений балансных плеч моста.

Сопротивление  $R_1$  провода  $P_1$  найдётся:

$$R_1 = R_w - R_2. \quad (23)$$

Зная величины  $R_1$  и  $R_2$ , находят величину асимметрии по формуле (19).

**Способ трёх сумм.** Для измерения асимметрии двухпроводной цепи по способу трёх сумм необходимо воспользоваться третьим подсобным проводом. Перед измерением со станции  $A$  (фиг. 12) все три провода на станции  $B$  соединяют накоротко. Затем в послед-

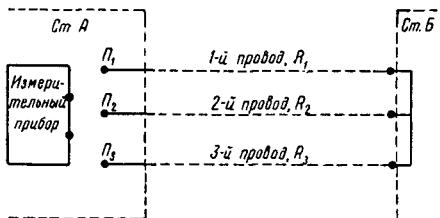

Фиг. 12. Схема измерения асимметрии двухпроводной цепи по способу трёх сумм

довательном порядке производят три измерения проводов, взятых попарно:

$$R_{w1} = R_1 + R_2; \quad (24)$$

$$R_{w2} = R_2 + R_3; \quad (25)$$

$$R_{w3} = R_1 + R_3. \quad (26)$$

Из полученных трёх уравнений находят величины сопротивления каждого из трёх проводов:

$$R_1 = \frac{R_{w1} + R_{w3} - R_{w2}}{2}; \quad (27)$$

$$R_2 = \frac{R_{w1} + R_{w2} - R_{w3}}{2}; \quad (28)$$

$$R_3 = \frac{R_{w2} + R_{w3} - R_{w1}}{2}. \quad (29)$$

Величина асимметрии  $A$  двухпроводной цепи  $P_1-P_2$  найдётся как разность сопротивлений  $R_1$  и  $R_2$ .

При измерении многожильных кабелей описанным порядком измеряют и подсчитывают только сопротивление первых трёх жил; сопротивление остальных жил определяется значительно проще.

Берётся, например, первая жила, а к ней на станции  $B$  присоединяется четвёртая жила и измеряется сопротивление шлейфа:  $R_{w4} = R_1 + R_4$ . Так как сопротивление первой жилы уже известно, то легко определить и величину  $R_4$ :

$$R_4 = R_{w4} - R_1. \quad (30)$$


Таким же образом, совместно с первой жилой измеряются и все остальные, а величины их сопротивлений определяют простым вычитанием.

Способами заземлённого шлейфа и трёх сумм следует производить и измерения сопротивления одиночных телеграфных проводов, так как при этом исключаются ошибки и неточности, присущие непосредственному измерению однопроводных цепей с возвратом тока через землю.

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЙ В ВОЗДУШНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ

**Виды и признаки повреждений; предварительные испытания повреждённых проводов**

Наиболее характерными видами повреждений воздушных и кабельных линий связи и СЦБ являются: заземление, сообщение и

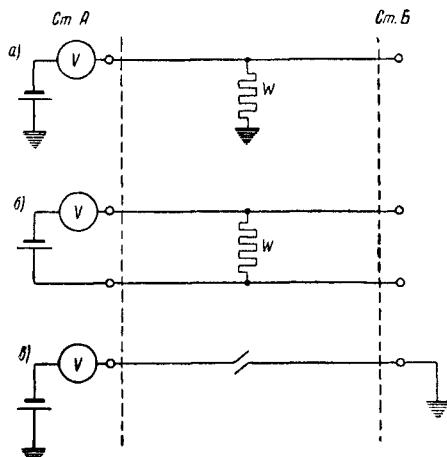

Фиг. 13. Схемы испытания проводов для определения характера повреждения


обрыв проводов, а также повышенная асимметрия сопротивления проводов двухпроводных цепей.

Для быстрого определения вида повреждения необходимо произвести простейшие испытания проводов при помощи вольтметра или миллиамперметра с добавочным сопротивлением; измерительный прибор и батарею при этом включают так, как показано на фиг. 13.

Каждому виду повреждений свойственные свои характерные признаки; по этим признакам, а также по показаниям приборов и судят о произошедшем повреждении (табл. 2).

### Определение места заземления проводов

**Способ заземлённого шлейфа — схема Муррея (фиг. 14). При наличии в кабеле или на воздушной линии кроме заземлённого провода**

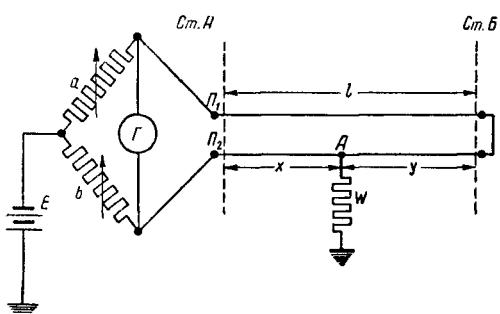

Фиг. 14. Определение места заземления проводов по способу заземлённого шлейфа — схема Муррея

( $P_2$ ) ещё хотя бы одного исправного ( $P_1$ ) последний используют в качестве подсобного. Наиболее просто определяется место заземления провода (точка  $A$ ) в том случае, когда повреждённый и подсобный провода имеют одинаковый материал и диаметр. При измерении со станции  $A$  на противоположном конце участка (станция  $B$ ) оба провода соединяют друг с другом. Измерение состоит в установлении равновесия моста. В результате измерения расстояние  $x$  км от станции

Таблица 2

Виды и признаки повреждений проводов

Вид повреждения	Признаки повреждения	Схема испытания и показания прибора
Заземление провода	Уменьшение входящего тока в однопроводной телеграфной цепи. Появление шума в двухпроводной телефонной цепи; при заземлении обоих проводов увеличивается затухание цепи, что сопровождается ослаблением слышимости	Фиг. 13, а; стрелка прибора отклонится тем больше, чем меньше величина переходного сопротивления $W$ в месте заземления
Сообщение проводов	Ослабление или полное прекращение действия телефонной цепи (при сообщении проводов цепи) или появление шумов в телефонной цепи (при сообщении с телеграфным проводом или проводом соседней телефонной цепи)	Фиг. 13, б; стрелка прибора отклонится
Обрыв проводов	Прекращение тока в телеграфной однопроводной цепи. Прекращение действия в телефонной цепи	Фиг. 13, в; отклонения стрелки не наблюдаются
Повышенная асимметрия сопротивления	Появление шума в двухпроводной телефонной цепи	Величина асимметрии определяется по способу заземлённого шлейфа


$A$  до места заземления может быть определено из формулы

$$x = \frac{2l}{1 + \frac{a}{b}} \text{ км}, \quad (31)$$

где  $l$  — длина измеряемого участка  $AB$  в км;  $a$  и  $b$  — сопротивления балансных плеч моста в ом.

Если возможно, для проверки результата измерение производят со станции  $B$  и определяют расстояние  $y$  км от станции  $B$  до места заземления.

**Способ заземлённого шлейфа — схема Варлея.** Случай 1. Оба провода (повреждённый  $P_2$  и подсобный  $P_1$ ) имеют одинаковый диаметр и материал. По схеме фиг. 15 про-

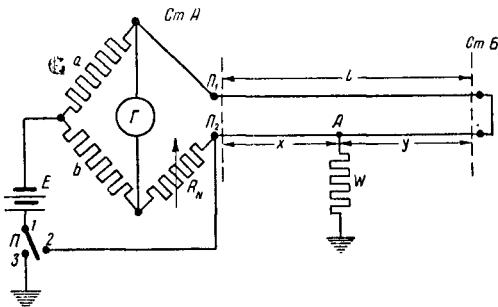

Фиг. 15. Определение места заземления проводов по способу заземлённого шлейфа — схема Варлея, случай 1

изводят два измерения. Вначале при положении  $1-2$  переключателя  $P$  измеряют сопротивление  $R_{sh}$  шлейфа из двух проводов; найденное сопротивление равно:

$$R_{sh} = 2rl, \quad (32)$$

где  $r$  — сопротивление одиночного провода в ом на 1 км.

Затем при положении  $1-3$  переключателя  $P$  производят второе измерение и после установления равновесия моста записывают величины сопротивлений  $a$ ,  $b$  и  $R_N$ .

Расстояние  $x$  км до места заземления определяется при этом из формулы

$$x = \frac{R_{sh} - \frac{a}{b} R_N}{r \left( 1 + \frac{a}{b} \right)} \text{ км.} \quad (33)$$

При равенстве сопротивлений балансных плеч ( $a=b$ ), что обычно и практикуют, формула (33) принимает очень простой вид

$$x = l \left( 1 - \frac{R_N}{R_{sh}} \right) \text{ км.} \quad (34)$$

**Случай 2.** Провода имеют различные материалы и диаметр, но величина сопротивления  $R_n$  подсобного провода  $P_1$  может быть определена заранее путём самостоятельных измерений.


В этом случае по схеме фиг. 16 производят два измерения. Вначале в положении  $1-2$

переключателя  $P$  измеряют сопротивление шлейфа  $R_{sh}$  из двух проводов:

$$R_{sh} = R_n + rl. \quad (35)$$

Из формулы (35) вычисляют сопротивление повреждённого провода  $r$  ом/км:

$$r = \frac{R_{sh} - R_n}{l} \text{ ом/км.} \quad (36)$$

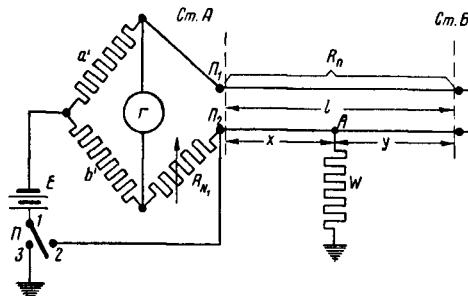

Фиг. 16. Определение места заземления проводов по способу заземлённого шлейфа — схема Варлея, случай 2

Затем в положении  $1-3$  переключателя  $P$  производят второе измерение, из результатов которого получают

$$x = \frac{R_{sh} - \frac{a'}{b'} R_{N_1}}{r \left( 1 + \frac{a'}{b'} \right)} \text{ км.} \quad (37)$$

Если балансные плечи моста одинаковы ( $a' = b'$ ), то:

$$x = \frac{R_{sh} - R_{N_1}}{2r} \text{ км.} \quad (38)$$

**Случай 3.** Провода имеют различные материалы и диаметр, а сопротивление  $R_n$  подсобного провода неизвестно и не может быть найдено путём предварительных измерений. Для определения места повреждения в этом случае следует произвести три измерения. При первом измерении, которое может быть произведено со станции  $A$  или  $B$ , определяют сопротивление шлейфа  $R_{sh}$

$$R_{sh} = R_n + rl. \quad (39)$$


При втором измерении со станции  $A$  (схема заземлённого шлейфа фиг. 16, переключатель  $P$  в положении  $1-3$ ) после установления равновесия моста записывают величины сопротивлений  $a'$ ,  $b'$  и  $R_{N_1}$ .

При третьем измерении со станции  $B$  (фиг. 17), производим аналогично второму измерению, записывают величины сопротивлений  $a''$ ,  $b''$  и  $R_{N_2}$ .

Если при втором и третьем измерениях сопротивления балансных плеч были равны, т. е.  $a' = b'$  и  $a'' = b''$  (что и рекомендуется выполнять), то формула для определения расстояния  $x$  км будет иметь вид

$$x = \frac{l (R_{sh} - R_{N_1})}{2R_{sh} - (R_{N_1} + R_{N_2})} \text{ км.} \quad (40)$$


Результаты измерений по способу заземлённого шлейфа будут достаточно точны, если подсобный провод на всём протяжении, а по-

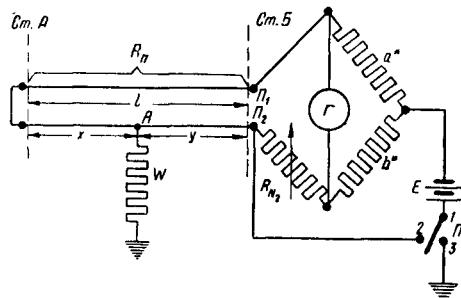

Фиг. 17. Определение места заземления проводов по способу заземлённого шлейфа — схема Варлея, случай 3

вреждённый провод по обеим сторонам от места заземления будут иметь высокую изоляцию.

**Компенсационный метод.** Этот метод может быть применён при больших значениях переходного сопротивления  $W$  в месте заземления провода (фиг. 18) и при наличии вспомогательного провода с высокой изоляцией по отношению к земле; при этом его сопротивление  $R_{n2}$  может быть неизвестно.

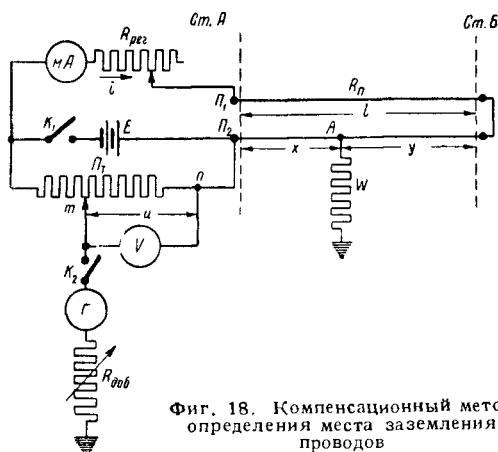

Фиг. 18. Компенсационный метод определения места заземления проводов

Измерение начинают замыканием ключа  $K_1$ , после чего, руководствуясь отсчётом по миллиамперметру  $mA$ , устанавливают в цепи выбранную величину тока  $i$ ; после этого замыкают ключ  $K_2$  и, передвигая движок потенциометра  $P_T$ , устанавливают стрелку гальванометра  $\Gamma$  на нуль. Этому положению в схеме будет соответствовать равенство:

$$U = irx, \quad (41)$$

где  $U$  — напряжение, измеренное между точками  $m$  —  $n$  потенциометра;

$i$  — величина тока в проводах и  
 $r$  — сопротивление повреждённого провода в  $\text{ом}/\text{км}$ .


Из уравнения (41) определяют расстояние  $x$  км от станции А до места повреждения

$$x = \frac{U}{ir} \text{ км.} \quad (42)$$

Для проверки результатов измерения целесообразно произвести повторное измерение со станции Б и определить расстояние  $y$  км.

Использование данного метода предполагает наличие измерительной батареи  $E$  с высокой изоляцией по отношению к земле.

**Метод падения напряжений.** Для определения места повреждения данным методом применяют схему фиг. 19; измерение произ-

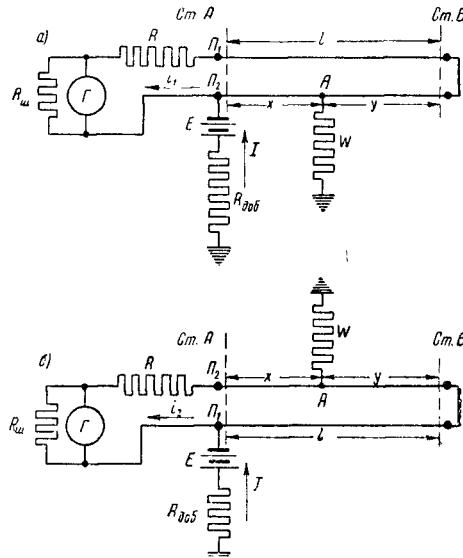

Фиг. 19. Метод падения напряжений для определения места заземления проводов

водят в два приёма. Сперва, при включении приборов по схеме фиг. 19, а, замечают отклонение стрелки гальванометра  $\alpha_1$ , пропорциональное величине тока  $i_1$ . Второе измерение производят по схеме фиг. 19, б после перемены местами повреждённого и подсобного проводов; при этом стрелка гальванометра получит отклонение  $\alpha_2$ , пропорциональное величине тока  $i_2$ .

Из этих измерений расстояние до места повреждения  $x$  км определяют по формуле

$$x = 2l \frac{\alpha_1}{\alpha_1 + \alpha_2} \text{ км.} \quad (43)$$


Формула справедлива при условии, что положение шунтового переключателя при обоих измерениях сохраняется, что подсобная жила имеет достаточно большую изоляцию по отношению к земле и что оба провода имеют одинаковый диаметр и материал.

#### Способ холостого хода и короткого замыкания

Способ применяют для определения места повреждения в кабельных линиях при заземлении жил с высоким переходным сопротивлением по отношению к броне (порядка 100 м $\text{ом}$  и более).

Такие повреждения появляются, например вследствие наличия незначительных трещин в свинцовой оболочке, становятся заметными при повышении влажности почвы, так как это сопровождается более или менее медленным падением величин сопротивления изоляции; эти повреждения могут временами совсем исчезать и затем вновь появляться.

Для определения места повреждения производят два измерения, используя в обоих случаях схему неуравновешенного моста (фиг. 20); при этом измерению следует под-

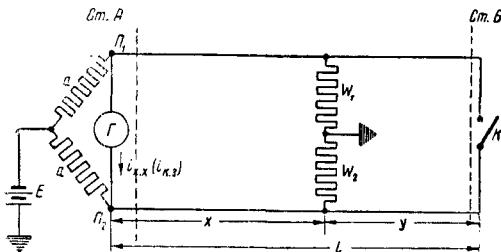

Фиг. 20. Способ холостого хода и короткого замыкания для определения места заземления проводов

вергать две такие жилы  $P_1$  и  $P_2$ , величины сопротивления изоляции которых  $W_1$  и  $W_2$  по отношению к земле (броне) отличаются не менее чем на 30%.

Кроме того, предполагается, что обе жилы имеют повреждение в одной точке.

Первое измерение со станицей А производят при разомкнутом на станице Б ключе К (холостой ход), замечая при этом отклонение стрелки гальванометра  $\alpha_{k,z}$  (пропорциональное току  $i_{k,z}$  в цепи гальванометра).

Второе измерение производят при замкнутом ключе К (короткое замыкание), замечая отклонение стрелки гальванометра  $\alpha_{x,x}$  (пропорциональное току  $i_{x,x}$  в цепи гальванометра).

Из результатов двух измерений определяют расстояние  $y$  от станции Б до точки повреждения по формуле

$$y = \frac{\alpha_{k,z}}{\alpha_{x,x}} \frac{R}{r} \text{ км}, \quad (44)$$

где  $r$  — сопротивление жилы кабеля в ом на 1 км, измеренное самостоятельно или взятое из данных периодических измерений;

$R$  — половина так называемого кругового сопротивления измеряемой цепи. Величина  $R$  подсчитывается по формуле

$$R = \left( r l + \frac{a r_z}{2 a + r_z} \right), \quad (45)$$


где  $a$  — сопротивление одного из балансных плеч моста;

$r_z$  — сопротивление гальванометра с учётом сопротивления шунта, если таковой используется при измерениях.

При поляризованных повреждениях необходимо проделать ряд измерений с твёрдо фиксированными по времени переключениями и уверенными отсчётами.

### Определение места сообщения проводов


В случае сообщения проводов  $P_1$  и  $P_2$  (фиг. 21) и при наличии на данном участке третьего провода  $P_3$ , который можно использовать в качестве подсобного, необходимо на

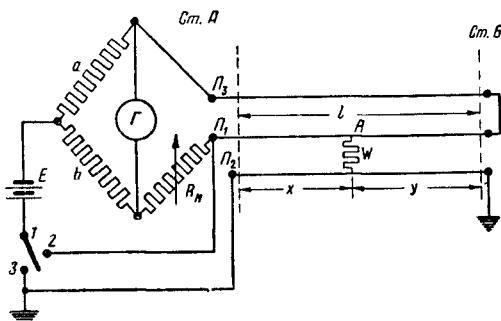

Фиг. 21. Определение места сообщения проводов по способу заземлённого шлейфа

станиции Б замкнуть накоротко один из соединившихся проводов (например  $P_1$ ) с подсобным проводом  $P_3$ , а второй повреждённый провод  $P_2$  заземлить. Затем производят два измерения: первое (в положении 1—2 переключателя) измерение сопротивления  $R$  шлейфа из двух проводов  $P_3$  и  $P_1$  и второе (в положении 1—3 переключателя) измерение по схеме заземлённого шлейфа. Определение расстояния  $x$  км до места повреждения в этом случае производится аналогично тому, как это делалось при измерениях по схемам фиг. 15, 16 и 17.

В случае, если имеет место сообщение одного из проводов двухпроводной цепи (например провода  $P_2$ ) с третьим проводом  $P_3$ , причём последний может и не доходить до станицы А, но одновременно иметь повреждение изоляции по отношению к земле, измерения следует произвести по схеме фиг. 22,

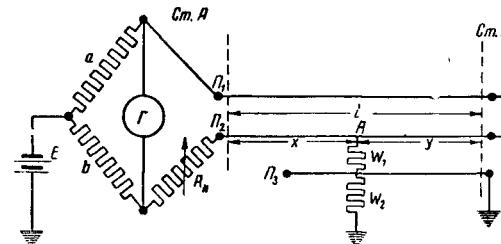


Фиг. 22. Схема для определения места сообщения проводов с одновременным заземлением

а подсчёт аналогично тому, как это делалось при измерении по схеме фиг. 21.

В случае сообщения между собой всех жил в кабеле (и даже при их сообщении с бронёй) между станицами А и Б прокладывают временный подсобный провод (фиг. 23) и производят измерение по схеме фиг. 22, замкнув предварительно на станице Б накоротко подсобный провод с одним из повреждённых про-

водов, имеющим наиболее низкое переходное сопротивление к броне.

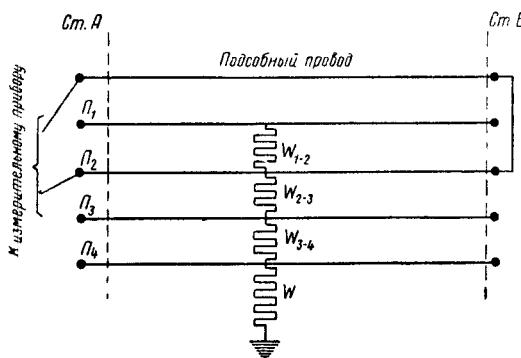


Фиг. 23. Схема для определения места повреждения при помощи подсобного провода в случае одновременного сообщения и заземления всех жил в кабеле

#### Определение места обрыва проводов

В случае «чистого» обрыва (имеет место только на кабельных линиях) определение места повреждения производят путём измерения электрической ёмкости проводов.

Случай 1. Измерение может быть произведено с двух сторон.

Одним из известных методов измеряют ёмкость  $C_x$  оборвавшейся жилы со станции А до места обрыва (фиг. 24). Затем, перенося

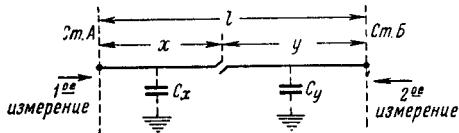


Фиг. 24. Определение места обрыва кабельной жилы измерением ёмкости с двух сторон

измерительный прибор на станцию Б, измеряют ёмкость  $C_y$ . Имея в виду, что ёмкость пропорциональна длине провода, расстояние до места обрыва

$$x = l \frac{C_x}{C_x + C_y} \text{ км.} \quad (45)$$

Случай 2. Измерение производят с одной стороны.

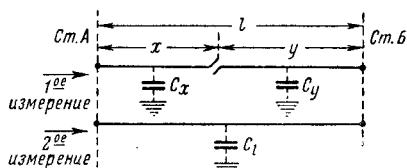

Фиг. 25. Определение места обрыва кабельной жилы измерением ёмкости с одной стороны


Это можно сделать в том случае, если кроме оборванной жилы имеются целые жилы, не имеющие сообщения с броней. Вначале измеряют ёмкость  $C_x$  оборванной жилы

(фиг. 25), а затем ёмкость  $C_l$  неповреждённой жилы. Расстояние

$$x = l \frac{C_x}{C_l}. \quad (47)$$

Случай 3. Обрыв с одновременным сообщением между проводами.


Если оборванный провод  $\Pi_1$  сообщился с другим проводом  $\Pi_2$  (фиг. 26), то опреде-

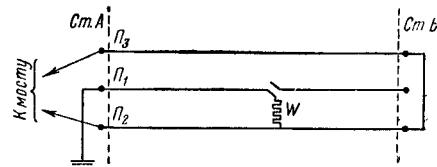

Фиг. 26. Определение места обрыва провода с одновременным сообщением

лить место обрыва путём измерения ёмкости уже не удаётся. В этом случае производят измерение по схеме фиг. 21, замыкая на станции Б накоротко провод  $\Pi_2$  с подсобным проводом  $\Pi_3$ ; оборванный провод  $\Pi_1$  на станции А заземляют.

Случай 4. Обрыв с одновременным сообщением проводов и заземлением в месте обрыва (фиг. 27).

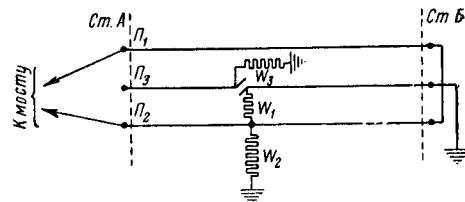

Фиг. 27. Определение места обрыва провода с одновременным сообщением и заземлением

Измерение производят по схеме фиг. 22, для чего на станции Б замыкают накоротко повреждённый провод  $\Pi_2$  и подсобный провод  $\Pi_3$ , а оборванный провод  $\Pi_1$  заземляют.

#### Определение местонахождения недоброкачественного сростка в проводе

Признаком появления недоброкачественного сростка (соединения) в проводах служит повышение их сопротивления; в двухпроводной цепи такие соединения сейчас же проявляют себя, заметно увеличивая асимметрию сопротивления.

Для выяснения присутствия в цепи недоброкачественных соединений эту цепь на одной конечной станции замыкают накоротко, а на другой конечной станции дважды производят измерения сопротивления шлейфа. Первое измерение при относительно небольшом напряжении батареи (порядка 5—8 в), даёт величину сопротивления  $R_{w_1}$ ; второе измерение — при повышенном напряжении (80—120 в) даёт величину  $R_{w_2}$ .

Так как после включения батареи с повышенным напряжением величина тока в про-

водах возрастает, то на концах сростка образуется такая разность потенциалов, которая обычно пробивает плохой контакт и в результате сопротивление места стыка уменьшается, а следовательно, уменьшается и сопротивление шлейфа  $R_{w_1}$ , которое окажется меньше  $R_{w_2}$ .

Разность сопротивлений ( $R_{w_1} - R_{w_2}$ ) представит величину временно исчезнувшего переходного сопротивления  $r_n$  в стыке проводов. Через некоторое время после включения батареи с повышенным напряжением переходное сопротивление  $r_n$ , как правило, восстанавливается.

Установив указанным способом наличие в одном из проводов паразитного сопротивления, приступают к определению места его нахождения.

Для этой цели цепь постепенно укорачивают, измеряя соответственно асимметрию и отыскивая, таким образом, повреждённый перегон. В пределах перегона измерения производят примерно через километр, а затем уточняют местонахождение паразитного сростка по пролётам.

Результаты переделки найденного сростка проверяют снова измерениями.

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЙ В ВОЗДУШНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ

#### Метод определения места повреждения по частотной характеристике входного сопротивления

Теоретические частотные характеристики активной ( $Z \cos \varphi$ ) и реактивной ( $Z \sin \varphi$ ) составляющих входного сопротивления однородных и вполне исправных цепей, нагруженных на свои волновые сопротивления, имеют плавную форму (примерные теоретические кривые составляющих входного сопротивления кабельной цепи с повышенной при помощи катушек индуктивностью для указанных условий представлены на фиг. 28, кривые  $a$ ). Действительные частотные характеристики цепей из-за наличия в них различных мелких неоднородностей практически всегда имеют небольшие отклонения от плавной формы (кривые  $b$  фиг. 28). Эти изменения формы кривых входного сопротивления объясняются наличием в цепи отражённых волн.

Особенно значительно проявляется влияние отражённых волн в цепях с большими неоднородностями и, в частности, в цепях, имеющих то или иное повреждение; в этом случае кривые входного сопротивления приобретают ярко выраженный периодический характер (кривые  $c$  фиг. 28). Период колебаний кривой входного сопротивления повреждённой цепи относительно теоретической (плавной) кривой зависит от расстояния между началом цепи и местом повреждения.

Используя эту зависимость, можно определить расстояние  $l_x$  от начала цепи до места повреждения по формуле

$$l_x = \frac{v}{2 \Delta f} \text{ км}, \quad (48)$$

где  $v$  — скорость распространения электромагнитной волны вдоль цепи в км/сек;  $\Delta f$  — средняя разность частот между соседними пиками кривой входного сопротивления в герцах.

Скорость распространения  $v$  может быть подсчитана заранее (например из результатов эксплоатационных измерений) по формуле

$$v = \frac{\omega}{\alpha}, \quad (49)$$

где  $\omega$  — круговая частота;  
 $\alpha$  — угловой коэффициент.

Для обычных кабельных цепей величину  $\alpha$  можно считать пропорциональной частоте  $\omega$  в полосе частот выше 5—10 кгц; это позволяет рассматривать и скорость  $v$  постоянной в той же полосе частот.

Для кабелей с повышенной при помощи катушек индуктивности прямая пропорциональность между  $\alpha$  и  $\omega$  будет справедлива лишь для полосы частот от  $\omega = 0$  до  $\omega = \frac{\omega_0}{2}$ , где  $\omega_0$  — предельная частота кабельной цепи.


Следует иметь в виду, что подсчёт по формуле (48) будет правильен лишь для тех случаев, когда цепь имеет повреждение в одном месте.

Данный метод требует проведения довольно длительных измерений и расчётов, так как для построения кривой входного сопротивления и в особенности для достаточно точного выявления пик и провалов необходимо брать много точек при различных частотах.

Поэтому применение метода следует считать полезным, если более простые методы не могут дать удовлетворительных результатов.

#### Метод В. Н. Кулешова и В. О. Шварцмана с применением двухканального осциллографа


Для измерения при помощи осциллографа требуется генератор переменного тока с регулируемой частотой, дифференциальный трансформатор и в отдельных случаях переменный балансный контур.

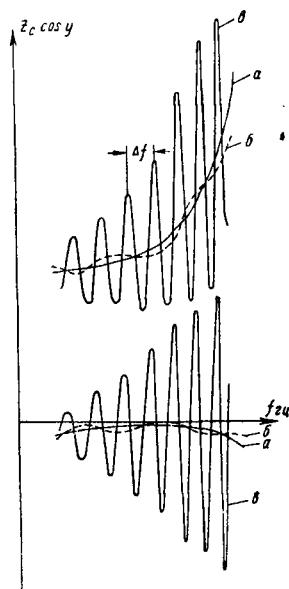

Фиг. 28. Примерные частотные характеристики входного сопротивления кабельных цепей:  $a$ —теоретическая кривая;  $b$ —кривая цепи с мелкими неоднородностями;  $c$ —кривая повреждённой цепи

Схемы измерения, приведённые на фиг. 29—32, могут быть применены при следующих видах повреждений.


Фиг. 29 — повышенная асимметрия сопротивлений в цепи, сообщение одного из проводов с землёй, короткое между проводами и землёй.

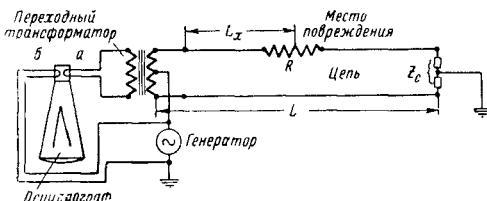


Фиг. 29. Определение места сосредоточенной асимметрии при помощи двухканального осциллографа

Фиг. 30 и 32 — сосредоточенная связь (сообщение) между основными (фиг. 30) и между основной и искусственной (фиг. 32) цепями.

Фиг. 31 — обрыв цепи или сообщение между проводами цепи.

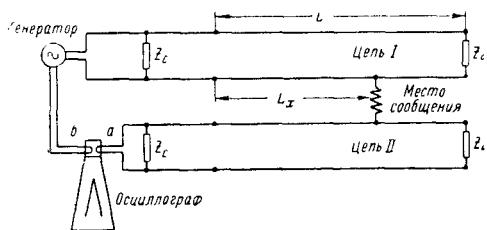

Фиг. 30. Определение места сосредоточенной связи между цепями двухканальным осциллографом

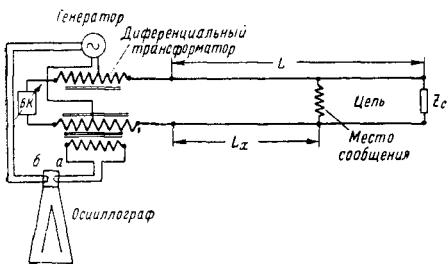

Фиг. 31. Определение места сообщения проводов двухканальным осциллографом


При измерении, например, по схеме фиг. 30 генератор присоединяют ко входу одной из повреждённых цепей (цепь I) и ко входу б канала осциллографа. Напряжение, индуктированное с цепи I на цепь II, попадет на вход б канала осциллографа.

Фаза напряжения в начале второй цепи (кривая *a* на фиг. 33) на экране осциллографа сдвинута по отношению к фазе напряжения генератора (кривая *b* на фиг. 33) на угол  $\varphi$ , соответствующий пути пробега волны от начала первой цепи до места повреждения и обратно к началу второй цепи, т. е. расстоянию  $2L_x$ .

Процесс измерения начинают с подбора такой частоты  $f_1$  генератора, при которой обе кривые (*a* и *b*) на экране совпадут. Это будет означать, что на длине  $2L_x$  уложится некое целое число  $n_1$  полных волн:

$$2L_x = n_1 \lambda_1, \quad (50)$$

где  $\lambda_1$  — длина волны, равная  $\frac{v}{f}$ ;  
 $v$  — скорость распространения волны вдоль цепи.

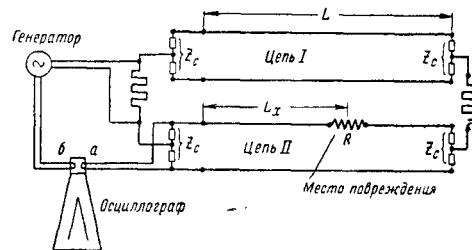

Фиг. 32. Определение места повышенного сопротивления, увеличивающего связь между основной и искусственной цепями, при помощи двухканального осциллографа

Затем плавно изменяют частоту генератора и вторично добиваются совпадения кривых *a* и *b* на экране. Для новой частоты  $f_2$ , при которой на длине  $2L_x$  уложится  $(n_1 + 1)$  полных волн, будет справедливо и новое условие:

$$2L_x = (n_1 + 1) \lambda_2. \quad (51)$$

Из условий (50) и (51) получается формула для определения расстояния  $L_x$ :

$$L_x = \frac{v}{2 \Delta f}, \quad (52)$$

где  $\Delta f$  — разность частот ( $f_2 - f_1$ ).


Практически скорость распространения  $v$ , величину которой нужно знать для вычислений по формуле (52), можно определить для интересующих нас цепей заранее.

Для этой цели на неповреждённой цепи устраивают искусственное повреждение на  $L_x$ , на вполне определённом расстоянии  $l$  км от начала цепи. Затем определяют две соседние частоты  $f_m'$  и  $f_m''$ , при которых кривые *a* и *b* на экране совпадают. После этого на основании формулы (52) вычисляют величину  $v$ :

$$v = 2l (f_m'' - f_m'). \quad (53)$$

Можно и не прибегать к вычислению величины  $v$ , а построить описанным методом график зависимости  $L_x = \varphi(\Delta f)$ ; примерный вид этого графика изображён на фиг. 34.

Для получения большей точности результатов при каждом измерении следует наход-

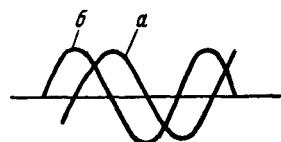


Фиг. 33. Изображение кривых напряжения на экране двухканального осциллографа

дить несколько пар частот и из полученных разностей вычислять среднее арифметическое.

При измерении по схеме фиг. 31 элементы балансного контура  $BK$  подбирают так, чтобы его входное сопротивление было равно волновому сопротивлению

$Z_c$  измеряемой цепи.

Методика измерений и расчётные формулы одинаковы для всех схем.

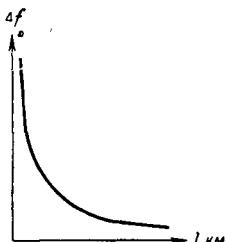

Фиг. 34. График для определения места повреждения по частотам совпадения

короткие импульсы электромагнитной энергии, излучаемые генератором импульсов (передатчиком), передаются в исследуемую цепь и, встречая на своём пути те или иные не-

сов, проявляющие себя на экране в виде вертикального отклонения луча.


Отражённый импульс, пришедший с линии с запаздыванием, подаётся на те же пластины и проявляется на экране на некотором расстоянии от зондирующего импульса.

Зная скорость распространения импульсов вдоль исследуемой цепи, можно проградуировать шкалу на экране осциллографа непосредственно в единицах длины и, таким образом, определять расстояния до мест отражений (повреждений).

Дальность действия, или чувствительность импульсных приборов, определяется отношением напряжения зондирующего импульса  $E$  к наименьшему ощущимому осциллографом напряжению отражённого импульса  $E_{\min}$ ; обычно чувствительность  $b$  прибора выражают в неперах:

$$b = \ln \frac{E}{E_{\min}} \text{ неп.} \quad (54)$$

Напряжение приходящего с линии сигнала зависит от затухания цепи  $\beta l$  и величины

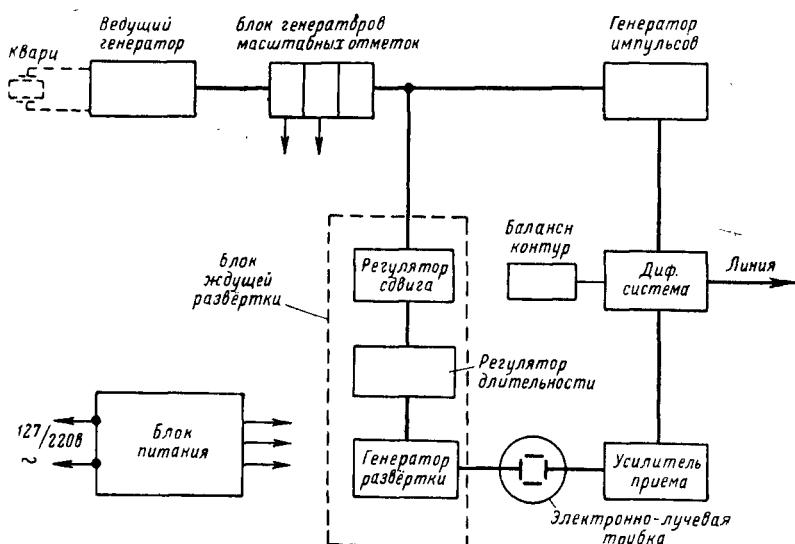


Фиг. 35. Скелетная схема импульсного измерителя линий

равномерности, отражаются от них и возвращаются обратно в приёмник.

Пришедший с линии отражённый импульс тока усиливается и подаётся на катодный осциллограф (фиг. 35), позволяющий определить время пробега импульса от генератора до местонахождения неравномерности в цепи и обратно, т. е. время запаздывания отражённого импульса по отношению к посланному прибором так называемому зондирующему импульсу.

Чтобы измерить время запаздывания, напряжение от генератора развертки подаётся на одну пару пластин трубки осциллографа; под воздействием этого напряжения электронный луч перемещается вдоль экрана с постоянной скоростью. На другую пару пластин подаётся напряжение от генератора импуль-

коэффициента отражения  $p$ . Для цепи с волновым сопротивлением  $Z_c$ , замкнутой на на-

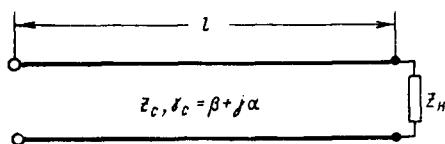

Фиг. 36. Схема двухпроводной цепи, замкнутой на несогласованную нагрузку

грузку  $Z_H$  (фиг. 36), величину коэффициента отражения в конце цепи выражают формулой

$$p = \frac{U_o}{U_n} = \frac{Z_H - Z_c}{Z_H + Z_c}, \quad (55)$$

где  $U_h$  — напряжение падающего импульса;  
 $U_o$  — напряжение отражённого импульса.

Если сопротивление нагрузки  $Z_h$  равно волновому сопротивлению цепи  $Z_c$ , то энергия падающего импульса будет целиком поглощена сопротивлением нагрузки ( $Z_h = Z_c$ ;  $U_o = 0$ ;  $p = 0$ ), отражённой волны в цепи не появится и осциллограмма явления будет иметь вид, изображённый на фиг. 37, а.

Если же  $Z_h \neq Z_c$ , то падающий импульс (напряжение  $U_h$ ) частично отразится от нагрузки; величина напряжения отражённого импульса будет равна

$$U_o = U_h \frac{Z_h - Z_c}{Z_h + Z_c}. \quad (56)$$

Из выражения (56) следует, что если  $Z_h > Z_c$ , то отражённый импульс имеет тот же знак, что и падающий, а осциллограмма этого явления будет иметь вид, изображённый на фиг. 37, б.

Если же  $Z_h < Z_c$ , то  $U_o$  будет иметь обратный знак (фиг. 37, в).

В предельных случаях, т. е. при разомкнутой цепи ( $Z_h = \infty$ )  $U_o = U_h$ , а при коротком замыкании ( $Z_h = 0$ )  $U_o = -U_h$ .

На основании изложенного можно сказать, что верхние пики на экране осциллографа будут соответствовать обрыву цепи, или увеличению последовательного сопротивления, а нижние пики будут соответствовать короткому замыканию, или уменьшению сопротивления изоляции (сообщению) между проводами цепи, а также между проводом и землёй.

Отражённый импульс, пришедший к началу цепи, встречает сопротивление передатчика и может быть здесь либо полностью поглощён либо получит частичное отражение.

Величина и фаза отражённого от передатчика импульса зависят опять-таки от соотношения между волновым сопротивлением цепи и входным сопротивлением прибора.

При неравенстве этих сопротивлений в линии будет иметь место многократное последовательное отражение (фиг. 37, г) с постепенным затуханием амплитуды импульса до полного рассеяния энергии в цепи.

Зная чувствительность прибора  $b$  и затухание линии  $\beta l$  до места отражения, можно оценить предельные величины утечек или последовательно включённых сопротивлений, обнаруживаемых при импульсных измерениях.

Вводя понятие о затухании импульса тока в месте отражения

$$b_u = \ln \left| \frac{1}{p} \right| \text{ nep}, \quad (57)$$

можно написать условие

$$b \geq 2\beta l + b_u, \quad (58)$$


которое говорит о том, что затухание импульса при пробеге волн в линии и затухание в месте отражения в сумме не должны превышать чувствительности прибора.

Для увеличения чувствительности прибора либо увеличивают амплитуду зондирующего импульса либо повышают усиление усилителя приема.

#### Непосредственный метод определения места повреждения в кабелях

Непосредственное определение места повреждения в кабеле может быть осуществлено в отдельных случаях сообщения жил кабеля с оболочкой при помощи кабельного искателя, основным назначением которого следует всё же считать искание трассы подземных кабелей. Эти искатели состоят из рамки или катушки с усилителем, на выходе которого включен телефон.

Процесс измерения заключается в том, что со станции А в повреждённую жилу кабеля посыпают переменный ток звуковой частоты и начинают передвигаться с искателем вдоль трассы кабеля (фиг. 38); переменный ток, проходящий по кабелю, индуцирует в рамке (катушке) электродвижущую силу, что в свою очередь вызывает появление звука в телефоне. Наибольшая сила звука соответствует расположению в одной плоскости витков рамки и кабеля. Слышимость в телефоне меняется в зависимости от поворота рамки, что и используется при нахождении трассы кабеля. Если переходное сопротивление с жилы на оболочку

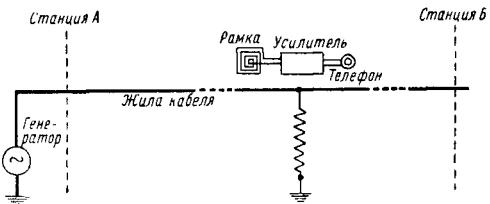

Фиг. 38. Схема измерения при помощи искателя трассы кабелей

в месте повреждения мало, то звук в телефоне будет слышен только до этого места; далее звук прекращается или по крайней мере заметно ослабляется.

Для уменьшения мешающего действия внешних помех на телефон цепь генератора обычно разрывают тем или иным кодом типа сигналов Морзе.

#### ИЗ МЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЙ

**Особенности измерений.** Величины сопротивления заземлений зависят от материала, размеров и формы зарываемых в землю элект-

родов, способа их устройства, а также от состава и степени влажности почвы. Сопротивление заземления с течением времени изменяется, например из-за окисления заземляющих электродов. По времени года также происходит изменение сопротивления вследствие высыхания или промерзания грунта; поэтому проверку заземлений следует производить не менее двух раз в год: летом при установившейся сухой погоде и зимой во время морозов.


Измерения сопротивления заземлений свойственны две характерные особенности.

Первая из них состоит в том, что измерить величину сопротивления любого заземления возможно, лишь располагая, кроме него, ещё двумя заземлениями, которые при измерении являются вспомогательными.

Вторая особенность обусловлена наличием в земле разного рода блуждающих токов, а также поляризацией электродов, что приводит к большим ошибкам при измерении сопротивления заземлений постоянным током. Избежать этих ошибок удается, применяя в качестве источника энергии генераторы переменного тока — зуммерные или ламповые.

При измерении сопротивления заземлений наиболее распространёнными являются — способ трёх сумм и компенсационный способ.

**Способ трёх сумм.** Измерение сопротивления заземлений по способу трёх сумм производится при помощи мостов переменного тока: чаще всего для этой цели применяют прибор, называемый мостом Кольрауша (фиг. 39).

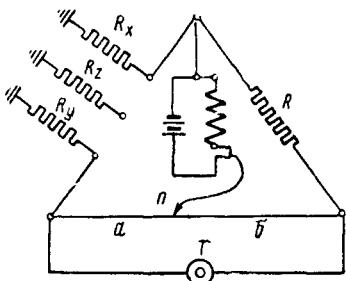

Фиг. 39. Схема измерения сопротивления заземлений по способу трёх сумм

В качестве генератора переменного тока звуковой частоты обычно в таких приборах используется зуммер, получающий питание от батареи постоянного тока.

Уравновешивание в схеме моста достигается передвижением ползунка  $\Pi$  по реохорду до получения минимума звука в телефоне, который служит индикатором.

Измеряемое сопротивление в каждом случае определяется выражением  $\frac{a}{b}R$ , где  $\frac{a}{b}$  — отношение балансных плеч моста, образованных двумя частями реохорда, отсчитываемое непосредственно по шкале последнего, и  $R$  — величина сопротивления в штепельном магазине сопротивлений.

Для определения величины сопротивления каждого из трёх заземлений  $R_x$ ,  $R_y$ ,  $R_z$  необходимо произвести три измерения, включая попарно различные комбинации заземлений.

Результат каждого измерения даёт сумму сопротивлений двух заземлений, а именно:

$$R_x + R_y = R_1; \quad (59)$$

$$R_x + R_z = R_2; \quad (60)$$

$$R_y + R_z = R_3. \quad (61)$$

Имея в распоряжении три результирующие сопротивления, находят величины сопротивления каждого из трёх заземлений:


$$R_x = \frac{R_1 + R_2 - R_3}{2}; \quad (62)$$

$$R_y = \frac{R_1 + R_3 - R_2}{2}; \quad (63)$$

$$R_z = \frac{R_2 + R_3 - R_1}{2}. \quad (64)$$

Для получения достаточной для практических целей точности измерений необходимо, чтобы величины сопротивлений всех трёх заземлений были соизмеримы.

**Компенсационный способ.** Прибор для измерения компенсационным способом (фиг. 40)

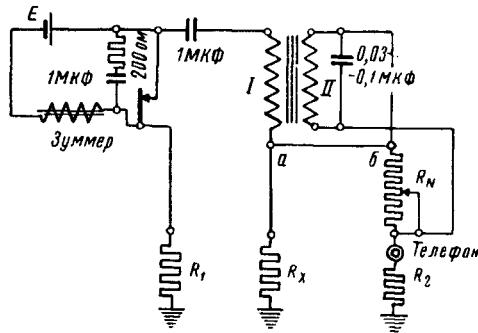

Фиг. 40. Схема измерения сопротивления заземлений по способу компенсации

получает питание от зуммера, возбуждаемого батареей  $E$ . Измерение заключается в изменении величины эталонного сопротивления  $R_N$  до тех пор, пока величины падения напряжений на сопротивлениях  $R_N$  и  $R_x$  не станут одинаковы и, следовательно, пока разность потенциалов между точками  $a$  и  $b$  не будет равна нулю. При этом положении звук в телефоне исчезнет или по крайней мере сила его станет минимальной. Для этого условия

$$R_N = R_x. \quad (65)$$

Измерительный телефон должен иметь небольшое сопротивление порядка 5—10 ом.

В схеме кроме измеряемого заземления  $R_x$  участвуют ещё два вспомогательных заземления  $R_1$  и  $R_2$ , однако эти заземления могут иметь достаточно большие величины сопротивлений (порядка сотен ом), причём точность измерения от этого почти не уменьшается. Поэтому роль вспомогательных заземлений могут выполнять два металлических стержня или даже два костиля, вбиваемых в землю на расстояния не менее 15 м друг от друга и от измеряемого заземления.

## ИЗМЕРЕНИЕ БЛУЖДАЮЩИХ ТОКОВ

### Общие указания

Сети электрических железных дорог и трамваев, использующие рельсы в качестве обратного провода, вызывают появление в земле блуждающих токов из-за недостаточной изоляции рельсов по отношению к земле.

Блуждающие токи, направление которых зависит от строения почвы, а также от наличия в сфере их действия различных проводящих сооружений, всегда устремляются по линии наименьшего сопротивления и, встречаая на своём пути проводящие оболочки кабелей, водопроводные и газовые трубы, нефтепроводы и т. п., проходят по ним.

В месте выхода блуждающих токов из проводника в землю металл под действием тока переходит в растворимые или нерасторвимые соли; это явление разрушения металлических проводников вследствие их растворения называется электрохимической коррозией.

В месте входа токов в проводник, вблизи него, в почве образуются щёлочи, а вокруг проводника выделяется водород, не причиняя при этом вреда самому проводнику.

Таким образом, опасными местами (зонами) являются такие места, в которых потенциал проводника (оболочки кабеля, трубопровода) выше потенциала земли.

На сетях трамваев обычно к контактному проводу присоединяют плюс, а к рельсам минус генератора; в этом случае опасные зоны сосредоточиваются около мест присоединения к рельсам отсасывающих фидеров.

На электрифицированных железных дорогах практикуют как этот способ, так и другой, при котором плюс присоединяют к рельсам, и в этом последнем случае места выхода тока будут следовать за движением электропоезда, а следовательно, опасная зона будет рассредоточенной.

Для установления возможного появления коррозии, принятия мер защиты и дальнейшего наблюдения за эффективностью защитных устройств производят ряд измерений: измерение потенциалов оболочки кабеля (трубопровода) по отношению к земле, величины тока в оболочке кабеля, плотности тока, выходящего из кабеля.

Так как величина блуждающих токов постоянно изменяется, то необходимо производить периодические измерения (через равные промежутки времени, в разное время суток, при различной интенсивности движения поездов и трамваев) или ставить регистрирующие приборы.

В городской кабельной канализации измерения производят в каждом колодце, а на сети кабелей, проложенных непосредственно в земле, через каждые 150—200 м; так как величина утечки тока и места отвлечения тока из рельсов в землю зависят от состояния рельсовой сети, необходимо производить измерения: разности потенциалов между различными точками рельсовой сети, сопротивления рельсовых стыков и междурельсовых соединений, а также переходного сопротивления между рельсами и землёй.


### Измерение потенциалов оболочки кабеля по отношению к земле, рельсам и т. п.

Для измерения потенциалов оболочки кабеля по отношению к земле, рельсам и т. п. применяют вольтметры магнитоэлектрической системы с нулём посередине или со смешанным на одну треть шкалы нулем и возможностью большим внутренним сопротивлением. В случае применения вольтметра с нулём в начале шкалы прибор снабжают двухполюсным переключателем для быстрого изменения полюсов.

К оболочке кабеля при измерениях обычно присоединяют плюс вольтметра.

Для обеспечения надёжного контакта между подводящим проводником и кабелем, а также с целью предупреждения появления вредных контактных электродвижущих сил место подключения к кабелю следует тщательно защищать, а самый наконечник к проводнику делать из материала, одинакового с оболочкой кабеля.

Подключение производят при помощи палки со свинцовым наконечником (фиг. 41, а) для голых кабелей или с железным наконечником (фиг. 41, б) для бронированных кабелей. Для случаев продолжительного включения при измерениях удобно применять специальные металлические манжеты (фиг. 41, в), надеваемые на кабель и зажимаемые винтом; для голых кабелей внутреннюю часть манжеты покрывают свинцом. Для подключения к рельсам употребляют наконечник с вделанным в него куском острой ножки (фиг. 41, г).

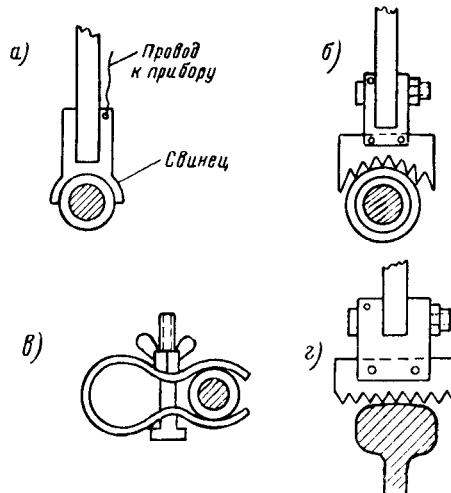

Фиг. 41. Способы осуществления контакта с исследуемыми объектами

При осуществлении контакта между заземляющим электродом и почвой следует считаться с наличием во влажных слоях почвы кислот и растворённых солей, вызывающих в контакте металла—почва появление разности потенциалов, изменяющейся по времени и затрудняющей оценку результатов измерений.

Избежать влияние этой переменной разности потенциалов удается при помощи неполяризующихся электродов, при которых отсутствует непосредственный контакт металла

с почвой; этот контакт в неполяризующемся электроде создаётся раствором сернокислой меди применённого в электроде металла, при чём самый раствор отделяется от почвы влажной пористой перегородкой — диафрагмой. Электрод состоит из сосуда с пористым дном; сосуд заполняют соответствующим раствором, в который помещён металлический стержень, не соприкасающийся с дном.

Такое сочетание металла и электрода всё же будет обладать собственной постоянной разностью потенциалов, но последняя не будет зависеть от случайных свойств почвы и может быть заранее определена по величине; кроме того, может быть также определено и направление тока, обусловленного этой разностью потенциалов.

На практике находят применение два вида неполяризующихся электродов — медный и цинковый. Конструкция медного электрода приведена на фиг. 42; для изоляции электрода на него надет резиновый шланг.



Фиг. 42. Неполяризующийся медный электрод

долов, материала которых одинаков с материалом обследуемого подземного сооружения.

Так, при измерениях на голых кабелях электродом служит свинцовый лист шириной 20—30 см и длиной 30—50 см, укладываемый на дно колодца; при бронированных кабелях в землю зарывают спираль из бронелента длиной 2 м.

Для соединения с прибором к электроду припаивают изолированный медный провод; место припайки также изолируется.


#### Измерение силы тока в оболочке кабеля

Для измерения силы блуждающего тока в оболочке кабеля применяют следующие методы.

**Метод падения напряжения.** При помощи милливольтметра (фиг. 43) измеряют падение напряжения на отрезке кабеля между точками *a* и *b*.

Силу тока *i* определяют путём деления измеренного напряжения *U* на сопротивление оболочки кабеля *R*, приходящееся на длину *a*—*b*; сопротивление *R* для данного типа кабеля может быть подсчитано по данным сечения свинцовой оболочки. Этот способ очень

прост, но ему свойственны ошибки, обусловленные недостаточно точным определением сопротивления оболочки из-за неравномерности сечения и вследствие возможного по-

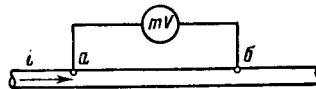

Фиг. 43. Схема измерения силы тока в оболочке кабеля милливольтметром

вреждения оболочки от коррозии. Более точные результаты можно получить, производя измерение по схеме фиг. 44.

При разомкнутом ключе *K* милливольтметр измерит напряжение

$$U_1 = iR. \quad (66)$$

После этого замыкается ключ *K* и в цепи батареи при помощи реостата устанавливается ток *I* величиной около 10 а; сопротивление реостата *r* должно быть велико по сравнению с сопротивлением оболочки *R* (около 2 ом) с тем, чтобы блуждающий ток *i* заметно не отвечался из оболочки. Милливольтметр при этом даст новое показание

$$U_2 = (I + i) R. \quad (67)$$

Сопротивление *R* и ток *i* в оболочке находят по формулам:

$$R = \frac{U_2 - U_1}{I} \quad (68)$$


и

$$i = \frac{U_1}{R}. \quad (69)$$

Так как блуждающий ток может менять свою величину и направление, то измерения необходимо проделать несколько раз.

Милливольтметр следует применять с малым собственным периодом колебаний, шкалой 10—0—10 мв и внутренним сопротивлением не менее 4—5 ом.

**Метод непосредственного измерения.** Разрезав оболочку кабеля или распаяв муфту,

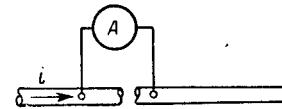


Фиг. 45. Схема непосредственного измерения силы тока в оболочке кабеля

включают амперметр (фиг. 45) с возможно меньшим сопротивлением (порядка 0,001—0,01 ом).

Этот метод даёт безусловно точные результаты, но ввиду того, что его применение связано с разрезом оболочки и последующей заделкой, применяется он сравнительно редко.

**Метод компенсации.** При помощи регулировочного реостата  $r$  и потенциометра (фиг. 46) добиваются отсутствия тока в цепи гальванометра.

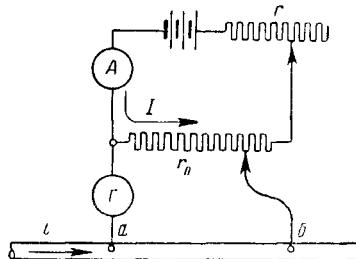

Фиг. 46. Измерение силы тока в оболочке кабеля по методу компенсации


метра  $\Gamma$ ; это укажет на то, что падение напряжения в оболочке кабеля на отрезке  $a-b$  скомпенсировано напряжением, создаваемым током  $I$  на части сопротивления потенциометра  $r_n$ , т. е.

$$Ir_n = iR, \quad (70)$$

откуда после определения сопротивления оболочки кабеля  $R$  находят величину блюжающего тока  $i$

$$i = I \frac{r_n}{R}. \quad (71)$$

Можно измерить силу тока  $i$  в оболочке, компенсируя её величиной тока измерительной батареи (фиг. 47); при этом ток  $I$  должен

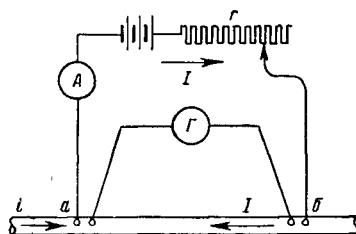

Фиг. 47. Измерение силы тока в оболочке кабеля с изменением полярности батареи

быть противоположного направления по отношению к блюжающему току  $i$ . Равенства токов

$$I = i \quad (72)$$

добиваются путём регулировки реостата  $r$ , что устанавливают при помощи гальванометра  $\Gamma$ , стрелка которого должна в этот момент остановиться на нуле. Метод удобен тем, что не требует никаких расчётов.

**Метод с изменением полярности измерительной батареи.** Можно применить ещё один метод, для которого схема измерения будет такой же, как это изображено на фиг. 47; при этом необходимо соблюдение условия, чтобы цепь реостата  $r$  имела достаточно высокое сопротивление, что позволяет пренебречь ответвлением блюжающего тока в эту цепь. После

установления в цепи батареи тока  $I$  производят два измерения при перемене полярности батареи.

При первом измерении стрелка гальванометра даст отклонение  $\alpha$  и тогда

$$(I + i) R = k\alpha. \quad (73)$$

После перемены полюсов батареи стрелка покажет новое отклонение  $\beta$  и в этом случае

$$(I - i) R = k\beta. \quad (74)$$

В приведённых уравнениях  $k$  — коэффициент пропорциональности.

Из уравнений (73) и (74) определяется величина блюжающего тока  $i$

$$i = I \frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta}. \quad (75)$$

При измерениях любым из приведённых методов необходимо в записях особенно внимательно отмечать направление тока; самые измерения следует производить несколько раз через равные промежутки времени.

#### Измерение плотности тока, сходящего с оболочки кабеля

По существующим правилам плотность тока, сходящего с оболочки бронированного кабеля, не должна превышать  $0,15 \text{ ма}/\text{дм}^2$ .

В местах, где потенциал кабеля выше потенциала земли, для определения степени опасности коррозии производят измерение плотности тока; ниже приведены наиболее распространённые способы измерения.

**Измерение при помощи вспомогательного электрода.** Электрод, сделанный из куска исследуемого кабеля, с внешней поверхностью  $S$  (несколько квадратных дециметров) зарывают в землю в непосредственной близости от исследуемого кабеля или кладут в свободное отверстие канализации. При помощи проводника электрод соединяют на некоторое время с оболочкой кабеля для установления одинаковой поляризации. После этого между кабелем и электродом включают миллиамперметр. Плотность тока  $j$ , сходящего с единицы поверхности кабеля, будет равна

$$j = \frac{i}{S} \text{ а}/\text{дм}^2, \quad (76)$$

где  $i$  — величина тока, измеренная миллиамперметром.

Для того чтобы получить величину среднесуточной плотности тока, вместо миллиамперметра включают на сутки медный или серебряный вольтампер, который позволяет определить количество электричества, прошедшего за сутки через электрод. Поделив результат измерения, выраженный в ампер-часах, на  $24S$ , получают среднесуточную плотность сходящего с оболочки тока.


**Измерение при помощи двух милливольтметров.** В двух точках кабеля  $l$  и  $2$ , стоящих одна от другой на длине  $l$ , одним из описанных ранее методов, например методом падения напряжения, измеряют токи  $I_1$  и  $I_2$ .

Средняя плотность тока, стекающего с кабеля на длине  $l$ , определяется

$$j = \frac{I_1 - I_2}{S} \text{ а}/\text{дм}^2. \quad (77)$$

Величина  $j$  будет недостаточно точной, так как измерение сил токов по методу падения напряжений не отличается высокой точностью.

**Измерение по методу двойного моста.** Схема прибора, использующая принцип двойного моста, предложенная НИИЖТ, изображена на фиг. 48; прибор состоит из четырёх

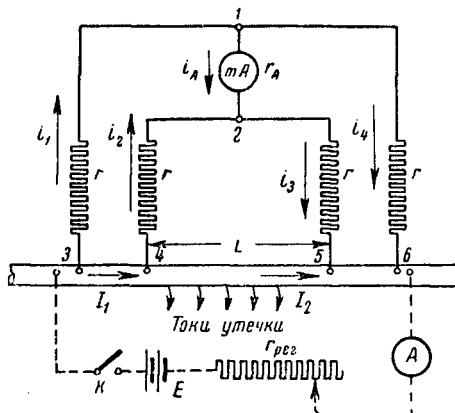

Фиг. 48. Измерение плотности тока, сходящего с оболочки кабеля, по методу двойного моста

одинаковых сопротивлений  $r$  порядка 10 ом и миллиамперметра с нулем посередине и пределом измерений порядка 50—100 ма. Прибор подключают к кабелю в точках 3—4 и 5—6, причём отрезки кабеля 3—4 и 5—6 равны друг другу и, следовательно, должны иметь одинаковые сопротивления, равные  $R$ . Примем условие, что между точками 4 и 5 кабеля ток с оболочки стекает в землю.

Измеряемый ток утечки  $\Delta I$  может быть подсчитан по формуле

$$\Delta I = i_A \left[ \frac{2(r_A + r)}{R} + 1 \right]. \quad (78)$$

При малых значениях сопротивления оболочки  $R$  формула (78) может быть упрощена для практического пользования:

$$\Delta I = i_A \left[ \frac{2(r_A + r)}{R} \right]. \quad (79)$$

Плотность тока  $j$  найдётся

$$j = -\frac{\Delta I}{S} , \quad (80)$$

где  $S$  — площадь оболочки кабеля между точками 4 и 5.

Для направления тока  $i_A$  от точки  $I$  к точке 2, как это показано на фиг. 48, ток  $\Delta I$  представляет собой ток утечки на участке 4—5; в случае же, если ближайшие токи на участке 4—5 притекают из земли в оболочку кабеля, ток через миллиамперметр изменяет своё направление на обратное (от точки 2 к точке  $I$ ).

Источником ошибок при измерении описаным методом является возможное неравенство величин сопротивлений оболочки на участках 3—4 и 5—6; это обстоятельство


может даже привести к ошибочным заключениям, так как при этом может оказаться, что при наличии утечки блуждающего тока с оболочки результирующий ток  $i_A$  через миллиамперметр всё же будет направлен от точки 2 к точке 1. Для устранения указанного недостатка схема фиг. 48 дополняется цепью с вспомогательным источником тока  $E$  (пунктир).

При замыкании ключа  $K$  ток вспомогательной батареи, накладываясь на блуждающий ток, циркулирующий в оболочке, или усиливает или ослабляет его; но это усиление или ослабление будет одинаково как для участка  $3-4$ , так и для участка  $5-6$ . Если сопротивления этих участков не равны, то при последовательном замыкании и размыкании ключа  $K$  стрелка миллиамперметра будет менять своё положение. Изменяя расстояние между точками  $3-4$  или  $5-6$ , можно уравнять сопротивления на участках  $3-4$  и  $5-6$ , после чего наложение тока вспомогательной батареи уже не будет отражаться на показаниях миллиамперметра.

Реостат  $r_{reg}$  служит для регулирования силы вспомогательного тока в пределах от нескольких ампер до десятков, что определяется по амперметру  $A$ .

Для увеличения точности измерений необходимо соединительные проводники брать достаточно большого сечения или же учитывать сопротивление каждого из них, добавляя его в величине  $r$ . Для облегчения вычислений следует пользоваться при всех измерениях одними и теми же соединительными проводниками и, кроме того, следить, чтобы во всех четырёх плечах моста были включены провода одинакового сечения и одинаковой длины.

**Измерение подifferенциальному трёхэлектродному методу.** Метод позволяет производить измерения буждающих токов, не прибегая к раскопкам кабеля (применение этого метода

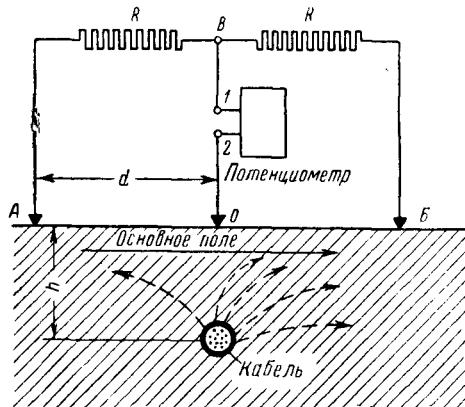


Фиг. 49. Измерение плотности тока, сходящего с оболочки кабеля, по дифференциальному трёхэлектродному методу

в городских условиях затрудняется наличием мостовых, слабо проводящих электрический ток). Сущность метода заключается в следующем: на поверхности земли над кабельной траншеей укрепляются три неполяризующихся электрода  $A$ ,  $O$  и  $B$  (фиг. 49), скрепляемых

между собой рейкой. Электроды размещают по прямой линии на равном расстоянии  $d$  друг от друга.

Электроды  $A$  и  $B$  соединяют через два равных сопротивления  $R$ . Для измерения разности потенциалов между точками  $B$  и  $O$  включают потенциометр (фиг. 50) чувствительностью

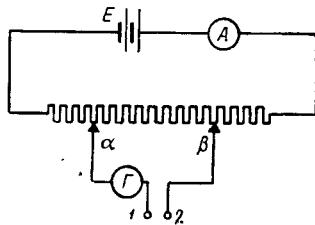

Фиг. 50. Измерение потенциометром разности потенциалов между электродами

$0,05 \text{ мв}$  (зажимы  $1 - 2$ ). Сопротивления  $R$  берут такой величины, чтобы их включение не нарушало заметным образом распределения ближайших токов вблизи электродов и, кроме того, чтобы неравенством переходных сопротивлений электродов можно было пренебречь. При этих условиях потенциал  $U_B$  средней точки  $B$  будет равен средней арифметической потенциалов точек  $A$  и  $B$  на поверхности земли

$$U_B = \frac{U_A + U_B}{2}, \quad (81)$$

так как длина  $A - B$  мала, то основное поле земных токов (сплошная линия со стрелкой на фиг. 49) на этом протяжении можно считать равномерным; считая также однородной проводимостью земли на участке  $A - B$ , можно сказать, что потенциал  $U_0$  в точке  $O$  будет равен:

$$U_0 = U_B = \frac{U_A + U_B}{2}. \quad (82)$$

При отсутствии вблизи точки  $O$  какого-либо другого источника ближайших токов разность потенциалов между точками  $B$  и  $O$ , обусловливаемая действием основного поля земных токов, будет равна нулю, и потенциометр отметит нулевое показание. Если же около точки  $O$  имеется дополнительный источник ближайших токов (кабель или любая другая канализация, поглощающая или излучающая токи в землю, как это показано на фиг. 49 пунктиром), то точка  $O$  уже не будет

иметь потенциал, равный  $\frac{U_A + U_B}{2}$ , и потенциометр отметит наличие разности потенциалов  $\Delta U$  между точками  $B$  и  $O$ , причем

$$\Delta U = U_0 - \frac{U_A + U_B}{2}. \quad (83)$$

Разность потенциалов  $\Delta U$  в мв, измеренная при помощи потенциометра, может быть определена из формулы (84)

$$\Delta U = 0,366 \rho j A, \quad (84)$$

где  $\rho$  — удельное сопротивление земли, выраженное в омометрах;  
 $j$  — плотность тока, выходящая из кабеля в землю на одном метре его длины, в ма;

$A$  — коэффициент, зависящий от глубины зарытия кабеля, расположения электродов по отношению к кабелю и от расстояния между электродами.

Для случая расположения электродов перпендикулярно оси кабеля коэффициент  $A$  подсчитывается по формуле

$$A = \lg \frac{\sqrt{[h^2 + (y + d)^2][h^2 + (y - d)^2]}}{(h^2 + y^2)}, \quad (85)$$

где  $h$  — глубина зарытия кабеля в м;  
 $d$  — расстояние между центральным электродом и одним из крайних электродов в м и  
 $y$  — расстояние по горизонтали от электрода  $O$  до вертикальной оси, проходящей через центр кабеля.


При размещении электрода  $O$  над кабелем  $y = 0$ ; соответственно

$$A = \lg \frac{(h^2 + d^2)}{h^2}. \quad (86)$$

В этом случае плотность тока  $j$  может быть подсчитана по формуле

$$j = \frac{\Delta U}{0,366 \rho \lg \frac{(h^2 + d^2)}{h^2}}. \quad (87)$$

Входящая в формулу (87) величина удельного сопротивления  $\rho$  измеряется по методу в. э. з. (вертикального электрического зондирования, схема фиг. 51). В этой схеме два электрода  $A$  и  $G$  соединяют с источником тока  $E$  и амперметром. Два других электрода  $B$  и  $V$  присоединяют к потенциометру, который измеряет разность потенциалов  $\Delta U$

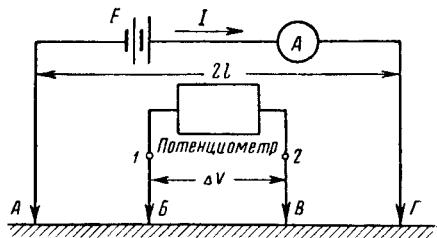

Фиг. 51. Измерение удельного сопротивления земли по методу вертикального электрического зондирования

между электродами  $B$  и  $V$ . Эта разность потенциалов в схеме потенциометра (фиг. 50) компенсируется противоположной по знаку разностью потенциалов, создаваемой на концах сопротивления  $\alpha\beta$  от батареи (сухого элемента)  $E$ .

Удельное сопротивление земли  $\rho$  определяется из формулы

$$\rho = \frac{2\pi \Delta U}{I} \left[ \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_3} + \frac{1}{r_4} \right], \quad (88)$$

где  $r_1, r_2, r_3$  и  $r_4$  — расстояния электродов  $B$  и  $B'$  от питающих электродов  $A$  и  $G$ . Расположив электроды симметрично по прямой линии и приняв расстояние между электродами  $A$  и  $G$  равным  $2l$ , а между электродами  $B$  и  $B'$  равным  $2a$ , можно выражение (88) переписать в следующем виде:

$$\rho = \frac{\pi l^2}{2a} \left(1 - \frac{a^2}{l^2}\right) \frac{\Delta U}{I}. \quad (89)$$

Если в расположении электродов принять соотношение  $l = 3a$ , то выражение (89) для  $\rho$  упростится

$$\rho = 4\pi a \frac{\Delta U}{I}. \quad (90)$$

Приближенно можно считать, что область земли, влияющая на измеренную величину удельного сопротивления, является полусферой с диаметром, равным расстоянию между питающими электродами  $A$  и  $G$ . При неоднородном грунте следует считать, что измеренная величина удельного сопротивления относится к глубине, равной одной четверти расстояния между электродами  $A$  и  $G$ . Поэтому при глубине прокладки кабелей  $h$  расстояние между электродами  $A$  и  $G$  должно быть равно  $4h$ .

### ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ

#### Общие сведения

Полное сопротивление переменному току различных элементов аппаратуры (дросселей, трансформаторов), а также различных видов цепей на воздушных и кабельных линиях имеет комплексную величину и обозначается обычно в виде выражения

$$|Z|e^{j\varphi} = Z_a \pm jZ_p, \quad (91)$$

где  $|Z|$  — модуль полного сопротивления;  $\varphi$  — его угол;

$Z_a$  — активная (ваттная) составляющая, равная  $Z \cos \varphi$ ;

$Z_p$  — реактивная (безваттная) составляющая, равная  $Z \sin \varphi$ .

Знак + (плюс) в выражении (91) указывает на индуктивный характер реактивной составляющей, а знак — (минус) на ёмкостный.

Если известны составляющие  $Z_a$  и  $Z_p$ , то модуль и угол определяют по формулам:

$$|Z| = \sqrt{Z_a^2 + Z_p^2}; \quad (92)$$

$$\varphi = \arctg \frac{Z_p}{Z_a}. \quad (93)$$

При определении зависимости полных сопротивлений от таких факторов, как, например, частота или сила тока, полученные данные представляют в виде кривых, построенных в подавляющем большинстве в декартовых координатах или реже в полярных.

Наряду с определением полного сопротивления измеряемого объекта на практике часто встречается необходимость в вычислении его индуктивности  $L_x$ , ёмкости  $C_x$ , сопротивления

потерь при переменном токе  $r_n$  и угла дисперсии потерь  $\tg \theta$ .

Для известной частоты измерительного тока ( $\omega = 2\pi f$ ) эти вычисления производят по формулам:

$$L_x = \frac{Z_{px}}{\omega}; \quad (94)$$

$$C_x = \frac{1}{\omega Z_{px}}; \quad (95)$$

$$r_n = Z_{ax} - r_o; \quad (96)$$

$$\tg \theta = \frac{Z_{ax}}{Z_{px}} \quad (97)$$

В формулах (94) — (97) введены следующие обозначения:  $Z_{ax}$  и  $Z_{px}$  — активная и реактивная составляющие полного сопротивления;  $r_o$  — сопротивление измеряемого объекта постоянному току.


При измерении катушек индуктивности или трансформаторов с магнитным сердечником следует иметь в виду, что величины их полного сопротивления (а следовательно, индуктивности и сопротивления потерь) зависят от величины протекающего по ним тока, и это необходимо учитывать при выборе методов измерения.

Для измерения полных сопротивлений переменному току в качестве эталонов применяют в различных комбинациях включения магазины сопротивлений, эталоны индуктивности (иногда взаимоиндуктивности) и эталоны (магазины) ёмкости. С точки зрения точности, меньшей зависимости от частоты и силы тока, а также более лёгкой возможности экранирования и т. п. предпочтение следует отдавать магазинам сопротивления и ёмкости.

Ниже изложены наиболее употребительные методы измерения полных сопротивлений, к числу которых относятся: метод трёх вольтметров, метод трёх амперметров, а также метод моста с его схемными разновидностями.

#### Метод трёх вольтметров

При этом методе последовательно с измеряемым сопротивлением  $Z_x$  включают эталонное бесиндуктивное сопротивление  $R_N$ ; для определения режима измерения (по величине тока) служит миллиамперметр  $mA$  (фиг. 52).

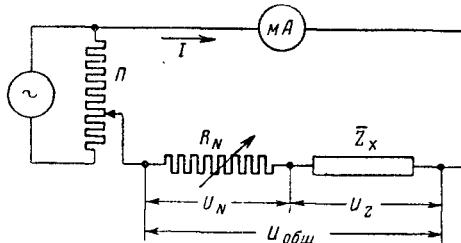


Фиг. 52. Схема измерения сопротивлений по методу трёх вольтметров

После измерения двух величин напряжений  $U_N$  и  $U_z$  можно найти модуль полного сопротивления

$$Z_x = R_N \frac{U_z}{U_N} \text{ ом.} \quad (98)$$

Для определения угла  $\varphi$  производят ещё измерение третьей величины напряжения  $U_{общ}$ . На основании векторной диаграммы (фиг. 53) из результатов трёх измерений находят величину угла  $\varphi$ :

$$\cos \varphi = \frac{U_{общ}^2 - U_N^2 - U_z^2}{2U_N U_z}. \quad (99)$$

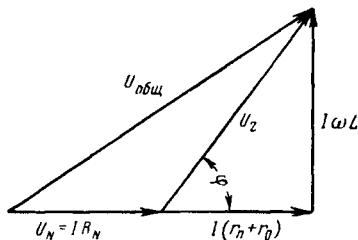

Фиг. 53. Векторная диаграмма к методу трёх вольтметров


Измерительные приборы должны иметь большое входное сопротивление (ламповые или электростатические вольтметры).

Наиболее точные результаты можно получить, если показания приборов  $U_N$  и  $U_z$  будут близки по величинам; это достигается изменением сопротивления  $R_N$ .

#### Метод трёх амперметров

Модуль сопротивления определяют из результатов измерений токов  $I_N$  и  $I_z$  (фиг. 54):

$$Z_x = R_N \frac{I_N}{I_z}. \quad (100)$$

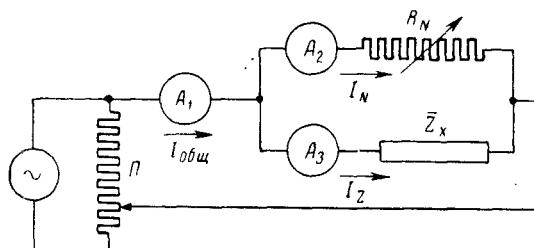

Фиг. 54. Схема измерения сопротивлений по методу трёх амперметров

Для определения угла  $\varphi$  измеряют ещё ток  $I_{общ}$  и подсчёт производят по формуле


$$\cos \varphi = \frac{I_{общ}^2 - I_N^2 - I_z^2}{2I_N I_z}. \quad (101)$$

Диаграммы токов представлены для случаев, когда сопротивление  $Z_x$  имеет ёмкостный (фиг. 55, а) и индуктивный (фиг. 55, б) характер.

В обоих случаях точность измерений увеличивается с увеличением угла  $\varphi$  и уменьшается с увеличением разности ( $Z_x - R_N$ ).

Определить знак угла  $\varphi$  возможно при условии, что кроме безиндукционного сопро-

тивления  $R_N$  в схеме будут применены элементы ёмкости или индуктивности.

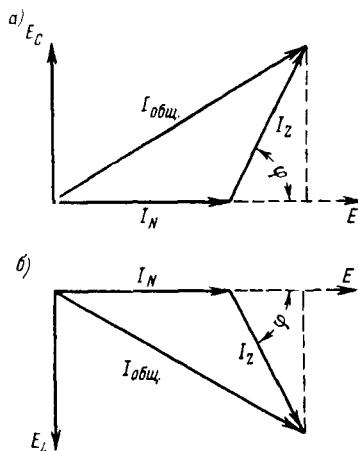

Фиг. 55. Векторные диаграммы к методу трёх амперметров: а—сопротивление имеет ёмкостный характер; б—сопротивление имеет индуктивный характер


#### Метод моста. Принцип экранирования мостовых схем

Метод моста является одним из наиболее точных методов измерения полных сопротивлений переменному току. Плечи  $Z_1$ ,  $Z_2$ ,  $Z_3$  и  $Z_4$  в схеме моста (фиг. 56) в общем случае являются комплексными.

Мост считается уравновешенным, когда ток в индикаторе  $U$  будет отсутствовать.

Для уравновешенного моста справедливо следующее условие:

$$\begin{aligned} \frac{Z_1}{Z_3} e^{j(\varphi_1 - \varphi_3)} &= \\ &= \frac{Z_2}{Z_4} e^{j(\varphi_2 - \varphi_4)}. \quad (102) \end{aligned}$$

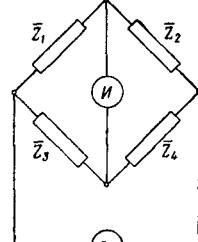

Фиг. 56. Схема моста переменного тока

Применив к этому условию правило равенства комплексных величин, можно написать два самостоятельных условия (для модулей и для углов):

$$\frac{Z_1}{Z_3} = \frac{Z_2}{Z_4} \quad (103)$$

и


$$\varphi_1 - \varphi_3 = \varphi_2 - \varphi_4. \quad (104)$$

Пользуясь уравнениями (103) и (104), можно определить полное сопротивление любого плеча по полученным при равновесии схемы моста известным сопротивлениям трёх остальных плеч.

Соблюдение двух условий (103) и (104) для получения равновесия в схеме моста переменного тока практически приводит к тому, что в отличие от мостов постоянного тока

(где в принципе требуется выполнить лишь одну регулировочную манипуляцию) здесь необходимо при каждом измерении выполнить по крайней мере две регулировки.

Особое внимание в схемах мостов переменного тока уделяют устранению влияния ёмкостных связей, которыми обладают отдельные элементы схемы (сопротивления, катушки индуктивности, конденсаторы) по отношению друг к другу и к земле (фиг. 57). Величины

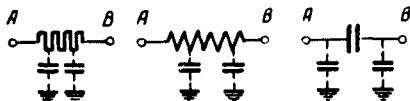


Фиг. 57. Схемы распределения частичных ёмкостей элементов моста по отношению к земле

этих ёмкостей зависят от расстояния указанных элементов до окружающих предметов и земли, в силу чего действие ёмкостных связей в схемах мостов без принятия специальных мер будет являться случайным и переменным (не поддающимся учёту).

Одной из таких мер является электростатическое экранирование, которое заключается в том, что каждый элемент схемы помещают в металлический экран.

Этим создаётся постоянство распределённых ёмкостей ( $C'$ ,  $C''$ ,  $C'''$ ) экранируемого элемента по отношению к экрану (фиг. 58).

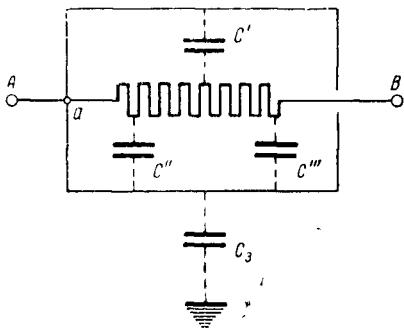

Фиг. 58. Способ электростатического экранирования

и величина помещённого в экран сопротивления становится независимой от его положения по отношению к земле.


Ёмкость экрана по отношению к земле  $C_3$  может быть легко принята во внимание в измерительной схеме, если экран будет присоединён к какой-либо точке сопротивления (точка  $a$ , фиг. 58).

При необходимости экранировать несколько последовательно включаемых элементов или стабилизировать ёмкость первого экрана применяют двойное экранирование (фиг. 59).

#### Мост Вина

Основным назначением моста Вина является измерение полных сопротивлений, обладающих большой индуктивностью (от

0,001 гн и более). Измерение базируется на применении эталонов индуктивности  $L_N$ , включаемых в плечо  $N$ , и магазина сопротивления  $W$ , который может быть по мере необходимости включён либо в плечо  $N$  либо в плечо  $X$  (фиг. 60).

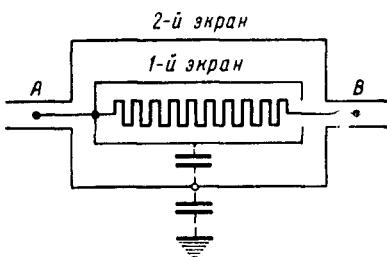


Фиг. 59. Способ двойного экранирования

Балансные плечи  $R_1$  и  $R_2$  в мостах данного вида обычно представляют собой калиброванную константановую струну, градуировка которой соответствует непосредственно отношению  $\frac{R_1}{R_2}$ .

В качестве нулевого индикатора  $I$  здесь чаще всего употребляется телефон.

Измерение ведут методом последовательного приближения: вначале, по минимуму

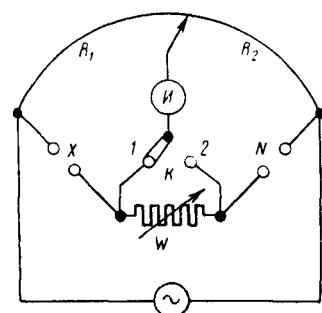

Фиг. 60. Схема моста Вина

звука в телефоне, устанавливают примерную точку на струне, соответствующую определённому отношению  $\frac{R_1}{R_2}$ , затем получают более острый минимум, изменяя величину сопротивления  $W$ ; после этого уточняют отношение  $\frac{R_1}{R_2}$  и т. д. до полного исчезновения звука в телефоне.

Результат измерений подсчитывается по формуле

$$L_x = L_N \frac{R_1}{R_2}, \quad (105)$$

где  $L_x$  — величина индуктивности измеряемого объекта в гн;  $L_N$  — величина индуктивности эталона в гн.

Ваттная составляющая  $r_{x1}$  измеряемого объекта найдётся:

а) при включении сопротивления  $W$  в плечо  $N$

$$r_x = (r_N + W) \frac{R_1}{R_2}; \quad (106)$$

б) при включении сопротивления  $W$  в плечо  $X$


$$r_x = r_N \cdot \frac{R_1}{R_2} - W, \quad (107)$$

где  $r_N$  — ваттная составляющая эталона индуктивности.

При измерении рекомендуется брать эталон, величина индуктивности которого близка к индуктивности измеряемого объекта.

Для определения коэффициента взаимоиндуктивности между двумя связанными индуктивно обмотками производят два измерения:

1) обмотки соединяют последовательно с таким расчётом, чтобы магнитные потоки их складывались (фиг. 61, а); тогда измеренный

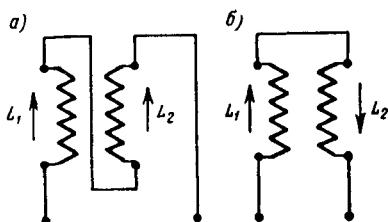

Фиг. 61. Схемы соединения обмоток для измерения коэффициента взаимоиндуктивности; а—согласованное соединение; б—встречное соединение

результатирующий коэффициент индуктивности  $L'$  будет равен

$$L' = L_1 + L_2 + 2M; \quad (108)$$

2) изменив схему соединения обмоток так, что их магнитные потоки вычитаются (фиг. 61, б), измеряют коэффициент индуктивности  $L''$ , который будет равен

$$L'' = L_1 + L_2 - 2M. \quad (109)$$

Из результатов двух измерений получают искомую величину коэффициента взаимоиндукции:

$$M = \frac{L' - L''}{4}. \quad (110)$$

Такой способ можно применять при малой связи между обмотками и отсутствии у них железных сердечников, в противном случае результат будет неточен из-за заметного влияния межобмоточных ёмкостей и изменения величины тока в обмотках после переключения.

Схема моста позволяет производить также и измерения ёмкостей; для удобства вычислений измеряемый объект в этом случае включают в плечо  $N$ , а эталон — в плечо  $X$ .

Тогда результат измерений вычисляют по формуле:

$$C_x = C_N \frac{R_1}{R_2}, \quad (111)$$

где  $C_x$  — измеренная ёмкость в  $\mu\text{k}\phi$ ;  
 $C_N$  — ёмкость эталона (магазина) в  $\mu\text{k}\phi$ .

Если требуется измерить также и сопротивление потерь, то сопротивление  $W$  включают в плечо  $X$  (сопротивлением потерь самого эталона обычно пренебрегают), а результат подсчитывают по формуле

$$r_x = W \frac{1}{\frac{R_1}{R_2}}, \quad (112)$$

где  $r_x$  — сопротивление потерь измеряемого объекта в  $\text{ом}$ .

При необходимости определить угол диэлектрических потерь  $\tg \theta_x$  у измеренных конденсаторов пользуются формулой

$$\tg \theta_x = r_x \omega C_x, \quad (113)$$

где  $\omega$  — известная круговая частота измерительного тока.

Мост иногда используют для измерения сопротивлений постоянным током, для чего вместо генератора переменного тока включают батарею, а вместо телефона в качестве индикатора включают гальванометр. Искомое сопротивление (включённое в плечо  $X$ ) при этом подсчитывают по формуле

$$R_x = W \frac{R_1}{R_2}. \quad (114)$$

Клеммы  $N$  должны быть перед измерением замкнуты накоротко, а ключ  $K$  переведён в положение 1.

#### Мост Максвелла

Мост позволяет производить измерения полных сопротивлений с индуктивной составляющей при помощи эталонов ёмкости и сопротивления (фиг. 62).


Результат измерений подсчитывается по формулам:

$$L_x = R_1 R_2 C \quad (115)$$

и

$$R_x = \frac{R_1 R_2}{R_3}, \quad (116)$$

где  $L_x$  — измеренная индуктивность в  $\text{гн}$ ,  
 $C$  — ёмкость эталона в  $\phi$ .

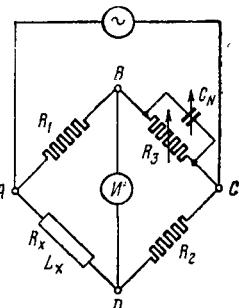

Фиг. 62. Схема моста Максвелла

Если плечи моста  $R_1$  и  $R_2$  имеют по  $1000 \text{ ом}$  ( $R_1 = R_2 = 1000 \text{ ом}$ ), то формулы для вычисления упрощаются:


$$L_x = C; \quad (117)$$

$$R_x = \frac{10^6}{R_3}; \quad (118)$$

причём, если  $L_x$  здесь выражать как и прежде в  $\text{гн}$ , то ёмкость  $C$  может быть выражена в  $\mu\text{k}\phi$ .

### Мост Соти

Мост предназначен для измерения полных сопротивлений с ёмкостной составляющей при помощи эталонов ёмкости  $C_N$  и сопротивления  $R_N$  (фиг. 63). Результат измерений подсчитывается по формулам:

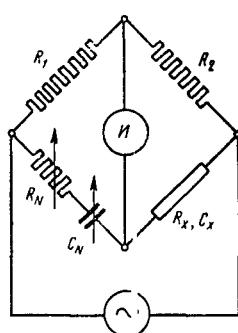

Фиг. 63. Схема моста Соти

Основным назначением резонансного моста (фиг. 64) является измерение полных сопротивлений, обладающих большой индуктивностью. Равновесие в схеме моста достигается тем, что индуктивность  $L_x$  измеряемого объекта компенсируется ёмкостью  $C_N$ , а ваттная составляющая  $R_x$  уравновешивается переменным сопротивлением  $R_3$ .

Результаты измерений после уравновешивания схемы могут быть подсчитаны по формулам:

$$L_x = \frac{1}{\omega^2 C_N} \quad (121)$$

и

$$R_x = \frac{R_2 R_3}{R_1}. \quad (122)$$

Фиг. 64. Схема резонансного моста

Принципально мост позволяет производить также измерения ёмкости. Так как в расчётную формулу (121) входит квадрат частоты, при измерениях необходимо предъявлять требование к точному определению частоты генератора.

### Дифференциальный мост

Основой моста является трансформатор  $DT$ , к средней точке которого подводят напряжение генератора (фиг. 65); измеряемое сопротивление  $Z_x$  и уравновешивающее его сопротивление  $Z_N$  включают последовательно с двумя полуобмотками трансформатора.

При равновесии моста, достигаемого подбором  $Z_N$  (при условии симметрии полуобмоток трансформатора), искомое сопротивление определяется по формуле

$$\bar{Z}_x = \bar{Z}_N. \quad (123)$$

Дифференциальные мосты в последнее время получают всё большее распространение потому, что в этих мостах дости-

гается наилучшее устранение влияния паразитных ёмкостных связей и, во-вторых, для высокочастотных измерений значительно легче изготовить весьма симметричный дифференциальный трансформатор, чем выполнить два совершенно идентичных балансных сопротивления.

Ввиду того что эталоны индуктивности менее пригодны для измерений, чем магазины ёмкости, в особенности, если речь идёт об измерениях в диапазоне высоких частот, то мы подвернем рассмотрению лишь такие схемы, в которых в качестве эталонов употребляют ёмкость и сопротивление.

Дифференциальный мост наиболее часто используется для четырёх характерных случаев измерения, когда полные сопротивления имеют: а) большой отрицательный угол, б) малый отрицательный угол, в) малый положительный угол и г) большой положительный угол.

Случай «а». Балансное плечо  $Z_N$  (фиг. 66, а) состоит из включённых последовательно магазина ёмкости  $C_N$  и сопротивления  $R_N$ .

Равновесие моста наступает, когда  $C_x = C_N$  и  $R_x = R_N$ .

Из результатов измерения модуль  $Z_x$  и угол  $\varphi_x$  подсчитывают по формулам:

$$Z_x = \sqrt{R_N^2 + \frac{1}{\omega^2 C_N^2}} = \sqrt{1 + \omega^2 R_N^2 C_N^2}; \quad (124)$$

$$\varphi_x = \arctg \frac{1}{\omega R_N C_N}. \quad (125)$$

При уменьшении угла  $\varphi_x$  значения  $C_N$  возрастают настолько, что обеспечить их практически становится нецелесообразным.

Случай «б». В плече эталона применяют параллельное включение ёмкости и сопротивления (фиг. 66, б). В момент равновесия здесь так же, как и в первом случае,  $C_x = C_N$ , а  $R_x = R_N$ . Расчётные формулы будут иметь вид:


$$Z_x = \frac{R_N}{\omega C_N \sqrt{R_N^2 + \frac{1}{\omega^2 C_N^2}}} = \frac{R_N}{\sqrt{1 + \omega^2 R_N^2 C_N^2}}; \quad (126)$$

$$\varphi_x = \arctg \omega R_N C_N. \quad (127)$$

Случай «в». Эталоны включают в соответствии со схемой фиг. 66, в и в момент равновесия моста, когда будет достигнут резонанс токов в плече измеряемого сопротивления,  $R_x = R_N$ , а  $L_x = \frac{1}{\omega^2 C_N}$ . Тогда, поскольку  $R_x$  и  $L_x$  следует представлять включёнными параллельно, формулы для модуля и угла примут вид:

$$Z_x = \frac{R_N}{\omega C_N \sqrt{R_N^2 + \frac{1}{\omega^2 C_N^2}}} = \frac{R_N}{\sqrt{1 + \omega^2 R_N^2 C_N^2}}; \quad (128)$$
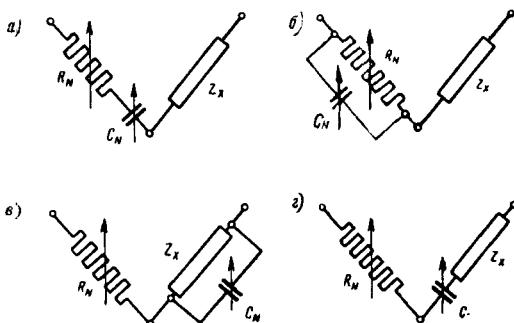
$$\varphi_x = \arctg \omega R_N C_N. \quad (129)$$



Фиг. 66. Схемы включения эталонов в плечи дифференциального моста для случаев, когда измеряемое сопротивление имеет: а—большой отрицательный угол; б—малый отрицательный угол; в—малый положительный угол; г—большой положительный угол

Случай «г». Этalonы включают по схеме фиг. 66, г, при этом, когда будет достигнут резонанс напряжений,  $L_x = \frac{1}{\omega^2 C_N}$  и  $R_x = R_N$ .

Расчёт производят по формулам:

$$Z_x = \sqrt{R_N^2 + \frac{1}{\omega^2 C_N^2}} = \sqrt{\frac{1 + \omega^2 R_N^2 C_N^2}{\omega^2 C_N^2}}; \quad (130)$$

$$\varphi_x = \arctg \frac{1}{\omega R_N C_N}. \quad (131)$$


#### Мост для измерения катушек индуктивности при их подмагничивании постоянным током

На фиг. 67 измеряемая катушка индуктивности  $Z_x$  подмагничивается постоянным током, силу которого измеряет миллиамперметр  $mA$ . Прибор переменного тока, напри-

мер термогальванометр  $Tg$ , измеряет общую величину переменного тока  $I$ , проходящего по обоим плечам моста. Величина переменного тока, проходящего только через катушку, может быть определена из условия:

$$i_x = \frac{IR_1}{R_1 + R_2}, \quad (132)$$

где  $R_1$  и  $R_2$  — сопротивления балансных плеч в момент достижения равновесия моста.

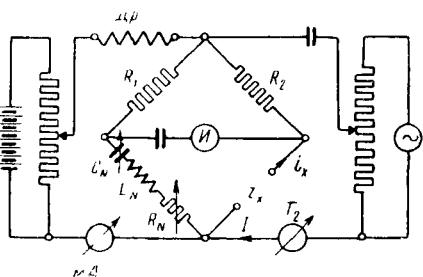

Фиг. 67. Схема моста для измерения катушек индуктивности при их подмагничивании постоянным током

Формула (132) верна при условии, что ответвлением переменного тока через запирающий дроссель  $Dr$  можно пренебречь.

Принцип измерения индуктивности, как видно из схемы, основан на методе резонанса, поэтому данные ранее формулы для резонансного моста применимы и здесь.

## ИЗМЕРЕНИЯ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКОВ

### Измерение входного и характеристического сопротивлений

Измерения входного сопротивления четырёхполюсников производят, применяя наиболее подходящие методы, изложенные в предыдущем разделе.

Характеристическое сопротивление четырёхполюсников  $\bar{Z}$  определяют из результатов измерений входного сопротивления при холостом ходе  $Z_{x,x}$  и коротком замыкании  $Z_{k,z}$ , при этом подсчёт производят по формуле

$$\bar{Z} = \sqrt{Z_{x,x} Z_{k,z}}. \quad (133)$$

Измерение входного сопротивления активных четырёхполюсников (например усилителей) проводят при соблюдении определённых условий рабочего режима на входе четырёхполюсника.

### Измерение собственного затухания

**Метод холостого хода и короткого замыкания.** Классический метод холостого хода и короткого замыкания, относящийся к числу косвенных методов, позволяет определять собственное затухание четырёхполюсника и его фазовую постоянную по измеренным величинам входных сопротивлений  $Z_{x,x}$  и  $Z_{k,z}$  четырёхполюсника.

Расчёты производят, исходя из известного соотношения для постоянной передачи четырёхполюсника  $g$ :

$$\operatorname{th} g = \operatorname{th}(b + ja) = \sqrt{\frac{\bar{Z}_{k,z}}{\bar{Z}_{x,x}}} = Te^{j\psi}, \quad (134)$$

где  $b$  — затухание четырёхполюсника и  $a$  — фазовая постоянная четырёхполюсника.

Вычисление величин  $b$  и  $a$  производят по формулам:

$$\operatorname{th} 2b = \frac{2T \cos \psi}{1 + T^2}; \quad (135)$$

$$\operatorname{tg} 2a = \frac{2T \sin \psi}{1 - T^2}. \quad (136)$$

Если четырёхполюсником является воздушная или кабельная линия длиной  $l$ , то из результатов вычисления величин  $b$  и  $a$  нетрудно определить и километрические значения коэффициентов  $\beta$  и  $\alpha$ :

$$\beta = \frac{b}{l} \quad (137)$$

и

$$\alpha = \frac{a}{l}. \quad (138)$$

а также и постоянную распространения  $\gamma = \beta + ja$ .


В свою очередь, зная величины  $Z$  и  $\gamma$ , по известным из теории передачи формулам можно определить и все первичные параметры линии —  $R$ ,  $L$ ,  $C$  и  $G$  (при условии однородности линии).

Использование формул (135) и (136) даёт удовлетворительные результаты, если четырёхполюсник имеет затухание в пределах  $0,2 \div 1 \text{ nep}$ , т. е. когда разница величин  $\bar{Z}_{x,x}$  и  $\bar{Z}_{k,z}$  не слишком мала (при больших затуханиях) и не слишком велика (при малых затуханиях).

При затухании более  $1 \text{ nep}$  для вычисления  $b$  можно пользоваться приближённой формулой:

$$b = \frac{1}{2} \ln 2 \left| \frac{\bar{Z}_{x,x} + \bar{Z}_{k,z}}{\bar{Z}_{x,x} - \bar{Z}_{k,z}} \right|. \quad (139)$$

**Метод сравнения.** В нормальной схеме для измерения собственного затухания четырёхполюсника по методу сравнения (фиг. 68):

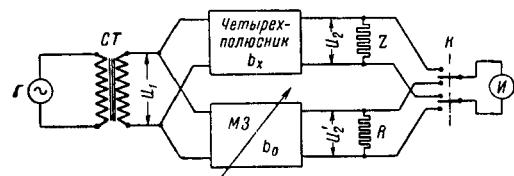

Фиг. 68. Схема измерения собственного затухания четырёхполюсников по методу сравнения

$I$  — источник переменного тока, питающий через симметрирующий трансформатор  $CT$  две параллельные цепи (цепь измеряемого четырёхполюсника с затуханием  $b_x$  и цепь

магазина затуханий  $M3$  с известным переменным затуханием  $b_0$ ), высокочастотный индикатор  $I$ , ключ  $K$  (для подключения индикатора попеременно то к выходу измеряемого четырёхполюсника, то к выходу магазина затуханий) и два нагрузочных сопротивления  $Z$  и  $R$ .

Измерение производят путём изменения величины затухания  $b_0$  магазина затуханий до тех пор, пока не будет установлено равенство напряжений  $U_2$  и  $U'_2$ , что фиксируется равными отклонениями стрелки индикатора  $I$ . При этом


$$b_x = b_0. \quad (140)$$

Условие (140) справедливо для симметричных четырёхполюсников.

В случае измерения несимметричного четырёхполюсника, имеющего различные характеристические сопротивления  $Z_1$  (по схеме слева) и  $Z_2$  (справа), его затухание определяют по формуле:

$$b_x = b_0 - \frac{1}{2} \ln \left( \frac{Z_1}{Z_2} \right). \quad (141)$$

Магазины затухания ( $M3$ ), применяемые при измерениях затухания четырёхполюсников, представляют собой так называемые неискажающие искусственные линии. Каждый магазин состоит из комплекта звеньев, обычно Т-образного (фиг. 69, а) или Н-образного (фиг. 69, б) типов.

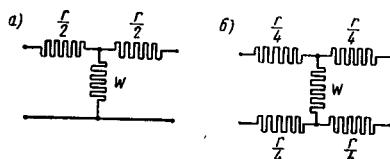

Фиг. 69. Схема магазинов затухания:  
а — Т-образная; б — Н-образная

Магазины затуханий чаще всего выполняют по декадному принципу.

На практике большей частью находят применение магазины затуханий с характеристическими сопротивлениями  $R = 600$  и  $1400 \text{ ом}$ .


**Компенсационный метод.** В отличие от схемы фиг. 68, применяемой при измерении собственного затухания методом сравнения, в схеме фиг. 70 для измерения компенсационным методом выходы измеряемого четырёхполюсника  $ИЧ$  и магазина затуханий  $M3$  замыкают между собой, включая в один из соединительных проводов нулевой индикатор  $I$ .

После включения генератора  $\Gamma$  на выходе четырёхполюсника появятся отличающиеся по модулю и фазе напряжения  $U_2$  и  $U'_2$ : это вызовет появление в соединительных проводах уравнительных токов, которые и будут зафиксированы индикатором  $I$ .

Уравнительные токи исчезнут только тогда, когда напряжения  $U_2$  и  $U'_2$  уравняются как по модулю, так и по фазе.

Так как магазин затуханий, состоящий из безреактивных сопротивлений, не обладает возможностью менять фазу напряжения  $U'_2$ ,

то полное равенство напряжений  $U_2$  и  $U'_2$  наступит лишь в случае сдвига фаз между напряжениями на входе и выходе измеряемого четырёхполюсника (между  $U_1$  и  $U_2$ ) на величину, кратную  $2\pi$  (или  $\pi$  при перемене

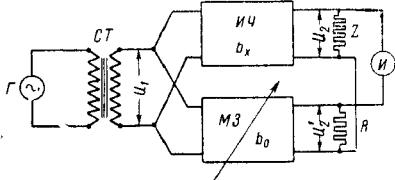

Фиг. 70. Схема измерения собственного затухания четырёхполюсников компенсационным методом

местами проводов на входе или выходе одного из четырёхполюсников).

Так как фазовая постоянная у четырёхполюсников является функцией частоты, то измерять собственное затухание четырёхполюсника данным методом можно только при тех частотах, для которых будет выполнено указанное условие фаз.

Из сказанного вытекает, что процесс измерений будет состоять в поочередных регулировках затухания в магазине и плавных изменениях частоты генератора до получения нулевого показания на индикаторе. Нулевому показанию индикатора будет соответствовать равенство затуханий:

$$b_x = b_0. \quad (142)$$

Компенсационный метод применим практически для измерения таких четырёхполюсников, у которых фазовая постоянная довольно резко меняется с изменением частоты, т. е. когда условие фаз можно выполнить в интересующем диапазоне для нескольких частот.

Благодаря применению нулевого индикатора компенсационный метод является более точным, чем метод сравнения.

### Измерение рабочего затухания

Рабочее затухание является мерой оценки работы четырёхполюсников в действительных условиях; поэтому понятие о рабочем затухании связано со значениями сопротивлений передатчика и приёмника, между которыми включён четырёхполюсник. При измерениях рабочего затухания четырёхполюсника удобно исходить из выражения:

$$b_{раб} = \ln \frac{E}{2U_2} + \frac{1}{2} \ln \left( \frac{Z_2}{Z_1} \right), \quad (143)$$

где  $E$  — электродвижущая сила передатчика;

$U_2$  — напряжение на зажимах приёмника;

$Z_1$  и  $Z_2$  — сопротивления передатчика и приёмника.

При равенстве  $Z_1$  и  $Z_2$  выражение (143) примет вид:

$$b_{раб} = \ln \frac{E}{2U_2}, \quad (144)$$

или, имея в виду, что  $\frac{E}{2} = U_1$ :

$$b_{раб} = \ln \frac{U_1}{U_2}. \quad (145)$$

Так как в выражении (143) сопротивления  $Z_1$  и  $Z_2$  предполагаются известными, то путём измерений оказывается необходимым определить лишь первое слагаемое правой части.

Ниже приведены наиболее употребительные методы измерения рабочего затухания.

**Метод известного передатчика.** Как видно из выражения (143), имея передатчик с известной электродвижущей силой (при известных величинах  $Z_1$  и  $Z_2$ ), для определения рабочего затухания четырёхполюсника достаточно измерить лишь напряжение  $U_2$  на зажимах приёмника при помощи вольтметра  $V$  с большим внутренним сопротивлением (фиг. 71).

Обычно с целью упрощения подсчётов измеряют не величины напряжений, а величины



Фиг. 71. Схема измерения рабочего затухания четырёхполюсников по методу известного передатчика

абсолютных уровней по напряжению. Этую возможность легко увидеть из видоизменённого выражения (143):

$$\begin{aligned} b_{раб} &= \ln \frac{E \cdot 0,775}{2U_2 \cdot 0,775} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{Z_2}{Z_1} \right| = \\ &= \ln \frac{E}{2 \cdot 0,775} - \ln \frac{U_2}{0,775} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{Z_2}{Z_1} \right|, \end{aligned} \quad (146)$$

или в абсолютных уровнях по напряжению

$$b_{раб} = p_1 - p_2 + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{Z_2}{Z_1} \right|. \quad (147)$$

Таким образом, для измерения рабочего затухания достаточно иметь вольтметр, проградуированный в значениях абсолютных уровней по напряжению, или указатель уровня. Осуществление передатчика с известной электродвижущей силой и заданным внутренним сопротивлением может быть выполнено следующим образом.

Заданное внутреннее сопротивление передатчика можно получить, взяв генератор с небольшим внутренним сопротивлением и включив последовательно с ним добавочное сопротивление требуемой величины.

Весьма целесообразно этот вопрос решают также, включая вслед за генератором магазин затуханий (фиг. 72) с характеристическим сопротивлением  $R$ , равным заданному внутреннему сопротивлению  $|Z|$  передатчика.

При достаточно большой величине затухания в магазине МЗ (порядка 1,5 квт) входное сопротивление со стороны клемм  $a$  —  $b$  будет равно заданному, практически незави-


сimo от внутреннего сопротивления генератора  $\Gamma$ ; если внутреннее сопротивление генератора близко по величине к заданному, то затухание в магазине может быть уменьшено. Путём изменения затухания магазина можно также изменять в желаемых пределах напряжение на выходе магазина (клетки  $a - b$ ), или, что то же, — исходяющий уровень передатчика.

Фиг. 72. Схема передатчика с добавочным магазином затуханий

Определить электродвижущую силу передатчика можно, например, применив вольтметр с большим внутренним сопротивлением (раз в 100 превышающим внутреннее сопротивление передатчика). Однако, как видно из изложенного ранее, измерять оказывается целесообразным не электродвижущую силу, а напряжение на выходе передатчика, равное половине электродвижущей силы.

Половину электродвижущей силы нетрудно определить, измерив высокомоментный вольтметр напряжение на нагрузке, сопротивление которой равно внутреннему сопротивлению передатчика.

Ещё проще решается вопрос при наличии вольтметра, имеющего как высокомоментное, так и нужное входное сопротивление (большей частью равное 600 ом); присоединив такой вольтметр к передатчику (фиг. 73), можно сразу измерить желаемую величину половины электродвижущей силы передатчика

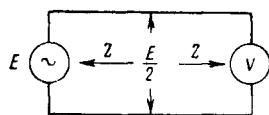


Фиг. 73. Схема измерения половины электродвижущей силы передатчика

Если вольтметр проградуирован в неперах, то и величину абсолютного уровня по напряжению.

Регулируя мощность генератора и меняя затухание магазина, включаемого последовательно с генератором, устанавливают желаемую величину исходящего уровня, соответствующего половине электродвижущей силы.

Можно устанавливать требуемый уровень напряжения на выходе магазина затуханий, контролируя посредством измерительного прибора  $mA$  (например термогальванометра) напряжение  $U_1$  на выходе генератора (фиг. 74).

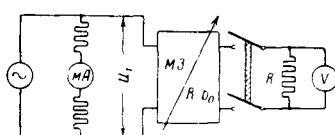

Фиг. 74. Схема для установления требуемого уровня напряжения на выходе магазина затуханий

Так, если установить на входе в магазин  $MZ$  уровень  $p_1$  (напряжение  $U_1$ ), то на выходе магазина с введённым затуханием  $b_0$  будет получен уровень:


$$p_0 = p_1 - b_0. \quad (148)$$

Передатчики с электродвижущей силой, равной  $1,55 \text{ в}$  ( $\frac{E}{2} = 0,775 \text{ в}$ , что соответствует нулевому уровню), и внутренним сопротивлением 600 ом ( $\angle 0^\circ$ ) носят название **нормальных генераторов**.

Метод известного передатчика благодаря своей простоте нашёл весьма широкое применение как в лабораторных, так и в эксплоатационных условиях.

**Метод  $Z - r$  (потенциометрический).** Метод  $Z - r$  (так же, как и рассматриваемый далее метод  $Z$ ) характерен тем, что он освобождает от необходимости иметь измерительный генератор с вполне определёнными данными и вместе с тем позволяет повысить точность и расширить пределы измерений.

В одной из разновидностей схем измерения рабочего затухания по методу  $Z - r$  (фиг. 75)

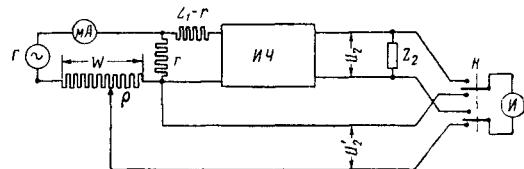

Фиг. 75. Схема измерения рабочего затухания четырёхполюсников по методу  $Z - r$

последовательно с измеряемым четырёхполюсником  $IC$  включают безиндукционное сопротивление величиной  $(Z_1 - r)$ , где  $Z_1$  — заданное по условиям измерений сопротивление со стороны передатчика;  $W$  — безиндукционный потенциометр, позволяющий снимать нужное напряжение с его части  $-p$ ;  $I$  — высокомоментный индикатор и  $K$  — ключ для попаременного включения индикатора к выходу четырёхполюсника и к сопротивлению  $r$ . Миллиамперметр  $mA$  позволяет при необходимости контролировать режим измерения.

Процесс измерения состоит в изменении величины  $r$  (перемещением рычага потенциометра) до тех пор, пока не будет достигнуто равенство напряжений  $U_2$  и  $U'_2$ .

Результат измерения (при  $U_2 = U'_2$ ) подсчитывают по формуле

$$p_{rab} = \ln \frac{r}{2p} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{Z_2}{Z_1} \right|. \quad (149)$$

Второе слагаемое в правой части выражения (149) определяется, как уже указывалось выше, самостоятельным подсчётом.


Сопротивление  $r$  обычно берут равным 200—100 ом, а сопротивление  $p$  выявляется как продукт измерения.

Схема несимметрична относительно земли, что в значительной степени ограничивает возможность использования данного метода при высоких частотах.

**Метод  $Z$  (с магазином затуханий).** В схеме для измерения рабочего затухания по методу  $Z$  (фиг. 76) применён магазин затуханий  $MZ$  с характеристическим сопротивле-

нием  $R$ . Так как последовательно с ним включены два равных сопротивления  $\frac{R}{2}$ , то

$$U'_1 = \frac{U_1}{2}.$$

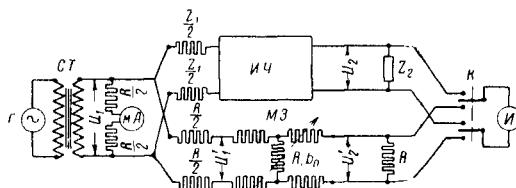

Фиг. 76. Схема измерения рабочего затухания четырёхполюсников по методу «Z»

Применительно к данной схеме рабочее затухание четырёхполюсника равно:

$$\begin{aligned} b_{раб} &= \ln \frac{E}{2 U_2} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{Z_2}{Z_1} \right| = \\ &= \ln \frac{U_1}{2 U_2} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{Z_2}{Z_1} \right|. \end{aligned} \quad (150)$$

Процесс измерения состоит в регулировании затухания магазина до достижения равенства напряжений  $U_2$  и  $U'_2$ .

Этому положению будет соответствовать условие:

$$U_2 = U'_2 = U_1 e^{-b_0} = \frac{U_1}{2} \cdot e^{-b_0}. \quad (151)$$

Из сопоставления выражений (150) и (151) следует, что

$$b_{раб} = \ln e^{b_0} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{Z_2}{Z_1} \right|. \quad (152)$$

В случае равенства сопротивлений  $Z_1$  и  $Z_2$

$$b_{раб} = b_0. \quad (153)$$

Благодаря разделению сопротивлений на входе данная схема является симметричной; кроме того, она характерна простотой отсчетов и широкими пределами измерений. Эти качества схемы послужили причиной её широкого распространения.

### Измерение усиления

Методы измерения усиления усилителей в основном аналогичны методам измерения рабочего затухания. Специфика измерения усилителей состоит в том, что на вход усилителя подают вполне определенное, соответствующее нормальному режиму его работы, напряжение, поддающееся регулировке; последнее необходимо для снятия амплитудной характеристики; у дуплексных усилителей необходимо также считаться с наличием усиления в обоих направлениях, поэтому усилитель одного из направлений во время измерения обычно выключают.

Одним из употребительных методов измерения усиления является метод известного передатчика (фиг. 77).

Для данной схемы рабочее усиление усилителя  $S$  может быть вычислено по формуле

$$S = \ln \frac{2 U_2}{E} e^{b_0} - \frac{1}{2} \ln \left( \frac{Z_2}{Z_1} \right), \quad (154)$$


или, переходя к уровням по напряжению,

$$S = p_2 - p_1 + b_0 - \frac{1}{2} \ln \left( \frac{Z_2}{Z_1} \right), \quad (155)$$

где  $p_2$  — уровень напряжения, измеренный на нагрузке  $Z_2$ ;

$p_1$  — уровень напряжения на входе магазина затуханий;

$b_0$  — величина затухания в магазине.

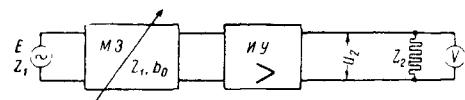


Фиг. 77. Схема измерения усиления усилителей по методу известного передатчика

В случае, если при измерениях взят нормальный генератор с уровнем  $p_1=0$ , а также при равенстве сопротивлений  $Z_2$  и  $Z_1$  величина усиления может быть определена по более простой формуле

$$S = p_2 + b_0. \quad (156)$$

Просто измеряется усиление по методу сравнения с магазином затуханий (фиг. 78).

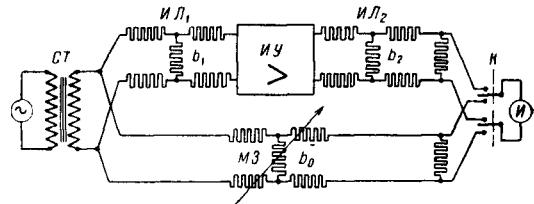

Фиг. 78. Схема измерения усиления усилителей по методу сравнения

Здесь искусственные линии с затуханиями  $b_1$  и  $b_2$ , во-первых, ставят вход и выход усилителя в условия, соответствующие нормальным, и, во-вторых, обеспечивают вместе с усилителем затухание, сравнимое с затуханием  $b_0$  магазина МЗ. После установления равенства отклонений стрелки индикатора при его включении на выход верхней и нижней ветвей будем иметь

$$S = b_1 + b_2 - b_0. \quad (157)$$

Для измерения усиления усилителя тональной частоты может быть использовано также явление самовозбуждения, которое возникает в круговой цепи в том случае, если сумма усилений превышает сумму затуханий.

Схема измерения усиления, основанная на этом, может быть легко осуществлена, если вход и выход усилителя соединить через магазин затуханий, как это показано на фиг. 79.

На пороге возникновения генерации (зуммирования) в результате изменения затухания магазина будем иметь

$$S = b_0. \quad (158)$$

Возникновение генерации проверяют телефоном на одиом из звеньев круговой цепи. Следует иметь в виду, что для возникновения генерации необходимо не только условие амплитуд [условие (158)], но также и условие фаз, которые должны иметь сдвиг между входом и выходом усилителя на  $2\pi$  (или  $\pi$  — при перемена местами проводов на любом участке круговой цепи).

В силу этого условия генерация может возникнуть только при нескольких частотах, удовлетворяющих упомянутому условию.

Для усилителей с прямолинейной характеристикой это не имеет значения.

Если же необходимо измерить кривую усиления с неравномерной частотной характеристикой, то следует прибегать к введению в схему полосных фильтров с узкими полосами пропускания. Это обстоятельство является недостатком метода самовозбуждения.

#### Измерение затухания несогласованности

Измерение затухания несогласованности двух неравных сопротивлений  $Z_1$  и  $Z_2$  (например, входного сопротивления действительной линии и сопротивления искусственной линии при настройке дуплексных телефонных усилителей или балансного затухания) производят по схемам, приведённым в главе «Дальняя связь».

### ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЕЙ ПЕРЕДАЧИ И ОСТАТОЧНОГО ЗАТУХАНИЯ

Для поддержания требуемого качества телефонной связи на междугородных линиях весьма важным условием является соблюдение определённого режима передачи, установленного проектом для каждого канала связи.

Контроль и корректировку режима передачи в каналах связи осуществляют путём измерений уровней передачи и снятия частотных кривых остаточного затухания.

Измерение уровней передачи имеет своей задачей проверку установленных диаграмм уровней.

В измерительной технике различают:

1) абсолютный уровень мощности, напряжения или тока в той или иной точке цепи, определяемый отношением рассматриваемой величины (мощности, напряжения, тока) в данной точке соответственно к величинам мощности 1 мвт (для активной мощности), напряжения 0,775 в или тока 1,29 ма. Мощность, напряжение и ток, превосходящие по своей величине указанные значения (соответствующие нулевому уровню), считаются имеющими положительный уровень; все

величины, соответственно меньшие указанных значений, считаются имеющими отрицательный уровень;

2) относительный уровень мощности, напряжения или тока в той или иной точке цепи, определяемый отношением рассматриваемой величины в данной точке к значению той же величины в точке, которая выбрана условно в качестве начальной;

3) измерительный уровень в какой-либо точке цепи, определяемый величиной абсолютного уровня (мощности, напряжения или тока), полученного в этой точке, если на входе цепи включён нормальный генератор с внутренним сопротивлением 600 ом ( $0^\circ$ ) и электродвижущей силой, равной 1,55 в.

Относительный уровень мощности  $p$  определяют выражением

$$p = \frac{1}{2} \ln \frac{P_2}{P_1}, \quad (159)$$

где  $P_2$  — кажущаяся мощность, измеренная в рассматриваемой точке цепи;

$P_1$  — кажущаяся мощность в начальной точке цепи.

Ввиду отсутствия приборов для измерения малых мощностей в телефонных цепях обычно измеряют уровни напряжения (реже уровни токов), а уровни мощности определяют затем путём вычислений.

Выразив мощности через напряжения и сопротивления, получим

$$p = \frac{1}{2} \ln \frac{U_2^2 Z_1}{U_1^2 Z_2}, \quad (160)$$

где  $U_2$  — напряжение, измеренное в рассматриваемой точке цепи;

$U_1$  — напряжение в начальной точке цепи;

$Z_2$  — модуль входного сопротивления в рассматриваемой точке цепи (в направлении передачи);

$Z_1$  — модуль входного сопротивления в начале цепи.

Если в начале цепи будет включён нормальный генератор, то измеренный абсолютный уровень в рассматриваемой точке определится выражением:

$$p_{изм} = \ln \frac{U_2}{0,775} - \frac{1}{2} \ln \frac{Z_2}{600}. \quad (161)$$

Если  $Z_2 = 600$  ом, то


$$p_{изм} = \ln \frac{U_2}{0,775} \quad (162)$$

и, следовательно, величина абсолютного уровня мощности в данной точке будет равна абсолютному уровню по напряжению и может быть прочтена непосредственно по шкале прибора.

Приборы для измерения абсолютного уровня по напряжению носят название указателей уровня передачи.

В качестве указателей уровней УУ применяют обычно ламповые вольтметры, шкалы которых градуируют в неперах.

Входное сопротивление УУ делают как высокоомным, с таким расчётом, чтобы вклю-

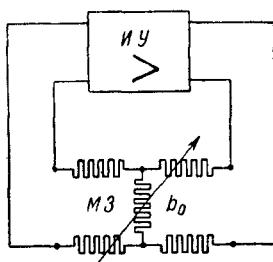


Фиг. 79. Схема измерения усиления усилителей по методу самовозбуждения

чение приборов в цепь не меняло режима передачи, так и равным 600 ом.


Ламповые генераторы для измерения уровней передачи часто снабжают панелью управления, которая включается между генератором и входом линии. Панель управления содержит магазин затуханий и ряд подсобных устройств, при помощи которых устанавливают необходимый выходной уровень и выполняют различную коммутацию для измерения уровней, затухания, усиления и т. п.

Схема распределения измерительных приборов УУ вдоль цепи АГ с усилителями (в пунктах Б и В) изображена на фиг. 80.

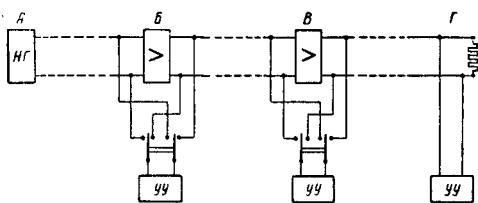

Фиг. 80. Измерение уровней передачи в цепи дальней телефонной связи.

Полученная в результате измерений примерная диаграмма уровней изображена на фиг. 81.

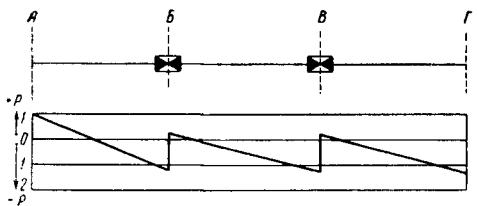

Фиг. 81. Диаграмма уровней передачи

Остаточное затухание измеряют, как и рабочее затухание, при нагрузке цепи на сопротивления, равные 600 ом.

Выражение для остаточного затухания при этом будет иметь вид:

$$b_r = -\ln \frac{U_2}{U_1}, \quad (163)$$

где  $U_2$  — напряжение на выходе канала;  
 $U_1$  — напряжение, равное половине электродвижущей силы на входе в канал.

Вводя в выражение (163) вместо напряжений уровни, а также принимая во внимание, что на входе цепи включён нормальный генератор, получим:

$$b_r = -p_2. \quad (164)$$


Из выражения (164) видно, что остаточное затухание канала определяют как абсолютный уровень по напряжению, взятый с обратным знаком.

Принцип измерения остаточного затухания канала изображен на фиг. 82; здесь, на входе

канала, включён нормальный генератор, а на выходе — указатель уровня.

Для каждого канала обычно снимается кривая остаточного затухания во всём рабочем диапазоне частот.

Большое распространение на практике получили приборы, так называемые неперметры, содержащие как генератор, так и указатель затухания.

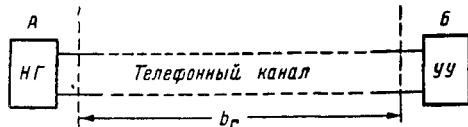


Фиг. 82. Схема измерения остаточного затухания

Примерная схема неперметра дана на фиг. 83. На выходе генератора, дающего обычно одну частоту 800 гц, включены сопротивления  $r_1$  и  $r_2$ , обеспечивающие выходное сопротивление 600 ом.

Генератор без удлинителя (Удл. 1) даёт на выходе мощность с уровнем +1 неп, а при включении удлинителя (имеющего характеристическое сопротивление 600 ом) — мощность с нулевым абсолютным уровнем. Проверку выходного уровня генератора выполняют (переводя ключ  $K_1$ ) указателем затухания, который обычно представляет собой детекторный вольтметр, осуществлённый по трансформаторной двухполупериодной схеме и имеющий входное сопротивление 600 ом. Шкала вольтметра проградуирована в неперах ( $0 \div 2$  неп), соответствующих абсолютным уровням по напряжению, но с обратным знаком, так как прибор имеет основным назначением измерение затухания.

Пределы измерений и отсчёты по шкале при помощи удлинителя (Удл. 2) увеличиваются на +2 неп.

Для измерения уровней передачи и остаточного затухания иногда применяют пишущие указатели уровня передачи (скелетная схема — фиг. 84), состоящие из самостоятельных передающей и приёмной частей.

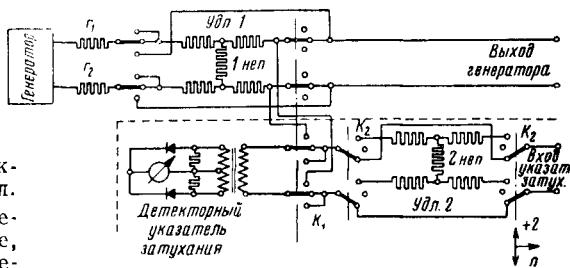


Фиг. 83. Примерная принципиальная схема неперметра

Каждая часть содержит часовой механизм, что позволяет снимать автоматически непрерывные частотные характеристики остаточного затухания и уровней передачи.

Часовые механизмы работают так, что передвижение разграфлённой бумаги в пишущ-

щем приборе на приёмном конце происходит синхронно с вращением конденсатора переменной ёмкости, изменяющего частоту генератора на передающем конце.

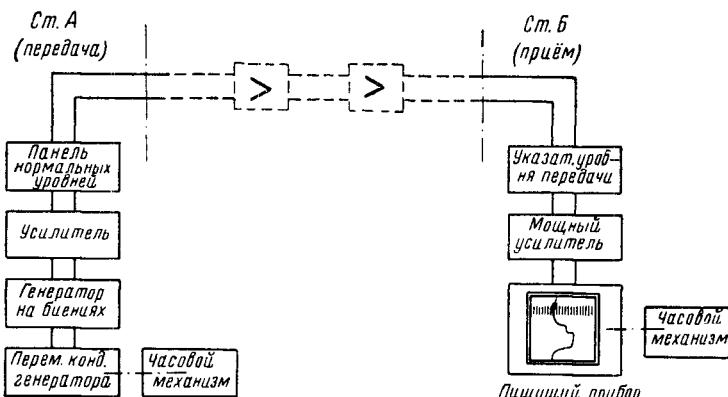

Фиг. 84. Скелетная схема соединения приборов пишущего указателя уровня передачи

### ИЗМЕРЕНИЯ ЁМКОСТНЫХ СВЯЗЕЙ И ЁМКОСТНОЙ АСИММЕТРИИ В КАБЕЛЯХ

Нормальная работа цепей связи в междугородных и вводных кабелях, как известно, зависит от степени симметрии цепей друг по отношению к другу и по отношению к земле.

Выяснение степени симметрии цепей осуществляется путём электрических измерений как во время приёмо-сдаточных испытаний кабеля на заводах, так и в процессе монтажа кабеля (при выполнении работ по симметрированию кабелей).

Поскольку доминирующее значение для симметрии кабельных цепей имеет симметрия ёмкостная, наиболее важными в этом отношении измерениями являются измерения ёмкостных связей и ёмкостной асимметрии. Измерения производят самостоятельно для каждой кабельной четвёрки.

В каждой четвёрке необходимо принимать во внимание восемь сосредоточенных частичных ёмкостей (фиг. 85), эквивалентных всем расположенным по длине кабеля ёмкостям. На фиг. 85 жилы первой цепи (пары) обозначены  $I_a$  и  $I_b$ , а жилы второй цепи (пары) —  $II_a$  и  $II_b$ .



Фиг. 85. Схема частичных ёмкостей в кабельной четвёрке

ке можно представить схему распределения частичных ёмкостей в приведённом виде (фиг. 86). Коэффициенты ёмкостной связи, определяющие степень мешающего взаимодействия между цепями в четвёрке, выражают через частичные ёмкости четвёрки:

$$K_1 = (X_1 + X_4) - (X_2 + X_3); \quad (165)$$

$$K_2 = (X_1 + X_2) - (X_3 + X_4); \quad (166)$$

$$K_3 = (X_1 + X_3) - (X_2 + X_4), \quad (167)$$

где  $K_1$  — коэффициент, обуславливающий ёмкостную связь между основными цепями I и II;

$K_2$  — коэффициент, обуславливающий ёмкостную связь между основной цепью I и искусственной цепью;

$K_3$  — коэффициент, обуславливающий ёмкостную связь между основной цепью II и искусственной цепью.

Перехода токов между цепями не будет при условии, если коэффициенты ёмкостной связи  $K_1$ ,  $K_2$  и  $K_3$  будут равны нулю. А это в свою очередь будет возможно, если будут равны нулю коэффициенты ёмкостной асимметрии цепей по отношению к земле; это ясно из тех соображений, что в значениях приведённых ёмкостей  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  и  $X_4$  (фиг. 86) входят значения ёмкостей по отношению к земле  $w_1$ ,  $w_2$ ,  $w_3$  и  $w_4$  (фиг. 85).

Коэффициенты ёмкостной асимметрии цепей четвёрки по отношению к земле выражают через частичные ёмкости на землю:

$$e_1 = w_1 - w_2; \quad (168)$$

$$e_2 = w_3 - w_4; \quad (169)$$

$$e_3 = (w_1 + w_2) - (w_3 + w_4), \quad (170)$$


где  $e_1$  — коэффициент ёмкостной асимметрии первой цепи;

$e_2$  — коэффициент ёмкостной асимметрии второй цепи;

$e_3$  — коэффициент ёмкостной асимметрии искусственной цепи.

При рассмотрении ёмкостных связей между цепями смежных четвёрок оперируют коэффициентами  $K_4$  и  $K_{12}$ , но с точки зрения методики измерений это не имеет принципиальной разницы.


Для измерения ёмкостных связей применяют специальные мостовые компенсационные схемы, позволяющие измерять все шесть коэффициентов ( $K_1$ ,  $K_2$ ,  $K_3$ ,  $e_1$ ,  $e_2$  и  $e_3$ ) путём непосредственного отсчёта.

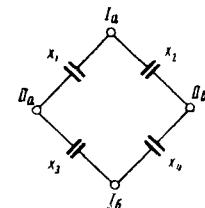

Фиг. 86. Приведённая схема ёмкостей в кабельной четвёрке


На фиг. 87 изображена принципиальная схема измерителя ёмкостных связей применительно к измерению коэффициента  $K_1$ .

В схеме моста конденсаторы  $C_2$ ,  $C_3$  и  $C_4$  являются постоянными и равными друг другу; ёмкость каждого из них обычно берут равной 120  $\mu\text{мкмкФ}$ . Воздушный конденсатор  $C_1$  является переменным, позволяющим изменять его ёмкость в пределах от 0 до 240  $\mu\text{мкмкФ}$ .

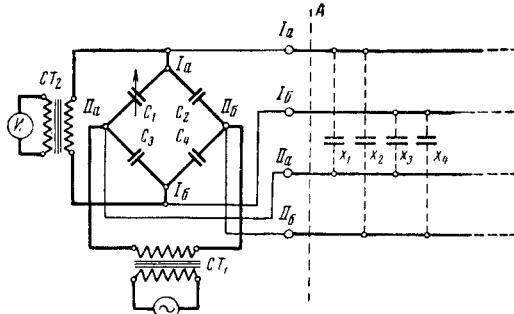

Фиг. 87. Принципиальная схема измерения ёмкостной связи (применительно к измерению коэффициента  $K_1$ )

Конденсатор состоит из подвижных и неподвижных пластин (фиг. 88); к подвижной части прикреплён указатель величин измеряемых коэффициентов. В середине шкалы нанесена цифра 0, причём соответствующая этой цифре ёмкость конденсатора составляет 120  $\mu\text{мкмкФ}$ ;

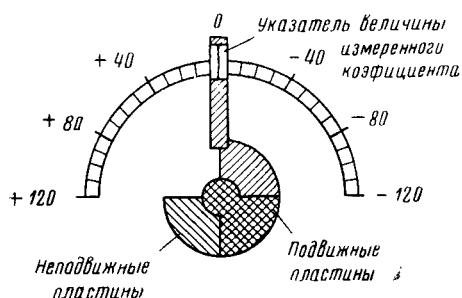


Фиг. 88. Принцип устройства переменного конденсатора в измерителях ёмкостной связи

против цифры + 120, в крайнем левом положении, ёмкость конденсатора равна нулю, а в крайнем правом, против цифры 120, ёмкость равна 240  $\mu\text{мкмкФ}$ .

В тот момент, когда жилы измеряемой четвёрки отключены от прибора и конденсатор  $C_1$  установлен в среднее положение (цифра 0, ёмкость  $C_1 = 120 \mu\text{мкмкФ}$ ), мост будет уравновешен. После включения жил чётвёрки с коэффициентом  $K_1 = 0$  равновесие моста не нарушается. Если же к мосту будет подключена четвёрка с коэффициентом  $K_1$ , отличным от нуля, то равновесие моста может быть установлено лишь изменением ёмкости  $C_1$ , по шкале которого и производится непосредственное определение коэффициента  $K_1$  как по величине (в пределах + 120  $\div$  - 120  $\mu\text{мкмкФ}$ ), так и по знаку.

Если измеряемый коэффициент имеет величину больше 120  $\mu\text{мкмкФ}$ , используют добавочный конденсатор, включаемый соответствующим образом в схему моста.

Для измерения коэффициента  $K_2$  схема фиг. 89 отличается наличием в ней двух равных балансных сопротивлений  $R$ , а также

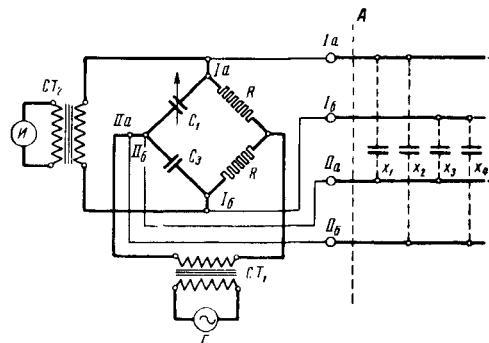

Фиг. 89. Принципиальная схема измерения ёмкостной связи (применительно к измерению коэффициента  $K_2$ )

способом включения жил измеряемой четвёрки.

Принципиальные схемы для измерения коэффициентов  $K_3$ ,  $e_1$ ,  $e_2$  и  $e_3$  отличаются от приведенных только иными группировками частичных ёмкостей четвёрки при их подключении к мосту.

При измерениях высокочастотных кабелей кроме ёмкостных связей требуется производить также измерения индуктивных и гальванических связей, для чего применяют более сложные схемы.

## ИЗМЕРЕНИЕ МЕШАЮЩИХ ВЛИЯНИЙ В ТЕЛЕФОННЫХ ЦЕПЯХ И КАНАЛАХ

Источниками мешающих влияний в телефонных цепях, как известно, могут являться соседние телефонные и телеграфные цепи, расположенные поблизости различные линии сильного тока, атмосферные разряды, поля радиостанций и др.

Основными величинами, характеризующими влияния, являются: напряжение помех и продольная электродвижущая сила помех — в диапазоне низких частот, уровень помех — в диапазоне высоких частот и переходное затухание. С учётом того, что отдельные составляющие напряжения помех оказывают различное воздействие на систему телефон—ухо, установлена шкала коэффициентов относительного мешающего действия для напряжения различных частот по отношению к мешающему действию напряжения с частотой 800 Гц (табл. 3).


Мерой оценки результирующего действия помех в телефонной цепи (канале) является псофометрическое напряжение помех  $U_b$ , которое в соответствии с его определением равно

$$U_b = \sqrt{\sum (p_f U_f)^2}, \quad (171)$$

где  $U_f$  — значения отдельных составляющих напряжения помех;  $p_f$  — коэффициенты относительного мешающего действия составляющих (берутся из табл. 3 или из кривой фиг. 90).

Таблица 3  
Коэффициенты  $p_f$  относительного мешающего действия различных гармонических составляющих

Частота	Значение коэффициента	Частота	Значение коэффициента
16,7	0,000115	1 000	1,840
50	0,00248	1 050	1,880
100	0,015	1 100	1,770
150	0,046	1 200	1,260
200	0,105	1 300	0,795
300	0,300	1 500	0,419
500	0,472	1 800	0,289
700	0,705	2 200	0,225
800	1,000	2 600	0,177
900	1,405	3 000	0,141

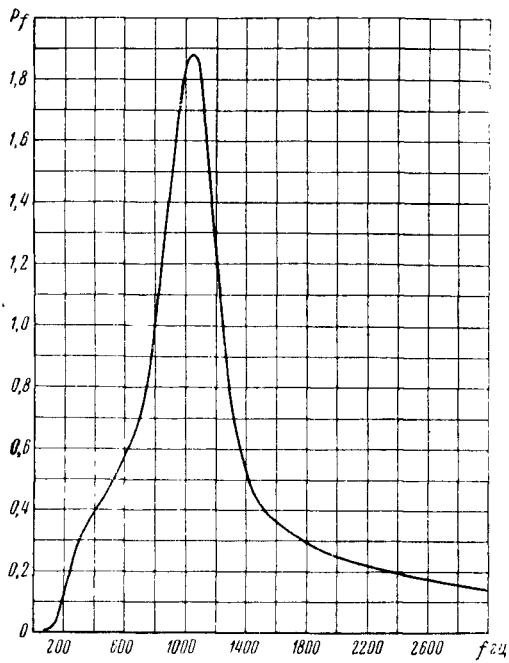


Фиг. 90. Кривая коэффициентов относительного мешающего действия различных частот

#### Измерение напряжения помех и продольной электродвижущей силы помех


Для измерения псофометрического напряжения помех применяют приборы, называемые псофометрами. Эти приборы измеряют эффективное значение всех составляющих напряжения помех с учётом их относительного ме-

шающего действия на систему телефон—ухо. Псофометр, типовая скелетная схема которого представлена на фиг. 91, имеет следующие элементы:

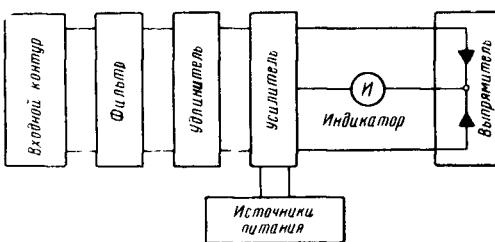


Фиг. 91. Скелетная схема псофометра

- 1) входной контур, состоящий из элементов коммутации и ряда сопротивлений;
- 2) фильтр, вносящий для составляющих напряжения помех затухание, обратно пропорциональное их мешающему действию на систему телефон—ухо;

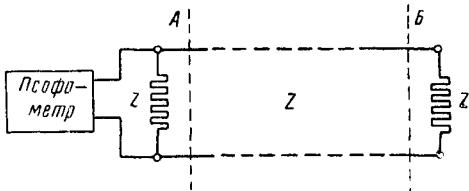

Фиг. 92. Схема измерения напряжения помех псофометром

- 3) магазин затуханий, служащий для ограничения величины напряжения, подводимого входу усилителя;
- 4) усилитель, позволяющий измерять величины напряжения помех, начиная примерно с 50 мкв;
- 5) стрелочный индикатор с купроксным выпрямителем; показания индикатора соответствуют корню квадратному из суммы квад-

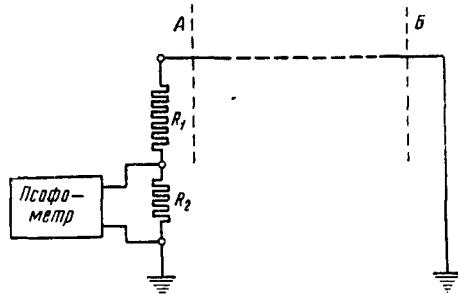

Фиг. 93. Схема измерения эквивалентной продольной электродвижущей силы помех псофометром

ратов отдельных составляющих сложной кривой напряжения помех.

Псофометр имеет входное сопротивление не менее 10 000 ом. При измерении напряжения помех при помощи псофометра телефонная цепь замыкается на обоих концах на


активные сопротивления  $Z$ , равные её характеристическому сопротивлению (фиг. 92).

Для измерения эквивалентной продольной электродвижущей силы в проводе телефонной цепи этот провод в пункте  $B$  заземляют (фиг. 93), а в пункте  $A$  между проводом и землёй включают потенциометр с большим сопротивлением ( $R = R_1 + R_2$ ). К части потенциометра  $R_2$  подключают посфометр, который измеряет напряжение  $U$ ; после этого величина продольной электродвижущей силы  $E$  может быть определена из выражения

$$E = U \frac{R}{R_2}. \quad (172)$$

#### Измерение уровня помех в каналах высокой частоты

Измерение суммарной величины помех в диапазоне каждого высокочастотного канала производят обычно специальными приборами, которые носят название измерителей уровня помех. Типовая скелетная схема прибора такого вида изображена на фиг. 94. Принцип действия прибора состоит в том, что помехи исследуемого канала, пришедшие с линии, усиленные усилителем  $в. ч.$ , подаются на вход преобразователя частот; на средние точки дифференциальных трансформаторов преобразователя подаётся напряжение от вспомогательного генератора  $в. ч.$ , настраиваемого на частоту, лежащую в середине рабочей полосы исследуемого канала. На выходе

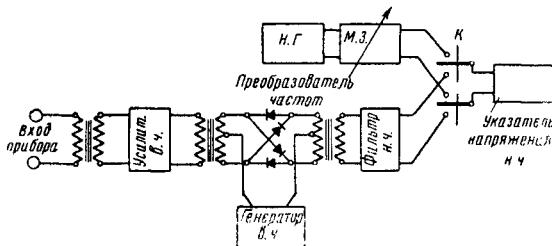

Фиг. 94. Скелетная схема измерения высокочастотных помех


преобразователя будет получен ряд гармонических и комбинационных составляющих; из них посредством фильтра  $н. ч.$  выделяются низкочастотные (разностные) составляющие, вызывающие помеху в канале. Получаемое на выходе фильтра результирующее напряжение помех сравнивается (переводом ключа  $K$ ) при помощи указателя напряжения  $н. ч.$  с напряжением, подаваемым через магазин затуханий от нормального генератора  $н. ч.$ .

Следует отметить, что данный метод не позволяет обнаружить те помехи, частота которых равна или близка к частоте вспомогательного генератора, так как очень низкие разностные частоты на выходе преобразователя частот не могут быть выявлены из-за частотных свойств дифференциальных трансформаторов и указателя напряжения  $н. ч.$ . Во избежание ошибки следует сделать несколько повторных измерений при изменённых частотах вспомогательного генератора  $в. ч.$ .

Приборы, основанные на данном методе, позволяют измерять уровни напряжения помех порядка  $— 10 \div — 12$  мв.

#### Измерение переходного затухания между телефонными цепями

Переходное затухание характеризует степень влияния между цепями. Различают переходное затухание на ближнем конце  $B_0$  и переходное затухание на дальнем конце  $B_g$  (фиг. 95). Переходное затухание  $B_0$  представляет собой разность между уровнем полезного

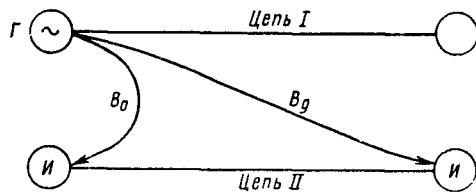


Фиг. 95. Схема, поясняющая переход токов на ближнем и дальнем концах цепей

сигнала в начале влияющей цепи (цепь  $I$ ) и уровне помех в начале цепи, подверженной влиянию (цепь  $II$ ); переходное затухание  $B_g$  представляет собой разность между уровнем полезного сигнала в начале влияющей цепи (цепь  $I$ ) и уровнем помех в конце цепи, подверженной влиянию.

Схемы измерения переходного затухания, приведённые ниже, имеют в виду четыре возможных случая:

- 1) переходное затухание между основными цепями на ближнем конце (фиг. 96);
- 2) то же на дальнем конце (фиг. 97);
- 3) переходное затухание между основной и искусственной цепями на ближнем конце (фиг. 98);
- 4) то же на дальнем конце (фиг. 99).

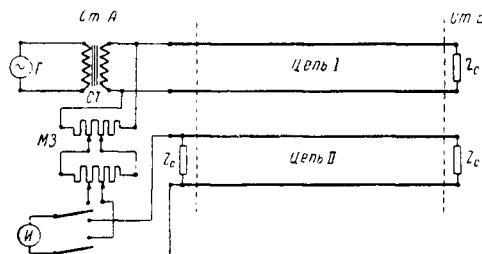

Фиг. 96. Схема измерения переходного затухания между основными цепями на ближнем конце


Измерение производят по методу сравнения. При измерении переходного затухания на ближнем конце между цепями с одинаковыми характеристическими сопротивлениями (фиг. 96) измеряемая величина  $B_0$  отсчитывается непосредственно на магазине затуханий:

$$B_0 = b_{изм}, \quad (173)$$

где  $b_{изм}$  — затухание магазина, полученное после уравнивания отклонений стрелки индикатора.

При измерении переходного затухания на дальнем конце (фиг. 97) между измеритель-

зован телефоном с усилителем или гальваниометром с выпрямителем; при измерении в диапазоне в. ч. между измерителем переходного за-

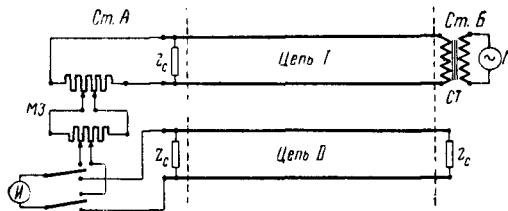

Фиг. 97. Схема измерения переходного затухания между основными цепями на дальнем конце

ным генератором и магазином затуханий включена влияющая цепь; поэтому к величине затухания магазина  $b_{изм}$  необходимо прибавлять величину собственного затухания влияющей цепи:

$$B_g = b_{изм} + \beta_1 l, \quad (174)$$

где  $\beta_1$  — километрическое затухание влияющей цепи;

$l$  — длина участка.

При измерении переходного затухания между цепями с различными характеристическими сопротивлениями, например при измерении переходного затухания между основной и искусственной цепями (фиг. 98 и 99), в результаты измерений следует вводить поправку:

$$B_0 = b_{изм} - \Delta b \quad (175)$$

и


$$B_g = b_{изм} + \beta_1 l - \Delta b, \quad (176)$$

где

$$\Delta b = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{Z_1}{Z_2} \right|. \quad (177)$$


В выражении (177)  $Z_1$  — характеристическое сопротивление влияющей цепи,  $Z_2$  — характеристическое сопротивление цепи, подверженной влиянию.

В качестве индикатора при измерении в низкочастотном диапазоне может быть исполь-

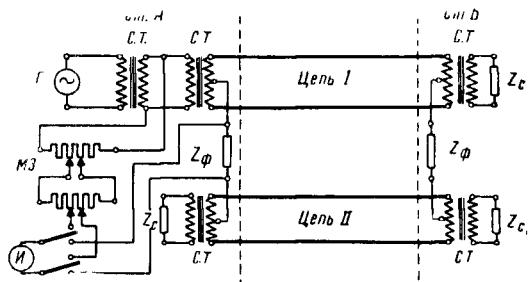

Фиг. 98. Схема измерения переходного затухания между основной и искусственной цепями на ближнем конце

тухания и усилителем обычно включают гетеродин—детектор, преобразующий токи в. ч. в токи н. ч.

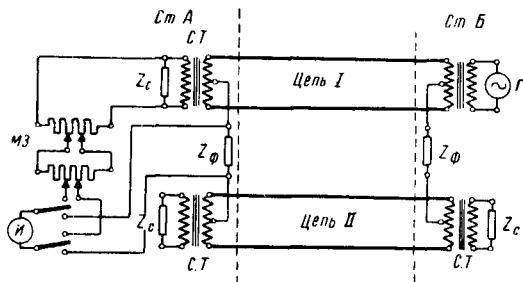

Фиг. 99. Схема измерения переходного затухания между основной и искусственной цепями на дальнем конце

Необходимо иметь в виду, что величина переходного затухания измерительной схемы должна быть больше измеряемой величины по крайней мере на 2—2,5 nep.

## ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ

1. Касаткин А. С. Электрические измерения. Госэнергоиздат, М., 1946.
2. Ремиз Г. А. Радиоизмерения. Связьтехиздат, М., 1948.
3. Снарский А. А. и Чудов Б. И. Телефонно-телеграфные измерения, Связьиздат, М., 1934.
4. Соловьев Н. Н. Измерения в проводной связи, Связьиздат, М., 1945.
5. Ширков В. Курс основных радиотехнических измерений, Связьтехиздат, М., 1940.
6. Шкурин Г. П. Справочник по электроизмерительным и радиоизмерительным приборам, Воениздат, М., 1950.
7. Шкурин Г. П. Электроизмерительные и радиоизмерительные приборы, Воениздат, М., 1948.

# ОРГАНИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВА СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ

## СЛУЖБЫ И ДИСТАНЦИИ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ

Все устройства сигнализации и связи железной дороги находятся в ведении службы сигнализации и связи; служба имеет отделы СЦБ, связи и технический, а также группы по кадрам, планированию и труду, бухгалтерии и учёту, снабжению.

Линейными хозяйственными единицами службы сигнализации и связи являются дистанции сигнализации и связи, каждая из которых обслуживает устройства на определённом участке дороги. Дистанции подразделяются на: а) объединённые, обслуживающие устройства СЦБ и связи (большинство), б) дистанции, обслуживающие только устройства СЦБ на оснащённых техникой участках в крупных узлах, и в) дистанции, обслуживающие только устройства связи, главным образом при управлении дорог. Примерные схемы структуры дистанций показаны на фиг. 1, 2 и 3.

Дистанции в зависимости от сложности обслуживаемых устройств, оснащённости техникой и других условий разделяются на дистанции I, II и III разрядов.

Средняя протяжённость дистанций колеблется в пределах от 100 до 250 км и зависит от характера участка и его оснащённости устройствами СЦБ и связи.

Дистанция делится на цехи и участки старших электромехаников; цехи — на рабочие участки, а участки старших электромехаников на околотки.

Околотком называется участок, обслуживаемый электромехаником и 1—2 монтёрами или рабочими. 4—5 однотипных околотков составляют участок старшего электромеханика.

Рабочим участком называется участок электромеханика, участвующего в сменном дежурстве. Несколько таких участков составляют цех, обслуживающий целый объект СЦБ или связи (например электрическая централизация, автоматическая телефонная станция и т. д.).

Виды околотков: а) линейный СЦБ и связи, б) линейный СЦБ, в) линейный связи, г) автоблокировки, д) механической централизации, е) электрической централизации (на малых станциях), ж) диспетчерской централизации, з) станционной связи, и) внутристанционной радиосвязи и к) радиовещания.

Виды цехов: а) электрической централизации (Э/Ц), б) механической централизации (М/Ц), в) диспетчерской централизации (центрального поста), г) автостопа и локомотивной сигнализации, д) телеграфно-телефонных станций (при отделениях дорог и на крупных станциях), е) линейно-аппаратного зала (ЛАЗ), ж) избирательной связи, з) автоматических телефонных станций (АТС), и) ручных телефонных станций (РТС), к) телеграфа, л) поездной радиосвязи, м) внутристанционной радиосвязи, н) радиовещания (радиоузел) и о) поездного радиовещания.


В зависимости от территориального расположения устройств и объёма работы могут быть объединённые цехи, например, цех ЛАЗ, избирательной связи и РТС, цех радиовещания и радиосвязи и т. д.

Электромеханик околотка или рабочего участка несёт полную ответственность за исправность устройств на своём околотке (рабочем участке) и обязан выполнять на нём все работы по текущему содержанию устройств.


В текущее содержание входит периодическая проверка состояния всех устройств в соответствии с установленной периодичностью для различных устройств, с регулировкой, чисткой и смазкой их, устранение замеченных и предупреждение возникающих неисправностей.

Периодичность работ по текущему содержанию устанавливается на основании принятого инструкциями технологического процесса содержания устройств (Инструкции электромеханикам СЦБ, связи и радио). Для каждого вида работ по текущему содержанию устанавливается норма времени (см. «Положение об организации труда и нормах времени по текущему содержанию устройств СЦБ и связи»).


Размер околотков и его штат рассчитывают, исходя из установленной периодичности обслуживания, норм времени и оснащённости околотка устройствами СЦБ и связи. Общемесячная выработка каждого работника околотка, определённая с учётом потерь времени на проезды, участие в комиссиях, выезды в дистанцию и т. д., должна, как правило, равняться 200 час. В зависимости от размера околотка штат его может состоять из одного, двух и трёх человек и в том числе электромеханика, монтёра и старшего рабочего.

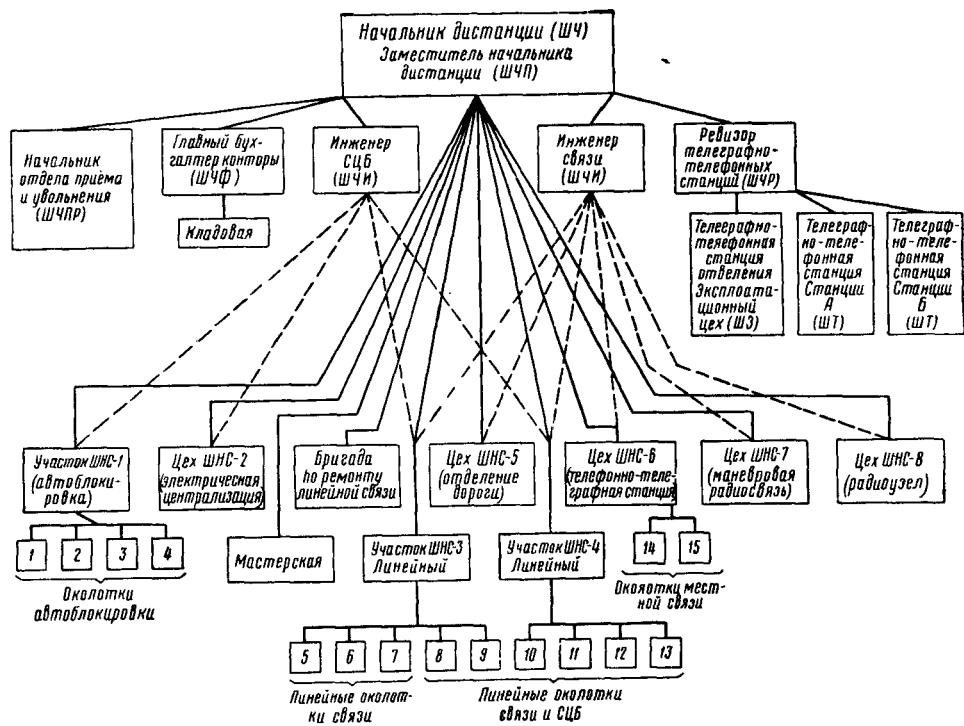

Фиг. 1. Примерная схема структуры объединённой дистанции сигнализации и связи

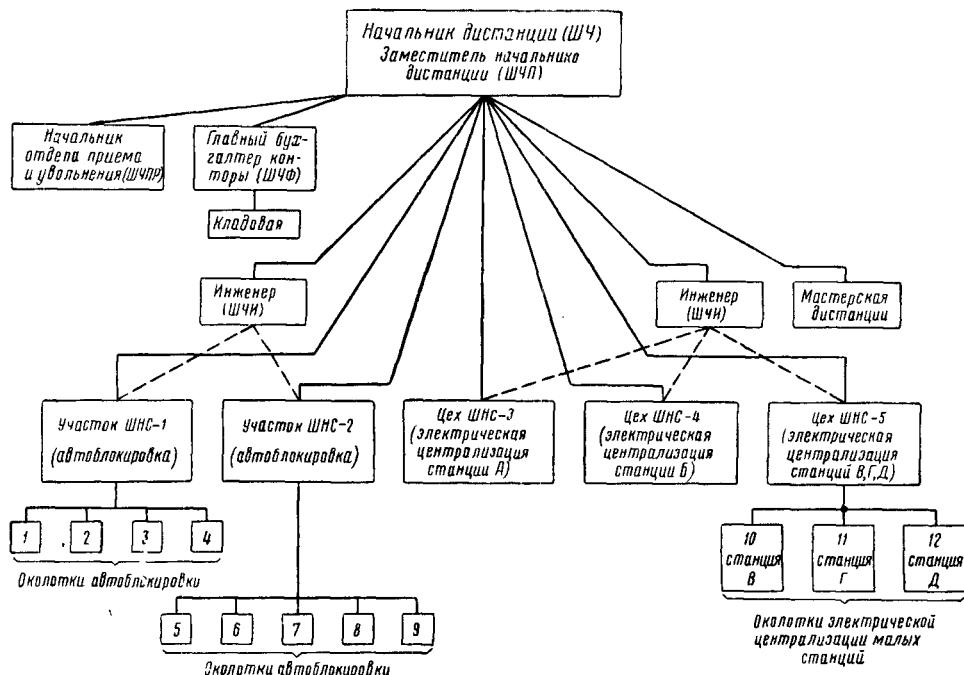

Фиг. 2. Примерная схема структуры дистанции СЦБ

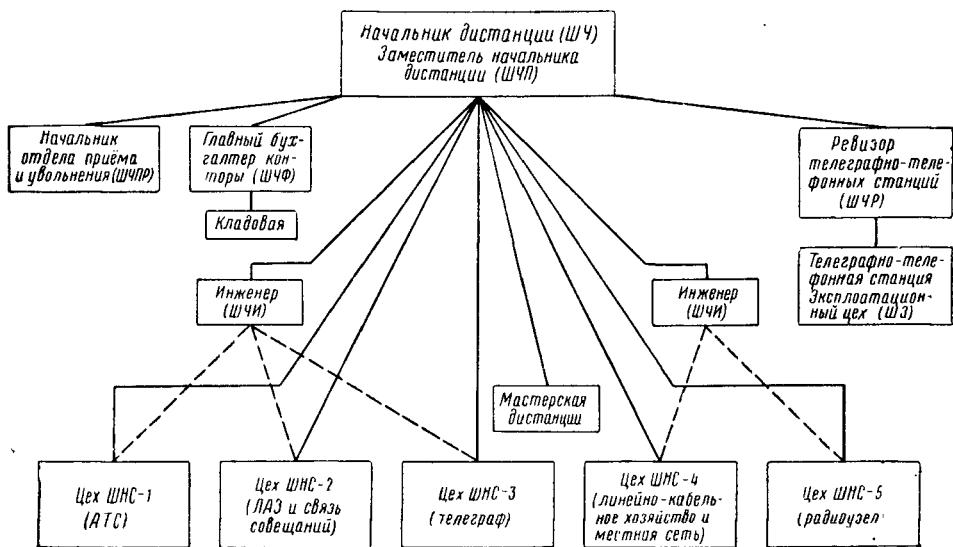

Фиг. 3. Примерная схема структуры дистанции связи при управлении дороги

Средние размеры некоторых типов околотков приведены в табл. 1. На штат околотков возлагается текущее содержание устройств. Капитальный и средний ремонт устройств производят, как правило, специально выделенным штатом. Капитальный ремонт легко снимаемых приборов и аппаратов производят обычно в дорожных или дистанционных мастерских. Капитальный и средний ремонт линий связи, капитальный ремонт семафоров и других иеснимаемых устройств производят на месте ремонтными бригадами.

Для выполнения трудоёмких работ по текущему содержанию и ремонту воздушных линий связи и автоблокировки на дистанции создаётся бригада по текущему ремонту. Она же является аварийно-восстановительной бригадой дистанции.

Таблица 1  
Размеры околотков

Наименование околотка	Размер околотка	Штат
Линейный СЦБ и связи: при воздушной линии более 24 проводов .	20 км	
при воздушной линии от 17 до 24 проводов	30 "	1 электромеханик,
при воздушной линии от 8 до 16 проводов	40 "	1-2 монтёра или старших рабочих
при воздушной линии до 8 проводов . . . . .	60 "	
Автоблокировки при од- ной станции . . . . .	10-15 км	1 электромеханик, 1 монтёр
Механической центра- лизации . . . . .	30 стре- лок	1 электромеханик, 2 монтёра
Электрической центра- лизации . . . . .	15 стре- лок	1 электромеханик, 1 монтёр

### ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДИСТАНЦИИ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ

Решающее значение для успешной эксплуатационной работы имеет правильная организация труда электромеханика на каждом околотке и дистанции в целом. Исправное действие устройств обеспечивается строгим соблюдением графика технологического процесса обслуживания.

Для каждого околотка или цеха в целом составляют два графика работ на основе действующих норм времени и периодичности эксплуатационного текущего обслуживания основных устройств.

Месячный график содержит перечень работ текущего обслуживания, выполняемых не реже одного раза в месяц, периодичность этих работ в течение месяца и исполнителя (электромеханик или монтёр). Он составляется по приведённой ниже форме (см. стр. 964).

Годовой график содержит в основном тот же перечень данных, что и месячный график, но для работ, выполняемых реже, чем один раз в месяц, составляется по приведённой ниже форме (см. стр. 964).

Все работы в графиках группируются по периодичности выполнения. В месячном графике вначале помещают работы, требующие ежедневного выполнения, затем один раз в два дня и т. д. В годовом графике вначале помещаются работы, выполняемые ежемесячно, затем один раз в два месяца и т. д.

Графики должны охватывать все устройства, имеющиеся на околотке или в цехе. Приведённые формы графиков в зависимости от характера устройств и их территориального расположения могут в значительной степени меняться, но при этом должны давать электромеханику и монтёру чёткое указание, когда и какую работу по теку-

Утверждаю: ШЧ (подпись)

## Ежемесячный график

технологического процесса обслуживания устройств СЦБ и связи . . . . .  
околотка . . . . . дистанций сигнализации и связи . . . . . ж. д.

№ по пор.	№ параграфов технологического процесса	Наименование работ	Измеритель	Периодичность обслуживания	Кто выполняет	Количество объектов	Дата выполнения работ					
							1	2	3	29	30	
1	2	3	4	5	6	7						8

Составил: ШНС (подпись)

Утверждаю: ШЧ (подпись)

## Годовой график

технологического процесса обслуживания устройств СЦБ и связи . . . . .  
околотка . . . . . дистанций сигнализации и связи . . . . . ж. д.

№ по пор.	№ параграфов технологического процесса	Наименование работ	Измеритель	Периодичность	Количество объектов	Январь	Февраль	Март	Апрель	И т. д.	
						1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6						

Составил: ШНС (подпись)

щему содержанию устройств он должен выполнять.

Для точного контроля выполнения технологического процесса по содержанию устройств СЦБ и связи на каждом околотке ведётся журнал учёта выполнения работ, в который заносится дата проведения работы, наименование выполненных работ и прочие необходимые сведения (в примечании).

Журналы учёта выполнения работ заполняют ежедневно по окончании рабочего дня. В них записывают данные о проверке и состоянии устройств и о замеченных старшими работниками дистанции или другими инспектирующими лицами недостатках в содержании приборов.

Качество выполнения работ по графикам технологического процесса обслуживания устройств СЦБ и связи по каждому рабочему участку и состояние устройств контролируется ежедневно старшим электромехаником цеха или участка. Результаты проверки электромеханик записывает в журнал учёта выполнения работ.

Начальник дистанции (его заместитель или инженер дистанции) один раз в месяц проверяет состояние устройств СЦБ по всем околоткам.

В целях особо тщательной проверки состояния устройств под руководством начальника дистанции (его заместителя или инженера дистанции) один раз в год производится сплошная подробная проверка (ревизия) состояния всех устройств СЦБ и связи.

Один раз в неделю старший электромеханик проводит техническое занятие с электромеханиками и монтёрами по изучению или повторению ПТЭ, инструкции по безопасности, должностных инструкций и т. п.

Один раз в неделю начальник дистанции проводит со старшими электромеханиками разбор отдельных технических вопросов, изучение приказов, правил и инструкций и делает анализ работы за неделю.

Непременным и одним из наиболее важных элементов эксплуатации устройств СЦБ и связи считается постоянное их усовершенствование, модернизация. На основе рационализаторских предложений и опыта работы по улучшению устройств ведётся непрерывно на протяжении всего времени эксплуатации.

К элементам усовершенствования и модернизации относятся: переделка кабельных муфт, перемонтаж приборов, замена устаревших конструкций новыми, приведение устройств к отличному состоянию.

Важным элементом в обеспечении хорошей эксплуатации устройств СЦБ является организация социалистического соревнования между околотками по обеспечению бесперебойного действия устройств СЦБ.

Обычно в число показателей социалистического соревнования включают: обеспечение бесперебойного действия устройств, хорошее содержание рабочего участка, строгое выполнение технологического процесса, своевременное выполнение ремонтных

работ, производительность труда, соблюдение трудовой дисциплины и т. д.

Производительность труда электромеханика или монтёра подсчитывают следующим образом: выполнение работ, не входящих в технологический процесс обслуживания, записывается старшим электромехаником отдельно, с указанием объёма и человека-часов, полагающихся на эту работу. Человеко-часы определяются по справочнику укрупнённых сметных норм, а также на основе практического нормирования. Производительность труда работника за месяц определяется отношением его фактической выработки в человеко-часах к норме выработки.

Электромеханик или монтёр при выполнении технологического процесса обслуживания участка на 100% и дополнительно выполнивший на какую-то сумму работы, не входящие в технологический процесс, получает 100% за всю выработку по технологическому процессу плюс соответствующий процент за дополнительные работы.

Под выполнением технологического процесса обслуживания устройств на 100% понимается: а) исправное действие устройств СЦБ, б) отличная или хорошая оценка состояния устройств, даваемая старшим электромехаником, и в) полное выполнение работ, намеченных графиком технологического процесса. Выполнение работ сверх эксплоатационного обслуживания разрешается только работникам, обеспечивающим бесперебойное действие устройств СЦБ.

Передовые методы в работе электромехаников и монтёров направлены на обеспечение чёткой работы устройств, их отличное состояние, выполнение своими силами новых и ремонтных работ, т. е. повышение производительности труда, папавинско-луининский выход за обслуживаемыми устройствами.

Для непосредственной работы по передаче-приёму телеграмм и соединению абонентов на телефонных станциях служит эксплоатационный штат телеграфно-телефонных станций дистанции. Эксплоатационный штат телеграфных станций состоит из телеграфистов Бодо, телеграфистов Морзе и телетайпистов, а также вспомогательного штата экспедиторов, машинисток и доставщиков телеграмм. Во главе смены телеграфа стоит старший телеграфист. Телеграфные станции при управлении и отделениях железных дорог возглавляются начальниками. Руководство всей эксплоатационной работой телеграфно-телефонных станций дистанции возлагается на ревизора телеграфа, являющегося помощником начальника дистанции по эксплоатационной работе.

Нормы производительности труда для телеграфистов установлены следующие:

а) отдельный телеграфист назначается на передающий крат аппаратуры Бодо при круглогодичной среднечасовой нагрузке в 100 десятиловых телеграмм;

б) при обслуживании телеграфистом одного передающего и одного приёмного крат Бодо норма 150 десятиловых телеграмм в час;

в) при обслуживании телеграфистом двух

приёмных крат Бодо норма 220 десятиловых телеграмм в час;

г) при обслуживании аппарата Морзе на прямых и циркулярных проводах — 60 десятиловых телеграмм в час;

д) то же, на постстанционных — 50 десятиловых телеграмм в час.

Основная задача телеграфистов — быстрая передача и приём телеграмм без ошибок и брака. Время прохождения телеграмм через станцию является основным показателем работы как отдельных телеграфистов, так и смены в целом.

Передовые методы в работе телеграфистов направлены в первую очередь на качественные и быстрые передачу и приём телеграмм, уменьшение штата путём совмещения одним телеграфистом работы на нескольких аппаратах и повышение производительности труда.

Эксплоатационный штат телефонных станций состоит из телефонисток местных и междугородных станций. Задачей телефонисток местных телефонных станций (ручных — РТС) является быстрый и чёткий ответ абоненту и быстрое соединение с просимым номером. На одну телефонистку возлагается обслуживание коммутатора с количеством включённых абонентов от 80 до 100. Время соединения двух абонентов должно быть не более 6 сек. Основной задачей телефонисток междугородных телефонных станций является полное использование междугородных линий, работающих по заказной системе, не допуская ни секунды ихостоя. Для этого применяют групповую передачу заказов на переговоры и предварительную подготовку абонентов. На одну телефонистку возлагается обслуживание четырёх междугородных линий или шести линий постстанционной или линейно-путевой связи. Время организации одного переговора не должно быть более 40 сек. На телефонных станциях при 8 и более междугородных линиях выделяется стол для приёма заказов на переговоры.

Передовые методы работы телефонисток направлены в первую очередь на быстрое и чёткое соединение абонентов, а для телефонисток междугородных станций, кроме того, повышение использования междугородных линий. Использование линий характеризуется коэффициентом их использования, равным отношению времени переговоров абонентов по линии к полному времени её работы. Передовые телефонистки довели коэффициенты использования линий до 94—95%.

Помимо дистанций сигнализации и связи в состав службы входят, подчиняясь непосредственно службе, дорожные электротехнические ремонтные мастерские и дорожные лаборатории сигнализации и связи. На некоторых дорогах существуют вместо мастерских электротехнические ремонтные заводы.

Дорожные электротехнические ремонтные мастерские служат главным образом для ремонта аппаратуры и приборов СЦБ и связи в первую очередь таких, как реле, трансформаторы, выпрямители, телефонные аппараты и коммутаторы, телеграфные аппараты, блокировочные аппараты и т. д. Помимо

ремонтных работ дорожным мастерским поручается выполнение отдельных заказов службы и дистанций, связанных с работами капитального строительства и переустройства. Ряд дорожных мастерских и также все дорожные заводы помимо ремонтной продукции выпускают также новые изделия, поставляя их для всей сети железных дорог в соответствии с планом централизованных заказов МПС. Штат дорожных мастерских зависит от объема работы и различен для различных дорог, находясь в пределах от 50 до 150 человек. Штат дорожных заводов достигает до 300—400 человек.

Дорожные лаборатории сигнализации и связи служат для проведения необходимых сложных измерений, испытаний и исследований как в действующих устройствах, так и при новом строительстве. Они оказывают помощь дистанциям и дорожным мастерским в решении сложных технических вопросов, требующих измерений и исследований, а также контролируют техническое содержание наиболее сложных устройств СЦБ и связи. Штат дорожной лаборатории состоит из 9—11 инженеров и техников во главе с начальником лаборатории. Лаборатория снабжается необходимой измерительно-испытательной аппаратурой и имеет передвижной вагон-лабораторию и небольшую монтажно-механическую мастерскую.

### ВИДЫ И ПЕРИОДICНОСТЬ ПРОВЕРОК УСТРОЙСТВ СЦБ И СВЯЗИ

При периодической проверке устройств обслуживающий персонал не только производит контрольные измерения электрических данных, основных размеров конструкций, но и соответственно их регулирует. При контрольных измерениях и регулировках обслуживающий персонал руководствуется главнейшими данными, приведенными в инструкциях электромеханикам СЦБ, связи и радио и в соответствующих главах настоящего справочника.

Вопросы содержания устройств связи см. в соответствующих пунктах раздела «Связь» настоящего тома.

Виды и периодичность проверки устройств СЦБ указаны в табл. 2, а периодичность осмотра устройств связи см. в соответствующих главах раздела «Связь».

Таблица 2  
Сроки проверки устройств СЦБ

Наименование устройств и производимых работ	Периодичность работ
<b>Светофоры</b>	
Дневная проверка видимости светофоров с локомотива . . . . .	Один раз в декаду
Проверка видимости всех стационарных светофоров при комиссионном осмотре	Один раз в месяц
Замена светофорных ламп на светофорах и проверка горения красной лампы с проверкой чисткой головки и линзового комплекта	Один раз в 40 дней

Продолжение табл. 2

Наименование устройств и производимых работ	Периодичность работ
Измерение напряжения на лампах светофоров при нормальном и аварийном режимах питания . . . . .	Два раза в год
Проверка наводки светофоров при помощи визирной трубы . . . . .	Один раз в год
Проверка внутренней части индикаторного ящика с креплением всех контактов и наружной чисткой стекол и линз индикатора	Один раз в месяц
Внутренняя чистка ячеек индикатора с изъятием ламп и проверкой патронов . . . . .	Один раз в год
Проверка сигнализации индикатора путем открытия сигнала по всем маршрутам . . . . .	Два раза в год
Окраска светофоров . . . . .	Один раз в год
<b>Семафоры</b>	
Проверка и очистка видимости семафоров . . . . .	Три раза в месяц
Проверка дневной видимости семафоров комиссационным порядком . . . . .	Один раз в месяц
Проверка работы семафора с опробованием его на открытие и закрытие . . . . .	Три раза в месяц
Осмотр линий гибкой передачи и лебедок со вскрытием ящиков поворотных щиков и желобов . . . . .	Один раз в месяц
Проверка и ремонт оборудования семафора и линий гибкой передачи . . . . .	Один раз в год
Окраска семафоров и пакет линий гибкой передачи	То же
Капитальный ремонт семафоров, компенсаторов, лебедок и линий гибкой передачи . . . . .	По мере надобности
Опробование линий гибкой передачи семафора на обрыв . . . . .	Один раз в год и после капитального ремонта
Проверка работы электрозводного механизма диска со вскрытием . . . . .	Три раза в месяц
Проверка работы электрозводного механизма с полной разборкой . . . . .	Один раз в год
Проверка сцепляющего механизма с полной разборкой, чисткой, смазкой и т. д. . . . .	То же
<b>Стрелки электрической централизации</b>	
Наружная проверка централизованных стрелок, исправности тяг, креплений, закруток болтов и т. д. . . . .	Ежедневно
Проверка замыкателя, тяг, гарнитур и плотности прижатия остряков к рамным рельсам посредством закладки . . . . .	Один раз в 7 дней
Наружная чистка привода, гарнитур, тяг и замыкателя . . . . .	По мере надобности, но не реже одного раза в месяц
Внутренняя проверка электропривода с переводом стрелок . . . . .	Два раза в месяц

Продолжение табл. 2

Наименование устройств и производимых работ	Периодичность работ
Проверка силы тока при нормальной работе привода и при работе его на фрикциону . . . . .	Один раз в месяц
Полная разборка электропривода и замыкателя с чисткой, смазкой и заменой изношившихся частей . . . . .	Один раз в год
Капитальный ремонт приводозамыкателя . . . . .	По мере надобности
<b>Стрелки механической централизации</b>	
Наружный осмотр стрелок, исправности тяг, креплений, закруток болтов и плотности прилегания остряка к рамному рельсу . . . . .	Ежедневно
Проверка состояния приводозамыкателя, тяг и гарнитур. Проверка плотности прижатия остряков к рамным рельсам посредством закладки . . . . .	Один раз в 7 дней
Проверка приводозамыкателя со снятием кожуха и переводом стрелки . . . . .	Два раза в месяц
Осмотр линий гибкой передачи со вскрытием всех люков, поворотных шкивов и желобов . . . . .	Один раз в месяц
Полная проверка и текущий ремонт оборудования	Один раз в год
Опробование стрелки на обрыв гибких тяг . . . . .	Один раз в год и после капитального ремонта
<b>Контрольные замки на стрелках</b>	
Проверка действия замка и испытание на плотность прижатия остряка . . . . .	Два раза в месяц
Разборка, чистка и смазка контрольного замка . . . . .	Один раз в месяц
<b>Рельсовые цепи</b>	
■ Проверка рельсовых цепей . . . . .	Три раза в месяц
Измерение напряжения на путевых реле . . . . .	Два раза в месяц
Проверка рельсовых цепей на шунтовую чувствительность . . . . .	Один раз в месяц
То же, разветвлённых рельсовых цепей . . . . .	Один раз в 10 дней
Проверка правильности чередования полярностей рельсовых цепей . . . . .	Два раза в год
Внутренняя проверка кабельных стоек и путевых коробок . . . . .	Один раз в месяц
Проверка путевых дросселей . . . . .	Один раз в год
<b>Аппарат электрической централизации</b>	
Проверка стрелочного коммутатора без разборки	Один раз в месяц
Разборка, чистка и регулировка стрелочного коммутатора . . . . .	Один раз в год
Проверка правильности включения схемы стрелки и её защитной части . . . . .	Два раза в год
Проверка маршрутно-сигнального коммутатора без разборки . . . . .	Один раз в месяц

Продолжение табл. 2

Наименование устройств и производимых работ	Периодичность работ
Разборка, чистка и регулировка маршрутно-сигнального коммутатора . . . . .	Один раз в год
Проверка ящика зависимости ЭЦ по таблице замыканий . . . . .	Один раз в 6 месяцев
Разборка ящика зависимости ЭЦ . . . . .	Один раз в год
<b>Сигнальный рычаг</b>	
■ Проверка, чистка и смазка сигнального рычага . . . . .	Один раз в месяц
Разборка сигнального рычага и перемениого замыкания . . . . .	Один раз в год
<b>Стрелочный рычаг</b>	
Проверка, чистка и смазка стрелочного рычага . . . . .	Один раз в месяц
Разборка и проверка стрелочного рычага . . . . .	Один раз в год
Опробование рычага на взрез . . . . .	Один раз в месяц
<b>Блок-аппарат</b>	
Проверка, регулировка и чистка блок-механизмов	Три раза в месяц
Чистка индуктора, педальных замычек, кнопок и звонков . . . . .	Один раз в месяц
Разборка блок-механизма . . . . .	Один раз в год
<b>Ящик зависимости распределительного и исполнительного аппаратов механической централизации</b>	
Проверка ящика зависимости по таблице замыканий . . . . .	Один раз в 6 месяцев
Разборка, проверка и чистка ящика зависимости . . . . .	Один раз в год
<b>Сигнальные централизаторы</b>	
Проверка и чистка сигнального централизатора . . . . .	Один раз в месяц
<b>Стрелочные централизаторы</b>	
Проверка и чистка стрелочного централизатора . . . . .	Один раз в месяц
<b>Электрорезловая система</b>	
Вскрытие жезлового аппарата, индуктора и переключателя, их проверка и чистка . . . . .	Два раза в месяц
Проверка жезлового аппарата с разборкой . . . . .	Один раз в год
<b>Реле и выпрямители</b>	
Наружная проверка реле, трансформаторов и выпрямителей . . . . .	Два раза в месяц
Чистка приборов . . . . .	По мере надобности
Лабораторная проверка реле . . . . .	Один раз в 3 года
Проверка реле открытого типа на месте . . . . .	Один раз в год
Проверка напряжения выпрямленного тока выпрямителей . . . . .	Один раз в месяц
Проверка обратного тока выпрямителей . . . . .	Два раза в год

Продолжение табл. 2

Наименование устройств и производимых работ	Периодичность работ
<b>Аккумуляторы</b>	
Проверка аккумуляторов в батарейном колодце . . . . .	Два раза в месяц
Проверка плотности электролита . . . . .	Один раз в месяц
Тренировочный разряд аккумуляторов автоблокировки . . . . .	Два раза в год
Проверка состояния стационарных аккумуляторов . . . . .	Один раз в 10 дней
Перезаряд аккумуляторных батарей . . . . .	Два раза в год
Проверка фактической ёмкости аккумуляторов . . . . .	Один раз в год
Испытание сопротивления изоляции аккумуляторных батарей . . . . .	To же
<b>Кабельная сеть</b>	
Проверка кабельных разветвительных муфт и стрелочных розеток . . . . .	Один раз в год
Осмотр высоковольтных кабельных муфт . . . . .	Один раз в год
Измерение сопротивления изоляции сигнальных кабелей . . . . .	Один раз в 3 года
Испытание высоковольтного кабеля кенотроном . . . . .	Один раз в год
Проверка изоляции монтажа . . . . .	Два раза в год
Проверка трассы кабелей	Один раз в месяц

Продолжение табл. 2

Наименование устройств и производимых работ	Периодичность работ
<b>Высоковольтная линия</b>	
Осмотр высоковольтной линии . . . . .	Два раза в месяц
Ревизия высоковольтной и сигнальной линий . . . . .	Один раз в год
Измерение сопротивлений заземлений . . . . .	To же
Ревизия питающих пунктов . . . . .	Два раза в год
Испытание на пробой трансформаторного масла	Один раз в год
<b>Автостопы и локомотивная сигнализация</b>	
Наружный осмотр исправности путевых индукторов . . . . .	Два раза в месяц
Проверка путевых индукторов индукторомером с измерением сопротивления изоляции обмоток . . . . .	Один раз в месяц
Проверка путевых индукторов передвижной установкой . . . . .	Один раз в месяц
Проверка работы локомотивной сигнализации одновременно с проверкой видимости сигналов . . . . .	Один раз в 10 дней
Проверка ламповых генераторов точечного автостопа на испытательной станции . . . . .	Один раз в 3 месяца
To же дешифраторов и усилителей локомотивной сигнализации . . . . .	To же

# АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ



При пользовании настоящим указателем следует иметь в виду, что каждое название упоминается один раз и, как правило, не повторяется в перестановке слов.

В указателе упоминается вначале (за редкими исключениями) основное слово, а потом его [определение, например, «Блокировка автоматическая».

- А**
- Автоблокировка кодовая 401
    - с полярным кодом 403
    - с частотным кодом 401
    - с числовым кодом 402
  - Авторегулировка скоростная 424
  - Автостоп индуктивно-резонансный 407
    - механический 405
    - точечной системы 405
  - Автотрансформатор 24, 528
  - согласовывающий 24, 252
  - Азбука Бодо 581
    - Морзе 580
  - Азбукин П. А. 584, 714
  - Аккумуляторы автоблокировки 526
    - кислотные 896
    - устройств электрической централизации 528
    - щелочные 897
  - Акульшин П. К. 602
  - Алексеев Н. Ф. 802
  - Алёхин К. А. 682
  - Амарантов В. Н. 715
  - Андреев Д. М. 776
  - Анод электронной лампы 796
  - Антenna 818, 819, 822
  - Аппарат жезловой 248, 249, 252
    - постовой (централизации) 323
    - стартостопный 590
    - телеграфный 576
    - Бодо 581
    - Морзе 578
    - телефонный 622
    - переносный 626

- Б**
- Баев Н. А. 776
  - Бандаж 113
  - Барретер 804
  - Берг А. И. 794
  - Бердичевский-Аpostолов С. М. 622
  - Бленкеры 631
  - Блокировка автоматическая 377

В большинстве случаев, когда формула, способ, метод и пр. носят название по фамилии учёного, инженера, стахановца, в указателе приводится лишь фамилия учёного, инженера, стахановца (без сопровождающего слова), например, «Трегер Д. С.», а не «Электрорежевая система Д. С. Трегера».

- Блокировка автоматическая двузначная 390
  - — двусторонняя 382
  - — кодовая 401
  - — оборудование 398
  - — односторонняя 380, 381
    - — (двухпутная) 264
    - — питание 380, 381
    - — проектирование 396
    - — путевая 380
    - — стационарная 391
    - — устройство 378
    - — увязка со станциями при ключевой зависимости 392
    - — — — имеющими механическую централизацию, 396
    - — путевая 255
    - — стационарная 312, 322
    - — полуавтоматическая 255
    - — двухпутно-однопутная 270
    - — двухочковая двусторонняя (однопутная) 268
    - — однопутная с «встречным согласием» 269
    - — однопутная с «встречным согласием» 273
    - — перегонная 255
    - — релейная однопутная 270
    - — — двухпутная 272
    - — — четырёхочковая двусторонняя (однопутная) 266
- Блокинг-генератор 862
- Блок комбинированный для подвески кабеля 136

Блок-механизм полуавтоматической блокировки 256  
 Блок-пост 265  
 Богуш И. М. 682  
 Бодо 581  
 Бокс 45  
 Болты 22  
 Бонч-Бруевич М. А. 794, 862  
 Борисов Д. П. 228  
 Бородзюк Г. Г. 715  
 Брылеев А. М. 228, 229, 382  
 Будки кабельные 58  
 Бутлеги 367

## В

Вахнин М. И. 228, 229, 306  
 Введенский Б. А. 794, 824  
 Вводы проводов 92  
 Вентиль электромагнитный 413  
 Взаимодействие между маршрутными и сигнальной рукоятками и блок-механизмом 287  
 Взаимозамыкание стрелок и сигналов 315  
 Взаимоиндукция 176, 177  
 Виды связи 539  
 — телеграфной связи 571  
 Влияние контактной сети 172, 179  
 — линий электропередачи 172, 189  
 — мешающее линий сильного тока 169  
 — опасное линий сильного тока 169  
 Волоцкой А. Н. 682, 772  
 Воронки концевые 149  
 Востоков М. Н. 715  
 Время оперативное телефонистов 786  
 — срабатывания реле 334  
 Выбиратели направлений 773  
 Вызов избирательный 684  
 — тональный 720  
 Выключатели масленые 514, 520, 521  
 Вылеты углов линий 109, 110, 111  
 Выпрямители 334, 358, 359, 361  
 — газотронные 905  
 — кенотронные 905  
 — ртутные 901  
 — сухие 902  
 — тиатронные 905  
 Выпрямление 804  
 Выравнивание рабочих ёмкостей кабельных цепей 215  
 — сопротивлений жил 215  
 Выравниватели 566  
 Вязка проводов на изоляторах 123

## Г

Габариты воздушных линий 105  
 — проводов и опор линий связи 106  
 — — — высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки 108  
 Газotron 803, 904  
 Гальванические элементы  
 — мокрые 895  
 — — — сухие 896  
 Гасители знаков 773  
 Генератор импульсов 862  
 — ламповый 411, 806  
 — пилообразного напряжения 863  
 Гептод 801  
 Гиждеу В. В. 682  
 Гильзы 51, 53, 56  
 Глухари 22  
 Голубицкий П. М. 622  
 Горбачёв М. М. 156  
 Гордеенко Я. Н. 228  
 Григоров В. А. 228, 293  
 Группа линейная 488  
 Гурин Л. П. 570

## Д

Дальность видимости светофоров 237  
 — телеграфией передачи 601  
 Держатели для траверс 22  
 Детектирование частоты 814  
 Дешифратор 421, 423, 1585  
 Диаграмма уровней передачи 756  
 Динамометрирование гибкой передачи 306  
 Диод 797, 798  
 Диск жезлового аппарата 250  
 — предупредительный 246  
 — сквозного прохода 245  
 Длина волны распространения по однородной линии 543  
 — шагов симметрирования 211  
 Дроссели стыковые 368

## Е

Евдокимов А. Е. 228  
 Ёмкость телефонных станций 633  
 — связи 36, 38, 39

## Ж

Жезл 248, 249  
 Жезлы развинчивающиеся 252  
 Жильцов П. Н. 229

## З

Зависимости простейшие между стрелками ручного управления и сигналами 280, 283  
 Зависимость ключевая 284  
 — между частотой, периодом колебаний и длиной волны 794  
 — простейшая на сигнальном замке 283  
 Заделка стыков труб 131  
 Заземление 102, 103, 104, 669  
 Заземлители станционные 617  
 Зал коммутаторный 785  
 — линейно-аппаратный 776  
 787, 792  
 Заливка чугунных муфт 142  
 Замок автостопа 414  
 — контрольный стрелочный 275  
 — приводной оконечный 278  
 — сигнальный 280  
 — стрелочный электрический 502  
 Замыкатель переменный 262  
 Замычки 258, 259, 260, 261, 317, 324  
 Запайка свинцовой муфты 142  
 Запаздывание токов в аппаратах Бодо 587  
 Затёска столбов 115, 118  
 Затухания переходные 191  
 — балансные пассивные 729  
 — неоднородности и несогласованности 730  
 — пассивные балансные 727  
 — усилительных участков 732  
 — элементов линейной цепи 726  
 Защита воздушных и кабельных линий 159  
 — кабелей от коррозии 216, 221  
 — от акустических ударов 169  
 — от индуктивного влияния линий сильного тока 169  
 — от опасного и мешающего влияния линий сильного тока 189  
 — телеграфных и телефонных станций 161  
 — телефонных цепей от взаимных влияний скрещивания 191  
 — устройств связи, проектирование 172  
 Защищённость взаимная 192  
 — от переходного затухания 731  
 — — — разговора 191  
 Збар Н. Р. 772  
 Звоночки телефонные 623, 624  
 Зовский Б. П. 772

**И**

- Иванов А. В. 156  
 Игнатьев А. Д. 570  
 Измерение асимметрии со-  
     противления проводов  
     927  
 — блуждающих токов 939  
 — воздушных и кабельных  
     линий постоянным током  
     927  
 — — — — — переменным  
     током 934  
 — ёмкости баллистическим  
     методом 926  
 — ёмкостных связей в ка-  
     белях 956  
 — мешающих влияний в  
     телефонных цепях и ка-  
     налах 957  
 — полных сопротивлений  
     переменным током 944  
 — постоянным током, ме-  
     тоды 924  
 — остаточного затухания  
     телефонного канала 724  
 — рельсовых цепей 374  
 — рабочего затухания 951  
 — сопротивлений 924, 925,  
     926  
 — — изоляции проводов  
     927  
 — — заземлений 937  
 — урочней передачи и оста-  
     точных затуханий 954  
 — фазовых соотношений  
     375  
 — четырёхполюсников 949  
 — эксплуатационное воз-  
     душных и кабельных  
     линий постоянным то-  
     ком 927  
 Измеритель вылетов углов  
     109  
 Изоляторы 15  
 Изоляция стрелок 367  
 Ильин Н. Н. 622, 638  
 Индексы скрещивания 192  
 Индикатор световой 243  
 Индуктивность кабелей  
     связи 550, 552  
 Индуктор жезлового аппа-  
     рата 251  
 — полуавтоматической бло-  
     кировки 258, 260, 261  
 Импульсная техника 861  
 Искатели 647, 773  
 Искажения в телеграфных  
     цепях 572  
 — характеристические 572  
 Испытание выпрямителей  
     361  
 — контактов реле 354  
 — реле 354, 575

**К**

- Кабели высокочастотные  
     751  
 — для монтажа телефон-  
     ной станции 629

- Кабели контрольные 39,  
     40, 41  
 —, классификация 31  
 — телеграфные 600  
 — концентрические 38, 752  
 — педальные 40  
 — силовые 41  
 — с магнитодиэлектриком  
     553  
 — с повышенной при помо-  
     щи катушек индуктивно-  
     стью 550, 551  
 — телефонно-телеграфные  
     вводные 37  
 — телефонные 31, 33, 34, 35  
 — трёхжильные с медными  
     жилами 525  
 Кабельные массы 49, 50  
 Казаринов И. А. 889  
 Каблирование междуго-  
     родной телефонной стан-  
     ции 787  
 Калистрон 802  
 Калищук В. В. 772  
 Камера выдержки времени  
     413  
 Канализация кабельная 57  
 Каналы телефонной даль-  
     ней связи 786  
 — тональной частоты 717,  
     725, 732  
 — — —, расчёт 726  
 — — —, двухпроводные  
     731  
 — — —, четырёхпровод-  
     ные 732  
 — телефонные электромаг-  
     нитные 626  
 Канаты 12, 14  
 Капсюли микрофонные 626  
 Карро-Эст Б. Ф. 826  
 Каскад 411, 412  
 Катод 795  
 Катушки индуктивности 46,  
     47, 48, 550  
 Кенотроны 904  
 Керби В. И. 570  
 Кноск кабельный 58  
 — трансформаторный 511,  
     513  
 Клавиатура Бодо 584  
 Клапан электропневмати-  
     ческий 413  
 — срывной 414  
 Клемма чугунная 49  
 Ключ-жезл 252  
 Ключ Калашникова 156  
 Кнопка вызывная 258, 259,  
     260, 261  
 Коваленков В. И. 714  
 Код телеграфный 570  
 — контрольный 477  
 — управляющий 476  
 — электрический 488  
 Козлов Г. П. 570  
 Колодцы кабельные 57, 58,  
     59, 132  
 Комаров Б. С. 889  
 Комбинация индексов скре-  
     щивания 192  
 Компенсатор 306

- Коммутация цепей в ЛАЗ  
     782  
 Коммутаторы стрелочные  
     бланкерные 674  
 — телефонные 628, 634, 637  
 — — — междугородные 763,  
     767  
 Конденсатор 420, 421  
 — симметрирующий 49  
 Консервирование столбов  
     226  
 Конструкция опор 60  
 Контакты аппарата меха-  
     но-электрической цен-  
     траллизации 486  
 — — — электрозвёлочной  
     централизации 487  
 — в телеграфных аппара-  
     тах 578  
 Контактор пусковой 345  
 Контуры балансные 721  
 — четырёхполюсные 553,  
     554, 555, 556  
 Коробка вводная 92  
 — кабельная 57  
 — распорядительная 45  
 Коррозия 216  
 Коэффициент ёмкостной  
     связи 209  
 — защитного действия обол-  
     очек кабелей связи 177  
 — пропускания атмосферы  
     233, 234  
 Крепление вводной короб-  
     ки 92  
 — проводов на изоляторах  
     125  
 Кронштейн 19, 48  
 Кривицкий К. А. 682  
 Крюки 15, 16, 17  
 Кузнецов А. А. 622  
 Кулешов В. Н. 934  
 Кулибин И. П. 228  
 Кунцевич А. Н. 156  
 Кусков А. А. 229  
 Кутин И. М. 228

**Л**

- ЛАЗ (линейно-аппаратный  
     зал) 776  
 Лампа комбинированная  
     801  
 — для сверхвысоких частот  
     802  
 — реостатная 578  
 — светофорная 237  
 — электронная 795  
 Ледорез 100  
 Лежни для опор 120  
 Ленин В. И. 794  
 Линза светофорная 235  
 Линии затухания искусст-  
     венные 569  
 — кабельные 11, 61, 601  
 — радиосвязи 796  
 — связи 9, 11  
 — — — воздушные 9, 60  
 — — — биметаллические  
     548  
 — — — медные 547  
 — — — однородные 545

Линии искусственные с повышенной индуктивностью 550  
 — высоковольтио-сигнальные 9, 66  
 — связи и СЦБ объединённые 10  
 — СЦБ 51  
 — трансляционные 796, 848  
 — телефонные соединительные 638  
 Листов В. Н. 715  
 Лопата-подборка 152  
 Лыков И. Д. 228, 261  
 Лупал Н. В. 229

**М**

Магнетрон 802  
 Маляров Д. Е. 802  
 Манипуляция 809  
 Маршрутно-контрольные устройства 285  
 Массы кабельные 49, 50  
 Материалы воздушных линий 12, 759  
 Матросов Ф. Г. 228  
 Мелентьев В. С. 228, 275, 276, 281, 296  
 Меттас Н. А. 826  
 Механизация линейных работ 150  
 Механизм заводной электрический 262, 282  
 — печатающий Бодо 585  
 — сигнальный прожекторного светофора 346  
 — спаяющий полуавтоматической блокировки 262  
 — станционной блокировки 330  
 Минц А. Л. 794  
 Минченко А. М. 764  
 Митрофанов И. Е. 682  
 Михаленко Н. М. 826  
 Многокаскадные схемы 809  
 Модуляция 809  
 Мосцицкий К. А. 622  
 Монтаж кабелей 139, 144, 771  
 — кабелей автоматических телефонных станций 771  
 — ручных телефонных станций 640  
 — кабельных ящиков 144  
 — ЛАЗ 784  
 — оборудования дальней связи 776  
 — сигнальных проводов 116, 117  
 — силовых кабелей 149  
 — соединительных муфт 139  
 — чугунных муфт 142  
 Мотор-генератор для разрядки и буферной работы 900  
 Моторы, применяемые для телеграфных аппаратов, 577, 583  
 Мультивибратор 862

Муфты кабельные 30, 52  
 — конденсаторные 44  
 — оконечные 45, 51  
 — промежуточные 51  
 — разветвительные 45, 52  
 — свинцовые 54  
 — соединительные 43, 51, 526  
 — стрелочные 52  
 — тройниковые 51

**Н**

Нагревание контактов и литц 354  
 Накладки 19, 20  
 Напряжения шума в канале 734, 735  
 Наталевич Е. Е. 228, 285  
 Нефёдов В. М. 154  
 Нивелирование линий 109  
 Новиков В. А. 570, 715, 776  
 Номерация опор 128  
 Номеронабиратель 624  
 Номерники 628  
 Номограмма для определения коэффициента взаимной индукции 178  
 Нормы допускаемых влияний на устройства связи 169

— передачи для телефонных каналов 726, 754  
 — переходного затухания между кабельными цепями 211

**О**

Обмотки трансформаторов 26  
 Обозначения условные реле 354, 355, 570  
 Оборудование абонентских пунктов 681  
 — автоблокировки 398  
 — вводов связи 143  
 — воздушных линий 23  
 — коммутаторного зала 789  
 — телефонного канала 717, 735  
 — телефонной станции 629, 631, 633  
 — шаговых АТС 649  
 — узлов дальней телефонной связи 760  
 Обработка грунта для заzemления 105  
 Обслуживание телефонных станций 670, 671  
 Ограждения на переездах 424  
 — СЦБ разводных мостов 434  
 Ограничитель акустических ударов 169  
 Ожидание минимальное при разных системах эксплуатации линий дальней телефонной связи 763  
 Опоры 64, 65, 66, 69, 71, 759

Опоры вводные 66  
 — для болотистых грунтов 63  
 — кабельные 64  
 — контрольные 64  
 — полуанкерные 61  
 — промежуточные 60  
 — разрезные 65  
 — угловые 61  
 — на ломаном уклоне 111  
 — переходные 98, 100

Определение мест повреждений в воздушных и кабельных линиях переменным током 934

— постоянным током 929

Основание для поворотных шкивов механической централизации 299, 302, 303

Оснастка опор 115, 116  
 Основания и фундаменты для поворотных шкивов 299, 303

Ответвления проводов 87

**П**

Павлов А. А. 229  
 Падение напряжения в токораспределительной сети ЛАЗ 790  
 Параметры биметаллических воздушных линий 548  
 — волновые и рабочие 542, 544, 545  
 — вторичные двухпроводных линий связи 547  
 — кабеля 548  
 — медных воздушных линий 546, 547  
 — однородных линий 11, 545  
 — стальных линий 548  
 Парфёнов С. К. 682  
 Пасты антисептические 114  
 Педали рельсовые 261  
 Пентод 799, 800  
 Пентагрид 801  
 Переводы стрелочные централизованные 435  
 Перегудов А. Н. 570  
 Передача гибкая 229, 304, 306  
 — дифференциальная промежуточная 280  
 Переезды 424  
 Переключатель батарейный 451  
 — концевой 414

Пересечения линий связи 96, 98  
 — силовых кабелей 131  
 Переходы воздушных линий 93, 96, 98, 99, 100  
 Переход от трансформатора к эквивалентному контуру 565

Периодичность измерений оборудования дальней телефонной связи 793  
 Петринский Е. Н. 622  
 Пивко Г. М. 682, 772  
 Питание устройств автоблокировки 509  
 — переездной сигнализации 432  
 — — электрической централизации 435, 528  
 — — усилителя 720  
 — — телеграфной станции 617  
 Пионтковский Б. А. 889  
 Пистолькорс А. А. 794  
 Повреждения воздушных и кабельных линий 929, 934  
 — в рельсовых цепях 376  
 Погодин А. М. 772  
 Подвеска кабеля на тросе 134  
 — проводов 120  
 Подкосы 22  
 Поездограф 491  
 Поле электромагнитное 449  
 Полосы частотные 735, 737, 738  
 Попов А. С. 794, 824  
 Пост жезловой путевой 253  
 — исполнительный 323  
 — распорядительный 323, 492  
 — у ответвления 253, 254  
 — у стрелочной крестовины 254  
 — централизации 323  
 Постройка воздушных линий связи и СЦБ 105  
 — кабельных линий связи и СЦБ 128  
 Потребление тока в цепях питания аппаратуры дальней связи 743  
 — энергии приборами сignalных точек 509  
 — рельсовыми цепями 510  
 Предохранитель 24, 28, 159, 524  
 Преобразователи 900  
 Прибор Кунцевича 156  
 — электровакуумный 797  
 — электронный 795  
 Привод-замыкатель 313  
 Приёмник Бодо 584  
 Провода 12, 15, 74  
 — для пересекающихся пролётов 97  
 — телеграфные 600  
 Проволока линейная 12, 13  
 — перевязочная 14  
 — спаечная 14  
 Проектирование внутристанционной радиосвязи 836  
 — защиты устройств связи 172  
 — магистралей дальней связи 759  
 — поездной радиосвязи 843  
 — телеграфной связи 600

Проектирование узлов дальней телефонной связи 785  
 — устройств телефонной связи 660  
 Производительность аппарата Морзе 581  
 Прокладка кабеля 129, 132, 133, 134  
 Пролёты удлинённые на линиях связи 93  
 — — на высоковольтно-сигнальных линиях автоблокировки 94  
 Пропитка столбов, приставок и траверс 113, 114, 216  
 Просека в лесных массивах для воздушных линий связи 106  
 Противоэлементы 898  
 Профили опор 10, 759  
 Пульт-табло релейно-шаговой централизации 464  
 Пункты питающие 511  
 — распределительные 511  
 — усилительные 719  
 Пушкин Б. Н. 228, 229, 889

Р

Радиовещание на транспорте 853  
 Радиолокация 870  
 Радиопередатчик 804, 805  
 Радиоприёмник 811, 812  
 Радиосвязь вокзальная 849  
 — громкоговорящая 843  
 — поездная 540, 836  
 — ретрансляционная 865  
 Радиостанции малой мощности 826, 832  
 — паровозные 830  
 — передающие 854, 855  
 — приёмные 857, 860  
 — стационарные 830  
 Радиофикация пассажирских поездов 852  
 Разбивка линий 109  
 Развозка кабеля по трассе 129  
 Разговор переходный внятный 191  
 — — невнятный 191  
 Разделка кабеля 143, 144, 146, 147, 148, 149  
 Размотка кабеля 130  
 Размещение громкоговорителей 850  
 Разрядники 24, 27, 159  
 Разъединители 29, 30, 523  
 Распределение частотных полос 737, 738, 746  
 Распределитель Бодо 582  
 Расположение цепей и проводов 10, 11  
 Распространение магнитной энергии 823  
 Расстановка светофоров 378, 379  
 Рассеяние на аноде 797  
 Растворгувев В. Г. 277

Расход тока в цепях телеграфных аппаратов 577  
 Ратников В. Д. 229  
 Регулировка канала тональной частоты 724  
 Регулировка чувствительности в радио 816  
 Реле 334  
 — — аварийное 347  
 — — бдительности 423  
 — Бодо 574  
 — двухэлементные секторные 348, 349, 351  
 — индукционные 348  
 — импульсные поляризованные 343, 345  
 — испытания 352  
 — , классификация 334  
 — кодового типа 340  
 — комбинированное 336  
 — купрокислое нейтральное 346  
 — междугородного коммутатора 769  
 — нейтральное 337, 338  
 — открытого типа 343  
 — переменного тока 346  
 — постоянного тока 335  
 — , размеры 337  
 — телеграфные 574, 575  
 — телефонные 652  
 — , расчёт 654  
 — термические 352  
 — Шорина 574  
 — унифицированные 348  
 — , характеристики 336, 337, 338, 340  
 — электромагнитные 334  
 Ремонт линий связи и СЦБ 226  
 Ретрансмиссии Бодо 587  
 Рогинский Н. О. 229  
 Рукоятка бдительности 414  
 Рычаги жезлового аппарата замыкающие 250  
 — сигнальные 311  
 — стрелочные 309  
 Рязанцев Б. С. 228

С

Сварка проводов 121, 226  
 Свисток автостопа 414  
 Светотехника сигнальная 232  
 Светофильтры 234  
 Светофор линзовый 234, 235, 236, 238  
 — прожекторный 239  
 Связь дальняя 714  
 — диспетчерская энергоснабжения 695  
 — — поездная 688  
 — — дорожная 698  
 — избирательная, проектирование 707  
 — — , техническое обслуживание 713  
 — телефонная 622  
 — — постстанционная автоматическая 696  
 — — — неавтоматическая 695

Связь телефонная линейно-путевая 698  
 — — совещаний 701, 704  
 — устройства 787, 791  
 — — системы эксплуатации 761  
 — телеграфная абонентская 611  
 — — внутристанционная 678  
 — отрицательная обратная 817  
 Селектор 686  
 Семафор 234, 244, 246  
 Схемы 20  
 Сигналы 229  
 — для ограждения кабельных переходов 59  
 — постоянные 230  
 Сигнализация 229  
 — заградительная 427  
 — автоматическая переездная 424, 427  
 — — тоннельная и мостовая 433  
 — локомотивная 404, 416, 417, 418  
 — пересечения в одном уровне железнодорожных путей с трамвайной линией 430  
 Сидоров В. И. 794  
 Сила шума электродвижущая в телефонных целях 170  
 Симметрирование 211  
 — высокочастотных кабелей 215  
 — кабелей 208, 211, 215  
 — низкочастотных кабелей 211  
 — четырёрок 212  
 — экранированных и неэкранированных пар 215  
 Системы уплотнения телефонных цепей 715  
 Синфазность в аппаратах Бодо 586  
 Ситников Г. П. 826  
 Скорость телеграфирования 571, 584  
 Скрепление 192, 203  
 — жил в четырёхках 213  
 — конструкции 203  
 — проводов силовой цепи 10  
 — телефонных цепей 10  
 Служба сигнализации и связи 961  
 Смещение входящих сигналов 572  
 Снарский А. А. 682  
 Содержание аппаратов Бодо 619  
 — — Морзе 618  
 — — стартстопных 619  
 — — телеграфных трансляций 620  
 — аппаратуры тонального телеграфа 620  
 — — телефонных станций 670

Содержание воздушных и кабельных линий 223, 224  
 Соединение жил кабеля 140  
 — концов стальных проводов 121  
 Соединители 365  
 Сооружения связи кабельные 57  
 Сопротивление активное двухпроводных линий 545  
 — заземлений 102  
 — изоляции двухпроводных линий 545  
 — обмотки телефонных катушек 626  
 — шкивов 305  
 — проводов постоянному току 546  
 Спиридонов П. М. 889  
 Стабилизация частоты 808  
 Станки сигнальные 280  
 Станции телеграфные 613  
 — телефонные автоматические 641  
 — — —, проектирование 665  
 — — — шаговые 642, 647  
 — — — ручные 627, 637  
 — — —, проектирование 660  
 — распорядительные поездной диспетчерской связи 689  
 — телеграфные, проектирование 615  
 Старостина Н. В. 229  
 Старцевой И. А. 154  
 Степанов Н. М. 228  
 Стержни для замыкания сигнальных и стрелочных рычагов 318  
 Стойки боксов 46  
 — вводные 777, 779, 782  
 — кабельные 48, 53, 55, 56, 367  
 — дифференциальных систем 782  
 — контрольно-испытательные 781  
 — питания 781  
 — фильтров линейных 716  
 — четырёхпроводной коммутации 782  
 Столетов А. Г. 803  
 Столбы 15, 16  
 — кабельные вводные 46  
 — сигнальные 58, 59  
 Стрелы провеса проводов 94, 96, 99, 123, 124  
 Стык секций 192  
 Стыки изолирующие 365  
 Сроки поверки оборудования телефонных станций 670, 671  
 — — — устройств СЦБ 966  
 — — — ремонта телеграфных аппаратов 620  
 СЦБ, классификация 229  
 Счётчик торможения 415

## Т

Танцюра А. А. 228, 407, 682  
 Телевидение 866  
 Телевизор 870  
 Телеграфирование 601, 603, 604  
 — по кабельным линиям связи 603  
 — по стальным проводам 601  
 — тональное 604  
 Телефония 622  
 Телеграфия 570  
 Теория электрической связи по проводам 541  
 Тетрод лучевой 801  
 Техника безопасности при обслуживании устройств дальней связи 793  
 Тиратроны 904  
 Тишин Г. Д. 228  
 Токовращатели 630  
 Траверсы 17, 18, 19  
 Трансляция промежуточная поездной диспетчерской связи 691  
 — телеграфная 597  
 — соединительная поездной диспетчерской связи 694  
 Трансмиттер кодовый 349  
 Трансформатор 334, 355, 356, 357, 569  
 — вызывной 630  
 — переходный 549, 569  
 — силовой линейный 24, 25  
 — телефонный 623, 624, 627  
 — трёхфазного переменного тока 519  
 Траншееокопатель 158  
 Траншеи для кабелей 129  
 Трассы воздушных линий 105  
 — кабельных линий 128  
 — магистралей дальней связи 759  
 Требования технические к воздушным линиям связи 549  
 Трегер Д. С. 228, 248, 249  
 Триод 798, 799  
 Тросы 12, 136, 137  
 Трубки литерные 248, 249  
 — микротелефонные 626  
 Трубопроводы кабельные 57  
 Трубы 57, 132

## У

Удлинители 556, 557  
 Указатель световой 243, 414  
 Укладка труб 132  
 — кабеля 130  
 Укрепление опор 119  
 Уласевич Б. В. 772  
 Уплотнение воздушных цветных линий 715